
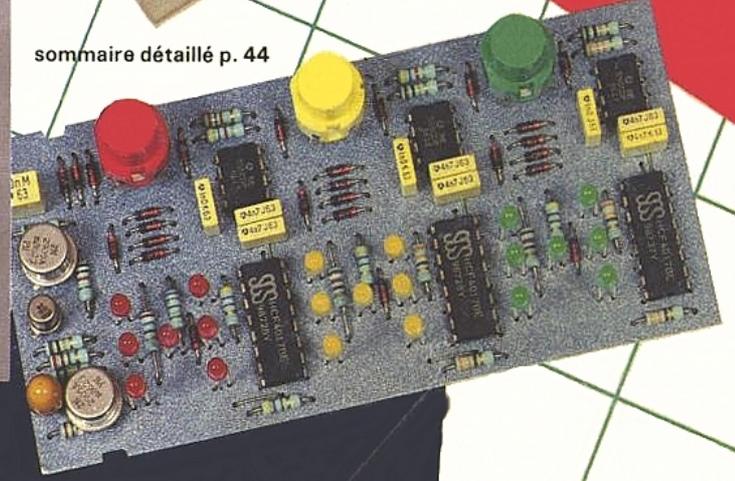


Electronique pratique

20^F N° 119 NOUVELLE SÉRIE OCTOBRE 1988
BELGIQUE : 140 FB - LUXEMBOURG : 140 FL - SUISSE : 5,80 FS
ESPAGNE : 400 Ptas - CANADA : \$ 3,90

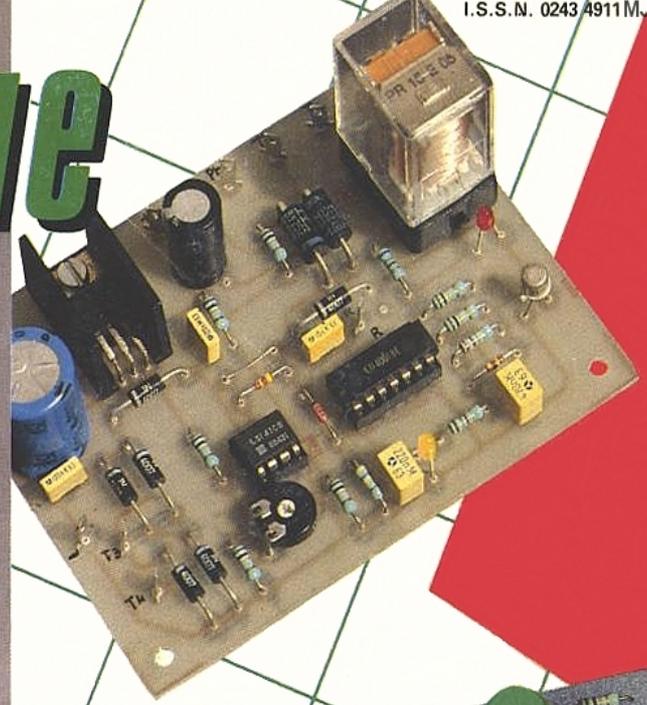- COMMANDE À PORTE-CLÉS SIFFLEUR
- PRISE DE COURANT THERMOSTATÉE
- GRADATEUR IR TÉLÉCOMMANDÉ
- AMPLIFICATEUR 2x50 W
- MULTIMÈTRE DIGITAL 3486-A FINEST
- UN "421" DE POCHE, ETC




sommaire détaillé p. 44



T 2437 - 119 - 20,00 F



3792437020009 01190

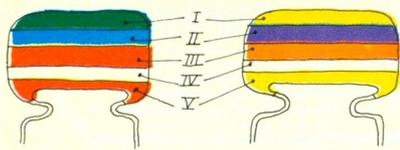

5600 pF


47000 pF

IV : Tolérance
blanc $\pm 10\%$
noir $\pm 20\%$

V : tension
rouge 250V
jaune 400V

I	II	III
1 ^{er} chiffre	2 ^{ème} chiffre	multiplicateur
1	0	X1
2	1	X10
3	2	X100
4	3	X1000
5	4	X10000
6	5	X100000
7	6	
8	7	
9	8	
	9	

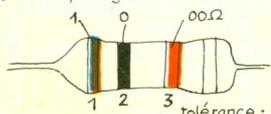exemple: 10.000pF, $\pm 10\%$, 250V distribution des couleurs: marron, noir, orange, blanc, rouge



tolérance: or $\pm 5\%$ argent $\pm 10\%$

1^{ère} bague 2^{ème} bague 3^{ème} bague
1^{er} chiffre 2^{ème} chiffre multiplicateur

1	0	X1
1	1	X10
2	2	X100
3	3	X1000
4	4	X10000
5	5	X100000
6	6	X1000000
7	7	
8	8	
9	9	

ADMINISTRATION-REDACTION-VENTES : Société des Publications Radio-Electriques et Scientifiques.

Société anonyme au capital de 300 000 F.
2 à 12, rue Bellevue, 75940 Paris Cedex 19.
Tél. : 42.00.33.05 - Télex PVG 230 472 F

Directeur de la publication : M. SCHOCK

Directeur honoraire : Henri FIGHIERA

Rédacteur en chef : Bernard FIGHIERA

Maquettes : Jacqueline BRUCE

Couverture : M. Raby. Avec la participation de

G. Isabel, R. Knoerr, D. Roverch, G. Anonou,

C. Charlot, C. Pichon, P. Wallerich,

A. Garrigou.

La Rédaction d'Electronique Pratique décline toute responsabilité quant aux opinions formulées dans les articles, celles-ci n'engagent que leurs auteurs.

PUBLICITE : Société Auxiliaire de Publicité, 70, rue Compans, 75940 Paris Cedex 19 - Tél. : 42.00.33.05 (lignes groupées) CCP Paris 3793-60

Directeur commercial : Jean-Pierre REITER

Service publicité : Pascal DECLERCK

Promotion : Société Auxiliaire de Publicité

Mauricette ELHINGER

70, rue Compans, 75019 Paris. Tél. : (1) 42.00.33.05

Direction des ventes : Joël PETAUTON

Abonnements : Odette LESAUVAGE



« Le précédent numéro a été tiré à 100 000 ex. »

VOIR NOS TARIFS « SPECIAL ABONNEMENT » PAGES 34 ET 36

En nous adressant votre abonnement, précisez sur l'enveloppe « SERVICE ABONNEMENTS », 2 à 12, RUE BELLEVUE, 75940 PARIS CEDEX 19.

Important : Ne pas mentionner notre numéro de compte pour les paiements par chèque postal - Prix d'un numéro : 20 F.

Les règlements en espèces par courrier sont strictement interdits.

ATTENTION ! Si vous êtes déjà abonné, vous faciliteriez notre tâche en joignant à votre règlement soit l'une de vos dernières bandes-adresses, soit le relevé des indications qui y figurent. ●

Pour tout changement d'adresse, joindre 1 F et la dernière bande.

Electronique pratique

N° 119

OCTOBRE 88

S
O
M
M
A
I
R
E

PAGE

REALISEZ VOUS-MEMES

Revue Pdf

Une commande à porte-clés siffleur	45	3
Un « 421 » de poche	49	7
Une commande d'aiguillage	56	12
Une unité d'amplification 2 x 50 W	63	18
Une clé infrarouge	82	31
Un gradateur télécommandé à IR	95	44

EN KIT


Prise de courant thermostatée MTC	101	50
L'interphone TSM 58	110	59

PRATIQUE ET INITIATION

Montage sur FIXFIL	80	29
L'Electrolab EDUCATEL	104	53
Le multimètre 3486-A MANUDAX	107	56
Télécommande TV VISA	112	61
Le MSO2 SELECTRONIC	113	62
Applications du 555	119	66

DIVERS

ENCART UNIECO	67-68-69-70	—
Nos Lecteurs	133	74

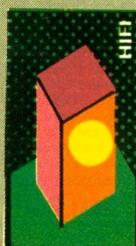



COMMANDE A PORTE-CLÉS VARIABLE

Cette réalisation est en fait une commande sonore originale, qui utilise un porte-clés siffleur comme élément sensible. Elle nécessite peu de composants et peut se révéler fort utile pour la mise en route automatique d'un appareil quelconque sur le secteur.

D

e temps à autre, on trouve sur le marché un petit gadget plus utile que les autres, et cela

est vrai par exemple pour le porte-clés siffleur, qui se charge de vous indiquer à tout instant à quel endroit vous avez laissé traîner vos clés. En effet, sur un simple appel ou coup de sifflet de votre part, il vous répondra plusieurs fois de suite par un signal électronique très caractéristique. Il ne vous reste plus alors qu'à vous laisser guider par le son de sa voix pour enfin mettre la main sur le trousseau tant désiré. En observant de plus près les entrailles d'un tel appareil, on est surpris de constater qu'il n'y a qu'un seul et unique petit résonateur piézo, qui fera donc office de micro et de haut-parleur. On trouve encore une ou deux piles au mercure et une petite « tache noire » sous laquelle se cache et se protège le module électronique au grand complet, intégration oblige.

Il nous est venu à l'idée d'exploiter les possibilités de ce petit circuit (voir photos) pour mettre en route ou stopper le fonctionnement d'un appareil électrique plus puissant. Imaginez par exemple une lampe dans un couloir, que vous allumeriez à distance d'un simple coup de sifflet et que vous pourriez éteindre par le même procédé un instant plus tard. C'est en tout cas le principe de fonctionnement du télérupteur électromécanique que chacun connaît et qui, à cha-



que nouvelle impulsion, change d'état. En électronique, on appelle cela une bascule ou mémoire bistable. L'alimentation sera prélevée sur le secteur en raison de la nature de la charge, et la mise en œuvre d'un triac à la sortie permettra à chacun de commander de nombreux appareils électrodomestiques. L'implantation du module porte-clés dans notre montage ne posera aucun problème, et ses dimensions réduites lui permettront de s'insérer sans mal dans la maquette.

Le schéma synoptique est donné à la figure 1 et permettra de retrouver sans mal les divers éléments du montage.

ANALYSE DU SCHEMA ELECTRONIQUE

L'alimentation de notre montage reste classique (voir fig. 3). Après le transformateur, on trouve un pont de Graetz double alternance, puis un premier filtrage par le condensateur chimique C_1 de forte valeur. Le régulateur 7805, dont la borne de masse est décalée par la tension de la diode Zener Z_1 , délivre sur sa sortie une tension de 10 V environ, filtrée cette fois-ci par le condensateur C_2 . Pour alimenter le petit module porte-clés, il va nous falloir trouver 3 V environ,

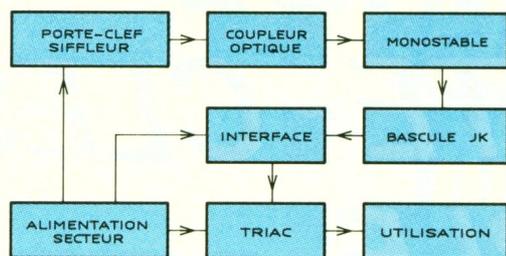


Fig. 1 Synoptique.

et c'est avec l'ajustable P_1 monté en pont diviseur que se réalise cette alimentation. On veillera à monter sur le circuit imprimé directement aux bornes de la pile (qui n'est plus utilisée) le condensateur chimique C_3 de découplage.

Le porte-clés délivre un signal audio par trois fois, après réception du signal adéquat ; il sera alimenté entre la masse commune et la borne + 3 V. Afin de ne pas perturber son fonctionnement, nous éviterons de prélever directement le signal délivré par le buzzer piézo : c'est là le rôle du transistor T_1 , qui attaque la LED de l'optocoupleur IC_1 . Il voit, en cas de signal sur sa LED, la base de son phototransistor éclairée. Les impulsions

du buzzer sont recueillies au point A et servent à déclencher une bascule monostable dont le rôle est double.

- Le buzzer délivrant trois signaux BF consécutifs, il ne faut prendre en compte que le premier d'entre eux et, pour ce faire, il suffit que la bascule monostable produise un signal unique **plus long** que tous les signaux périodiques du résonateur piézo.
- D'autre part, en raison de la pré-

Photo 2. - Le module électronique une fois câblé.


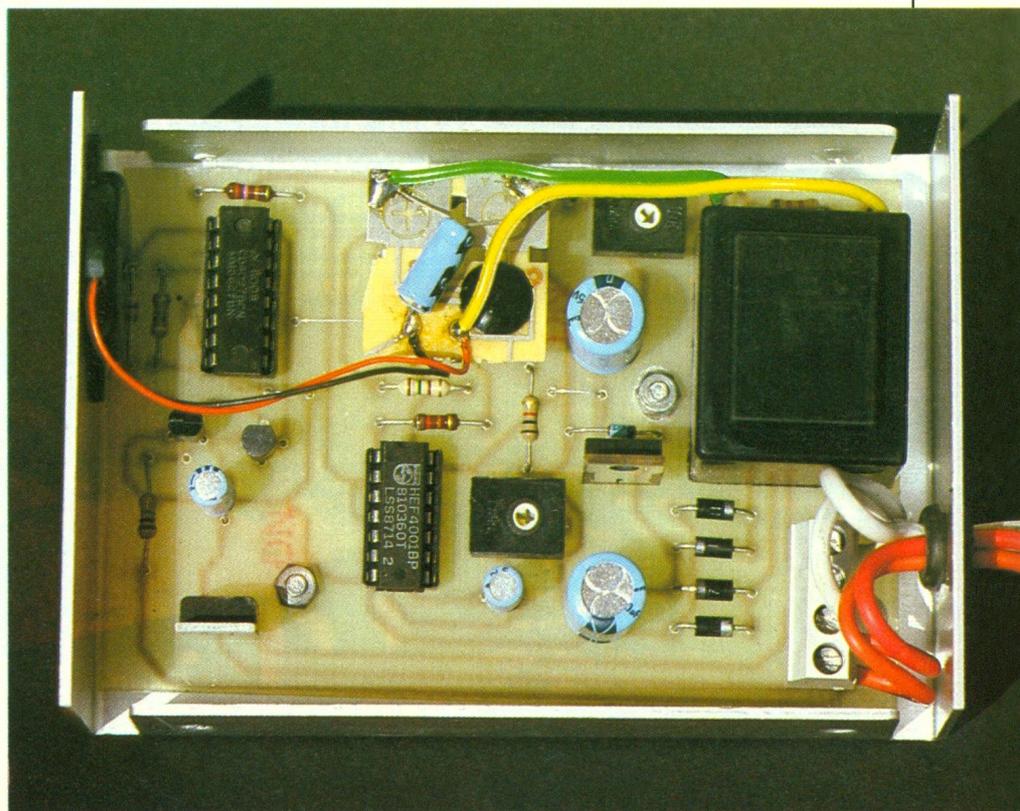


Fig. 2 Schéma de principe.

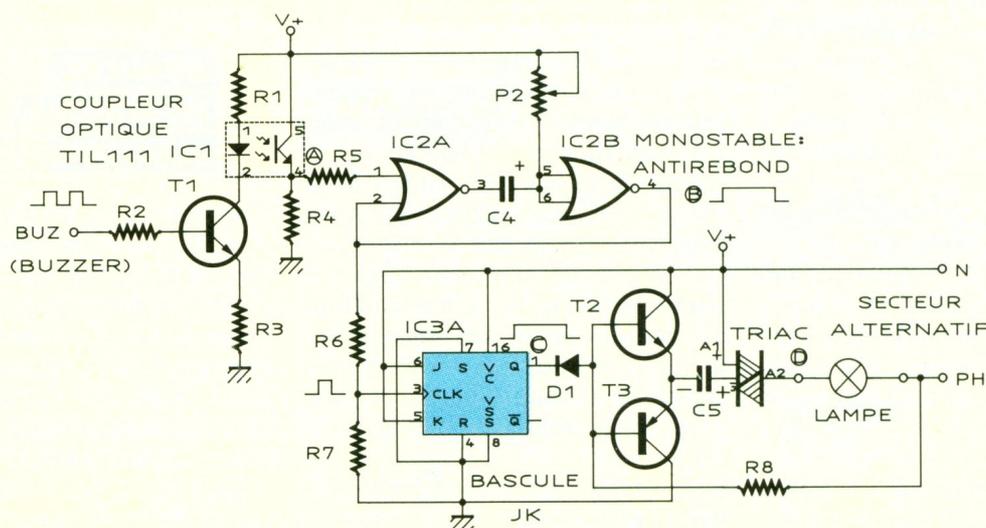

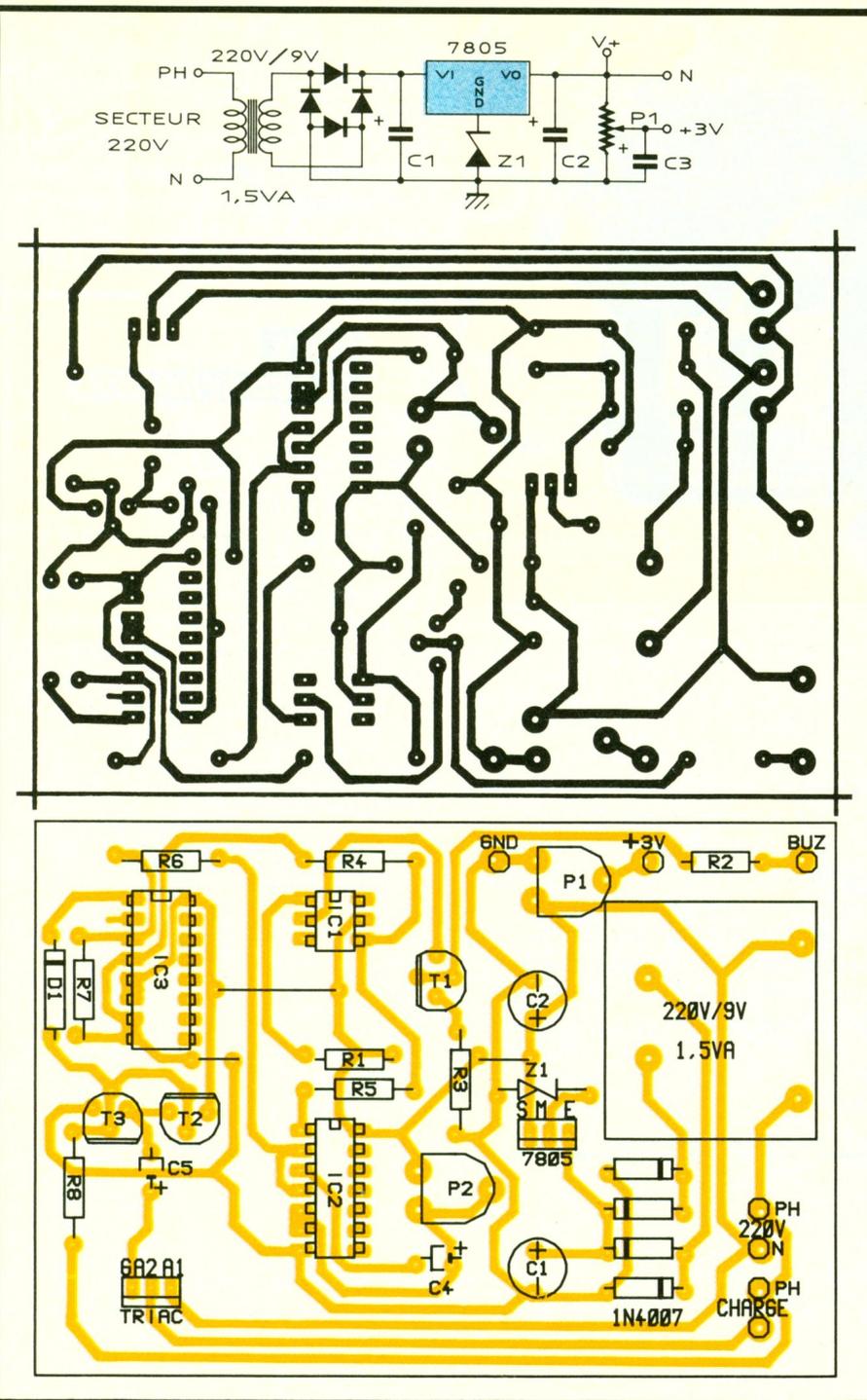


Fig. 3 Alimentation.

travers la diode D_1 pour piloter un étage à triac. Les transistors complémentaires T_2 et T_3 produisent à tour de rôle une impulsion correcte sur la gâchette du semi-conducteur de puissance, à travers le condensateur de liaison C_5 . Ce schéma se révèle fort efficace pour déclencher la plupart des triacs, qu'il convient de choisir isolés pour des raisons évidentes de sécurité. Si une LED de contrôle est souhaitable, il suffit de la monter sur la sortie Q/ non utilisée de la bascule JK, dans le sens correct et à travers une petite résistance de limitation. Son illumination devra être obtenue lorsque la charge se trouve sous tension.


REALISATION PRATIQUE

Le tracé du circuit est donné comme à l'habitude à la figure 4, à l'échelle 1, et appelle peu de remarques. Il pourra être reproduit en appliquant directement les produits de transfert sur la plaquette cuivrée préalablement dégraissée. Après gravure dans le bain de perchlorure de fer tiède, on pourra procéder à un abondant rinçage à l'eau claire. Puis viendra le perçage à 0,8 mm, ou plus pour certains composants plus volumineux. La mise en place de ceux-ci se fera selon les indications de la figure 5. On débute souvent par les straps, les résistances, les diodes, capacités et transistors. Les circuits intégrés IC_2 et IC_3 seront éventuellement montés sur un support leur évitant ainsi tout excès de chaleur néfaste.

Photo 3. - L'électronique du porte-clés siffleur.

Fig. 4 Tracé du circuit imprimé et implantation des éléments.

sence d'une bascule JK, il nous faut produire un signal de commande bien net, avec un front montant unique. Le circuit intégré IC_3 comporte deux bascules JK, dont l'une seulement est utilisée. En reliant les entrées J et K au niveau positif de l'alimentation, et en shuntant vers la masse les bornes Set et Reset, non utilisées ici, la bascule JK verra ses sorties Q et Q/ s'inverser à chaque nouvelle impulsion sur son entrée horloge 3. Au point C, un ordre de commande binaire est disponible, et nous allons l'exploiter à

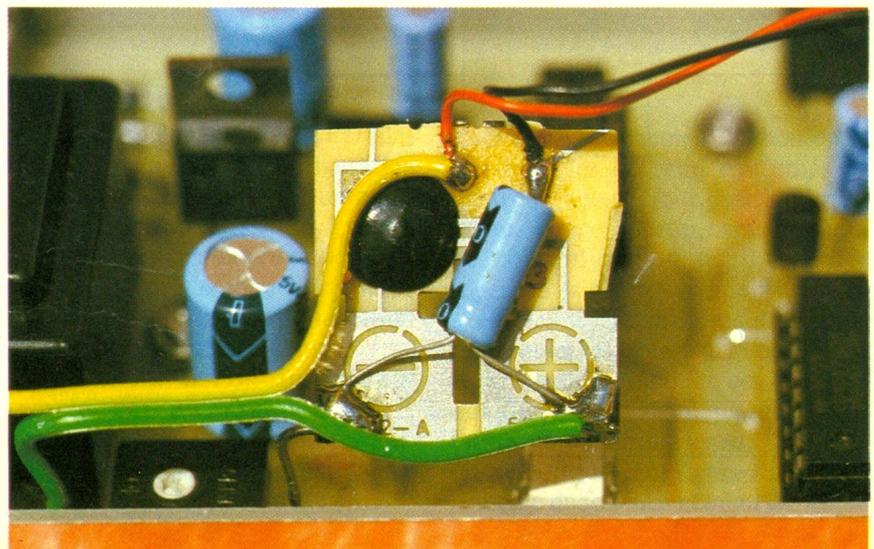

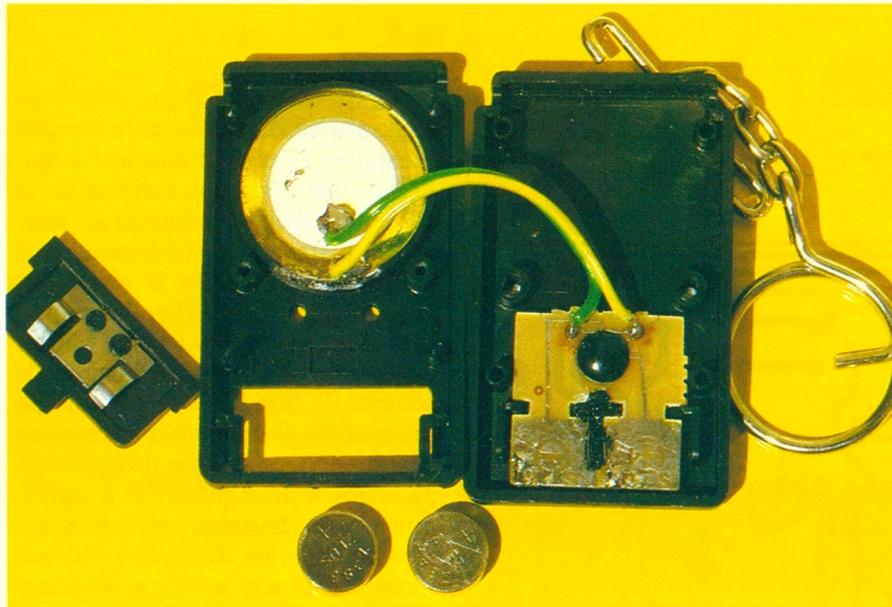


Photo 4. – Démontage du porte-clés du commerce.


Vous n'aurez aucun mal à vous procurer un modèle quelconque de porte-clés siffleur. Pour extraire le circuit imprimé, procédez délicatement et repérez de suite les polarités de l'alimentation ainsi que les deux fils du buzzer. L'un de ceux-ci ira vers notre plaquette à travers la résistance R_2 ; il vous faudra simplement tester lequel des deux fils est le plus efficace. Prévoyez une ouverture dans votre boîtier, de manière à bien pouvoir atteindre le buzzer qui fait ici office de micro. L'ajustable P_1 sera manœuvré pour obtenir une tension

correcte de 3 à 5 V destinée à l'alimentation du module électronique, opération à faire avant de raccorder ce dernier !

L'autre réglage consiste à manœuvrer P_2 pour disposer à la sortie de la bascule monostable d'un signal carré suffisamment long pour « contenir » la durée totale des signaux émis par le module porte-clés. En cas de mauvais réglage de P_2 , la bascule JK risque fort d'être sollicitée plusieurs fois inu-

Oscillogrammes caractéristiques.

Fig. 6

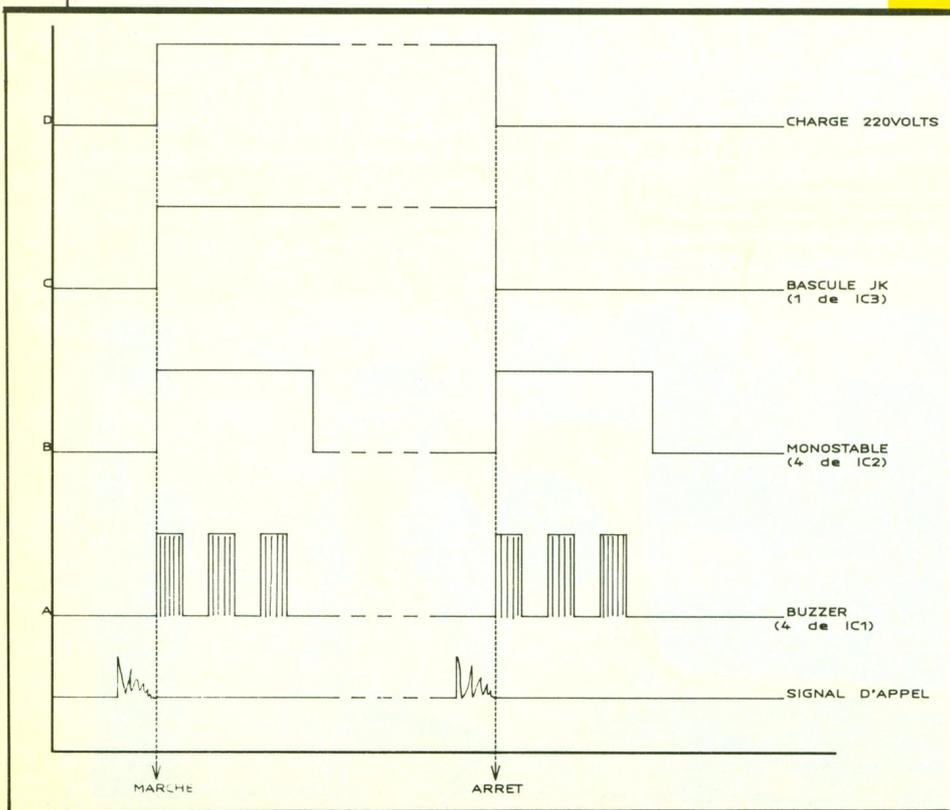

tilement. Si vous souhaitez commander des puissances importantes, pensez à doter le triac d'un dissipateur adéquat.

Il ne vous reste plus qu'à dénicher une utilisation intéressante pour cette commande vraiment pas ordinaire et économique.

Guy ISABEL

LISTE DES COMPOSANTS

Semi-conducteurs

IC_1 : optocoupleur TIL 111

IC_2 : portes NOR A et B, circuit C-MOS 4001

IC_3 : bascule JK, circuit C-MOS 4027

4 diodes de redressement 1N 4007

Z_1 : diode Zener 4,7 V 400 mW

Régulateur intégré 7805 5 V positif

T_1, T_2 : transistor NPN BC 337

T_3 : transistor PNP BC 327

D_1 : diode commutation 1N 4148

Triac isolé 8 A, 400 V

Résistances

(toutes valeur 1/4 W)

R_1 : 150 Ω (marron, vert, marron)

R_2 : 1,2 k Ω (marron, rouge, rouge)

R_3 : 1 k Ω (marron, noir, rouge)

R_4 : 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge)

R_5 : 820 Ω (gris, rouge, marron)

R_6 : 270 Ω (rouge, violet, marron)

R_7 : 1 M Ω (marron, vert, noir)

P_1 : ajustable horizontal 10 k Ω

P_2 : ajustable horizontal 1 M Ω

Condensateurs

C_1, C_2 : chimique vertical 470 μ F, 25 V

C_3 : chimique vertical 4,7 μ F, 16 V, monté sur module porte-clés

C_4 : chimique vertical 22 μ F, 25 V

C_5 : chimique vertical 1 μ F, 25 V

Divers

Boîtier Retex Visebox 2 type RV 04, dimensions 80 x 40 x 125

Transfo à picots Monacor 220, 9 V, 1,5 VA

Support à souder 14 broches

Support à souder 16 broches

Bornier 4 plots vissé-soudé

Buzzer ou résonateur piézo (celui du porte-clés)

Porte-clés siffleur (voir photos)

Cordon secteur, passe-fil, fil souple multicolore


Picots à souder

Epoxy, visserie



UN « 421 » DE POCHE

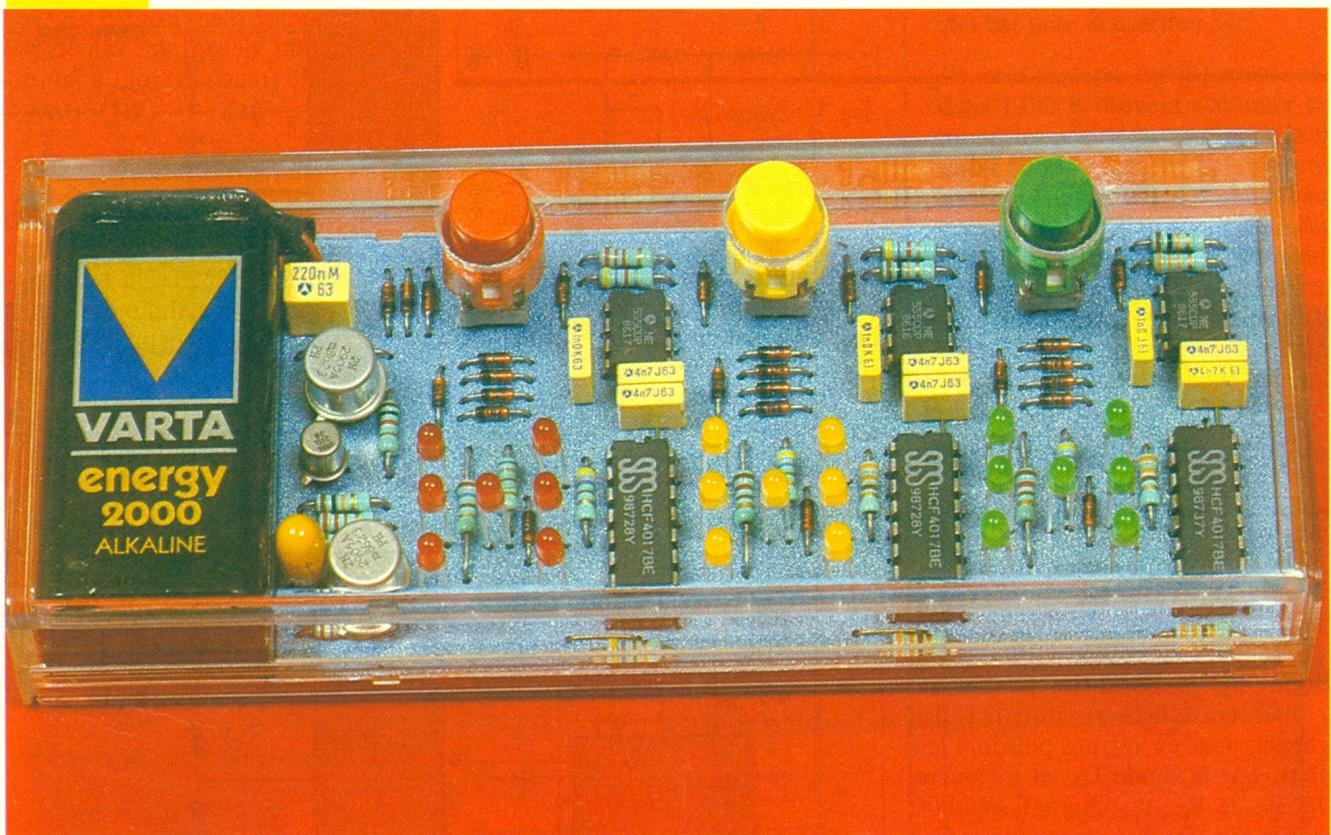Voici un montage qui intéressera sans aucun doute nos amis amateurs de « 421 ». A l'aide de composants tout à fait courants, il est possible de réaliser ce jeu de trois dés électroniques qui se substitue par la même occasion à la piste et même au cornet...



Tant que l'on ne sollicite pas un ou plusieurs boutons-poussoirs, l'alimentation se trouve entièrement débranchée du montage. En appuyant sur un ou plusieurs boutons, l'alimentation s'établit. De plus, pendant cette sollicitation, le (ou les) compteur(s) concerné(s) tourne(nt) à toute vitesse. Pendant ce temps, aucune LED ne s'allume : que le dé en question se trouve sollicité ou non. Dès que le (ou les) compteur(s) se

trouve(nt) relâché(s), les LED des trois dés prennent la configuration d'une valeur quelconque de un à six, à l'image d'un dé classique. Les dés restent allumés pendant une durée de l'ordre de 5 à 7 secondes avant de s'éteindre à nouveau : l'alimentation se coupe alors automatiquement.

Bien entendu, si l'on appuie, par exemple, sur un bouton-poussoir donné, quelques secondes après l'allumage, mais avant l'extinction automatique, tous les dés s'éteignent ;

mais après relâchement du bouton en question, les dés non concernés retrouvent bien sûr leur position précédente. Grâce à cette caractéristique de conception, on peut vraiment jouer au « 421 » en appuyant, par exemple, sur les trois boutons pour faire rouler les trois dés. Mais on peut aussi laisser un ou deux dés lorsqu'ils ont atteint des valeurs jugées intéressantes, et poursuivre le jeu.

Le synoptique de la **figure 1** illustre le principe de fonctionnement du jeu.

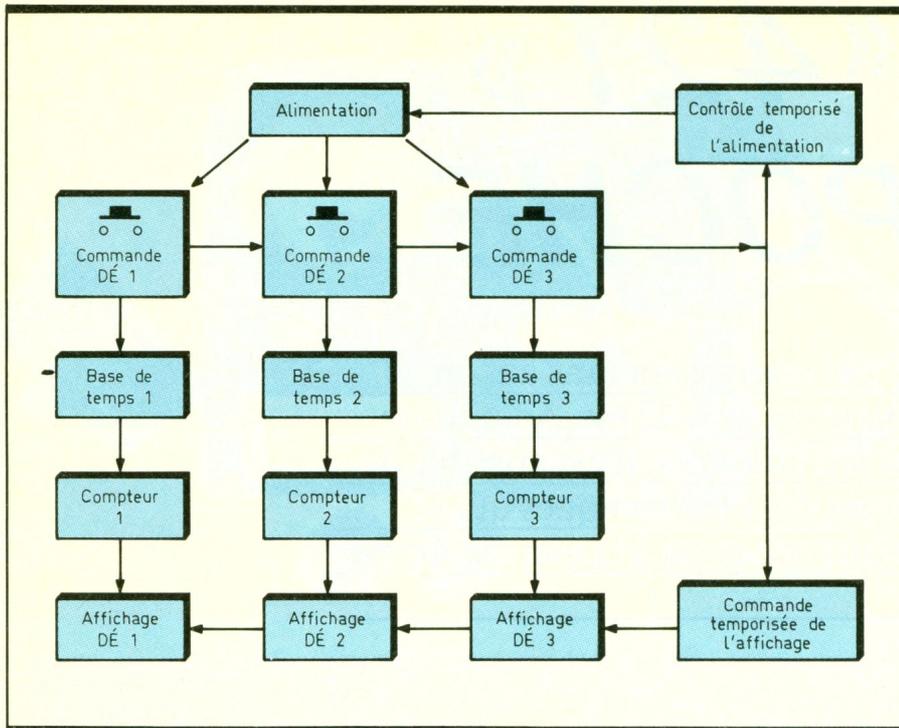


Fig. 1 Synoptique.

L'ALIMENTATION

a) Alimentation (fig. 2a)

La source d'énergie est une pile de 9 V. La consommation reste relativement modeste, d'autant plus que lors des sollicitations des boutons-poussoirs, les LED s'éteignent. Quand elles sont allumées, le débit de la pile n'excède pas une trentaine de milliampères, ce qui donne une autonomie tout à fait acceptable au montage.

Examinons le fonctionnement de l'alimentation, par exemple lorsque l'on sollicite le bouton BP₁. Par la diode D₅, le potentiel positif se trouve transmis au point 1 du schéma, nous en verrons plus loin les effets. Par la diode D₈, et à travers D₁, R₂ et R₃, un courant s'établit dans la jonction base-émetteur de T₁. Ce dernier se sature, ce qui permet à un autre courant émetteur-base de circuler dans le transistor PNP T₂ qui se sature à son tour. Il en résulte un potentiel de 9 V sur le collecteur de T₂, donc sur l'alimentation du montage et sur l'armature positive de la capacité de filtrage C₂. Pendant que l'on sollicite le bouton-poussoir, la capacité C₁ se charge très rapidement à travers R₂. De même, un potentiel positif s'établit sur la base du transistor PNP T₃, par l'intermédiaire de D₂. Ce transistor se bloque, et nous verrons que ce blocage maintient l'extinction des LED.

tif de blocage acheminé par D₂ disparaît. Le transistor T₃ devient passant et les LED s'allument.

b) Bases de temps (fig. 2b)

Restons dans l'étage correspondant à la sollicitation du bouton-poussoir BP₁. Le circuit intégré IC₁ est un « 555 » monté en multivibrateur. Ce dernier reste bloqué tant que le potentiel en amont de la résistance R₇ est nul. En revanche, dès que ce potentiel devient positif, le multivibrateur entre en action et délivre sur sa sortie n° 3 des créneaux dont la période est déterminée par la relation $T = 0,7(R_7 + 2R_8) \times C_3$.

Dans le présent montage, compte tenu des composants périphériques mis en œuvre, celle-ci est de l'ordre de 40 microsecondes, ce qui correspond à une fréquence d'environ 25 kHz.

Bien entendu, devant des valeurs pareilles, toute fraude est tout à fait exclue...

c) Branchement des LED

Le compteur IC₄ est un circuit MOS du type CD 4017. Il s'agit d'un compteur-décodeur décimal. Un tel compteur « avance » au rythme des fronts ascendants des créneaux présentés

Dès que l'on relâche le bouton-poussoir, la capacité C₁ se décharge par R₃ et R₄. Pendant cette décharge, T₁ reste saturé, ainsi que T₂ : l'alimentation reste provisoirement maintenue jusqu'à la décharge de C₁, ce qui dure environ 6 secondes.

En même temps, dès le relâchement du bouton-poussoir, le potentiel posi-

Fig. 2 Alimentation et commandes.


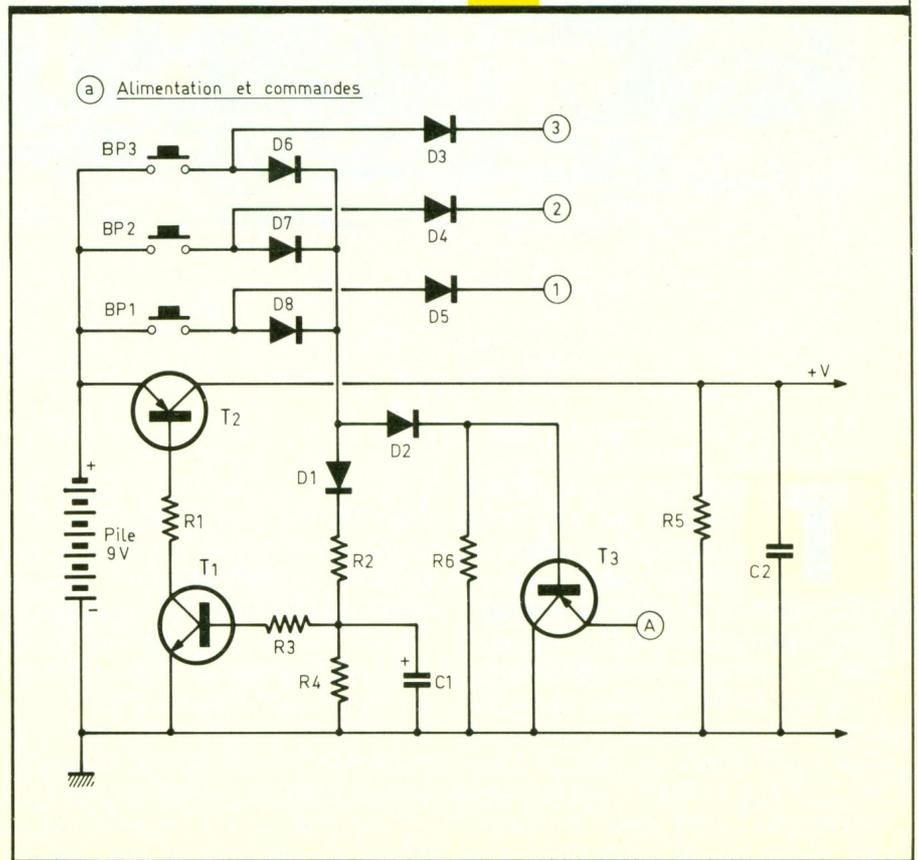


Fig. 2 Base de temps et compteur.

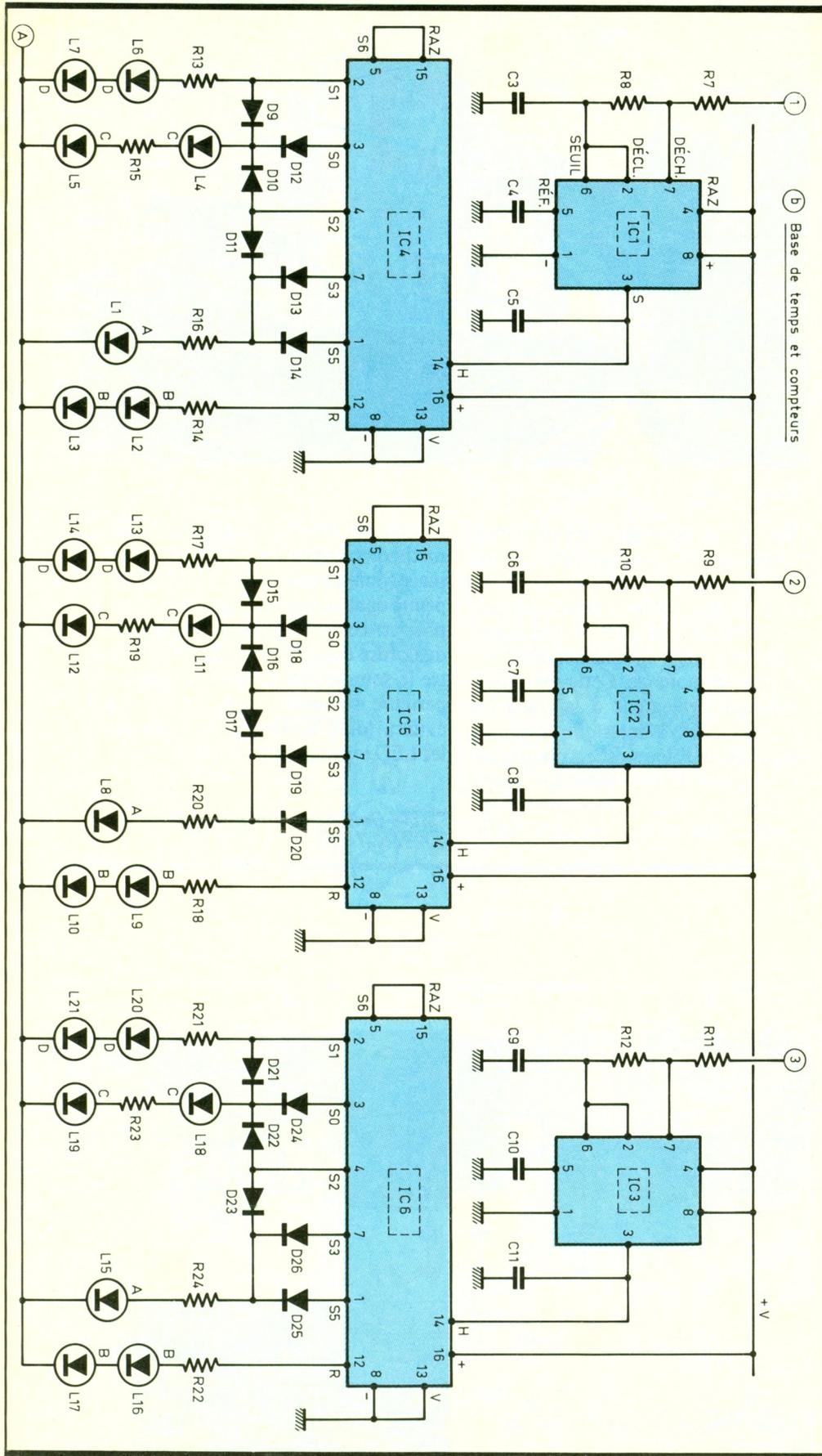


sitions différentes : de S_0 à S_5 . Voyons à présent comment sont obtenues les diverses configurations des allumages des LED. La **figure 3** situe le placement des LED :

- A pour la LED centrale,
- B pour les deux LED de diagonale,
- C pour les deux autres LED de diagonale,
- D pour les deux LED centrales.

On utilise également la sortie R, encore appelée sortie de report du compteur, étant donné qu'elle sert dans le cas de compteurs successifs montés en cascade. Cette sortie présente un état haut pour les positions S_0 , S_1 , S_2 , S_3 et S_4 du compteur et un état bas pour la position S_5 .

On peut également remarquer que les deux LED B doivent s'allumer pour toutes les positions, sauf pour la première. Elles sont donc montées sur la sortie « R » de IC4. Ce choix implique que la position S_5 de IC4 détermine obligatoirement la position 1. Pour les autres positions, le lecteur vérifiera le montage en se servant du tableau de décodage de la **figure 3**. On notera que la sortie S_4 n'a pas été re-

Fig. 3 Branchement des LED d'un dé et table de fonctionnement.

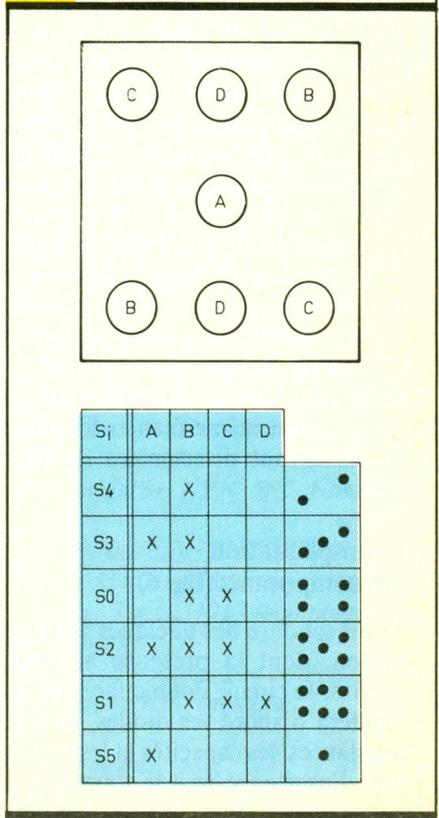

sur l'entrée « Horloge », à la condition que les entrées de validation (V) et de RAZ se trouvent soumises à un état bas. Cette avance se matérialise par le déplacement de l'état haut d'une sortie S_n à la sortie S_{n+1} sui-

vante, les autres sorties restant bien entendu à l'état bas. Notons la liaison $S_6 \rightarrow$ RAZ. Il en résulte une remise à zéro immédiate dès que le compteur atteint la position S_6 . En définitive, le compteur ne peut occuper que six po-

liée : en effet, pour cette position, seules les deux LED B sont allumées, grâce à la sortie R.

Cette position correspond ainsi à la valeur 2 du dé. Les résistances R₁₃ à R₁₆ n'ont pas des valeurs égales. En effet, suivant le nombre de LED montées en série, mais également suivant le nombre de diodes, les chutes de potentiel introduites par ces jonctions ne sont pas les mêmes. Les valeurs des résistances ont été déterminées de façon à obtenir un éclairage uniforme de toutes les LED.

Il faut en effet savoir que les potentiels d'une jonction LED varient de 1,8 V à 2,1 V suivant la couleur de celle-ci, alors que le potentiel d'une diode classique au silicium n'est que de 0,6 V. En conséquence, les valeurs de R₁₇ à R₂₀ et celles de R₂₁ à R₂₄ sont encore différentes du premier étage de dés.

Le retour commun des courants issus des LED transite par le transistor T₃ pour commande de l'allumage, ainsi que nous l'avons déjà vu précédemment.

LA REALISATION PRATIQUE

a) Circuit imprimé (fig. 5)

Il se caractérise par une configuration un peu serrée des pistes. En conséquence, il est absolument nécessaire de faire usage des divers produits de transfert Mecanorma pour le reproduire. Ces derniers peuvent d'ailleurs être appliqués directement sur le cuivre de la plaque époxy. Auparavant, celle-ci devra être correctement dégraissée à l'aide de poudre à récurer, par exemple. Par la suite, la plaque sera plongée dans le bain de perchlore de fer pour gravure. Après un rinçage abondant à l'eau tiède, on procédera au perçage des trous à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. On peut même étamer les pistes, en se servant directement du fer à souder.

b) Implantation des composants (fig. 6)

Après soudure des quelques straps de liaison, dont la présence a permis d'éviter le circuit double face, on implantera d'abord les diodes, puis les résistances, les capacités et les transistors. Ensuite, ce sera le tour des circuits intégrés ; lors de cette opération,

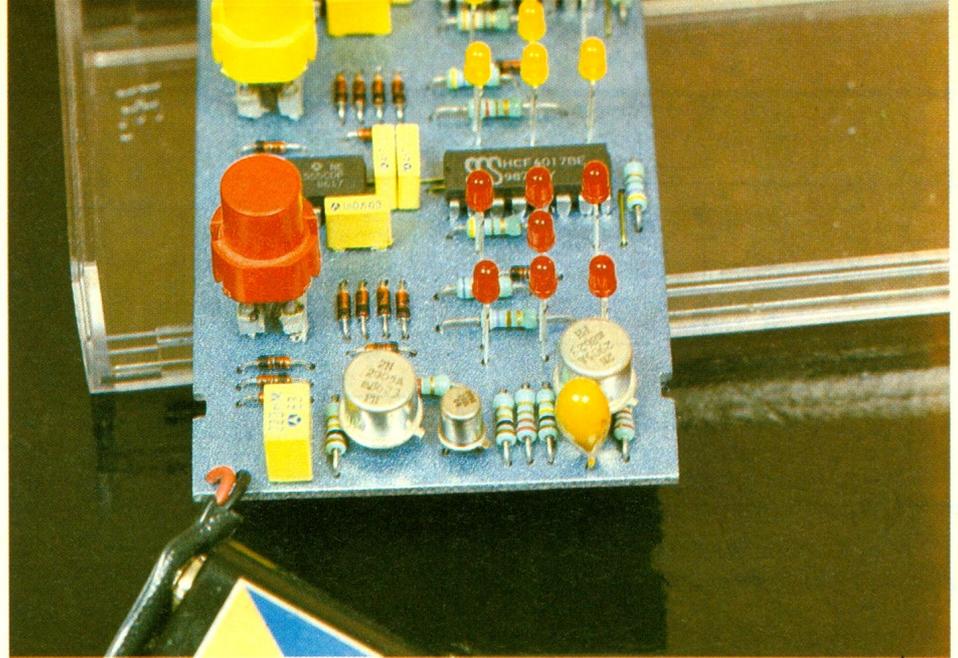


Photo 2. - Disposition des LED.

il faut absolument ménager un temps de refroidissement suffisant entre deux soudures consécutives sur le même boîtier. Bien entendu, le respect absolu des orientations des composants polarisés est une nécessité vitale pour le montage. Cette remarque s'applique également à la mise en place des LED ; à noter que l'orientation de ces dernières est commune, ce qui simplifie le problème. Un autre problème, purement mécanique, est le parfait alignement des LED, pour

d'évidentes raisons esthétiques. Une méthode consiste à mettre les LED en place, puis à positionner le circuit imprimé dans le boîtier. Une astuce simplificatrice : interposer une épaisseur de l'ordre du millimètre de carton entre le sommet des LED et la face supérieure du boîtier ; cette disposition évitera toute tension mécanique sur les LED lors du montage définitif.

Fig. 4 Brochages et fonctionnement des C.I.

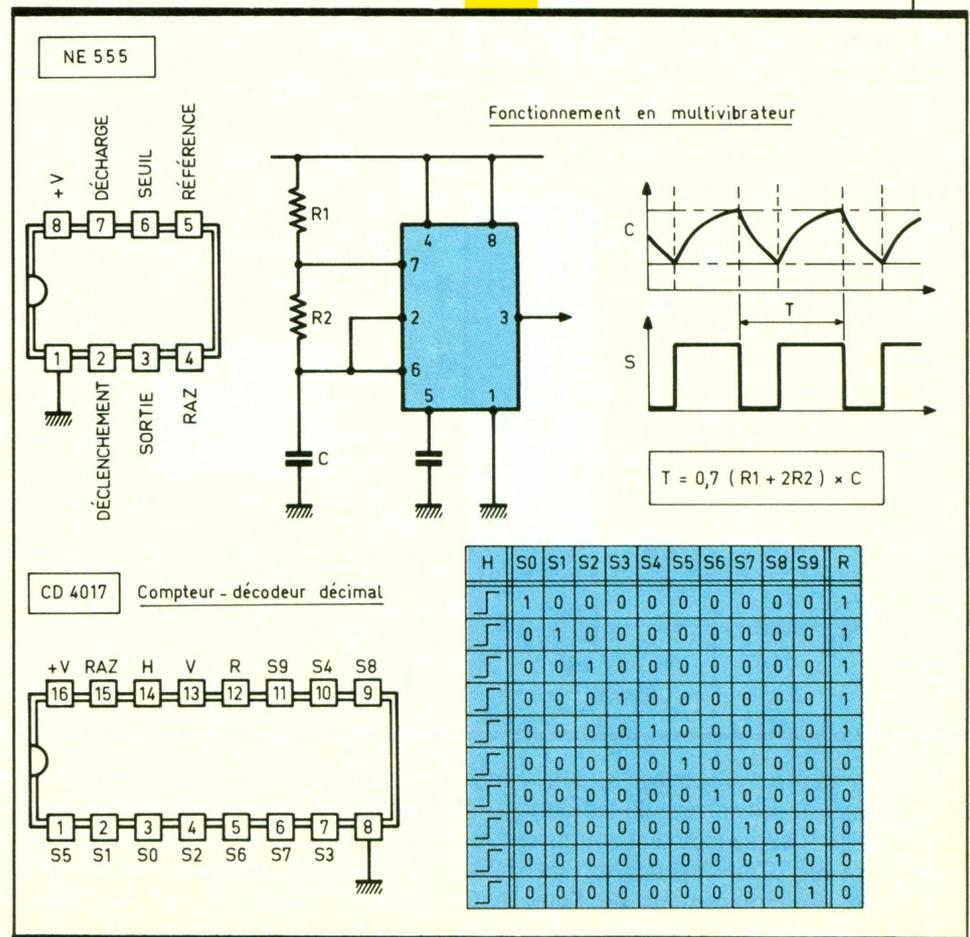


Fig. 5 Tracé du circuit imprimé et im-
et 6 plantation à l'échelle.


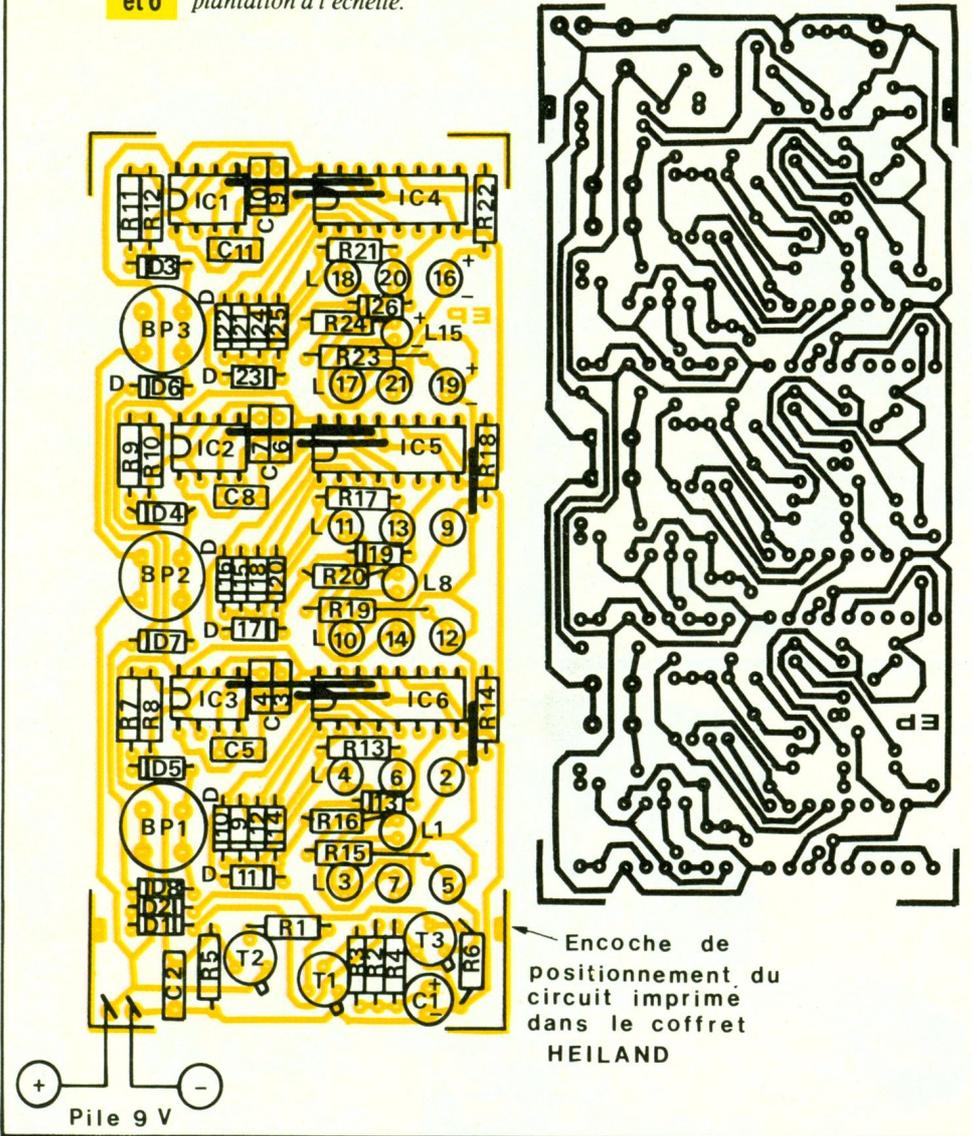


Photo 3. - Aspect du module entièrement câblé.

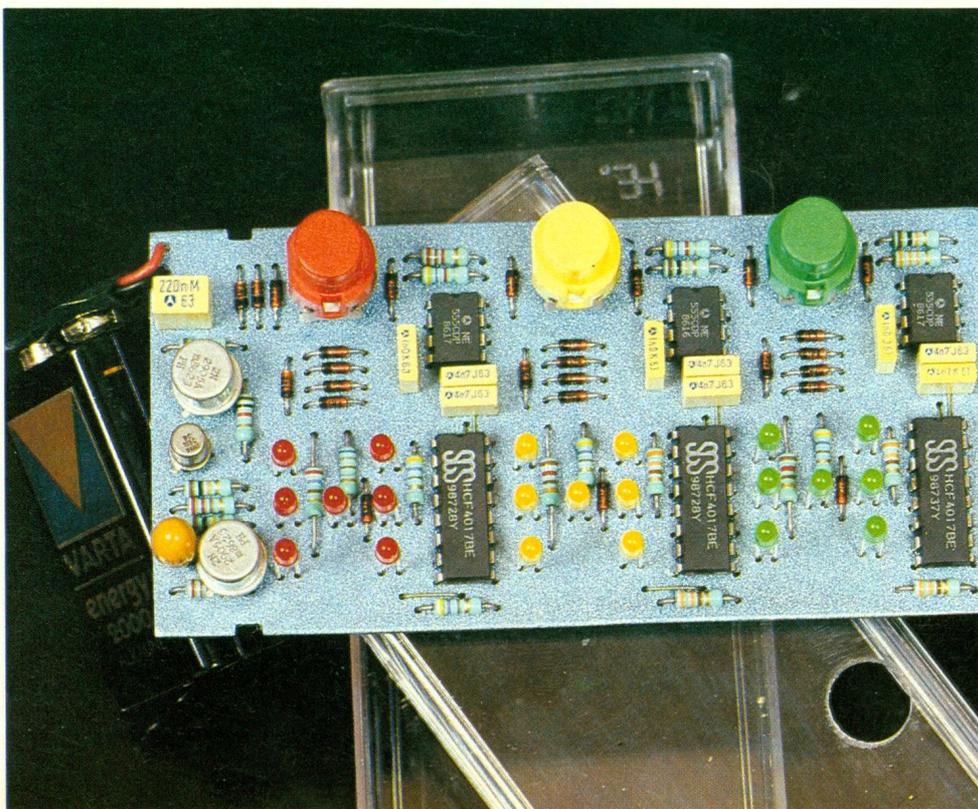


On placera les LED le plus verticale-
 ment possible et on soudera d'abord
 une électrode. Par la suite, on retour-
 nera le circuit et on alignera manuel-
 lement les LED pour obtenir une
 configuration géométrique accepta-
 ble, et on termine par la soudure de la
 seconde électrode.

Il ne reste plus qu'à implanter les
 boutons-poussoirs et à percer les
 trous de passage de ces derniers dans
 la face supérieure du boîtier Heiland.
 Le « 421 » est maintenant prêt à l'em-
 ploi et les parties peuvent débiter... ■

COMPOSANTS

8 straps (6 horizontaux, 2 verticaux)

- R_1 : 1 k Ω (marron, noir, rouge)
- R_2 : 220 Ω (rouge, rouge, marron)
- R_3 : 10 k Ω (marron, noir, orange)
- R_4 : 100 k Ω (marron, noir, jaune)
- R_5 : 10 k Ω (marron, noir, orange)
- R_6, R_7 : 2 \times 2,2 k Ω (rouge, rouge, rouge)
- R_8, R_9 : 2 \times 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge)
- R_{10}, R_{11} : 2 \times 10 k Ω (marron, noir, orange)
- R_{12} : 33 k Ω (orange, orange, orange)
- R_{13}, R_{14} : 2 \times 470 Ω (jaune, violet, mar-
 ron)
- R_{15} : 270 Ω (rouge, violet, marron)
- R_{16} : 680 Ω (bleu, gris, marron)
- R_{17}, R_{18} : 2 \times 330 Ω (orange, orange, marron)
- R_{19} : 120 Ω (marron, rouge, marron)
- R_{20} : 470 Ω (jaune, violet, marron)
- R_{21}, R_{22} : 2 \times 330 Ω (orange, orange, marron)
- R_{23} : 120 Ω (marron, rouge, marron)
- R_{24} : 470 Ω (jaune, violet, marron)
- D_1 à D_{26} : 26 diodes-signal 1N4148, 914
- L_1 à L_7 : 7 LED rouges \varnothing 3
- L_8 à L_{14} : 7 LED jaunes \varnothing 3
- L_{15} à L_{21} : 7 LED vertes \varnothing 3
- C_1 : 100 μ F/10 V tantale
- C_2 : 0,22 μ F milfeuil
- C_3, C_4 : 2 \times 4,7 nF milfeuil
- C_5 : 1 nF milfeuil
- C_6, C_7 : 2 \times 4,7 nF milfeuil
- C_8 : 1 nF milfeuil
- C_9, C_{10} : 2 \times 4,7 nF milfeuil
- C_{11} : 1 nF milfeuil
- T_1 : transistor NPN BC 108, 109, 2N2222
- T_2, T_3 : 2 transistors PNP 2N2905
- IC_1 à IC_3 : 3 \times NE555 (multivibrateur)
- IC_4 à IC_6 : 3 \times CD4017 (compteur-décodeur décimal)
- BP_1 à BP_3 : 3 boutons-poussoirs à contact travail (pour circuit imprimé)
- Pile 9 V
- Coupleur de pile
- Boîtier transparent Heiland

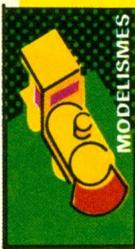

COMMANDE LOGIQUE D'AIGUILLAGE

Les passionnés de modélisme ferroviaire disposent désormais d'un large choix de matériel roulant. En revanche, si le décor des réseaux est souvent surprenant, il n'en est pas de même pour la signalisation qui ne reflète pas la réalité.

P

ourtant, avec l'électronique, cette adaptation est relativement aisée et confère à l'installation

cette note de finition indispensable. Nous vous proposerons donc une série de petits modules indépendants qui s'implanteront selon la topographie de votre réseau. Nous commençons aujourd'hui par la commande logique d'aiguillage qui, comme nous le verrons plus loin, présente de nombreux avantages. Nous décrirons parallèlement l'alimentation correspondante.

Il est prévu, ensuite, un détecteur de circulation, un bloc système à trois ou quatre indications (comme la réalité) et pour finir de vous mettre l'eau à la bouche, une commande d'itinéraires assurant les fonctions suivantes :


- enregistrement des itinéraires en attente ;
- tracé automatique des aiguillages ;
- réalisation des enclenchements ;
- ouverture du signal ;
- destruction automatique éventuelle de l'itinéraire par le train.

Rappelons que ces modules sont indépendants, simples à réaliser, économiques et faciles à implanter sur votre réseau.

I - PRINCIPE

DE FONCTIONNEMENT

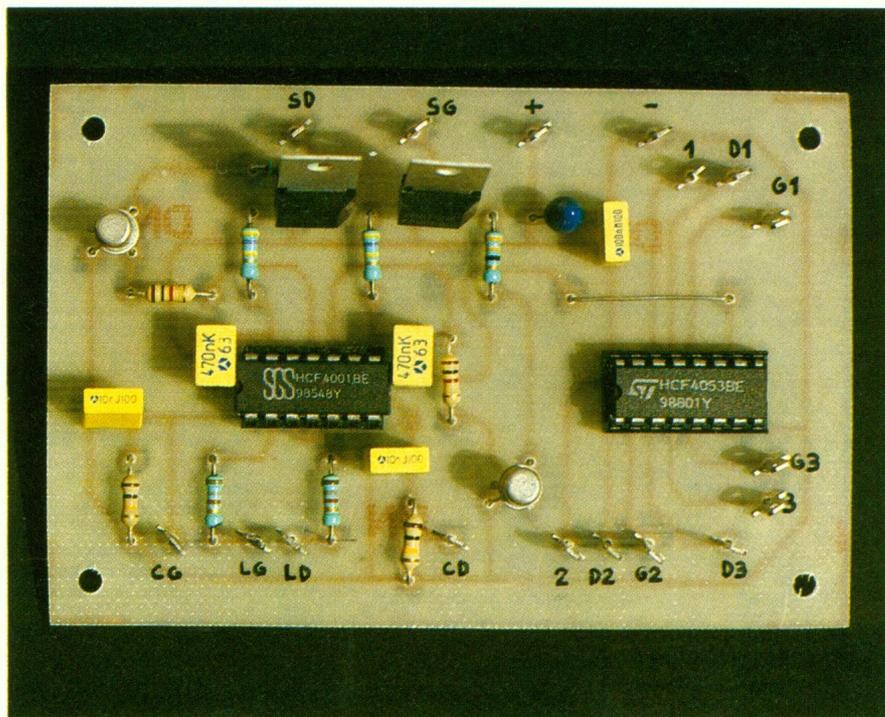Le mécanisme assurant la translation des lames mobiles de l'aiguillage est conçu autour de deux électroaimants (fig. 1). Ces deux bobinages possèdent une borne commune. En appliquant



une tension alternative de l'ordre de 12 V alternative, sur l'une ou l'autre des bornes extérieures, l'aiguille passera en position droite ou gauche selon le cas.

Une remarque concernant les bobinages : leur faible résistance ohmique entraîne une puissance de 4 W environ. C'est la raison pour laquelle la commande électrique devra être du type impulsionnel et ne dépassera en aucun cas une seconde (risque de destruction du mécanisme).

Notre commande électronique tiendra compte de cet impératif et délivrera une impulsion fugitive de 0,2 s

environ, même si la commande est permanente. Cette durée, particulièrement courte, autorise d'alimenter les bobinages en 24 V, garantissant une manœuvre franche des aiguilles, sans risque pour les appareils.

En outre, une bascule conservera en mémoire, la position de l'aiguille sur le terrain, évitant ainsi de recourir à un contrôle réel de la position des lames sur le réseau. Il est également prévu des LED pouvant donner la position de l'aiguille sur un tableau de contrôle.

Pour terminer, nous avons muni le module d'un triple inverseur à circuit

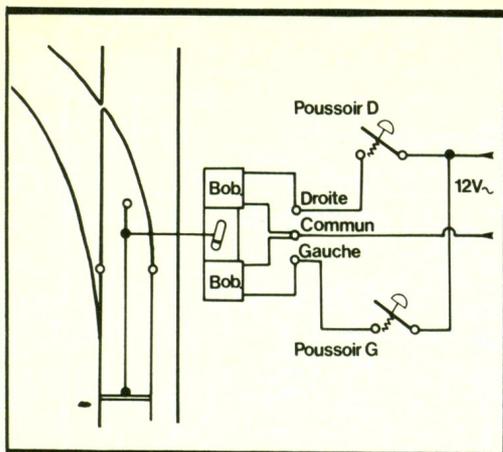


Fig. 1 Fonctionnement d'une aiguille.

intégré afin d'assurer les différentes commutations (sélection du feu jaune selon la position d'une aiguille dans le cas de bloc automatique). Nous verrons plus tard l'utilisation de ces contacts.

L'alimentation des bobinages se fera à partir d'un transfo séparé.

Nous avons prévu le cas où, à la suite d'un incident sur un composant d'une commande d'aiguille, un bobinage viendrait à être alimenté en per-

manence. Pour éviter sa destruction ainsi que l'aiguillage correspondant, un dispositif détecte la durée des commandes. Si l'une d'elles dépasse une seconde, un relais se met en action et coupe l'alimentation de toutes les aiguilles, protégeant ainsi tous les bobinages.

Rappelons, pour terminer, que le module alimentation permet d'alimenter toutes les aiguilles d'un réseau (avec protection) ainsi que l'alimentation 9 V pour la logique de tous les modules signalisation (feux, itinéraires, aiguilles, détecteurs, etc.).

II - FONCTIONNEMENT ELECTRONIQUE

a) Commande d'aiguilles

La figure 2 représente la logique de la commande d'aiguilles. Nous supposons que nous avons commandé l'aiguille à gauche. Pour cela, nous avons appliqué un niveau 1 (NV₁) sur l'entrée CG. Celui-ci pourra être une impulsion positive ou un niveau 1 permanent sans inconvénient.


masse. Le triac, en conduisant, est équivalent à un court-circuit entre ses anodes 1 et 2. Dans ces conditions, le bobinage gauche est alimenté par Ph (24 V), bobinage gauche, SG, Tr₁, + et N (24 V). L'aiguille passe à gauche.

A la fin de la charge de C₅, le processus s'inverse : T₁ se bloque ainsi que Tr₁ : l'alimentation du bobinage gauche n'a duré que 0,2 s, malgré que la sortie A3 reste toujours au NV₀ (position gauche).

Remarquons que la LED gauche s'allume à partir de B4 qui est au NV₁ en position G.

Bien entendu, si l'on désire basculer l'aiguille à droite, il suffira d'appliquer sur l'entrée CD un niveau 1 fugitif ou permanent. L'aiguille sera commandé à droite pendant 0,2 s et l'allumage des LED sera inversé. Le commutateur électronique bâti autour de IC₂ est comparable aux contacts d'un relais. Ainsi, par exemple, en position gauche, les bornes 3 et G3 sont reliées électriquement. Il

Fig. 2 Schéma de principe commande aiguille.

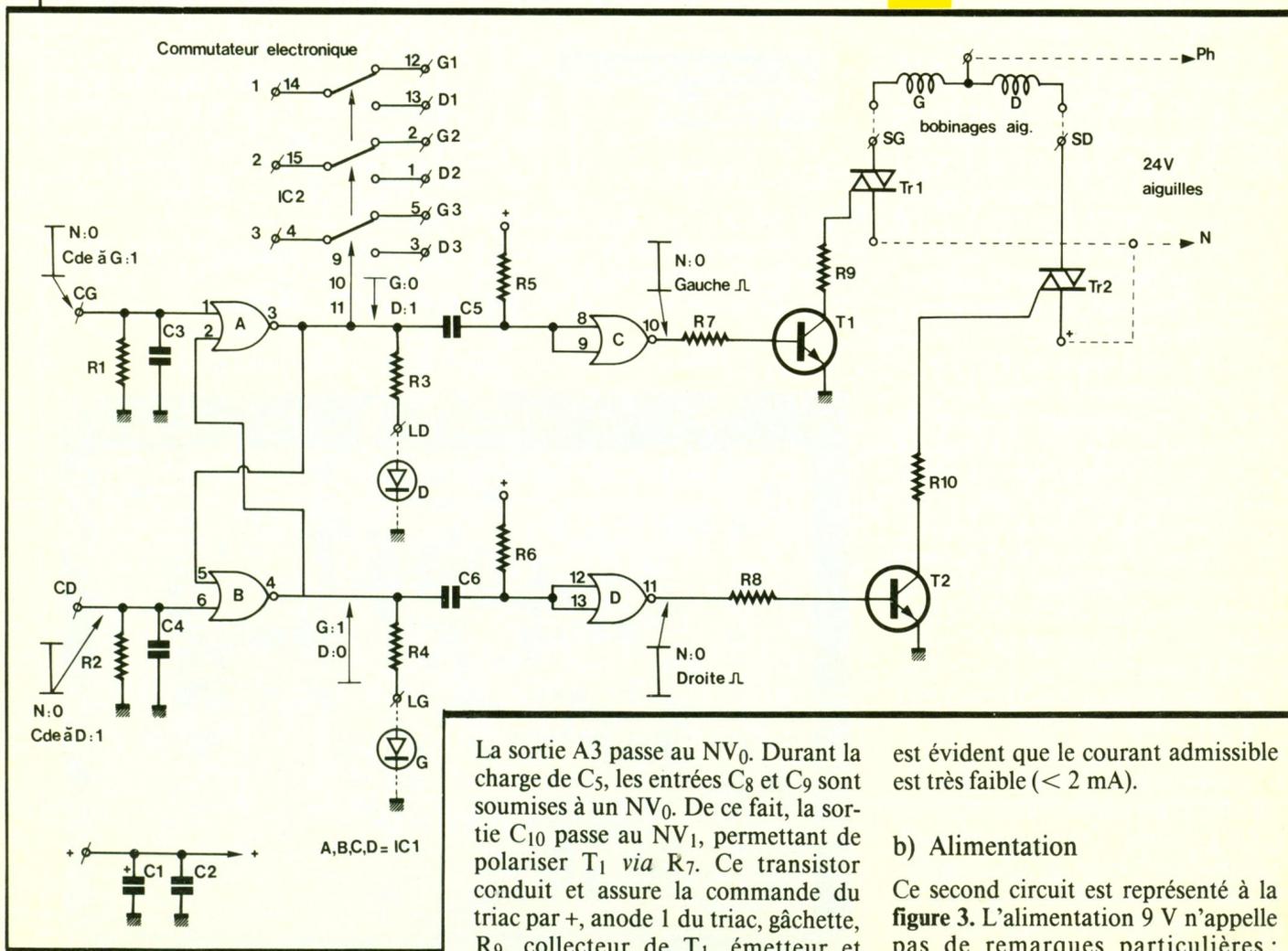

La sortie A3 passe au NV₀. Durant la charge de C₅, les entrées C₈ et C₉ sont soumises à un NV₀. De ce fait, la sortie C₁₀ passe au NV₁, permettant de polariser T₁ via R₇. Ce transistor conduit et assure la commande du triac par +, anode 1 du triac, gâchette, R₉, collecteur de T₁, émetteur et

est évident que le courant admissible est très faible (< 2 mA).

b) Alimentation

Ce second circuit est représenté à la figure 3. L'alimentation 9 V n'appelle pas de remarques particulières :

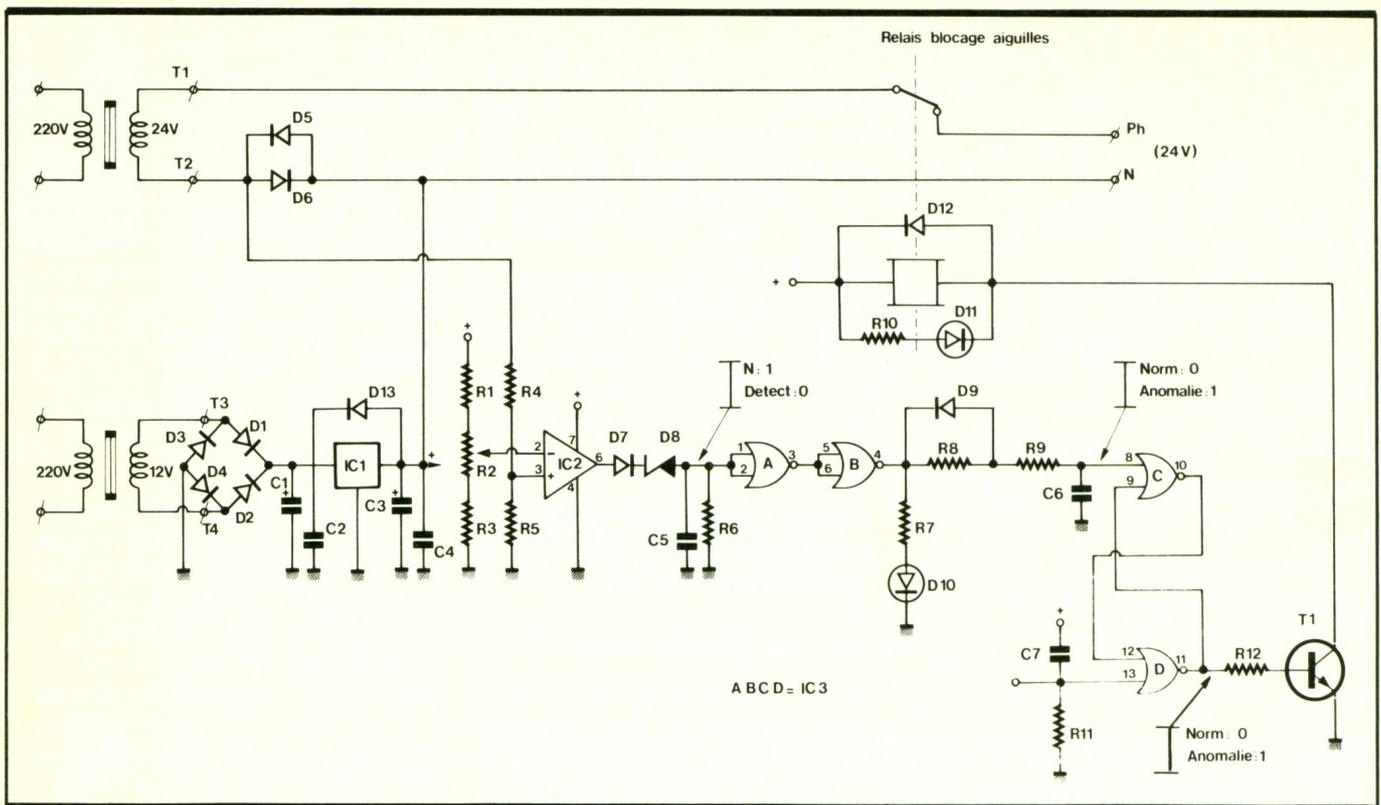


Fig. 3 Alimentation et protection aiguilles.

transfo 220 V/12 V, diodes de redressement, régulateur et filtrage.

Le transfo 24 V alimentant les aiguilles est relié au + 9 V via D5 et D6. Le dispositif de protection est bâti autour de IC₂ (741). L'ajustable R₂ est réglé de façon à obtenir 4,6 V sur l'entrée - de IC₂. Sachant que R₄ = R₅ et si aucun courant n'est débité par le 24 V aiguille, nous retrouvons 4,5 V sur l'entrée + de IC₂.

Si une aiguille vient à être commandée, la consommation de courant nous donnera une légère tension alternative aux bornes de D₅. De ce fait, le comparateur IC₂ basculera périodiquement, assurant la charge de C₅ via D₇ et D₈. Ce NV₁ appliqué sur A₁ et A₂ se retrouve sur B₄. Nous chargerons lentement C₆ via R₈ et R₉. Si la consommation de courant sur le 24 V dépasse une seconde, C₆ se sera chargé et correspondra à un NV₁. La bascule composée de C et D changera d'état. La sortie D₁₁ passe au NV₁, assurant la polarisation de T₁. Ce dernier, en conduisant, alimente le relais et la LED rouge de contrôle.

Les contacts du relais de blocage vont se couper, assurant la protection des aiguilles et surtout du mécanisme sollicité. La remise en situation normale ne pourra s'effectuer qu'avec coupure de l'alimentation ou application d'un NV₁ sur la borne R, avec un poussoir par exemple.

Rappelons que ce dispositif n'entre en fonction que si une aiguille est alimentée trop longtemps, ce qui ne doit pas se produire en situation normale.

III - REALISATION PRATIQUE


a) Circuits imprimés

Ils sont présentés aux figures 4 et 5. Si le circuit imprimé de l'alimentation est à réaliser en un exemplaire, il n'en est pas de même pour la commande

des aiguilles. Une remarque, cependant, à ce propos. La commande de chaque aiguille est normalement indépendante et doit donc être munie d'un module « commande d'aiguille » distinct. Dans le cas de deux aiguilles assurant une communication (fig. 8) il convient de ne prévoir qu'un module, les deux aiguilles étant branchées en parallèle car commandées simultanément (comme dans la réalité).

Le nombre de modules est tel qu'il est vivement conseillé d'opter pour la méthode photographique, ce qui pro-

Photo 2. - Un tracé de circuit imprimé facile à reproduire.

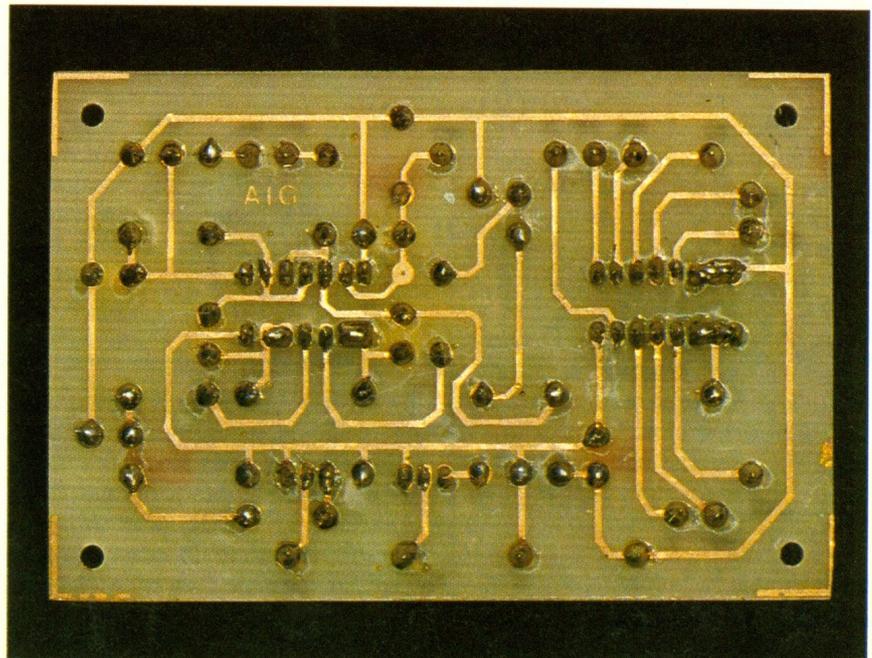

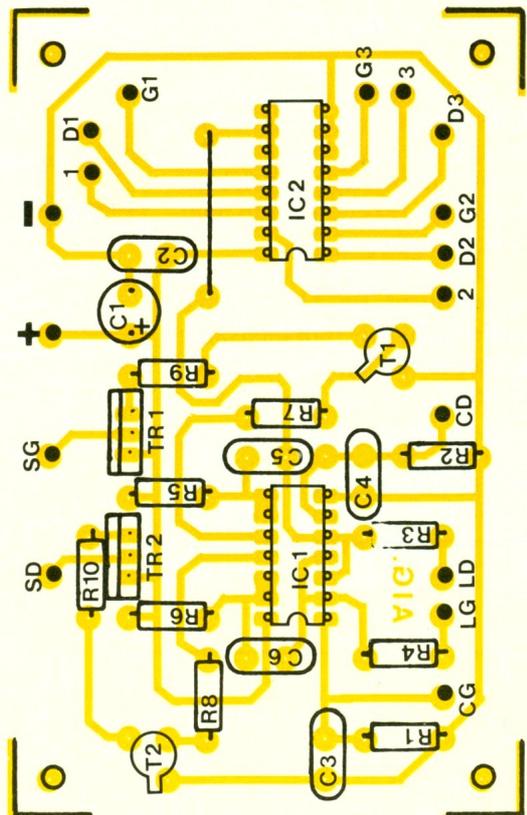
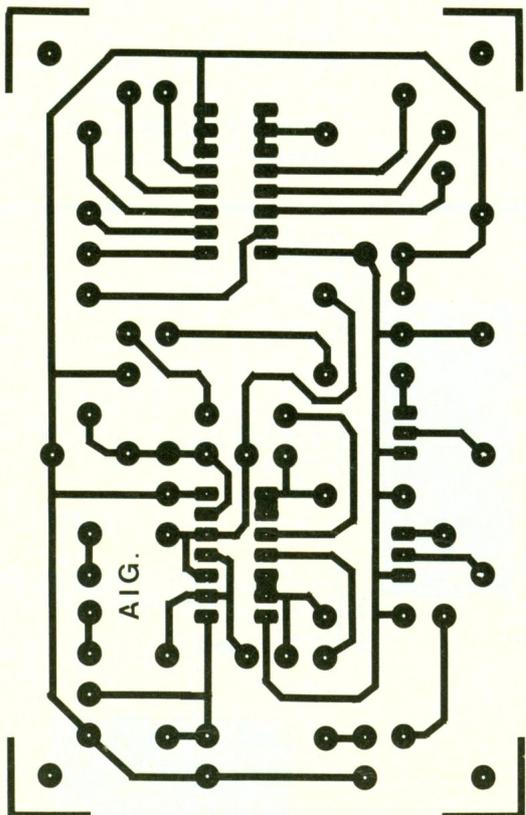
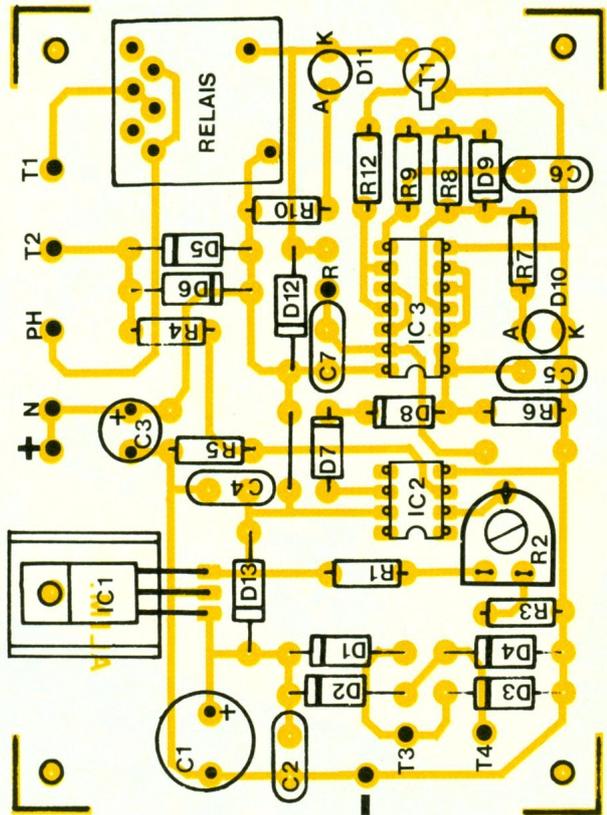
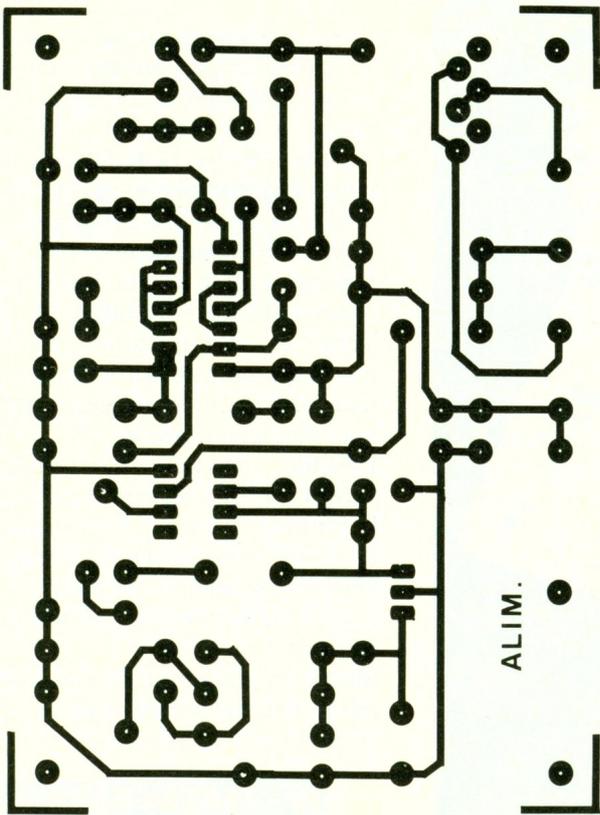


Fig. 4
à 7

Détails de réalisation à l'échelle des deux cartes.

cure un gain de temps non négligeable, évitant également tout risque d'erreur.

La gravure des circuits s'effectuera à l'aide de perchlorure de fer tiède

(40°). Au terme de cette opération, les cartes seront soigneusement rincées puis séchées.

Découper les circuits de façon à respecter les dimensions préconisées.

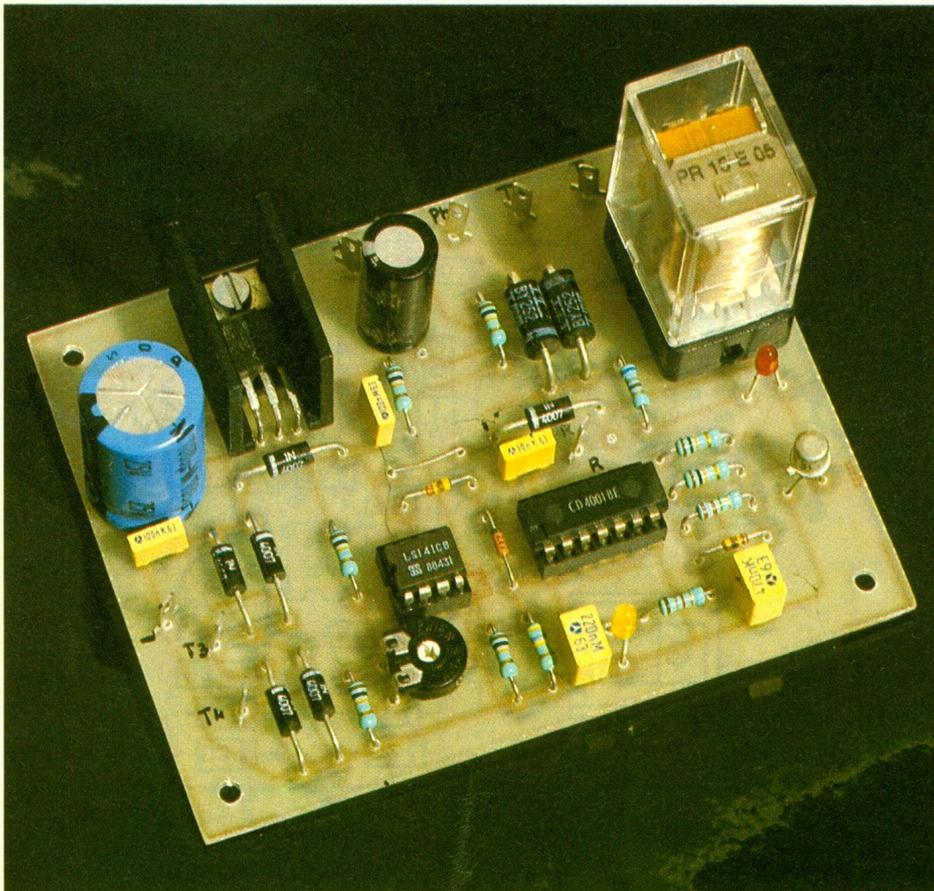


Photo 3. – Carte alimentation et protection.

Procéder aux perçages : 0,8 mm pour les circuits intégrés, 1 mm pour les petits composants, 1,2 mm pour les éléments plus importants (ajustables, picots, relais, etc.) et enfin 3 mm pour les trous de fixation.

Repérer l'affectation des cosses picots avec un marqueur fin Mecanorma. Cette opération est indispensable pour faciliter le câblage et éviter tout risque d'erreur.

Fig. 8 Cas de deux aiguilles en communication.


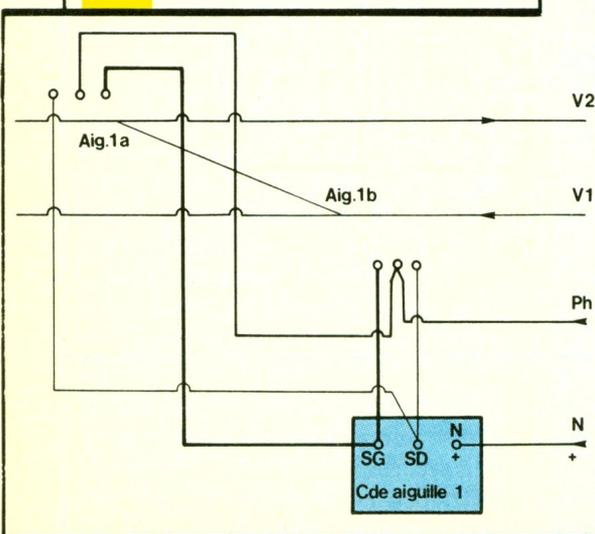


Fig. 9 Montage test des modules.

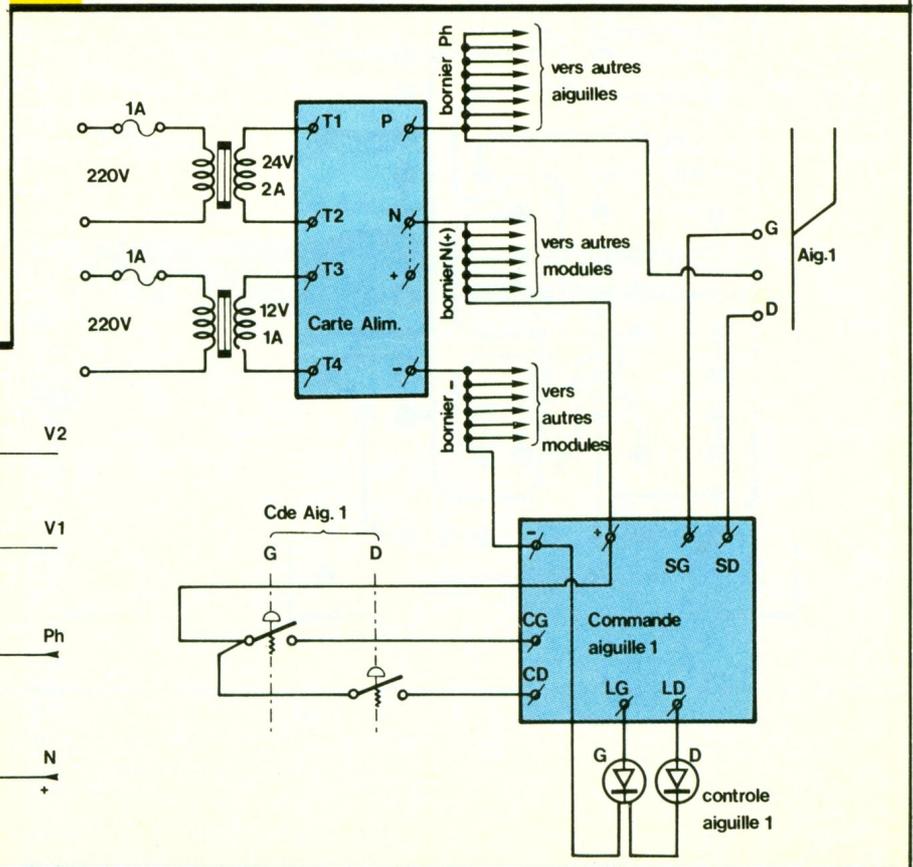

b) Implantation

L'insertion des composants s'effectuera conformément aux figures 6 et 7. Débuter par les éléments bas (straps, résistances, diodes). Ne pas hésiter à employer des supports de circuits intégrés. Le faible surcoût est largement compensé par la facilité procurée pour les mesures ou un éventuel remplacement.

Mettre en place ensuite les picots, les condensateurs, l'ajustable, les LED. Terminer cette opération par l'insertion des composants importants (condensateurs chimiques, radiateur pour régulateur, triacs).

Effectuer une vérification sérieuse du travail effectué. En cas de doute sur l'implantation d'un composant, consulter le brochage correspondant ainsi que le schéma de principe intéressé. Cela permet d'éviter tout doute à ce sujet.

Mettre en place les différents circuits intégrés sur leur emplacement respectif correctement orienté.

IV - TEST DES MODULES

Réaliser le montage provisoire indiqué à la figure 9. Les circuits intégrés étant en place, nous vous conseillons d'utiliser un fer à souder à transformateur ou plus simplement avec panne reliée à la terre.

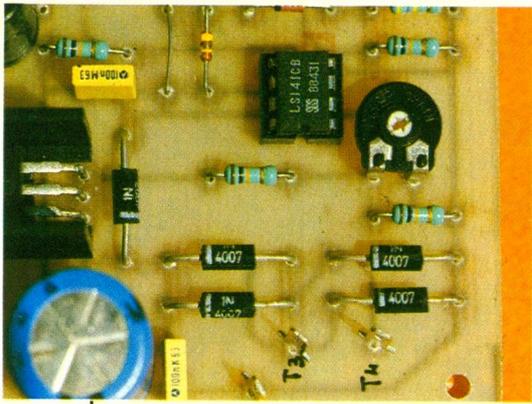


Photo 4. - Gros plan sur les diodes de redressement.

Après une sérieuse vérification, brancher le secteur sur les deux transfos. Il est normal de constater une commande de l'aiguille dès la mise sous tension. Ensuite vérifier que les bobinages ne sont plus alimentés.

Régler R_2 de façon à obtenir l'extinction de la LED jaune D_{10} . Poursuivre cette rotation de R_2 légèrement, pour plus de sécurité. Dans la cas où la LED rouge se serait allumée (le relais est excité), il suffit de relier fugitivement le + et la borne R pour revenir en situation normale.

Effectuer une action sur le poussoir gauche puis droite. Vérifier que l'aiguille obéit à chaque commande et est en concordance avec la LED gauche ou droite. A chaque commande, on doit constater l'allumage fugitif de la LED jaune de contrôle.

Relier émetteur et collecteur de T_1 (commande d'aiguille) pendant une seconde au maximum. On doit constater l'allumage de la LED rouge ainsi que l'excitation du relais de blocage. Vérifier que l'alimentation des bobinages est effectivement coupée. L'extinction de la LED rouge se fera, bien sûr, en reliant la borne R au +.

V - CONCLUSION

Il ne vous reste plus qu'à déterminer le nombre de modules de commande d'aiguille nécessaire, en fonction de la configuration de votre réseau. Vous pourrez ensuite fixer ces modules sous le réseau, à proximité même des aiguilles. Il est préférable d'attendre les prochains modules avant de réaliser le câblage définitif.

Daniel ROVERCH

LISTE DES COMPOSANTS

Module : commande aiguille

- R_1 : 100 k Ω (brun, noir, jaune)
- R_2 : 100 k Ω (brun, noir, jaune)
- R_3 : 1,8 k Ω (brun, gris, rouge)
- R_4 : 1,8 k Ω (brun, gris, rouge)
- R_5 : 470 k Ω (jaune, violet, jaune)
- R_6 : 470 k Ω (jaune, violet, jaune)
- R_7 : 1 k Ω (brun, noir, rouge)
- R_8 : 1 k Ω (brun, noir, rouge)
- R_9 : 33 Ω (orange, orange, noir)
- R_{10} : 33 Ω (orange, orange, noir)

- C_1 : 10 μ F 25 V chimique vertical
- C_2 : 100 nF plaquette
- C_3 : 10 nF plaquette
- C_4 : 10 nF plaquette
- C_5 : 470 nF plaquette
- C_6 : 470 nF plaquette
- T_1 : 2N2222
- T_2 : 2N2222
- Tr_1 : triac 6 A 400 V
- Tr_2 : triac 6 A 400 V
- IC_1 : 4001
- IC_2 : 4053

- 1 circuit imprimé
- 1 support DIL 14
- 1 support DIL 16
- 1 strap
- Picots

Module alimentation

- R_1 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_2 : ajustable 2,2 k Ω horizontal
- R_3 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_4 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_5 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_6 : 470 k Ω (jaune, violet, jaune)




- R_7 : 1,8 k Ω (brun, gris, rouge)
- R_8 : 2,2 M Ω (rouge, rouge, vert)
- R_9 : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_{10} : 680 Ω (bleu, gris, brun)
- R_{11} : 10 k Ω (brun, noir, orange)
- R_{12} : 10 k Ω (brun, noir, orange)

- C_1 : 1 000 μ F 25 V chimique vertical
- C_2 : 100 nF plaquette
- C_3 : 220 μ F 25 V chimique vertical
- C_4 : 100 nF plaquette
- C_5 : 220 nF plaquette
- C_6 : 470 nF plaquette
- C_7 : 10 nF plaquette

- D_1 : 1N4007
- D_2 : 1N4007
- D_3 : 1N4007
- D_4 : 1N4007
- D_5 : diode 3A 100 V
- D_6 : diode 3A 100 V
- D_7 : 1N4148
- D_8 : Zener 2,7 V
- D_9 : 1N4148
- D_{10} : LED jaune \varnothing 3
- D_{11} : LED rouge \varnothing 3
- D_{12} : 1N4007
- D_{13} : 1N4007



- IC_1 : régulateur 7809
- IC_2 : 741
- IC_3 : 4001
- T_1 : 2N2222
- 1 support DIL 8
- 1 support DIL 14
- 1 support relais
- 1 relais européen 9/12 V 2RT
- 1 radiateur pour TO 220
- 1 circuit imprimé
- Picots

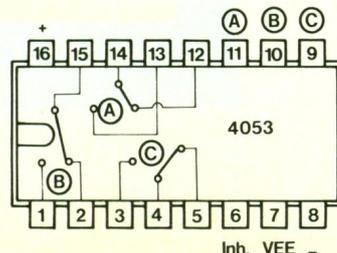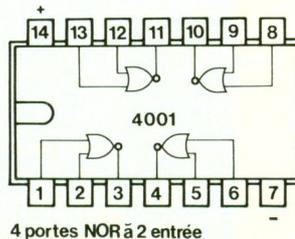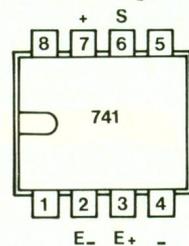- 1 transfo 220 V/24 V 2A
- 1 transfo 220 V/12 V 1A



E	E	S
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

4053		
INHIB.	Entrée A ou B ou C	Sortie A ou B ou C
0	0	contact repos
0	1	contact travail
1	X	contact isolé

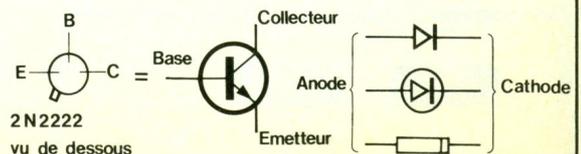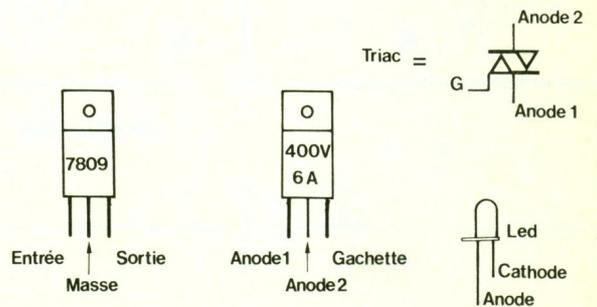



AMPLIFICATEUR HI ~ FI 2 x 50 WATTS

Ceux d'entre vous qui entreprendront cette réalisation ne seront pas déçus. Les qualités de cet amplificateur sont indéniables. Il peut être attaqué par tout préamplificateur ou table de mixage. Cependant, il a aussi été prévu pour être directement connecté à une platine C.D. Là, si vos enceintes suivent, vous risquez de faire des jaloux !

A

fin d'être réalisable par tous, le montage ne fait appel qu'à des composants répandus, mais de très bonne qualité. Nous n'avons pas non plus fait appel à des circuits intégrés préamplificateurs ou amplificateurs : de classiques transistors, judicieusement assemblés, autorisent des performances remarquables, pour ce qui concerne le bruit, la bande passante, le temps de montée et la distorsion. En résumé, c'est un amplificateur de conception relativement classique que nous vous proposons, mais aucun point n'a été négligé.

LE SYNOPTIQUE DU MONTAGE

Il apparaît **figure 1**, et on remarque tout d'abord que l'alimentation est symétrique : cela permet de se passer d'encombrants condensateurs de sortie, qui ne pourraient qu'amputer la bande passante dans les graves. Le signal attaque un étage différentiel, alimenté par un générateur de courant, et son autre entrée reçoit le signal de contre-réaction globale. Il vient ensuite un étage driver qui attaque un push-pull complémentaire, stabilisé en courant et en température. Ce push-pull est bien entendu protégé contre les surintensités en sortie, en cas de court-circuit par exemple.



Avant la sortie proprement dite viennent les cellules de compensation (compensation des variations d'impédance des enceintes acoustiques) pour que notre amplificateur puisse s'adapter à n'importe quel type de « baffle ».

Dernier point, une temporisation permettra de ne connecter les enceintes qu'environ une seconde après la mise sous tension. Cela évite les « clocks » désagréables dans les HP, en laissant le temps aux alimentations d'atteindre leurs régimes de fonctionnement.

Ce synoptique peut paraître un peu compliqué ; c'est en fait parce qu'il est détaillé. Il conduit à des schémas relativement simples.

LES SCHEMAS THEORIQUES

L'alimentation

Reportons-nous à la **figure 2**. C'est un montage classique : le point milieu du transformateur sert de référence de masse, et un unique pont de diodes

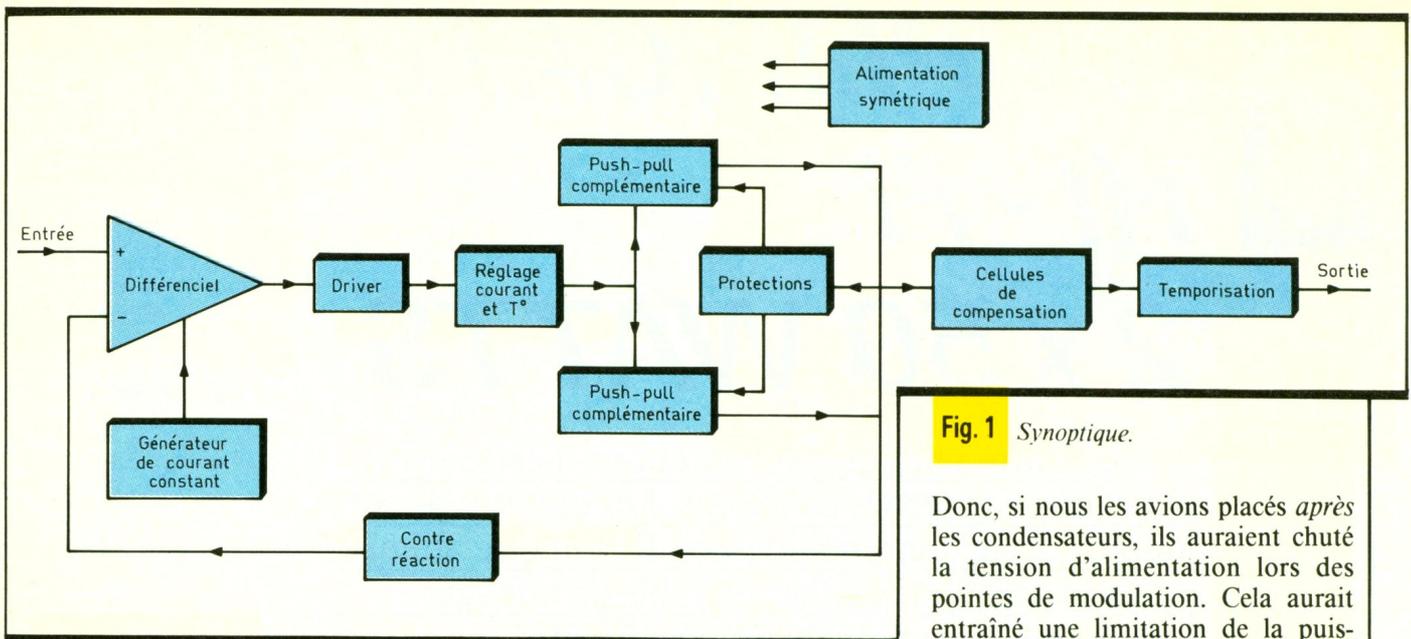


Fig. 1 Synoptique.

Donc, si nous les avons placés *après* les condensateurs, ils auraient chuté la tension d'alimentation lors des pointes de modulation. Cela aurait entraîné une limitation de la puissance de sortie. Ce ne sera pas le cas ici, puisque les amplificateurs sont alimentés par les condensateurs « réservoirs ».

Les sections amplificatrices

Le schéma théorique d'un des deux canaux est donné **figure 3**. Avant de l'examiner point par point en se référant au synoptique, signalons quelques aspects généraux :

- Chaque amplificateur possède, dans les deux lignes d'alimentation, un filtrage supplémentaire : C_1 et C_2 (1 000 μF) épaulés par C_8 et C_9 .
 - L'entrée est non saturable puisqu'elle se fait directement sur le potentiomètre de volume P.
 - Toutes les liaisons se font en continu, y compris la contre-réaction.
- Le seul condensateur de liaison est C_3 , inévitable pour isoler la sortie du montage précédent.
- Il n'est fait appel qu'à des composants « discrets », dont le nombre est cependant relativement restreint.

Fig. 2 Schéma de l'alimentation.

- C_{24} et C_{25} « épaulent » les chimiques et leur évitent un vieillissement prématuré. Ils jouent d'ailleurs aussi un rôle antiparasite supplémentaire : les condensateurs chimiques se comportent mal en HF.

On pourrait croire que nous avons commencé par un détail, l'alimentation du montage. Il n'en est rien : c'est un élément *essentiel* de tout amplificateur : pour fournir des watts, il faut de l'énergie. Dans le cas des amplificateurs, cette énergie est fournie par l'intermédiaire du transformateur et emmagasinée par les condensateurs de filtrage.

Les caractéristiques d'un transformateur sont données pour la puissance *nominale*. Deux fois 25 V efficaces nous permettront donc d'obtenir deux tensions symétriques de 34 V - continu - en charge, en tenant compte de la chute de tension dans les diodes de redressement.

Dernier détail (d'importance) : F_2 et F_3 sont placés *avant* les chimiques. En effet, les fusibles ne présentent pas toujours une résistance négligeable.

(D_6 à D_9) permet d'obtenir des alternances positives et négatives.

La qualité du filtrage dépend de la valeur des condensateurs C_{20} à C_{23} . Chaque capacité étant de 4 700 μF , nous obtenons deux fois 10 000 μF environ. (Rappelons que deux condensateurs de 4 700 μF en parallèle équivalent à un condensateur de 10 000 μF , et que cela revient à deux fois moins cher !).


Le transformateur est un 2×25 V, 160 VA. Pour une telle puissance, un modèle torique n'est pas plus cher qu'un modèle magnétique ! Et cela présente deux autres avantages : pas de rayonnement 50 Hz, et encombrement moindre. Nous avons choisi un modèle torique...

Notons enfin quelques points.

- 160 VA pour le transformateur : cela s'explique par le fait qu'il alimente *deux* amplificateurs 50 W dont les rendements seront un peu supérieurs à 60 %. En fait, ce transformateur est dimensionné pour une écoute dans le pire des cas : deux signaux sinusoïdaux, simultanés, de 50 W chacun...

Cela ne se produit jamais en pratique, ou alors vous avez des goûts étranges et les tympans solides !

- F_1 protège le primaire du transformateur et F_2 - F_3 les secondaires.
- K est un inter double, pour être certain de couper la phase (sécurité).
- A est un simple témoin néon 220 V de mise sous tension.
- Les condensateurs C_{17} , C_{18} , C_{19} constituent des antiparasites secteur (élimination des impulsions sur le réseau E.D.F. et des parasites générés par divers appareils).

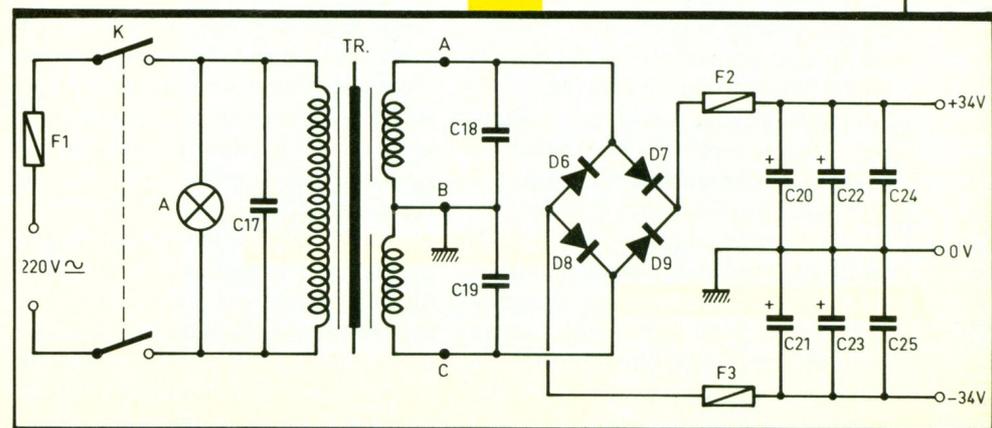

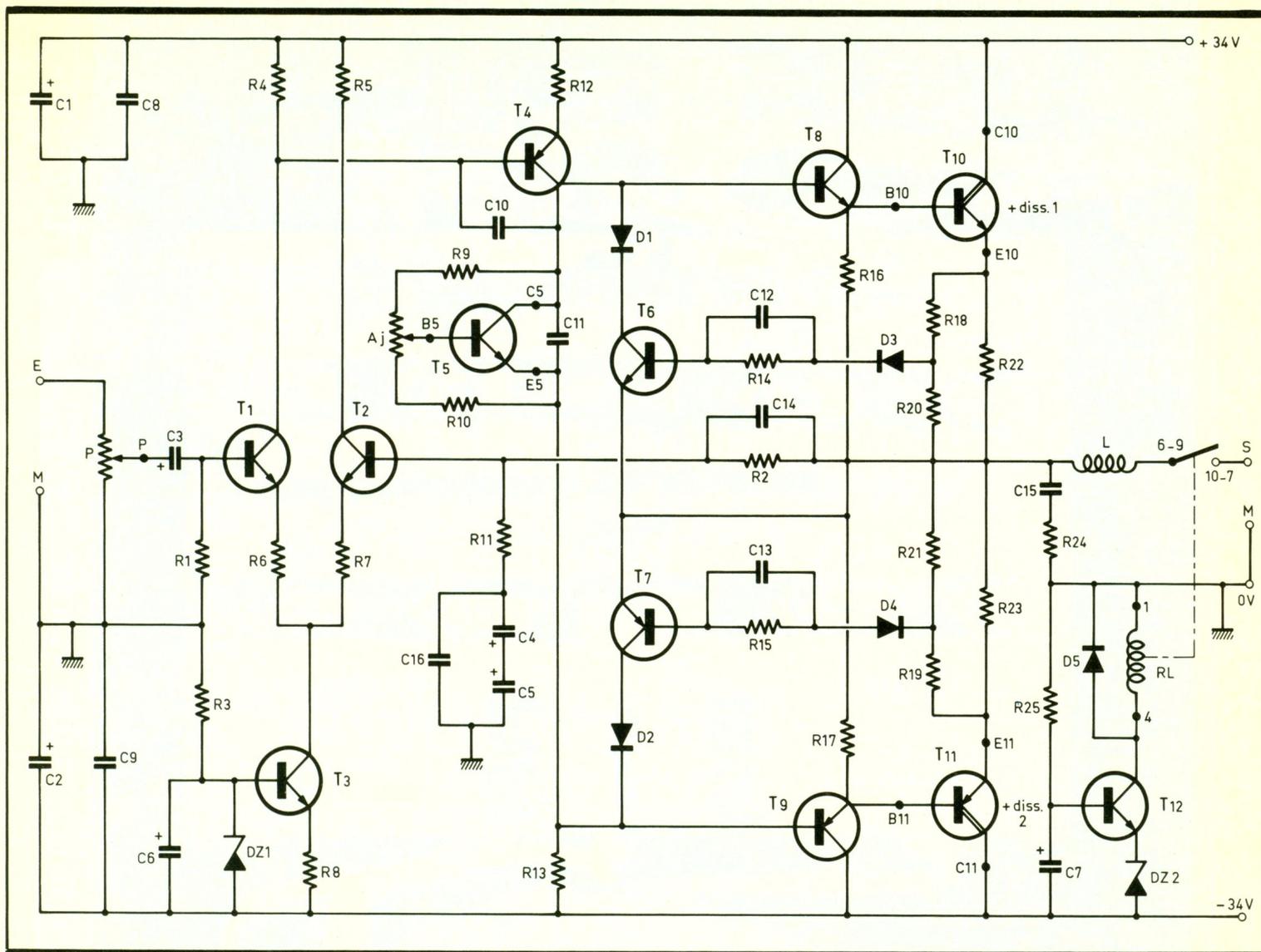


Fig. 3 Schéma de principe d'un canal.

Reprenons maintenant les différents points du synoptique.

Le différentiel est construit autour de T₁ et T₂. R₄ constitue la résistance de charge de la sortie, alors que R₅ se contente de symétriser cet étage.

R₆ et R₇ apportent une contre-réaction locale qui linéarise encore l'amplification.

La polarisation de la base de T₁ se fait par R₁. Cette résistance joue un rôle important pour la détermination de l'impédance d'entrée. Il faut cependant que la chute de tension aux bornes de cette résistance soit la plus faible possible pour une meilleure stabilité. Un compromis est donc à trouver pour conserver une impédance d'entrée la plus élevée possible. Plus le gain de T₁ sera élevé, plus R₁ pourra être de valeur forte. D'où le choix de « BC550C » ou « 171C ». Ils autorisent R₁ = 47 kΩ.

Le générateur de courant constant se fait par l'intermédiaire de T₃ et les composants associés. C'est un montage base commune : la base de T₃ a son potentiel fixé par DZ₁, filtrée par C₆ et polarisée par R₃. Le potentiel de la base étant fixe, celui de l'émetteur l'est aussi, et R₈ seule détermine alors le courant d'émetteur, c'est-à-dire aussi le courant du différentiel d'entrée.

Les émetteurs de T₁ et T₂ vont se partager ce courant.

La contre-réaction se fait bien sûr sur l'autre entrée du différentiel : la base de T₂. Elle se fait *en continu* à partir de la sortie. T₁ et T₂ ont leurs bases au même potentiel. En prenant donc R₁ = R₂, le potentiel continu de sortie sera de 0 V. C'est ce que nous désirons...

C₁₄ associé à R₂ coupe la bande passante dans les extrêmes aigus (100 kHz) pour éviter les oscillations intempestives.


La résistance R₁₁ fixe le gain total du montage dans le rapport approximatif :

$$G_v \approx \frac{R_2}{R_{11}}$$

Cette résistance R₁₁ est isolée par un jeu de condensateurs pour ne pas modifier la polarisation de la base de T₂. Sans cette précaution, une dérive de la tension de sortie s'ensuivrait obligatoirement.

Le potentiel de la base de T₂ est proche de 0 V mais n'est pas (pratiquement) déterminé avec précision. C'est pourquoi C₄ et C₅ sont montés « tête-bêche » pour constituer un condensateur non polarisé. Ce sont des chimiques, et C₁₆ vient les court-circuiter parfaitement pour les fréquences élevées.

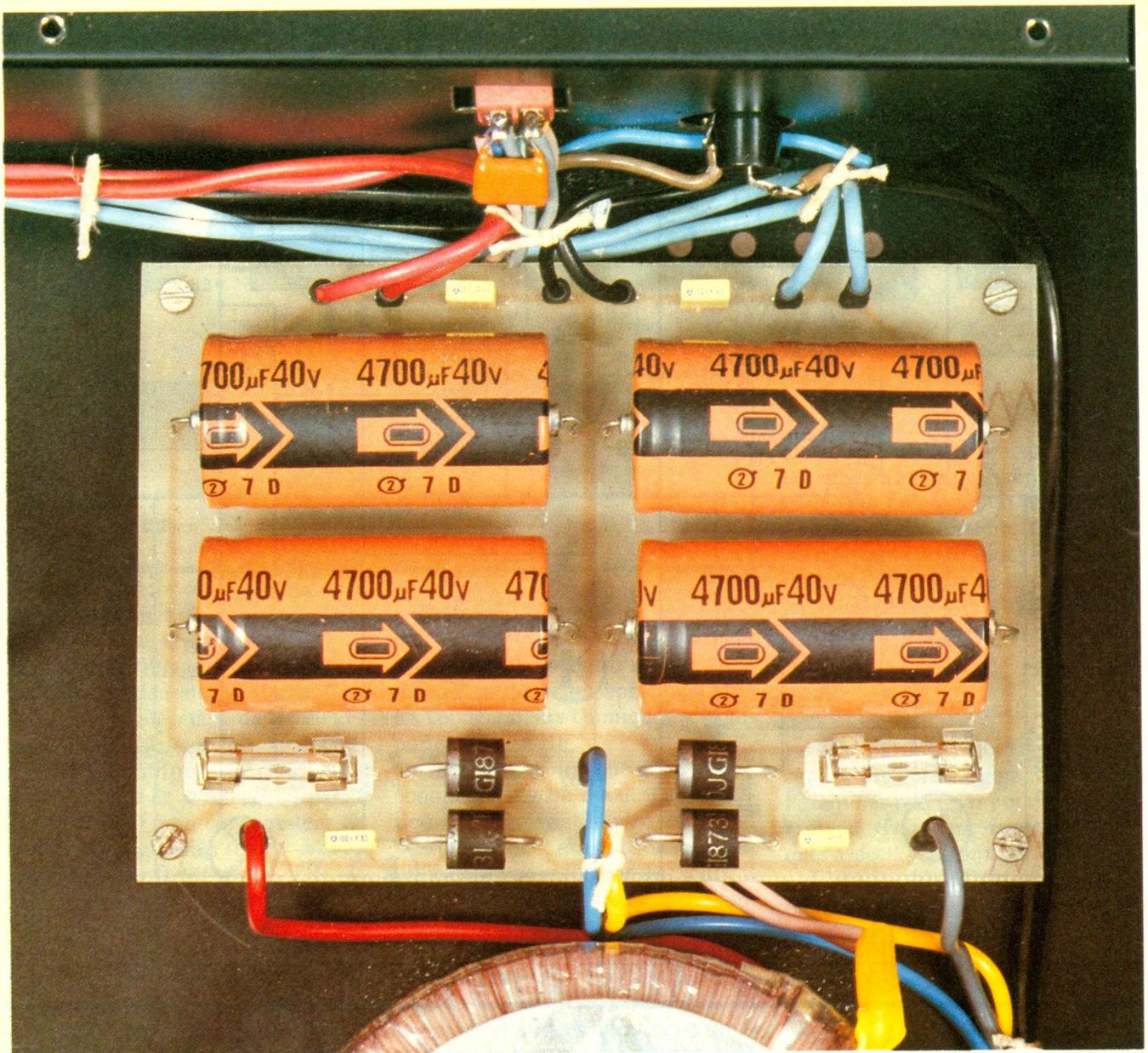Cette association série-parallèle de C₄, C₅, C₁₆ en liaison avec R₁₁ ampute la bande passante dans les graves. Nous avons calculé ces condensateurs de façon à laisser passer au moins... du 2 Hz !



Aspect de la carte alimentation avec ses diodes de redressement.

Le driver est le transistor T_4 , un PNP pour pouvoir être attaqué en liaison directe par T_1 . Son rôle est très important : c'est lui qui apporte la majeure partie de l'amplification en tension, et ce dans des conditions difficiles.

- Il supporte, fonctionnant en classe A, la totalité des deux tensions d'alimentation.

- Il évolue entre la saturation et le blocage. Dans ces deux cas extrêmes, il doit pouvoir fournir un courant suffisant à l'étage push-pull. Cela implique que sa résistance de charge (R_{13}) doit être de valeur la plus faible possible. Le courant moyen de repos est alors élevé et la puissance dissipée non négligeable.

- Son gain en courant doit être suffisamment fort pour que le différentiel puisse l'attaquer dans de bonnes conditions.

Ces considérations conduisent à un choix relativement restreint pour T_4 . Nous avons opté pour un TIP 30C dont le gain minimal est de 40. Il n'aura pas besoin de dissipateur.

C_{10} , monté entre collecteur et base, évite les oscillations HF.

Le rôle de la résistance R_{12} est double : elle apporte à nouveau une légère contre-réaction locale, et elle est calculée de façon à symétriser l'écrêtage des alternances positives et négatives.

Le réglage du courant de repos se fait par l'intermédiaire de T_5 . Son rôle est de créer juste la tension nécessaire pour amener les transistors de sortie à la limite de la conduction. Ceci pour éviter les distorsions de croisement.

A_j , associée aux résistances talon R_9 et R_{10} , permet de régler cette tension de repos.

C_{11} est un petit condensateur « réservoir ».


Pour compenser l'échauffement des transistors de sortie, T_5 sera monté en contact thermique avec ces derniers. Pour des raisons purement mécaniques, T_5 est un TIP 31.

Le push-pull de sortie est de type « Darlington complémentaire ». C'est la meilleure configuration.

T_{10} et T_{11} sont des darlington intégrés, de puissance, des BDX 67 et 66 dont le gain minimal est de 1000. T_8 et T_9 sont à nouveau des TIP 29C et 30C. Chaque association, T_8 - T_{10} ou T_9 - T_{11} , présente alors un gain en courant d'au moins... 40 000 !

R_{16} et R_{17} permettent un déblocage plus rapide de T_8 et T_9 .

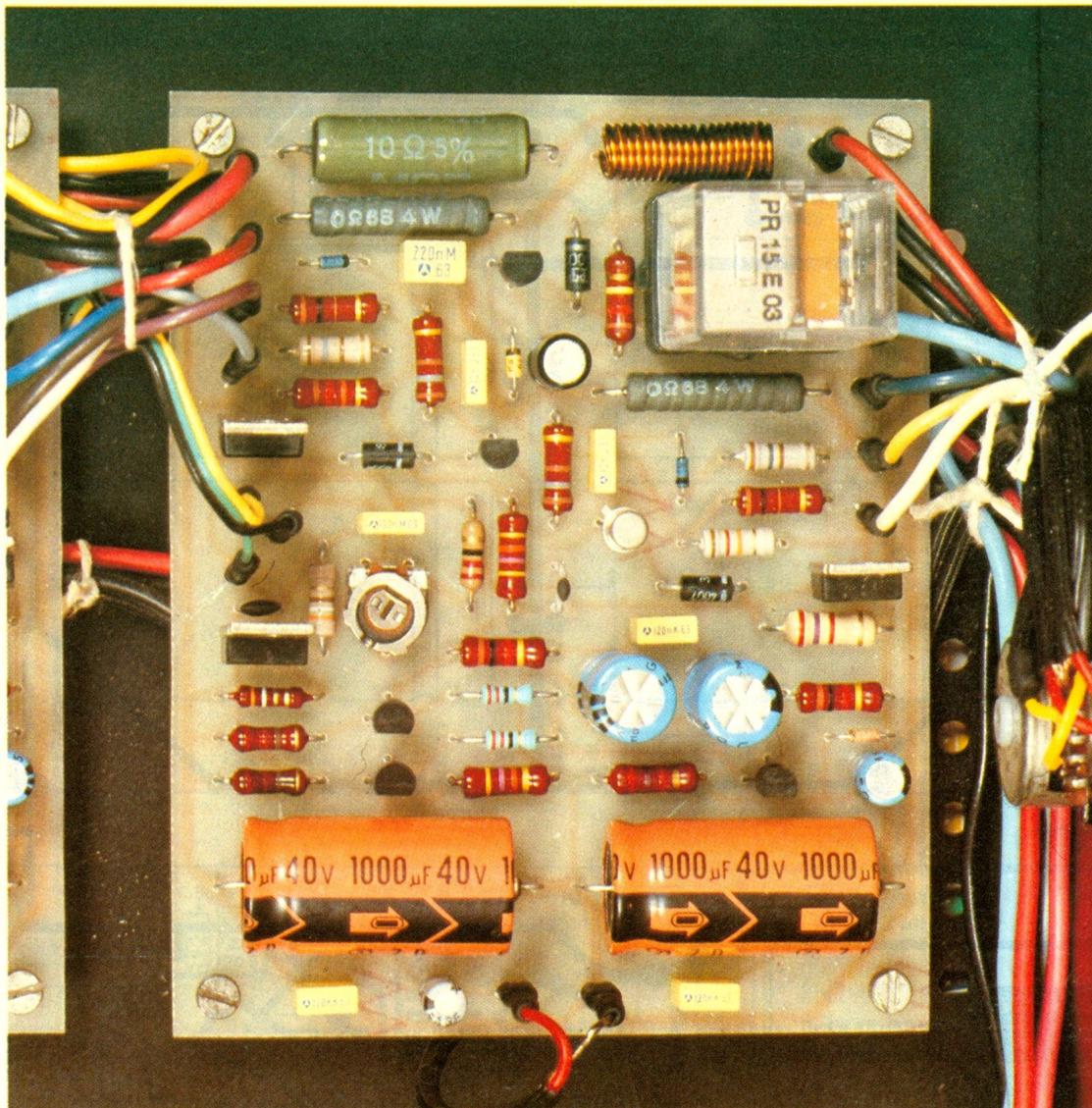Les résistances d'équilibrage, R_{22} et R_{23} , sont de valeur relativement éle-



Carte imprimée d'un canal, remarquez la bobine L et le relais.

vée : $0,68 \Omega$. Cela ne peut qu'améliorer la stabilité de l'amplificateur.

Les transistors de sortie seront, bien entendu, montés sur dissipateur. ($R_{TH} \leq 13 \text{ }^\circ\text{C/W}$, ce qui n'est pas prohibitif...).

Les **protections** des transistors de sortie se font par T_6 et T_7 , montés eux aussi de façon symétrique.

En fonctionnement normal, ces deux transistors sont bloqués et ils ne jouent aucun rôle. Si le courant de sortie, traversant R_{22} ou R_{23} , devient trop élevé, les ponts diviseurs R_{18} - R_{20} ou R_{19} - R_{21} saturent T_6 ou T_7 par l'intermédiaire des résistances de limitation R_{14} ou R_{15} .

Il suffit que T_6 ou T_7 soient saturés pour que les transistors de sortie concernés soient bloqués.

C'est une protection simple et efficace.

Les condensateurs C_{12} et C_{13} accélèrent la commutation des protections.

Les diodes D_1 à D_4 , quant à elles, évitent que des tensions inverses trop importantes soient appliquées sur les électrodes de T_6 et T_7 .

Les **cellules de compensation** assurent des impédances minimales et maximales de sortie pour les fréquences élevées.

R_{24} - C_{15} constituent une cellule de Boucherot. Si la réactance de l'enceinte acoustique est selfique, son impédance va augmenter avec la fréquence, ce qui peut entraîner le phénomène de « second claquage » pour les transistors de sortie (charge insuffisante).

Pour les fréquences élevées, l'association de R_{24} - C_{15} tend vers une impédance équivalente à la valeur de R_{24} .

Inversement, si la réactance de l'enceinte est capacitive, la self L en série va augmenter l'impédance apparente pour les fréquences élevées.

La **temporisation** retarde, à la mise sous tension, la connexion de la charge.


Le transistor T_{12} a son seuil de conduction amené à environ $10,6 \text{ V}$ par le biais de la Zener 10 V insérée dans son émetteur.

Il faut donc que la tension aux bornes de C_7 , chargé par R_{25} , atteigne cette valeur pour que T_{12} se sature. Avec $R_{25} = 120 \text{ k}\Omega$ et $C_7 = 22 \mu\text{F}$, cela se produit au bout d'environ une seconde pour les puristes : $t = -RC L_n (1 - U/E)$.

T_{12} étant saturé, le relais R_L (24 V) colle, connectant la charge.

D_5 évite d'appliquer à T_{12} des surtensions de commutation, dues à la charge selfique constituée par la bobine du relais.

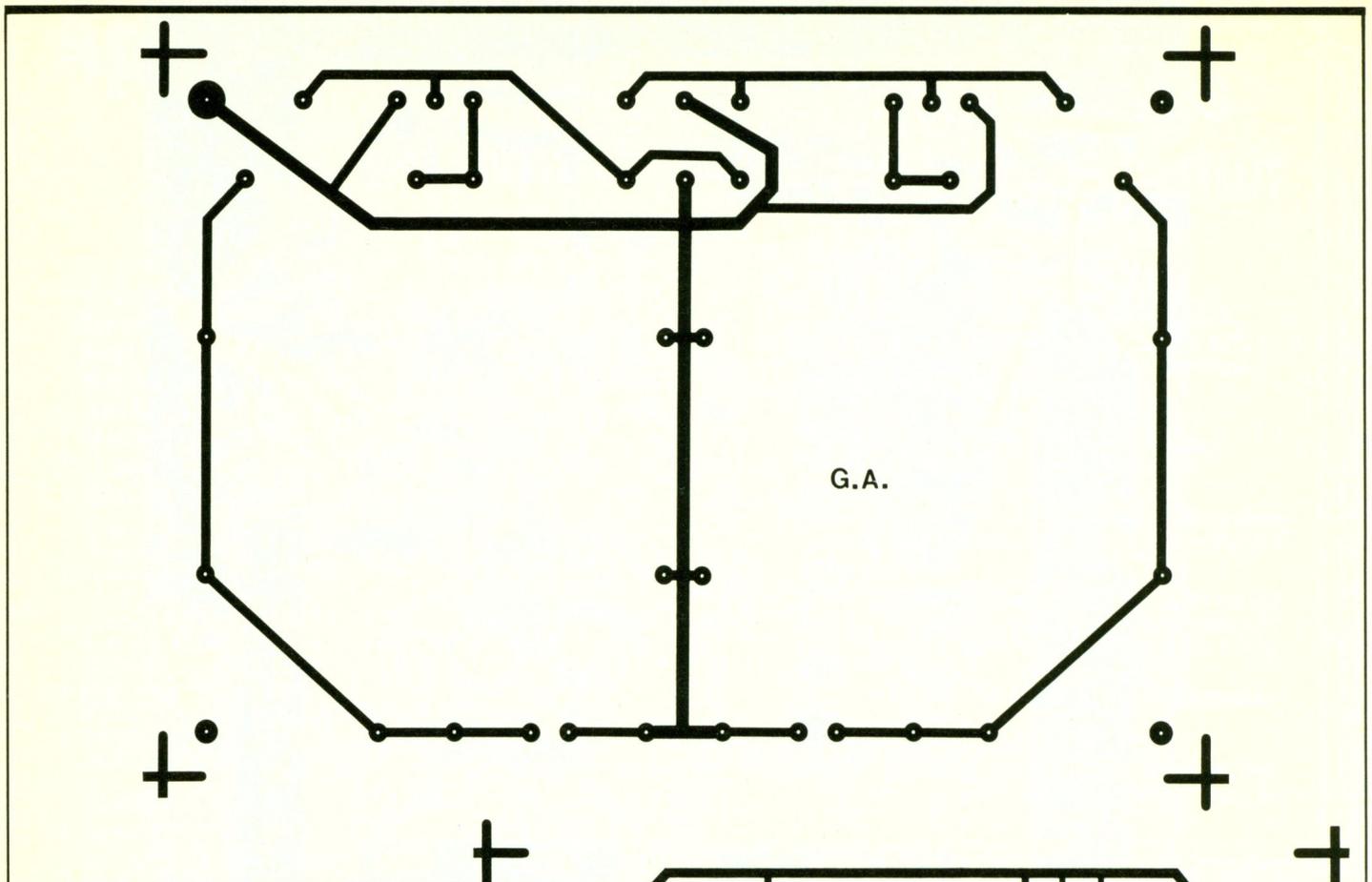Nous avons expliqué l'utilité de tous les composants utilisés dans cet amplificateur. Les choix que nous avons faits donnent un tout relativement simple et classique, mais d'excellente qualité.



REALISATION PRATIQUE

Les circuits imprimés

Le tracé de celui de l'alimentation est donné **figure 4**, et celui d'un des deux amplificateurs **figure 5**. Ce dernier est, bien sûr, à réaliser en double.

Le circuit d'alimentation est simple, et il peut éventuellement être réalisé par dépôt de transferts directs sur cuivre. Cependant, comme le deuxième tracé nécessite un mylar, autant le faire aussi pour l'alimentation.

Les « mylars » peuvent être confectionnés soit par méthode photographique, soit en déposant un calque sur la revue et en recopiant : les tracés sont publiés à l'échelle 1.

Viennent ensuite les phases traditionnelles : insolation d'une plaque présensibilisée aux UV, révélation à la soude caustique, gravure au perchlore de fer.

Tous les trous sont percés à 0,8 mm de diamètre, dans un premier temps. Ils sont ensuite agrandis à :

- 1 mm pour les condensateurs de 4 700 μ F, les supports de fusible, les résistances de puissance (R_{22} , R_{23} , R_{24}), les supports de relais, les transistors TIP et les ajustables ;

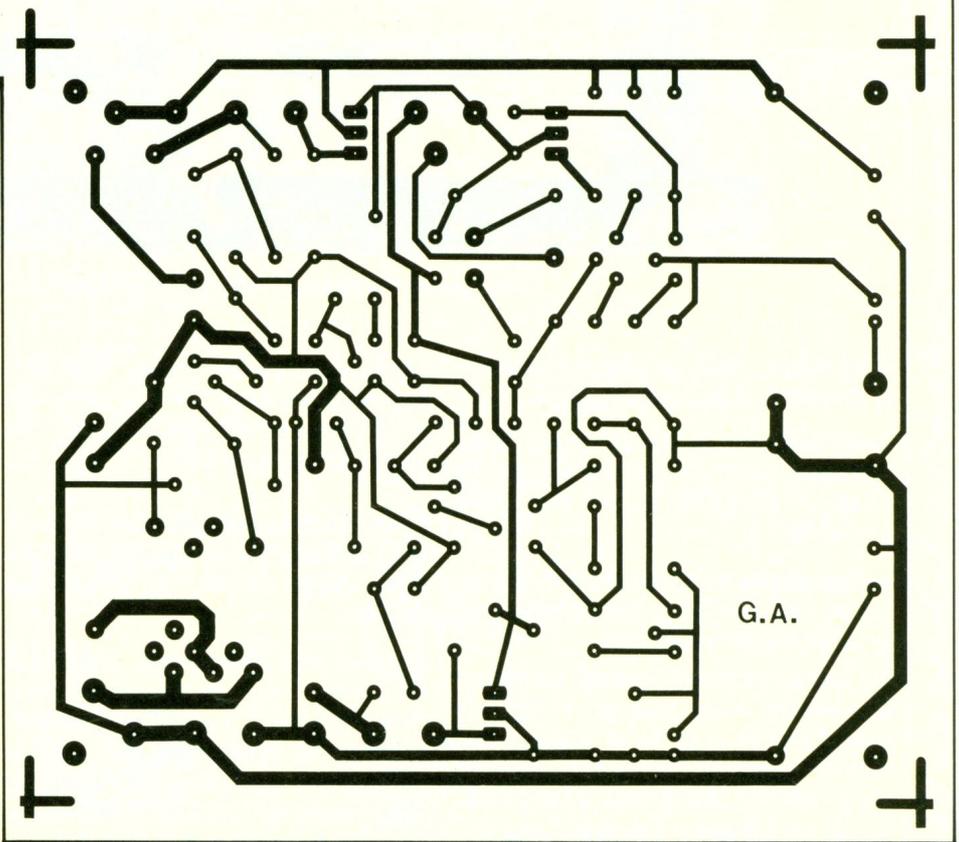


Fig. 4 et **5** Tracé des circuits imprimés à l'échelle.

- 1,2 mm pour les cosses poignard et la self ;
- 1,5 mm pour les diodes de redressement D_6 à D_9 ;
- 3 mm pour les trous de fixation.

Implantation des composants

Avant toute chose, il faut commencer par réaliser les « selfs ». Ne partez pas en courant, c'est très facile, elles n'ont vraiment pas besoin d'être précises. Procurez-vous 1 mètre de fil émaillé de 1 mm² de section (ou un peu plus : 1 mm de diamètre, c'est très bien).

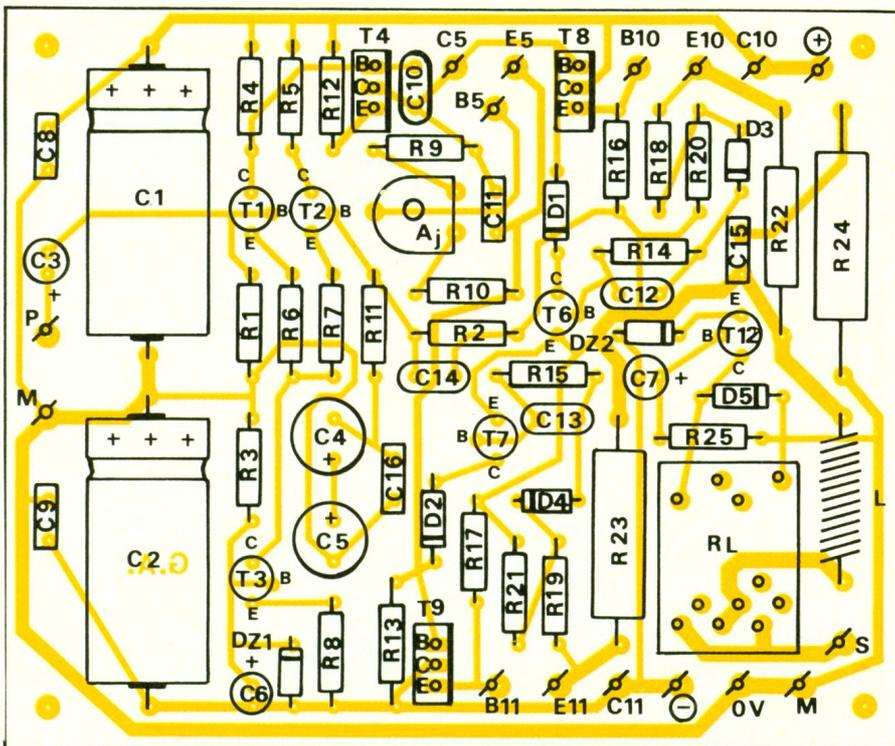
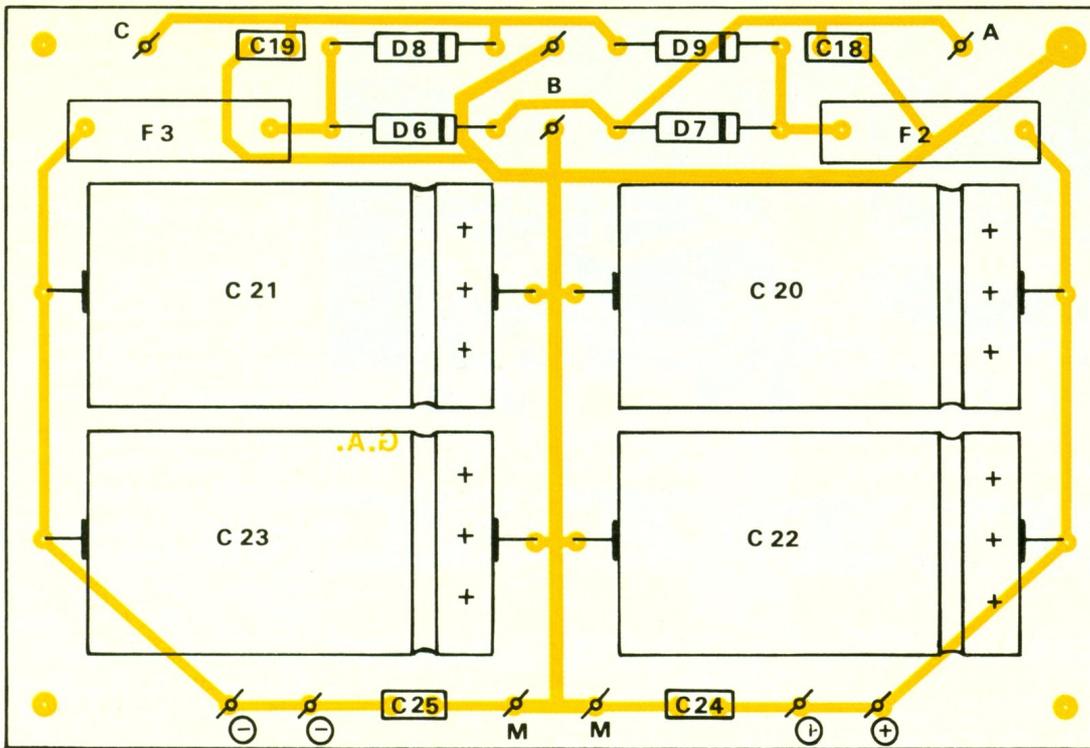


Fig. 6 Implantation de l'alimentation et **et 7** d'un module.

2N2907. Le circuit imprimé est prévu pour ce brochage, il suffit de respecter l'orientation du triangle formé par les pattes. Les 2N2222 en boîtier plastique ont le collecteur et l'émetteur inversés par rapport à cette orientation. Soyez donc vigilants selon le type de transistor que vous vous procurez.

L'implantation des composants ne se fait pas systématiquement en commençant par les composants passifs, mais par ceux qui prennent le moins de place en hauteur.

L'implantation étant terminée, il est indispensable d'étamer les pistes au fer, cela pour au moins trois raisons :

- éliminer « l'effet de peau » ;
- permettre une résistivité moindre dans les pistes où circulent des courants importants ;
- éviter une corrosion future éventuelle.

Le coffret

Notre maquette prend place dans un coffret robuste et esthétique : un ESM ET 3809 P. Le plan de perçage des différentes faces est donné **figure 8**. Armez-vous d'une bonne perceuse, de différentes limes, et de courage.

Les fenêtres de la contre-face avant ont été effectuées par un « perçage en rafale » et terminées à la lime.


Vous pouvez l'acheter, ou débobiner le secondaire d'un transformateur de récupération.

Cherchez ensuite un axe de 5 mm de diamètre environ (tournevis...). Enroulez dessus une vingtaine de spires bien jointives et serrées. Enlevez l'axe précautionneusement, coupez les pattes à distance raisonnable et grattez-les au cutter. C'est tout. Il ne reste

qu'à réaliser une deuxième self identique.

Pour implanter les composants, référez-vous aux **figures 6 et 7**. Les composants les plus faciles à inverser sont les « TIP ». Attention aussi aux diodes et aux condensateurs.

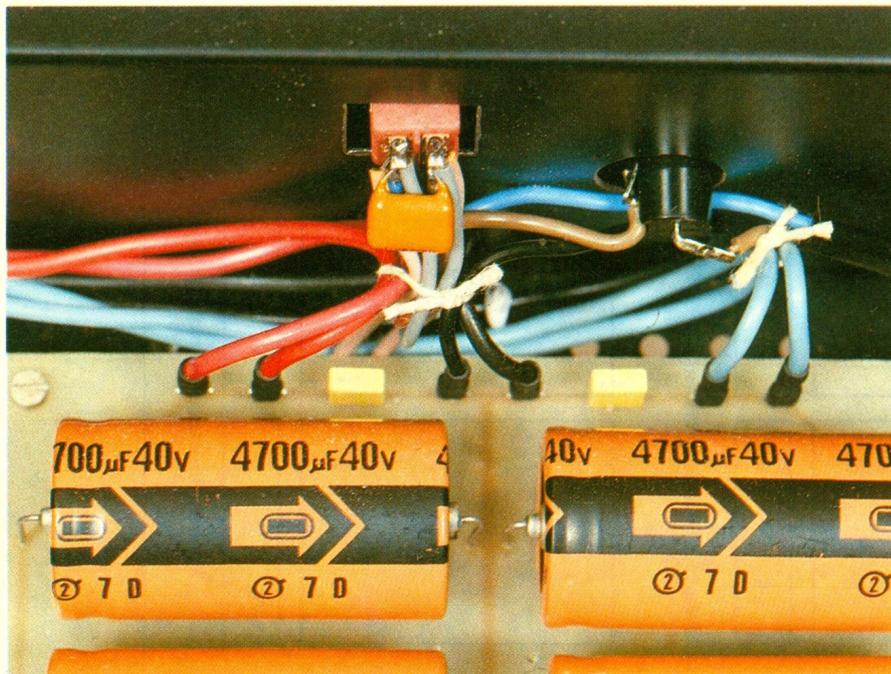Un point important : les 2N2222 en boîtier métallique ont un brochage normalisé, le même que celui des



Importante section des fils d'alimentation.

Si tout le travail de perçage est assez long, il n'est cependant pas difficile, le coffret étant entièrement démontable.

Après ce travail, déposez sur les faces avant et arrière les transferts de votre choix. C'est important pour l'esthétique. Ces transferts devront être protégés contre les rayures par une ou plusieurs couches de vernis en bombe.

Câblage

Avant d'effectuer cette opération, il faut commencer par fixer tous les éléments de l'amplificateur sur les différentes faces du coffret. Pour vous aider, les plans de perçage indiquent aussi l'emplacement des composants. Notons quelques points.

- Les transistors de puissances sont montés isolés sur les dissipateurs. Cela veut dire : feuille de mica, canons isolants, graisse silicone sur les deux faces de la feuille de mica *et* sur la semelle du dissipateur. Vérifiez l'isolement à l'ohmmètre.

- Les transistors T₅ et T'₅ sont, eux aussi, isolés du boîtier. Ils sont montés à l'intérieur (à nouveau par l'intermédiaire d'une feuille de mica, d'un canon isolant et de graisse silicone).

- Tout le câblage doit être effectué de façon à éviter les boucles de masse. Ainsi, les fiches « Cinch » d'entrée seront elles aussi isolées. Cela peut se faire par l'intermédiaire de « chatterton » sur les deux tiers du pas de vis et de rondelles isolantes. Sur notre maquette, nous avons utilisé des

endroit une entretoise métallique (ou des écrous) et gratter la peinture interne du coffret. Pour un bon contact électrique, il faut aussi avoir un bon couple de serrage.

Le plan de câblage est représenté figure 9. Notez que le câble blindé d'entrée n'a qu'une seule connexion sur deux Cinch.

Le câblage est fait « en étoile » : on ne part pas de l'alimentation d'un amplificateur pour alimenter l'autre. Nous avons prévu des sorties doubles sur la carte alimentation.

A part cela, peu de commentaires, les repères sont « parlants ». Seules, les connexions de sortie d'un amplificateur sont représentées, pour ne pas surcharger le dessin.

Attention au câblage du transformateur, respectez les couleurs pour que les enroulements soient en phase.

Vous pouvez, comme nous l'avons fait, utiliser des cosses « fast-on »

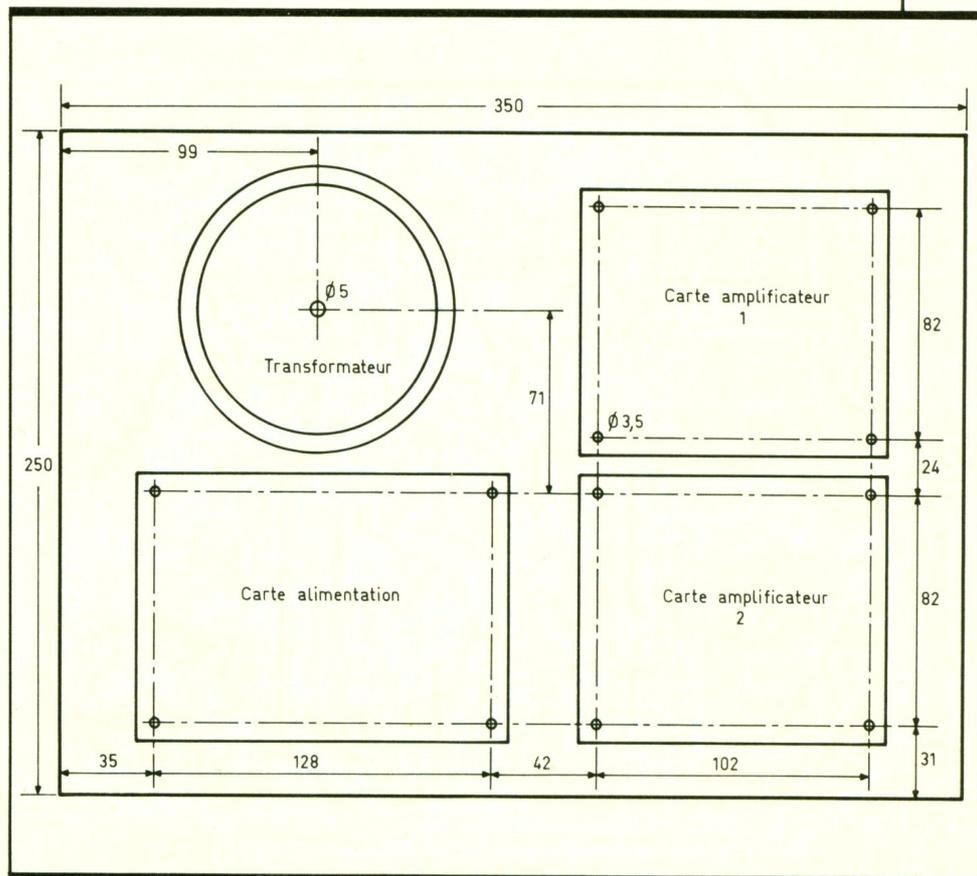


Fig. 8 Agencement à l'intérieur d'un coffret « ESM ».

jointes de plomberie de diamètre adéquat.

- Pour la même raison (boucles de masse), *une seule masse* est reliée aux deux « Cinch ». Peu importe sur la partie métallique de laquelle.

- La fixation du circuit imprimé d'alimentation, en haut à droite, est *la seule et unique* connexion de masse au châssis. Il faut donc utiliser à cet

noyées dans de la gaine thermorétractable : c'est propre, fiable, et facilement démontable en cas de besoin. Le seul inconvénient est peut-être le temps passé à souder ces cosses. En tout cas, ce n'est pas du temps perdu...

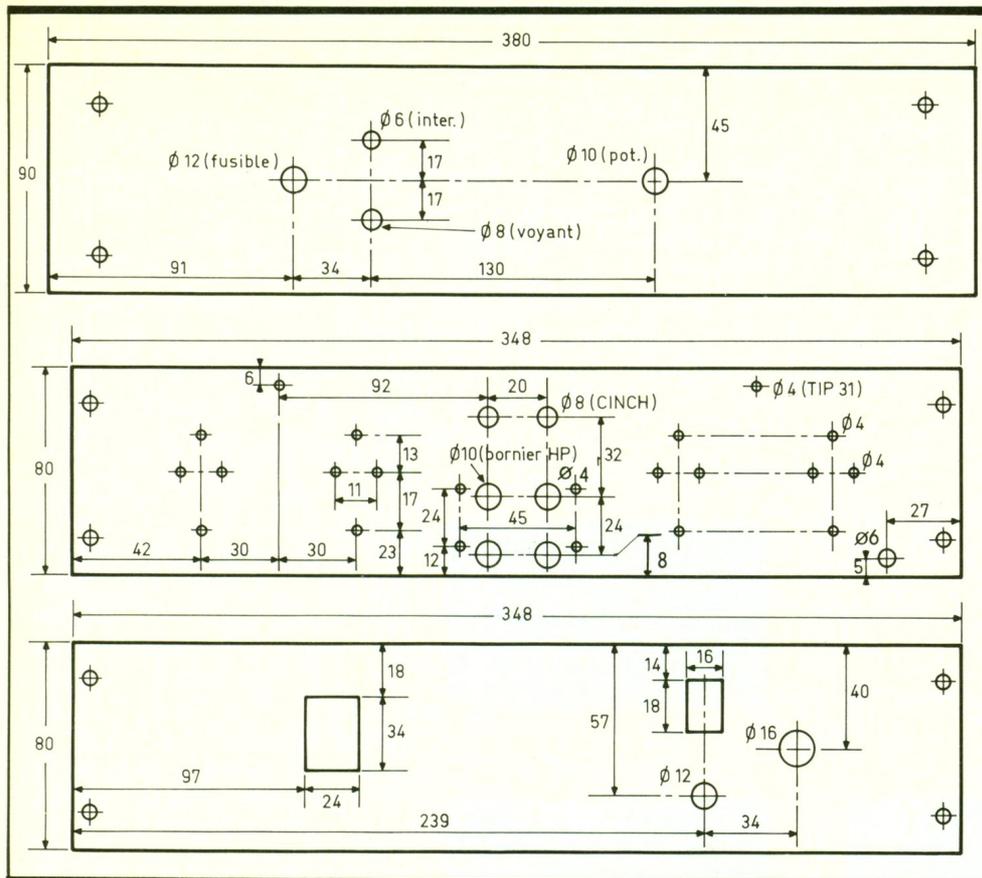


Fig. 8 Découpe du coffret « ESM ».

Essais, réglages, mesures

Vous y êtes ? Commencez par mettre tous les fusibles en place.


– Positionnez les deux ajustables à fond vers R₉ (sens des aiguilles d'une montre).

– Sans charge, connectez un voltmètre sur une sortie. Après la mise sous tension, au bout d'environ une seconde, vous devez entendre les relais coller, et la tension de sortie doit être nulle. Si ce n'est pas le cas, vérifiez câblage et implantation. Ça doit fonctionner dès le premier coup...

– Connectez un générateur BF sur une entrée et une résistance de 8 Ω/50 W sur la sortie concernée. Réglez le générateur sur 10 kHz, de façon à obtenir quelques volts crêtes en sortie (oscilloscope oblige). Laissez « chauffer » quelques minutes et réglez Aj jusqu'à éliminer totalement la distorsion de croisement.

– Recommencez la même opération sur l'autre section. C'est tout. Votre amplificateur est prêt.

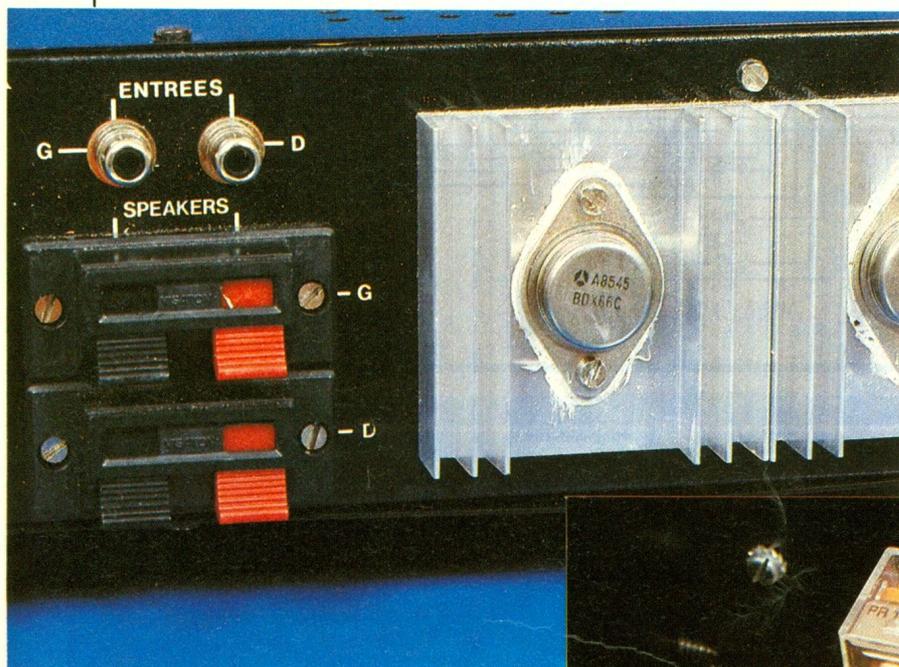
Sur notre amplificateur, nous avons mesuré une bande passante s'étendant de 2 Hz à 80 kHz ! La courbe de réponse se trace à la règle entre 5 Hz et 60 kHz... Sans commentaire, ni courbe...



Utilisation de cosses « fast-on » noyées dans de la gaine thermorétractable.

Isolation des transistors de puissance avec feuilles de mica et canons isolants.

Pensez aussi à utiliser des câbles de couleur, et de section suffisante là où les courants sont importants : alimentation, sorties, collecteurs et émetteurs des transistors de puissance. Ne lésinez pas non plus sur la qualité des câbles blindés d'entrée : blindage tressé.

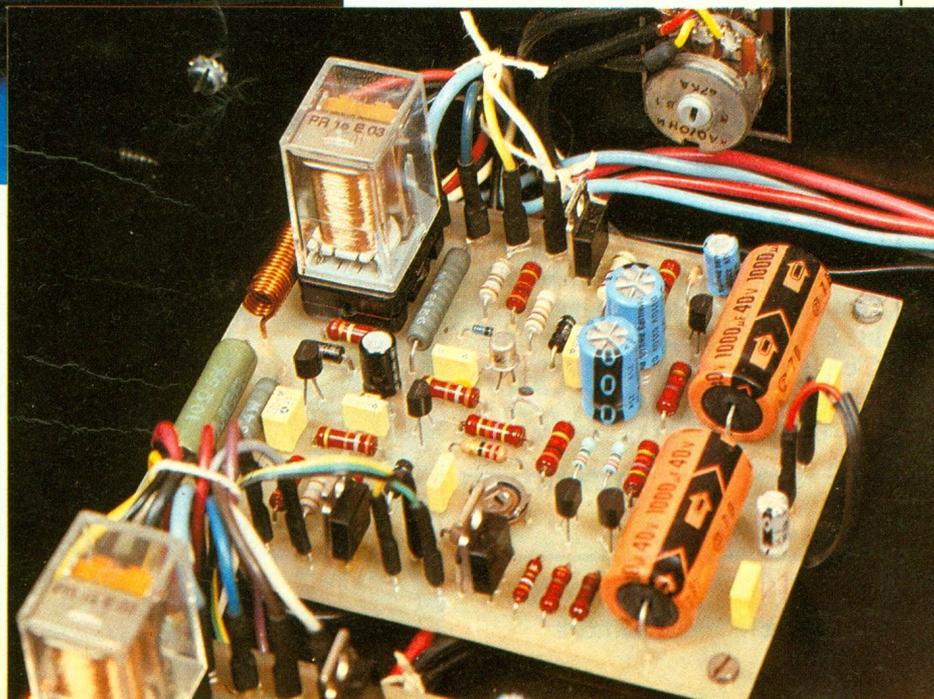

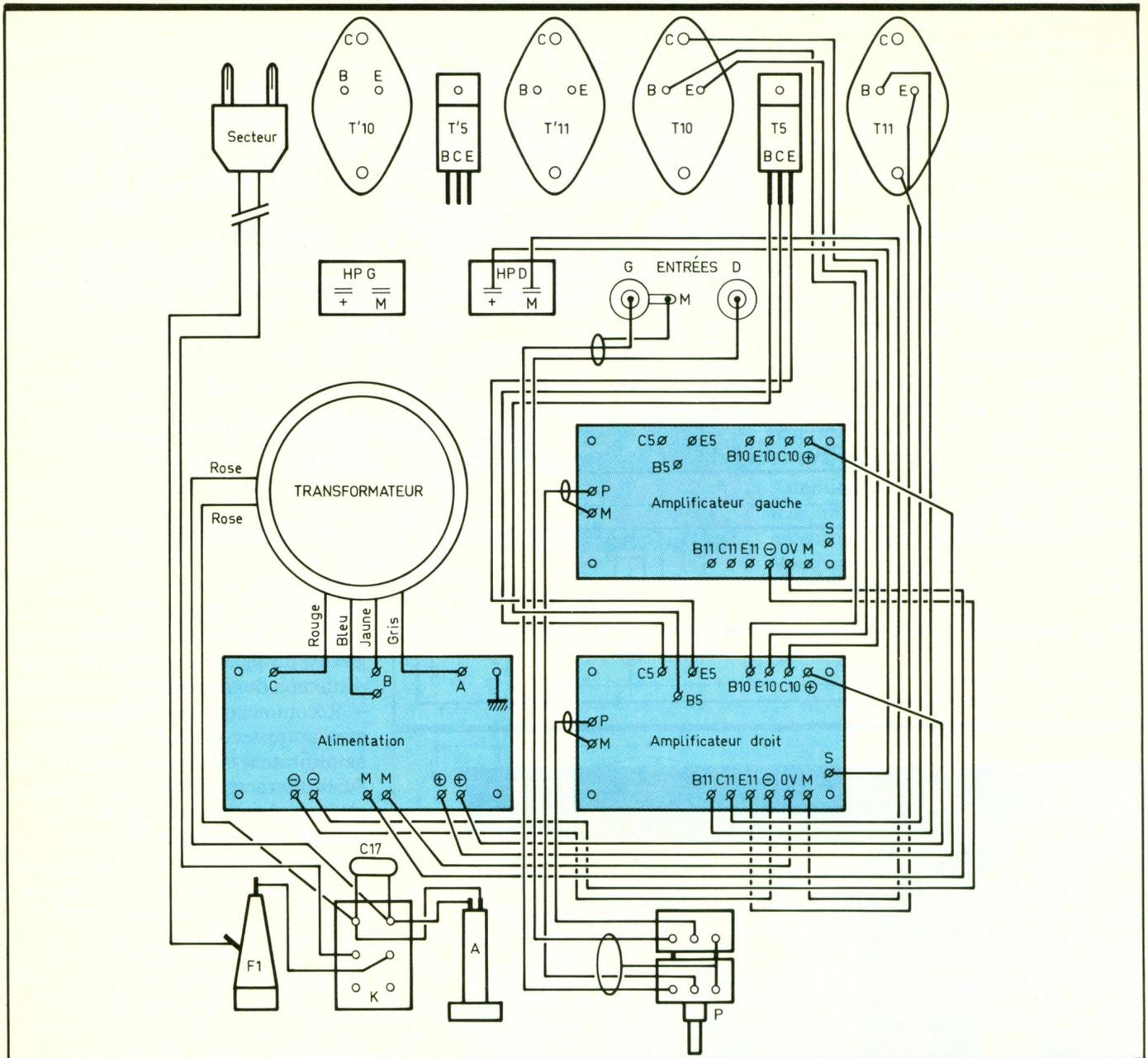


Fig. 9 Plan de câblage général.


Le rapport signal/bruit (entrée en court-circuit) est de 91 dB, rien à redire.

Enfin, les deux fois 50 W sont juste tenus, les deux canaux étant en service, comme les calculs l'avaient prévu.

En fait, la meilleure mesure que nous ayons effectuée a été réalisée comme suit : connexion d'une platine CD à l'entrée et d'enceintes de bonne qualité en sortie. On pousse le volume... C'est le meilleur test, et cet amplificateur le passe allègrement.

Nous n'avons pas été déçus. Essayez !

G. AMONOU

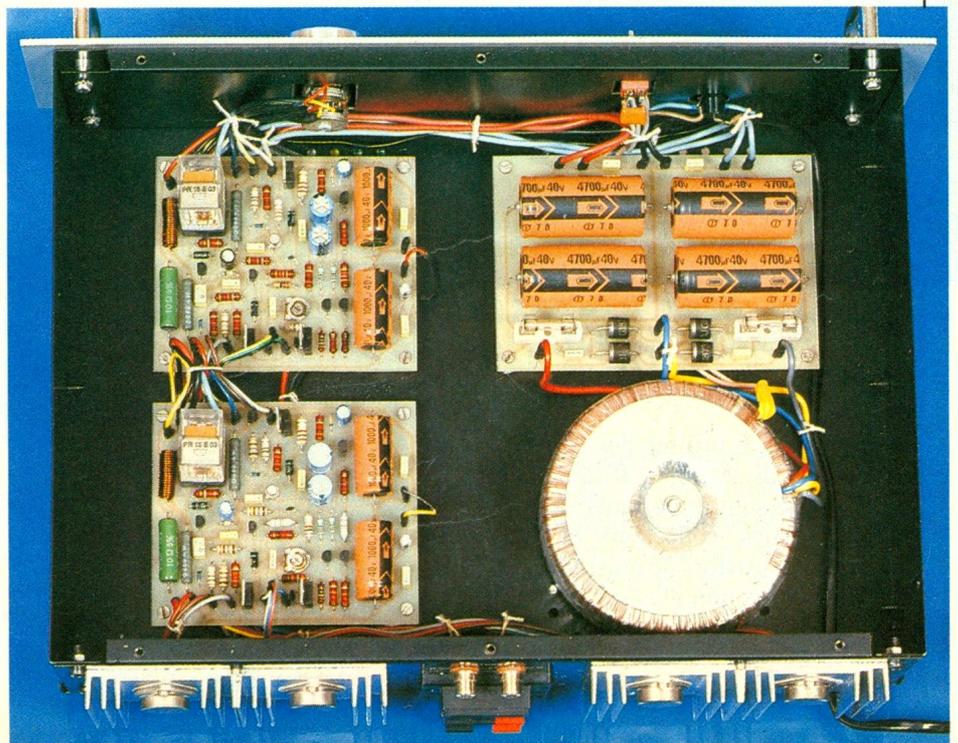

LISTE DES COMPOSANTS

CARTES AMPLIFICATEUR

(Composants à prévoir en double, sauf le potentiomètre.)

Résistance 1/4 W (sauf spécification contraire)

*R*₁ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)
*R*₂ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)
*R*₃ : 2,7 kΩ, 1/2 W (rouge, violet, rouge)
*R*₄ : 220 Ω (rouge, rouge, marron)
*R*₅ : 220 Ω (rouge, rouge, marron)
*R*₆ : 22 Ω (rouge, rouge, noir)
*R*₇ : 22 Ω (rouge, rouge, noir)
*R*₈ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)
*R*₉ : 390 Ω (orange, blanc, marron)
*R*₁₀ : 22 Ω (rouge, rouge, noir)
*R*₁₁ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)
*R*₁₂ : 3,9 Ω (orange, blanc, or)
*R*₁₃ : 2,7 kΩ/1 W (rouge, violet, rouge)
*R*₁₄ : 180 Ω (marron, gris, marron)
*R*₁₅ : 180 Ω (marron, gris, marron)
*R*₁₆ : 12 kΩ (marron, rouge, orange)
*R*₁₇ : 12 kΩ (marron, rouge, orange)
*R*₁₈ : 180 Ω (marron, gris, marron)
*R*₁₉ : 180 Ω (marron, gris, marron)
*R*₂₀ : 100 Ω (marron, noir, marron)
*R*₂₁ : 100 Ω (marron, noir, marron)
*R*₂₂ : 0,68 Ω, 4 W
*R*₂₃ : 0,68 Ω, 4 W
*R*₂₄ : 10 Ω/6 W
*R*₂₅ : 120 kΩ (marron, rouge, jaune)

Potentiomètre

P : 2 × 47 kA (linéaire)

Ajustables

*A*_j : 100 Ω, horizontale, miniature

Diodes

*DZ*₁ : Zener 6,8 V, 1/2 W
*DZ*₂ : Zener 10 V, 1/2 W
*D*₁, *D*₂, *D*₅ : 1N4001, 4002...
*D*₃, *D*₄ : 1N4148 (1N914 à proscrire, voir texte).

Condensateurs chimiques radiaux

*C*₃ : 1 μF/40 V (ou plus)
*C*₆ : 47 μF/16 V (ou plus)
*C*₇ : 22 μF/16 V (ou plus)
*C*₄, *C*₅ : 220 μF/25 V

Condensateurs chimiques axiaux

*C*₁, *C*₂ : 1 000 μF/40 V

Condensateurs film plastique

*C*₈, *C*₉ : 0,1 μF/63 V (« Thomson »)
*C*₁₁ : 0,1 μF/63 V (« Thomson »)
*C*₁₅ : 220 nF/63 V (« Thomson »)
*C*₁₆ : 0,1 μF/63 V (« Thomson »)

Condensateurs céramique

*C*₁₀ : 56 pF
*C*₁₂, *C*₁₃ : 10 nF
*C*₁₄ : 33 pF

Transistors

*T*₁, *T*₂ : BC 171C, 550C
*T*₃ : BC 171, 550
*T*₄ : TIP 30C
*T*₅ : TIP 31 A, B ou C
*T*₆ : 2N2222 A (voir texte)
*T*₇ : 2N2907 A
*T*₈ : TIP 29C
*T*₉ : TIP 30C
*T*₁₀ : BDX 67C
*T*₁₁ : BDX 66C
*T*₁₂ : BC 171C, 550C

Composants divers

L : 0,5 μH (20 spires de fil émaillé 1 mm² sur mandrin Ø 5 mm (voir texte))
*R*_L : relais européen, 24 V, 2RT
*Diss*₁, *Diss*₂ : refroidisseurs percés pour 1 TO3. *R*_{TH} ≤ 13 °C/W (type 331 brut)

CARTE ALIMENTATION

Condensateurs film plastique

*C*₁₇ : 15 nF/400 V
*C*₁₈, *C*₁₉ : 120 nF/63 V (« Thomson »)
*C*₂₄, *C*₂₅ : 0,1 μF/63 V (« Thomson »)

Condensateurs chimiques axiaux

*C*₂₀, *C*₂₁, *C*₂₂, *C*₂₃ : 4 700 μF/40 V

Fusibles

*F*₁ : 800 mA temporisé
*F*₂, *F*₃ : 8 A temporisés

Diodes

*D*₆, *D*₇, *D*₈, *D*₉ : 6 A/60 V (ou plus)

Composants divers

K : inter 2 circuits
A : témoin néon 220 V
*T*_R : transfo torique 2 × 25 V/160 VA I.L.P.

DIVERS

Cosses collecteur, fast-on, poignard
 Gaine thermorétractable
 Feuilles de mica, canons isolants
 Visserie Ø 3 mm
 Fil émaillé 1 mm²
 1 câble secteur
 1 fiche secteur
 1 passe-fil secteur
 1 bouton de potentiomètre
 1 support fusible châssis
 2 supports fusible circuit imprimé
 2 supports de relais européen
 2 Cinch châssis
 2 borniers HP
 Graisse silicone, vernis aérosols
 Transferts Mécanorma
 1 coffret « ESM » ET 3809 P

Faites-nous part de vos expérimentations personnelles
 en nous soumettant une maquette électronique

ELECTRONIQUE PRATIQUE
 2 à 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS



FIX FIL

Nouvelle plaque de connexion

Permettant un enfichage rapide des composants,
la plaque Fixfil s'avère idéale pour l'initiation
à l'électricité et à l'électronique.

C

onçu pour faciliter la réalisation de montages par de jeunes élèves, ce système original est constitué par des faisceaux de fils de laiton insérés dans une plaque en plastique : la plaque Fixfil. Celle-ci comporte ainsi 61 plots de connexion qui permettent l'enfichage rapide et aisé des divers composants d'un circuit et assurent à la fois leur maintien en place et un excellent contact électrique entre ceux-ci.


Les faisceaux étant indépendants les uns des autres, les liaisons sont à réaliser sur la plaque : le circuit se trouve ainsi visualisable dans son intégralité (aucune partie cachée), ce qui constitue un avantage pour les utilisateurs débutants.

Les faisceaux peuvent recevoir directement du fil monobrin, ainsi que les pattes de nombreux composants bruts, mais un matériel spécifique Fixfil est également disponible :

- cavaliers en laiton de différentes longueurs ;
- fils à embouts pour raccordement à une alimentation ou à un appareil de mesure ;
- composants montés sur plaquettes avec picots : interrupteur, transistor, relais, moteur, buzzer, porte-fusible...

Ce matériel simple, robuste et de faible coût est fabriqué par la société Cicadis, qui commercialise à l'intention des enseignants un kit de matériel individuel pour une initiation des élèves à l'électricité et à l'électronique.

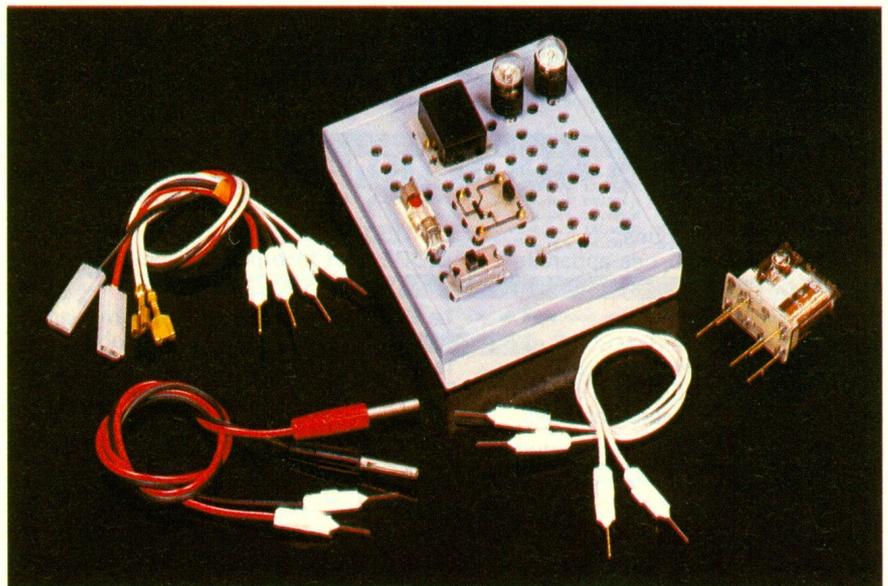La plaque de connexion et l'ensemble du matériel Fixfil sont également distribués par la société TSM et son réseau de revendeurs.




I - DESCRIPTION DU MONTAGE

Ce montage d'étude simule le fonctionnement d'une alarme pouvant détecter et signaler par une sonnerie l'ouverture, par exemple, d'une porte

ou d'une fenêtre d'un local à protéger contre le vol.

La détection est basée sur le principe de la rupture d'un contact électrique,

Fig. 1 Schéma de principe.

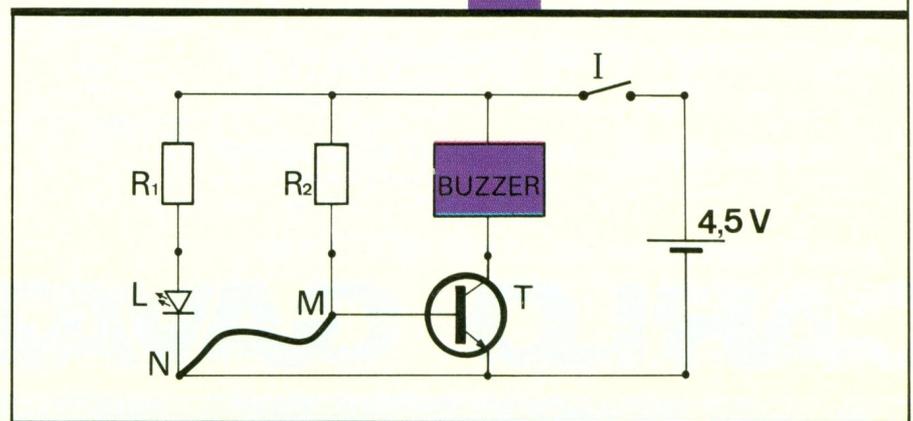

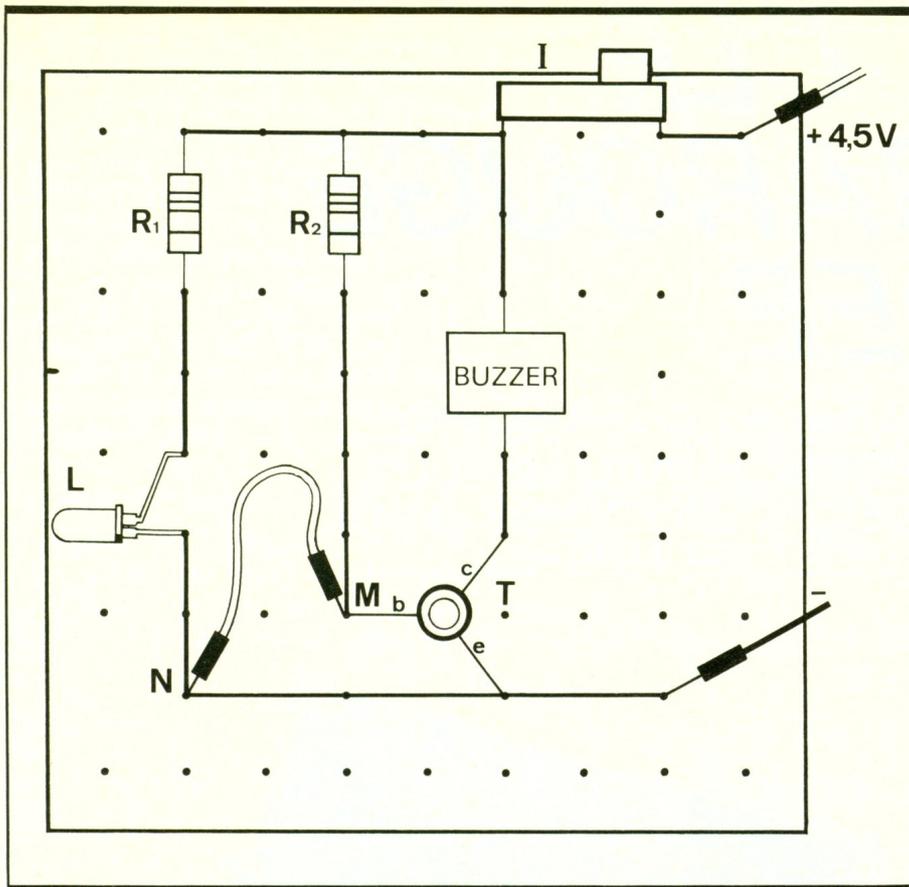


Fig. 2 Mise en place des éléments.

celle-ci étant réalisée dans ce montage par l'arrachage du fil situé entre les points M et N (voir fig. 2 et 3).

II - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les bornes du transistor sont repérées par leur initiale sur la figure 2 : b (base), c (collecteur), e (émetteur).

En état de veille (alarme sous tension), le fil branché entre les points M et N court-circuite la jonction base-émetteur du transistor. La tension étant alors nulle entre ces deux bornes, aucun courant ne circule dans la base : le transistor est bloqué, et le buzzer reste muet.

Lorsqu'on arrache le fil en N, par exemple (rupture de contact), un courant de quelques milliampères s'établit dans la base et permet au transistor de commuter. Un courant peut alors circuler dans le collecteur, et le buzzer entre en fonction. La sonnerie s'arrête dès que le contact en N est rétabli.

Signalons qu'on peut remplacer le buzzer par une lampe à incandescence 3,5 V-0,2 A pour réaliser une alarme lumineuse.


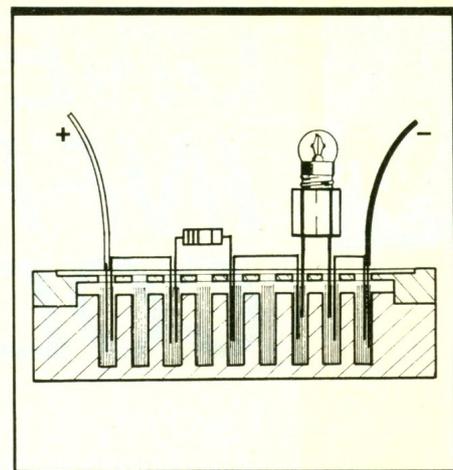


Fig. 3 Vue en coupe de la plaque des connexions.

L'interrupteur I permet de mettre l'alarme sous tension, tandis que la LED constitue un témoin de fonctionnement.

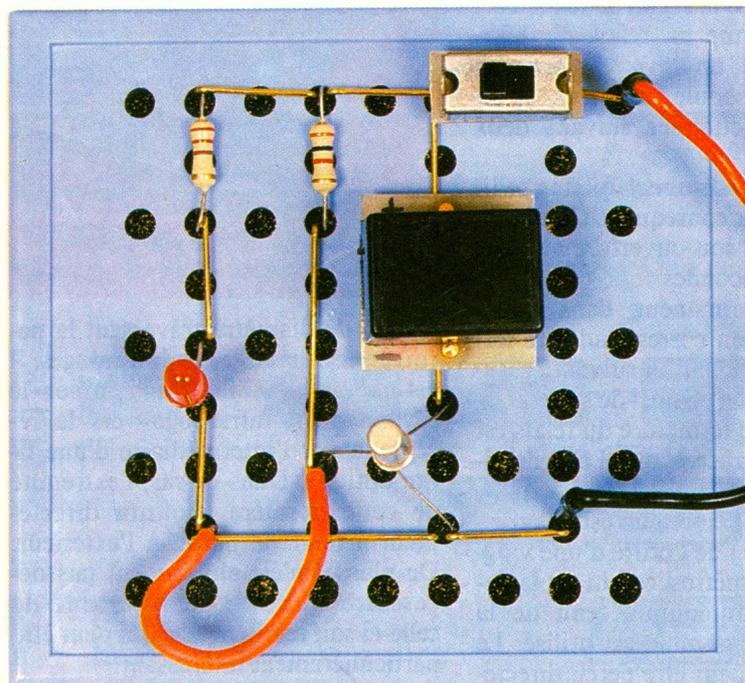Cicadis, B.P. 3, Le Péage
Cracy-le-Fort, 71640 Givry
Tél. : 85.41.31.55.



Aperçu du montage à l'échelle.

LISTE DES COMPOSANTS

*R*₁ : résistance 1/4 W, 220 Ω
*R*₂ : résistance 1/4 W, 1 kΩ

T : transistor NPN AC 185
L : LED rouge Ø 5 mm
Buzzer Fixfil sur plaquette
I : interrupteur Fixfil sur plaquette
Cavaliers Fixfil de 1,2 et 4 intervalles.



UNE CLE INFRAROUGE CODEE

Plus sûr qu'une clé classique, ce mini-émetteur infrarouge vous permettra d'ouvrir un portail ou une porte d'entrée avec une sécurité totale, grâce à ses 254 différentes possibilités de codage.

C

e dispositif se compose d'un petit boîtier autonome et transportable renfermant l'émetteur,


et d'un boîtier fixe constituant la serrure réceptrice. L'émetteur, équipé d'une pile, génère, par l'intermédiaire d'une diode émettrice, un rayonnement infrarouge lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir qui l'équipe. Le récepteur reçoit ce rayonnement, l'amplifie, et, si le signal codé reçu est conforme, ferme un relais d'utilisation. Grâce à un inverseur manuel équipant le module récepteur, le relais peut fonctionner suivant deux modes :

– le mode impulsionnel, où une sollicitation a pour conséquence la fermeture suivie de son ouverture au bout de quelques secondes ;

– le mode permanent, dans lequel une sollicitation correspond à la fermeture, la sollicitation suivante assurant l'ouverture, et ainsi de suite.

La position de fermeture du relais est matérialisée grâce à une LED de signalisation.

La portée de l'émetteur est relativement modeste : de l'ordre d'une vingtaine de centimètres, ce qui est largement suffisant compte tenu de la façon dont l'ensemble est utilisé. Le rayonnement peut être perçu directement par la photodiode réceptrice de la serrure électronique par l'intermédiaire d'une ouverture circulaire pratiquée dans le couvercle du boîtier. Cette possibilité existe si le boîtier récepteur peut se loger par exemple dans une niche d'un portail ou d'une porte. Un second mode de montage consiste à loger le boîtier derrière un mur ou une paroi et de prévoir le logement d'un tube de quelques milli-

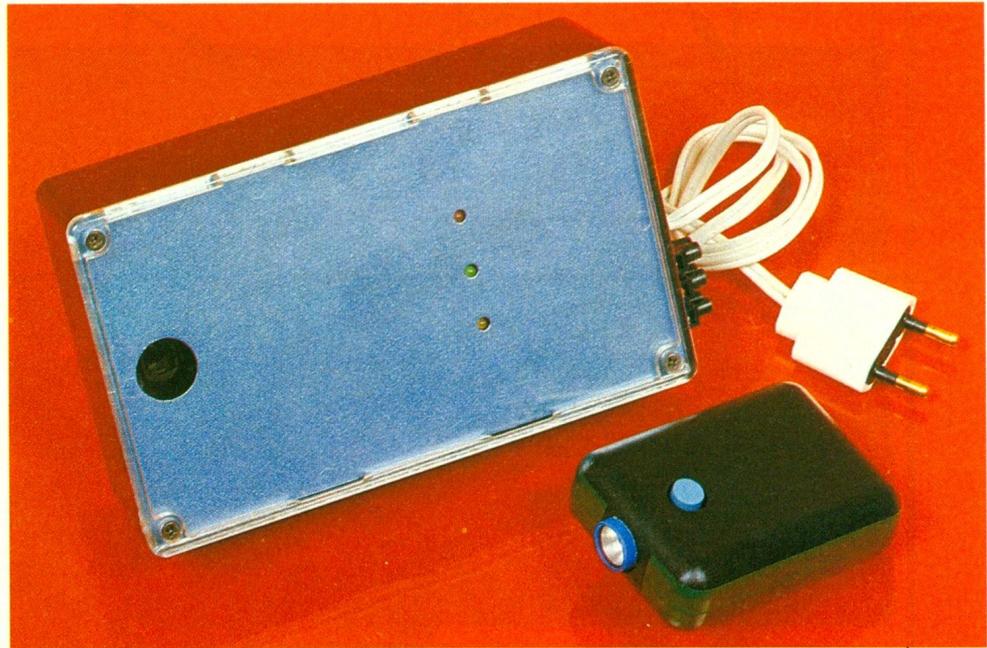

mètres de diamètre traversant la paroi, pour le passage des infrarouges. Il est même possible d'acheminer le rayonnement infrarouge vers le récepteur, par l'intermédiaire d'une fibre optique. Dans ce cas, l'extrémité de cette dernière aboutira directement à fleur de paroi, à l'extérieur. De plus, il n'est absolument pas nécessaire que le cheminement de celle-ci soit rectiligne, ce qui peut être particulièrement intéressant.

Une LED signale la réception correcte des signaux infrarouges. Le principe du codage repose sur la génération d'une succession rapide, à une fréquence de l'ordre de 1,5 kHz, d'un nombre déterminé d'impulsions infrarouges, impulsions séparées par des pauses d'une durée correspondant à deux périodes de base.

La figure 1a met en évidence ce principe de codage. On notera que ce der-

nier consiste à programmer un code « C » tel que $2 \leq C \leq 255$ sur un ensemble de 8 interrupteurs d'un microswitch prévu au niveau de l'émetteur. Le tableau de numération binaire de la figure 1b rappelle comment obtenir numériquement ce code. Pour des raisons que nous évoquerons dans le détail au chapitre suivant, signalons que si l'émetteur est codé « C », il conviendra de coder le récepteur à « C-1 ».

La figure 2, quant à elle, reprend le synoptique général de fonctionnement de l'ensemble clé-serrure infrarouge.

II - FONCTIONNEMENT

1. La clé émettrice (fig. 3 et 4)

(a) Alimentation

L'énergie nécessaire au fonctionnement de l'émetteur sera fournie par

une pile de faible taille, de potentiel nominal 12 V, que l'on trouve dans le domaine de la photographie. Elle est mise à contribution lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir et débite ainsi un courant de l'ordre de 50 à 60 mA. Compte tenu du mode d'utilisation, relativement ponctuel, son autonomie reste tout de même intéressante malgré sa faible capacité. La capacité C_1 fait office de filtrage et permet d'écouler vers la polarité négative du circuit, les éventuelles fréquences parasites.

b) La base de temps

Les portes NAND trigger III et IV de IC_1 constituent un multivibrateur astable dont on peut brièvement rappeler le fonctionnement. Plaçons-nous en un instant quelconque du cycle, par exemple lorsque la sortie de la porte IV présente un état bas, et celle de la porte III un état haut. La capacité C_2 se charge ainsi à travers R_2 et le potentiel de l'armature reliée à C_2 augmente progressivement. Lorsqu'il atteint environ la demi-tension d'alimentation, la porte III bascule : sa sortie passe à l'état bas, et celle de la porte IV, à l'état haut. La capacité C_2 se décharge dans un premier temps, puis se charge à contresens, toujours à travers R_2 . L'armature précédem-


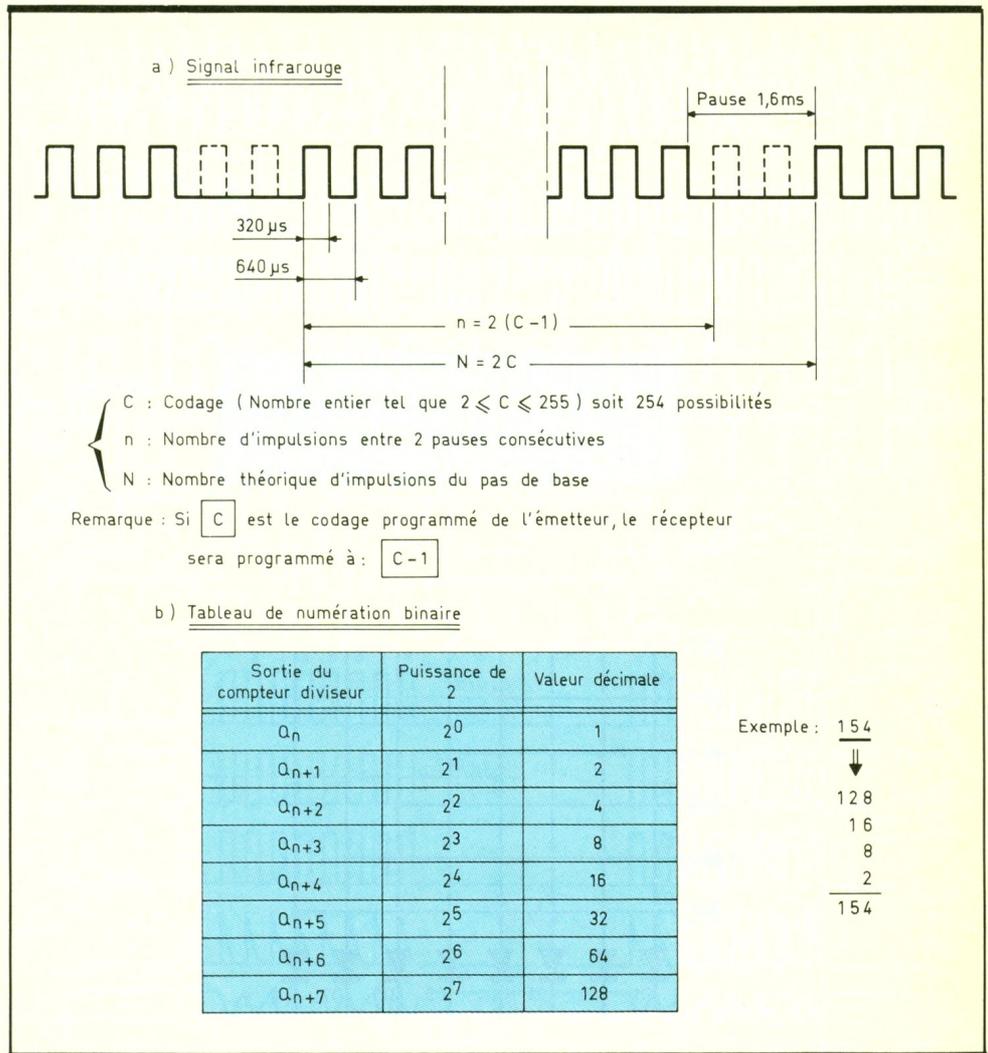


Fig. 1 Principe du codage retenu.

Synoptique de fonctionnement. Fig. 2

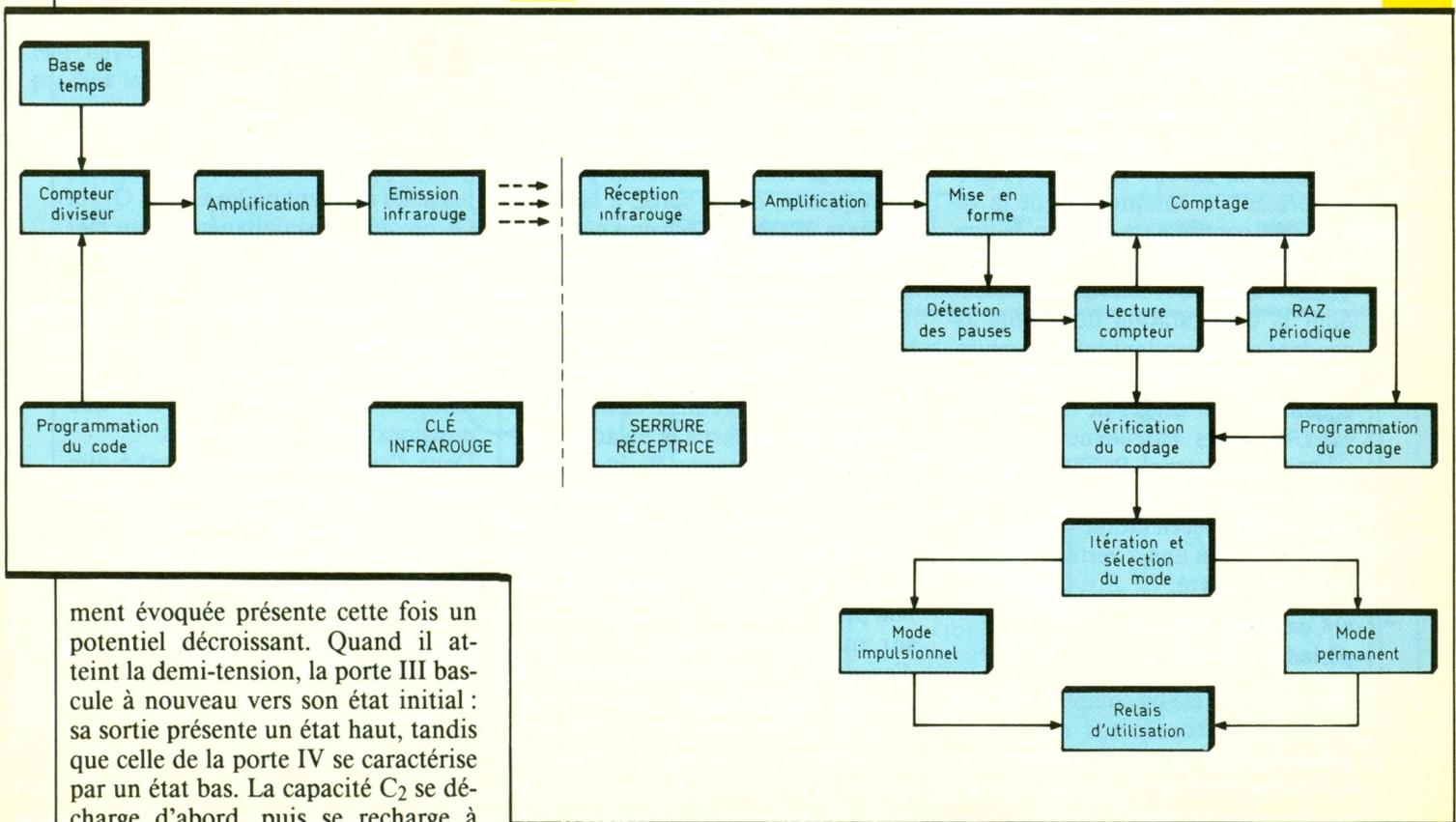

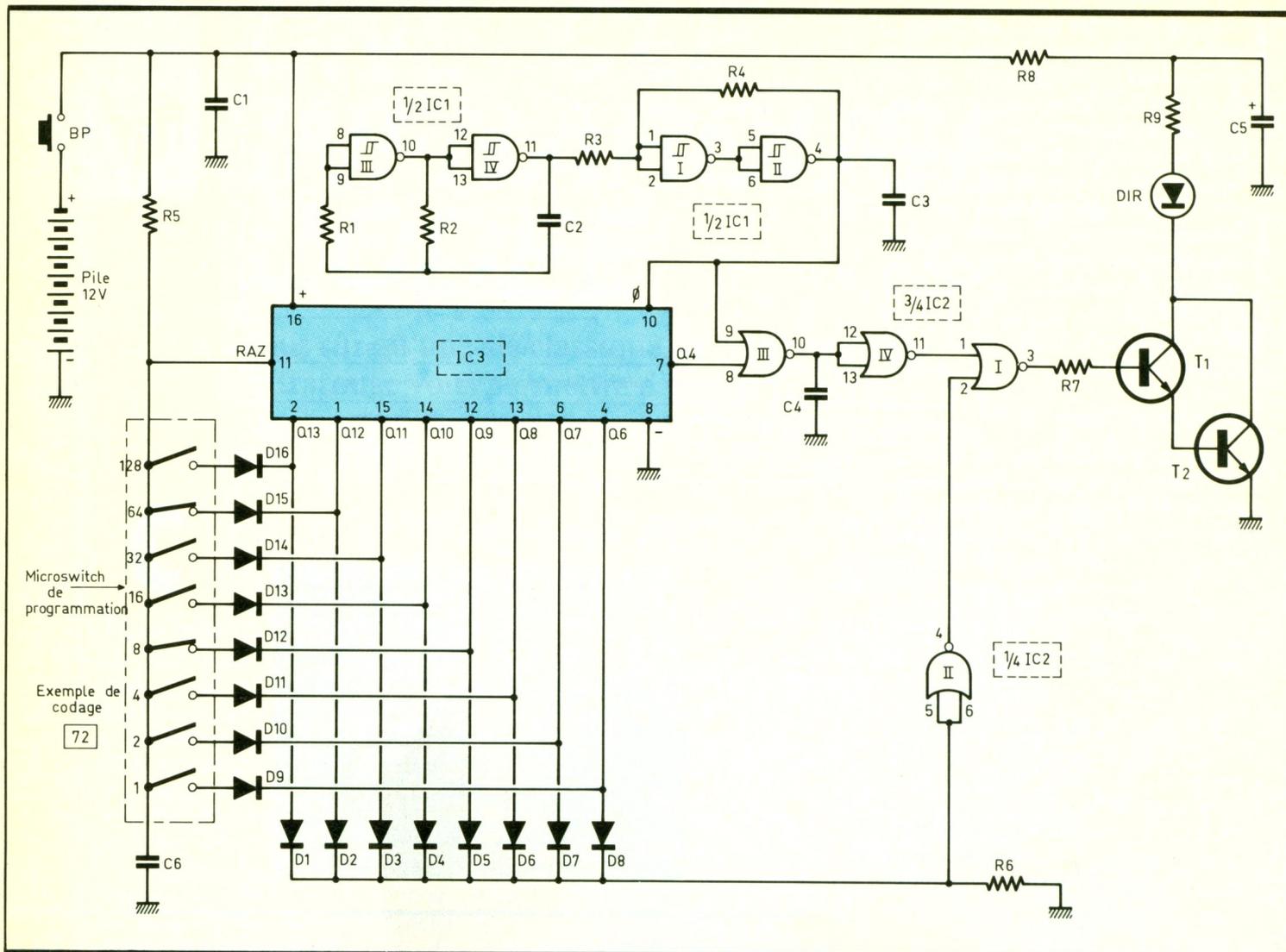


Fig. 3 Clé infrarouge émettrice.

nouveau, ce qui fait encore croître le potentiel relié à R_2 , comme déjà évoqué au début de ces explications. Le multivibrateur délivre à sa sortie des créneaux dont la période est proportionnelle au produit $R_2 \times C_2$. Dans le cas présent, et compte tenu de la valeur des composants mis en œuvre, cette période est de l'ordre de 35 à 40 μs . Afin d'obtenir des créneaux dont la configuration des fronts ascendant et descendant est rigoureusement verticale, les portes I et II de IC₁ constituent un trigger de Schmitt. En effet, lors des basculements de ces portes, la résistance R_4 introduit une réaction positive, ce qui a pour conséquence une accélération de ces phénomènes, d'où une « verticalisation » du signal délivré.

c) Comptage et RAZ périodique codé

Le circuit IC₃ est un compteur binaire à 14 étages consécutifs dont la figure 9 rappelle le fonctionnement. Un tel compteur avance au rythme des fronts négatifs présentés sur l'en-

trée 0. Si la période de comptage est de « t », le créneau disponible sur la sortie Q₁ sera de « 2t », celui de Q₂ de « 4t » et plus généralement sur Q_n : « 2ⁿ × t ». Ce compteur effectue en fait des divisions successives par 2 de la fréquence, d'une sortie à la sortie suivante. L'entrée RAZ doit généralement être reliée à un état bas pour que le compteur avance.

Toute impulsion positive, même brève sur cette entrée, a pour effet immédiat la remise à zéro de toutes les sorties du compteur. L'entrée RAZ est reliée d'une part à la polarité positive par la résistance R_5 et, d'autre part, peut être reliée à l'une ou à plusieurs des sorties du compteur par l'intermédiaire des 8 diodes D₉ à D₁₆ et par un jeu de 8 interrupteurs que l'on peut fermer ou, au contraire, laisser ouverts. Examinons à titre d'exemple la situation du schéma de la figure 3, où les interrupteurs correspondant aux diodes D₁₂ et D₁₅ sont fermés tandis que tous les autres sont ouverts. Au fur et à mesure de l'avance du compteur, grâce aux dio-

des D₁₂ et/ou D₁₅, l'entrée RAZ est généralement soumise à un état bas, jusqu'au moment où les sorties Q₁₂ et Q₉ présentent simultanément un état haut. A ce moment, l'entrée RAZ se trouve soumise à un état haut, d'où une remise à zéro de IC₃.

Si l'on considère que Q₆ est la première sortie de codage, et donc Q₁₃ la dernière, le compteur offre : $2^8 = 256$ positions binaires différentes. Dans l'exemple évoqué, c'est-à-dire la fermeture des interrupteurs correspondant à Q₉ et Q₁₂, le compteur se trouve remis périodiquement à zéro lorsqu'il atteint la valeur binaire : 0 1 0 0 1 0 0 0, qui correspond à la valeur décimale $2^3 + 2^6 = 8 + 64 = 72$. La RAZ périodique est donc programmée sur C = 72, ce qui veut dire qu'elle intervient au bout de 72 impulsions élémentaires délivrées par la sortie Q₅ et donc de $72 \times 2 = 144$ impulsions observables sur Q₄. Plus gé-

néralement, si C est le codage, il se produit une RAZ de IC₃, toutes les N = 2 C impulsions négatives sur Q₄. Etant donné que la période des signaux d'entrée sur 0 est de 40 μs, soit 25 kHz, la période sur Q₄ est donc 40 μs × 16 = 640 μs, soit environ 1,5 kHz.



d) Génération du signal de sortie


La porte NOR III de IC₂ a l'une de ses deux entrées reliée à l'entrée 0 de comptage de IC₃, l'autre étant reliée à la sortie Q₄ du même compteur. Pendant la durée où l'entrée 8 est soumise à un état haut, la sortie de la porte NOR présente un état bas permanent. En revanche, lorsque cette entrée est soumise à un état haut, la porte délivre sur sa sortie les créneaux de comptage de 40 μs de période, mais inversées. La période des signaux disponibles sur Q₄ étant de 640 μs, on observe ainsi sur la sortie de la porte NOR une succession de 8 impulsions positives, correspondant à 320 μs, suivie d'une pause de 320 μs. La porte NOR IV de IC₂ inverse ces états avant de les acheminer sur l'entrée 1 de la porte NOR I.

Par ailleurs, toutes les sorties Q₆ à Q₁₃ de IC₃ sont reliées à la résistance R₆, elle-même reliée au « moins » de l'alimentation, par l'intermédiaire des diodes D₁ à D₈. Pour n'importe quelle position binaire de IC₃ autre que zéro, le point commun des cathodes des diodes présente un état haut. En revanche, lorsqu'il se produit la position particulière zéro, ce point passe à l'état bas.

Oscillogrammes de l'émetteur. **Fig. 4**

Fig. 5 Serrure réceptrice, alimentation et amplification.

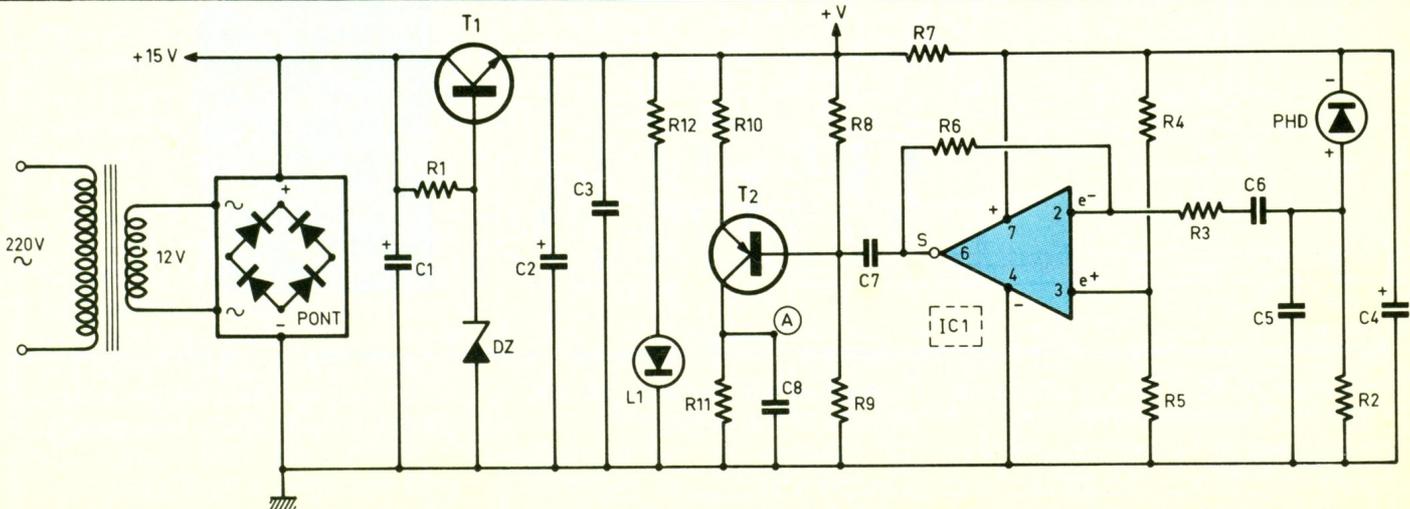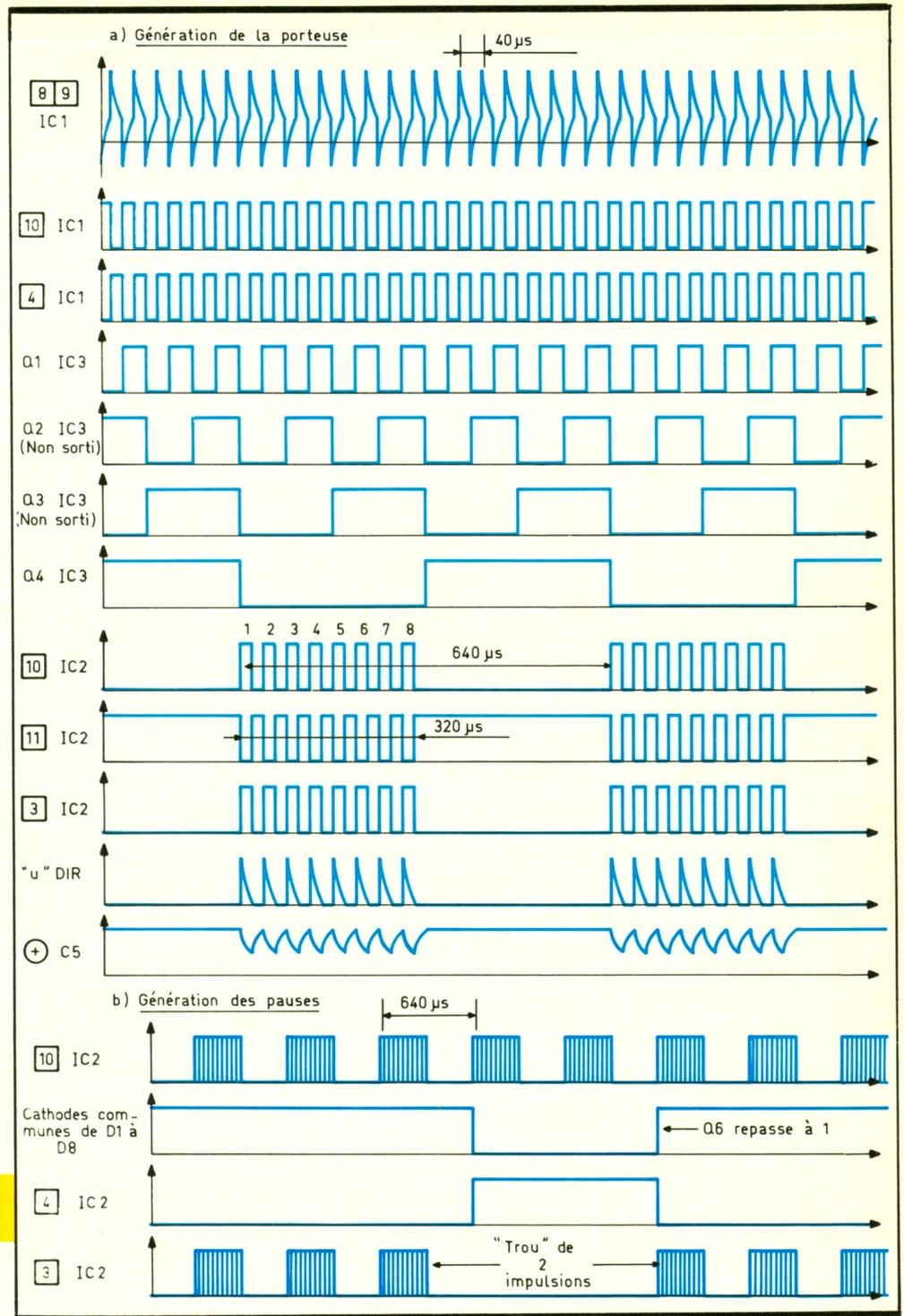

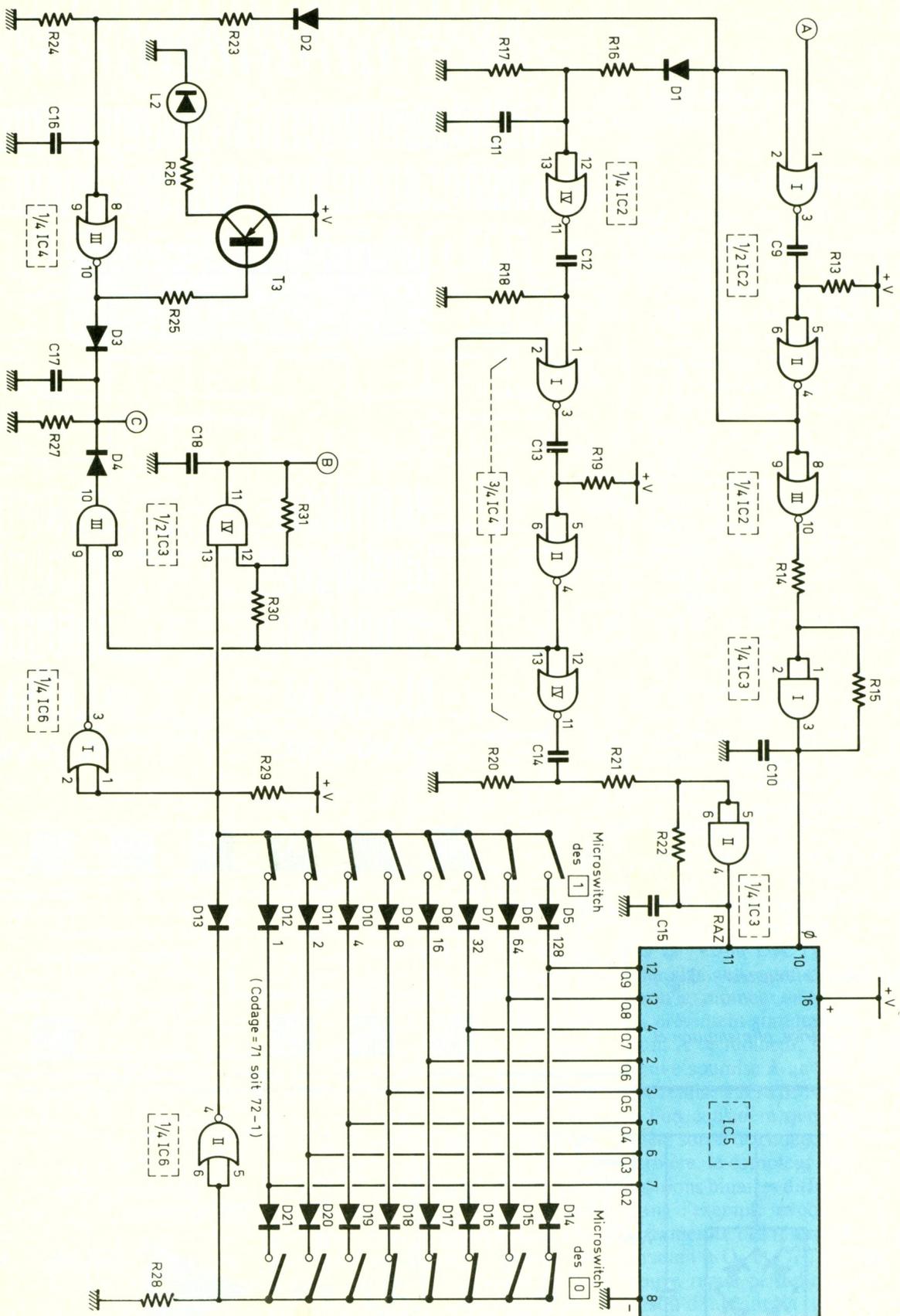

Traitement du signal. **Fig. 6**

La porte NOR II inverse cette situation que l'on peut ainsi résumer :

- position particulière zéro de IC₃ : état haut à la sortie de la porte NOR II ;

- position autre de IC₃ : état bas sur la sortie de cette porte.

En définitive, et pour les positions non nulles de IC₃, on observe sur la sortie de la porte I :

- une série d'impulsions suivie à chaque fois d'un repos ;
- cette série d'impulsions a elle-même une période de 640 μs.

Par contre, lorsque IC₃ occupe la po-

sition zéro, la porte I présente un état bas permanent aussi longtemps que Q_6 ne passe pas à un état haut, ce qui correspond à un « trou » de deux séries d'impulsions élémentaires.

Si C est le codage, le nombre « n » d'impulsions de $640 \mu\text{s}$ de période est donc de $n = 2C - 2 = 2(C - 1)$. Dans l'exemple étudié, ce nombre est donc de $2(72 - 1) = 142$.

e) Emission infrarouge



Les transistors T_1 et T_2 constituent un Darlington ; il est commandé par la sortie de la porte NOR I de IC_2 par l'intermédiaire de R_7 . Dans son circuit collecteur, il comporte la diode infrarouge DIR et une résistance de limitation R_9 . Pendant les pauses séparant deux séries consécutives d'impulsions de $640 \mu\text{s}$, donc de $1,5 \text{ kHz}$ de fréquence, la capacité C_5 se charge à travers R_8 et restitue brutalement son énergie pendant la période active. Il en résulte une régulation du courant débité par la pile et une plus grande puissance de l'émission infrarouge. La fréquence de base de $40 \mu\text{s}$ qui correspond à des séries de 8 impulsions élémentaires de 25 kHz constitue la fréquence porteuse du signal. La fréquence du codage, beaucoup plus faible est seulement de $1,5 \text{ kHz}$. Grâce à ce mode de fonctionnement impulsionnel de la diode infrarouge, celle-ci se trouve traversée par des courants très intenses, de l'ordre de l'ampère, mais pendant des durées extrêmement limitées, ce qui la protège des détériorations tout en limitant la consommation de l'émetteur.

2. La serrure réceptrice

a) Alimentation (fig. 5)


L'énergie nécessaire au fonctionnement du récepteur sera prélevée du secteur 220 V, par l'intermédiaire d'un transformateur qui fournit au niveau de son secondaire une tension de 12 V. Un pont de diodes assure le redressement des deux alternances, tandis que la capacité C_1 effectue un premier filtrage. Le transistor NPN T_1 dont la base est maintenue à une valeur fixe de 10 V par la diode Zener DZ , délivre à son émetteur un potentiel régulé à environ 9,5 V. La capacité C_2 parfait encore le filtrage tandis que C_3 a davantage pour mission d'écouler les fréquences parasites. A l'état de veille, le débit est minimal :

Fig. 7 Commande du relais d'utilisation.

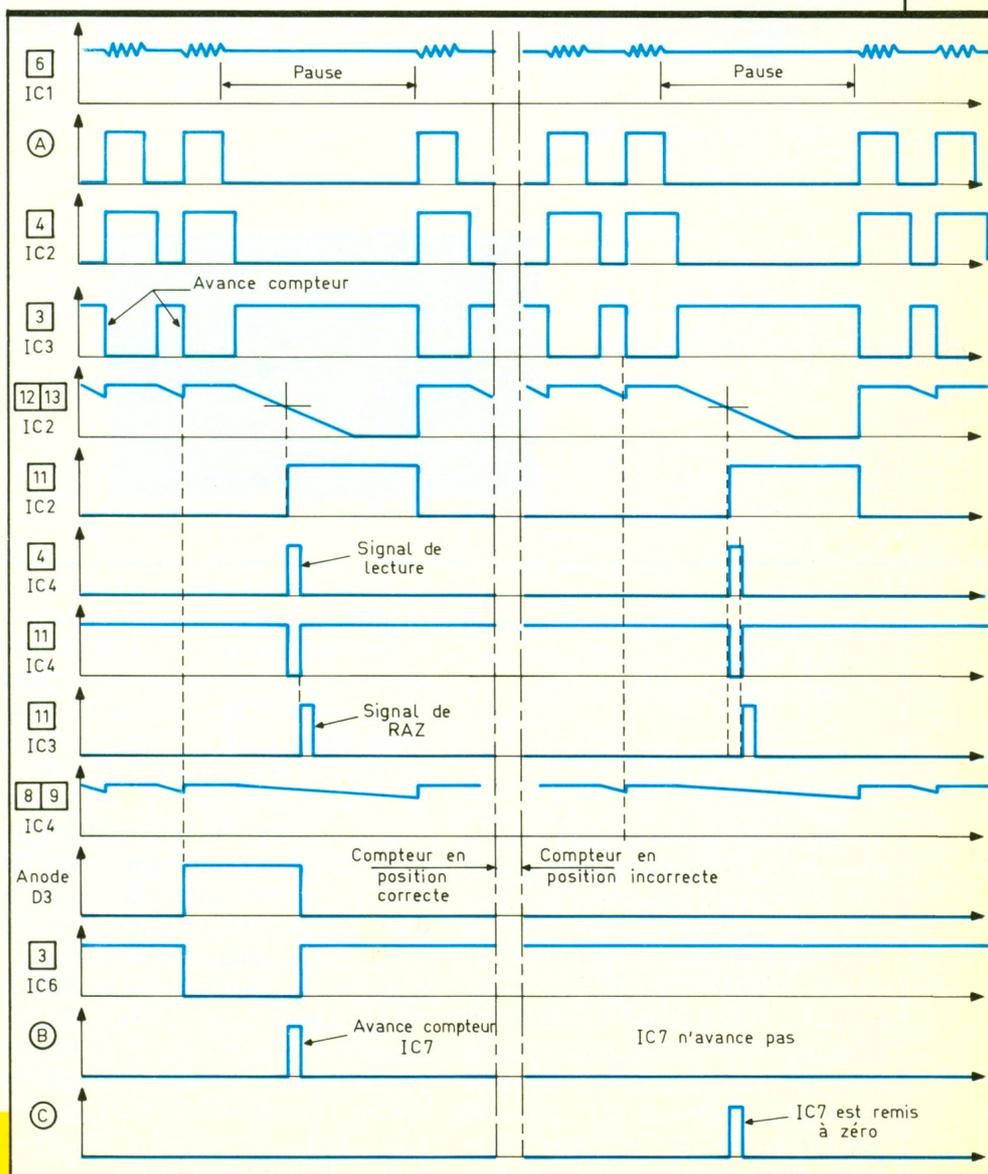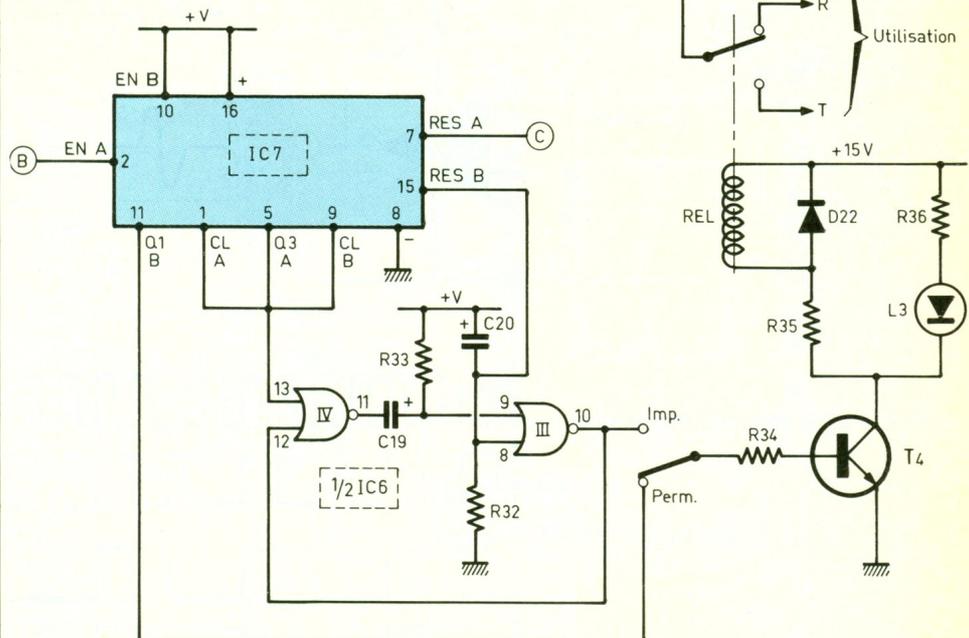


Oscillogrammes récepteur.


Fig. 8

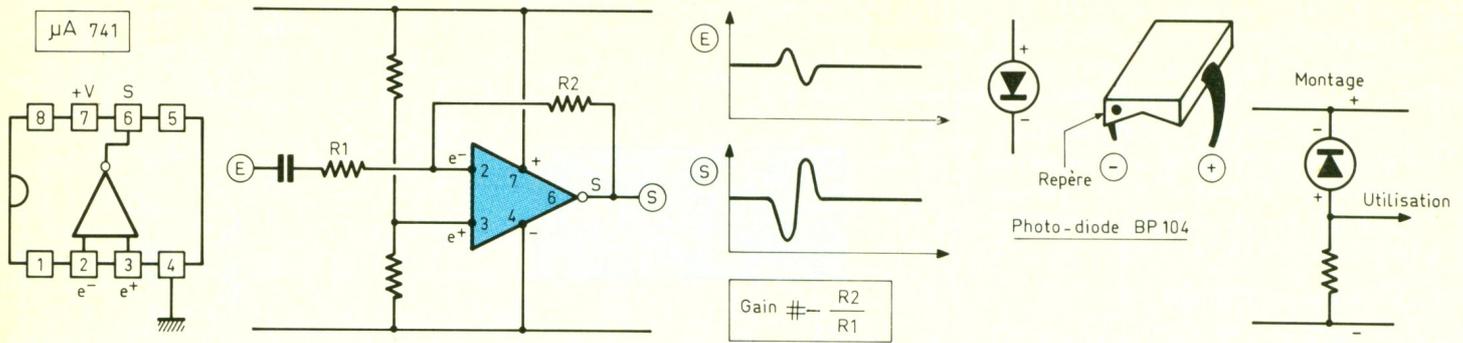



CD 4020 Compteur binaire 14 étages

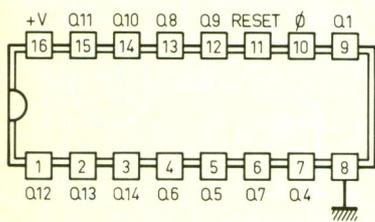

CD 4040 Compteur binaire 12 étages

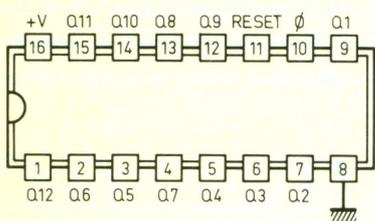

CD 4520 Double compteur binaire

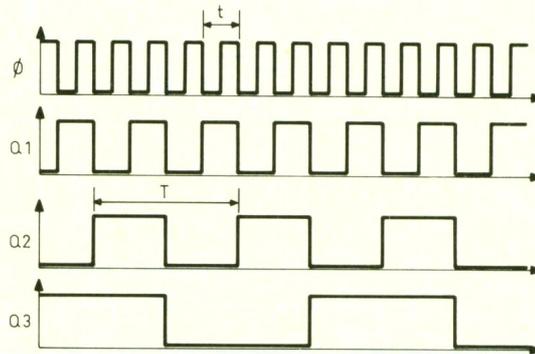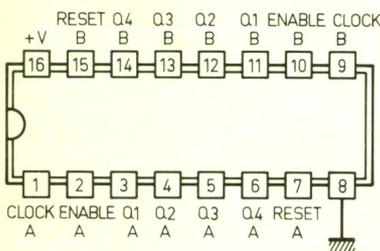

$$T_{Q_n} = 2^n \cdot t$$

CLOCK	ENABLE	RESET	ACTION
	1	0	Avance compteur
0		0	Avance compteur
	X	0	Ne change pas
X		0	Ne change pas
	0	0	Ne change pas
1		0	Ne change pas
X	X	1	Q1=Q2=Q3=Q4=0

X: Etat indifférent

Fig. 9 Brochages des composants.

Le transistor PNP T_2 , monté en émetteur commun, a sa base polarisée de façon telle qu'en l'absence de signal il présente sur son collecteur un potentiel nul. En revanche, en présence d'oscillations en provenance de IC_1 et acheminées par le biais de C_7 , le transistor T_2 délivre sur son collecteur des impulsions positives dont la portuse de 25 kHz a été filtrée et intégrée par la capacité C_8 .

c) Mise en forme du signal (fig. 6)

Les impulsions positives codées sont ensuite dirigées sur l'entrée de commande d'une bascule monostable constituée par les portes NOR I et II de IC_2 . Une telle bascule présente en son état de repos un état bas sur la sortie de la porte II. Il en est de même en ce qui concerne l'entrée 2. La sortie de la porte I et les entrées réunies de la porte II sont donc à un état haut si bien que la capacité C_9 est entièrement déchargée. Dès qu'une impulsion positive se manifeste sur l'entrée de la bascule, la sortie de la porte I passe aussitôt à l'état bas. Il en est de même en ce qui concerne les entrées de la porte II étant donné que, dans un premier temps, la capacité C_9 réagit à la manière d'un court-circuit. La sortie de la bascule passe donc à l'état haut. Au fur et à mesure de la charge de C_9 à travers R_{13} , le potentiel auquel sont soumises les entrées de la porte II, croît progressivement. Lorsqu'il atteint une valeur environ égale à la demi-tension d'alimentation, la porte II bascule : sa sortie repasse à l'état bas de repos. Par la suite, C_9 se décharge afin de se trouver prête pour une nouvelle sollicitation. La durée de l'impulsion positive de sortie est tout à fait indépendante de celle qui caractérise l'impulsion de commande.

il correspond en fait à l'alimentation de la LED de signalisation L_1 , soit une quinzaine de milliampères.

b) Réception et amplification du signal (fig. 5)

Le signal infrarouge est capté par la photodiode PHD. Rappelons qu'une telle diode doit être montée, à l'inverse d'une diode classique, dans le sens opposé au sens passant, que l'on repère par exemple à l'aide d'un ohmmètre à pile. La figure 9 rappelle ce principe. Au niveau de son anode, et grâce à la résistance R_2 , on relève un potentiel moyen de repos environ égal à la demi-tension d'alimentation. Dans une telle photodiode, la conduc-

tivité augmente en présence de rayonnement infrarouge : le potentiel présente donc de faibles impulsions négatives au niveau du raccordement entre la DIR et R_2 , en phase avec les impulsions de codage, en provenance de la clé émettrice. Ces variations sont transmises par l'intermédiaire de C_6 et de R_3 sur l'entrée inverseuse de IC_1 , qui est un composant célèbre dans nos colonnes puisqu'il s'agit du « 741 ». Rappelons que le gain d'un tel montage amplificateur se définit par le rapport R_6/R_3 , R_6 étant la résistance de contre-réaction. L'étage que constitue IC_1 se trouve découplé du restant du circuit grâce à la cellule R_7/C_4 ; cette disposition évite toute velléité d'accrochage.

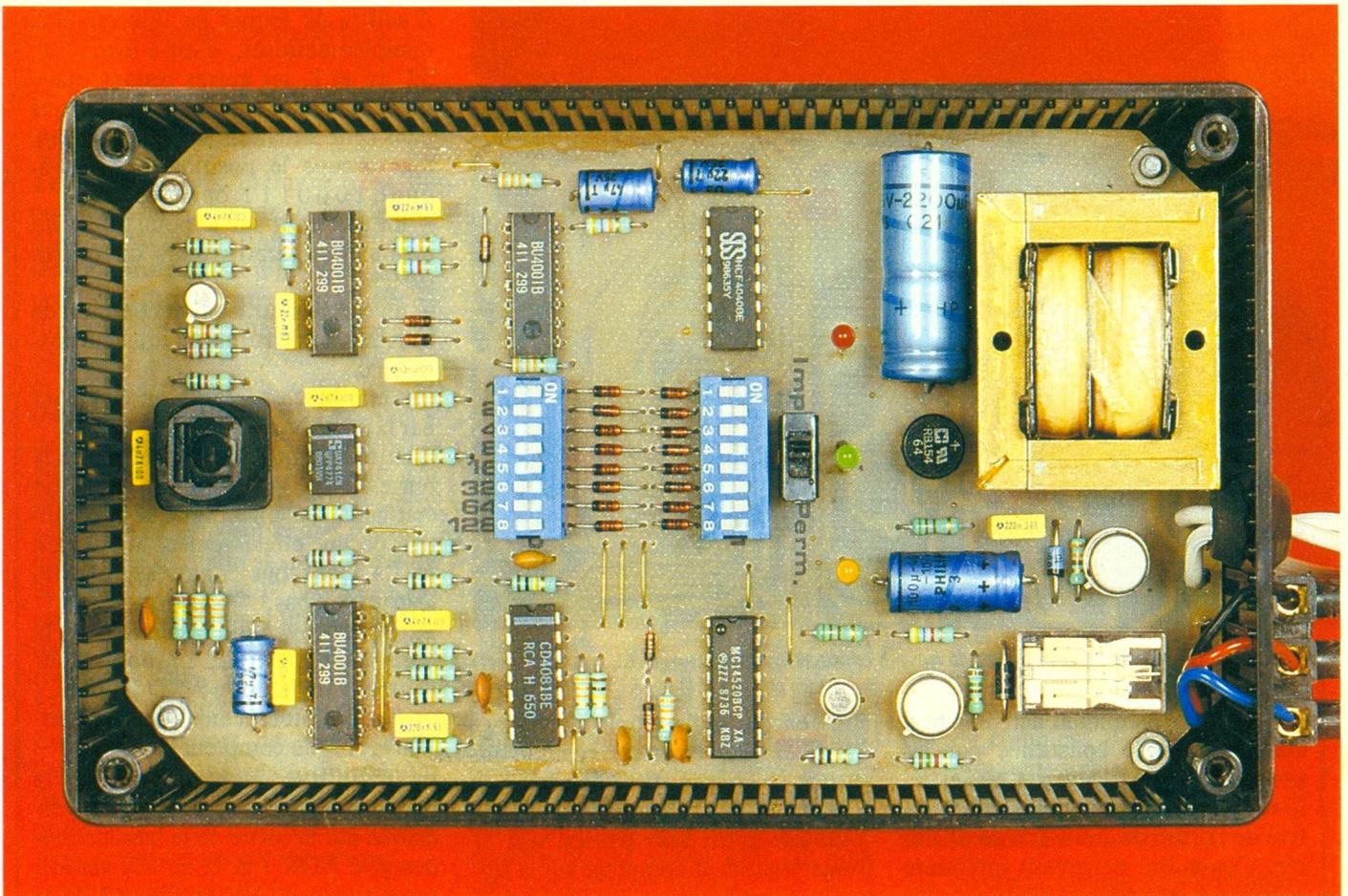


Photo 2. – Carte imprimée du boîtier « récepteur ».

Cette durée est proportionnelle au produit $R_{13} \times C_9$. Dans le présent montage, elle est de l'ordre de 450 à 500 μs , c'est-à-dire inférieure à celle de la période des impulsions de codage qui est de 640 μs .

d) Comptage (fig. 6)

Les états hauts issus de la bascule monostable sont inversés en états bas par la porte NOR III de IC₂. La porte AND I de IC₃ est montée en trigger de Schmitt. Grâce à la réaction positive introduite par R₁₅ lors des basculements de la porte, il se produit une accélération de ces derniers, ce qui se traduit par des fronts montants et descendants bien verticaux tout à fait aptes à attaquer l'entrée de comptage ϕ de IC₅. Celui-ci est un compteur binaire à 12 étages consécutifs. Les sorties opérationnelles s'étendent de Q₂ à Q₉. La sortie Q₁ n'est pas utilisée : il en résulte, au niveau de l'écriture binaire des sorties en question, des nombres qui correspondent en fait à la moitié des nombres d'impulsions acheminées sur l'entrée ϕ . Ainsi, en reprenant l'exemple de codage de l'émetteur, nous avons vu

que deux pauses successives étaient séparées par 142 impulsions infrarouges. Il en résulte pour IC₅ une « lecture » binaire sur les sorties Q₂ à Q₉, du nombre $142 : 2 = 71$ après chaque pause. Nous verrons en effet, dans les paragraphes suivants, qu'au moment de chaque pause le compteur IC₅ se trouve d'abord « lu » puis remis à zéro.

Rappelons enfin qu'un tel compteur avance au rythme des fronts négatifs des créneaux de comptage. Grâce à l'inversion apportée par la porte NOR III de IC₂, l'avance de IC₅ se produit bien au début de l'état haut délivré par la bascule monostable.

e) Intégration et détection des pauses (fig. 6)

La diode D₁, les résistances R₁₆ et R₁₇ et la capacité C₁₁ constituent un circuit intégrateur. En effet, pour chaque état haut issu de la bascule monostable, C₁₁ se charge très rapidement à travers la résistance de moindre valeur R₁₆. En revanche, lors des états bas, la décharge de C₁₁ ne peut se réaliser par R₁₆ étant donné la présence de la diode anti-

retour D₁ ; cette décharge est contrôlée par la résistance de plus grande valeur R₁₇. Il en résulte, au niveau des entrées réunies de la porte NOR IV de IC₂ :

- un potentiel dont les points bas restent dans tous les cas supérieurs à la demi-tension d'alimentation dans le cas de la succession normale des impulsions de codage ;
 - un potentiel passant sous la barre de cette demi-tension lors d'une pause qui correspond, rappelons-le, à une absence de deux impulsions de codage.
- En définitive, et grâce à l'inversion réalisée par la porte NOR IV, on observe sur la sortie de cette dernière :
- un état bas, si les impulsions de codage se succèdent normalement ;
 - un état haut lors des pauses.

f) Ordres de lecture et de RAZ du compteur (fig. 6)

Le front montant correspondant au début de la détection d'une pause et disponible sur la sortie de la porte NOR IV de IC₂ est pris en compte par le circuit dérivateur formé par R₁₈ et

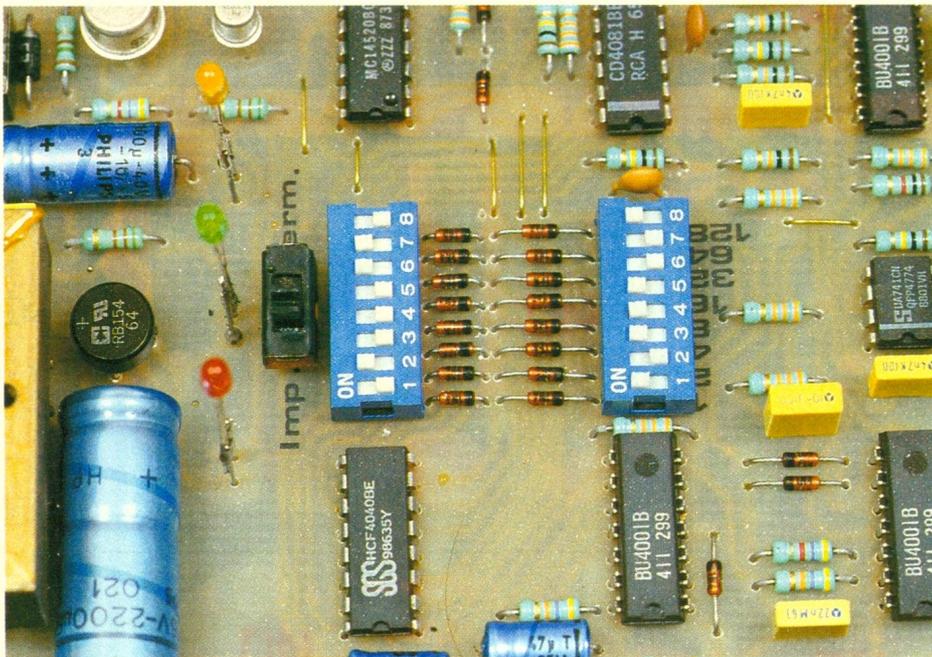


Photo 3. – Gros plan sur les microswitches à 8 contacts.


C₁₂. Ce front ascendant active la bascule monostable constituée par les portes NOR I et II de IC₄. Celle-ci délivre sur sa sortie une impulsion positive de l'ordre de 200 à 250 μs de durée, c'est-à-dire nettement inférieure à la pause elle-même. Nous verrons un peu plus loin que cet état haut correspond à la lecture de compteur IC₅ et à la vérification de la conformité du codage. Cet état haut est inversé par la porte NOR IV de IC₄, si bien que la fin de l'ordre de lecture correspond à la naissance d'un front montant à la sortie de cette porte. Ce front positif est aussitôt pris en compte par le circuit dérivateur formé par C₁₄ et R₂₀. La porte AND II de IC₃, montée en trigger de Schmitt, délivre ainsi une impulsion positive très brève assurant la remise à zéro du compteur IC₅. Il convient de bien noter que l'opération de RAZ s'effectue uniquement **après** le « relevé » du compteur et **avant** un nouveau comptage qui débutera dès la fin de la pause.

g) Lecture du compteur et vérification du code (fig. 6)

Les 8 sorties Q₂ à Q₉ de IC₅ sont reliées aux contacts de deux « microswitches » comportant chacun 8 interrupteurs par l'intermédiaire de deux séries de 8 diodes D₅ à D₁₂ d'une part, et de D₁₄ à D₂₁ d'autre part. La première série de diodes correspond au microswitch 1 définissant les états hauts des sorties. La seconde série de diodes se rapporte au microswitch 0 affecté aux états bas des sorties. Reve-

nons encore à l'exemple du codage C = 72 de notre émetteur. Nous avons vu que ce codage correspondait à la réception de 142 impulsions de comptage entre deux pauses, soit 71 fronts négatifs de comptage sur la sortie Q₁. C'est la raison pour laquelle il convient de programmer le récepteur sur le code « 71 ». Pour effectuer cette opération, il convient de fermer au niveau du microswitch 1 les interrupteurs 64, 4, 2 et 1 (en effet 64 + 4 + 2 + 1 = 71) ; les autres interrupteurs restent ouverts. Sur le microswitch 0,

Photo 4. – La section d'alimentation.

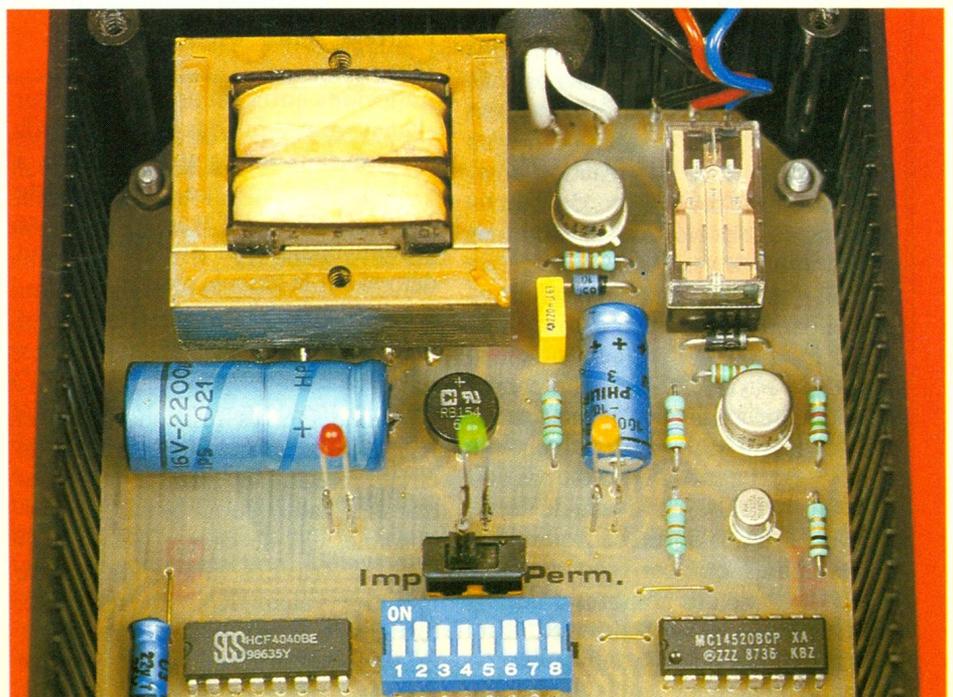

il suffira de fermer les interrupteurs complémentaires, c'est-à-dire 128, 32, 16 et 8, les autres restant également ouverts. Le lecteur vérifiera que dans cette situation, lorsque le compteur occupe la position 71, c'est-à-dire 0 1 0 0 0 1 1 1, on observera :

- un état haut sur le point commun de tous les interrupteurs du microswitch 1 ;
- un état bas sur le point commun de tous les interrupteurs du microswitch 0.

Cet état bas est inversé en état haut par la porte NOR II de IC₆.

Il en résulte que sur l'entrée 13 de la porte AND IV de IC₃, on relève un état haut, seulement lorsque le compteur occupe effectivement la position « 71 ». Dans tous les autres cas, on relève un état bas.

Suite à l'inversion assurée par la porte NOR I de IC₆, on obtient sur l'entrée 9 de la porte AND III de IC₃ un état bas, uniquement pour la position « 71 » du compteur.

En définitive, étant donné que la commande de la lecture du compteur établie par la sortie de la bascule monostable NOR I et II de IC₄ aboutit respectivement aux entrées 12 de la porte AND IV et 8 de la porte AND III de IC₄, on obtiendra lors de l'ordre de la lecture :

- une impulsion positive sur B et le maintien de C à l'état bas si le codage est conforme ;
- le maintien de l'état bas sur B et

une impulsion positive sur C en cas de codage incorrect de signal reçu.

h) Signalisation de la réception (fig. 6)

Les impulsions élémentaires de comptage délivrées par la bascule monostable NOR I et II de IC₂ sont également prises en compte par un second circuit intégrateur formé par la diode D₂, les résistances R₂₃, R₂₄ et la capacité C₁₆. Mais les valeurs de C₁₆ et de la résistance R₂₄ sont telles que même lors des pauses, les « minima » de potentiel sur les entrées de la porte NOR III de IC₄ restent supérieurs à la demi-tension d'alimentation. Il en résulte, lors de la réception des signaux, un état bas permanent sur la sortie de la porte NOR III de IC₄. Cette situation établit un courant limité par R₂₅, dans la jonction émetteur-base du transistor PNP T₃, qui se sature. La LED L₂ s'allume.

En revanche, lors de l'absence de l'émission infrarouge en provenance de la clé émettrice, la sortie de la porte NOR III de IC₄ présente un état haut, ce qui a deux conséquences :

- le non-allumage de L₂ ;
- le maintien du point C à un état haut permanent grâce à la diode D₃.

i) Traitement du résultat de la lecture (fig. 7)

Le circuit intégré IC₇ est un double compteur binaire à quatre sorties chacun, dont le brochage et le fonctionnement sont rappelés en **figure 9**. Le compteur A reçoit les impulsions de comptage sur son entrée Enable A. L'entrée Clock A étant reliée à la sortie Q3A, donc à un état bas dans le cas général, le compteur A avance au rythme des fronts ascendants présentés sur l'entrée Enable. Enfin, l'entrée de remise à zéro Reset A est reliée au point C du montage qui est à l'état bas à la double condition :

- que le récepteur reçoive un signal en provenance de la clé émettrice ;
- que le codage soit conforme, sinon l'entrée Reset A est périodiquement soumise à une impulsion positive.

Les impulsions de comptage étant en provenance du point B, le compteur IC₇ avance ainsi à chaque lecture du compteur IC₅ d'un pas, si le codage s'avère conforme. La sortie Q3A passe à l'état haut à la 5^e impulsion de comptage issue de B. A ce moment, l'entrée CLA étant soumise à un état

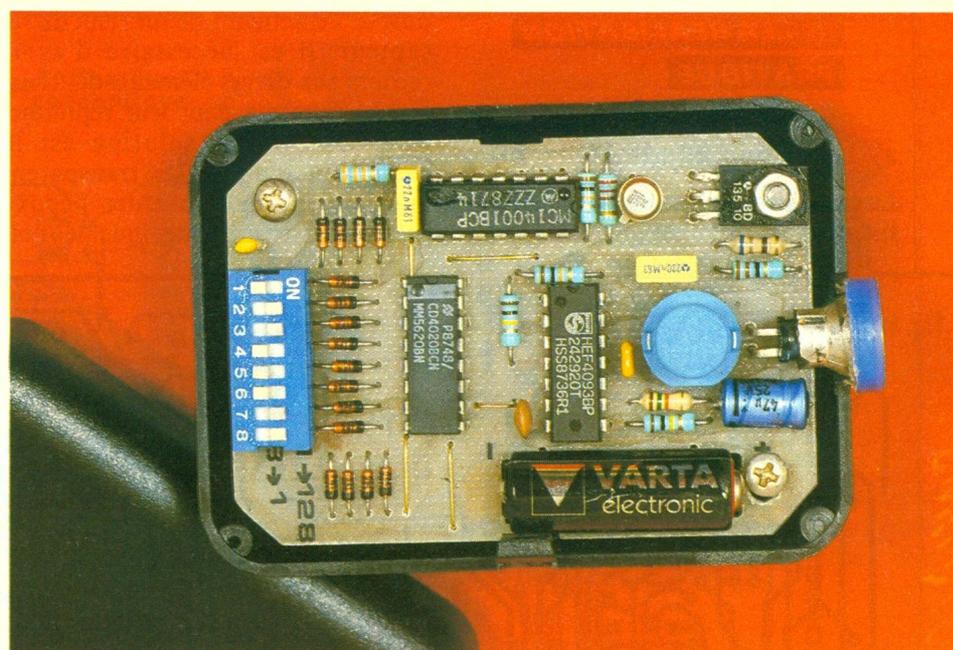


Photo 5. - Le boîtier émetteur et son électronique.

haut, le compteur IC₇ s'immobilise même si les impulsions de comptage se poursuivent. Ainsi, le dispositif est conçu pour que la vérification de la conformité du signal codé ait lieu cinq fois consécutivement.

Lorsque la sortie Q3A passe à l'état haut, la bascule monostable formée par les portes NOR III et IV de IC₆, prend son départ. Elle délivre au niveau de sa sortie un état haut de quelques secondes.

Une autre conséquence de l'apparition d'un état haut sur la sortie Q3A est l'avance d'un pas du compteur B de IC₇. En effet, ce dernier avance également au rythme des fronts positifs présentés sur l'entrée Clock B étant donné que l'entrée Enable B se trouve soumise en permanence à un état haut (voir la table de fonctionnement d'un CD4520 en **fig. 9**). La sortie Q1B passe alors alternativement à un état haut, puis à un état bas et ainsi de suite lors de chaque sollicitation couronnée de succès du récepteur.

En cas de panne secteur et lorsque ce dernier réapparaît, la capacité C₂₀ se charge à travers R₃₂ ; il en résulte une brève impulsion positive sur l'entrée 8 de la porte NOR III de la bascule monostable. Cette disposition évite tout fonctionnement accidentel de la bascule lors des instabilités propres à l'établissement de l'alimentation. L'impulsion positive disponible sur l'armature négative de C₂₀ assure également la remise à zéro systématique

du compteur B de IC₇ et, de ce fait, provoque son initialisation.

j) Circuit d'utilisation (fig. 7)

Un inverseur permet de sélectionner le mode de fonctionnement désiré. En mode impulsionnel, le transistor T₄ se sature uniquement, lors de chaque émission infrarouge, pendant quelques secondes.

En mode permanent, une sollicitation produit la saturation de T₄, la sollicitation suivante son blocage, et ainsi de suite. Dans le circuit collecteur de T₄ a été monté le bobinage du relais d'utilisation ainsi que la résistance de limitation R₃₅.

S'agissant d'un relais 1RT de 12 V de tension nominale, il convient de créer aux bornes de R₃₅ une chute de potentiel de 3 V, étant donné que le relais est alimenté par la tension de 15 V disponible sur l'armature positive de C₁. Si r est la résistance du bobinage du relais, la résistance R₃₅ devra mesurer environ r/4. La diode D₂₂ protège le transistor des effets liés à la surtension de self qui se manifestent lors des coupures.

Enfin, une LED L₃, placée dans le circuit collecteur du même transistor T₃, matérialise la fermeture du relais. Les contacts C, R et T de celui-ci peuvent être utilisés suivant les servitudes que l'on veut obtenir. Par exemple, en mode impulsionnel, les contacts C et T peuvent être montés directement en série avec le circuit d'alimentation d'une gâche électrique.

III - LA REALISATION PRATIQUE


a) Les circuits imprimés (fig. 10)

La configuration des pistes étant relativement serrée aussi bien sur le mo-



dule de l'émetteur que sur celui du récepteur, il est nécessaire d'avoir recours aux divers éléments de transfert Mecanorma pour leur reproduction. Une bonne solution est la confection d'un mylar transparent que l'on interposera entre l'époxy présensibilisée et un rayonnement ul-

traviolet. Après révélation, les circuits seront gravés dans un bain de perchlorure de fer. Par la suite ils seront abondamment rincés avant d'être percés à l'aide d'un foret de 0,8 mm de diamètre. Certaines pastilles destinées à recevoir des composants tels que les grosses capacités ou

Fig. 10

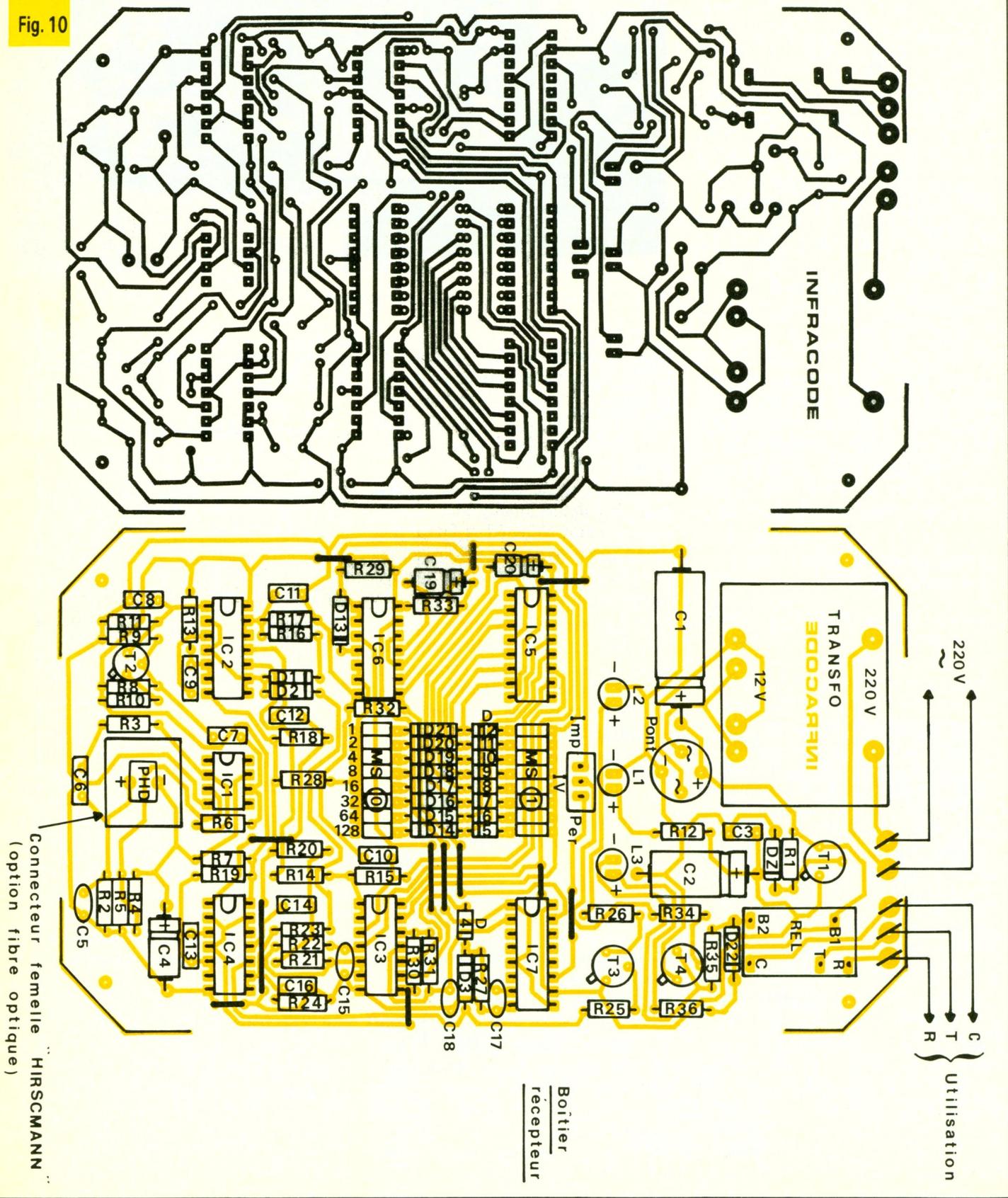

Boîtier émetteur

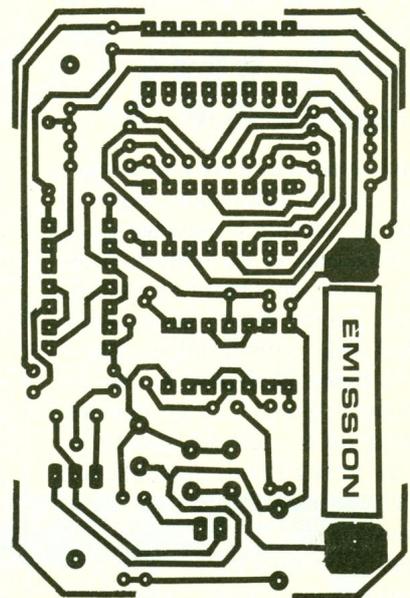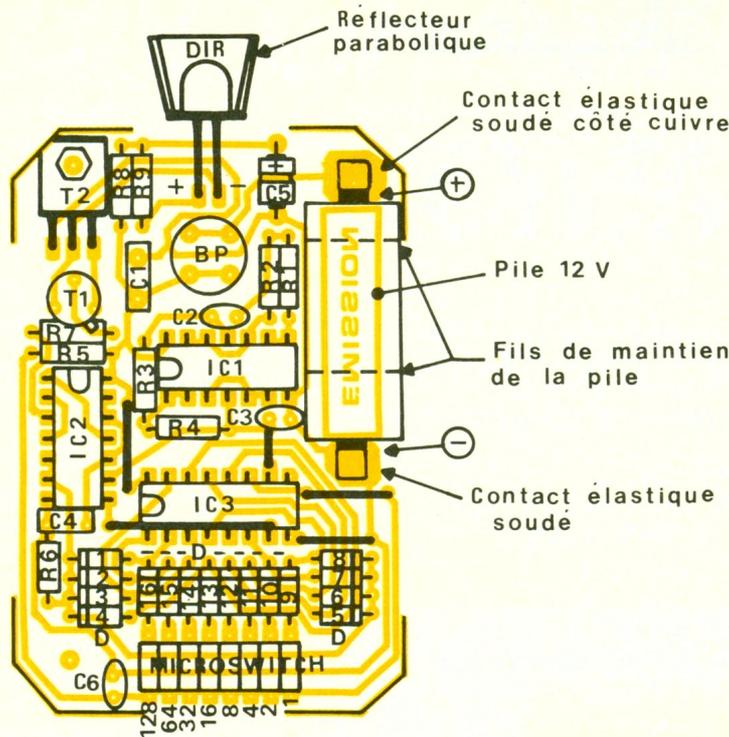

le transformateur verront leur trou agrandi à 1, voire à 1,2 mm. Pour finir, il est toujours conseillé d'étamer les pistes des circuits imprimés afin de leur donner une meilleure résistance mécanique et surtout chimique.

b) L'implantation des composants (fig. 11)

La règle est toujours la même : on plante en premier lieu les composants dont la hauteur est la plus faible et on poursuit en passant aux composants plus hauts. On soude ainsi en priorité les straps, les diodes, les résistances, les transistors, les capacités, le relais et le transformateur. Bien entendu, on veillera à bien respecter l'orientation des composants polarisés. Les circuits intégrés, quant à eux, seront implantés en fin d'opération en ménageant un temps de refroidissement suffisant entre deux soudures consécutives sur les broches d'un même boîtier.

Une découpe rectangulaire est à pratiquer dans le module de l'émetteur pour recevoir la pile d'alimentation. Plusieurs solutions sont possibles : on peut souder, aux endroits prévus à cet effet, des contacts élastiques, par exemple des languettes récupérées sur des piles plates usées. Dans ce cas, la pile peut être maintenue mécaniquement par des fils. L'auteur a directement soudé les fils d'alimentation sur

les pôles de la pile elle-même en résolvant à la fois le problème du contact électrique et du maintien de la pile.


Sur le module du récepteur, le modèle présenté sur notre photographie montre qu'un connecteur femelle Hirschmann a été collé par-dessus la photodiode. Dans ce connecteur, il est possible d'enclencher un connecteur mâle de même marque dans le cas du recours à la transmission du signal par fibre optique.

De même, le transformateur utilisé par l'auteur comportait deux enroule-

Fig. 10 et 11 Détails de réalisation à l'échelle.

ments 12 V au secondaire, qu'il convenait de brancher en parallèle, d'où la disposition un peu particulière du circuit imprimé à ce niveau. Celle-ci permet également le montage d'un transformateur plus classique et qui comporte un enroulement sec-

Fig. 12 Plan de perçage du coffret « Teko ».

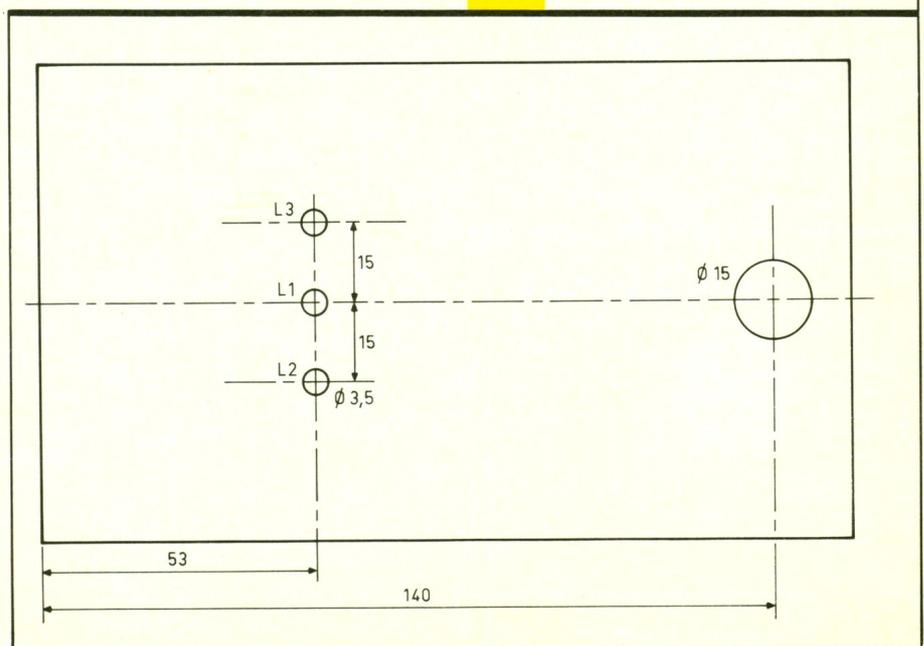

daire 12 V, sans problème particulier. La diode infrarouge émettrice a été coiffée d'un petit réflecteur parabolique qui a pour conséquence un meilleur rendement optique de celle-ci. Mais ce réflecteur est absolument facultatif et l'expérience montre que l'on peut très bien s'en passer.

c) Montages et codages

Le module émetteur a été monté dans un mini coffret Teko dans lequel il convient de prévoir le passage de la diode infrarouge et du bouton-poussoir de commande. Quant au module récepteur, il a été monté dans un autre coffret Teko sans problème particulier. La **figure 12** illustre le plan de perçage du couvercle de ce dernier. On notera qu'il a été nécessaire de souder les trois LED de signalisation sur des échasses constituées de fils de cuivre nus.

Il ne reste plus qu'à passer aux programmations du codage aussi bien sur l'émetteur que sur le récepteur. Rappelons que si C est le codage de l'émetteur, celui du récepteur sera programmé à C - 1. Au niveau de l'émetteur, on notera que l'interrupteur repéré 1 est à droite du micro-switch tandis que l'interrupteur 128 est complètement à gauche. Le tableau de la **figure 1** pourra être utilisé pour effectuer correctement ce codage.

Attention, la disposition (1 → 128) est inverse au niveau des micro-switches du récepteur, par rapport à celle de l'émetteur. L'interrupteur 1 est à gauche et le 128 à droite. D'autre part, le microswitch 1 est implanté en position supérieure tandis que le micro-switch 0 se trouve en position inférieure. Il convient de ne pas oublier de programmer également ce dernier, suivant l'exemple traité au paragraphe (g) du chapitre précédent.

Aucun réglage n'est à effectuer et l'ensemble doit tout de suite fonctionner si les programmations ont été correctement réalisées.

Robert KNOERR

LISTE

DES COMPOSANTS

a) Boîtier émetteur

5 straps (3 horizontaux, 2 verticaux)

R₁ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₂ : 15 kΩ (marron, vert, orange)

R₃ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₄ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₅ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₆ : 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₇ : 2,2 kΩ (rouge, rouge, rouge)

R₈ : 68 Ω (bleu, gris, noir)

R₉ : 10 Ω (marron, noir, noir)

D₁ à D₁₆ : 16 diodes-signal 1N4148, 914

DIR : diode infrarouge Ø 5, CQ99, LD27

Réflecteur parabolique (facultatif)

C₁ : 0,22 µF milfeuille

C₂ : 1 nF plaquette

C₃ : 220 pF plaquette

C₄ : 22 nF milfeuille

C₅ : 47 µF/16 V électrolytique

C₆ : 470 pF plaquette

T₁ : transistor NPN BC 108, 109, 2N2222

T₂ : transistor NPN BD 135, 137

IC₁ : CD4093 4 triggers de Schmitt à 2 entrées

IC₂ : CD4001 4 portes NOR à 2 entrées

IC₃ : CD4020 compteur binaire à 14 étages

BP : bouton-poussoir (pour circuit imprimé)

Microswitch à 8 contacts

Pile 12 V (Ø 12, longueur 28)

Boîtier Teko modèle 0007 (80 × 55 × 23)

b) Boîtier récepteur

12 straps (8 horizontaux, 4 verticaux)

R₁ : 330 Ω (orange, orange, marron)

R₂ : 220 kΩ (rouge, rouge, jaune)

R₃ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)

R₄ et R₅ : 2 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₆ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₇ : 1 kΩ (marron, noir, rouge)

R₈ : 3,3 kΩ (orange, orange, rouge)

R₉ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₁₀ : 220 Ω (rouge, rouge, marron)

R₁₁ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₁₂ : 560 Ω (vert, bleu, marron)

R₁₃ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)

R₁₄ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₁₅ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₁₆ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)

R₁₇ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)

R₁₈ à R₂₀ : 3 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₂₁ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₂₂ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₂₃ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₂₄ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₂₅ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₂₆ : 560 Ω (vert, bleu, marron)

R₂₇ à R₂₉ : 3 × 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₃₀ : 10 kΩ (marron, noir, orange)

R₃₁ : 100 kΩ (marron, noir, jaune)

R₃₂ : 33 kΩ (orange, orange, orange)

R₃₃ : 47 kΩ (jaune, violet, orange)

R₃₄ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)

R₃₅ : 150 Ω (marron, vert, marron) voir texte

R₃₆ : 1,5 kΩ (marron, vert, rouge)

D₁ à D₂₁ : 21 diodes-signal (1N4148, 914)

D₂₂ : diode 1N4004, 4007

DZ : diode Zener de 10 V

PHD : photodiode BP 104

Pont redresseur de 500 mA

C₁ : 2 200 µF/16 V électrolytique

C₂ : 100 µF/10 V électrolytique

C₃ : 0,22 µF milfeuille

C₄ : 47 µF/10 V électrolytique

C₅ : 680 pF plaquette

C₆ à C₈ : 3 × 4,7 nF milfeuille

C₉ : 22 nF milfeuille

C₁₀ : 1 nF milfeuille

C₁₁ : 22 nF milfeuille

C₁₂, C₁₃ : 2 × 10 nF milfeuille

C₁₄ : 4,7 nF milfeuille

C₁₅ : 220 pF plaquette

C₁₆ : 0,22 µF milfeuille

C₁₇ : 680 pF plaquette

C₁₈ : 220 pF plaquette

C₁₉ : 47 µF/10 V électrolytique

C₂₀ : 22 µF/10 V électrolytique

T₁ : transistor NPN 2N1711, 1613

T₂, T₃ : 2 transistors PNP 2N2907

T₄ : transistor NPN 2N1711, 1613

IC₁ : µA 741 amplificateur opérationnel

IC₂ : CD4001 4 portes NOR à 2 entrées

IC₃ : CD4081 4 portes AND à 2 entrées

IC₄ : CD4001 4 portes NOR à 2 entrées

IC₅ : CD4040 compteur binaire à 12 étages

IC₆ : CD4001 4 portes NOR à 2 entrées

IC₇ : CD4520 double compteur binaire

2 microswitches à 8 contacts

Connecteur femelle Hirschmann, facultatif (voir texte)

L₁ : LED verte Ø 3

L₂ : LED rouge Ø 3

L₃ : LED jaune Ø 3

IV : inverseur monopolaire (implantation sur circuit imprimé)

Transformateur 220 V/12 V/3 VA

Relais 12 V I RT (National)

5 picots

3 dominos de raccordement

Fil secteur

Fiche secteur

Passe-fil

Fil isolé souple

Boîtier Teko série « Coffre » 3 TP (160 × 95 × 49)



UN GRADATEUR TELECOMMANDE

Ce montage permet de faire varier la luminosité d'une ampoule à incandescence de deux façons différentes : à l'aide d'une touche à effleurement, ou à distance, par l'intermédiaire d'un petit boîtier de commande.

Ce gradateur repose sur le circuit S576B, dont on rappelle le fonctionnement : si l'appui sur la touche sensitive est compris entre 60 ms et 0,4 s, la luminosité de l'ampoule est celle qu'elle avait avant la précédente commande, ou elle s'éteint. Lors de la première commande, la luminosité est maximale. Au cas où la pression sur la touche est supérieure à 0,4 s, la luminosité augmente jusqu'à un maximum puis diminue jusqu'à un minimum, et le cycle recommence jusqu'à ce qu'on cesse d'appuyer sur la touche, la durée totale étant d'environ 7 secondes. Tout ceci est résumé à la **figure 1**, où S correspond à l'action sur la touche. Pour faire varier la luminosité, un triac est rendu conducteur sur une partie plus ou moins importante d'une période du secteur ; la luminosité minimale (sauf si l'ampoule est éteinte) correspond à un angle de conduction de 30° (l'ampoule n'est pas tout à fait éteinte), et le minimum non pas à 180° mais à 150°. De telle sorte que, la tension moyenne aux bornes du triac n'étant pas nulle, celle-ci permet d'alimenter le S576B et de monter l'ensemble du circuit en série avec l'ampoule, à la place de l'interrupteur. Cette possibilité n'a pas été utilisée ici, en raison de la trop grande consommation des circuits utilisés en plus du S576B.

L'EMETTEUR (fig. 1)

C'est le rayonnement infrarouge qui a été utilisé, en raison de la très grande disponibilité des diodes émettrices et



réceptrices d'infrarouge. Le circuit NE555 (IC₁) est utilisé de telle façon qu'il produise un signal carré d'environ 6,5 kHz. En effet, le condensateur C₃ est d'abord chargé par l'intermédiaire de R₁ et D₁ puis, lorsque la tension aux bornes de C₃ atteint les 2/3 de la tension d'alimentation, il se décharge à travers R₂ et D₂. Le cycle recommence quand la tension aux bornes de C₃ vaut 1/3 de la tension d'alimentation. Puisque R₁ et R₂ sont identiques, ainsi que D₁ et D₂, les temps de charge et de décharge sont identiques ; le signal obtenu sur la broche 3 est donc carré.

Ce signal carré permet un meilleur fonctionnement du récepteur. Cependant, la formule donnant la fréquence d'oscillation étant

$$f = 1/2 RC \ln \frac{2/3U - U_d}{1/3U - U_d}$$

R correspondant à R₁ ou R₂, C à C₃, U à la tension d'alimentation, et U_d à la tension aux bornes de D₁ ou D₂, il apparaît que la fréquence dépend de la tension d'alimentation. En choisissant D₁ et D₂ au germanium, U_d vaut


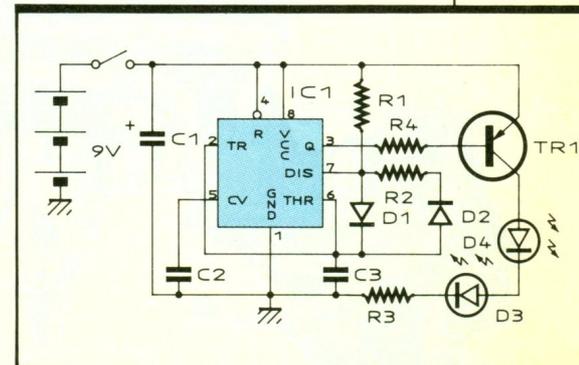


Fig. 1 Schéma de principe de l'émetteur.

Fig. 2 Schéma de principe du récepteur.

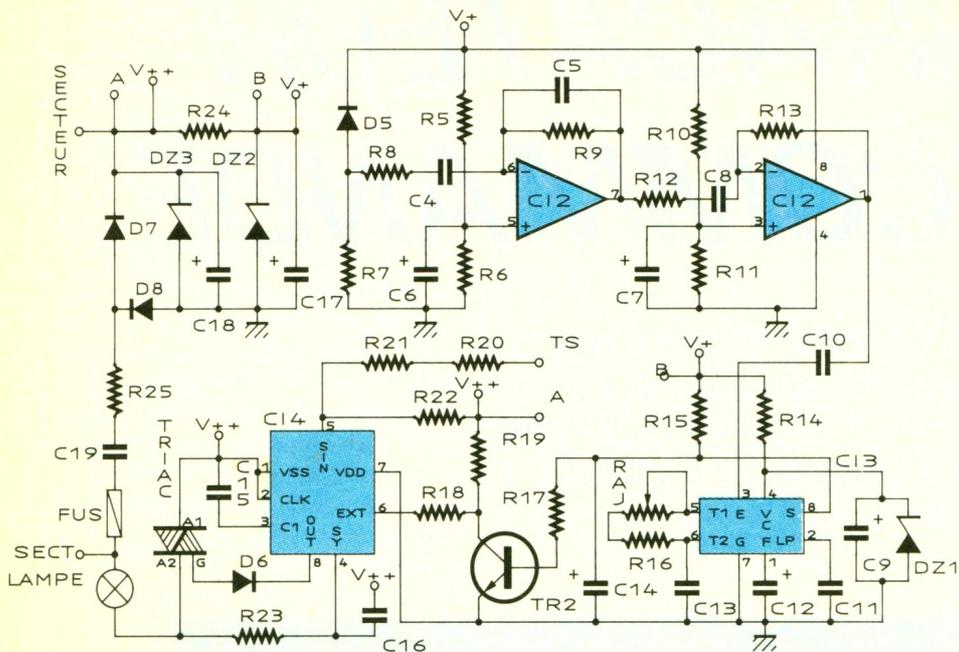

0,3 V environ, on minimise le terme $\ln(\dots)$ et, de plus, lorsque la tension varie de 8 V à 5 V (tension où la portée de l'émetteur devient insuffisante), la fréquence ne varie que de 2 % environ.

Les deux diodes émettrices d'infrarouge assurent une portée de quelques mètres et, dans certains cas, cette portée est augmentée, grâce à la réflexion du rayonnement sur les murs de la pièce.


LE RECEPTEUR

Il est sensiblement plus complexe que l'émetteur. En effet, le triac, lors de son fonctionnement, génère de nombreux parasites que le récepteur infrarouge interprète comme autant d'ordres et, une fois l'ampoule allumée, il devient impossible de faire fonctionner correctement le S576B.

Pour remédier à cela, un circuit à boucle de verrouillage de phase a été utilisé. Il permet de retrouver une fréquence donnée dans un environnement parasité. Le fonctionnement de ce circuit est décrit un peu plus loin.

La photodiode BPW 22 capte le rayonnement infrarouge et, aux bornes de R7, naît une tension de même fréquence que celle produite par le NE555. Après avoir été amplifié une première fois de 500, le signal est de nouveau amplifié avec le même gain, les deux moitiés d'un TL 82 (IC₂) assurant cette fonction. Comme il a été expliqué plus haut, ce signal est mé-

DISPONIBLE CHEZ
VOTRE REVENDEUR
HABITUEL

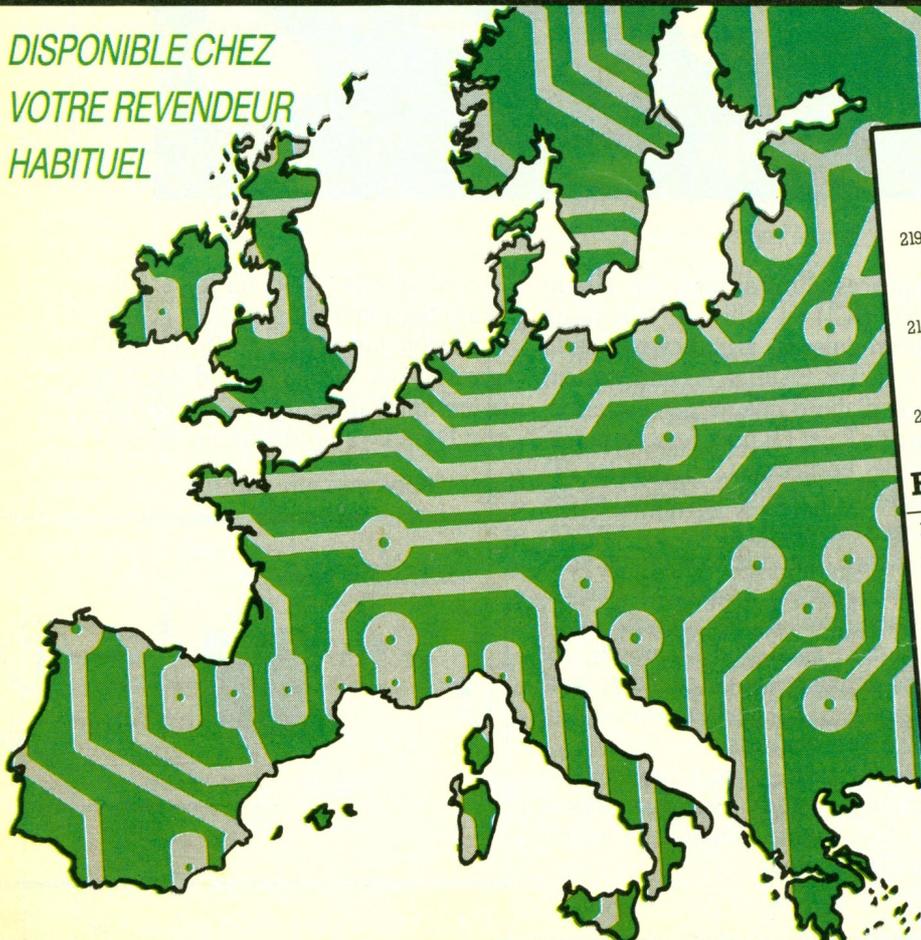

nouveautés

- 219 0950 **NEW**
- 219 1050 **NEW**
- 219 1350 **NEW**
- 219 0600 **NEW**
- 219 0650 **NEW**
- 219 0700 **NEW**

RUBANS TRANSFERTS


mm	NEW
0.40	219 2120
0.66	219 2150
0.79	219 2180
1.02	219 2350
1.27	219 2450
1.57	219 2480
2.03	219 2650
2.54	219 2750
3.96	219 2780

langé à de nombreux autres, dus au gradateur (IC₁), et aussi à l'ampoule elle-même, celle-ci, de par son fonctionnement, générant aussi un rayonnement infrarouge. Le signal amplifié est appliqué au NE567, un circuit prévu pour répondre à ce genre de problème.

Voici une explication succincte de son fonctionnement : le signal est appliqué à la broche n° 3. Sa fréquence est comparée à celle d'un oscillateur interne au NE567, fréquence déterminée par R₁₆, R_{AJ} et C₁₃.

Le signal d'erreur résultant, disponible à la broche n° 2, sert à corriger la fréquence de l'oscillateur jusqu'à ce que le décalage de phase entre les deux signaux soit nul. A ce moment, la sortie d'un ampli opérationnel interne au NE567 passe à l'état bas. C₁₂ sert à filtrer les effets dus aux signaux d'entrée aléatoires (les parasites) situés à l'extérieur de la plage de capture. C₁₁ détermine la largeur de celle-ci. En résumé, le circuit ne reconnaît que la fréquence proche de l'émetteur, ce qui permet de retrouver celle-ci parmi les parasites.

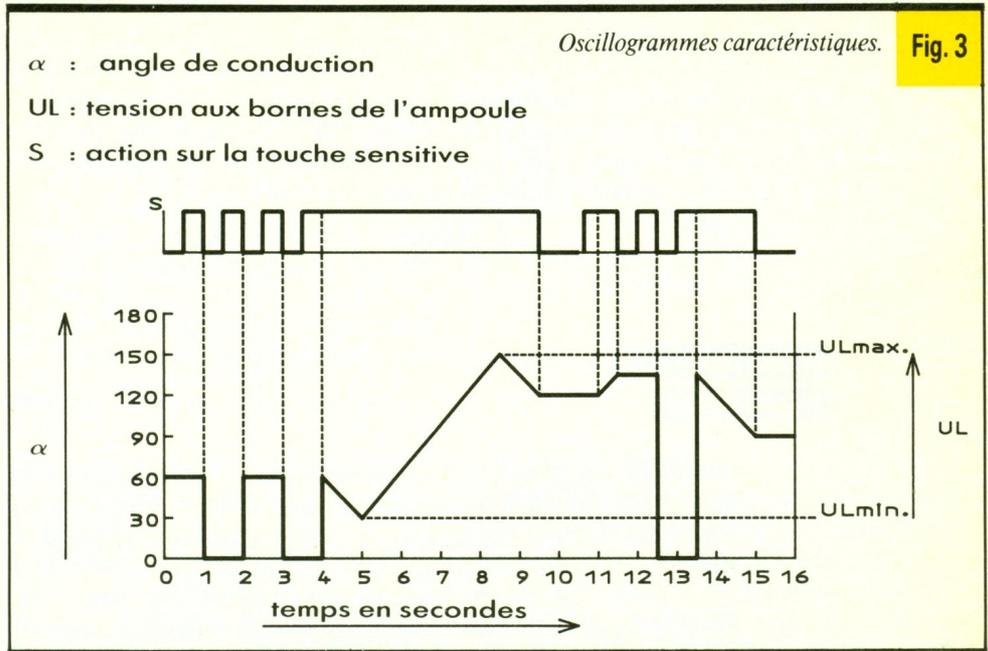Le S576B est utilisé selon la note d'application, le transistor TR₂ est



obligatoire, la tension sur la borne 6 devant être proche du potentiel d'alimentation pour assurer la mise en service du gradateur. TR₂ sert à inverser le signal à la sortie du NE567.

On peut encore utiliser le gradateur de façon ordinaire, sans passer par les infrarouges : un bref contact avec la

broche n° 5, via les deux résistances R₂₁ et R₂₀, permet de faire fonctionner le montage comme indiqué au début.

L'ensemble du montage est alimenté par le secteur, sans transformateur, ce qui impose des précautions. Après une réduction de la tension du secteur

MECANORMA ELECTRONIC

UNE NOUVELLE GAMME DE TRANSFERTS... SANS FRONTIERES !

...Qualité... Nouveautés... Disponibilité...

NOM :
 ADRESSE :
 Profession :
 VILLE : Code Postal

VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR
 VOTRE NOUVEAU CATALOGUE
 « GREEN LINE » 1988
 (je joins 3 timbres à 2,20 F pour
 frais d'expéditions).



MECANORMA
 ELECTRONIC
 B.P. 10 - 78610
 Le Perray-en-Yvelines

Green Line

grâce à C₁₉, celle-ci est redressée, filtrée par C₁₈ et stabilisée à 15 V, à l'aide de la diode Zener DZ₃. Cette première tension sert au fonctionnement de IC₄ (S576B). Une deuxième diode Zener (DZ₂) fournit une tension de 13 V utilisée par le reste du montage. Le fusible n'est pas pris dans le circuit de l'ampoule, celle-ci en comportant un dans la douille.

REALISATION PRATIQUE

Après avoir reproduit les deux circuits grâce à la méthode photographique, percé les trous au diamètre 0,8 mm et implanté les composants (la présence de supports n'est pas obligatoire, sauf peut-être pour le plus coûteux, le S576B), on peut passer au réglage.

Si l'on dispose d'un oscilloscope, il suffit d'abord de mesurer la fréquence disponible sur la broche 3 du NE555 (IC₁). Pour ce qui concerne le récepteur, il faut se souvenir que l'ensemble est relié directement au secteur ; donc, une grande prudence s'impose.

Il faut commencer par court-circuiter les broches de la photodiode réceptrice (D₅) et ajuster R_{AJ} jusqu'à ce que la fréquence lue sur la borne 5 du NE567 (IC₃) soit la même que celle de l'émetteur. Le montage est alors prêt à fonctionner.

Au cas où on ne dispose pas d'oscilloscope, il faut, en réglant R_{AJ}, obtenir l'allumage (ou l'extinction) de l'ampoule, tout en appuyant sur l'interrupteur commandant l'émetteur.

L'ampoule ne doit pas être trop près du récepteur.

L'émetteur ainsi que le récepteur sont installés dans deux boîtiers réalisés sur mesure, dans du plastique d'1 mm d'épaisseur. Les différentes parties sont collées, puis soigneusement poncées, et peintes à l'aide de peinture destinée aux carrosseries d'automobiles. Il n'y a pas de cotes précises, celles-ci dépendant de l'épaisseur exacte du plastique utilisé.


Le fond du boîtier de l'émetteur est simplement monté avec un ajustage légèrement serré.

La fixation de celui du récepteur se fait avec de petites languettes, comme

indiqué sur le croquis. La touche sensitive est réalisée à l'aide d'une vis en acier inoxydable et d'une cosse sur laquelle est soudé le fil la reliant au reste du montage. Un morceau de circuit imprimé ne convient pas, car il s'oxyde trop facilement.

Il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt, la consommation de l'ensemble étant faible. Il faut seulement prendre garde de ne pas placer l'ampoule trop près de la photodiode réceptrice, le fonctionnement de l'ensemble devenant incorrect dans ce cas.

C. CHARLOT

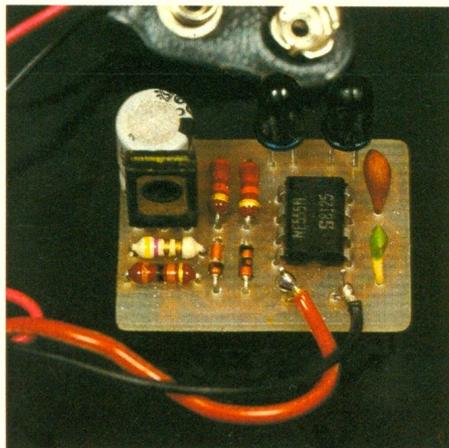

Le module émetteur.

EXPRESS SOUDEZ SANS STRESS

Une gamme aux performances complètes:

PRÉCISION

2217

3 stations thermorégulées électroniques. Logique haute performance pour souder les composants sensibles au degré près.

2207

GARANTIE 2 ANS

SÉCURITÉ

27

37

47

Une gamme de 9 fers 20 à 400 W Classe II. DOUBLE ISOLATION

AUTONOMIE

2237

Fer thermocontrôlé 220 V. 30 W Réglage de la température de 300 à 470 °C.

2217


Fer instantané sur batteries, charge rapide 4 h.

EXPRESS Fabricant français. 60 ans d'expérience au service de la performance.

Renseignements techniques : 43.79.02.10

EXPRESS

1, Bd de Ménilmontant 75011 PARIS

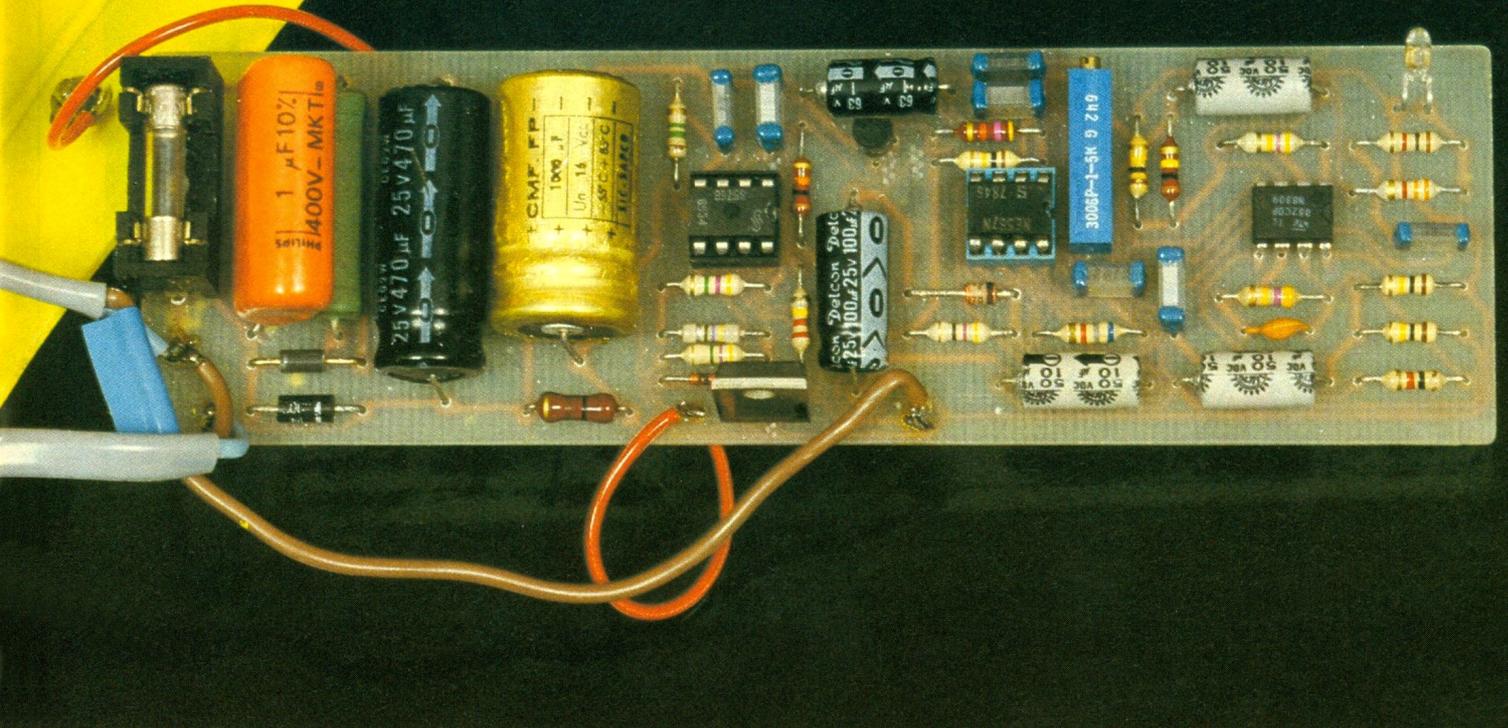

Carte imprimée principale de la section réceptrice.




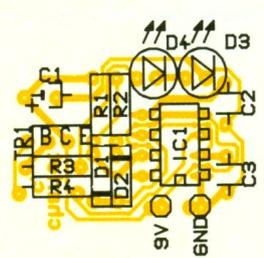
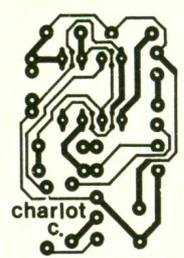
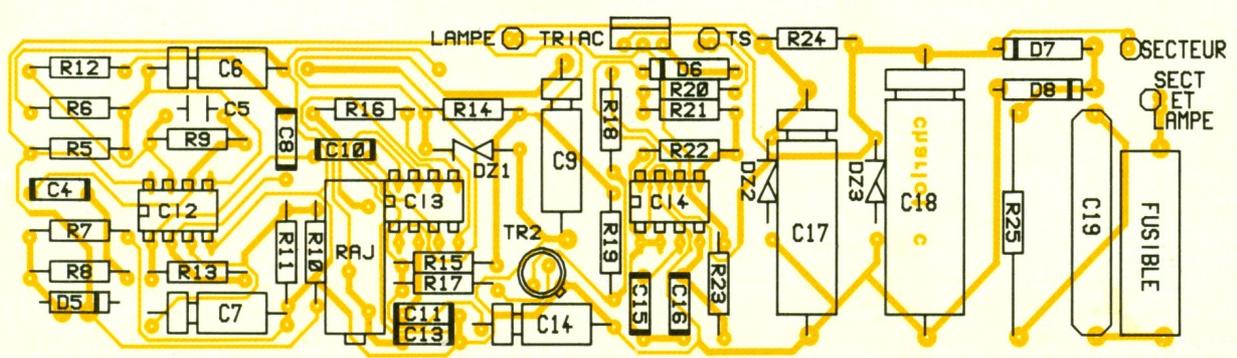


Fig. 4 à 7 La réalisation grandeur nature.

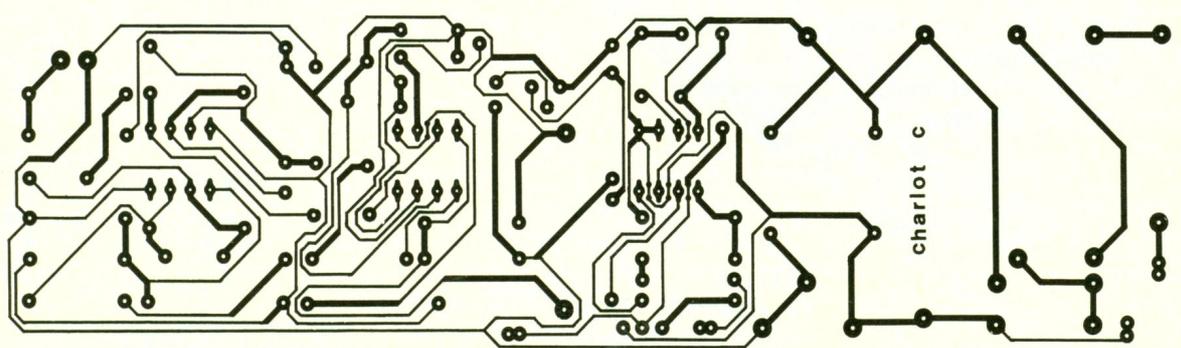

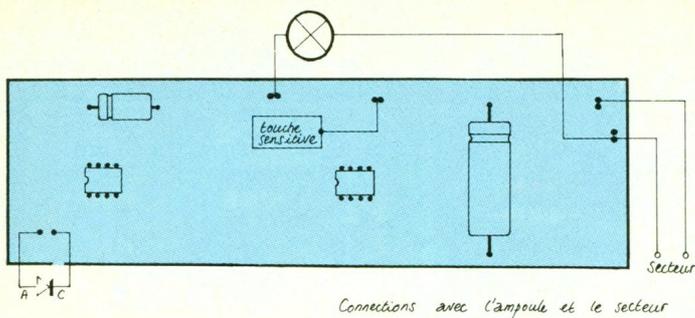


Connexions avec l'ampoule et le secteur

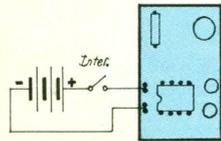


Connexions avec la pile

Fig. 8 Plan de câblage.

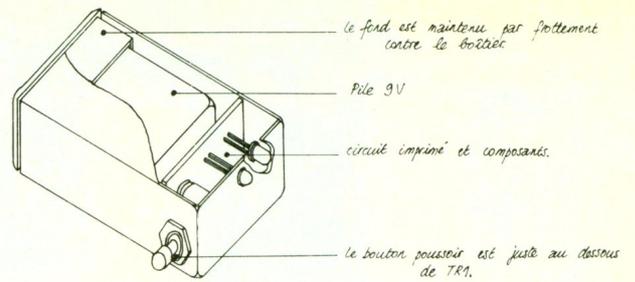

dimensions : 70 x 25 x 35

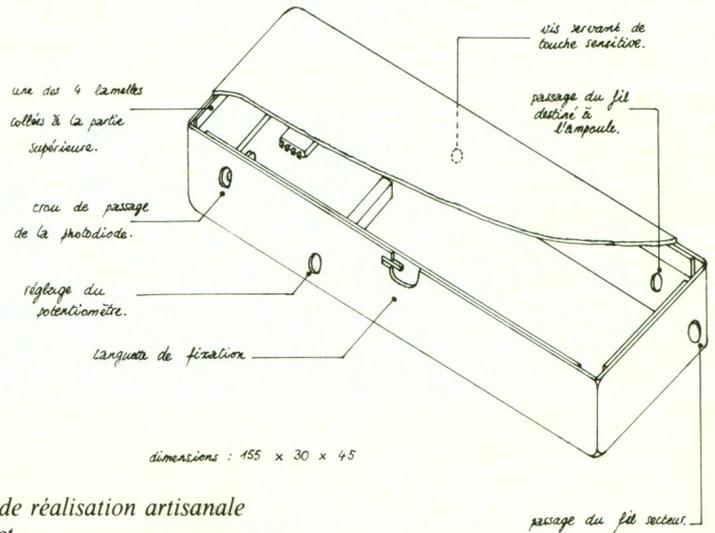

dimensions : 155 x 30 x 45

Fig. 9 Exemple de réalisation artisanale d'un coffret.

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances

- R_3 : 4,7 Ω (jaune, violet, or)
- R_{14} : 47 Ω (jaune, violet, noir)
- R_{25} : 68 Ω , 1 W (bleu, gris, noir)
- R_4 : 100 Ω (marron, noir, marron)
- R_{24} : 100 Ω , 1/2 W (marron, noir, marron)
- R_8, R_{12} : 1 k Ω (marron, noir, rouge)
- R_7 : 3,3 k Ω (orange, orange, rouge)
- R_{16} : 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge)
- R_{19} : 10 k Ω (marron, noir, orange)
- R_1, R_2 : 22 k Ω (rouge, rouge, orange)
- R_{17} : 47 k Ω (jaune, violet, orange)
- R_5, R_6, R_{10} : 100 k Ω (marron, noir, jaune)
- R_{11}, R_{15} : 100 k Ω (marron, noir, jaune)
- R_{18} : 220 k Ω (rouge, rouge, jaune)
- R_9, R_{13} : 470 k Ω (jaune, violet, jaune)
- R_{23} : 1,5 M Ω (marron, vert, vert)
- R_{20}, R_{21}, R_{22} : 4,7 M Ω (jaune, violet, vert)
- Autres résistances : 1/4 W

Condensateurs

- C_5 : 120 pF
- C_{16} : 1 nF
- C_3 : 4,7 nF
- C_4 : 10 nF
- C_{13} : 22 nF
- C_8, C_{15}, C_{10} : 47 nF
- C_2 : 0,1 μ F
- C_{11} : 0,15 μ F
- C_{19} : 1 μ F, 400 V
- C_{14} : 1 μ F, 16 V
- C_6, C_7, C_{12} : 10 μ F, 16 V
- C_1, C_9 : 100 μ F, 16 V
- C_{18} : 470 μ F, 25 V
- C_{17} : 1 000 μ F, 25 V

Ajustable





R_{AJ} : ajustable horizontal 5 k Ω

Semi-conducteurs

- D_1, D_2 : AA 119
- D_3, D_4 : LD 271
- D_5 : BPW22 ou TIL78
- D_7, D_8 : IN4007
- TR_1 : BD 138
- TR_2 : 2N2222 A
- Triac 250 V, 2 A
- IC_1 : NE555
- IC_2 : TL082
- IC_3 : NE567
- IC_4 : S576B
- DZ_1 : Zener 10 V
- DZ_2 : Zener 13 V
- DZ_3 : Zener 15 V
- D_6 : IN4148

Divers

- Fusible 250 V, 50 mA
- Pile 9 V et coupleur
- Interrupteur simple
- Deux boîtiers
- 2 m de fil et prise
- Deux bornes
- Porte-fusibles
- Supports de C.I.

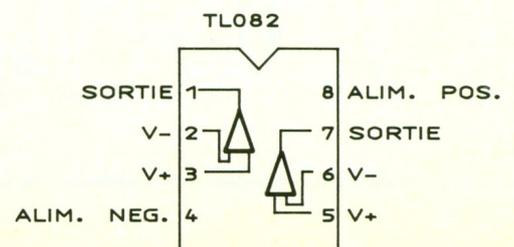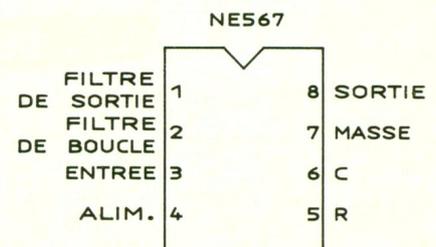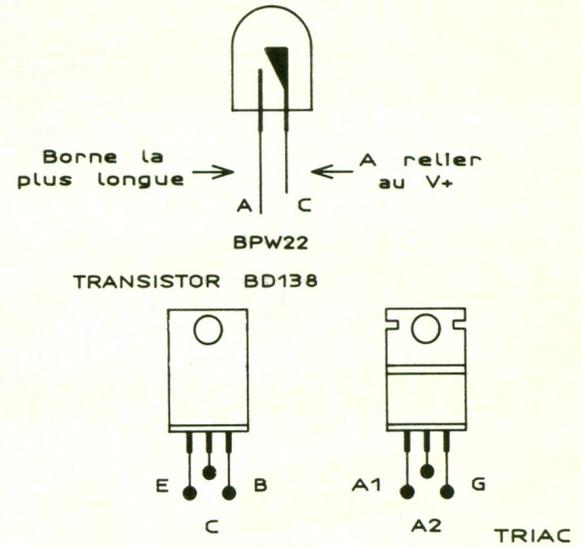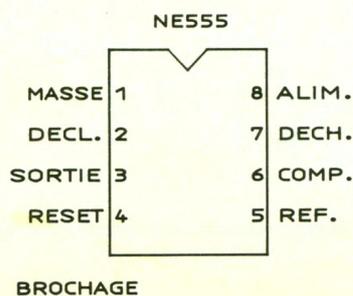



EXPE 32

PC THERMOSTATEE

Prise de courant commandée par thermostat d'ambiance

Electronique Collège développe, depuis quelques mois déjà, une prise de courant intelligente.



C

itions en vrac les parutions précédentes :

– *Electronique Pratique* n° 115 : EXPE 28

et 29, P.C. à commande infrarouge.

– *Electronique Pratique* n° 116 : EXPE 30, P.C. à commande vocale.

– *Electronique Pratique* n° 117 : EXPE 31, P.C. nuit et jour.

Avec cette quatrième réalisation qui s'inscrit dans la famille domotique, Electronique Collège pense qu'à l'entrée de l'hiver, il peut être intéressant de commander avec un thermostat d'ambiance les chauffages d'appartements fort gourmands en énergie. Ce produit, présenté dans un boîtier gigone deux pôles plus terre de dimensions 120 x 65 x 55 mm, associe la sécurité d'emploi à la précision d'une sonde réglable de façon progressive et assurant le suivi constant d'une température de consigne.

Caractéristiques :

- Consommation à vide : 5 VA.
- Réglage : de 10 à 40°.
- Pouvoir de coupure maximal : 16 A.
- Puissance admise : 3 500 W.

LE PRINCIPE DES KITS

« ELECTRONIQUE


COLLEGE »

Dans un but éducatif, Electronique Collège offre le choix de deux possibilités pour la réalisation du montage.

1^{er} choix

Réalisation du circuit imprimé par vous-même

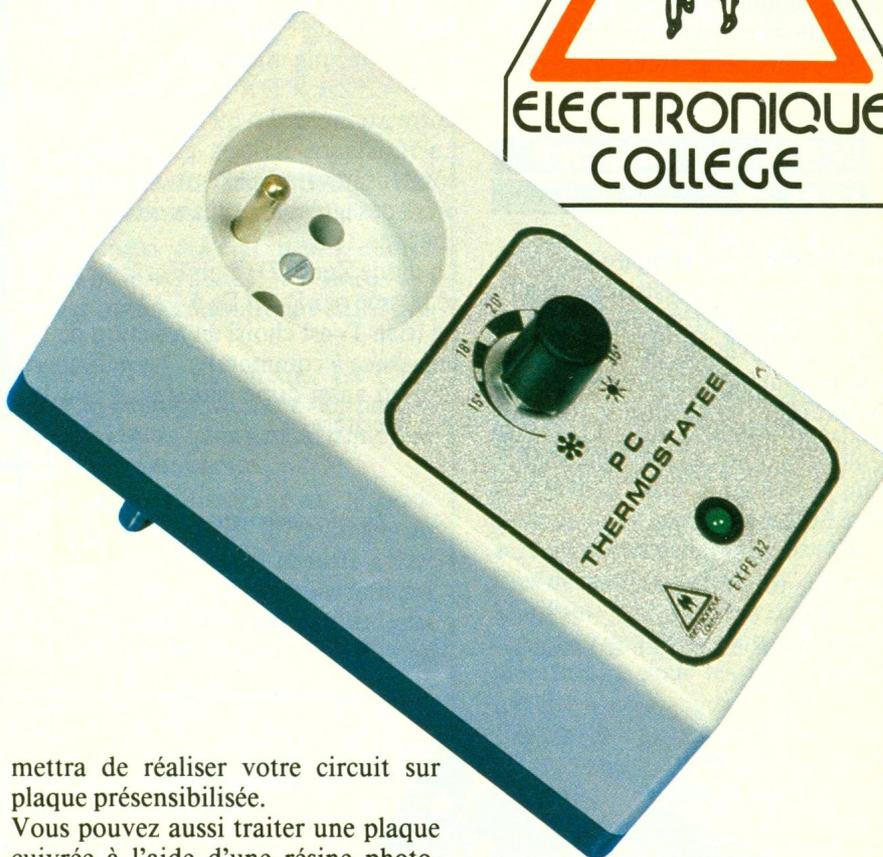Vous trouverez ci-joint le dessin du circuit à l'échelle 1. Celui-ci, à l'aide de la méthode Transpage, vous per-



mettra de réaliser votre circuit sur plaque présensibilisée.

Vous pouvez aussi traiter une plaque cuivrée à l'aide d'une résine photosensible en aérosol. Dans les deux cas, il est prudent d'étamer le circuit après gravure et rinçage.

2^e choix

Utilisation du circuit imprimé Electronique Collège

Un circuit imprimé, fourni en verre époxy de 16/10°, est livré côté cuivre recouvert d'un vernis appelé épargne. Cette solution présente les avantages suivants :

- risques de court-circuit entre pistes lors de l'opération de soudure réduits au minimum,

- protection des pistes en cuivre contre l'oxydation,
- aide au repérage des pastilles à l'aide d'un quadrillage réalisé dans le vernis épargne.

En outre, ce circuit est étamé, ce qui facilite le travail lors du soudage des composants.

Que vous ayez choisi la première ou la deuxième méthode, il ne vous reste plus qu'à percer le circuit et souder les composants.

- a) Perçage : 1,3 mm pour les grandes pastilles rondes, 0,9 mm pour toutes les autres pastilles.

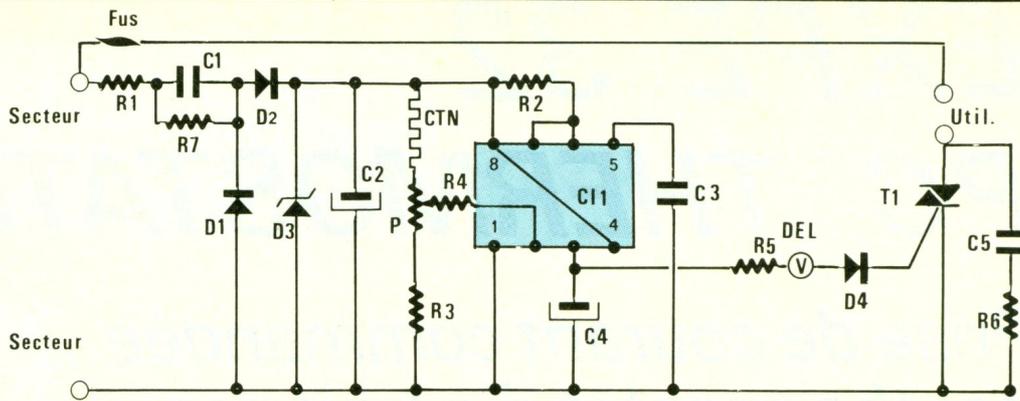


Fig. 1 Schéma de principe.

b) Montage : le repérage des composants se fait sur une grille quadrillée au pas de 2,54 mm. Les ordonnées sont repérées en a, a', b, b', c, c', d, d'... Les abscisses en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pour chaque composant, les coordonnées données dans le tableau de montage vous permettent de le positionner à coup sûr correctement.

SCHEMA DE PRINCIPE
EXPE 32

Il est représenté par la **figure 1**. Le capteur est une résistance à coefficient de température négatif. Lorsqu'une élévation de la température se produit, la résistance R_c de la CTN diminue ; la tension v au point 2 du circuit intégré augmente et provoque le passage à l'état haut du 555.

$$v = \frac{kP + R_3}{R_c + P + R_3} \times V_{cc}$$

k : coefficient inférieur à 1.

Le triac T_1 est conducteur. Le seuil de déclenchement est ajusté à l'aide de


Photo 2. - Aspect de la carte imprimée. ▶

P. Le circuit R_1, C_1 alimente l'ensemble du montage en 220 V. Il est capable de fournir une intensité $I = U \times C \times w$ ou $I = 2 \times \pi \times F \times U \times C$, soit, dans notre exemple : $I = 69 \text{ mA}$.

La résistance R_7 sert à décharger le condensateur afin d'éviter toute surprise désagréable après avoir débranché le secteur.

La diode Zener D_3 stabilise la tension redressée par D_1 et D_2 à 12 V.

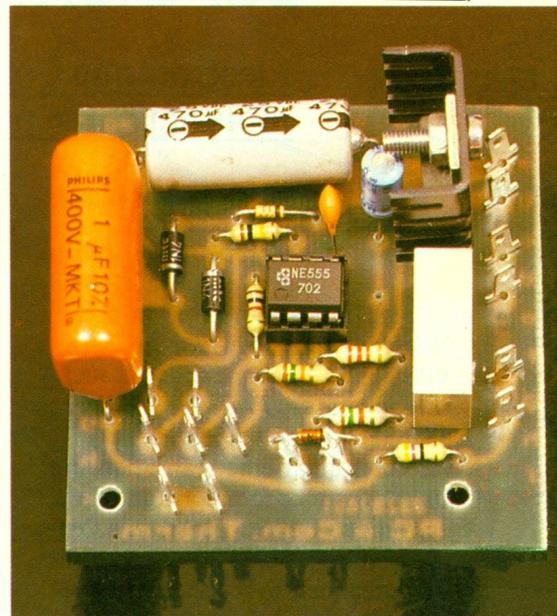Le triac T_1 est choisi en fonction de la puissance à commander. Le radiateur sera lui aussi dimensionné suivant le même critère.



Détails de la réalisation.

Photo 3. - Le circuit imprimé Electronique Collège. ▼


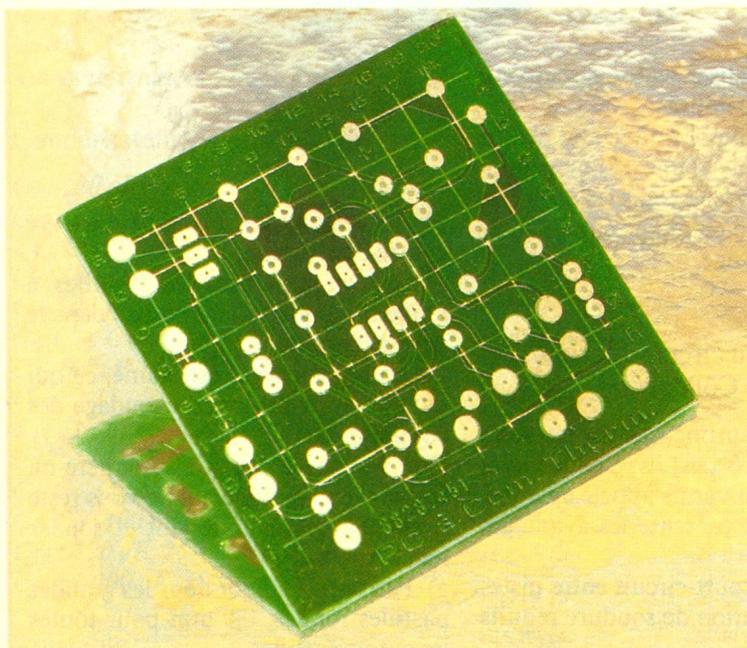


Fig. 2 et 3

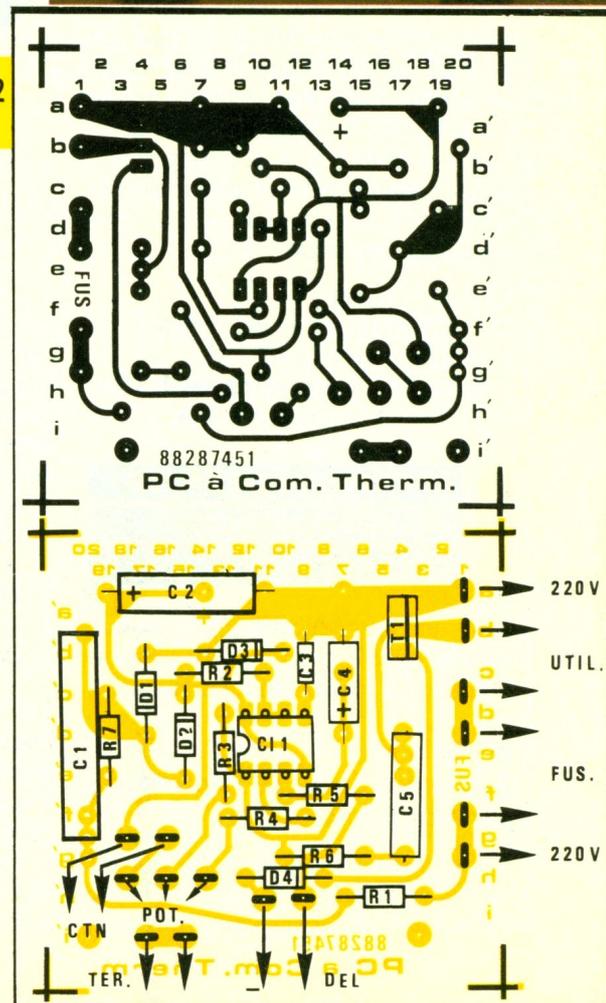

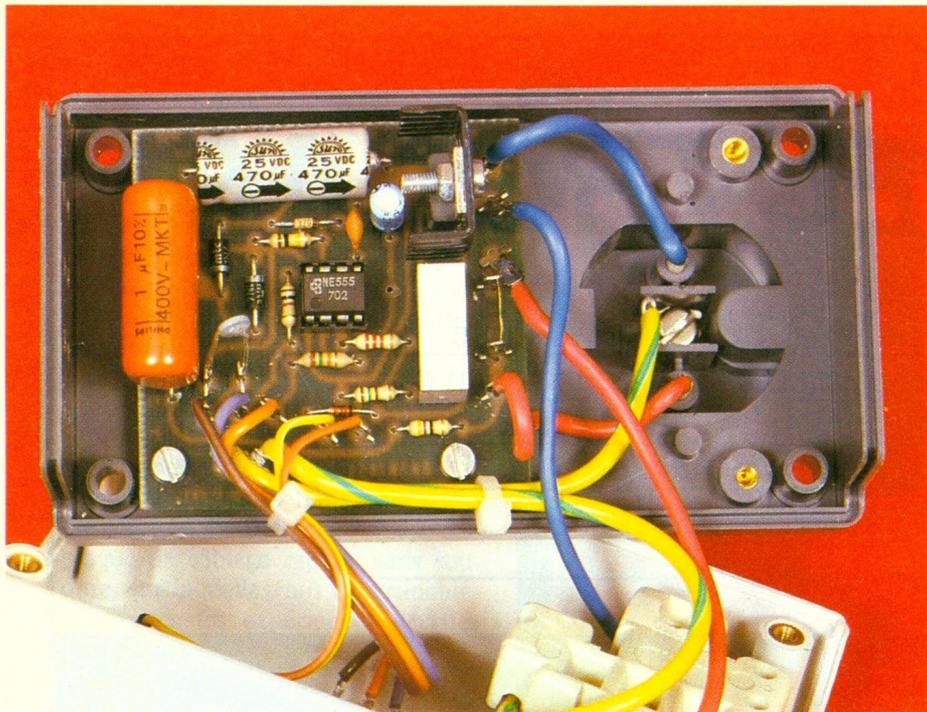


Photo 4. - Le module à l'intérieur du boîtier.

MONTAGE D'EXPE 32

Le schéma étant simple, il n'y a pas de difficultés particulières pour sa réalisation. Les composants sont placés du côté non cuivré, le plus près possible du circuit.

Effectuez le câblage dans l'ordre indiqué par le tableau annexe en suivant l'implantation donnée par la figure 2.

MISE EN ROUGE EXPE 32

Le montage des composants est terminé. Vérifiez une dernière fois l'im-

plantation et leur sens (diodes, triac et condensateurs polarisés).

Veillez aussi à l'état des soudures pouvant entraîner un mauvais contact ou un court-circuit entre pistes.

Reliez la DEL au circuit. La CTN doit être positionnée hors des parties chauffantes de manière à capter la température ambiante.

Réglez le potentiomètre sur la position milieu et reliez le montage au secteur. Dans un local chauffé à 20° environ, le seuil de fonctionnement doit être atteint. Vous pouvez graduer votre thermostat. ■

NOMENCLATURE EXPE 32

Résistances 1/4 W

R_7 : 470 k Ω (jaune, violet, jaune)
 R_2 : 100 k Ω (marron, noir, jaune)
 R_4 : 15 k Ω (marron, vert, orange)
 R_3 : 4,7 k Ω (jaune, violet, rouge)
 R_5 : 220 Ω (rouge, rouge, marron)
 R_6 : 150 Ω (marron, vert, marron)
 R_1 : 47 Ω (jaune, violet, noir)
 P : 47 k Ω (potentiomètre linéaire)

Condensateurs

C_2 : 470 μ F, 16 V
 C_4 : 2,2 μ F, 16 V
 C_1 : 1 μ F, 250 V
 C_5 : 100 nF, 50 V
 C_3 : 10 nF, 50 V

Triac

T8 400 15 ou T1612 DH TAG

Circuit intégré


NE 555 ou équivalent

Diodes

D_1, D_2 : 1N4004
 D_3 : Zener 12 V
 D_4 : 1N4148

Divers

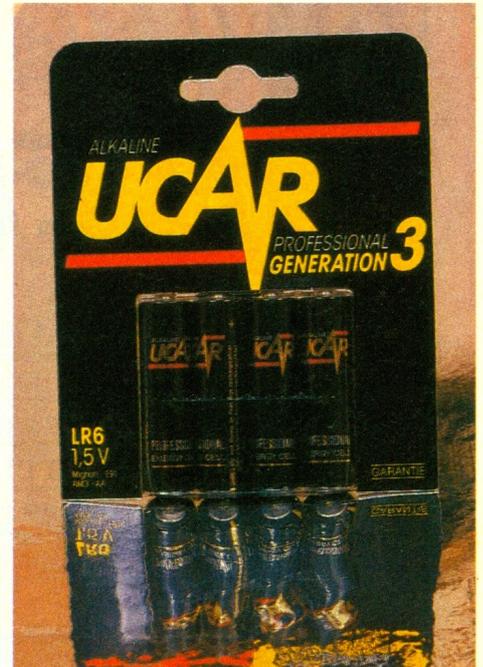1 support de circuit intégré 2 x 4 broches
 1 thermistance à coefficient négatif 15 k Ω
 1 refroidisseur pour TO 220
 1 DEL verte \varnothing 5 mm
 13 picots
 1 boîtier Okatron 120 x 65 x 55.



PILES ALCALINES

Nouvelles générations de piles alcalines sur le marché.

● Dénomination de la gamme : UCAR Génération 3.

● Type du produit : piles alcalines.

● Présentation : 2 lignes : « professionnel » et « audio-photo-vidéo ».

● Nouveauté technologique :

Plus de matière active

L'utilisation d'un séparateur plus fin a permis de dégager un volume supplémentaire pour les ingrédients actifs.

Des composants plus purs

Le rendement de la pile a été amélioré par élimination des impuretés, ce qui permet de réduire le niveau de formation de gaz à l'intérieur de la pile et d'améliorer la conductivité.

● Distribution :

UCAR « professionnel »

Commerces traditionnels (drugstores, tabacs, bazars, jouets), grandes surfaces, rayon bazar.

« Audio-photo-vidéo »

Magasins spécialisés (photos, électroménager, HiFi-Vidéo) grandes surfaces, rayon photo, HiFi-Vidéo.

● Utilisation : toute utilisation de piles, mais particulièrement recommandées pour appareils modernes (TV portable, stéréo portable, discman, balladeur, appareils photos, jouets radioguidés, etc.).



L'ÉLECTROLAB

Un pupitre d'expérimentation en électronique générale. Voici un matériel pédagogique conçu par les ingénieurs d'Educatel, fabriqué en France, vendu en kit et spécialement étudié pour un apprentissage personnel des bases de l'électronique.



L'électronique, un secteur d'avenir, vous ne l'ignorez pas. Mais savez-vous que, d'ici à 1990, ce secteur emploiera 200 000 hommes compétents, minutieux, et surtout capables de suivre l'évolution des technologies nouvelles ?

PRESENTATION

Or, pour développer les compétences et la minutie requises dans tous les

métiers touchant à l'électronique, rien ne remplace la mise en pratique active.

Educatel, premier établissement privé de formation à domicile, retenu par l'Etat pour son projet de formations multimédias à l'électronique, attache une importance particulière à l'apprentissage de l'électronique sur un matériel pédagogique adapté ; ainsi, l'Electrolab est inclus dans toutes ses formations à l'électronique. Pour une approche concrète de l'élec-

tronique actuelle, il a donc fallu concevoir l'Electrolab avec des composants modernes, à la pointe de la technologie (régulateurs de tension, circuits intégrés spécialisés, amplificateurs opérationnels, etc.). Le dossier technique qui l'accompagne garantit une utilisation efficace du matériel en proposant des schémas de réalisations électroniques clairs et très détaillés (l'amplificateur émetteur commun, l'alimentation stabilisée, le feu clignotant, l'alarme antivol,

l'alarme incendie, le temporisateur, la protection électronique).

DESCRIPTION

1° Le pupitre : il est composé d'un grand circuit imprimé (265 × 200 mm) prêt à câbler, sur lequel vous soudez les différentes parties fonctionnelles de ce pupitre :

- alimentation 5 V ;
- alimentation ± 15 V ;
- alimentation variable 1 à 25 ;
- indicateurs d'états logiques ;
- générateur de fonctions.

De plus, ce pupitre est équipé d'une plaque de câblage rapide, sans soudeuse, sur laquelle vous expérimenterez toutes les expériences décrites dans le dossier technique.

2° Le dossier technique est très complet et très détaillé. Il débute par les principes et lois de l'électricité pour finir par l'étude des circuits intégrés digitaux et les amplificateurs opérationnels en passant par les semi-conducteurs (diodes, transistors).

3° Le contrôleur universel livré avec l'ensemble vous donne à chaque instant la possibilité de vérifier, par la mesure, les résultats théoriques exposés lors de chaque manipulation. Les mesures en électronique étant primordiales, une large place est réservée à l'utilisation pratique de ce contrôleur.


4° Particularité : l'Electrolab a été conçu de telle façon que, une fois l'étude de dossier achevée, vous puissiez aisément expérimenter d'autres montages (montages personnels ou issus d'une revue spécialisée). Autrement dit, l'Electrolab réunit en un seul appareil les principaux appareils rencontrés dans un laboratoire d'électronique.

UTILISATIONS

Les nombreuses manipulations décrites dans le dossier technique sont toutes réalisables avec les composants fournis. Ici, vous n'êtes pas obligé de démonter une manipulation pour réaliser la suivante. Tous les composants sont livrés en quantité suffisante pour que vous puissiez, si un montage vous intéresse plus particulièrement, le câbler définitivement sur un circuit imprimé par exemple.



Educatel

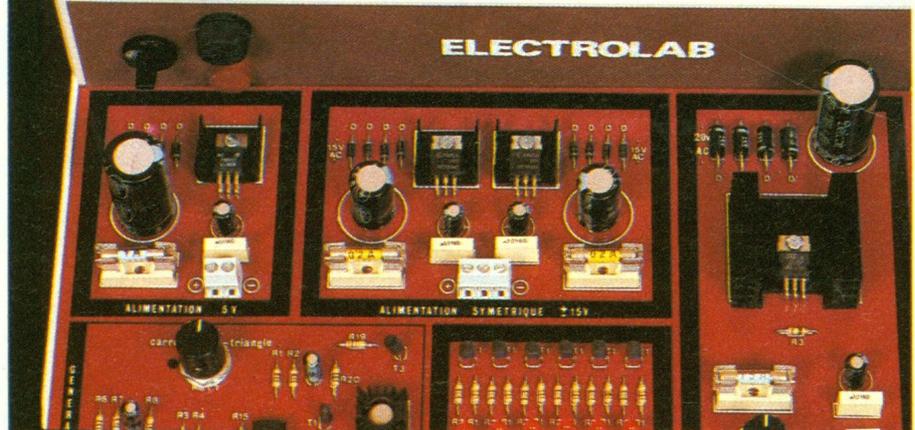

Aspect du pupitre de l'Electrolab.

EXTRAIT DES TRAVAUX PRATIQUES REALISABLES

Bien qu'avec l'Electrolab il y ait la possibilité d'étudier et d'expérimenter des montages personnels, le dossier technique vous propose des manipulations rigoureusement sélectionnées pour leur intérêt technique, dont voici un extrait :

- construction d'une pile ;
- mesure de la conductibilité d'un matériau ;
- groupement de résistances ;
- loi de Joule ;
- loi d'Ohm ;

- diviseur de tension ;
- magnétisme ;
- LDR-CTN-CTP ;
- condensateurs ;
- électro-aimant ;
- circuit résonnant ;
- filtre passe-haut et passe-bas ;
- les semi-conducteurs et leurs applications ;
- les circuits intégrés logiques et leurs applications ;
- les amplificateurs opérationnels.

Original et unique sur le marché de par ses possibilités et sa facilité d'utilisation, l'Electrolab permet une approche pédagogique de l'électronique très instructive.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction 1 : Alimentation 5 V ± 5 % - 1 A


Fonction 2 : Alimentation ± 15 V ± 5 % - 1,5 A

Fonction 3 : Alimentation 1 à 25 V ± 5 % - 1,5 A

Fonction 4 : Sonde logique à 6 voies

Fonction 5 : Générateur de fonctions
 signaux délivrés : Sinusoïdal - Triangulaire
 Carré TTL
 Fréquence : 5 gammes 1 Hz à 100 kHz
 Amplitude réglable de 1 V à 20 crête à crête
 Sortie TTL à 5 V

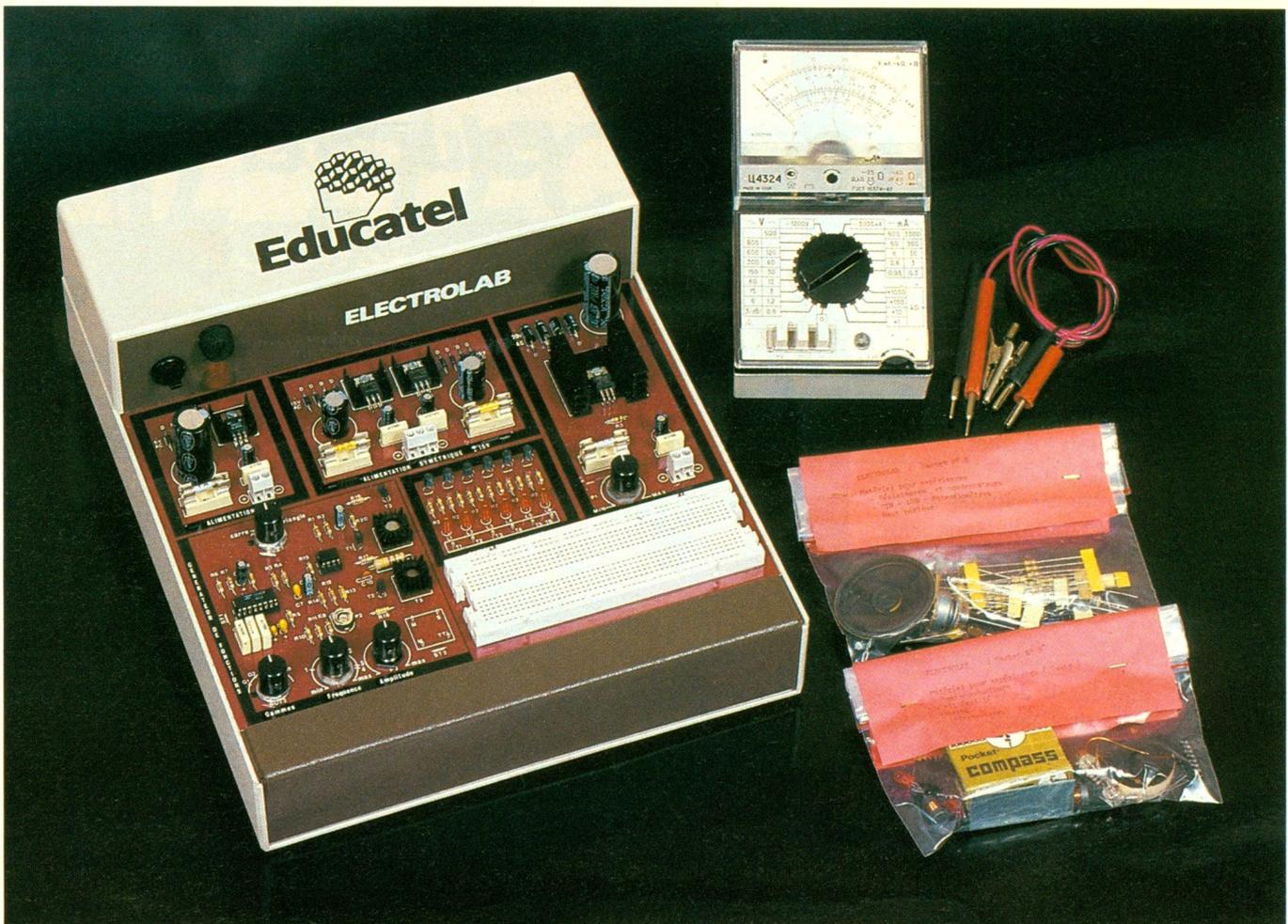Autres caractéristiques : Coffret pupitre très résistant
 Alimentation 220 V



L'Electrolab monté avec l'appareil de mesures et les deux kits d'expérimentation.

**EXEMPLE DE
MANIPULATION
REALISABLE**


Alarme contre l'incendie

Cet exemple montre qu'après avoir étudié théoriquement les différents étages (détection trigger de Schmitt, multivibrateur astable) puis en les enchaînant on obtient un montage concret dont le principe est facilement compréhensible. En fait, c'est la base de toutes les réalisations en électronique : l'association judicieuse des montages de base. Un montage, si complexe soit-il, n'est en fait qu'un enchaînement de montages simples.

Cette alarme, sensible à la chaleur, émet un signal sonore ainsi qu'un signal lumineux.

Pour réaliser cette manipulation, vous allez mettre à profit l'expérience acquise dans les séries 14 et 15.

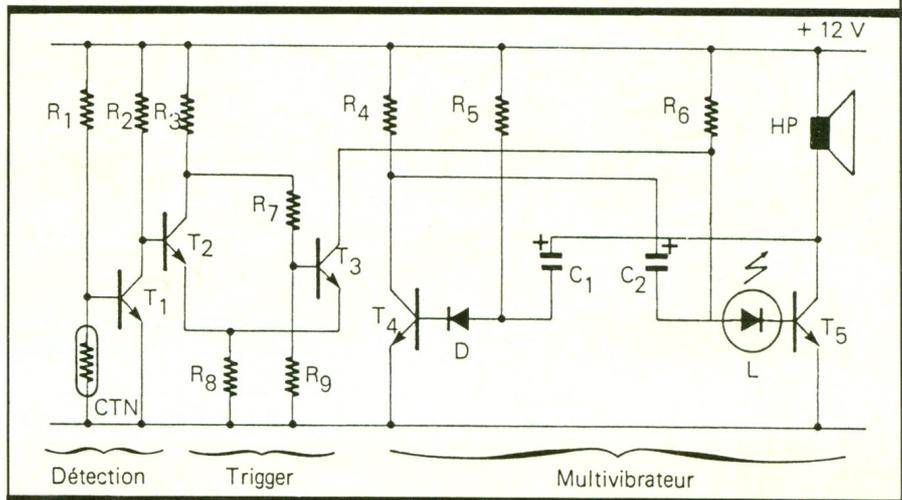L'élément de détection est une résistance CTN (coefficient de température négatif), c'est-à-dire que la résistance baisse lorsque la température augmente.



(Extrait du manuel)

**LISTE
DES COMPOSANTS**

- R_1, R_2, R_7, R_9 : 4,7 k Ω 1/4 W
- R_3, R_4, R_5, R_6 : 470 k Ω 1/4 W
- R_8 : 22 Ω 1/4 W
- CTN : thermistance 2,2 k Ω
- L : LED
- D : 1N4002
- C_1, C_2 : 1 μ F 16 à 63 V

T_1, T_2, T_3 : 2N2222

T_4, T_5 : 2N2219

Munir T_5 de son radiateur

La LED ainsi que le haut-parleur ne doivent se déclencher que sous l'action de la chaleur.


Chauffer la CTN à l'aide de votre fer à souder. Vous ne poserez pas directement la panne sur la CTN, mais sur l'une de ses pattes.

Observez et commentez.



LE 3486 ~ A MANUDAX

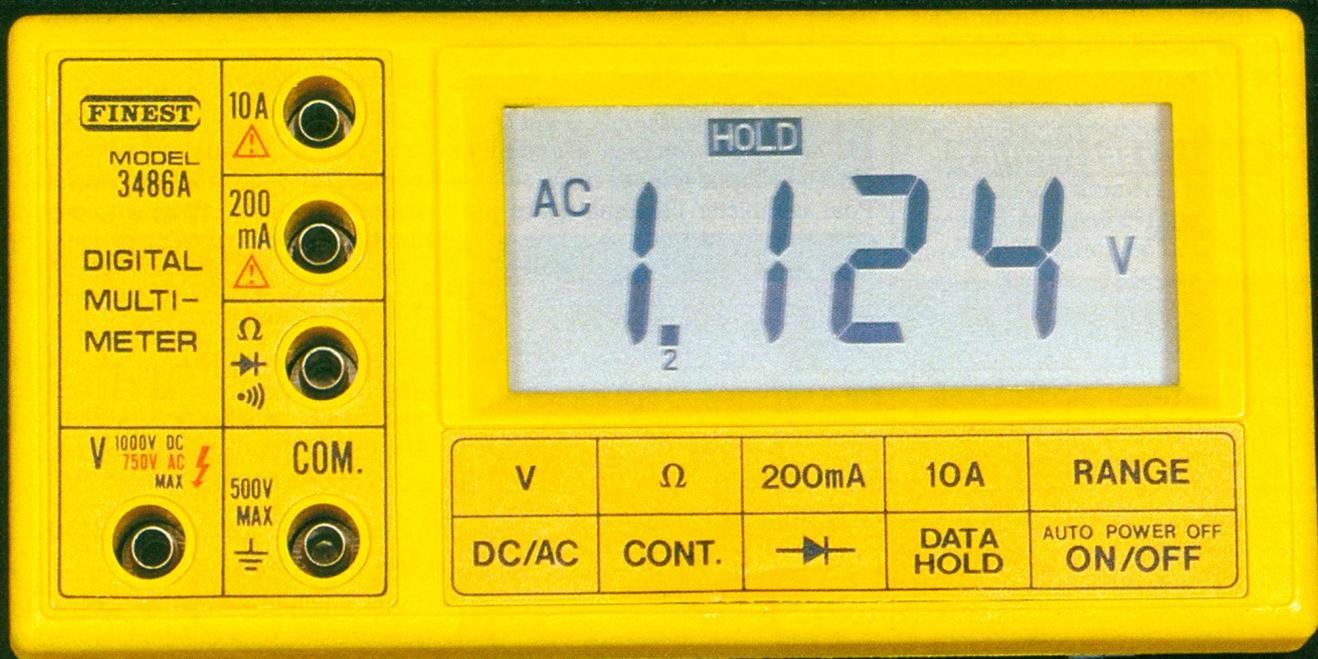En matière de rapport qualité/prix, la société Manudax a déjà fait ses preuves. Elle commercialise actuellement son petit dernier, qui séduira certainement bon nombre d'entre vous.



Cet appareil vient renforcer la nouvelle gamme de multimètres commercialisés par cette firme. D'aspect agréable, ce contrôleur a été conçu de manière rationnelle et pratique : béquille de maintien, tampon antidérapant, clavier à touches souples... facilitant ainsi son utilisation.

L'AFFICHAGE

C'est un des premiers points forts de l'appareil. En effet, l'écran présente une surface importante et chacun des digits atteint une hauteur de 2 cm, permet-

tant ainsi une bonne lecture quel que soit l'angle.

L'appareil est du type 3 1/2 digits (affichage max. 1999), et permet une visualisation automatique des indicateurs de fonctions et d'unités.

SELECTION DES FONCTIONS

Le multimètre ne comporte ni rotateur ni touches mécaniques, réglant une bonne fois pour toutes les problèmes de commutation. Le fabricant a choisi d'utiliser des touches sensibles du type à encre liquide, associées à

une électronique de commande ; la classe !

L'appareil en configuration voltmètre ou ohmmètre peut fonctionner soit en automatique, soit en manuel. Dans le premier cas, le microprocesseur sélectionne directement le calibre adéquat pour la mesure à effectuer.

LA FONCTION « DATA HOLD »

Cette possibilité désormais bien connue permet de mémoriser à l'affichage la dernière mesure effectuée. Pour éviter toute erreur, sa mise en

service est signalée à l'écran par le symbole « Hold ».

L'ALIMENTATION

Elle est assurée par une pile de 9 V du type 6F22. Une fonction d'extinction automatique est présente.

Elle permet, en cas d'oubli, de mettre hors service le multimètre dans un laps de 10 mn.

LES CORDONS

Ce sont des modèles de sécurité. Côté appareil, des fiches bananes à double isolement permettent d'éviter tout contact accidentel avec une partie sous tension. A l'autre extrémité, les pointes de touche sont équipées d'un anneau de garde et d'un nervurage

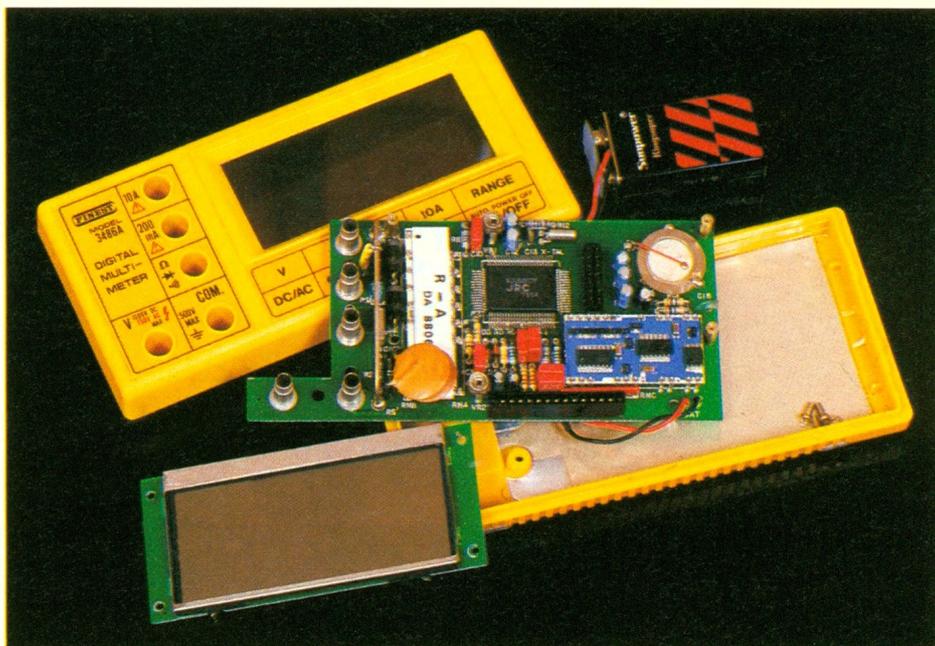


Photo 2. – L'ensemble se démonte facilement.

CARACTERISTIQUES

Tension continue

Calibre	Résolution	Précision	Impédance d'entrée	Protections
200 mV	100 μ V	\pm (0,5 % de la lecture + 1 digit)	100 M Ω	1 100 V en CC pendant 60 s ou en pointe
2 V	1 mV	–	10 M Ω	–
20 V	10 mV	–	–	–
200 V	100 mV	–	–	–
1 000 V	1 V	–	–	–

sur le corps principal. On obtient ainsi une bonne prise en main. Pour compléter l'ensemble, des pin-

ces crocodile viennent se visser aux extrémités, permettant ainsi de connecter le multimètre sur un point donné.

Test de continuité



Un buzzer piézoélectrique sonne lorsque la résistance présente entre les pointes de touche est inférieure à 300 Ω . De plus, l'affichage de celle-ci est indiqué à l'écran.

Test de diodes

Cette fonction permet de vérifier les jonctions de semi-conducteurs, en affichant le seuil direct de tension. La différence de potentiel maximale entre les pointes de touche est de 1,5 V.

Photo 3. – Gros plan sur le circuit intégré principal.

Photo 4. – Qualité dans la fabrication.

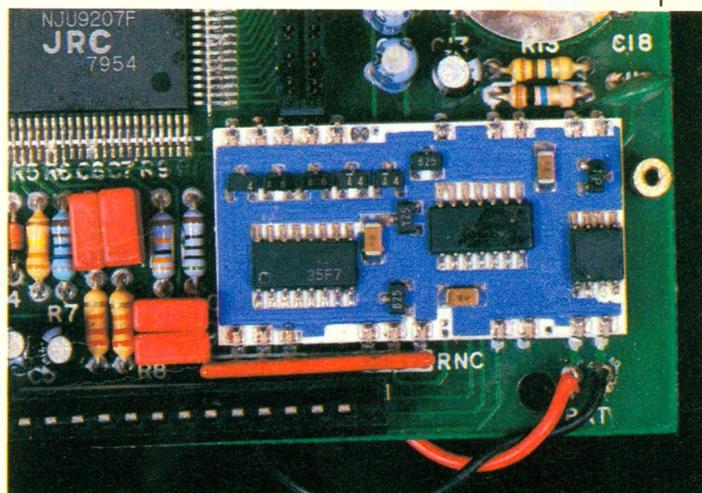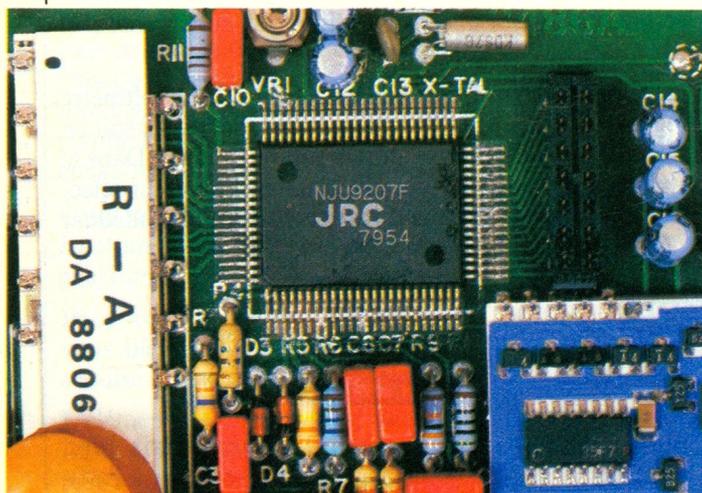

Tension alternative

Calibre	Résolution	Précision	Impédance d'entrée	Protections
2 V	1 mV	± (0,75 % de la lect. + 5 digits)	10 MΩ	750 V alternatif maximum
20 V	10 mV	-	-	-
200 V	100 mV	-	-	-
750 V	1 V	-	-	-

Courant continu

Calibre	Résolution	Précision	Protections
200 mA	100 μA	± (0,75 % de la lecture + 1 digit)	Fusible à HPC
10 A	10 mA	± (1 % de la lecture + 5 digits)	Par diodes 12 A pendant 60 s

Courant alternatif

Calibre	Résolution	Précision	Protections
200 mA	100 μA	± (1 % de la lecture + 5 digits)	Fusible à HPC
10 A	10 mA	± (1,5 % de la lecture + 5 digits)	Par diodes 12 A pendant 60 s

* Calibré en valeur efficace pour un signal sinusoïdal compris entre 45 et 450 Hz.

Résistance

Calibre	Résolution	Précision	Protections
200 Ω	100 mΩ	± (0,75 % de la lecture + 1 digit)	250 V continus ou en pointe
2 kΩ	1 Ω	-	-
20 kΩ	10 Ω	-	-
200 kΩ	100 Ω	-	-
2 MΩ	1 kΩ	-	-
20 MΩ	10 kΩ	± (1,5 % de la lecture + 5 digits)	-


EN CONCLUSION

Outre un affichage de grande taille assurant une lecture aisée, l'appareil comporte un certain nombre de plus, renforçant la qualité du produit.

Le 3486/A est vendu aux environs de 500 F dans tout le réseau de distribution Manudax.

Christophe PICHON

LE DROIT DE L'INFORMATIQUE

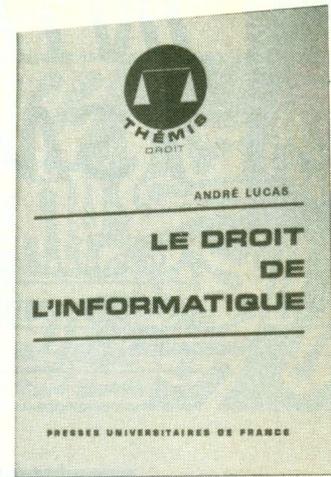

Guère de semaine où les médias ne se font l'échos des problèmes juridiques posés par le développement de l'informatique : piratage de logiciels (y compris dans le monde scolaire et universitaire), accès illicites aux systèmes et aux banques de données, protection des semi-conducteurs, fraude informatique, diffamation ou dénigrement par voie de messagerie électronique, preuve de transactions télématiques. Toutes ces questions, et bien d'autres, sont abordées dans cet ouvrage qui aboutit à cette conclusion, somme toute, encourageante que le droit n'est pas aussi désarmé que d'aucuns le prétendent, même si la prise en compte des nouvelles valeurs économiques que suscite l'informatique oblige à des inflexions, voire à des innovations.

La collection « Thémis », aux P.U.F., dirigée par Maurice Duverger, fait l'unanimité depuis longtemps chez les universitaires, depuis le traité d'économie politique de Raymond Barre jusqu'aux ouvrages de droit civil de Jean Carbonnier. Elle reste à la pointe de l'actualité, comme le démontre ce nouveau titre dont la qualité n'a rien à envier aux précédents.

L'auteur, qui est professeur à la faculté de Droit de Nantes, est également avocat. Il est un des pionniers du droit de l'informatique en France. Il a donc du sujet une vue très complète et pratique.


Au total, incontestablement le meilleur rapport qualité/prix dans sa catégorie.

Le droit de l'informatique, un volume 13 x 18 cm, de 560 pages, collection « Thémis », section Droit dirigée par Maurice Duverger, Presses Universitaires de France, 90, boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. Prix : 165 F.



INTERPHONE 2 POSTES TSM 58

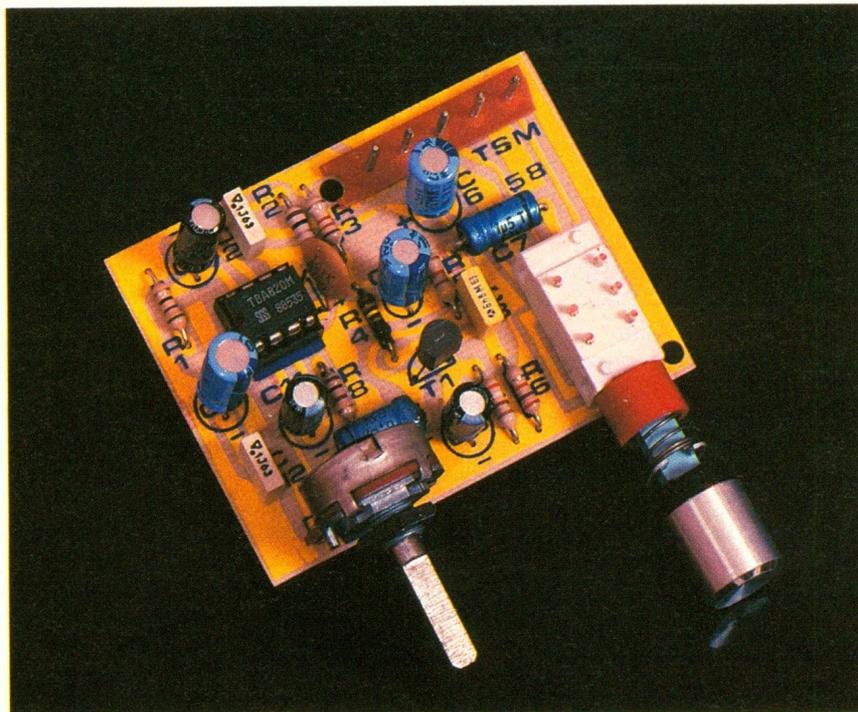Avec la description de cet interphone, nous poursuivons la publication des kits de la gamme « TSM ».



Sous cette dernière référence TSM 58 se cache un interphone à deux postes fourni avec deux haut-parleurs.

Ce système de communication permet d'échanger des informations à distance. Cette fonction s'avère bien utile dans certaines circonstances, et en plus de l'aspect d'un simple jeu, elle permet un apprentissage de la surveillance.

LE SCHEMA DE PRINCIPE

La **figure 1** propose le schéma de principe retenu par le constructeur. L'ensemble s'articule autour d'un circuit intégré désormais comme le TBA 820 M en version huit broches.

Comme d'usage, les haut-parleurs servent tour à tour de « capteurs » et

« d'émetteurs ». A cet effet, le traditionnel inverseur écoute/parole autorise cette possibilité.

Toutefois, l'impédance des haut-parleurs restant faible, on a recours à un adaptateur d'impédance, rôle confié au transistor T_1 .

Le circuit intégré, quant à lui, se monte conformément aux cahiers des charges du constructeur, avec un minimum de composants discrets.

L'entrée s'effectue au niveau de la borne 3 tandis que la sortie se réalise sur la borne 5 grâce à la présence du condensateur C_6 .

Le niveau sonore se règle alors à l'aide du potentiomètre P_1 .

Pour l'alimentation sous 9 à 12 V de tension, on s'aidera de piles ou bien d'un bloc secteur, tel que le TSM 185 par exemple.

LE MONTAGE

Comme chacun sait, la formule « kit » comporte bien des avantages dans la mesure où l'amateur dispose du circuit imprimé prêt à l'emploi.

La qualité du support de montage, percé et sérigraphié en deux couleurs, n'est plus à démontrer.

La notice explicative divulgue, tous les éléments nécessaires à la réalisation.

A titre indicatif, la **figure 2** propose à l'échelle le tracé du circuit imprimé, tandis que la **figure 3** propose l'implantation des éléments.

La notice précise l'ordre de montage des divers éléments, et l'ensemble ne pose pas de problèmes de réalisation en dépit des dimensions réduites du circuit.

L'inverseur parole/écoute fait partie intégrante du circuit imprimé.

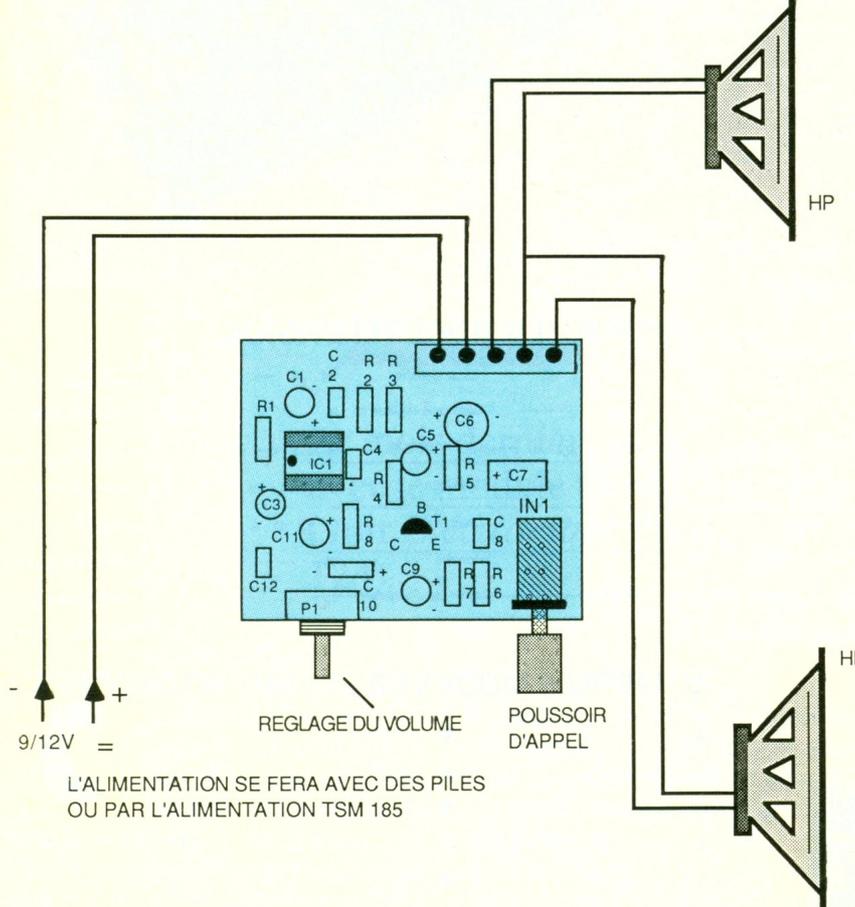
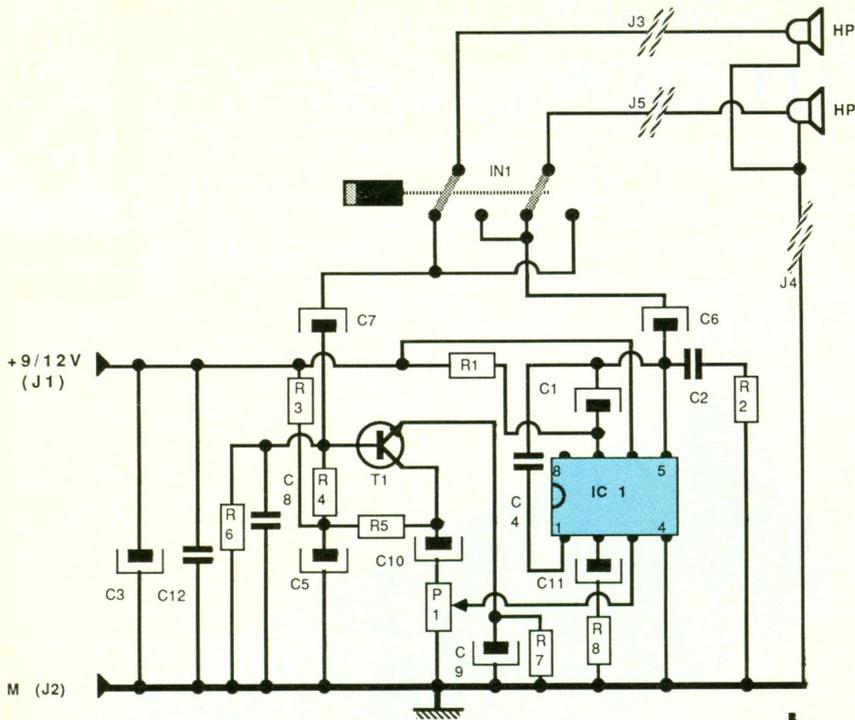


Fig. 1 Schéma de principe complet.

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances

- R₁ : 56 Ω (vert, bleu, noir)
- R₂ : 1 Ω (marron, noir, or)

- R₃ : 8,2 kΩ (gris, rouge, rouge)
- R₄ : 120 kΩ (marron, rouge, jaune)
- R₅ : 4,7 kΩ (jaune, violet, rouge)
- R₆ : 27 kΩ (rouge, violet, orange)
- R₇ : 390 Ω (orange, blanc, marron)
- R₈ : 100 Ω (marron, noir, marron)

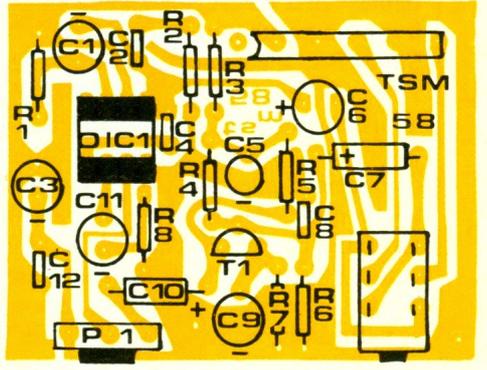
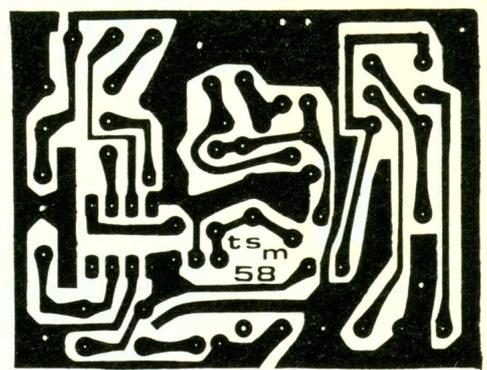


Fig. 2 Tracé du circuit imprimé et implantation à l'échelle et 3

Condensateurs non polarisés

- C₂ : 100 nF
- C₄ : 100 pF
- C₈ : 4,7 nF
- C₁₂ : 100 nF

Condensateurs polarisés

- C₁ : 33 μF à 47 μF
- C₃ : 100 μF
- C₅ : 100 μF
- C₆ : 100 μF
- C₇ : 1,5 μF à 6,8 μF
- C₉ : 33 μF à 47 μF
- C₁₀ : 4,7 μF à 6,8 μF
- C₁₁ : 33 μF à 47 μF

Potentiomètre de volume

- P₁ : 10 kΩ ou plus

Transistors

- T₁ : BC 183C ou équivalents

Divers

- 1 support de circuit intégré 8 broches
- 1 circuit intégré IC1 TBA 820 M
- 1 poussoir inverseur IN1
- 1 connecteur 5 broches
- 2 haut-parleurs HP 4 Ω ou plus.

TELECOMMANDES DE SUBSTITUTION « VISA »



e maillon indispensable, lorsqu'il est hors d'usage, nous met dans une situation embarrassante.

Il est alors nécessaire de procéder rapidement à son remplacement.

La première solution venant à l'esprit consiste à racheter un modèle d'origine. Dans de nombreux cas cependant, le prix en est élevé et le délai de livraison beaucoup trop long.


Super Boy Electronic, magasin « service d'accessoires » en TV-Hifi-Vidéo, distribue près de 140 modèles de télécommandes Visa entièrement compatibles avec 80 grandes marques telles que : Bazin, Brandt, Finlux, Grundig, Luxor, Oceanic, Pathé Marconi, Philips, Schneider, Siemens, Sony, Teleavia, Telefunken, Thomson, Radiola, Saba, Continental Edison, Salora, et ce pour TV, vidéo et télétexte.

Lors de la commande, il vous suffira de préciser :

- la marque du téléviseur ou de la vidéo ;
- son modèle ;
- les marque et modèle de la télécommande défectueuse.

La livraison en sera alors effectuée sous 48 heures, dès réception de la demande et de son règlement. Fonctionnant avec une simple pile de 9 V, elle sera livrée accompagnée d'une documentation en français, pour un prix inférieur à 300 F, et ce, quel qu'en soit le modèle.

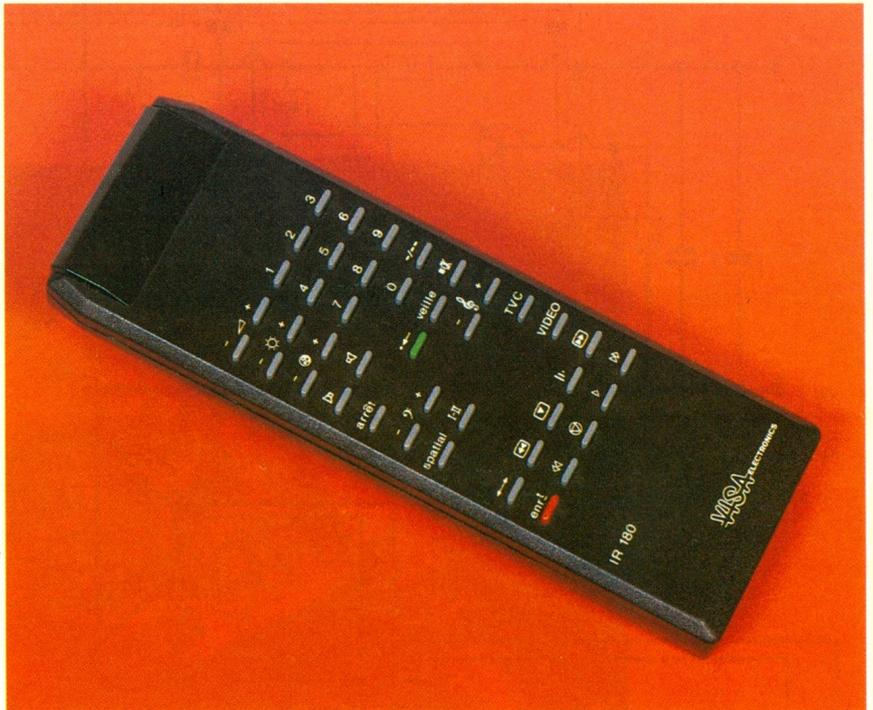Nombreux sont actuellement les téléviseurs et magnétoscopes équipés de télécommandes.



SYMBOLES MODE TELEVISION

	volume		canal gauche		recherche automatique
	lumière		synthony réglage fin		mode programme
	couleur		retour réglage		mode canal
	contraste		arrêt son		audiovisuel
	aigues		mémoire		horloge
	graves		tonalité		recherche progressive
	balance G/D		affichage Prog/canal		recherche dégressive
	canal droit		mise en veille		progression de canal


SYMBOLES MODE VCR ET MAGNETOSCOPES

	arrêt		mixage son
	avance rapide		pause
	retour rapide		avance
	lecture		recherche arrière
	enregistrement		recherche avant
			lecture lente / relenti
			x 2 lecture rapide

SYMBOLES MODE TELETEX

	mode T.V.		horloge
	mode télétexte		caractère normal
	réponse service		T.V./TELETEX
	a/v audio video		
	mixage		
	partie inf. page		
	partie sup. page		

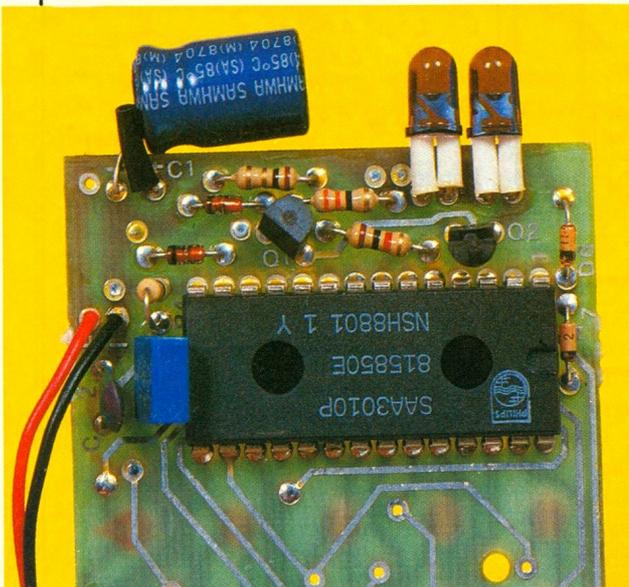
Super Boy Electronic
10, rue de Flandre
75019 Paris
Tél. : (1) 40.05.01.00.





MODULE DE DETECTION PAR INFRAROUGES MS 02

2^e PARTIE : UTILISATION

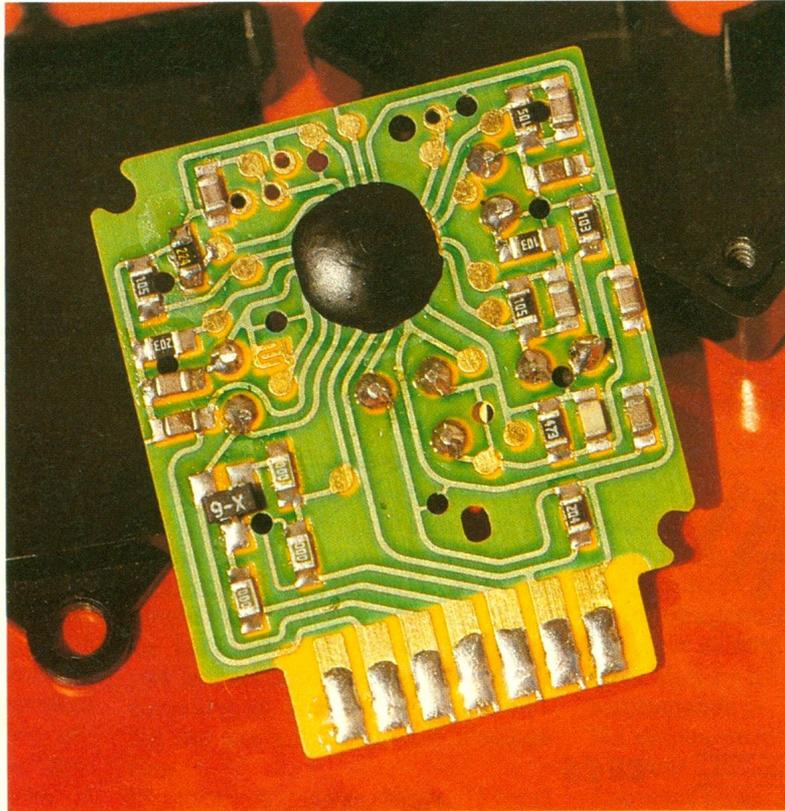

Le mois dernier, nous avons fait connaissance
avec le module MS 02 distribué par Selectronic
(voir *Electronique Pratique* n° 118, pages 123-
124).

Ce module miniature (33 × 33 × 11,5 mm) constitue à lui seul un détecteur de personnes à infrarouges passifs, c'est-à-dire qu'il détecte le rayonnement infrarouge émis par un corps humain ou toute autre source de chaleur située devant lui.

Mais, équipé d'une lentille de Fresnel appropriée, ce même détecteur devient du même coup un détecteur intelligent puisque, alors, il ne détecte que les sources de rayonnement en déplacement dans la zone à surveiller. C'est de l'usage de ces lentilles de Fresnel dont nous allons parler ce mois-ci.

Réaliser un détecteur de mouvement à infrarouges passifs devient dorénavant un jeu d'enfants ; en effet, le détecteur ne comprend plus que :

- un module,
- une lentille,
- un boîtier, c'est tout.

Quatre lentilles de Fresnel sont disponibles chez Selectronic :

- deux lentilles standards CE 24 et CE 26 pour utilisation domestique. Elles sont à monter sur le boîtier GIL.BOX spécialement conçu pour donner à la lentille la position et le rayon de courbure idéaux vis-à-vis du capteur MS 02 ;
- une lentille CE 12 pour réaliser un détecteur ultra-compact ;


- une lentille CE 01 pour détection à longue distance.

La lentille CE 24 : c'est la lentille universellement utilisée dans une installation domestique pour la surveillance de volumes d'importance moyenne (détection volumétrique sur trois plans - 48 zones de détection).


Si le système est placé à environ 2 m de hauteur, avec une inclinaison d'environ 14°, cette lentille permet la surveillance sous un angle de 90° et avec une portée de 12 à 15 m (voir croquis).

C'est le système idéal pour surveiller une pièce ou une portion de terrain (allumage d'une lampe d'accueil par exemple...).


CE 24

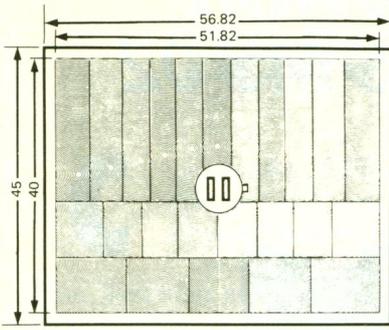


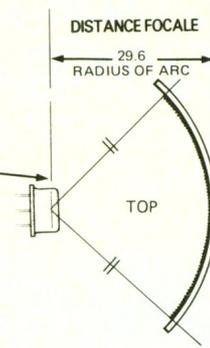
DISTANCE FOCALE
MESUREE A PARTIR
DE LA SURFACE
SENSIBLE



VUE DU DESSUS

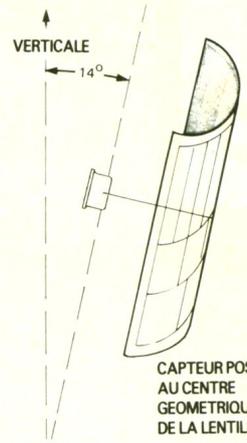


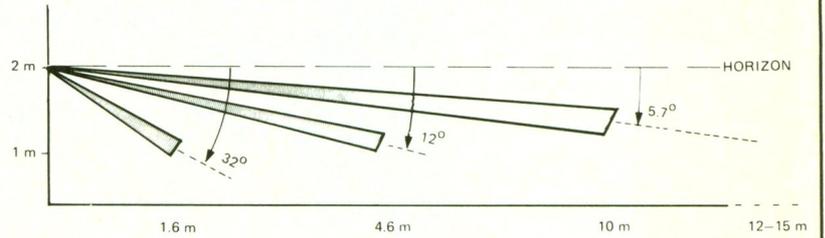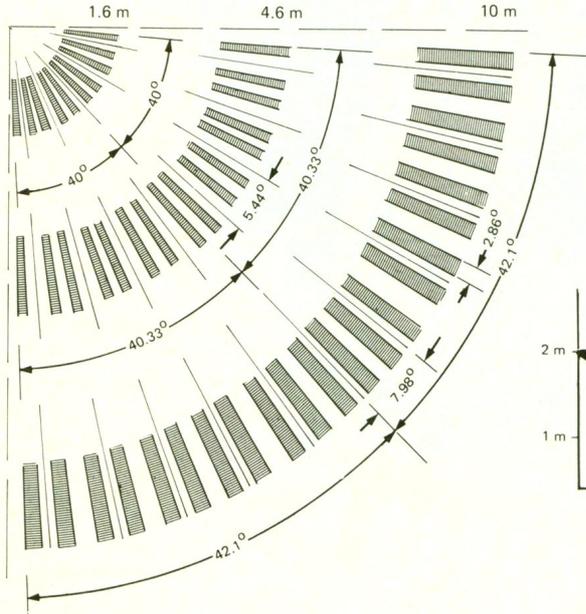CAPTEUR POSITIONNE
AU CENTRE
GEOMETRIQUE
DE LA LENTILLE




Lentille multicellulaire (vingt-quatre éléments). Grand angle. Détection volumétrique sur trois plans (48 zones de détection). A utiliser avec détecteur pyro-électrique à deux éléments.





CE 26

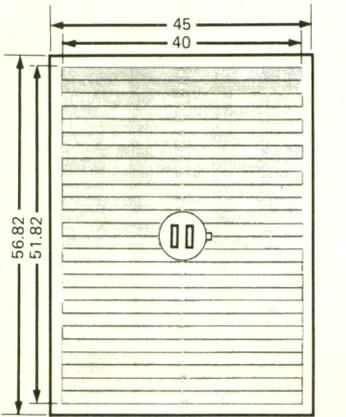

DISTANCE FOCALE
= 29.69
= RADIUS OF ARC

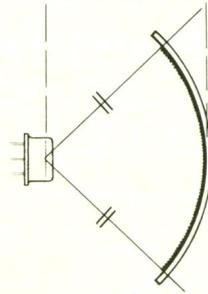


VUE DU DESSUS

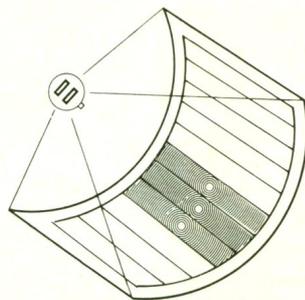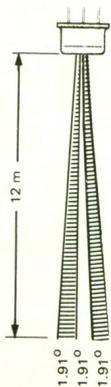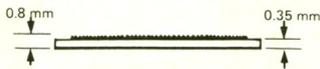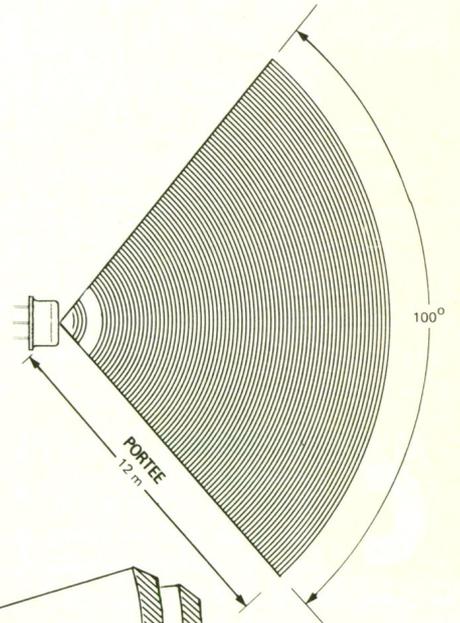

ZONE DE DETECTION
ELEMENT 1
ELEMENT 2

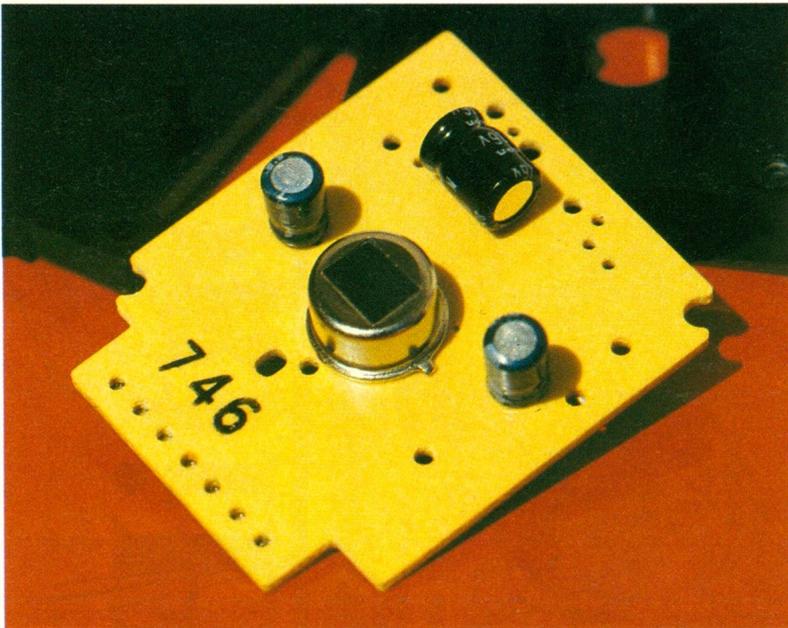Lentille à faisceau en « rideau » (barrière invisible). A utiliser avec un détecteur pyro-électrique à deux éléments.



Gros plan sur l'intérieur du MS 02

La lentille CE 26 : « barrière invisible ».

Cette nouvelle lentille est très intéressante car son mode de détection est en rideau.

En effet, elle a été conçue pour un usage extérieur lorsque le dégagement ne permet pas l'utilisation d'une détection volumétrique classique (présence d'un trottoir public devant la maison, par exemple).

Avec un angle d'ouverture de 100° et une portée utile de 12 m (sur $5,7^\circ$), le système placé verticalement (sous un chéneau, par exemple) formera un mur de protection invisible en façade de votre habitation (voir croquis n° ??).

Cette lentille est à utiliser également avec un coffret GIL.BOX (voir plus loin).

La lentille CE 12 : lentille miniature pour détection volumétrique restreinte.

Utilisant le même principe que la lentille CE 24, cette lentille se distingue par ses dimensions réduites (34×25 mm) qui lui permettent de se loger facilement dans un tube par exemple. En effet, son rayon de courbure idéal étant de 20 mm, on la collera sur la paroi d'un tube de 40 mm de diamètre et de 40 mm de long.

Le capteur MS 02 s'intégrera sans difficulté (à condition de ne pas utiliser son boîtier).

Le tout constitue donc un détecteur

de mouvement miniature qu'il sera très facile de dissimuler dans une bibliothèque par exemple.

L'angle d'ouverture est de 89° et la portée est de 7 m. (voir croquis n° ??).

La lentille CE 01 : cette lentille est très intéressante car elle permet de surveiller un volume étroit : un couloir est son terrain typique d'utilisation.


De forme circulaire (diam. 35 mm), sa portée utile est de 30 m. A cette distance, la surface surveillée a un diamètre de 2 m.

Là encore, son installation est très simple dans un tube.

Le module MS 02, les lentilles et le boîtier.



CE 01

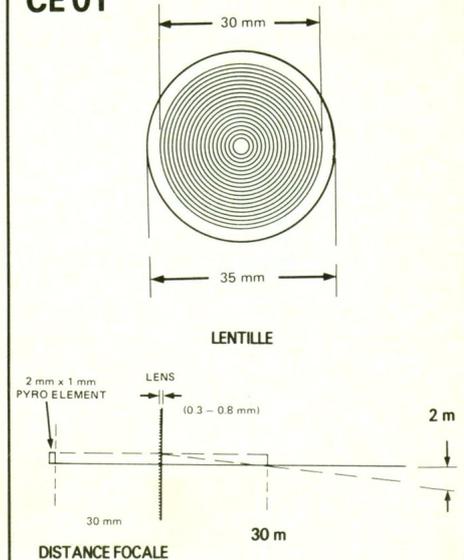


Lentille de Fresnel à faisceau concentré longue portée (30 m).

Le boîtier GIL.BOX : ce boîtier a été spécialement conçu pour permettre un montage aisé du capteur MS 02, des lentilles CE 24 et CE 26 avec la courbure adéquate.

Fabriqués en ABS noir, ils sont pratiquement étanches à l'humidité et sont donc recommandés pour un usage extérieur. Un emplacement est d'ailleurs prévu pour une LED de contrôle.

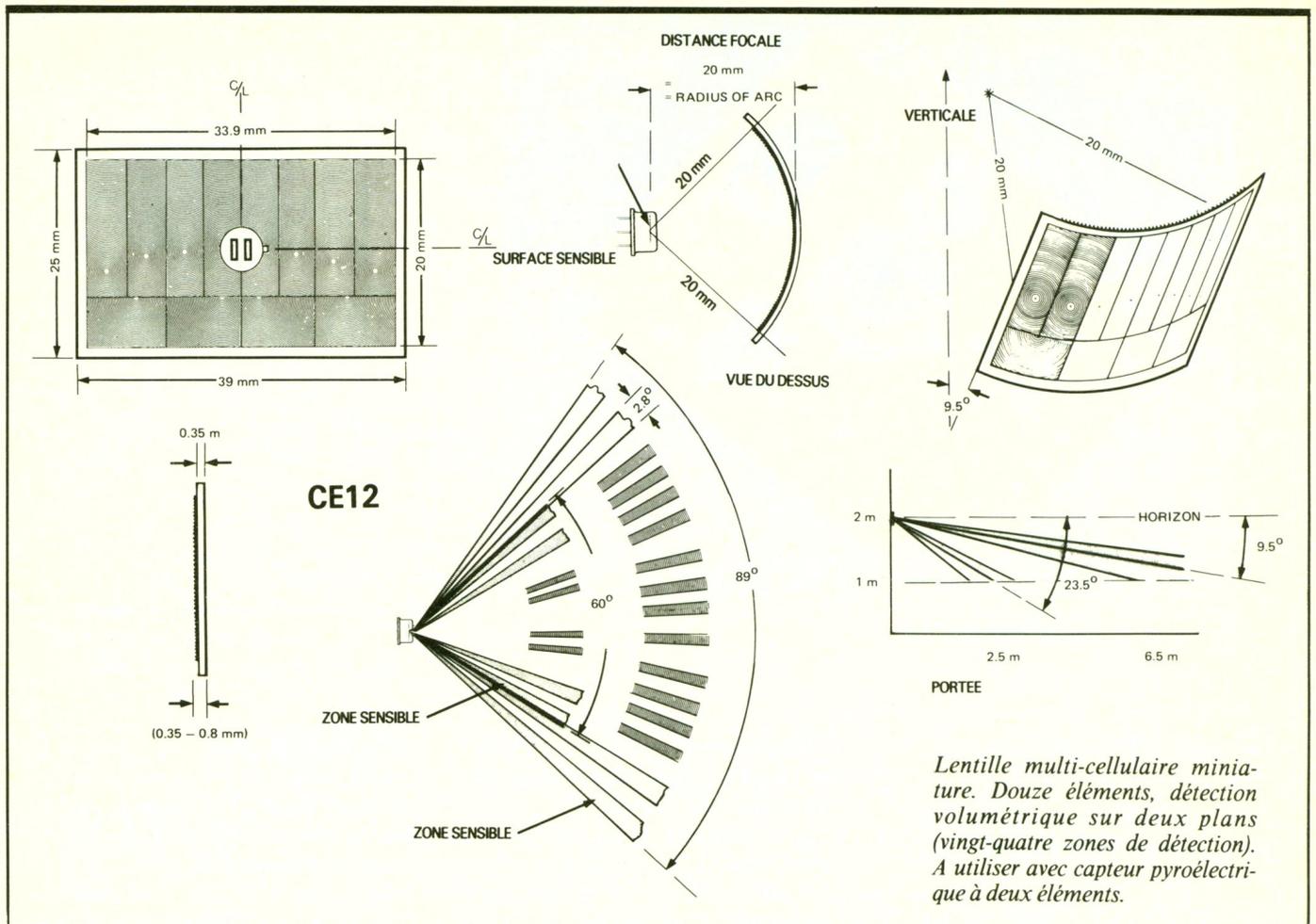Rappelons que les modules MS 02, les lentilles de Fresnel et les boîtiers GIL.BOX sont tenus en stock permanent par Selectronic à Lille, importateur pour la France de ces matériels. ■



NOUVELLES COORDONNEES

Qualité, tradition, image de marque, sérieux, diversification des produits sont autant d'éléments qui concourent à la réussite d'une entreprise.

C'est dans cet esprit que Bernard ANDRIOT anime avec talent C.I.F. Il était donc normal que le fruit de cette expérience débouchât sur l'augmentation du chiffre d'affaires. Dès lors, les locaux devenus trop exi-

C.I.F
CIRCUIT IMPRIMÉ FRANÇAIS

gus pour le mouvement sans cesse grandissant de l'entreprise exigèrent l'occupation de nouveaux bâtiments destinés à améliorer les conditions de travail et, par là même, la prestation de service.

Le numéro un du circuit imprimé nous communique ainsi et avec plaisir ses nouvelles coordonnées, très proches de l'ancienne adresse.

Circuit Imprimé Français
11, rue Charles-Michels
92220 Bagneux
Tél. : (1) 45.47.48.00



APPLICATIONS DU 555

Voici le cinquième et dernier volet des applications du 555, qui regroupe des montages très simples, des alimentations, et le testeur de circuits.

COMMANDE DE PORTE TTL/CMOS (fig. 1)

Comme les niveaux de sortie du 555 sont définis pour un courant de sortie élevé, il n'y a pas de problème pour connecter directement une (ou plusieurs) porte TTL à la sortie de 555. Mais la structure de sortie du 555 est différente de celle d'une porte TTL. Des déclenchements parasites peuvent parfois se produire, surtout si la porte TTL est celle d'entrée d'un élément séquentiel (compteur, bascule...). Aussi, il est recommandé de placer un condensateur de 1 nF, comme indiqué en figure 1, pour un interfaçage correct. Le problème ne s'est pas posé avec des portes C-MOS, aussi il suffit d'effectuer une liaison directe.

ALARME POUR LAMPES AUTO (fig. 2)

Ce dispositif évitera de laisser les phares allumés en sortant du véhicule, sans en être conscient, car un « bip » l'aura signalé au moment de couper le contact.

On utilise un 555 en astable pour générer le « bip ». Les éléments R_1R_2C seront définis selon la fréquence désirée. L'ajustable de $100\ \Omega$ réglera l'amplitude et donc la puissance du haut-parleur. Si le contact est mis, D_2 est bloquée, l'oscillateur est inhibé. Contact coupé, D_2 peut conduire car le potentiel sera alors 0 V, car toutes les charges connectées sur le contact ont une faible résistance. Les diodes D, en entrée, câblées aux commandes

des phares, permettent l'alimentation de l'oscillateur, lorsque un (au moins) des projecteurs est en service. La diode Zener D_1 est à câbler si le potentiel contact est inférieur au potentiel disponible aux interrupteurs des lampes, pour éviter le fonctionnement du dispositif, contact mis ! La valeur de D_1 dépendra de la chute de tension, mais ne devra pas excéder 6,2 V. En supprimant D_2 (ainsi que D_1), en reliant la masse du montage à la masse de la batterie, et en reliant

les diodes d'entrée aux clignotants, on réalise un indicateur sonore de direction, comme en sont équipées les motos.

DETECTEUR DE PERTE D'INFORMATIONS (fig. 3)

Sur une ligne de transmission logique, il est facile de perdre une information, suite à un parasite. Il est donc utile d'identifier cette information erronée. On utilise un monosta-

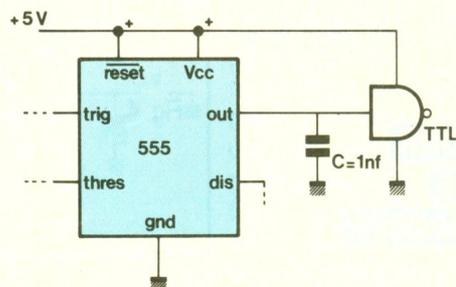


Fig. 1

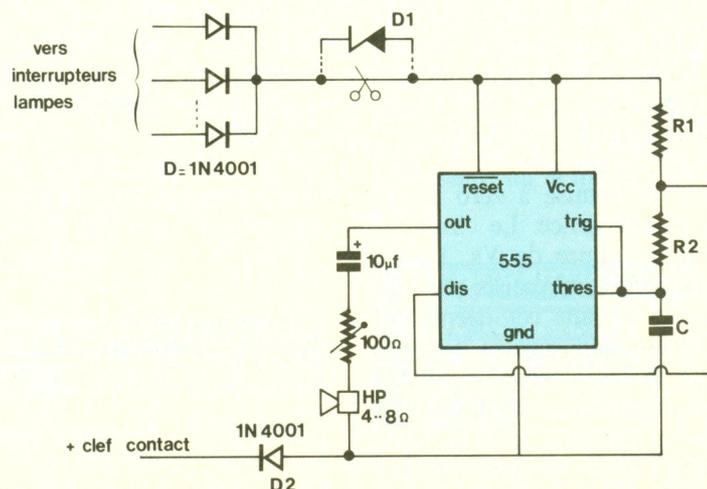


Fig. 2

ble redéclenchable. Si le temps est légèrement supérieur à celui entre les impulsions de la ligne, la sortie du monostable sera à « 1 » car il redéclenche à chaque fois. Par contre, si une impulsion de commande est perdue, le monostable ne redéclenchera plus, et sa sortie passera à « 0 » et ne repassera à « 1 » qu'au déclenchement suivant. Il suffit de choisir R et C pour une durée juste supérieure à celle entre deux impulsions de ligne (V_e). Le câblage de DIS est facultatif car il limite uniquement l'amplitude aux bornes de C.

COMMANDE « ISOLEE »

(fig. 4)

Une isolation se justifie quand il faut interconnecter deux montages avec alimentations et masses distinctes. Le cas le plus fréquent est la commande d'un dispositif alimenté directement sur le secteur. L'interface la plus simple est le photocoupleur. Par un choix correct de R_2 , on pourra associer la commande de la DEL au fonctionnement en commutation du transistor de sortie du photocoupleur. Ainsi, en appliquant une impulsion (état « 1 ») en V_e , la DEL sature le phototransistor pendant la durée de l'impulsion, et on retrouve alors une impulsion (« 0 ») en « Trig » qui déclenche le 555. On choisira R_1 pour garantir une tension en Trig, inférieure à $V_{cc1}/3$ pour V_e à l'état « 1 » et supérieure à $V_{cc1}/3$ pour $V_e = \text{« 0 »}$.

ETALON POUR CALIBRAGE D'OSCILLOSCOPE

(fig. 5)

Le signal obtenu par ce montage permettra de recalibrer la base de temps d'un oscilloscope ou ses sondes d'entrées. On utilise un 555 monté en astable d'une période proche de 2,5 ms. Cet astable est inhibé à la fréquence de 50 Hz, par le transistor T qui active l'entrée de remise à zéro pour chaque demi-alternance. Le chronographe définit l'allure de V_s . L'alimentation du 555 sera réalisée par un régulateur (15 V dans cet exemple) dont la tension non régulée pourra être extraite de l'oscilloscope ou d'un montage indépendant. On choisira R_1 et R_2 selon l'amplitude de la tension fournie par le transformateur, pour obtenir la commutation de T à chaque demi-alternance.

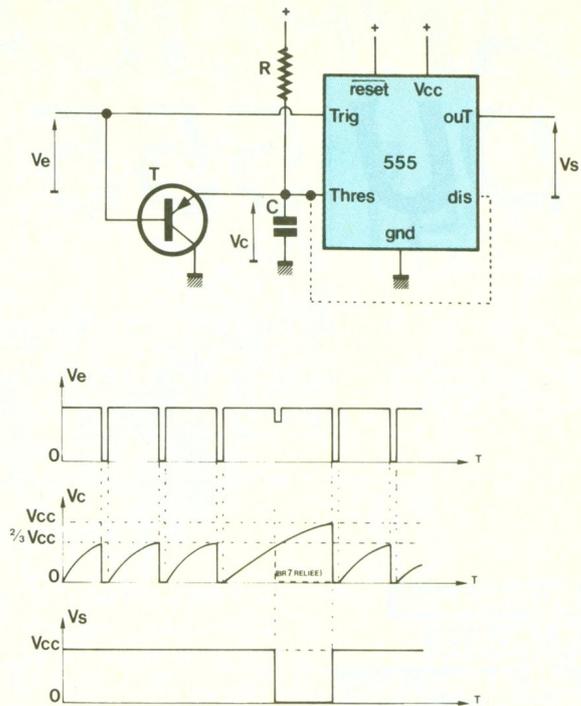


Fig. 3


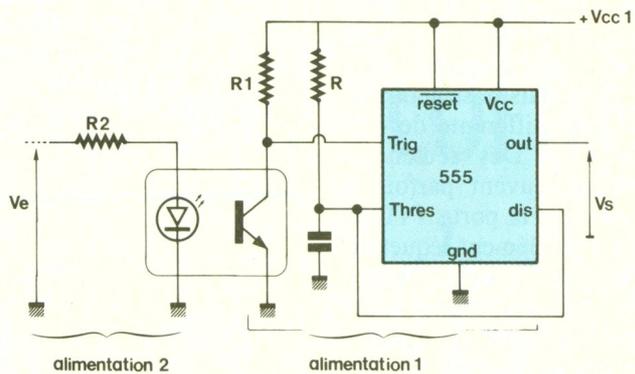


Fig. 4

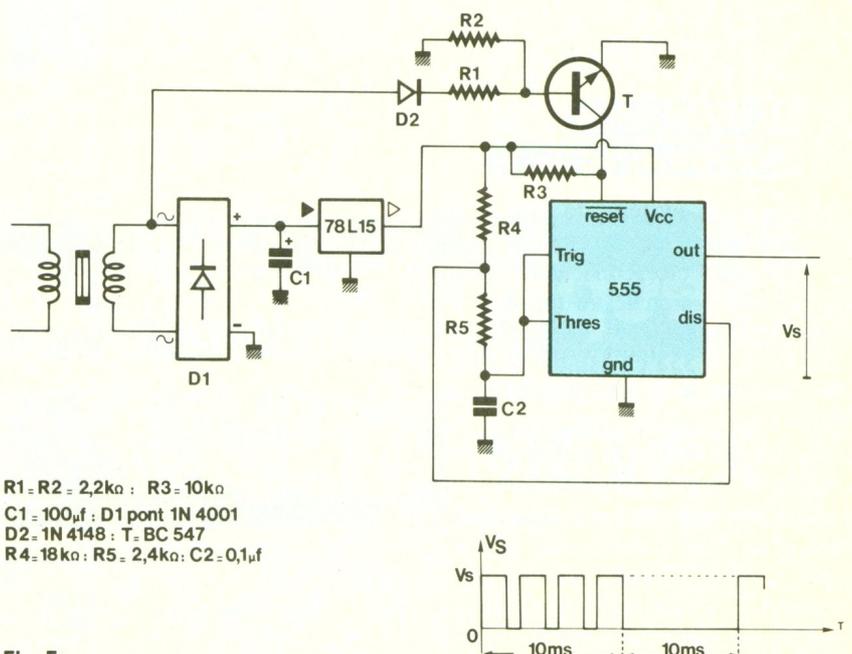

$R_1 = R_2 = 2,2k\Omega$; $R_3 = 10k\Omega$
 $C_1 = 100\mu f$; D1 pont 1N 4001
 D2: 1N 4148 ; T: BC 547
 $R_4 = 18k\Omega$; $R_5 = 2,4k\Omega$; $C_2 = 0,1\mu f$

Fig. 5

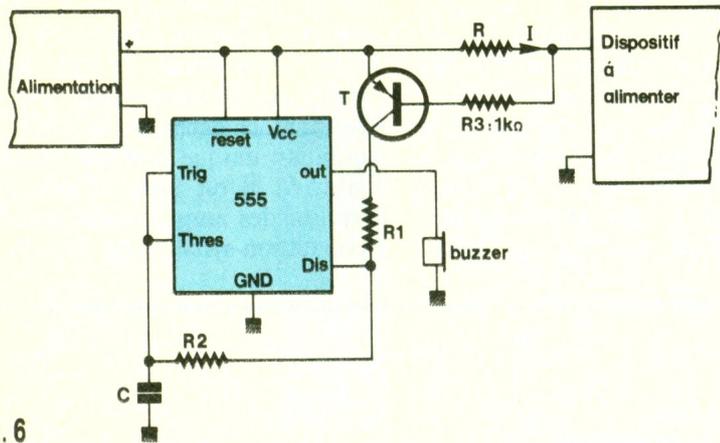


Fig. 6

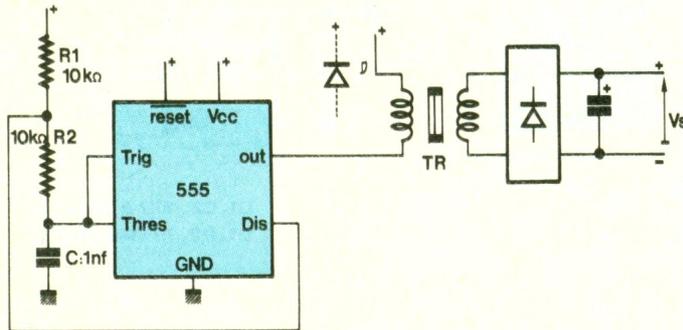


Fig. 8

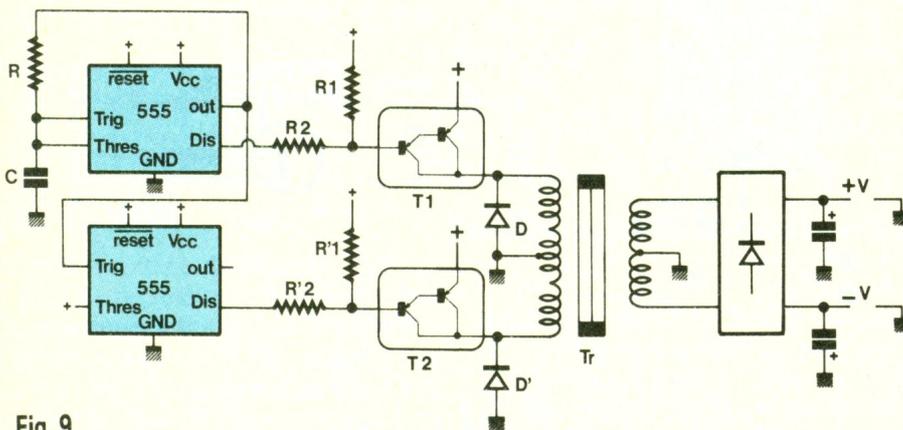


Fig. 9

SURVEILLANT D'ALIMENTATION

(fig. 6)

Ce dispositif signalera un excès de courant par un « bip ». Il sera câblé entre l'alimentation et le montage à alimenter. Le 555 est monté en astable dont la résistance de charge (du condensateur) est connectée à un transistor. Si ce transistor est saturé, un courant pourra exister en R_1 , qui autorisera la charge de C et donc l'oscillation. Si T est bloqué, C ne pourra se charger par R_1 , ce qui interdit l'oscillation. Ce transistor conduit proportionnellement au courant I consommé par le dispositif. Il com-

mencera à conduire pour environ $I = 0,5 V/R$ et se saturera au-delà de $I = 0,9 V/R$. Si le courant dans R_1 est trop faible, le courant de fuite de T pourra être suffisant pour entretenir l'oscillation, même quand T sera bloqué. Si le courant dans R_1 est trop élevé, il y aura une variation de fréquence pendant la transition conduction-blocage de T.

MINUTERIE SENSITIVE

(fig. 7)

Comme le courant de polarisation de l'entrée Trig est faible (environ $1 \mu A$) il est possible de disposer une commande sensitive. R_1 sera choisie pour

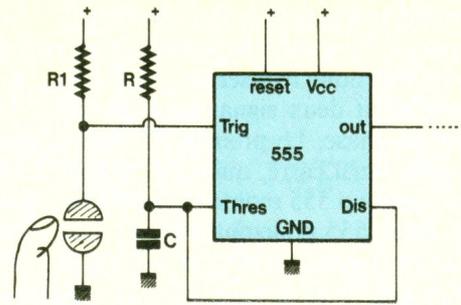


Fig. 7

polariser l'entrée à « 1 » au repos et « 0 » en cas de contact avec le doigt sur la touche. Comme application, il suffit d'utiliser la structure monostable pour réaliser une minuterie à commande sensitive. Il suffira de compléter le schéma par l'interface adéquate en sortie.

CONVERTISSEUR DE TENSION FAIBLE PUISSANCE

(fig. 8)

On réservera ce type de montage pour des applications où une tension élevée est nécessaire, quand il n'est plus possible d'utiliser une structure à découpage simple. On utilise un transformateur monté en élévateur de tension. Il suffit de le commander par un signal alternatif, carré dans notre cas puisque généré par le 555. La self du transformateur lissera la tension pour obtenir un signal « presque sinusoïdal » en sortie. Son allure nous importe peu, puisqu'il sera redressé et filtré. La diode D protège l'étage de sortie du 555 car la charge est inductive. En choisissant une fréquence de fonctionnement supérieure à 50 Hz, le rapport d'élévation du transformateur sera augmenté. Dans l'exemple, destiné à alimenter un tube à éclat (TR : 220 V/6 V 1,5 VA), la fréquence est d'environ 50 kHz. Il est possible d'ajuster la tension de sortie en agissant sur la fréquence de l'oscillateur.

CONVERTISSEUR DE TENSION DE PUISSANCE

(fig. 9)

Il fonctionne sur le même principe que le montage de la figure 8. Le transformateur TR est remplacé par

un modèle à point milieu, pour augmenter la puissance fournie au primaire, et donc celle disponible en sortie. Il faut donc réaliser un oscillateur fournissant deux signaux en opposition de phase. Le premier 555 fournira le signal carré, qui sera déphasé par le second 555 monté en inverseur. Ces deux 555 pourront bien sûr être remplacés par un 556 ! On a choisi la structure la plus simple d'astable, aussi il faudra utiliser la sortie DIS qui permet d'isoler les bruits de commutation. On dispose un amplificateur de courant (Darlington PNP) sur chaque sortie, pour commander le transformateur. Sans l'étage redresseur de sortie, il est possible de réaliser un convertisseur 12 V/220 V 250 VA pour éclairage (à cause de la forme du signal !). On choisira correctement les transistors T_1 et T_2 pour supporter les courants nécessaires au faux primaire du transformateur, R_1 et R_2 seront choisies pour un fonctionnement des transistors en saturation. Les diodes D de récupération sont nécessaires pour protéger les transistors. On pourra choisir une fréquence proche de 50 Hz pour déterminer R et C , mais il sera intéressant d'observer les changements apportés par une fréquence plus élevée.

**CONVERTISSEUR
POSITIF/NEGATIF
(fig. 10)**

Il n'est pas simple de disposer d'une tension positive, depuis une alimentation unique, continue et positive. Bien sûr, il existe le circuit ICL7660... Ici on emploie le 555, qui est plus économique et disponible plus facilement. Le 555 est monté en astable à une fréquence de 2 kHz. On connecte sur sa sortie un doubleur de tension à

diodes. Sommairement, quand $Out = \ll 1 \gg$, C_1 se charge à $VC_1 = V_{out}$, à travers D_1 (D_2 est bloquée). Quand $Out = \ll 0 \gg$, la charge de C_1 fait conduire D_2 , et C_2 se charge à $-VC_1$. En réalité, il faut tenir compte de la chute de tension aux bornes des diodes et de la répartition de la charge sur les condensateurs. Mais il est possible de définir cette relation appro-

chée : $V_s = -(V_{cc} - 3 V)$. Il faut noter que V_s diminuera avec le courant consommé par la charge. Si $R_c = 500 \Omega$, V_s aura chuté de 62 %. La résistance de 100 k Ω est facultative, son rôle étant la décharge de C_1 . L'alimentation unique pouvant varier de 5 à 15 V, il est possible désormais d'utiliser des ampli-op's en montage alimentation-symétrique.

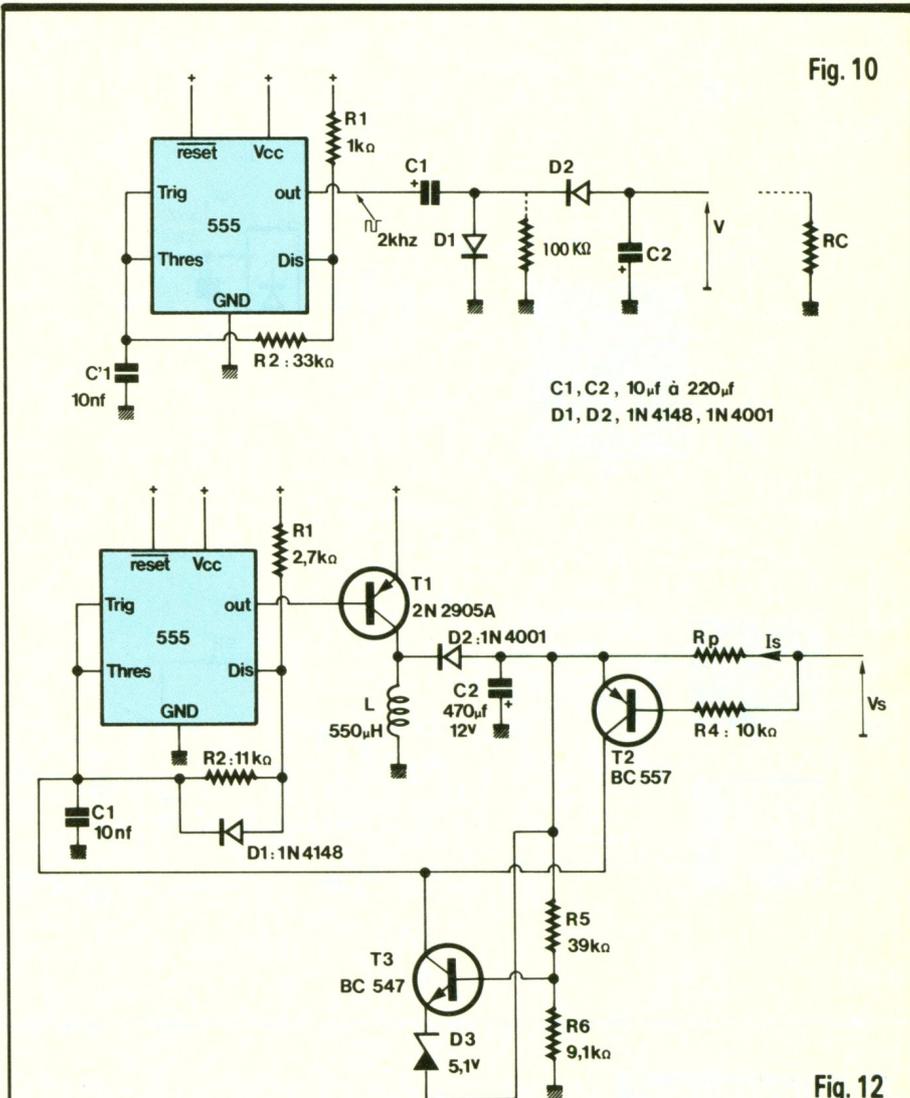


Fig. 10

Fig. 12


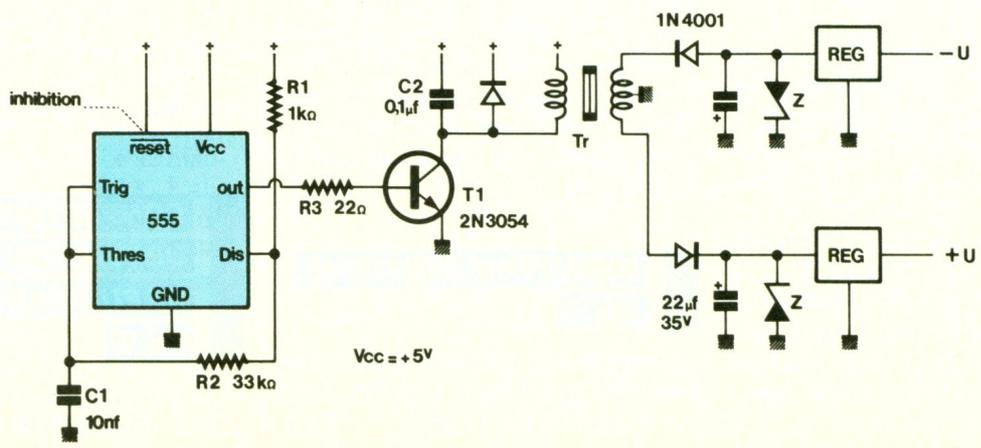


Fig. 11

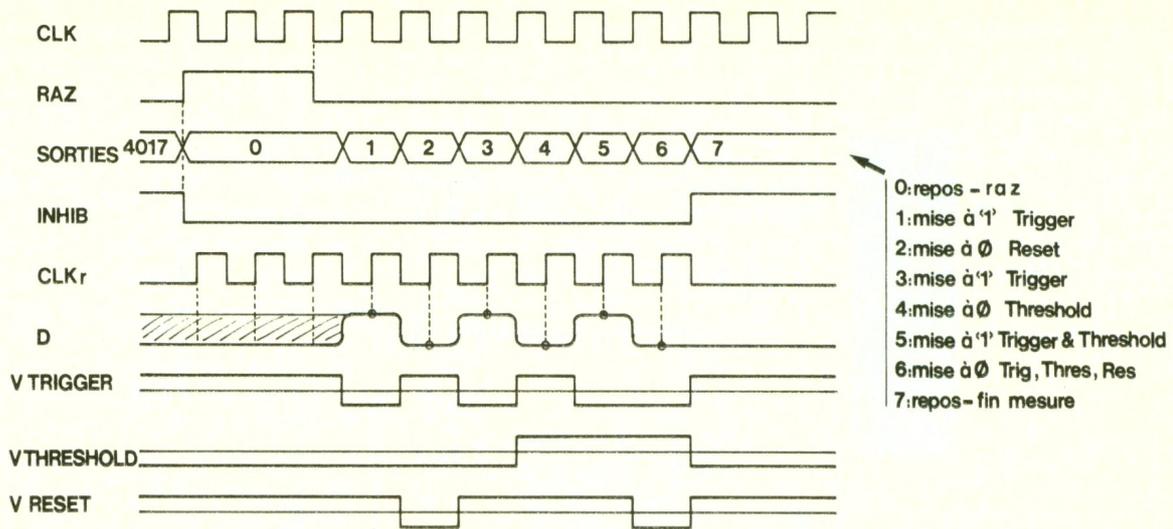

du transistor. Ces deux valeurs se situent de part et d'autre du seuil de basculement le plus défavorable, comme définis par le constructeur. Les éléments R_6 à R_{17} étant définis pour $V_{cc} = +15V$, il faudra les corriger pour d'autres valeurs de V_{cc} . Chacun des transistors est commandé par une combinaison logique des sorties du 4017. Le résultat de chaque test, fourni par la fonction identité entre Output et Disable (polarisée par


R_{24}), est mémorisé par un registre à décalage. Au terme de la séquence, la logique combinatoire en sortie du registre à décalages permettra l'allumage de la DEL, signifiant que le 555 est correct. S'il ne l'était pas, regarder l'état des sorties permettrait de savoir quel est l'état défectueux. R_{15} et R_{16} constituent une charge de 30 mA sur la sortie Out, et R_{17} polarise la sortie DIS. Il est possible encore d'améliorer le

test en associant un comparateur à fenêtre sur l'entrée-sortie Control et un détecteur de consommation sur la borne d'alimentation du circuit ! Ce montage pourra être réalisé sur circuit imprimé, et pourra être considéré comme une initiation très rapide au test automatique de composants.

P. WALLERICH

RECTIFICATIF ANTI-NUISIBLES

Tracé définitif publié à l'échelle

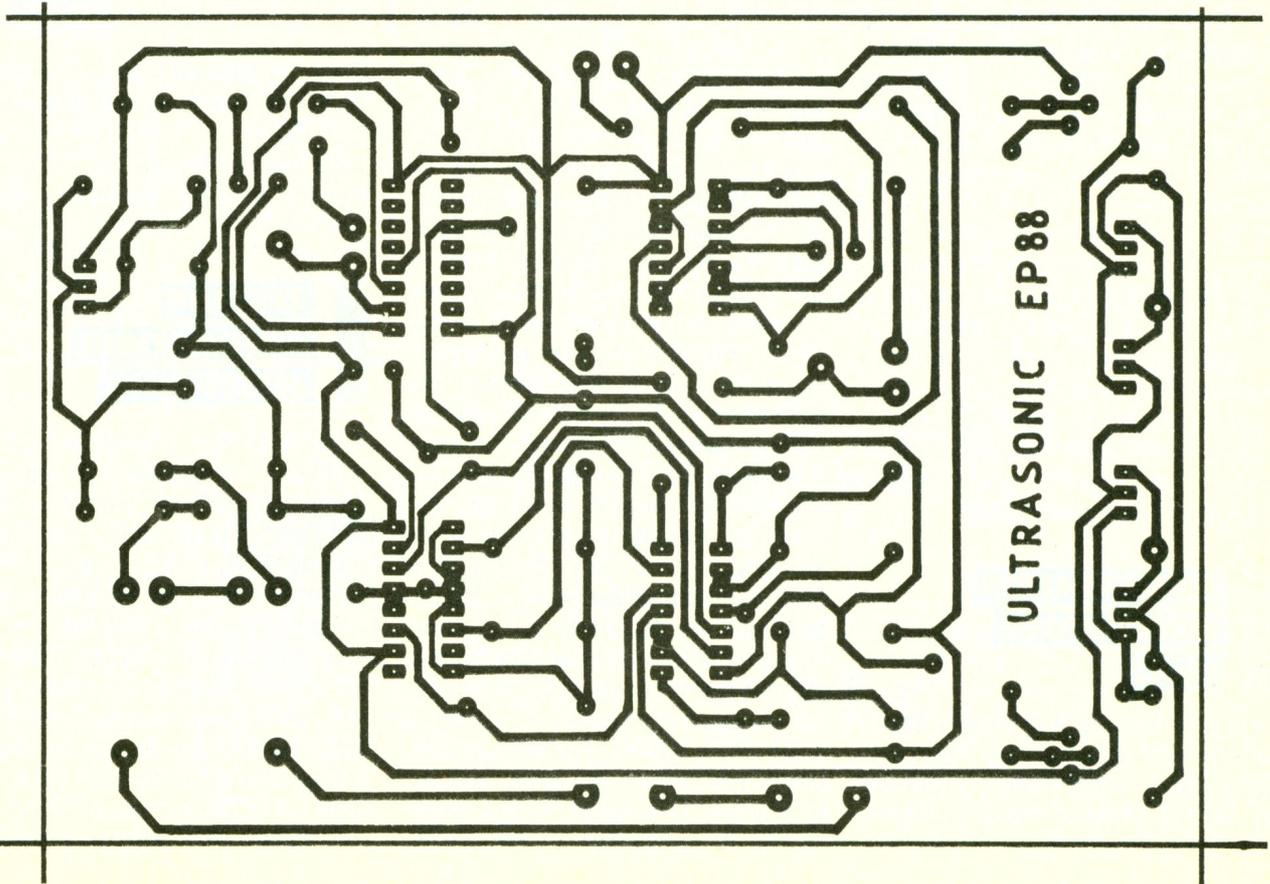

CONNAITRE ET COMPRENDRE LES CIRCUITS INTEGRES

Dans la série des circuits logiques combinés, le CD 4086 occupe une place de choix. Il s'agit d'un boîtier dans lequel se trouvent quatre portes AND à deux entrées dont les sorties aboutissent aux entrées d'une porte NOR à entrées multiples.

Le CD 4086, comme tous les circuits MOS, admet une tension d'alimentation de 3 à 18 V. Il comporte, indépendamment des huit entrées AND, une entrée d'inhibition et une entrée Enable destinée surtout à l'extension, vers un second CD 4086, pour obtenir, une augmentation de capacité. La sortie de ce circuit intégré est « bufferisée », c'est-à-dire qu'elle est capable de fournir un courant plus important que le circuit MOS classique. En effet, le débit peut atteindre 20 mA sous 10 V d'alimentation et 30 mA sous 15 V.

BROCHAGE (figure 1)

Le boîtier comporte 14 broches « dual in line » (2 rangées de 7). La broche n° 14 est destinée au « plus » tandis que la broche n° 7 est à relier au « moins ». A noter que la broche n° 4 n'est pas utilisée. Il comporte huit entrées correspondant aux entrées doubles de 4 portes AND (broches n°s 1, 2, 12, 13, 5, 6, 8 et 9). Par ailleurs, la broche n° 10 est réservée à

l'entrée Inhibit, tandis que la broche n° 11 correspond à l'entrée Enable. La broche n° 3 représente la seule sortie de ce circuit intégré.

FONCTIONNEMENT

(figure 2)

Il est très simple. Pour que la sortie J présente un état bas, il suffit que l'une, au moins, des conditions suivantes se trouve remplie :

- les entrées A et B sont simultanément soumises à un état haut ;
- les entrées C et D sont simultanément soumises à un état haut ;
- les entrées E et F sont simultanément soumises à un état haut ;
- les entrées G et H sont simultanément soumises à un état haut ;
- l'entrée Inhibit est soumise à un état haut ;
- l'entrée Enable est soumise à un état bas.


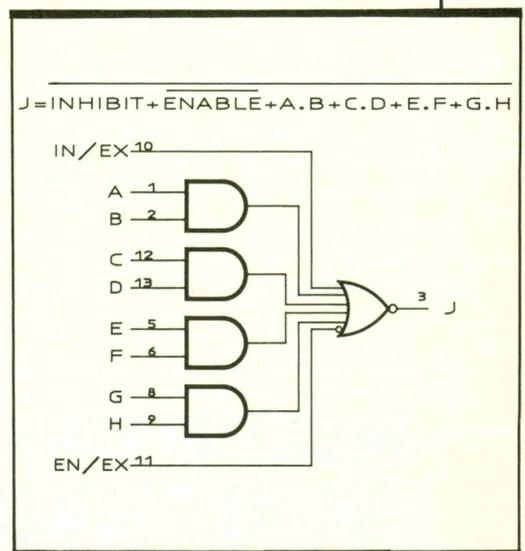


Fig. 2 Diagramme fonctionnel.

De même, pour que la sortie J présente un état haut, il faut que les conditions suivantes soient respectées *simultanément* :


Fig. 1 Brochage.

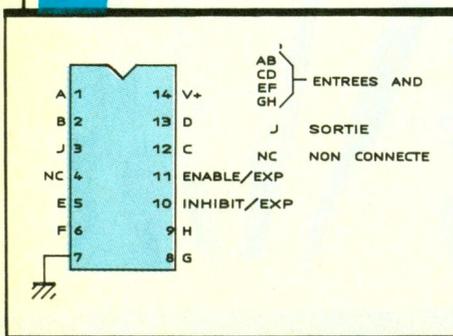

INH.	ENAB.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0
x	x	1	1	x	x	x	x	x	x	0
x	x	x	x	1	1	x	x	x	x	0
x	x	x	x	x	x	1	1	x	x	0
x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	0
0	1	A.B		C.D		E.F		G.H		1
		0		0		0		0		

Fig. 3 Utilisation de 2 CD 4086.
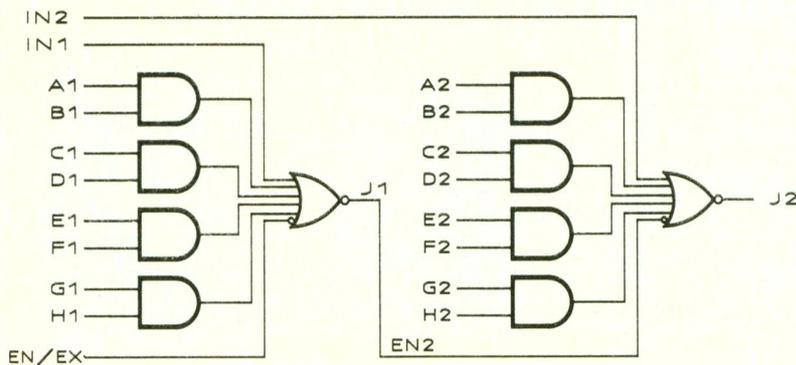
$$J2 = \overline{IN1 + IN2 + EN} + A1.B1 + C1.D1 + E1.F1 + G1.H1 + A2.B2 + C2.D2 + E2.F2 + G2.H2$$



- l'une au moins des entrées E ou F doit être soumise à un état bas ;
- l'une au moins des entrées A ou B doit être soumise à un état bas ;
- l'une au moins des entrées C ou D doit être soumise à un état bas ;
- l'une au moins des entrées G ou H doit être soumise à un état bas ;
- l'entrée Inhibit doit être soumise à un état bas ;
- l'entre Enable doit être soumise à un état haut.

Rappelons que la fonction logique ainsi réalisée peut s'écrire en respectant les règles de l'algèbre de Boole qui ont été décrites dans la Fiche technique n° 22 (voir EP n° 112). Cette formulation s'écrit ainsi :

$$J = \overline{\overline{INHIBIT} + ENABLE} + A.B + C.D + E.F + G.H$$

UTILISATION (figure 3)

Elle découle bien entendu des résultats logiques que l'on veut obtenir dans un montage donné, qui doit fonctionner suivant des règles que l'on s'est fixé et dont le recours à un CD 4086 simplifie considérablement la configuration du schéma.

La figure 3 illustre comment procéder à une extension, grâce à l'utilisation de l'entrée Enable d'un second CD 4086. On obtient ainsi les mêmes fonctions au niveau de la sortie J2 mais, au lieu de disposer de 4 portes AND, le nombre de celles-ci passe à 8. De plus, on recueille une entrée Inhibit supplémentaire.

MULTIMETRES NUMERIQUES

DM 205

La simplicité d'emploi plus la mémoire
Impédance 10 MΩ
10 A continus
Test de diode
0,5 % en continu
Fonction Vcc 1000 V
Vca 750 V
Icc 10 A
R 2 MΩ



DM 776

L'automatique le plus complet
22 calibres
Mémoire-extension de résolution
Test de continuité
10 A en CC et CA
Test de transistor
1000 V en CC
750 V en CA



DM 5010 EC

Le plus complet avec thermomètre incorporé
36 calibres
8 fonctions
0,25 % en Vcc
Vcc 1000 V
Vca 750 V
Icc Ica 10 A
R 20 MΩ
Test de continuité
Test de diode
Température - 20 + 1370 °C
Capacimètre 20 μF
Transistormètre
Conductancemètre



ISKRA France

Parc d'activités des Peupliers
Bâtiment A, 27, rue des Peupliers
92000 NANTERRE

Nom MN

Adresse

Code postal :

ÉLECTRONICIENS

POUR FAIRE DES SOUDURES PRECISES ET RAPIDES ET PROTEGER VOS SEMICONDUCTEURS

OPTEZ pour les ANTEX

70 PAYS DONT LES U.S.A. ET LE JAPON LES UTILISENT



Nouveau Fer 50 W réglé dans le manche Support ST5 renforcé


Support ST4 pour tous les fers ANTEX

BRAY FRANCE

76, rue de Silly
92100 Boulogne-sur-Seine
Tel. : 46 04 38 06 - Telex 201576

RAPPY - 45 75 37 52

La page du courrier

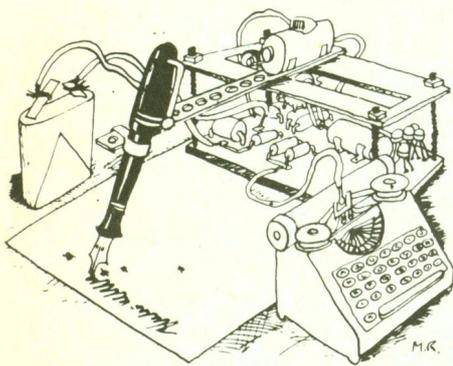

Le service du Courrier des Lecteurs d'Electronique Pratique est ouvert à tous et est entièrement gratuit. Les questions d'« intérêt commun » feront l'objet d'une réponse par l'intermédiaire de la revue. Il sera répondu aux autres questions par des réponses directes et personnelles dans les limites du temps qui nous est imparti.

COLLABORATION DES LECTEURS

Tous les lecteurs ont la possibilité de collaborer à « Electronique Pratique ». Il suffit pour cela de nous faire parvenir la description technique et surtout pratique d'un montage personnel ou bien de nous communiquer les résultats de l'amélioration que vous avez apportée à un montage déjà publié par nos soins (fournir schéma de principe et réalisation pratique dessinés au crayon à main levée). Les articles publiés seront rétribués au tarif en vigueur de la revue.

PETITES ANNONCES

35 F la ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxes comprises.
Supplément de 30 F pour domiciliation à la Revue.

Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de chaque mois à la Sté AUXILIAIRE DE PUBLICITE (Sce EL Pratique), 70, rue Compans, 75019 Paris C.C.P. Paris 3793-60. Prière de joindre le montant en chèque C.P. ou mandat poste.

MISES AU POINT

SIMULATEUR LOGIQUE
N° 116, Nouvelle série, p. 46

La superposition du circuit imprimé par rapport à l'implantation ne coïncide pas.

SIRENE UNIVERSELLE
N° 117, Nouvelle série, p. 107

Dans la liste des composants, la résistance R₅ prend bien pour valeur 10 kΩ, mais la distribution des couleurs placée entre parenthèses était fautive.

EUPHORIMETRE
N° 117, Nouvelle série, p. 90

Il manquait dans la liste des composants la valeur de P₇ = 22 kΩ.

DISPOSITIF ANTI-NUISIBLES
N° 117, Nouvelle série, p. 97

Le tracé du circuit imprimé ne correspond pas au schéma de principe, il s'agissait, en fait, de la première maquette réalisée. L'implantation des éléments est bonne, mais le tracé définitif apparaît page 124 de ce même numéro. Sur la photographie de la page 98 apparaissait le bon tracé de circuit imprimé.

ALIMENTATION DE LABO
N° 116, Nouvelle série, p. 57

L'implantation des éléments de la carte imprimée principale est correct, mais le tracé du circuit imprimé a été positionné à l'envers.

Composition
Photocomposition :
ALGAPRINT, 75020 PARIS
Distribution :
S.A.E.M. TRANSPORTS PRESSE
Le Directeur de la publication :
M. SCHOCK

Dépôt légal :
SEPTEMBRE 1988
N° 1087

Copyright © 1988
Société des PUBLICATIONS
RADIOELECTRIQUES et SCIENTIFIQUES



La reproduction et l'utilisation même partielles de tout article (communications techniques ou documentation) extrait de la revue « Electronique Pratique » sont rigoureusement interdites ainsi que tout procédé de reproduction mécanique, graphique, chimique, optique, photographique, cinématographique ou électronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc.

Toute demande à autorisation pour reproduction, quel que soit le procédé, doit être adressée à la Société des Publications Radio Electriques et Scientifiques.

Réalisons vos C.I. (étamés, percés) sur V.E. : 35 F/dm² en S.F. 45 F/dm² en D.F. Métallisation par câblés sur demande : 0,50 F/câblé. Chèque à la commande + 12 F de frais de port.

IMPRELEC - B.P. 5 - 74550 PERRIGNIER
Tél. : 50.72.46.26

Dépannons par correspondance micro-ordinateurs. SINCLAIR, THOMSON, AMSTRAD, COM-MODORE, EXELVISION...

M.I.I.D 8, rue des Cohues
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
Tél. : 33.51.83.95

A VENDRE FONDS DE COMMERCE COMPOSANTS ELECTRONIQUE, REGION CENTRE
POUR RENSEIGNEMENTS : 54.34.23.74

Cherche logiciels, périphériques, et TT Doc. sur ZX 81. Faire offre à :
VIENNOT F. - 30330 CONNAUX

Achète modules de tables de mixage POLYKIT.
Tél. : 86.33.14.51

CARDEL SERVICES

Réalise vos circuits imprimés sur verre époxy. (Percés, étamés à chaud) SF 37 F le DM², DF 47 F le DM² + frais port 12 F. Qualité professionnelle.

CARDEL SERVICES

161, rue de Neufchatel - 51100 REIMS
Tél. de 18 h à 20 h : 26.09.61.11

Appareils de mesures électroniques d'occasion. Achat et vente.

HFC AUDIOVISUEL

Tour de l'Europe 68100 MULHOUSE
Tél. : 89.45.52.11

BREVETEZ VOUS-MÊME VOS INVENTIONS

Grâce à notre Guide complet, vos idées nouvelles peuvent vous rapporter gros, mais pour cela il faut les breveter. Demandez la notice 78 « Comment faire breveter ses inventions » contre 2 timbres à :

ROPA BP 41 - 62101 CALAIS

Répertoire des annonceurs

ABONNEMENT		34-36
ACER	II ^e et III ^e couv. + 3-134	MICRO SOLDES
ADS	9	MMP
AG ELECTRONIQUE	24	PENTASONIC
ARQUIE COMPOSANTS	78	PERLOR RADIO
BL INTERNATIONAL	126	PRAGMA SCANNERS
BRAY FRANCE	132	PRONIC
CENTRE ETUDES	24	PUCES INFORMATIQUES
CHELLES	11	RADIO KIT
CIBOTRONIC	31	RADIO LORRAINE
CIF	19	RADIO MJ
COMPTOIR DU LANGUEDOC	54-55	RADIO TUBES
COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE (CRE)	128	RAM
CRELEC	11	RETEX
DECOCK	117	REULLY COMPOSANTS . II ^e et III ^e couv. + 3-134
EDITIONS GODEFROY	5	ROCHE
EDITIONS WEKA	129	SAINT QUENTIN RADIO
EDUCATEL (UNIECO)	Encart broché	SELECTRONIC
ELECTRO KIT (LDTM)	25	SEPTIER
ELECTROME	8	SIEBER
EUROTECHNIQUE	25	SOLISELEC
EXPRESS	98	STAREL
G.S.C ELECTRONIQUE	38	SOCIETE NOUVELLE RADIO-PRIM (SNRP)
IPIG	18	SUPER BOY
ISKRA	20-40-132	TECNI TRONIC
KN ELECTRONIQUE	12	TEKTRONIX
LDTM (ELECTRO KIT)	25	TELE ST MARC (TSM)
LXTRONIC	127	TERAL
MABEL	12	TOUT POUR LA RADIO (TPR)
MANUDAX	35-37	UNIECO (EDUCATEL)
MATEK	5	WEEKY
MECANORMA	96-97	YAKECEM
MESURELEC	13	1000 ET UNE PILES

NOUVEAU

OX 720 METRIX 2 x 20 MHz



Testeur de composants. Fonctions X.Y.
Base de temps réglable. **3660F**

Composants TERAL

HEURES D'OUVERTURE : le lundi de 13 h 30 à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h SANS INTERRUPTION

26

RUE TRAVERSIERE
PARIS 12^e
TÉL. : 43.07.87.74 +
MÉTRO : GARE DE LYON

Beckman



9020
Double trace 2 x 20 MHz. Ligne à retard.
Testeur de composants.
Chercheur de trace.
Livré avec 2 sondes combinées **3730 F**

COMPOSANTS - MESURES - LAMPES - SUPPORTS CITULIPES - CONTACTS DORES A DES PRIX TERAL

Kit électronique Collège EXP 24
réverbération stéréo réglable **177F**

Lignes de retard à ressorts
RE 4 : **39F** - RE 6 : **35F**

OSCILLOSCOPES



NOUVEAU
HM 203/6
Double trace 2 x 20 MHz 2mV à 20 V, add. soust. déclench.
AC-DC-HF-BF. Testeur de composants.
Livrés avec 2 sondes combinées **3830 F**

HM 100/5
3 x 100 MHz avec 2 sondes **8780 F**

NOUVEAU
HM 205
Double trace 2 x 20 MHz. Testeur de composants.
Mémoire numérique 2 x 1 K. Chercheur de trace.
Livrés avec 2 sondes combinées **6580 F**

HM 604. 2 x 60 MHz avec expansion Y X 5. Post.
accélérateur 14 KV avec 2 sondes combinées **6760 F**

HM 8001. Appareil de base avec alimentation
permettant l'emploi de 2 modules **1550 F**

HM 8021-2. Fréquence-mètre
10 Hz à 1MHz Digital **2478 F**

HM 8032. Générateur sinusoïdal
20 Hz à 20 MHz. Affichage de la fréquence **1850 F**

HM 8035. Générateur d'impulsions
2 Hz à 30 MHz **PROMOTION 2355 F**

ENFIN CHEZ TERAL
Les fameux contrôleurs
**FLUKE DM 73,
DM 75, DM 77 N.C.**

CHAUVIN ARNOUX

« SPECIAL
ENSEIGNEMENT »

Campus est conçu pour supporter le
survolage et les étincelles dues aux
fausses manœuvres. Simple et
robuste, il résiste
aux chocs **494F TTC**



MICA GP 2



Hold. Test-diode.
Bip sonore.
Protection
Prix :
1240F

G 4030 UNAOHM

Double base de temps. Double trace.
2 x 20 MHz. Bases de temps
réglables. Testeur composant
chercheur de trace
avec 2 sondes. **4380F**



Accessoires mesure. Pince de test.
Adaptateur. Cordons. Pointe de touche.
Demandez notre tarif

Fers

Antex CS 17 LD 125 F	JBC 15 W LD 120 F
Antex XS 25 LD 125 F	JBC 30 97 F
Panne LD à partir de 27 F	JBC 40 97 F
Fer à souder rechargeable 379 F	

**TERAL LE SPECIALISTE
DES COMPOSANTS ET DE LA
MESURE. UNE VISITE S'IMPOSE
A VOUS DE JUGER**

MULTIMETRES Beckman

DM 10 - Modèle de poche 340 F
DM 15 B - AD/DC - 10 A - Bip 440 F
DM 20 L - Gain trans. Bip 497 F
DM 23 - Précision 0,5 % HFE 587 F
DM 25 L - Test trans. et Capa 680 F
DM 73 - Gamme Auto-Mini 490 F
DM 77 - Gamme Auto-Hold 610 F
T 100 B - 2000 points - Bip 850 F
T 110 B - 2000 points - Hold 995 F
DM 78 - Multi de poche. Avec étui 249 F

C
A
D
E
A
U
X

S
U
P
P
R
I
S
E
S

S
P
É
C
I
A
L
E
S

A
U
X

É
T
U
D
I
A
N
T
S

METRIX MULTIMETRES

• MX 112 1590 F
• MX 512 920 F
• MX 562. 2000 points 3 1/2 digits. Précision 0,2 %. 6 fonctions. 25 calibres 1240 F
• MX 575. 20 000 points. 21 calibres. 2 gammes. Compteur de fréquence 3140 F

• MX 573. Multimètre digital analogique 2840 F
• MX 453. 20 000 Ω/V CC. VC : 3 à 750 V.I.C : 30 mA à 15 A IA : 30 mA à 15 A. Ω : 0 à 15 kΩ 810 F
• MX 202 C. T. DC 50 mV à 1000 V.T. à 1000 V.T. AC 15 à 1000 V. Int. DC 25 μA à 5 A. AC 50 mA à 5 A. Résist. 10 Ω à 12 MΩ. Décibel 0 à 55 dB. 40 000 Ω/V 1050 F
• MX 462 G. 20 000 Ω/V CC/AC. 1,5 VC : 1,5 à 1000 V. VA : 3 à 1000 V. IC : 100 μ à 5 A. IA : 1 mA à 5 A. 5 Ω à 10 MΩA 820 F
• MX 111. Analogique. 42 gammes. 20 000 Ω/VCC. 6320 Ω/VCA. 1600 V/CC-CA 550 F

MONACOR

PT 140 90 F
PT 150 115 F
MT 250 169 F
DMT 870 349 F
DMT 2200 360 F
DMT 500A 338 F
DMT 2400 575 F
CM 300 629 F

PROMO

Quantité Limitée
- DMT 6000 4 1/2 Digits :
nouveau testeur. Transis-
tor capacimètre **1150 F**
- DMT 6500 Testeur de
transistor. Capacimètre et
fréquence-mètre de 20 Hz
à 200 kHz **1045 F**

FREQUENCEMETRES Beckman

UC 10. 5 Hz à 100 MHz. Compteur. Intervalles. Périodes. 8 afficheurs 3070 F

CENTRAD

346 - 1 Hz 600 MHz 1880 F
MC 713 - Mesureur de champ 3499 F

GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS Beckman

FG2. 7 gammes. Sinus carrés triangles. Entrée VCF-OFFSET 1978 F
AG 1000. Générateur BF. 10 Hz à 1 MHz. 5 calibres. Faible dist. imp. 600 Ω 1270 F
SG 1000. Générateur HF. 100 KHz à 150 MHz. 6 calibres. Précis 1,5 %. Sortie 100 mV 1200 F
368. Générateur de fonction. 1 Hz à 200 kHz. Signaux carré sinus triangle 1420 F

ALIMENTATIONS ELC

AL 841AL 784 350F
AL 785 450F
AL 745 AX 650F
AL 812 690F
AL 813 750F
AL 781 N 1845F

**PROMOTION
DU MOIS
ALIMENTATION
13,8 V - 5 A
PRIX TERAL
450 F**

**CATALOGUES ET DOCUMENTATION
SUR TOUTES LA MESURE - KITS - ILP
COMPOSANTS - FICHES - CABLES
A DES PRIX FOUS**

PROMOTION ACTIFS

10 pièces - NE 555 30 F
10 pièces - LM 741 30 F
10 pièces - L 200 85 F
10 pièces - TBA 120-B 65 F
10 pièces - BC 140 ou 160 72 F
10 pièces - BD 135 et 136 65 F
10 pièces - BD 437 et 438 80 F
2 pièces - BU 109 30 F
2 pièces - BU 104 17 F
2 pièces - BU 134 33 F
2 pièces - LM 339 10 F

**ANTENNES
EXTERIEURES U.H.F. - V.H.F.
AMPLI ANTENNE
EXTERIEUR, INTERIEUR**

**ANTENNE INTERIEURE
AMPLIFIÉE**
Forme satellit., 30 dB **360 F**

CIRCUITS C-MOS

CD 4018 4,40 4046 5,20 4076 3,50
4019 3,20 4047 5,20 4077 2,20
4000 2,00 4020 4,80 4048 3,20 4078 2,10
4001 1,80 4021 4,80 4049 3,20 4081 2,10
4002 2,00 4022 5,00 4050 3,20 4082 2,10
4007 2,20 4023 2,10 4051 4,70 4503 4,70
4008 4,50 4024 4,10 4052 4,40 4511 5,80
4009 3,00 4025 2,10 4053 4,80 4518 4,80
4010 3,20 4027 3,10 4060 5,00 4520 5,00
4011 1,80 4028 3,90 4066 3,30 4522 4,70
4012 2,20 4029 4,50 4068 2,10 4528 6,50
4013 3,10 4030 3,10 4069 2,10 4532 6,50
4014 5,10 4033 8,60 4070 2,10 4538 7,50
4015 4,70 4035 5,00 4071 2,10 4584 4,50
4016 3,20 4040 5,00 4072 2,10
4017 4,40 4043 4,50 4073 2,10

CIRCUITS TTL PROMO

Régulateurs 3,90 F
74 LS 00 1,20 F 74 LS 138 2,40 F
74 LS 02 1,10 F 74 LS 139 2,40 F
74 LS 05 1,30 F 74 LS 157 2,20 F
74 LS 42 1,30 F 74 LS 244 4,20 F

SUPPORTS TULIPE
8 B - 14 B - 16 B - 18 B - 20 B - 24 B - 28 B - 40 B.
La broche **0,20 F**

RELAIS TYPE EUROPÉEN
6 V - 2 RT **43 F** 12 V - 2 RT **33 F**
Support relais 2 RT **7,80 F**

LIGNE RETARD
470 - NS **25 F** Quartz 6-5536 **15 F**

PERCEUSES MAXICRAFT
Perceuse 42 W avec 9 outils **99F**
Perceuse 42 W avec 15 outils **176F**
Perceuse 50 W **190F**
Alimentation pour perceuse **135F**
Support perceuse **85F**
Forets, meules,
polissoirs disponibles

MICRO-PROCESSEUR

MC 1488 11,00 6116 34,00
MC 1489 11,00 PROMO
MC 6809 E 63,00 68705 P3 110,00
MC 68 A 02 45,00 6802 38,00
MC 68 A 21 25,00 6821 14,00
MM 4164 17,00 MM 2732 37,00
MM 2732 37,00 MM 2114 19,00
MM 2716 35,00 MM 4116 24,00
MM 2764 35,00 Soudure 10/10°; SPO 256 ALL 135,00 60 %, 500 g 65,00

DEPARTEMENT UNIQUE EN TRANSFORMATEUR

5 VA, 1 second 34,00	5 VA, 2 second 37,00
12 VA, 1 second 44,00	12 VA, 2 second 47,00
25 VA, 1 second 63,00	25 VA, 2 second 65,50
40 VA, 1 second 84,50	40 VA, 2 second 87,50
60 VA, 1 second 93,50	60 VA, 2 second 98,00

LABOTEC

Pour faire vos circuits imprimés vous mêmes, TERAL s'est équipé de la célèbre machine LABOTEC. Elle est à votre service pour les réaliser vous mêmes au moind coût. Tout le matériel nécessaire est, comme d'habitude, disponible chez TERAL.

Résistance 1/2 W, valeur courante
Prix uniquement par quantité
Panachés : **7,50 F** les 100 - Panachés : **32,50 F** les 500
Panachés : **55 F** les 1000

COMPOSANTS

TRIMMER MULTITOURS

AJUSTABLES (25 T)
100 Ω - 200 Ω - 500 Ω - 1 kΩ - 2 kΩ - 5 kΩ - 10 kΩ - 50 kΩ
100 kΩ - 200 kΩ - 500 kΩ **9,70 F**

CONDENSATEURS MKH

De 1 nF à 0,1 μF 1,40 F pièce
De 0,15 μF à 0,22 μF 1,90 F pièce
De 0,27 μF à 0,39 μF 2,15 F pièce
De 0,47 μF à 0,68 μF 3,20 F pièce

CANON A SOUDER

9 Br mâle 3,95 F	25 Br mâle 6,10 F
9 Br fem. 4,20 F	25 Br fem. 7,10 F
Capot 9 B 3,50 F	Capot 25 B 4,50 F
15 Br mâle 5,30 F	37 Br mâle 22 F
15 Br fem. 6,00 F	37 Br fem. 24 F
Capot 15 B 4,00 F	Capot 16 F

COFFRETS

EB 2108 FA 77,40 F	P1 15 F - P2 22 F
EC 27113 175 F	P3 35 F - P4 52 F
ER 32111 187 F	AUS 12 76 F
ER 48104 240 F	AUS 22 87 F
ER 48109 327 F	CABO22 62 F

**TOUS LES MODELES DISPONIBLES
DOC ET TARIF SUR DEMANDE**



**CIRCUITS PREAMPLIFICATEURS
AMPLIS HYBRIDES ET MOS DE
PUISSANCE - ALIMENTATION TORIQUES
- TRANSFORMATEURS TORIQUES**

FICHES

**DINS - JACKS - CANNON - FICHES
BANANES - FICHES ALIM. - ETC.**

OK KIT
PL 66 alim. digitale
PL 82 freq. 50 MHz
OK 86. freq. 1 MHz
PL 61 capac. digit.
PL 56 Volt. digit.
OK 123 Génér BF
PL 44 Base de temps

SAFICO
L'OUTILLAGE POUR
L'ETUDIANT ET LE PRO
CIF
TOUTE LA GAMME
DU N° 1 FRANÇAIS
JELT
POUR PROTEGER VOS
MONTAGES ELECTRONIQUES
ET LES ENTRETIENIR.

MECANORMA

**NOUS SOMMES DISTRIBUTEURS
DES
KITS TSM**

**TOUS LES COMPOSANTS
DES «KITS COLLEGES» SONT
DISPONIBLES SEPAREMENT.
LISTE ET PRIX SUR DEMANDE**

NOUS EXPÉDIONS EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

CES PRIX SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET SONT VARIABLES SELON L'APPROVISIONNEMENT. TERAL VOUS GARANTIT D'ORES ET DÉJÀ LES PRIX INDIQUÉS PENDANT 2 MOIS