



Sept. 2001

222

Reportage

245MA
Opérateur Adamou
ne répond plus...

Essai matériel

MAYCOM AR-108 :
un RX bande aviation
synthétisé
PMR ICOM IC-446S


Essai antenne

Antenne ATX
Walkabout



Crédit photo de Jacques CATROS, FIGSL

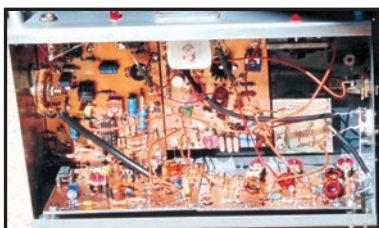**Réalisation : un ampli linéaire
large bande 2 à 50 MHz, 150 W HF**




Réalisation matériel
Transceiver CW 14 MHz
à conversion directe



Essai matériel
VXA-200 Aviator
Pilot II



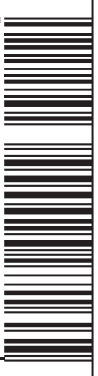Expédition
Expé vacances
sur Lampedusa AF-019



FT-817 LE COMPAGNON INDISPENSABLE DE CEUX QUI RÊVENT D'AVENTURES

Émetteur/récepteur portable tous modes + AFSK/Packet. Réception bandes amateur et bande aviation civile. Double VFO. Synthétiseur au pas de 10 Hz (CW/SSB) et 100 Hz (AM/FM). Puissance 5 W SSB/CW/FM sous 13,8 Vdc externe, 1,5 W porteuse AM (2,5 W programmable jusqu'à 5 W avec alimentation par batteries 9,6 Vdc). Packet 1200 et 9600 bauds. CTCSS et DCS incorporés. Shift relais automatique. 200 mémoires + canaux personnels et limites de bande. Générateur CW. VOX. Fonction analyseur de spectre. Fonction "Smart-Search". Système ARTS : Test de faisabilité de liaison (portée) entre deux TX compatibles ARTS. Programmable avec interface CAT-System et clonable. Prise antenne BNC en face avant et SO-239 en face arrière. Dimensions: 135 x 38 x 165 mm. Poids: 0,9 kg sans batterie.



Alimentation batteries Cad-Ni
ou 8 piles AA

HF
50
144
430

Afficheur LCD bi-couleur
bleu/ambre



YAESU
Le choix des DX-eur's les plus exigeants!



FT-847



FT-1500M



MARK-V



VX-150

VX-110



VR-500F

VR-5000



FT-100D



FT-90



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél.: 01.64.41.78.88 - Télécopie: 01.60.63.24.85 - Minitel: 3617 code GES
<http://www.ges.fr> — e-mail: info@ges.fr

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS: 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL.: 01.43.41.23.15 - FAX: 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST: 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél.: 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél.: 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél.: 04.78.93.99.55
G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs. L'acquisition des récepteurs est soumise à autorisation ministérielle (article R226-7 du Code Pénal).

MIRT-06011-C

Le TOP des antennes émission-réception... DECAPOWER / HB

- Antenne :
- Professionnelle large bande de 1,5 à 52 MHz + VHF
 - Radioamateur toutes bandes + VHF
 - Marine et militaire HB
 - Spéciale haute impédance pour voiliers...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle :
- Radioamateur double tores de 1,8 à 52 MHz 500 W
 - Militaire 2 x 2 tores de 1,5 à 52 MHz + VHF 700 W
 - Marine HB 3 x 2 tores de 1,2 à 52 MHz +120/160 900 W
 - Marine LB spéciale étanche pour coupleur long fil

Posez-vous
la question :

**Pourquoi
la DECAPOWER
n'est comparable
qu'aux antennes
PROFESSIONNELLES ?**

Fabrication
française


Transformateur adaptateur haute impédance. 13 selfs intégrées pour adaptation des bandes. Coupleur magnétique 2 à 6 tores selon puissance. Bobinages réalisés en mode "auto capacitif". Couplage antistatique à la masse. Connecteurs N ou PL. Antenne fibre de verre renforcée. Raccords vissables en laiton chromé. Longueur totale 7 mètres.

Démontable en 3 sections. Poids total 4,700 kg. Support en acier inoxydable massif, épaisseur 2 mm. Brides de fixation pour tubes jusqu'à 42 mm de diamètre. Support spécial pour tube jusqu'à 70 mm NOUS CONSULTER. Modèle de support étanche norme IP52 sortie du câble coaxial par presse-étoupe en bronze. Sortie brin rayonnant par presse-étoupe (bronze ou PVC). Selfs d'accords réalisées en cuivre de 4,5 x 1 mm. Utilisation depuis le sol... sans limitation de hauteur.



OPTIONS : Couronne de fixation du haubanage pour brin n°2 avec 3 cosses cœur en acier inox. Haubans accordés 1 à 2 fréquences.

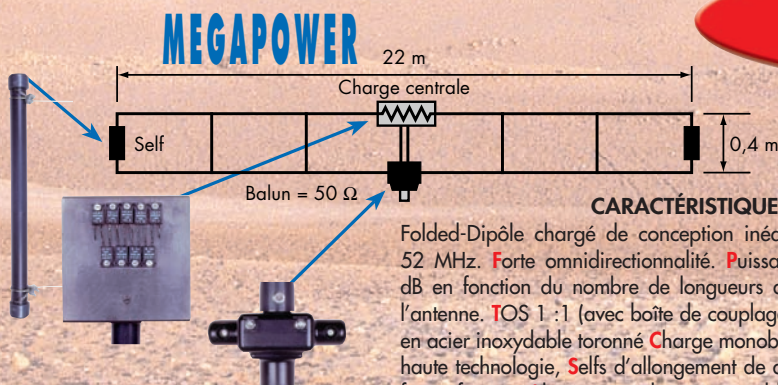Largeur de bande révolutionnaire
de 1.8 à 32 MHz avec boîte de couplage
de 32 à 144 MHz sans boîte de couplage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Folded-Dipôle chargé de conception inédite. Longueur 22 m. Couvre de 1,8 à 52 MHz. Forte omnidirectionnalité. Puissance 1 000 W pep. Gain proche de 8 dB en fonction du nombre de longueurs d'ondes développées sur la longueur de l'antenne. TOS 1 : 1 (avec boîte de couplage) 2,8 : 1 (sans boîte de couplage). Câble en acier inoxydable toronné. Charge monobloc non selfique de 250 watts sur substrat haute technologie, Selfs d'allongement de qualité professionnelle, Balun étanche sur ferrite fermée, Alimentation directe par câble coaxial 50 ohms. Un must !

<http://www.wincker.fr>

Consultez
notre
NOUVEAU
site !

INFORMATIONS
AU
0826 070 011

BON DE COMMANDE WINCKER FRANCE

Demandez notre catalogue contre 50,00^{FFTC} FRANCO

JE PASSE COMMANDE DE La Megapower 1 990,00^{FFTC}

La Décapower • Standard 500 W 1 990,00^{FFTC} • Militaire 700 W 2 190,00^{FFTC}

Décapower HB Marine 1,8 à 52 MHz + 144 MHz 2 590,00^{FFTC}

55 BIS, RUE DE NANCY
BP 52605 • 44326
NANTES CEDEX 03
Tél.: 0240498204
Fax : 0240520094
e-mail :

wincker.france@wanadoo.fr

Paiement par
au 02 40 49 82 04

MEGAHERTZ 222 - 09/2001

NOM et ADRESSE

(Obligatoire) :

Participation aux frais de port : 70,00^{FFTC}

JE JOINS MON RÈGLEMENT TOTAL
PAR CHÈQUE DE :

Catalogues CiBi/Radioamateurs.....FRANCO 50,00^{FFTC}

JE RÉGLE PAR CB

expiration :

Le choix des DX-eur's les plus exigeants!

FT-847 Emetteur/récepteur 100 W bandes HF, 10 W bande 50 MHz, 50 W bandes 144 et 430 MHz. Tous modes, cross-band/full duplex, trafic satellite avec tracking normal/inverse. Packet 1200/9600 bds. Pas d'accord fin de 0,1 Hz. Filtre bande passante DSP. Réducteur de bruit DSP. Notch automatique DSP. Filtres mécaniques Collins en option. Jog-shuttle, commande séparée du VFO secondaire pour le trafic "split" et satellite. Cat-System. Encodeur/décodeur CTCSS et DCS. Entrée directe des fréquences par clavier. 4 connecteurs d'antennes. En option, synthé-



seur de voix et coupleur automatique d'antenne externe. Alimentation 13,8 Vdc, 22 A. Dimensions : 260 x 86 x 270 mm. Poids : 7 kg.



FT-100D Emetteur/récepteur 100 W bandes HF et 50 MHz, 50 W bande 144 MHz, 20 W bande 430 MHz. SSB, CW, AM, FM, AFSK. Double VFO. Packet 1200 et 9600 bds. Recherche automatique et mise en mémoire. 300 mémoires. Banque mémoire à accès rapide. Filtre "DSP" passe-bande, crevasse, réducteur de bruit et equaliseur. Noise blanker FI. Décalage FI. Filtre FI 500 Hz CW et TCXO incorporés. Nouveau haut-parleur de haute qualité. Fonction relais et transpondeur. VOX. Affichage LCD à grande lisibilité. Compresseur de modulation. CTCSS, DCS incorporé pour la FM. Manipulateur électronique incorporé. Deux sorties ANT. Commande l'antenne ATAS-100. Coupleur externe FC-20 en option. Alimentation 13,8 Vdc, 22 A. Dimensions : 160 x 54 x 205 mm. Poids : 3 kg.

FT-90 Emetteur/récepteur 144/146 MHz, sortie 5/10/20/50 W + 430-440 MHz, sortie 5/10/20/35 W. FM. Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20, 25 et 50 kHz. Haute performance de réception avec étage Ga-As MES FET. 186 mémoires multifonctions avec identification alphanumérique. Appel 1750 Hz, shift répéteur automatique. Fonction "Smart-Search". Squelch S-mètre. Encodeur/décodeur CTCSS et DCS (squelch codé digital). ARTS : test de faisabilité de liaison (portée). Coupure automatique d'émission (TOT). Fonction arrêt automatique (APO). Packet 1200/9600 bds. Shift répéteur automatique (ARS).

Afficheur LCD avec réglage luminosité/contraste. Recherche de code DCS. Fonction beeper. Programmable avec option interface + logiciel. Alimentation 13,8 Vdc, 9,5 A. Dimensions : 138 x 100 x 30 mm. Poids : 644 g.



VX-150 Emetteur/récepteur FM 144/146 MHz, 0,5/2/5 W @ 7,2 Vdc. 209 mémoires avec identification alphanumérique. Fonction "Smart-Search". Appel 1750 Hz, shift répéteur automatique (ARS). Encodeur/décodeur CTCSS et DCS (squelch codé digital). 9 mémoires DTMF. ARTS : test de faisabilité de liaison (portée). Affichage tension batteries, économiseur de batteries. Coupure automatique d'émission (TOT). Fonction arrêt automatique (APO). Programmable avec option interface + logiciel. Alimentation 6 à 16 Vdc. Dimensions : 58 x 108,5 x 26,5 mm. Poids : 325 g avec FNB-64 et antenne.

VX-110 Clavier simplifié 8 touches.
VX-150 Clavier DTMF 16 touches avec entrée directe des fréquences. 2 touches programmables.

VX-110



FT-1500M Emetteur/récepteur FM 144/146 MHz, sortie 5/10/25/50 W. Haute performance en réception. 149 mémoires avec identification alphanumérique. Fonction "Smart-Search". Squelch S-mètre. Encodeur/décodeur CTCSS. Coupure automatique d'émission (TOT). Fonction arrêt automatique (APO). Packet 1200/9600 bds. Shift répéteur automatique (ARS).

8 mémoires DTMF. Affichage tension. Programmable avec option interface + logiciel. Alimentation 13,8 Vdc. Dimensions : 127 x 35 x 126 mm. Poids : 1 kg.




GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88 - Télécopie : 01.60.63.24.85 - Minitel : 3617 code GES
<http://www.ges.fr> — e-mail : info@ges.fr

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST : 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 02.41.75.91.57 **G.E.S. COTE D'AZUR** : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 **G.E.S. LYON** : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél. : 04.78.93.99.55
G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs. L'acquisition des récepteurs est soumise à autorisation ministérielle (article R226-7 du Code Pénal).

VR-5000 Récepteur large bande 0,1 à 2600 MHz. Modes USB/LSB/AM/AM-N/AM-W/FM-N/FM-W. Récepteur auxiliaire AM/FM. Entrée directe des fréquences par clavier. 2000 mémoires (banques de 100 mémoires). 50 couples de mémoires de limite de bande. Accord rapide par rappel des mémoires. Affichage alphanumérique des banques et mémoires. Analyseur de spectre 50 canaux. Tri des mémoires par fréquence, mode, numéro de canal ou alphanumérique. Horloge 24 heures avec fuseaux horaires. 22 mémoires pour stations de radiodiffusion (jusqu'à 5 fréquences par station). Fonction "Smart-Search". Scanning multifonctions. Réglage luminosité/contraste de l'afficheur. Filtre prés-

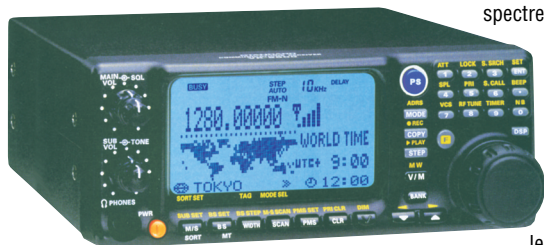

lecteur accordable de 1,8 à 1000 MHz. Filtres DSP et module d'enregistrement optionnels. Deux prises antenne. Sortie FI 10,7 MHz. Sortie enregistreur à niveau constant. Interface pour commande par ordinateur. Clonage des données. Alimentation 13,5 Vdc. Dimensions : 180 x 70 x 203 mm. Poids : 1,9 kg.

VR-500F

Récepteur de 100 kHz à 1300 MHz. Modes AM/NFM/WFM/USB/LSB/CW. 1000 mémoires + 100 mémoires Pass + 10 mémoires de limite de recherche + 10 mémoires double veille + 1 mémoire prioritaire. Alimentation batterie 3 V ou adaptateur externe 9-16 Vdc. Dimensions : 95 x 58 x 30 mm hors projections. Poids : 220 g avec batterie et antenne.



MRT-1200-2C



YAESU

Le choix des DX-eur's les plus exigeants!

Retour sur le FT-817

Denis BONOMO, F6GKQ

Après avoir passé les vacances en compagnie d'un FT-817, le "QRP toutes bandes" de YAESU, nous sommes à même d'affiner le jugement porté sur cet appareil lors d'une précédente - mais trop brève - évaluation. Rien à dire, c'est vraiment un beau jouet !

12



E/R CW 14 MHz à conversion directe

Claude TRASSAERT, F5YC

L'appareil décrit ci-après est destiné aux graphistes amateurs de "QRP" (petite puissance). La réalisation modulaire permet de procéder par étapes et il n'est pas nécessaire de réaliser tous les modules pour obtenir un montage opérationnel.

28




Ampli linéaire 2 à 50 MHz, 150 W

Pierre LENARD

Certains lecteurs demandaient la description d'un amplificateur linéaire susceptible d'augmenter la puissance de sortie d'émetteurs délivrant une dizaine de watts ou moins.

34

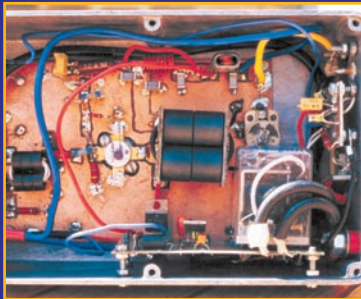L'article proposé ici apporte une réponse...



Shopping	6
Actualité	8
Essai Yaesu VXA-200 Aviator Pilot II	16
Essai PMR Icom IC-446S	18
Essai RX aviation Maycom AR-108	20
Essai antenne ATX Walkabout	22
Mesure sur l'émetteur ATV de FIGFF	24
Les nouvelles de l'espace	40
Le coin du logiciel	44
Le journal des points et des traits	50
Radioinfo	52
Expé vacances sur Lampedusa, AF-019	55
245MA, opérateur Adamou ne répond plus... ..	58
Carnet de trafic	64
Les carnets d'oncle Oscar	76
Le B.A. BA de la radio	79
Fiches de préparation à la licence	81
Les petites annonces	83

Quel avenir pour le radioamateurisme ? Certains s'interrogent aujourd'hui de l'intérêt qu'il y a à communiquer en BLU, quand ce n'est pas en télégraphie, sur les bandes HF alors que l'on vit à l'ère du numérique, des très hautes fréquences et des liaisons par satellite... Personnellement, je trouve en cette remarque matière à réflexion. Les radioamateurs ont encore un rôle à jouer dans le développement de communications radio fiables, y compris sur le spectre HF. Longtemps pionniers, suivis de près par les industriels qui guettaient nos expériences pour les mettre en application, nous sommes devenus des "utilisateurs" des produits qu'ils commercialisent pour nous. Cette tendance peut s'inverser si l'on est capable d'imaginer un peu le futur de notre activité : pourquoi ne pas travailler sur des pistes telles que la numérisation de la voix pour une transmission efficace en HF, les communications digitales à haut débit (y compris en HF... réfléchissez, ça doit bien être possible !), des antennes plus compactes mais performantes, le contrôle à distance de nos stations, etc. Bien entendu, dans certains cas, il faudra obtenir des autorisations, des dérogations de notre "tutelle". Justement, n'y a-t-il pas un rôle à jouer pour nos associations ? Par ailleurs, n'est-ce pas l'occasion de recomposer des groupes de travail ou de réflexion ayant un projet commun à développer et par là même d'alimenter nos QSO quotidiens de propos plus techniques ?

Denis BONOMO, F6GKQ

<http://www.megahertz-magazine.com>

e-mail : redaction@megahertz-magazine.com

INDEX DES ANNONCEURS

GES - YAESU FT817	02
WINCKER	03
GES - Le choix des DXeurs	04
RCS	07
GES - Wattmètres Bird	09
ITA	11
MHz - CD « Millenium »	14
HAMEXPO 2001	14
DX SYSTEM RADIO	15
FREQUENCE CENTRE	19
MHz - Livre « Calling Shamwinck »	21
MHz - Livre « Les antennes de F5AD »	23
CTA	23
COMLEEC	27
MHz - Livre « WIFB's QRP Notebook »	33
BATIMA	33
GES - Game pro et Export	33
MHz - Livre « Logiciels PC pour l'élec. »	46
GES - Pope	46
ANTENNES FT	47
SARCELLES DIFFUSION	48-49
GES - Mesure Kenwood	51
MHz - CW « Offre »	53
GES Nord - Les belles occasions	53
GES - Moteurs Yaesu	54
MHz - Livre « RSGB IOTA Directory... »	56
MHz - Nouvelles licences	56
JMJ - Abo Elec	57
MHz - CD « Oser 2000 ! »	61
INFRACOM	61
ICOM	63
RADIO 33	67
JJD COMMUNICATIONS	67
ABORCAS	71
MHz - Livre « Build your own intellig... »	78
GES - Hung Chang	78
GES Lyon - Les belles occasions	83
BATIMA	84
LA CREOLE DE NOTRE DAME	84
ICP	84
DELCOM	86
RCEG	86
SUD Avenir RADIO	86
MHz - Librairie	73-74
MHz - Catalogue (Listing)	75-76
MHz - Bon de commande	93
MHz - Abonnements	94
MHz - CD « Méga 2000 - Méga 1999 »	95
GES - YAESU MARK-V	96

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que certains matériels présentés dans nos publicités sont à usage exclusivement réservé aux utilisateurs autorisés dans la gamme de fréquences qui leur est attribuée. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos annonceurs, lesquels se feront un plaisir de vous informer

La photo de couverture, est une œuvre artistique de Jacques CATROS, FIGSL, pompier volontaire et radioamateur comme l'évoquent les éléments sur son cliché !

Ce numéro a été routé à nos abonnés le 22 août 2001

Le Shopping

A l'attention de nos fidèles annonceurs. Cette page vous est ouverte : n'hésitez pas à nous contacter pour présenter vos dernières nouveautés !

AMPLIS ACOM CHEZ RADIO 33

Les amplificateurs linéaires HF ACOM sont construits en Bulgarie. La société a acquis ses lettres de noblesse en travaillant pour ALPHA. Elle offre maintenant sa propre gamme de produits dont le modèle 1 kW que nous vous présenterons prochainement plus en détail. En attendant, voici un aperçu de ses caractéristiques.

MFJ : LES NOUVEAUTÉS

Voici deux nouveautés qui seront, sans nul doute, rapidement disponibles chez GES.

MFJ-461 "MORSE CODE READER"

Vous ne savez pas décoder le Morse à l'oreille ? Peut-être

d'une sortie RS232 pour être couplé à un PC, affichant ainsi le texte sur un écran plus grand. Avec le MFJ-461, le Morse c'est dans la poche !

MFJ-1275 "INTERFACE CARTE SON"

Il existe de plus en plus de logiciels mettant à con-

et vous pourrez trafiquer en toute quiétude. L'audio est isolée par des optocoupleurs, le micro peut être connecté ou déconnecté en un instant, les niveaux aisément contrôlés, etc. Des cavaliers internes permettent d'adapter le câblage de la sortie micro à tous les transceivers courants.

Enfin, cerise sur le gâteau, l'appareil est livré avec un CD-ROM contenant de nombreux logiciels tous modes...



Ampli linéaire HF et 50 MHz ACOM.



RCI-5054DX.

L'ampli utilise un seul tube 4CX800A (GU74B) monté cathode à la masse. Il couvre de 1.8 à 54 MHz, dans tous les modes. Vous utiliserez donc un seul et même ampli en HF et 6 mètres ! Son gain est de 12 dB (on atteint le kW avec 60 W en entrée). Il fonctionne en QSK.

Piloté par un microprocesseur, il dispose de nombreuses protections, d'un circuit de mémorisation des défauts (pouvant être utilisé par la maintenance), d'une aide au réglage rapide avec affichage sur LCD, d'un filtre de sortie classique en Pi-L garantissant une émission très propre.

Poids 18 kg, dimensions 422 x 355 x 182 mm. Radio 33 livre, sur demande, le manuel de maintenance sur disquette, au format PDF.

Si vous ne l'avez pas vu à Marennes, où Radio 33 l'exposait, cet ampli sera également présenté à Auxerre.



MFJ-461 "Morse Code Reader".

apprenez-vous un jour... En attendant, le MFJ-461 peut accomplir cette tâche pour vous, sans qu'il soit nécessaire de relier un câble à votre récepteur. En effet, ce petit appareil se "couple" au haut-parleur (il contient un micro qui capte le son émis par le HP) et décode le Morse jusqu'à 99 mots par minute en affichant le texte sur un LCD. Il s'asservit automatiquement sur la vitesse de transmission et il est capable de lire les signaux faibles, grâce à son modem PLL. Par ailleurs, le MFJ-461 peut ressortir les 140 derniers caractères reçus. Il dispose



MFJ-1275 "Interface Carte Son".

tribution la carte son de votre PC pour émettre et recevoir dans les modes les plus divers (SSTV, FAX, RTTY, PSK31, etc.). Malheureusement, le couplage de l'émetteur-récepteur à la carte son de l'ordinateur n'est pas toujours des plus faciles à réaliser : on récolte de la ronflette, des retours HF, il faut sans cesse "bidouiller" les niveaux lorsque l'on change de logiciel ou de mode...

Avec le MFJ-1275, la plupart de ces défauts disparaissent

RCI-5054DX : LE 6 MÈTRES DE RANGER

Les cibistes connaissent bien la marque, certains radioamateurs également notamment à cause du RCI2950...

Le RCI-5054DX de Ranger permet de trafiquer sur 6 mètres dans tous les modes (BLU, CW, AM et FM), avec une puissance de 25 W PEP entre 50 et 54 MHz. Il dispose d'un split pour les répéteurs et de 10 mémoires, pour retrouver rapidement les balises qui vous servent à tester la propagation, par exemple. Pour le moment, le RCI-5054DX n'est pas encore disponible en France mais parions que cela ne tardera pas...

ABONNEZ-VOUS A **MEGAHERTZ**



Les KENWOOD vous attendent

TS-2000

L'émetteur-récepteur de KENWOOD dont les performances représentent une percée technologique en HF. Avec son design pratique, innovant et son large écran LCD, une immense impression de sophistication se dégage.



VC-H1

L'appareil «Slow-scan Television» portable, nouveau concept en matière de communication visuelle, permet d'élargir les possibilités de transmission radioamateur.

TM-V7



TM-D700

Ce transceiver bibande (144 et 430 MHz) FM innove en incorporant un TNC pour le packet radio (1200 et 9600 bauds) et toutes les fonctions APRS (couplage radio et GPS).



TS-570D



NOS OCCASIONS REVISEES ET GARANTIES 6 MOIS

TS-950SD.....	13 900 F
FT-890	7 900 F
TS-450SAT	6 900 F
TS-440SAT + filtre	5 900 F
IC-740 220 V.....	4 500 F
IC-751 AF - 220 V.....	4 900 F
FT-747	4 900 F
TS-830	3 900 F
DX-77	4 900 F
FT-101Z	2 900 F
FC-800	3 290 F
IC-2800H.....	4 100 F

MATERIEL EN DEPOT-VENTE

FT-990	8 900 F
AOR-SDU5500	4 800 F
TONO-7070	1 900 F
IC-2800H.....	3 500 F

TOUTE LA GAMME KENWOOD CONSULTEZ-NOUS !



RCS

4, Bd Diderot • 75012 PARIS

Tél. : 01 44 73 88 73 - Fax : 01 44 73 88 74

e.mail : rcs_paris@wanadoo.fr - Internet : http://perso.wanadoo.fr/rcs_paris

23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 93 16 69 - Fax : 04 73 93 73 59

L. 14h/19h
M. à S. 10h/19h

L. à V. 9h/12h
14h/19h

L'actualité

HOT LINE "MEGA"

La Rédaction peut vous répondre le matin entre 9 h et 12 h les lundi, mercredi et vendredi au : **02.99.42.52.62**
 Nous ne prendrons pas d'appel en dehors de ces créneaux horaires mais vous pouvez communiquer avec nous : par FAX (02.99.42.52.88) ou par E-mail (redaction@megahertz-magazine.com). Merci pour votre compréhension.

Pensez aux dates de bouclage : toute information doit être en notre possession avant le 5 du mois pour parution dans le numéro du mois suivant.

INTERNET : Notre site est à l'adresse suivante :
<http://www.megahertz-magazine.com>
 Informations par E-mail à l'adresse suivante :
redaction@megahertz-magazine.com

CONCOURS PHOTO

Faites travailler votre imagination pour la photo de couverture, objet de notre concours permanent qui vous permet de gagner 12 mois d'abonnement en cas de publication. Soyez créatifs, nous recevons trop de photos d'antennes, imaginez autre chose ayant trait à la radio. Attention, pour être retenue, votre photo doit être de parfaite qualité (nous recevons beaucoup de documents flous, mal cadrés, mal éclairés, avec un arrière plan gênant, etc.), tirée sur papier brillant (format 10 x 14 minimum) et impérativement dans le sens vertical. Nous attendons vos œuvres. Bonne chance !
 La photo de couverture est de © Jacques CATROS, FIGSL.

Radioamateurs

INITIATIVE DE LA FNRASEC... HÉLAS PEU SUIVIE !

Au mois de juin, la FNRASEC prenait une initiative qui nous semblait intéressante, celle de réunir les principaux acteurs du monde radioamateur français afin de débattre de son devenir. Associations, importateurs, médias ont été invités à une réunion qui devait se tenir le 7 septembre...
 Deux seulement (GES et MEGHERTZ magazine) ont daigné répondre. Inutile de dire que, dans ce cas, la FNRASEC instigatrice de cette rencontre n'a pu que l'annuler... L'avenir du radioa-

mateurisme français intéresse aussi peu de monde ?

CHALLENGE F8SH

En vue de promouvoir la recherche dans le domaine de la propagation par sporadique E, F8ACK et ON1KVE ont mis sur pied un challenge appelé "Challenge F8SH", en hommage à M. Serge Canivenc, ancien coordinateur de recherches à l'IARU.
 Ce challenge concerne uniquement les contacts réalisés par ce moyen de propagation pour la bande 2 mètres. Pour y participer, rien de plus simple. Il suffit de renvoyer à ON1KVE une copie du journal de trafic avec tous les QSO réalisés par ce biais entre le 1er mai 2001 et le 30 septembre 2001. Les QSO réalisés lors des autres concours comptent également.
 Pour plus de détails voir le site : <http://challengef8sh.ifrance.com>

COMMUNIQUÉ DE L'AMSAT-FRANCE

La bande 2,4 GHz est appelée dans un avenir proche à devenir une des bandes favorites pour le trafic analogique et numérique via AO-40. Dans cette optique, l'AMSAT-France a développé une petite balise 2400 MHz destinée à faciliter le réglage et le contrôle des chaînes

de réception 13 cm. Elle est également utilisable sur 1260 MHz.

Basée sur un oscillateur à quartz 60 MHz suivi d'un générateur de peigne d'harmoniques, cette balise à composants CMS alimentée par 4 petites piles de 1,5 V est disponible auprès du secrétariat de l'AMSAT-F (16, rue de la Vallée 91360 EPINAY SUR ORGE). Elle est proposée (prête à l'emploi, boîtier et piles non comprises) au prix de 36 euros. Le (petit) bénéfice escompté sur cette opération sera entièrement dédié aux projets de l'AMSAT-F.

(info F6AGR)

AO-40 : TRANSPONDEURS EN SERVICE !

Après une correction qui devait le placer sur son orbite définitive, où il devrait rester pour de nombreuses années, AO-40 a vu ses transpondeurs mis en service : descente 2.4 GHz et montée sur 435 et 1200 MHz.

ACTIVATION "VIRADE DE L'ESPOIR" PATRONNÉE PAR L'ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Le REF 91, en association avec le REF 78 et le radio-club F6KBS (CEA-Saclay),

demandera l'indicatif TM5VE pour participer le dimanche 30 septembre à la 2ème Virade de l'Espoir, journée d'information et de collecte de fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. L'activation sera implantée en plein air, à proximité de la Ferme de Coubertin, Chemin de Coubertin à St Rémy les Chevreuse (78). Radioguidage sur 145,525 MHz. Il est envisagé d'opérer de 9 h à 18 h locales deux stations (CW et SSB) et des démonstrations de modes plus visuels (SSTV, PSK31, ...) qui permettront de présenter nos activités aux plus de 1000 visiteurs attendus sur un parcours festif. Une carte QSL spéciale sera éditée; QSL via F8BXG (CBA ou bureau).

PETIT ERRATUM DANS NOTRE N°221

Le site LicenceRA (préparation à l'examen radioamateur) n'est pas œuvre de F4CUK et F5ZV mais de Bernard LESAGE et Serge F4CUK...

Par ailleurs, dans la liste d'adresses des associations, nous avons malencontreusement oublié :

ANTA
 1, rue de Boulogne
 37100 TOURS
 Tél./FAX 02.47.51.07.80

A PROPOS DE DX-FILE

L'adresse du site où vous pouvez découvrir DX-FILE (logiciel cahier de trafic français) a changé. Il faut maintenant aller sur <http://dxfile.free.fr/dxfile.htm> car l'autre site ne sera plus mis à jour.

DX-CLUSTER 11 MÈTRES SUR CIBINET

Un DX-CLUSTER réservé à la bande des 11 mètres vient d'être mis en place avec le site CiBiNET.

Sur <http://cluster.cibinet.com/> chaque OM peut remplir un formulaire pour annoncer un spot, les données sont stockées dans une base de données ce qui permet d'effectuer des recherches sur les indicatifs entendus, les contrées, les "spotters" (annonceurs) et les types de transmissions (Phonie, SSTV, packet, etc.). Nous misons sur un Internet à connexions illimitées et pas trop chères (pour bientôt ???) pour que ce cluster français devienne un lieu de rendez-vous pour les DX'eurs. Associé à CiBiNET (www.cibinet.com), le cluster offre de nombreux services aux OM.

(Info communiquée pour CiBiNET par Richard - 14BF187)

COMMUNIQUÉ DU BUREAU DE L'ARALA (ASSOCIATION DES RADIOAMATEURS DE LOIRE-ATLANTIQUE)

Comme tous les ans depuis 30 ans, l'ARALA organise des cours de préparation aux licences radioamateurs. La session 2001-2002 débutera à 18h30 le mercredi 26 septembre 2001 par une réunion d'accueil dans les locaux du radio club 32 bd de la Chauvinière 44300 NANTES

Pour tout renseignement s'adresser à Gilles L'Hotellier

Tél: 02.40.75.52.04 (le soir) ou via @mail: gilles.lhotellier@free.fr

LEXIQUE FRANÇAIS-ALLEMAND DE DL30BK SUR INTERNET

Un lexique français allemand de 13500 termes est disponible en téléchargement sur le site www.vth.de

Voici la démarche pour trouver le lexique:

- accéder au site www.vth.de
- sur la page d'accueil il y a 2 cases : MODELLBAU (à

gauche) et FUNK/KOMMUNIKATION (à droite)

- cliquer sur FUNK/KOMMUNIKATION

- on accède à une page sur laquelle il y a des photos de couvertures de 5 revues

- cliquer sur la couverture de la revue FUNK (première à gauche)

- on accède à une page où il y a une colonne à gauche avec des rubriques, cliquer sur DOWNLOADS

- dans le bas de la page à laquelle on accède, on trouve DEUTSCH/FRANZOSISCH TECHNIK-WORTEBUCH cliquer dessus pour le télécharger.

(info Patrick VIGNERON, F4BVH)

RADIOMANIA 2001

Le 14 octobre, lors de sa seconde édition, "RADIOMANIA" sera à nouveau le grand rendez-vous français des passionnés de vieux matériels radio et son.

Les radiophilistes (collectionneurs de radio et de TSF) ainsi que les amateurs de matériels audio pourront venir voir, exposer, vendre, acquérir, échanger leurs matériels à l'occasion de la bourse d'échange/exposition organisée à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand (63) par les associations "Rétro-Phonia" de Bordeaux et "Carrefour International de la Radio" de Clermont-Ferrand.

Parmi les matériels présentés on trouvera notamment :

- Radio (réception) : postes récepteurs grand public fabriqués depuis le début du siècle dernier, antennes cadres, diffuseurs, récepteurs de trafic professionnels ;

- Radio (émission) : postes radioamateurs, émetteurs professionnels, lampes d'émission de puissance (émetteurs radiodiffusion) ;
- Son : matériels d'enregistrement et de reproduction du son (phonographes, magnétophones), matériels d'amplification, supports d'enregistrements (cylindre, disques) ;
- Pièces détachées se rap-

portant aux domaines ci-dessus ;

- Documentation : ouvrages et revues de radioélectricité, documents techniques, affiches, philatélie.

Une conférence sur "la technologie des lampes d'émission de puissance" sera faite par M. Michel MASSAUX, professeur honoraire de physique à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Les associations nationales regroupant les spécialistes de ces thèmes, associées à cette manifestation, présenteront leurs activités.

Dossiers d'inscription à retirer auprès de :

"Rétro-Phonia"
7, rue Binaud
33300 Bordeaux
E-mail : president@retro-phonia.com


Renseignements :

"C.I.R."
22, rue Bansac
63000 Clermont-Ferrand
E-mail : C.i.r@wanadoo.fr

FOIRE-EXPOSITION INTERNATIONALE DE CAEN

A l'occasion de la foire-exposition annuelle de Caen (14) qui se tiendra du vendredi 14 septembre au lundi 24 septembre inclus.

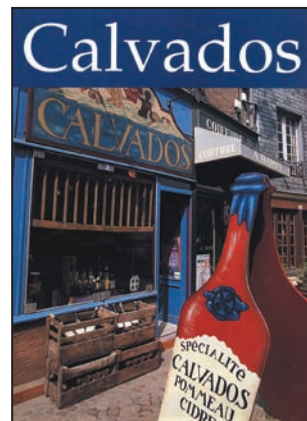Les radioamateurs du Calvados (REF-Union 14 & ARAC 14) seront présents dans le cadre du Village des Associations installé dans l'enceinte de la foire à proximité du ZENITH de CAEN. Une station radio de démonstration sera en service et les contacts avec le Brésil, pays invité cette année, seront recherchés. L'indicateur utilisé sera F6KCZ, attribué au radio-club de Caen, 135 rue



WATTMETRE PROFESSIONNEL

BIRD



Boîtier BIRD 43
450 kHz à 2300 MHz
100 mW à 10 kW
selon bouchons
tables 1 / 2 / 3 / 6



Autres modèles et bouchons sur demande



MRT-0396-3

Charges de 5 W à 50 kW

**Wattmètres spéciaux
pour grandes puissances
Wattmètre PEP**

TUBES EIMAC

FREQUENCEMETRES OPTOELECTRONICS

de 10 Hz à 3 GHz



- Portables
M1
3000A
3300
SCOUT (40)
CUB
- De table
SSB-220A
8040

Documentation sur demande

G S GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
RUE DE L'INDUSTRIE - ZONE INDUSTRIELLE
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx
Tél. : (1) 64.41.78.88 - Fax : (1) 60.63.24.85
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S.

de Bayeux, 14000 Caen.
Internet : <http://f6kcz.free.fr>

EXPOSITION T.S.F. À SANCERRE (18)

L'A.E.A. a le plaisir de faire savoir que M. Pierre THIROT, adhérent de longue date et fervent collectionneur exposera une grande partie de sa collection de postes récepteurs de radio au n° 1, rue des trois Barbeaux à Sancerre les 15 et 16 septembre 2001 de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures.
Informations :
P. Thirot : 02.48.54.08.61
ou auprès du président de l'A.E.A., coordonnées ci-après.

AG DE L'A.E.A.

(AMIS DU MUSÉE DE L'ÉLECTROACOUSTIQUE - LES RADIOPHILES FRANÇAIS)

L'association (sans but lucratif, loi de 1901) rassemble les amateurs d'histoire et de collection relatives à nos moyens de communication : T.S.F., télégraphe, téléphone, télévision, y compris les moyens audio. La revue trimestrielle et les expositions de collections privées assurent les relations de ses membres.

Elle tiendra cette année son Assemblée Générale ordinaire à Saint Fargeau (Yonne) le samedi 6 octobre 2001, dans la salle du cinéma Boisgelin.

Le Musée de la reproduction du son de Saint Fargeau comprend une splendide collection de T.S.F., venue compléter l'excellente collection de phonographes et de musique mécanique. Le meilleur moyen de s'y rendre est la sortie 21 sur l'autoroute A77. Le siège social de l'A.E.A. y sera transporté à cette occasion solennelle. L'administration de l'A.E.A. demeure cependant à l'adresse ci-dessous.

Passionné de radio, de télévision, d'électronique. Pour connaître et ranimer ces techniques à travers leur histoire ou la collection, adhérez à l'A.E.A. - Les Radiophiles français.

Vous êtes curieux, vous serez savant !

A.E.A. - Les Radiophiles français - BP 22 - 92222 - BAGNEUX cedex.

<http://perso.wanadoo.fr/clubaea>

aea-mail@wanadoo.fr

Président : J.-C. Montagné

f6isc@wanadoo.fr

Tél. : 01.46.55.03.33

Fax : 01.46.55.13.15

... ET CONFÉRENCE

Par ailleurs, Jean-Claude Montagné (F6ISC), nous fait savoir qu'il donnera une conférence à Saint Fargeau (Yonne) le dimanche 21 octobre 2001. (autoroute 77, sortie 21), à 15 heures, dans la salle du cinéma BOISGELIN.

Le thème abordé est : "Qui suis-je ? La Science sur les traces de l'homme".

Le sujet traité sera : "La découverte de la télégraphie sans fil devenue radio puis électronique a généré tous les progrès dont nous bénéficions aujourd'hui".

Jean-Claude Montagné est un ancien ingénieur, historien et auteur-éditeur d'ouvrages sur l'histoire des moyens de télécommunication, etc. Voir son site <http://www.beiret-communication.com>
e-mail f6isc@wanadoo.fr

SALON DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION À L'ESAT

En 1999, la première édition de ce salon, réservé aux professionnels, avait rassemblé sur quelque 1000m², des grands groupes internationaux et des PME/PMI locales. 50 exposants et 3000 visiteurs ont pu établir des con-

tacts très valorisants. Cette nouvelle édition (3, 4 et 5 octobre) témoigne de la volonté de l'ESAT de jouer un rôle socio-économique actif. Par ailleurs, ce salon préfigure la mission du futur Musée des Transmissions, au sein de la technopole Rennes Atalante Beaulieu et dont la première pierre sera posée à cette occasion.

L'objectif de ce salon est de rassembler, sur le thème des NTIC, les entreprises qui travaillent déjà pour la défense, les entreprises régionales, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les décideurs des Armées (française mais également allemande, américaine et britannique) sur un haut lieu de recherche en ce domaine.

Professionnels, vous pouvez contacter l'ESAT au 02.99.84.34.10 ou salon2001@esat.terre.defense.gouv.fr
Voir également : www.esat.terre.defense.gouv.fr

Manifestations

FONTENAY-LE-COMTE (85)

Pour la septième année consécutive, le Club RadioAmateur Vendéen, organise le Forum Des Radiocommunications de Vendée (85). Il se déroulera les samedi 15 et dimanche 16 septembre. La ville de Fontenay-le-Comte nous accueillera dans la salle de Bel Air, située à proximité du centre ville, facilement accessible. La direction à prendre pour se retrouver est Centre Ville puis Gare SNCF. Un fléchage sera mis en place au niveau des feux tricolores de la gare SNCF.

TOURS (37)

Convention du Clipperton DX Club (C-DX-C) le 22 septembre à Tours.

CESSON-SÉVIGNÉ (35)

Le Salon des Technologies de l'Information et de la Communication se tiendra les 3, 4 et 5 octobre prochains à l'ESAT (Ecole Supérieure et

d'Application des Transmissions). Voir ci-dessus.

CLERMONT-FERRAND (63)

Le 14 octobre, Radiomania 2001 se tiendra à Clermont-Ferrand. Voir infos ci-dessus.

TANTONVILLE (54)

Au CCAS à Tantonville, le dimanche 14 octobre, aura lieu la 10ème rencontre régionale des radioamateurs de Lorraine. Au programme, assemblées des associations présentes, exposition technique, brocante, matériel d'occasion et surplus.
Entrée libre. Réservation pour le repas avant le 7 octobre auprès de flbns@oreka.com

FÊTE DE LA SCIENCE

Du 15 au 21 octobre, de nombreuses manifestations sont prévues dans toute la France. Renseignements sur www.recherche.gouv.fr

AUXERRE (89)

N'oubliez pas le rendez-vous HAMEXPO (23ème édition), les 20 et 21 octobre à Auxerre (89).

Pensez à nous rendre visite sur le stand MEGAHERTZ magazine...

HANOVRE (DL)

La 20ème édition du Salon INTERRADIO à Hanovre se tiendra le 27 octobre, au parc exposition de la ville. Accès par l'autoroute A7. Places disponibles au parking "Nord 1". Ouverture de 9h à 17h. Prix d'entrée 10DM ouvrant droit à tombola.

A cette occasion, la station DFOIR activera le DOK IR2001 et radioguidera les visiteurs.

PARIS LE BOURGET (93)

Réservé aux professionnels, le Salon Milipol (technologies de sécurité et lutte anti-criminelle) rassemblera quelque 500 exposants et des visiteurs venus des 5 continents. Du 20 au 23 novembre.



International Technology Antenna

ITA-OTURA

Fréquences : 1,8 à 60 MHz

Taille : 7,50 m

L'ITA-OTURA est une exceptionnelle nouveauté testée en août 2000 par EA7/F5MSU depuis Granada, 60 pays furent contactés en quelques jours, dont : BV, BY, DU, FH, FO, FW, HK, HS, J, K, LU, OX, PT, T7, UAO, V2, YB, ZP, 9K, etc. Elle est réalisée dans les mêmes conditions et matériaux que nos monobandes. Il s'agit en fait d'un brin rayonnant de 7,5 m couplé à un ITA-MTFT. Le diamètre important des tubes utilisés et la hauteur totale de l'antenne permet une utilisation depuis la bande des 160 m ! L'utilisation d'une boîte de couplage est recommandée pour profiter au maximum de toutes les bandes H.F. Cependant, sur toutes les bandes le ROS est inférieur à 3:1 et il est inférieur à 1,5:1 sur de nombreuses bandes sans coupleur ! Simple et performante, à essayer absolument.

Prix : 1 290 F TTC

NOUVEAU

ITA MTFT

Avec quelques mètres de câble filaire, vous pourrez recevoir et émettre de 0,1 à 200 MHz !

ITA MTFT : **290 F**

Puissance max. : 300 W (PEP)

ITA MTFT-HP : **390 F**

Puissance max. : 1 000 W (PEP)

KIT de fixation

pour MTFT sur mât : **75 F**

KIT de fixation

pour MTFT-HP : **85 F**



EGALEMENT DISPONIBLE

YAGI MONOBANDES

de 10 MHz à 174 MHz

YAGI pour les bandes "Pro"

(Aviation, Marine, Pompier...), radioamateurs et CB.

ANTENNES VERTICALES MULTIBANDES

Référence	Fréquences	Hauteur	Prix
ITA-GP3	14/21/28 MHz	3.65 m	690 F TTC
ITA-GP2W	18/24 MHz	3.50 m	690 F TTC
ITA-GP3W	10/18/24 MHz	5.40 m	890 F TTC
ITA-OTURA	1,5 à 60 MHz (300 W PEP)	7.50 m	1290 F TTC
ITA-OTURA-HP	1,5 à 60 MHz (1000 W PEP)	7.50 m	1590 F TTC

ITA MINIMAX

YAGI 14/21/28 MHz, raccourcie
3 éléments

Boom : 2,5 m

Réflecteur : 5,2 m

NOUVEAU

Prix : **2 990 F TTC**



RETROUVEZ TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES

SUR WWW.RDXC-ITA.COM

Contactez votre revendeur

Nouveau revendeur

RADIO DX CENTER (I.T.A.)

39, Route du Pontel
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tél : 01 34 89 46 01
Fax : 01 34 89 46 02

A. M. I.

16, Rue Jacques Gabriel
31400 TOULOUSE
Tél : 05 34 31 53 25
Fax : 05 34 31 55 53

RADIO 33

8, Avenue Dorgelès
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 97 35 34
Fax : 05 56 55 03 66

CB LYON COMMUNICATIONS

33, Rue Raoul Servant
69007 LYON
Tél : 04 72 71 03 90
04 72 71 37 95

CB SERVICE

8, Boulevard de Metz
59100 ROUBAIX
Tél : 03 20 27 20 72
Fax : 03 20 36 90 73

SARCELLES DIFFUSION

Centre commercial de la Gare RER
BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX
Tél : 01 39 93 68 39/01 39 86 39 67
Fax : 01 39 86 47 59

SOLEAU DIFFUSION ELECTRONIQUE

10, Rue Marcel Ulrici
59610 FOURMIES
Tél : 03 27 60 02 90

RAPACE

Place Mayence
6040 JUMET
BELGIQUE
Tél : 0(0) 71 35 42 44

Retour sur le FT-817

Notre première rencontre avec le FT-817 fut brève bien qu'éloquente... A l'époque, GES n'avait pu nous confier le bébé que pour 4 jours. Avouez que c'est trop peu pour mesurer les capacités de ce beau jouet. Plus tard, lorsque les stocks se sont constitués, nous avons récupéré un appareil qui a accompagné votre serviteur en vacances. D'où ce "Retour sur le FT-817" que nous aurions pu transformer en "Le FT-817 prend des vacances !" ...

Avant tout, bien entendu, nous vous incitons à lire ou à relire le texte paru dans MEGHERTZ magazine n°216, le présent article n'étant qu'un complément d'information... Pour résumer et renseigner ceux qui ne connaissent pas le FT-817, il s'agit d'un transceiver à peine plus gros qu'un livre de poche, incluant son jeu de piles ou une batterie rechargeable le rendant totalement autonome, couvrant les bandes HF, 50 MHz, VHF et UHF et délivrant une puissance de 5 W. Le FT-817 fonctionne dans tous les modes : CW, BLU, AM, FM, Packet, etc. Nous insistons sur un point, il n'est pas possible de le comparer à un transceiver HF "de table" ou à un VHF/UHF tous modes prévu seulement pour ces bandes.

Nous avons disposé d'un appareil livré avec une batterie rechargeable, son chargeur optionnel, et un filtre étroit pour la CW. Cette "configuration" séduisante permet de trafiquer en télégraphie dans de bonnes conditions (sinon, il faut se contenter du filtre large) et de réduire la puissance au strict minimum si l'on dispose d'une bonne antenne, ce qui permet de ménager l'autonomie de la batterie. En fait, il ne manque au FT-817 qu'un coupleur d'antenne automatique pour pouvoir trafiquer sur n'importe quel "bout de fil". C'est d'ailleurs avec un coupleur que nous avons utilisé l'ap-

pareil, le LDG AT-11 déjà présenté dans nos colonnes. Pour nous rapprocher des conditions de trafic "du campeur", nous avons lancé un fil de 30m dans un arbre, fil relié au coupleur automatique par l'intermédiaire d'un "balun magnétique" (la petite boîte magique sujette à bien des discussions). Bien sûr, ce type d'antenne ne vaut en aucun cas un aérien bien accordé sur une seule bande de trafic ou une antenne multibandes correctement conçue, mais l'expérience montre que, pendant les vacances, les radioamateurs aiment ne pas trop s'encombrer, ne serait-ce que par consensus avec leur compagne...

Nous ne reviendrons pas ici sur l'aspect extrêmement compact du FT-817 : c'est vraiment l'idéal de pouvoir disposer d'un aussi grand nombre de bandes dans un

si faible volume. Nous pourrions également souligner qu'il est agréable de pouvoir écouter la radiodiffusion en modulation de fréquence quand on ne fait pas de trafic amateur ! Nous allons nous limiter à confirmer, corriger ou préciser nos impressions exposées dans le précédent article.

INSTALLATION DE LA BATTERIE ET DU FILTRE

L'installation de la batterie du FT-817 (nous avons disposé du pack FNB-72, 9,6 V - 1000 mAh) s'effectue en ôtant la trappe prévue à cet effet. Il faut ensuite déposer le bac à piles et relier la batterie au connecteur (il est muni d'un détrompeur). Pour pouvoir utiliser cette batterie, il faudra la charger entièrement, surtout les premières fois. Cette charge


de la batterie peut se faire à partir de votre alimentation ou d'un chargeur optionnel, le NC-72B/C. Dans ce dernier cas, le FT-817 devra être mis hors tension. Pour procéder à la charge, quelle que soit la source, on sélectionne le menu correspondant (touche A sur la ligne CHG - VLT - DSP). Le FT-817 étant sur arrêt, on voit alors s'afficher le décompte du temps de charge à partir de 8h00...

Si vous chargez le FT-817 à partir d'une alimentation, vous pourrez l'utiliser pendant ce temps.

Le cycle de fonctionnement que vous adopterez (rapport entre les temps d'émission et réception) déterminera évidemment l'autonomie de la batterie. Nous avons procédé à plusieurs charges/décharges de la batterie pour déterminer une autonomie moyenne : 4 heures d'écoute avec une batterie pleinement chargée, en navigant dans les menus, etc. Si l'on effectue des QSO, ce temps se



Installation de la batterie.

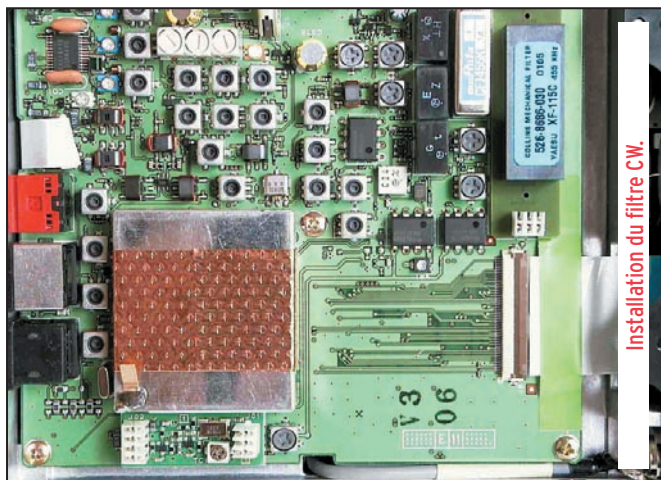

réduit rapidement... Sachez donc réduire votre consommation et adoptant toujours le minimum de puissance nécessaire... et prévoyez une batterie supplémentaire toujours chargée ou un jeu de piles alcalines ! Par ailleurs, le FT-817 permet d'afficher la tension d'alimentation, ce qui constitue une indication sérieuse vous permettant d'estimer l'énergie disponible. L'icône de batterie faible, que l'on ne verra apparaître que si l'on regarde fréquemment le LCD, aurait pu avantageusement être remplacée par un signal sonore prévenant l'opérateur quelque temps avant la coupure fatale de l'alimentation.

L'installation du filtre CW "étroit" (vous devez choisir, CW YF-122C ou SSB YF-122S, il n'y a qu'un seul emplacement) se fait en ôtant les 7 vis du couvercle supérieur et en déposant ce dernier. Il n'est pas nécessaire de souder des fils, le filtre étant monté sur une platine à broches. La seule précaution à prendre étant de bien aligner les broches dans les supports. Le filtre sera "déclaré" dans le menu 38 (CW ou SSB) pour pouvoir être activé par la suite. La mise en service du filtre étroit s'effectue par le menu "rapide" (appui bref sur la touche F) en sélectionnant la ligne IPO - ATT - NAR et en pressant la touche C. Les caractéristiques de ce filtre mécanique Collins CW sont très honorables et il s'avérera bien vite indispensable pour les opérateurs télégraphistes. Il améliore considérablement les perfor-

mances en réception dans ce mode.

LA RÉCEPTION DU FT-817

La sensibilité du récepteur est située dans la bonne moyenne. Nous nous référons aux mesures effectuées dans les labos de l'ARRL et du RSGB : sur 14 MHz, préampli en service, l'ARRL a mesuré un MDS (signal minimum que l'on puisse discerner) de -134 dBm avec le filtre 500 Hz. Au RSGB, on préfère la mesure 10 dB S+N/N (un signal déjà plus conséquent !) et le chiffre avancé, sur le filtre d'origine cette fois, est de -120 dBm. En terme de résistance aux signaux forts, on peut constater une tendance à la modulation, notamment sur les bandes basses avec un dipôle de 2x20 m ou une center fed de 2x13,5 m que l'on peut juguler avec l'IPO et/ou l'atténuateur. YAESU indique bien qu'il faut fonctionner avec l'IPO (c'est-à-dire sans le préampli) dès que le S-mètre dévie sur le bruit de fond. L'ARRL a mesuré un point d'interception du 3ème ordre à -5,6 dBm (sur 20 m avec le préampli) alors qu'il passe à +5 dBm sans le

préampli. On voit l'importance qu'il y a de ne pas abuser du préampli, qui ne s'avère vraiment nécessaire qu'en mobile, avec une antenne courte, ou encore sur les bandes supérieures là aussi dans des mauvaises conditions d'antenne... Le FT-817 reste dans les normes pour ce type d'appareil portable. L'atténuateur et l'IPO sont désactivés en VHF et UHF, le récepteur travaillant alors au maximum de sensibilité. La qualité audio de l'appareil est, elle aussi, dans la bonne moyenne, malgré le petit haut-parleur. Si l'on écoute au casque, on prendra soin de réduire le niveau au moyen du commutateur placé près de la prise casque.

La mise en service du RIT requiert un appui sur le bouton CLAR qui affecte alors cette fonction à la commande crantée SEL. Le LCD affiche la fréquence avec une petite flèche vers le haut ou vers le bas, indiquant ainsi le sens du décalage. Si l'on appuie plus longtemps sur le bouton CLAR, on met en service l'IF-SHIFT que l'on peut alors régler avec la commande SEL. Cette fois, ce sont des doubles flèches qui apparaissent pour indiquer le sens du décalage. Bien que partageant les mêmes commandes, IF-SHIFT et RIT (ou clarifier, comme on voudra) ne s'excluent pas l'un et l'autre... Il fallait bien trouver une astuce avec un panneau avant aussi simple !

La consommation en réception, écoute sur casque et LCD éteint, approche les 360 mA sur l'exemplaire qui nous a été confié. Sur le HP, elle passe à 450 mA (mesure faite sur une tonalité d'environ 1000 Hz) pour un niveau normal d'écoute.

L'ÉMISSION

La puissance de 5 W est la limite supérieure admise pour le trafic en QRP (faible puissance). Les adeptes de ce sport apprécieront sans aucun doute le FT-817 car il permet de réduire cette puissance par paliers, jusqu'à 500 mW. En télégraphie ou en PSK31, vous serez surpris par le nombre de QSO possibles avec aussi peu de puissance. Si votre correspondant vous passe 599 avec 5 W, n'hésitez pas à descendre immédiatement la puissance à 1W, vous perdrez un point... et encore, il n'est même pas sûr que le correspondant s'en aperçoive ; sur batterie vous serez récompensé par quelques minutes de trafic supplémentaires ! Sur l'exemplaire testé, nous avons mesuré les puissances suivantes, sous 13,8 V (alimentation secteur) :

1.8 MHz	5.0 W
3,5 MHz	5.2 W
7.0 MHz	5.0 W
14 MHz	4.6 W
21 MHz	4.4 W
28 MHz	4.4 W
50 MHz	3.8 W
144 MHz	3.7 W
433 MHz	3.4 W

Le courant consommé varie entre 2 A et 1,8 A .

La puissance ramenée à 500 mW est quasiment constante sur toutes les bandes : 0,48 W mesurés.

La qualité de modulation n'appelle pas de commentaire de la part des correspondants, une fois le gain micro ajusté en SSB (il n'y a pas de compresseur). Le VOX satisfait les adeptes de ce circuit.


En télégraphie, le FT-817 dispose d'un keyer permettant de régler la vitesse d'émission entre 4 et 60 mots par minute. Ce réglage de vitesse



Le LCD du FT-817.



Une vue sur les prises latérales.

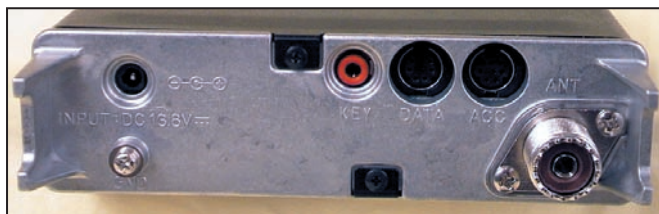

La face arrière et ses connecteurs.

est facilement accessible par menu et peut demeurer affiché pour une modification en cours de QSO. Dommage qu'il n'ait pas un lanceur d'appels CW incorporé venant compléter le keyer... Si le transceiver n'est pas capable du full break-in, il s'en rapproche quand on programme le délai E/R à sa valeur mini, 10 ms. Le pitch et le volume du sidetone sont ajustables. On appréciera, en réception, la position CW-R (inversion de bande latérale du BFO) pour se dégager d'une éventuelle interférence.

QUELQUES REMARQUES EN VRAC

- En pratique, malgré le dépouillement du panneau avant, on constate que les commandes essentielles sont rapidement accessibles à l'aide des deux menus et des

trois touches A, B, C. Il est facile de "configurer" l'appareil pour le mode que l'on préfère : ainsi, en CW, on laissera le menu de vitesse du keyer rapidement accessible, si besoin est de s'adapter à la manipulation du correspondant.

- La commande crantée "SEL" s'avère bien pratique pour changer la fréquence en FM (ou en AM broadcast) au pas programmé. Notons qu'une pression sur le bouton permet de sélectionner rapidement les MHz.

- En PSK31 (ou en RTTY), l'appareil fonctionne en AFSK et le niveau d'audio injecté dans le transceiver par la prise DATA est réglé par un menu indépendant du niveau utilisé pour la phonie.

- En Packet, le FT-817 est prévu pour fonctionner en 1200 ou 9600 bauds.

- En station fixe, si vous

devez le poser sur un autre appareil, pensez à intercaler un carton ou tout autre dispositif qui évitera des rayures sur les capots respectifs. Une alternative : pourquoi ne pas coller 4 petits pieds en caoutchouc noir ?

EN CONCLUSION

Peut-on considérer le FT-817 comme le parent pauvre du FT-100 ? Je ne le pense pas... Il s'agit de deux appareils aux philosophies différentes, le FT-817 étant résolument dédié aux adeptes du

QRP demandant un transceiver véritablement autonome. C'est le compagnon idéal pour tous ceux qui se déplacent beaucoup : tenant dans une petite sacoche, il ne lui manque qu'une antenne pour pouvoir faire des QSO... Dans sa classe de prix (autour de 8000 FF), compte tenu du nombre de bandes couvertes, de sa complète autonomie, des fonctions qu'il offre, des performances, le FT-817 peut être qualifié de "Rolls des QRP".

Denis BONOMO, F6GKQ

Boutique MEGAHERTZ CD-ROMS MILLENIUM RADIO

Réf. : CD051 165 F + port 20 F




Ce double CD est une compilation de tout ce que l'on peut trouver sur Internet dans le domaine de la radio. Il vous évitera de nombreuses heures de recherches et de téléchargement. Ces logiciels concernent tous les domaines passionnant des radioamateurs : propagation, satellites, commande de transceivers, décodages CW, SSTV, FAX, RTTY, etc., apprentissage du Morse, calculs d'antennes, carnets de trafic... Constamment remis à jour, ces CD contiennent chaque logiciel dans la version la plus récente.

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

THE PACK-IT REFERENCE

En marge de cet article, nous voudrions signaler l'existence d'un petit livret, relié par une spirale en plastique, facile à consulter et à emporter impérativement avec le FT-817. Edité au Canada, il est écrit en anglais, il vous faudra donc maîtriser cette langue. L'auteur, VE3AYR, reprend les instructions fournies dans le manuel utilisateur du FT-817 en les complétant et en les organisant différemment d'où l'aspect "pratique" de ce manuel de référence. Si certaines informations ne sont valables que pour l'Amérique du Nord (plans des bandes par exemple), d'autres seront précieuses au plus grand nombre. De nombreuses références à des sites Internet traitant du FT-817 ou de sujets connexes sont proposées. Parmi les astuces publiées dans cet ouvrage, on appréciera particulièrement les suggestions effectuées pour exploiter le FT-817 en trafic satellites.

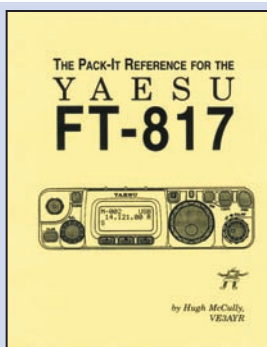

FT-817 Book
610 Barons Court,
Burlington, ON L7R 4E4
Canada
Prix : \$13,45 (US\$) par mandat international
<http://bigwave.ca/~janus/hrm/FT-817/index.html>

23^e ÉDITION

HAM EXPO 2001

SALON INTERNATIONAL RADIOAMATEUR

HAM

20-21 OCTOBRE
AUXERREXPO

DX SYSTEM RADIO

Fabricant français d'antennes

DXSR VB 800

Antenne verticale sans radiaux 1.8 - 52 MHz

Caractéristiques techniques

- Antenne verticale 1.8 à 52 MHz.
- Utilisation de 3.5 à 30 MHz sans boîte de couplage avec un ROS maximum de 1.8:1.
- Ne nécessite aucun radiaux ou plan de sol.
- Système d'alimentation spécifique (pas de transformateur 1/9 ou 1/10, ni de résistances...) sur connecteur SO 239.
- Pièces de fixation des éléments réalisées en laiton massif.
- Montage ou démontage en 2 minutes "chrono".
- Éléments en tubes de fibre de verre Ø 32.5, 28.4, 25.0, 12.0, 8.0 mm.
- Résistance au vent garantie à 180 Km/h.
- Longueur électrique : 7 m.
- Longueur mécanique totale : 5.25 m.
- Longueur démontée : 1.05 m.
- Poids 5 Kg.
- Puissance admissible 800 W.

Vue des éléments constituant la DXSR VB 800



440 €uros TTC

(2 886,21 F)

Port France métropolitaine et Corse :
12,20 €uros (80,02 F) en sus



**Présent
à Auxerre**

DX SYSTEM RADIO

Boîte Postale 3

F28240 CHAMPROND EN GATINE

Téléphone : 02 37 37 04 01

Télécopie : 02 37 37 04 03

Internet : www.dxsr-antennas.com

VXA-200 Aviator PilotII

En vol, la sécurité passe par celle des communications radio. Bien sûr, il existe des procédures en cas de panne, mais pourquoi ne pas s'offrir une radio complémentaire ? Quant aux vélioles, pilotes d'ULM, etc. qui veulent pénétrer dans un espace contrôlé où la radio est obligatoire, ils apprécieront la solution offerte par le VXA-200, un émetteur-récepteur bande aviation qui offre également une fonction "navigation VOR".


ROBUSTE LE VXA-200 !

Tous les aéronefs ne sont pas forcément équipés radio... d'où l'intérêt de disposer d'un émetteur-récepteur portable, que l'on peut passer d'un appareil à l'autre. Par ailleurs, il existe des situations où, depuis le sol, l'on a besoin de communiquer avec un aéronef : entraînement voltige, meetings aériens, etc. Le Yaesu VXA-200, très compact, autonome, permet de se sentir en sécurité sans s'encombrer d'un équipement imposant. De la forme d'un traditionnel talkie-walkie, ressemblant à nos "portatifs

Véliole, pilote privé, peut-être pilote professionnel soucieux d'assurer la sécurité des communications même en panne radio totale, le VXA-200 est fait pour vous. Ce petit émetteur-récepteur aviation couvre de 108 à 136.975 MHz et possède une fonction VOR bien utile. Peu encombrant, il trouvera sa place dans tous les flight-cases !

radioamateurs", il offre une puissance d'émission de 5 W PEP (1,5 W porteuse) sous 7,2V, tension nominale de son pack batterie. Il peut également être alimenté par une source externe de 12V. Pour un plus grand confort du pilote, il est livré avec un adaptateur permettant de le relier aux micros-casques habituellement utilisés en aviation moyennant l'utilisation d'un commutateur non fourni (voir plus loin). Le chargeur de batterie n'est pas livré avec l'appareil mais vendu en option, n'oubliez pas de le prévoir ! Il existe, toujours en option, un bac à piles (6 piles AA) qui permet de remplacer la batterie. L'Aviator PilotII affiche résolument un aspect solide : son boîtier protège efficacement

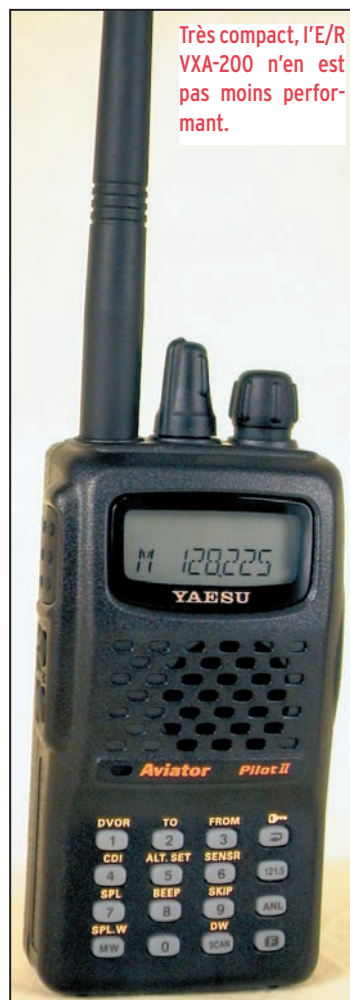Très compact, l'E/R VXA-200 n'en est pas moins performant.



810. Un clip doté d'un solide ressort de rappel permet la fixation à la ceinture. Inutile de préciser ici que l'utilisation du VXA-200 reste réservée aux personnels entraînés et dûment autorisés (pilotes, agents de contrôle, etc.).

FONCTIONNEMENT

La mise en service du VXA-200 s'effectue en tournant l'unique potentiomètre assurant le réglage de volume. L'autre commande (DIAL), placée à côté de ce potentiomètre, est un bouton cranté permettant de sélectionner les fréquences ou canaux mémoires. Une pression verticale sur ce bouton donne accès à trois choix : VFO, MR, BOOK (voir plus loin).

Le seuil du squelch est préréglé : il peut être modifié à l'aide de la commande DIAL et d'une

option de menu. On peut forcer l'ouverture du squelch par une pression sur une touche. Quand le squelch est ouvert par un signal, une LED s'éclaire en vert près

l'électronique, les prises sont obturées par des opercules en caoutchouc, les touches et boutons de commande sont résistants. Yaesu l'a conçu suivant la norme MIL-STD



En mode NAV, affichage de la radiale VOR et de l'écart de route.



En FROM... avec sélection d'affichage plus lisible.

de la commande de volume. Cette même LED, vous l'avez deviné, s'allume en rouge en émission.

La prise antenne est un connecteur SMA. Bien entendu, l'antenne caoutchouc livrée avec l'Aviator PilotII est optimisée pour la bande de fréquences aéro. A vous de prévoir un adaptateur pour relier l'émetteur-récepteur à l'installation de bord (attention, faites appel à un spécialiste, à bord d'un avion il n'est pas question de "bricoler").

Le VXA-200 est équipé d'un circuit ANL (limiteur de parasites) qui pourra s'avérer utile avec des moteurs mal antiparasités.

Le choix d'une fréquence s'effectue initialement en mode VFO mais l'appareil dispose de mémoires. On entre une fréquence à partir du clavier ou en tournant la commande crantée. Précisons que le VXA-200 est au pas de 25 kHz et non au pas de 8,33 kHz, ce qui n'est pas gênant compte tenu de la clientèle visée. Bien sûr, les fréquences peuvent être mises en mémoire. L'opération est simple : on sélectionne la fréquence sur le VFO, on maintient la touche MW pendant 2 secondes pour accéder au mode mémoire. Un canal mémoire est proposé, on l'accepte ou on en choisit un autre à l'aide de la commande crantée. On peut ensuite affecter un nom sur 8 caractères à cette mémoire (un exemple : RNE APP pour Rennes Approche...). Lors de l'exploration des mémoires, pour utiliser une fréquence, on a le choix entre l'affichage du nom, celui du numéro de canal... ou la fréquence elle-même. Le VXA-200 dispose ainsi de 50 fréquences programmables par l'utilisateur, de CH-001 à CH-050.

L'appareil offre par ailleurs ce que Yaesu a appelé "BOOK" : un répertoire de 100 fréquences pré-programmées en usine ou par le revendeur mais que l'on se rassure, l'utilisateur peut les reprogrammer à sa guise. L'opération est, bien entendu, assez longue d'où l'intérêt de disposer d'un PC et du logiciel

ad hoc pour l'effectuer plus rapidement... voire sur plusieurs VXA-200.

Le 121.5 MHz (fréquence de détresse) est accessible directement à partir du clavier, même lorsqu'il est verrouillé, une touche lui étant réservée. Inutile de préciser ici que l'on ne joue pas avec cette fréquence ! Pour la quitter, il suffit de presser le bouton DIAL et l'on retourne au mode précédemment sélectionné.

Un des atouts du VXA-200 est son mode NAV, permettant d'utiliser les VOR (balises de navigation omnidirectionnelles). Toute fréquence située entre 108 et 117.975 MHz est considérée par l'Aviator PilotII comme une fréquence VOR et sélectionne le mode correspondant faisant apparaître un indicateur de route (3 chiffres en degrés), en haut à gauche de l'afficheur (mode DVOR). Vers le milieu du LCD, la fonction CDI (mode CDI) fait apparaître "l'aiguille VOR" où l'on pourra lire l'indication d'écart de route lors de la navigation vers (TO) ou en éloignement (FROM) du VOR. L'indicateur est symbolisé par un diamant et des barres verticales (une tous les deux degrés). Cet écart de route est affiché dans une limite de $\pm 10^\circ$. S'il n'y a pas de réception du VOR sélectionné, une série de --- apparaît sur le LCD équivalant au "flag" VOR des instruments de navigation habituels. La sélection TO/FROM s'effectue par deux touches du clavier. Par commodité, il est possible de remplacer l'affichage de la fréquence par celui de la route (caractères plus gros, plus faciles à lire en vol). Lorsque l'on veut suivre une route, il suffit de l'afficher (clavier ou DIAL) et de piloter de façon à réduire l'écart de route (diamant seul affiché). Pour être complet sur le sujet, le VXA-200 affiche "LOC" quand une fréquence localizer est sélectionnée au lieu d'une fréquence VOR.

L'utilisation avec un combiné casque micro (aux normes aviation) est rendue possible grâce au raccord livré à cet effet. Il faudra toutefois



Le VXA-200 avec ses connecteurs (livrés) et le chargeur optionnel.

prévoir un dispositif de commutation pour le passage en émission. Le manuel montre les liaisons à effectuer. Pendant l'émission, la modulation est reproduite dans le casque. Le micro interne peut alors être inhibé par le menu de configuration.

La fonction "Dual Watch" permet de veiller une fréquence prioritaire pendant que l'on trafique sur une autre fréquence, par exemple : surveiller la fréquence tour en trafiquant sur la fréquence planeurs ou en discutant sur le 123.45... ou encore surveiller la fréquence tour en écoutant l'ATIS.

L'Aviator PilotII dispose d'un scanner permettant de balayer le VFO (toute la bande COM, de 118 à 136.975 MHz), les mémoires ou le répertoire de fréquences. Les canaux occupés en permanence (ATIS par exemple) peuvent être "sautés" évitant un arrêt inutile du scanner.

UN ALTI SECOURS ?

Le VXA-200 dispose d'un circuit thermomètre interne, permettant d'afficher la température en °C ou °F. Ce thermomètre peut être calibré pour obtenir des mesures plus précises. En option, il existe une platine barométrique, permettant de mesurer la pression et de déduire l'altitude. La pression est affichée en hecto-pascal ou en mm de mercure. L'altitude en pieds ou en mètres. Baro et alti peuvent être corrigés (calibration). On peut éventuellement utiliser le VXA-200 comme altimètre de

secours. L'appareil qui nous a été confié ne possédait pas cette platine optionnelle.

Un menu gère la configuration complète de l'appareil, permettant d'activer ou désactiver certaines fonctions.

La sensibilité du VXA-200 est très bonne, bien entendu sans commune mesure avec les récepteurs de type "ouverture large" puisque optimisée pour la seule bande aviation. Le niveau de l'audio diffusé par le petit haut-parleur est suffisant en planeur. Par contre, l'utilisation à bord d'un engin motorisé passera par l'écoute au casque... sauf si l'on est prêt à coller l'oreille contre le HP ! Rien à redire envers la modulation contrôlée en local, sur un récepteur de trafic.

Le VXA-200 "Aviator PilotII" est réussi. Grâce à ses mémoires, que l'on peut facilement "baptiser" d'un nom plus parlant que la simple fréquence, il s'avère simple à utiliser, si l'on prend soin de ranger les fréquences dans un ordre logique, en fonction des types de vols que l'on réalise. Sa fonction "NAV" peut être utile comme moyen de secours... ou comme second VOR. Ses qualités radio (sensibilité en réception, modulation et puissance émise) sont des plus correctes. Bien entendu, on ne devra jamais faire reposer la sécurité d'un vol sur sa seule présence à bord...

Contactez GES pour tout renseignement supplémentaire sur cet appareil.

*Denis BONOMO,
F6GKQ*

PMR ICOM IC-446S

Pour assurer la sécurité sur des manifestations sportives, pour garder le contact avec les siens lors de randonnées

pédestres ou à vélo, au ski, pour des services de gardiennage ou simplement pour le plaisir de communiquer à courte distance (nous verrons cette notion plus loin), ou encore entre deux véhicules, la PMR est une solution de choix.

En effet, une bande de fréquences a été réservée à cette application. La norme est stricte : 500 mW de PAR et une antenne non démontable.

C'est plus que les 10 mW des LPD pour un prix à peine plus élevé.

Pas étonnant que de nombreux utilisateurs se ruent maintenant sur ces émetteurs-récepteurs.

Icom décline sa version PMR avec l'IC-446S présenté ici.

CE N'EST PAS UN JOUET !

Attention, ces petits émetteurs-récepteurs ne sont pas des jouets : leurs performances sont telles qu'ils peuvent assurer des communications dans d'excellentes conditions.

La portée sera évidemment affaire de dégagement : en bord de mer, elle atteindra sans problème 2 à 3 km.

En montagne, entre deux sommets en vue directe, il n'est pas illusoire de viser les 4 à 5 km.

En zone urbaine, une portée de 500 m à 1 km est possible.

Chaque constructeur sort ses émetteurs-récepteurs norme "PMR", destinés à des applications familiales ou professionnelles sans licence ni taxe. Utilisant la bande des 446 MHz, ils délivrent 500 mW de puissance apparente rayonnée et offrent, de ce fait, une portée intéressante liée aux conditions de dégagement.



Lors de nos essais, en zone semi-urbaine, nous avons atteint le kilomètre... avec une qualité de transmission toujours correcte.

L'IC-446S est alimenté par 3 piles de 1,5 V type AA.

En option, Icom propose un pack batterie et un chargeur : un choix judicieux pour des utilisations fréquentes.

L'antenne pivote pour se rabattre le long de l'appareil quand il n'est pas utilisé.

A l'arrière, on peut fixer, au dessus de la trappe à piles, un clip pour porter l'E/R à la ceinture.

Sur le dessus, à côté du bouton permettant d'ajuster le volume, on trouve un cache masquant les prises micro et haut-parleur extérieurs, un accessoire qui pourra s'avérer utile dans bien des applications...

L'afficheur LCD est d'une taille suffisante pour permettre une lecture facile des informations qui y apparaissent.

Il est rétroéclairé lors des appuis sur les touches.

Destinés à un public "non connaisseur", ces PMR doivent être simples à utiliser...

et c'est le cas tant que l'on entre pas dans les fonctions d'appel de groupe, CTCSS, etc.

La mise sous tension se fait en pressant la touche POWER.

On positionne l'antenne en la tournant de 90°.

On règle le volume avec le potentiomètre.

On sélectionne le canal (de 1 à 8) avec les touches UP et DOWN.

En préparant ainsi deux appareils identiques, la communication peut être établie : pour émettre, appuyer sur le PTT (côté gauche de l'E/R). Quoi de plus simple ?

LES FONCTIONS

En pressant la touche MODE pendant une seconde, on peut forcer l'ouverture du squelch, l'opération inverse permettant de le refermer.

Lors de la réception d'un signal, une flèche dirigée vers l'icône représentant un petit E/R apparaît sur l'afficheur.

En émission, c'est une flèche dirigée en sens inverse qui s'affiche.

La touche MODE donne accès à d'autres fonctions comme la sélection de groupes.

En fait, l'attribution de l'un des 38 codes programmés autorise une veille silencieuse sur un canal, même si celui-ci est employé par d'autres utilisateurs (probabilité plus importante en ville !).

Il s'agit en fait d'un CTCSS (squelch codé) qui n'ouvre le silencieux qu'à réception



d'une tonalité subaudible. Vous conviendrez de ce code avec votre correspondant... et afficherez les mêmes valeurs.

On accède à cette fonction en appuyant sur la touche MODE pour voir apparaître --- à côté du numéro de canal. On choisit ensuite un code, de 1 à 38, à l'aide des touches UP et DOWN...

La fonction RING (sonnerie) permet d'obtenir (Smart-Ring) un accusé de réception, indiquant que le correspondant est à portée radio, même s'il n'est pas en mesure de parler (exemple de l'utilisateur qui a posé son E/R et s'est éloigné quelques instants).

Pour obtenir la confirmation que la liaison est faisable, il suffit d'appuyer sur la touche UP en pressant le PTT. On entend une série de bips rapides puis une sonnerie se déclenche pendant 10 secondes.

Dans le même temps, le correspondant entend cette sonnerie sur son E/R...

On peut aussi appuyer sur la touche DOWN pendant l'émission : dans ce cas, on déclenche une sonnerie pendant la durée de l'appui, sonnerie également entendue par le correspondant.

Un moyen comme un autre d'attirer son attention !

Les sonneries sont program-

mables, vous avez le choix entre 10 !

Plus puissante que la fonction sonnerie, l'ATS (Automatic Transponder System), teste la liaison toutes les 60 secondes : l'émetteur envoie un signal de recherche et attend une réponse de l'autre appareil.

S'il la reçoit, un autre symbole représentant un émetteur-récepteur apparaît fixe sur le LCD, s'il ne le reçoit plus, ce symbole clignote.

Pour éviter des émissions continues accidentelles, l'IC-446S est équipé d'un circuit (TOT pour Time Out Timer) qui coupe l'émission après 3 mn, non sans vous avoir prévenu par un signal sonore 10 secondes auparavant.

Par ailleurs, il dispose d'un timer qui coupe l'alimentation après deux heures d'inutilisation.

Une icône signale que les piles sont faibles.

Enfin, il est possible de verrouiller les touches (sauf le PTT) pour éviter de dérégler accidentellement l'appareil.

Compacts, légers, simples à mettre en œuvre et performants, les IC-446S conviennent à tous les utilisateurs qui ont besoin d'établir une liaison radio "courte portée" gratuite et sans licence... et sans restriction de contenu !

Denis BONOMO, F6GKQ



Dépositaire

ICOM FRANCE



Dépositaire

KENWOOD



YAESU

TOUTE LA GAMME

FRÉQUENCE CENTRE

CRÉDIT IMMÉDIAT

C E T E L E M



**PRESENT
À AUXERRE
20 ET 21 OCTOBRE**

**REPRISE
MATÉRIEL**

LIVRAISON

(Dép.: 07-26-30-84-13-34 etc.)

117, rue de CREQUI - 69006 LYON

Tél.: 04 78 24 17 42

Fax : 04 78 24 40 45

MAYCOM AR-108

Un récepteur bande aviation synthétisé

L'AR-108 de MAYCOM est un petit récepteur synthétisé, doté de mémoires et d'un dispositif de scanning. Malgré son prix, très abordable, il est bien moins limité qu'on pourrait le penser et saura satisfaire les amateurs d'écoute aviation.

Accessoirement, il permet aussi d'écouter la bande amateur des deux mètres, de 144 à 146 MHz, en FM. Pas plus gros qu'un paquet de cigarettes, il peut être glissé dans une poche de chemise. Sa petite antenne permet une bonne réception de proximité, si vous habitez à côté d'un terrain ou que vous faites partie de ces fanas de meetings ou de ceux qui aiment bien l'ambiance des aérodromes. Pour une réception plus éloignée, il faudra envisager une autre antenne mais nous verrons les limitations...

Cette antenne est vissée sur un connecteur SMA. A côté, sur le haut du récepteur, se trouve la prise écouteur, couverte d'un caoutchouc la protégeant de la poussière. A droite, deux potentiomètres concentriques ajustent le volume et le squelch.

Sur le côté gauche du récepteur, une touche MON permet de forcer l'ouverture du squelch. Quant à la touche de fonction (FUNC) elle agit conjointement aux boutons placés sur la face avant. Un clip permet de porter le récepteur à la ceinture. Sur le côté droit, on trouve un connecteur qui pourra recharger des batteries si vous optez pour cette solution d'alimen-

De nombreux radio-écouteurs et radioamateurs sont des passionnés d'aviation. Certains sont des pilotes, professionnels ou privés, ils écoutent les dialogues entre organismes de contrôle et avions pour s'entraîner à la phraséologie ou, plus simplement, pour le plaisir de découvrir. L'AR-108, distribué par Sarcelles Diffusion, est un récepteur de poche qui permet de se consacrer à cette activité d'écoute des "bandes aéro".

tation, en lieu et place des deux piles alcalines AA que l'on met en place en ouvrant le logement situé au dos du récepteur.

L'afficheur LCD, bien que de petite taille, est d'une lisibilité très acceptable. Il peut être rétro-éclairé en pres-

sant la touche BP. Y apparaissent : la fréquence, le numéro de mémoire, des indicateurs de fonction, l'icône mon-




L'AR-108 est un récepteur très compact.

trant l'état des piles, un bargraphe indiquant la force du signal reçu. Sept petites touches rondes entourent cet afficheur, chacune d'elles ayant deux fonctions. Le haut-parleur occupe le reste du panneau avant. Il est suffisant pour une écoute en ambiance calme. Dans un environnement bruyant, on préférera l'écoute au casque bien plus confortable.

FONCTIONNEMENT

A la mise sous tension, un petit signal sonore, multinotes, se fait entendre. Il peut être désactivé, comme le bip qui accompagne chaque pression sur une touche. La touche AI/WR, à gauche du LCD, effectue la sélection "bande aviation / bande amateur" et force le mode AM ou FM en fonction du choix. Sur l'exemplaire testé, nous avons noté que le bargraphe déviait déjà de trois points sans signal à l'entrée. L'indication BUSY s'affiche quand le squelch est ouvert, en présence d'un signal ou de bruit de fond. Le choix d'une fréquence se fait à l'aide des touches "flèche vers le haut et vers le bas". La fréquence est décrémen-tée ou incrémentée de la valeur du pas quand on sollicite ces touches. Par ailleurs, on dispose d'un moyen pour

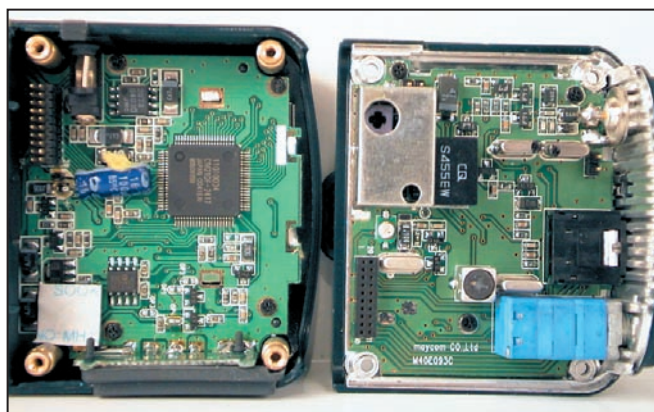

Vue des circuits électroniques : les CMS sont rois !



agir directement sur le chiffre des dizaines, des centaines de kHz, des unités et des dizaines de MHz à l'aide de la touche de fonction et des deux touches précédemment citées, le chiffre correspondant clignotant sur le LCD. Cela permet un accès beaucoup plus rapide à la fréquence voulue. Quand on arrive à 136.975 MHz, le récepteur affiche ensuite 108 MHz... et réciproquement.

Le réglage du pas s'effectue à l'aide de la touche ST. On peut choisir les valeurs suivantes : 5, 10, 12.5, 15 et 25 kHz ou 1 MHz. Si le pas de 8.33 kHz n'est pas présent sur l'AR-108, on se ras-

surera en sachant que l'on peut approcher la fréquence correspondante à l'aide du pas de 5 kHz, grâce à la largeur du filtre réception.

MISE EN MÉMOIRE

L'AR-108 est doté de 99 mémoires. Pour mémoriser une fréquence, on commencera par l'afficher sur le "VFO". On passe ensuite en mode mémoire en pressant la touche MR. On sélectionne le canal mémoire dans lequel on veut enregistrer la fréquence à l'aide des touches fléchées (un canal vide fait apparaître une série de tirets sur le LCD). On presse ensuite la touche de fonction et MW puis on valide par une nouvelle action sur MW. Si cette procédure peut paraître un peu longue, sachez qu'elle s'effectue en fait plus rapidement que sa simple description ! Rangez vos fréquences favorites avec logique, l'utilisation de l'AR-108 n'en sera que plus aisée... Si vous souhaitez qu'une fréquence soit sautée lors du scanning (par exemple, les VOLMET ou ATIS en émission permanente) il suffit d'activer, pour le canal correspondant, la fonction SC.

SCANNING ET DOUBLE VEILLE

Les mémoires peuvent être scannées, ce qui

permet de surveiller l'activité sur les différentes fréquences. Pour lancer le scanning, on presse la touche SC. L'AR-108 arrêtera alors son balayage sur les fréquences trouvées occupées pendant le temps programmé (de 1 à 30 secondes, 5 secondes par défaut). Le scanning peut être interrompu à tout moment en pressant la touche SC... qui le relancera lors de l'appui suivant. La touche MON permet également d'interrompre le scanning en ouvrant le squelch mais il redémarrera dès qu'on relâchera la touche.

La fonction "Dual Watch" permet de surveiller deux fréquences à la fois. On commencera par afficher la première fréquence puis, en pressant FUNC + DW, on sélectionnera la seconde à l'aide des touches fléchées. L'AR-108 alternera alors l'écoute sur les deux fréquences.

QUALITÉ DE LA RÉCEPTION

L'AR-108 est un récepteur superhétérodyne à double changement de fréquence (21,4 MHz et 455 kHz), sensible et, à ce niveau, il satisfera bien des écouteurs. La petite antenne d'origine permet l'écoute locale. On peut avantageusement lui substituer un fouet (tige de laiton par exemple) d'une cinquantaine de centimètres monté directement sur une prise SMA (souder soigneusement puis couler de l'Araldite !). C'est moins esthétique mais plus efficace. Enfin, il faut toutefois faire attention

quand on le relie à un aérien extérieur car il aura tendance à transmoduler, surtout si vous habitez près d'un émetteur de radiodiffusion FM ou de TV. Dans ce cas, la solution passe par l'emploi d'un filtre de bande ou d'un filtre réjecteur (vous avez le choix !). Dans le premier cas, on ne recevra que la bande aviation, atténuant les fréquences inférieures et supérieures au 108-137 MHz. Dans le second cas, on rejettera la fréquence indésirable... Certains de nos annonceurs proposent de tels filtres, consultez-les. Mais si vous habitez en pleine campagne, il est probable qu'une antenne modeste, reliée à la prise de l'AR-108 ne vous apportera pas de désagréments.

Peu coûteux, peu encombrant, performant par sa sensibilité et le nombre de mémoires offertes, l'AR-108 est un choix intéressant pour ceux qui s'intéressent à la bande aviation... ou à la bande 144 MHz et à elles seules. Vous n'hésitez pas à l'emporter partout avec vous !

Merci à Fabrice, F5HCC, pour ses remarques sur le fonctionnement de l'appareil et les comparaisons qu'il a effectuées par rapport "à un scanner" beaucoup plus cher qui prouvent que l'AR-108 se défend fort bien pour son prix raisonnable... Sarcelles Diffusion livre l'AR-108 avec une notice traduite en français, venant en complément du manuel d'origine.

Denis BONOMO,
F6GKQ



De profil, avec le clip de fixation monté.

LA LIBRAIRIE MEGAHERTZ

Grâce à ce livre, pratique à consulter par son petit format, sa reliure en double spirale métallique et sa couverture plastifiée, vous pourrez aisément connaître la position des points de report comme "OMOKO" ou "KORUL", mais vous serez aussi à même de retrouver un type d'appareil grâce au selcal ou au numéro de vol, et de connaître les villes de départ et de destination.



Réf. : EUA020
PRIX : 130 F + port 35 F

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

Antenne ATX "Walkabout"

Cette antenne portable, destinée en priorité au FT-817, mais pouvant être utilisée avec d'autres appareils de petite puissance, couvre les bandes HF de 80 à 6 mètres. Elle est distribuée en France par Sarcelles Diffusion.

Trouver une antenne compacte, susceptible d'être utilisée sur un grand nombre de bandes, n'est pas chose facile. Avec l'arrivée d'émetteurs-récepteurs tels que le Yaesu FT-817, la demande se fait de plus en plus importante : les utilisateurs aimeraient pouvoir mettre dans le même sac que le transceiver, une antenne leur permettant de trafiquer sur les bandes HF, l'antenne "caoutchouc" fournie par le constructeur étant limitée aux bandes 6, 144 et 430 MHz.

PRINCIPE

La conception de l'antenne "ATX Walkabout" n'est pas sans rappeler celle des antennes australiennes "Out-Backer" destinées au mobile. Ces antennes se composent d'un fouet dont la partie basse est formée par une self bobinée en spirale, avec des prises intermédiaires sur lesquelles on raccorde "un strap" effectuant ainsi l'accord en fonction de la bande choisie. On retrouve ici le même principe.

Terminée par une prise BNC, qui viendra se monter directement sur le support BNC du transceiver (face avant), ce dernier étant alors placé verticalement, la partie basse de l'antenne, qui mesure 30 cm de long, contient la self avec six prises intermédiaires. Un fil mobile, terminé par deux fiches "Lilliput" (fiches bananes de petit diamètre)

permet d'effectuer l'accord en se fiant au tableau fourni par le fabricant et... au ROS-mètre du transceiver. La partie haute de la self est elle-même terminée par une prise "F" (comme on trouve sur les démodulateurs TV-satellite). Sur cette prise, on viendra visser la partie haute de l'antenne, qui se compose d'un fouet télescopique à dix sections, mesurant replié 18 cm. Comme on peut le voir sur cette description et les photos, le tout est peu encombrant. Mais est-ce que ça fonctionne ?

MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS

Le point faible du système est l'effort mécanique que doit supporter la BNC de la face avant du FT-817. Il faudra faire attention en manipulant l'antenne et le transceiver. Personnellement, j'ai utilisé l'antenne en la montant sur un coude PL et un adaptateur PL/BNC sur la prise arrière du FT-817, ce dernier reposant à plat. Côté électrique, l'antenne ne peut fonctionner sans un contrepois.

Ce contrepois se composera d'un simple fil (souple de préférence) même de faible diamètre. La longueur sera idéalement un peu inférieure au quart d'onde (l en m = $54,2 / F$ MHz). On le reliera à la vis "GND" située à l'arrière du FT-817. Le fil pourra courir à même le sol ou pendre par une fenêtre. Les essais que nous avons pratiqués ont été faits sur la bande des 20 mètres, avec un contrepois de 4 mètres courant sur le sol.

En se reportant à la petite notice livrée avec l'antenne, on choisira l'emplacement du cavalier. Pour le 20 mètres, c'est la prise numéro 3. Il

faut ensuite ajuster la longueur du brin télescopique, toujours en se référant à la notice. Les valeurs indiquées sont assez fiables : 48" pour le 20 mètres soit 123 cm, en réalité nous avons trouvé 126 cm pour un accord sur 14.130 MHz. Il faut noter un effet lié à la hauteur du poste par rapport au sol, ce malgré la présence du contre-

trepois. Peut-être celui-ci n'est-il pas suffisant ? En abaissant le transceiver et son antenne jusqu'au sol, le ROS montait...

Les résultats sont assez étonnants : en émission, plusieurs pays d'Europe ont été contactés avec des reports respectifs de 549 et 569. J'ai entendu quelques stations US mais je n'ai pas pu faire le contact... 5 W sur une petite antenne, faut pas trop en demander ! Avec une bonne propag, sur 10m, les QSO avec les USA ou l'Amérique du Sud doivent être possibles. Sur 40 mètres, j'ai entendu bon nombre de départements français et



Flûte à 6 trous ? Non, antenne !



Vue sur les prises intermédiaires et le connecteur F.



Le FT-817 équipé de l'ATX Walkabout.

quelques stations allemandes et anglaises. Ce ne sera une surprise pour personne, les résultats sont moins bons sur 80m... Bien que non citées ici, l'antenne fonctionne également sur les bandes intermédiaires (WARC).

Si je n'ai pas noté de retours HF intempestifs malgré l'inévitable proximité de cette antenne par rapport à l'émetteur, l'alimentation ou le microphone, il m'a fallu éteindre le PC voisin car son

d'un appartement, sans possibilité aucune d'aérien extérieur. L'alternative consiste en une antenne "cadre magnétique" plus performante mais ô combien plus encombrante. Si vous optez pour un FT-817 et que vous cherchez une antenne rapide à mettre en œuvre dans un espace très limité, légère et facile à transporter, d'un prix modique, pensez à l'ATX Walkabout...

Denis BONOMO, F6GKQ

rayonnement provoquait un nombre important de raies parasites dans le récepteur. Bien entendu, on ne saurait comparer cette antenne à une filaire ou une beam, tout au plus à une antenne de voiture mais l'utilisateur qui sait ce qu'il peut en attendre, sans demander la lune, ne regrettera pas son acquisition. Cette antenne est idéale pour qui doit écouter ou trafiquer à partir d'une chambre d'hôtel ou à l'intérieur

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS



Z.I Brunehaut - BP 2
62470 CALONNE-RICOUART
Tél. 03 21 65 52 91 • Fax 03 21 65 40 98

e-mail cta.pylones@wanadoo.fr • Internet www.cta-pylones.com

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE

Tous les pylônes sont réalisés dans nos ateliers à Calonne-Ricouart et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication.

- PYLONES A HAUBANER
- PYLONES AUTOPORTANTS
- MATS TELESCOPIQUES
- MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS
- ACCESSOIRES DE HAUBANAGE
- TREUILS

Jean-Pierre, F5HOL, Alain et Sandrine
à votre service

Notre métier : VOTRE PYLONE

A chaque problème, une solution ! En ouvrant notre catalogue CTA, vous trouverez sûrement la vôtre parmi les 20 modèles que nous vous présentons. Un tarif y est joint. Et, si par malheur la bête rare n'y est pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble !

Depuis 1988
près de 2000 autoportants
sont sortis de nos ateliers !

PYLONES "ADOKIT"
AUTOPORTANTS
A HAUBANER
TELESCOPIQUES,
TELESC./BASCULANTS
CABLE DE HAUBANAGE
CAGES-FLECHES



Un transceiver, une antenne,
se changent !!
UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE !!

Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud.

Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications spéciales radioamateurs comprennent tous les accessoires : chaise, cage, flèche... Détails dans notre catalogue que nous pouvons vous adresser contre 10 F en timbres.

LA LIBRAIRIE MEGAHERTZ

LES ANTENNES
Théorie et pratique

Les antennes de F5AD

250 F Réf. : EA21
+ port 35 F

Éléments essentiels d'une station radio, les antennes offrent un champ d'expérimentation illimité, accessible à tous. De l'antenne filaire simple aux aériens à grand gain, du dipôle à la parabole, de la HF aux SHF, l'auteur propose de multiples solutions. L'étude théorique est suivie d'une description détaillée, accompagnée de nombreux trucs et astuces. Véritable bible sur les antennes d'émission-réception, cet ouvrage, illustré de nombreux schémas et photos, est tout autant destiné aux techniciens qu'aux amateurs.

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

Emetteur ATV 70 cm 300 mW nouvelle version

(3ème partie : le banc d'essai)

*"Et la bataille cessa, faute de combattants".
Pierre Cornille. Le Cid.*

L'auteur de cet article passe au peigne fin l'émetteur ATV précédemment décrit dans MEGHERTZ magazine pour en mesurer les qualités et les défauts. Nous allons voir, entre autres, que la recherche de la puissance maximale n'est pas compatible avec une bonne pureté spectrale et que, comme pour tout émetteur ATV sur cette bande 70 cm, un filtre en sortie est indispensable... pour ne pas sortir des limites de la bande !

Dans les précédents numéros de MEGHERTZ magazine⁽¹⁾, est paru un émetteur de télévision amateur (ATV) pour la bande 70 cm. "Encore un", diront certains. "C'est dépassé" diront d'autres. Nous allons vous montrer qu'il n'en est rien.

Non seulement cet émetteur fera date en matière de qualité, mais également il permettra à une nouvelle génération d'OM de devenir "téléamateurs" avec un kit de conception moderne. Le tout pour le plus grand bien de l'activité radioamateur, mais aussi pour la sauvegarde de nos bandes.

INTRODUCTION : JUSTIFICATION DE L'ÉTUDE

En effet, depuis toujours, la nature a horreur du vide. Le réseau de stations automatiques de l'ANF (Agence Nationale des Fréquences), qui est chargée de la surveillance civile du spectre radioélectrique, peut établir des statistiques en matière d'occupation, à la demande des organismes chargés de l'attribution des bandes. Lorsqu'il s'agit de loucher sur de nouvelles bandes, les nôtres ont toujours été particulièrement exposées. En particulier lorsque le spectre en est désespérément plat. Or quoi de plus encombrant qu'un canal télévision ? Les téléamateurs ont par conséquent une grande responsabilité en matière de sauvegarde de nos bandes !...

Certes, le 70 cm est la bande la plus émaillée par des QRM divers, spécialement en milieu urbain et côtier. Mais c'est aussi la bande la plus "basse", celle qui permet les plus grandes distances. On pourra toujours arguer de DX en 24 cm ou plus haut, mais cela restera toujours relativement anecdotique. De plus, les composants les plus onéreux, les transistors et en particulier les amplificateurs de puissance sont bien moins chers en 400 MHz. Les matériels de récupération sont de plus en plus fréquents. Les longueurs des connexions sont bien moins critiques pour les débutants. Les coaxiaux ont moins de pertes. Enfin, c'est en modulation d'amplitude

(pardon, bande latérale atténuée !) où se situe le véritable plaisir à long terme des QSO ATV : l'amélioration de son matériel et par conséquent de la qualité de la transmission.

Après ce long argumentaire

pour le renouveau de l'ATV en 70 cm, venons-en au but de cet article : évaluer l'émetteur ATV FIGFF/F1FAU. Nous espérons que les résultats de cette étude constitueront un argument décisif pour ceux qui hésitent encore à construire cet émetteur.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

a) Le matériel testé est l'émetteur ATV FIGFF/F1FAU décrit dans les numéros 219 et 220 de MEGHERTZ magazine (juin et juillet 2001).

b) Les matériels de mesure suivants sont utilisés pour cette étude :

- alimentation stabilisée : Lambda LPT-7202-FM-W
- voltmètre numérique : Métrix MX 20
- analyseur audio 20 Hz - 100 kHz : HP 8903A
- oscilloscope vidéo : Tektronix 1481R
- générateur de mires/wobulateur vidéo : Thomson/CSF TTV 8320/S
- wattmètre directif : Bird 43 + bouchon 1W 275-450 MHz
- atténuateur de puissance 0-4 GHz 20 dB 10W
- analyseur de spectre 22 GHz : HP 8565A/H02
- analyseur de réseaux vectoriel 5 Hz - 200 MHz : HP 3577A

c) Les mesures portent sur :

- l'amplificateur vidéo : bande passante et analyse fréquentielle de la phase. Ceci est réalisé grâce à l'analyseur de réseaux vectoriel. Il comprend un générateur wobulé à niveau constant. La sortie est envoyée simultanément sur l'entrée de référence de l'analyseur et sur l'entrée de l'ampli vidéo, dont la sortie est reliée à un des canaux de mesure de l'analyseur. L'écran permet de visualiser sur fond de réticule électronique une ou deux traces (en coordonnées rectangulaires : réponse en amplitude et en phase).

- l'amplificateur audio : bande passante, phase et distorsion. Ici, les deux premières sont également relevées avec le HP

(1) Cauquelin A. FIGFF, Denolle C. FIGAU. Emetteur ATV 70 cm 300 mW nouvelle version.

1ère partie : MEGHERTZ magazine n° 219, juin 2001, pp. 34-7.

2ème partie : MEGHERTZ magazine n° 220, juillet 2001, pp. 22-7.

3577 et la dernière relève de l'analyseur audio. Le niveau BF injecté à l'entrée de l'ampli est de 100 mV efficaces. La distorsion est mesurée sur un HP 8903A avec le filtre passe-bas de 30 kHz, ce qui évite de prendre le bruit ultrasonore pour de la distorsion (la bande passante normale du distorsiomètre est de 80 kHz, et sa "sensibilité" est de 0,003 %).

- l'oscillateur : sa pureté spectrale harmonique et non harmonique, son bruit de phase. L'analyseur de spectre est réglé et verrouillé sur 438,5 MHz. L'analyse large bande (200 MHz/division) nous renseigne sur les harmoniques de l'émetteur. En 5 MHz/division, il est possible d'apprécier le signal HF principal lorsqu'il est modulé, les sous-porteuses son et le bruit non désiré dans la bande passante utile. Enfin, le réglage de l'analyseur avec une bande passante étroite (100 Hz) montre le bruit de phase de l'oscillateur.






- amplificateur HF : linéarité en amplitude, puissance de sortie moyenne et puissance crête. Ces mesures sont effectuées respectivement :

- avec la mire sur sa sortie mire de barres de gris ; l'analyseur de spectre est réglé en fréquence fixe avec une bande passante de 3 MHz.

- avec le wattmètre Bird, le signal vidéo injecté consistant en une mire de barres de gris verticales, dont l'oscillogramme se présente comme un escalier (niveau luminance intégré = 50 %, soit 0,35 V auquel il faut ajouter la synchro soit 0,3 V),

- avec l'analyseur de spectre sur les crêtes niveau blanc (modulation positive) ou fond de top synchro (modulation négative) du signal vidéo

- la totalité de l'émetteur : linéarité et bande passante. La mire de barres de gris est injectée à l'entrée vidéo. La position "zero span" de l'analyseur de spectre, dont le filtre d'analyse est réglé sur une largeur de bande de 3 MHz (à -3 dB), et dont l'échelle verticale est placée en mode linéaire, permet de démoduler le signal HF pour visualiser le signal vidéo et en particulier sa linéarité (égalité des marches de l'escalier). Le wobulateur vidéo, qui génère des salves comprises entre 0,5 et 5 MHz sur la totalité de la largeur de l'image, soit une salve par ligne, sert à montrer la constance de la puissance de la modulation HF de part et d'autre de la porteuse (analyse spectrale à 2 MHz/div en abscisse) en fonction de la fréquence de modulation. En effet, toute la gamme de fréquences vidéo étant présente à la sortie du wobulateur, et comme elles modulent l'émetteur avec une tension cons-

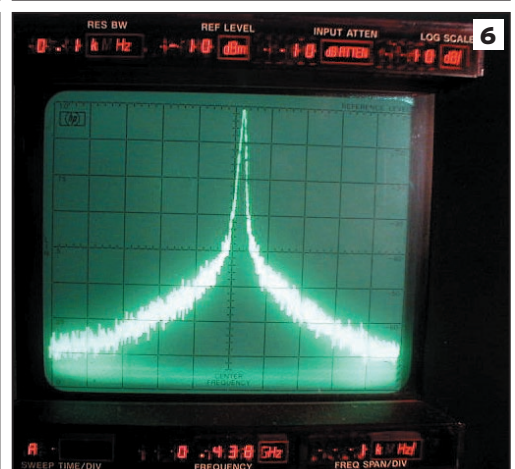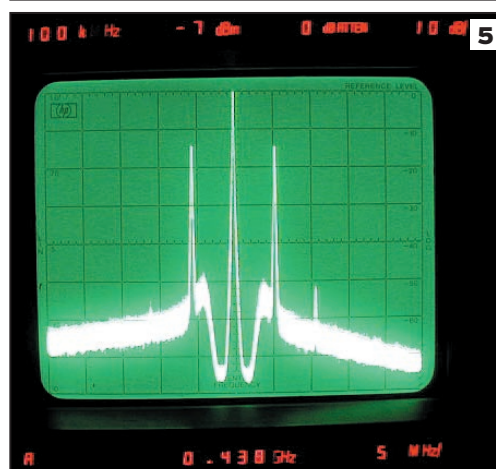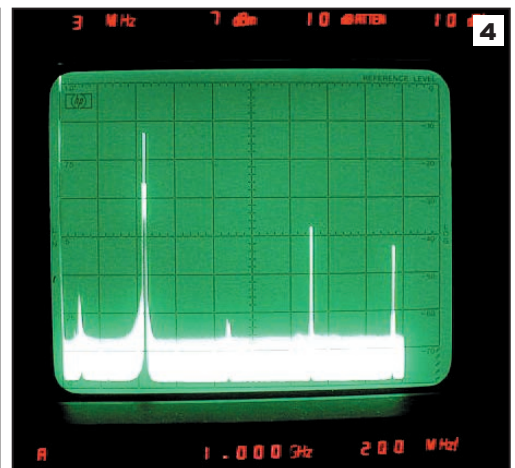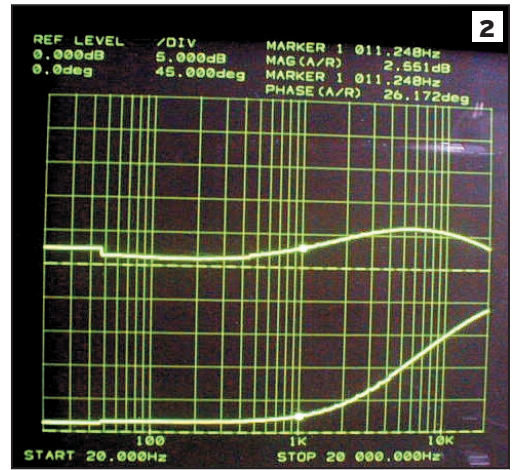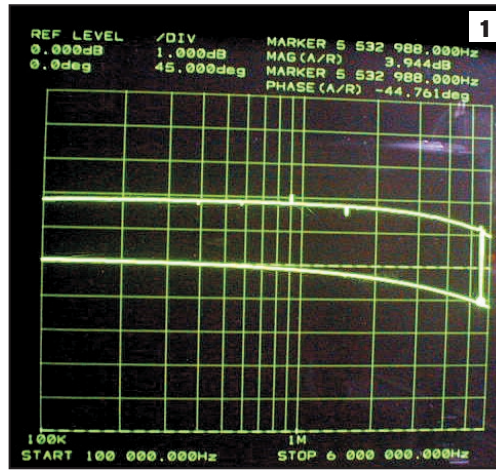

tante, le spectre de puissance des bandes latérales est constant en amplitude.

RÉSULTATS

A) AMPLIFICATEUR VIDÉO

Photo 1 : Analyse entre 100 kHz et 6 MHz. Bande passante : 1 dB/division ; phase : 45°/division. La bande passante est tenue à 0/-1 dB. La phase reste linéaire ; ceci n'apparaît pas ici puisque nous sommes en coordonnées log : il faudrait passer en linéaire sur l'axe horizontal des fréquences. Lorsqu'on le fait, on récupère bien une droite. Le pic à 5,5 MHz correspond à l'interférence de la sous-porteuse son.

B) AMPLIFICATEUR AUDIO

Photo 2 : Analyse entre 20 Hz et 20 kHz. Bande passante : le circuit comporte une préaccentuation, résultant en une pente d'environ 5dB/octave. La phase reste dans des limites de $\pm 25^\circ$ environ par rapport à une référence à 1 kHz.

Photo 3 : à 1 kHz, la distorsion est de 0,25 %

C) OSCILLATEUR

Photo 4 : Spectre des harmoniques (200 MHz/division) : harmonique 2 à -50 dBc (décibels par rapport à la porteuse (carrier)), H3 à -25 dBc (à filtrer !), H4 à -30 dBc (à filtrer aussi)

Photo 5 : Sous-porteuses son 5,5 MHz (et leur harmonique 2) et bruit du PLL (quartz du PIC à 4 MHz) à -50 dBc

Photo 6 : Bruit de phase de l'oscillateur non modulé (1 kHz/div et largeur de bande d'analyse de 100 Hz) mesuré est de ± 350 Hz à -40 dBc

D) AMPLIFICATEUR UHF

La linéarité en amplitude du modulateur est excellente : nous n'avons pu mettre de différence en évidence entre le signal d'entrée et de sortie. La déformation de cette caractéristique est le fait de l'amplificateur UHF (BFG135 et BFG 235/591).

Photo 7 : signal appliqué en entrée de l'ampli vidéo

Photo 8 : signal démodulé avec les réglages d'origine (puissance moyenne : 130 mW au Bird)

Photo 9 : signal démodulé avec une puissance de sortie moitié environ (60 mW Bird)





E) ENSEMBLE DE L'ÉMETTEUR

Photo 10 : linéarité en fréquence par wobulation vidéo (horizontal : 2 MHz/division, vertical : 10 dB/division)

DISCUSSION

La puissance de sortie est un paramètre important à régler, et pas des moins "tentants". En effet, vouloir sortir un maximum de puissance d'un émetteur télévision est antinomique avec la notion de qualité, et en particulier de linéarité. Démonstration. L'excitation vidéo est constituée d'une mire N/B en marches d'escalier à l'oscilloscope (photo 7), c'est-à-dire une image de barres de gris. Tel qu'il était réglé à l'origine, l'exemple que FIGFF nous a confié "sortait" 130 mW au Bird avec un signal vidéo démodulé par l'analyseur de spectre que l'on peut voir à la photo 8. Or pour obtenir une linéarité correcte (photo 9), il a fallu réduire la puissance de sortie de plus de la moitié (60 mW au Bird). Passé à l'analyseur de spectre préalablement étalonné, nous avons mesuré 24,5 dBm soit 280 mW crête. Cette non-linéarité provient très clairement des étages d'amplification puisque la HF modulée en sortie du mélangeur à diodes est parfaite.

Nos seules réserves iront à l'absence d'intégration d'un filtre atténuateur de bande latérale (attention au hors-bande, c'est le meilleur moyen de faire éjecter les radioamateurs de la bande 434-440 MHz !) et à l'absence d'un filtre réjecteur de vidéo à 5,5 MHz (la vidéo se retrouve dans le son). Pour cela, nous vous conseillons le filtre céramique "trappe" 5,5 MHz Murata TPS-5.5MWA, disponible chez Radiospares. Si vous trouvez ça trop cher (55 F HT), vous pouvez toujours vous

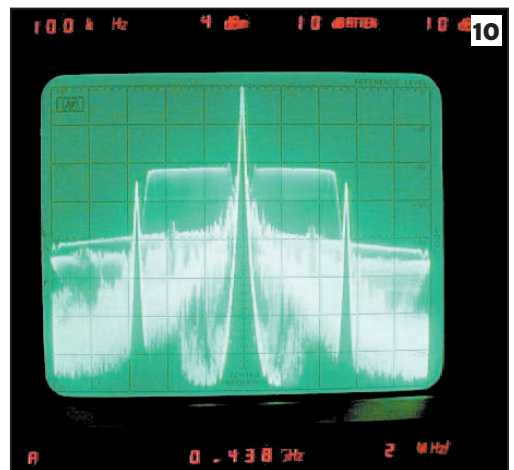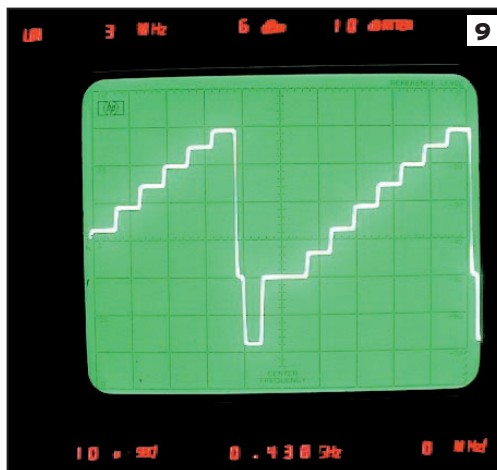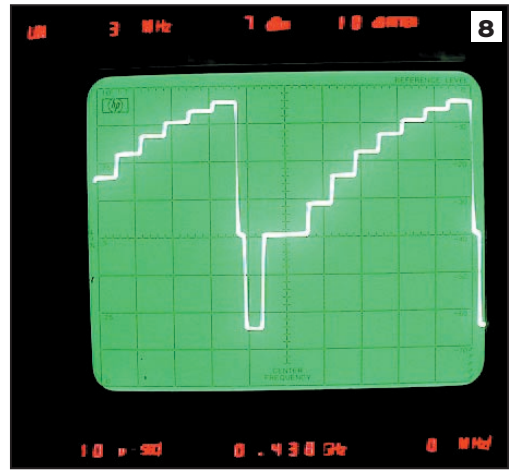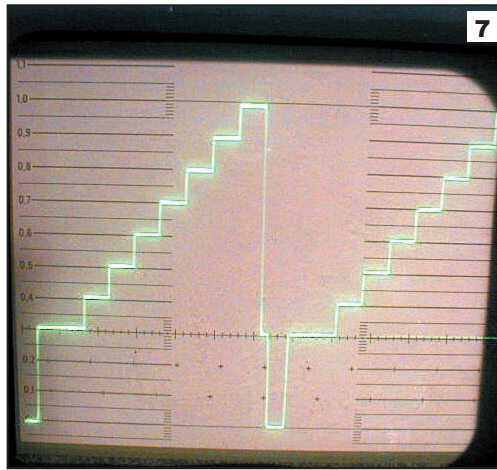

passer d'émettre la sous-porteuse son (en n'alimentant pas le modulateur son sur la traversée capacitive). L'alternat en 144 (simplex), ça reste valable, et en plus, ça permet à d'autres stations de se signaler... Toutes les mesures effectuées montrent qu'il s'agit là d'un émetteur d'excellente facture. Il convient maintenant de le tester en conditions réelles...

CONCLUSION

Sous réserve de régler l'excitation vidéo de cet émetteur avec retenue et d'y adjoindre des filtres adaptés, nous ne pouvons qu'adresser nos félicitations aux concepteurs de cet émetteur de grande qualité. Le résultat est d'autant plus méritoire qu'il a été obtenu avec des moyens de métrologie très limités. Par exemple, le bruit de phase a été recherché par écoute de la porteuse sur un récepteur BLU !

ATTENTION, avant d'envoyer la HF dans le coaxial : le hors-bande est un risque sérieux qu'il faut particulièrement prendre en compte en ATV.

A nouveau, nous insistons très fortement sur le fait de l'absolue nécessité d'insérer à la sortie de cet émetteur un filtre à trois pôles à facteur de surtension élevé. L'émetteur ne peut pas être utilisé tel quel. Il est illusoire par ailleurs de compter sur l'effet filtre d'un ampli HF accordé. Les flancs de sa bande passante ne sont pas suffisamment raides pour éviter le QRM hors-bande.

Nous tenons à remercier sincèrement ici les concepteurs qui ont bien voulu prendre le risque d'une critique de leur "bébé". Toutefois, les contacts répétés depuis le début de ce projet, notamment lors de CJ2001, ont permis de mettre en lumière la persévérance, la modestie et le souci de qualité d'Amand FIGFF, qui sont déjà, en eux-mêmes, des gages de qualité.

Christian GLACE, FIGWR

TRANSMISSION AUDIO/VIDEO

Émetteur audio/vidéo programmable 20 mW de 2,2 à 2,7 GHz au pas de 1 MHz

Ce petit émetteur audio-vidéo, dont on peut ajuster la fréquence d'émission entre 2 et 2,7 GHz par pas de 1 MHz, se programme à l'aide de deux touches. Il comporte un afficheur à 7 segments fournissant l'indication de la fréquence sélectionnée. Il utilise un module HF à faible prix dont les prestations sont remarquables.



FT374 Kit complet avec antenne **695 F**

Récepteur audio/vidéo de 2,2 à 2,7 GHz

Voici un système idéal pour l'émetteur de télévision amateur FT374.

Fonctionnant dans la bande s'étendant de 2 à 2,7 GHz, il trouvera également une utilité non négligeable dans la recherche de mini-émetteurs télé opérant dans la même gamme de fréquences.




FT373 Kit complet sans antenne **550 F**

Émetteur 2,4 GHz / 20 mW 4 canaux

Alimentation : 13,8 VDC
Fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Sélection des fréquences : DIP switch
Stéréo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz)

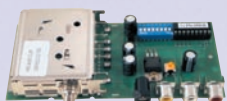TX2.4G Émetteur monté **325 F** TX2400MOD Module TX 2,4 GHz seul **235 F**



et 256 canaux

Alimentation : 13,8 VDC
Fréquences : 2,2 à 2,7 GHz
Sélection des fréquences : DIP switch
Stéréo : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz)

TX2.4G/256 Émetteur monté **425 F**

Récepteur 2,4 GHz 4 canaux

Alimentation : 13,8 VDC
8 canaux max.
Visualisation canal : LED
Sélection canal : Poussoir
Sorties audio : 6,0 et 6,5 MHz

RX2.4G Récepteur monté **325 F**



et 256 canaux

Alimentation : 13,8 VDC
Sélection canal : DIP switch
Sorties audio : Audio 1 et 2 (6,5 et 6 MHz)


RX2.4G/256... Récepteur monté **425 F**

Émetteur audio/vidéo 2,4 GHz 4 canaux avec micro

Émetteur vidéo miniature avec entrée microphone travaillant sur la bande des 2,4 GHz. Il est livré sans son antenne et un microphone électret. Les fréquences de transmissions sont au nombre de 4 (2.413 / 2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) et sont sélectionnables à l'aide d'un commutateur.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 12 V
Puissance de sortie : 10 mW
Poids : 17 grammes
Consommation : 140 mA
Dim. : 40 x 30 x 7,5

FR170 Émetteur monté **499 F**

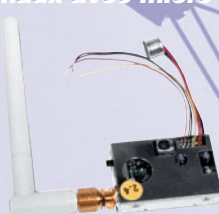

Récepteur audio/vidéo 4 canaux

Livré complet avec boîtier et antenne, il dispose de 4 canaux (2.413 / 2.432 / 2.451 / 2.470 GHz) sélectionnables à l'aide d'un cavalier.

Caractéristiques techniques :
Sortie vidéo : 1 Vpp sous 75 Ω
Sortie audio : 2 Vpp max.

FR137 Récepteur monté **890 F**



Ampli 1,3 Watt


Alim. : 9 V à 12 V
Gain : 12 dB
P. max. : 1,3 W
F. in : 1800 MHz à 2500 MHz

AMP2.4G/1W **890 F**

Cordon 1m/SMA mâle **120 F**

ANT-HG2.4

Antenne patch **990 F**

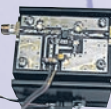

Antenne Patch pour la bande des 2,4 GHz

Cette antenne directive patch offre un gain de 8,5 dB. Elle s'utilise en réception aussi bien qu'en émission et elle permet d'augmenter considérablement la portée des dispositifs RTX travaillant sur ces fréquences.

Ouverture angulaire :
70° (horizontale), 65° (verticale)
Gain : 8,5 dB
Câble de connexion : RG58
Dim. : 54x120x123 mm
Connecteur : SMA
Impédance : 50 ohms
Poids : 260 g



Émetteur audio/vidéo

Microscopique émetteur audio/vidéo de 10 mW travaillant à la fréquence de 2 430 MHz.
L'émetteur qui mesure seulement 12 x 50 x 8 mm offre une portée en champ libre de 300 m.
Il est livré complet avec son récepteur (150 x 88 x 44 mm).
Alimentation : 7 à 12 Vdc.
Consommation : 80 mA.

FR162 **1 999 F**

Caméra CMOS couleur

Microscopique caméra CMOS couleur (18 x 34 x 20 mm) avec un émetteur vidéo 2 430 MHz incorporé. Puissance de sortie 10 mW.
Résolution de la caméra : 380 lignes TV.
Optique 1/3" f=4.3 F=2.3.
Ouverture angulaire 73°.
Alimentation de 5 à 7 Vdc. Consommation 140 mA.
Le système est fourni complet avec un récepteur (150 x 88 x 44 mm).

FR163 **3 250 F ... 2 850 F**



Émetteur TV audio/vidéo 49 canaux

Tension d'alimentation : 5 -6 volts max
Transmission en UHF : du CH21 au CH69
Vin mim Vidéo : 500 mV
Consommation : 180 mA
Puissance de sortie : 50 mW environ

KM 1445 Émetteur monté avec coffret et antenne **720 F**



Émetteur TV audio/vidéo

Permettent de retransmettre en VHF ou UHF une image ou un film sur plusieurs téléviseurs à la fois. Alimentation 12 V. Entrée audio et entrée vidéo par fiche RCA.

FT272/VHF Kit version VHF **245 F**

FT272/UHF Kit version UHF **280 F**


FT292/VHF Kit version VHF **399 F**

FT292/UHF Kit version UHF **480 F**



Version 1 mW

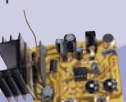(Description complète dans ELECTRONIQUE et Loisirs n°2 et n°5)



Version 50 mW

Émetteurs audio/vidéo radiocommandé

Section TV - Fréquence de transmission : 224,5 MHz +/- 75 kHz. Puissance rayonnée (sur 75 Ω) : 2 MW. Fréquence de la sous-porteuse audio : 5,5 MHz. Portée (réception sur TV standard) : 100 m. Préaccentuation : 50 μs. Modulation vidéo en amplitude : PAL négative en bande de base. Modulation audio en fréquence : Δ +/- 75 kHz.

Section radiocommande - Fréquence de réception : 433,92 MHz. Sensibilité (avec antenne 50 Ω) : 2 à 2,5 μV. Portée avec TX standard 10 MW : 100 m. Nombre de combinaisons : 4096. Codeur : MM53200 ou UM86409.

FT299/K Kit complet (sans caméra ni télécommande) **408 F**

TX3750/2CSAW Télécommande 2 canaux **190 F**



COMELEC

NOUVELLE ADRESSE

CD 908 - 13720 BELCODENE
Tél : 04 42 70 63 90 - Fax 04 42 70 63 95
Internet : <http://www.comelec.fr>

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS
Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptés. Le port est en supplément. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général.

Transceiver CW 14 MHz à conversion directe

L'appareil décrit ci-après est destiné aux graphistes amateurs de "QRP" (petite puissance). La réalisation modulaire permet de procéder par étapes et il n'est pas nécessaire de réaliser tous les modules pour obtenir un montage opérationnel.

Si on examine le schéma synoptique, on comprendra que la partie essentielle

du montage est constituée de l'émetteur proprement dit (TX) et du récepteur (RX). Rappelons brièvement le principe de la réception à conversion directe. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un détecteur de battement. Ce qui veut dire que la fréquence de l'oscillateur local est égale à

la fréquence du signal que l'on veut recevoir. En réalité, si les deux fréquences étaient rigoureusement égales, on n'entendrait rien puisque le battement serait nul ; on aura donc une fréquence locale légèrement décalée de la porteuse à recevoir, l'écart entre les deux fréquences définissant la note du signal BF.

L'intérêt de la conversion directe est que l'oscillateur joue le rôle d'oscillateur local pour le récepteur et d'oscillateur pilote pour l'émetteur. On aura donc intérêt à en soigner la réalisation puisque de lui dépendra la stabilité de l'ensemble.

ÉMETTEUR

L'émetteur est constitué d'un oscillateur, d'un étage de puissance et d'un circuit de commutation électronique permettant d'alimenter l'étage de puissance au rythme de la manipulation.

L'oscillateur est un VXO, ce qui signifie en clair qu'il s'agit d'un oscillateur à quartz dont on peut faire varier la fréquence. L'avantage de ce type de circuit est sa stabilité, l'inconvénient est la faible variation possible de la fréquence (normalement de l'ordre du kHz...). Nous avons remédié (en partie...) à ce défaut par deux voies complémentaires :

- La mise en parallèle de plusieurs quartz de valeur identique (4).
- L'utilisation de quartz à F/2 qui permet d'obtenir sur le collecteur une fréquence F avec un DF 2 fois plus élevé. A noter que l'utilisation de quartz en parallèle n'est


pas une innovation car si on se réfère à l'article de F6BCU (Radio-REF 12/98) il s'agirait d'une "invention" japonaise datant des années 80... Le condensateur variable, qui permet de faire varier la fréquence est en série avec 2 selfs de 10 μ H. Cette mise en série permettant de réduire la capacité parasite, il est déconseillé de les remplacer par une self de 20 μ H.

Avec des quartz de 7.030 kHz (10 FF piè-

ce...) nous obtenons une fréquence de sortie variant de 14.000 à 14.072, soit un DF de plus de 70 kHz et qui plus est en intégrant la valeur 14.060 qui est la fréquence d'appel des QRP (merveilleux non ?). Quant à la stabilité, elle est excellente (en régime établi variation < 10 hertz / minute) à condition d'utiliser un CV de très bonne qualité.

On aura compris que le circuit de charge du transistor T1 est accordé sur 14 MHz (soit l'harmonique 2 du quartz). La self L constitue un des éléments du circuit accordé. Elle comporte quelques spires de couplage pour s'adapter à l'impédance d'entrée du transistor de puissance T3. C'est également aux bornes de ce circuit que l'on prélèvera le signal dont on aura besoin pour le récepteur.

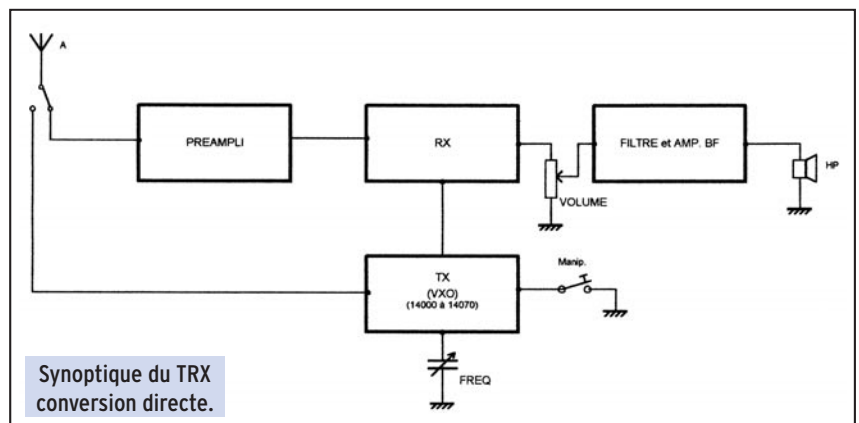Le transistor T2 joue le rôle d'interrupteur pour alimenter T3 au rythme de la manipulation, la mise à la masse du



Synoptique du TRX
conversion directe.

point M le met en état de saturation, c'est-à-dire que la chute de tension aux bornes de T2 est alors de l'ordre de 0.4 V...

T3 est chargé par un circuit qui permet d'adapter l'impédance de sortie du transistor à l'impédance de l'antenne soit 50 Ω. Les essais effectués sur une charge fictive ont permis d'observer une puissance de 500 mW (soit 5 Veff./50 Ω). Il faut savoir que cette puissance permet d'effectuer des liaisons tout à fait honorables, encore faut-il disposer pour cela d'une antenne correcte et de profiter de conditions de propagation favorables (mais c'est bien là tout l'art du QRP...). Ceci étant, si vous souhaitez disposer d'une puissance de sortie plus confortable, vous pourrez vous inspirer de la description de F6BQU (MEGAHERTZ magazine N° 194 de mai 1999) qui vous permettra de passer rapidement à une puissance d'une dizaine de watts.

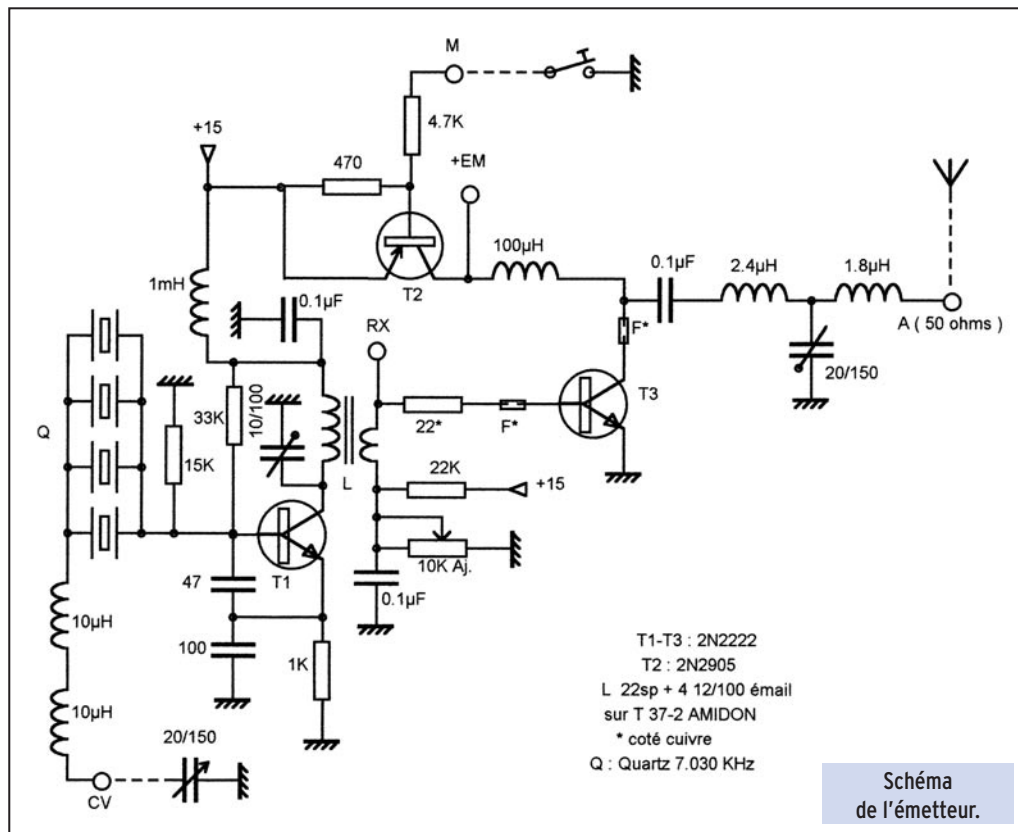


Schéma de l'émetteur.


RÉCEPTEUR

L'élément essentiel du récepteur est constitué par le circuit intégré NE602. Il s'agit d'un double mélangeur équilibré qui a l'avantage d'avoir un gain de conversion de l'ordre de 20 dB. Attention à l'alimentation de ce circuit qui ne doit pas dépasser 8 V, nous avons donc prévu un régulateur délivrant une tension de 6 V. Le signal d'entrée (antenne) est appliqué à travers un transformateur T1 dont le secondaire est accordé sur 14 MHz. L'oscillation locale est prélevée sur l'émetteur (TX) et appliquée au NE602 également par l'intermédiaire d'un transformateur (T2) dont le primaire est accordé aussi sur 14 MHz. Ce signal est amplifié par le transistor 2N3819 afin de délivrer un niveau suffisant au mélangeur (au minimum 200 mV CC). Le signal BF est disponible à la sortie du NE602 (bornes 4 et 5). Ce signal est appliqué de manière symétrique à l'entrée de l'amplificateur BF constitué par le CI LM386.

A ce stade, si on veut s'en tenir à la version minimum de l'appareil, il conviendra de connecter un condensateur de 10 μF entre les bornes 1 et 8 du LM386 (+ sur la borne 1), ce qui permettra d'accroître le gain BF à une valeur convenable et ainsi de connecter en sortie un petit haut-parleur (8 W) ou un casque.


RÉALISATION


Emetteur et récepteur sont réalisés sur CI double face dont une des faces constitue un plan de masse. Le signe X définit les points à souder sur ce plan de masse (sauf ceux qui ont été oubliés...). Ne pas omettre de fraiser légèrement les points de passage des éléments afin d'éviter les courts-circuits avec la masse (si vous avez un doute vérifier à la "sonnette"). Les autres modules (préampli et filtre BF) seront réalisés à l'identique.

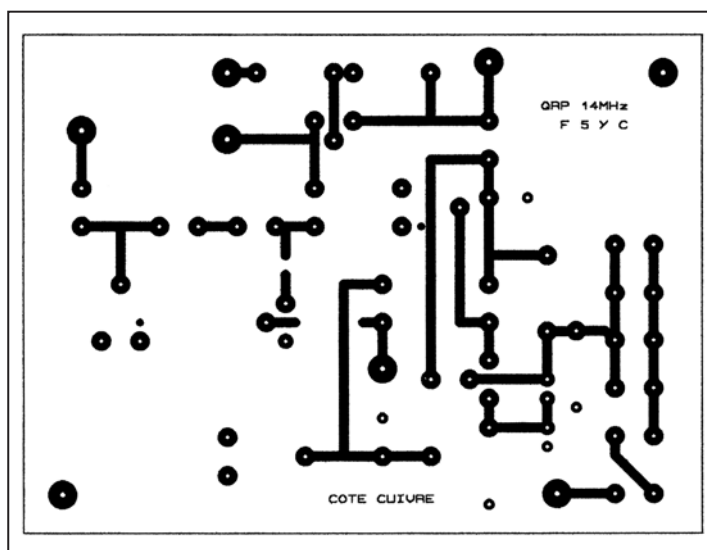

▲ Circuit imprimé de l'émetteur

▼ Implantation de l'émetteur.

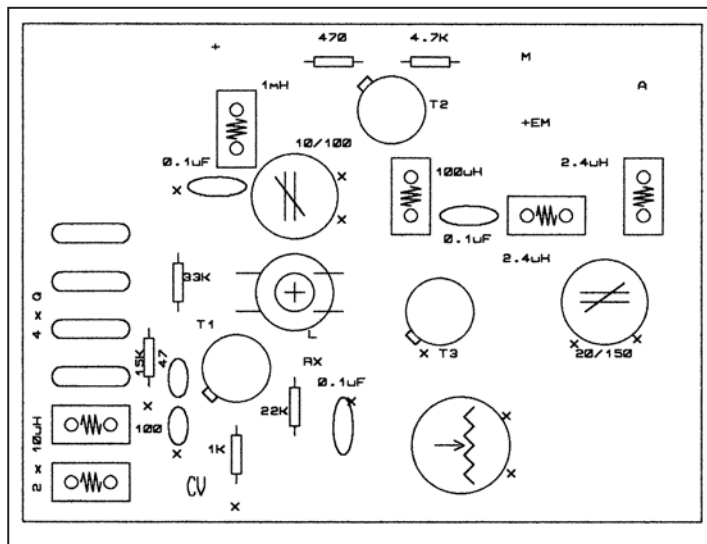

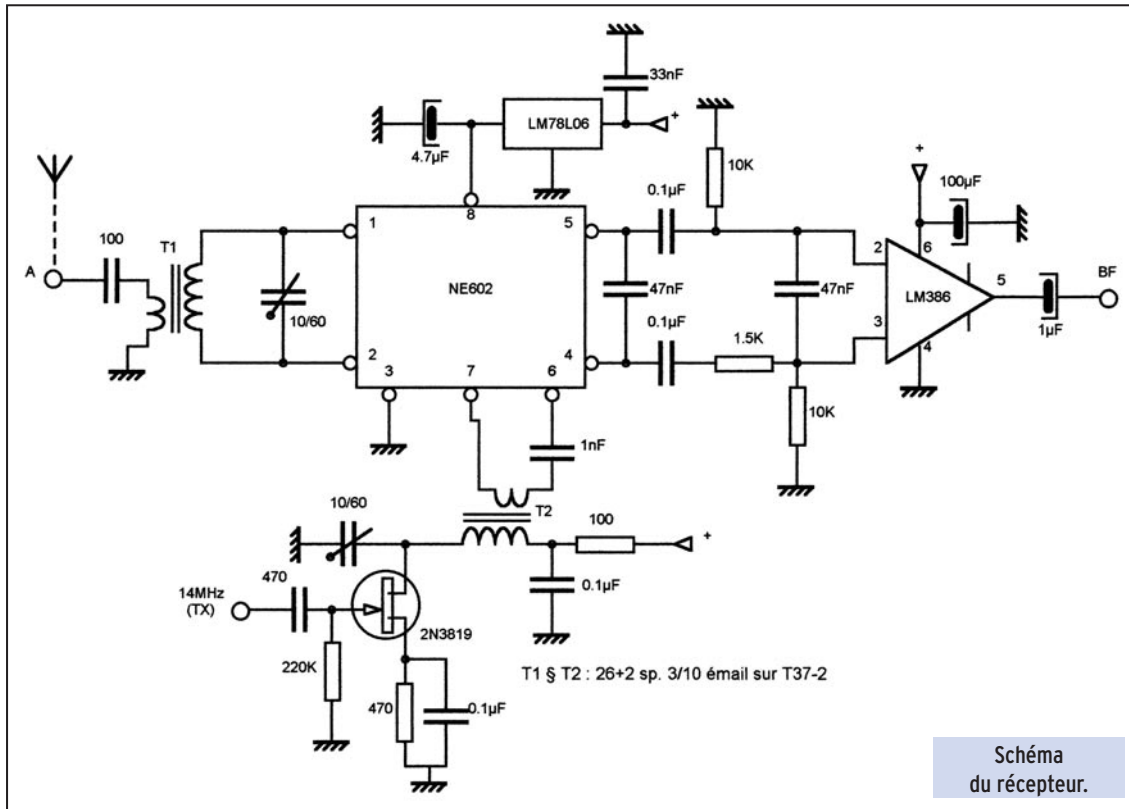

placer le NE602 sur son support en recherchant le maximum de signal d'injection aux bornes 6 et 7, l'oscillateur étant bien entendu sous tension. On mettra ensuite le CI sur son support et on reliera l'entrée antenne à un générateur HF accordé vers 14 MHz, en connectant un haut-parleur (ou un casque à la sortie BF).

On recherchera la fréquence HF qui permettra d'obtenir une note BF parfaitement audible (vers les 800 Hz), il suffira ensuite de jouer sur l'accord de T1 pour

obtenir un signal BF d'amplitude maximum (ce signal pourra d'ailleurs être contrôlé à l'aide d'un voltmètre ou d'un oscilloscope). Il y aura lieu de réduire le niveau du signal d'entrée au fur et à mesure de l'approche du réglage optimum. On devrait obtenir un signal parfaitement audible avec un niveau HF de 10 µV. A noter que l'on obtiendra le même signal BF pour 2 fréquences HF symétriques du battement nul.


Vous pouvez maintenant connecter une antenne et vérifier le fonctionnement effectif de votre récepteur à condition bien sûr que vous soyez dans une période de propagation favorable. Précisons toutefois que si le récepteur à conversion directe a le mérite de la simplicité, il a tout de même des défauts spécifiques qu'il convient de signaler :

- Un manque de sensibilité, comme on l'aura constaté lors des réglages on n'obtiendra pas mieux que 10 µV.
- Un manque de sélectivité : on sera perturbé à certaines heures par des stations de radiodiffusion modulées en AM, même éloignées de la bande qui nous intéresse, et qui seront détectées au niveau du démodulateur.
- Un ronflement qui sera principalement présent avec l'utilisation d'une alimentation secteur et qui résulte d'un couplage entre le réseau et l'antenne, ce défaut est fortement atténué par l'utilisation d'une alimentation par batterie.
- Des effets microphoniques résultant du gain BF important. On évitera donc de disposer un haut-parleur à l'intérieur du coffret !

Evidemment, après avoir lu tout ça, vous serez peut-être découragés d'entreprendre cette réalisation... Mais personnellement je trouve que c'est une expérience intéressante, et puis les choses peuvent être grandement améliorées, c'est pour cette raison que nous avons réalisé deux modules complémentaires qui auront par ailleurs


l'avantage de pouvoir être utilisés dans des montages plus classiques :

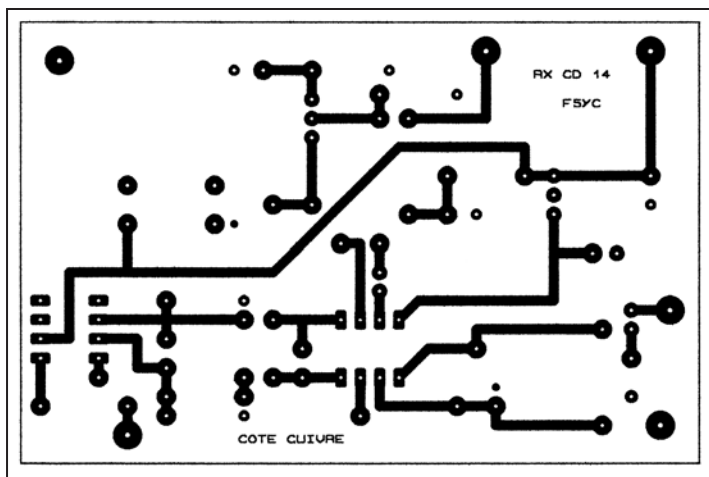- Un préamplificateur destiné à augmenter la sensibilité et la sélectivité.




▲ Circuit imprimé du récepteur.

▼ Implantation du récepteur.

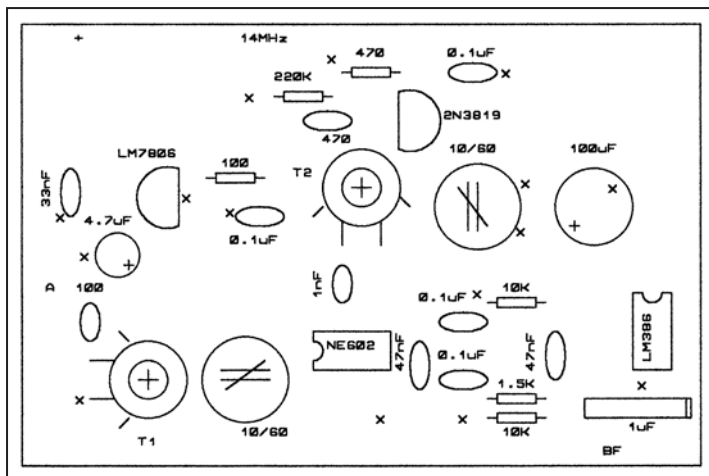

PREMIERS ESSAIS

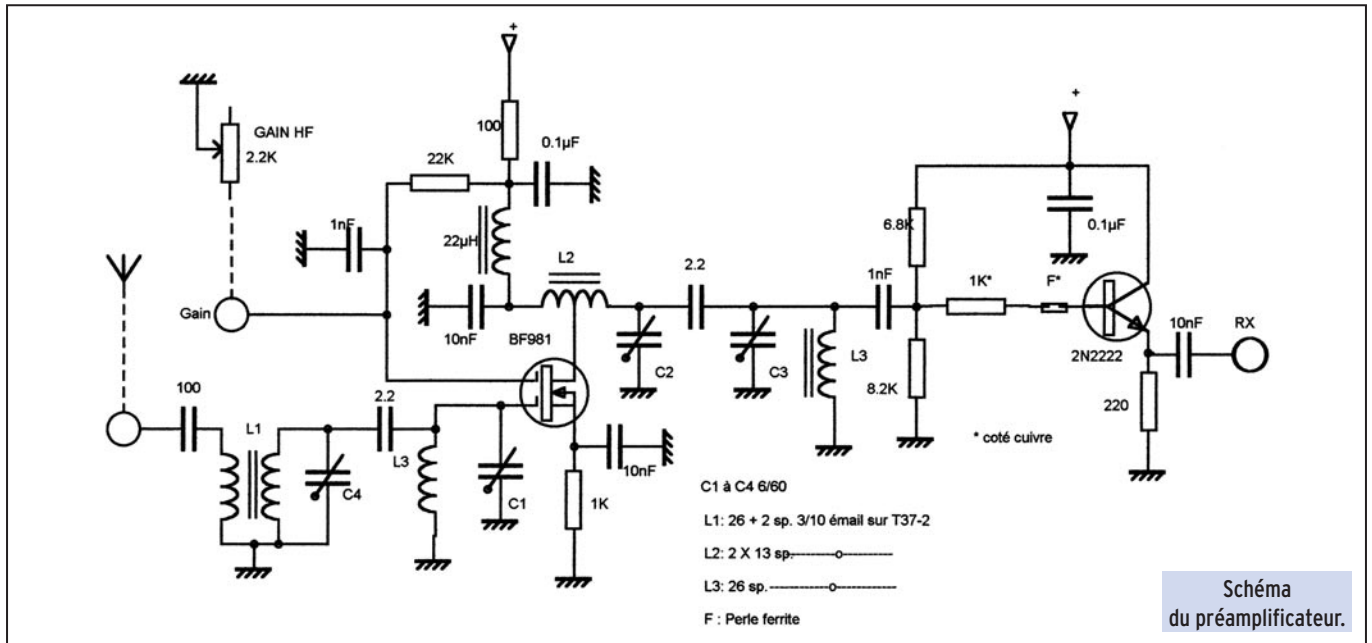On pourra maintenant procéder aux essais du récepteur. Les seuls réglages à effectuer consisteront à accorder T1 et T2 sur 14 MHz. Pour T2, on procédera au réglage avant de



- Un filtre BF avec un étage d'amplification supplémentaire qui contribue au confort d'écoute de la CW.

PRÉAMPLIFICATEUR

L'élément actif de ce préamplificateur est un transistor FET à double gate. Le gate 2 est utilisé pour contrôler le gain qui peut atteindre 15 à 20 dB. On observera la présence de 2 filtres de bande constitués par 2 circuits accordés faiblement couplés (il s'agit bien de 2.2 pF et non pas de 22 pF !).

La sortie du préamplificateur se fait par l'intermédiaire d'un émetteur suiveur qui permet l'adaptation à une impédance de 50 Ω, donc de disposer d'une grande souplesse d'utilisation.

L'accord des différents circuits (C1 à C4) s'effectue à l'aide d'un générateur HF (stable !) en contrôlant l'amplitude du signal BF.

On vérifiera également l'efficacité de la commande de gain.


FILTRE ET AMPLIFICATEUR BF

Les fonctions de ce module sont nombreuses et comme le préamplificateur il pourra être incorporé dans tout autre montage que celui qui est décrit ici :

Filtre BF : le circuit utilisé a été maintes fois décrit sous le nom de "girateur". Il utilise 2 amplificateurs opérationnels, éléments d'un LM324 (qui en comporte 4). La valeur des différents éléments (R et C) correspond à une fréquence centrale de 800 Hz. C'est la valeur de la résistance d'entrée qui déterminera la sélectivité, plus elle sera élevée plus grande sera la sélectivité. On peut évidemment prévoir un potentiomètre... personnellement j'ai trouvé qu'une résistance fixe de 220 kΩ donnait un bon compromis.


Ampli à gain contrôlé : on utilise pour cette fonction un MC3340 qui est spécialement prévu à cet effet. Le gain de ce circuit est de l'ordre de 10 dB et peut être atténué de 70 à 80 dB en fonction de la tension appliquée sur la borne 2. Cette possibilité permettra donc, d'une part de disposer d'un contrôle automatique de gain et d'autre part de supprimer la BF pendant l'émission (application d'une tension de blocage +E).

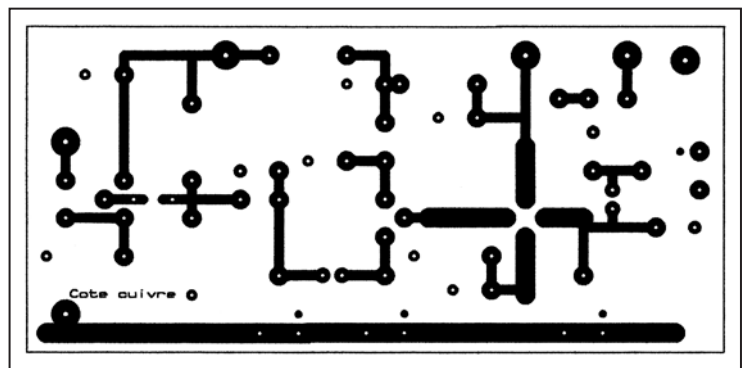
Ampli et détection CAG : le signal de sortie du MC3340 est amplifié par un amplificateur opérationnel puis détecté par



▲ Circuit imprimé du préamplificateur

▼ Implantation du préamplificateur.

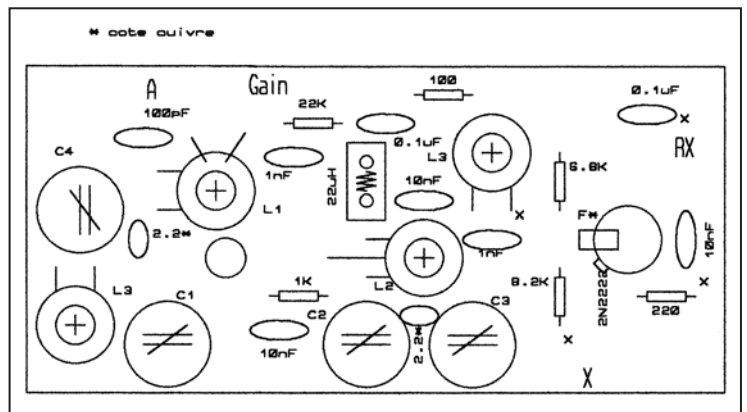

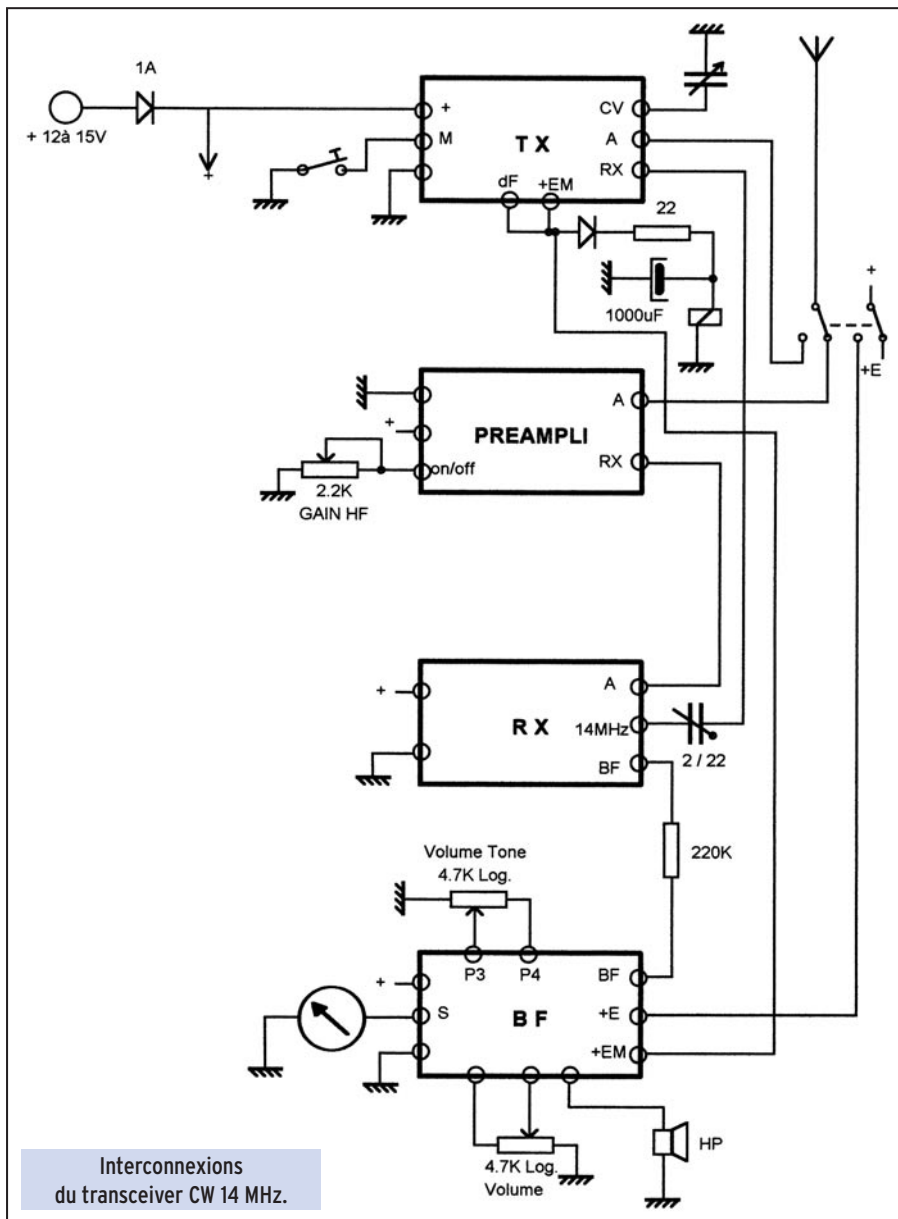

Interconnexions du transceiver CW 14 MHz.

2 diodes afin d'obtenir une tension continue fonction du niveau BF.

Cette tension est appliquée par l'intermédiaire d'un adaptateur d'impédance (ampli OP.) au MC1350 dont elle commandera le gain en fonction du niveau du signal (CAG). On pourra également utiliser cette tension pour alimenter un appareil de mesure dont la déviation sera proportionnelle au signal (Smètre), la résistance en série étant fonction de la sensibilité de l'appareil (la 22K convient pour un 100 μ A). La constante de temps du circuit pourra être modifiée en jouant sur la valeur du condensateur en parallèle sur la borne 5.

Ampli de sortie : constitué par un LM386 que l'on utilisera avec un maximum de gain en shuntant les bornes 1 et 8 par un condensateur de 10 μ F. Le signal BF issu du MC3340 est appliqué par l'intermédiaire d'un potentiomètre (log. de 4.7 k Ω) destiné au contrôle du volume.

Moniteur : Nous avons prévu un moniteur qui permet de contrôler la manipulation en phase d'émission. Ce circuit est constitué par un NE555 monté en oscillateur BF. Le signal généré est appliqué à l'entrée de l'amplificateur de sortie par l'intermédiaire d'un mélangeur à résistance. Un potentiomètre, qui peut être accessible sur le panneau avant ou être un simple ajustable, contrôlera le niveau du signal.

INTERCONNEXIONS

Le schéma d'interconnexions vous donne les liaisons à effectuer entre les différents modules.



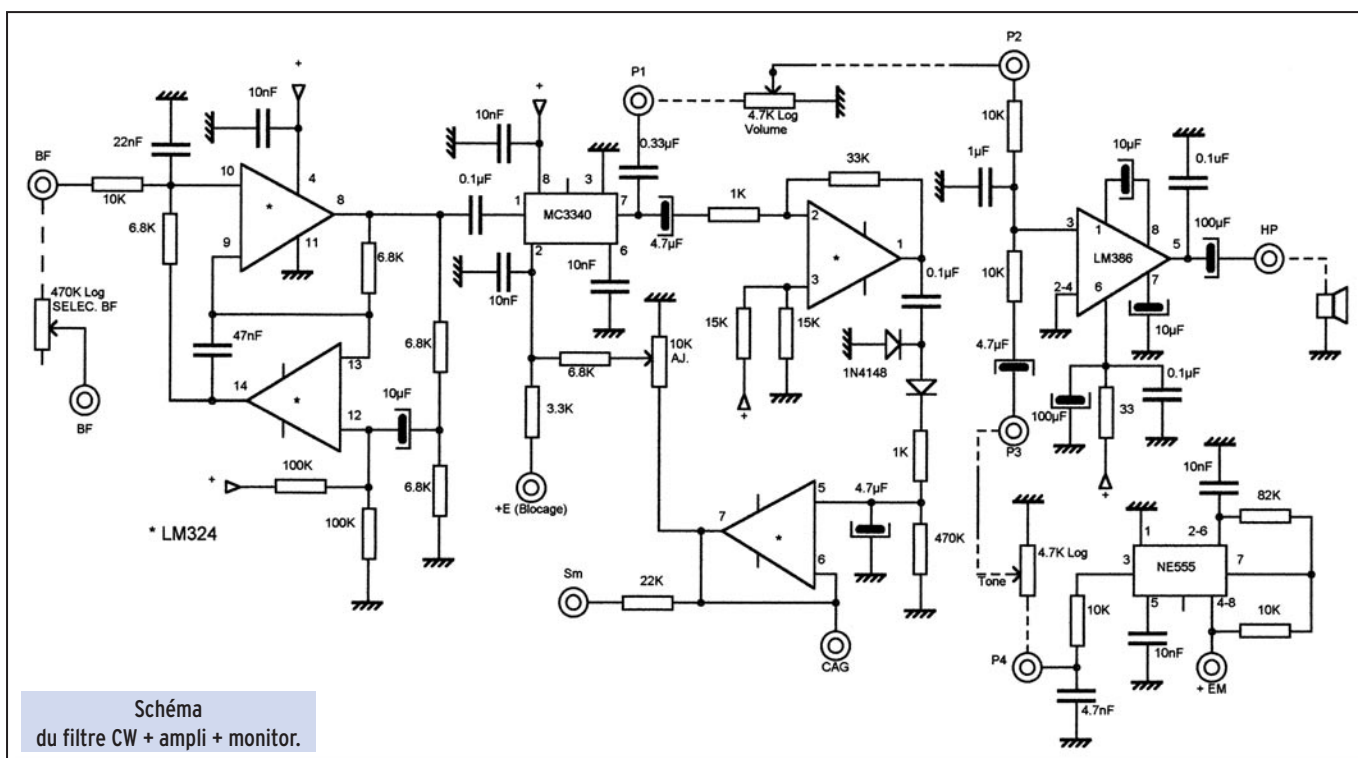


Schéma du filtre CW + ampli + monitor.

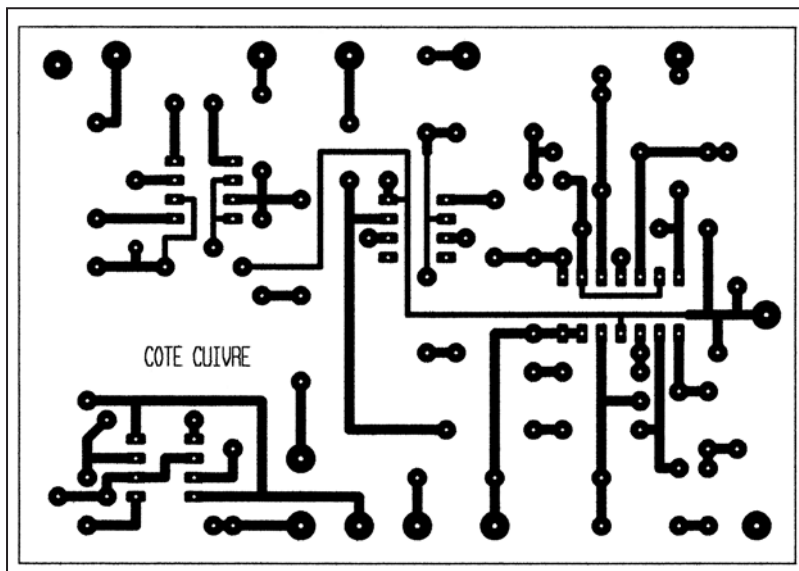

▲ Circuit imprimé du filtre.

▼ Implantation du filtre.

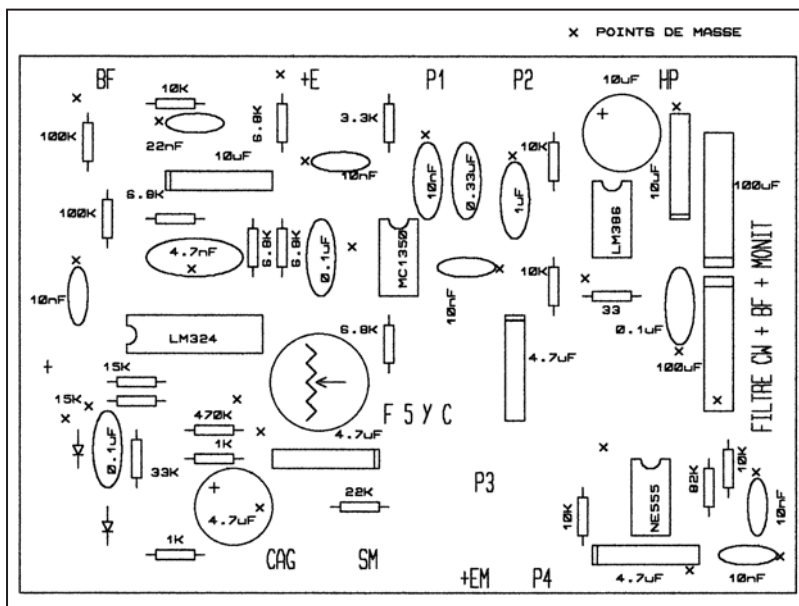

Vous remarquerez la présence d'un relais destiné à commuter l'antenne en fonction émission ou réception. La constante de temps du circuit doit être suffisante pour que le relais reste maintenu entre les signaux de manipulation. Cette constante de temps est constituée par le condensateur de 1000 μ F et la résistance du relais (dans notre cas 600 Ω). Un condensateur ajustable (2/22 pF) a été placé en série dans le circuit d'in-

jection du 14 MHz. Il doit être réglé au minimum compatible avec la sensibilité, au-delà d'une certaine valeur la sensibilité ne varie plus mais le "bruit" augmente !

Claude TRASSAERT, F5YC

e.mail : claudio.trassaert@wanadoo.fr

LA LIBRAIRIE MEGAHERTZ

Ce livre américain est une mine d'or pour tous ceux qui ont des projets de réalisation d'un équipement QRP. Exit les composants difficiles à trouver ou les circuits onéreux : l'auteur s'est attaché à réunir des montages simples à réaliser et passionnants à utiliser !



Réf. : EUA01

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

PERFORMANCES

Dans la version minimum (module RX et TX) on restera dans la plage des 10 μ V. Pour la version élaborée (préampli et filtre BF), avec un générateur HF et au casque, on détecte aisément le microvolt. Avec une antenne correcte, et bien sûr suivant la propagation, vous pourrez copier confortablement toute l'Europe. J'ai entendu également les USA, l'Amérique du sud et l'Afrique, mais je ne suis pas un fanatique du trafic et je pense que les passionnés feront beaucoup mieux !



UN GRAND CHOIX D'ANTENNES

Le spécialiste des plus grandes marques !



CONSULTEZ-NOUS !

120, rue du Maréchal Foch
F 67380 LINGOLSHEIM (STRASBOURG)

Tél. : 03 88 78 00 12

FAX : 03 88 76 17 97 BATIMA@SPRAY.FR

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001


Amplificateur linéaire large bande 150 W de 2 à 50 MHz

Cet article décrit l'étude et la réalisation d'un amplificateur linéaire de puissance utilisant un transistor MOS-

FET RF de chez MOTOROLA de type MRF 151, ainsi que les circuits associés de commutation et de protection, et un exemple de mise en boîtier. Cet amplificateur linéaire de puissance à large bande, délivre un maximum de 150 W HF (CW) pour une puissance d'excitation max. de 5 W, sous 50 V d'alimentation et ce dans une bande de fréquences couvrant de 2 à 50 MHz.

Le design est volontairement nominal au niveau de la puissance de sortie, et pour des applications telle que la FM et dans le cas du rendement le plus défavorable, la puissance dissipée dans le transistor est proche des limites acceptables de la zone de fonctionnement du transistor (pour une température de boîtier mesurée entre 60 et 70 °C, soit une température de jonction proche des 150 à 200 °C).

De nombreux montages QRP, décrits dans MEGHERTZ magazine, ou des produits commerciaux comme le FT-817 de Yaesu ou encore les K1 et K2 d'Elecraft, délivrent des puissances de l'ordre de 5 W. Certains lecteurs demandaient la description d'un amplificateur linéaire susceptible d'augmenter cette puissance de sortie. L'article ci-après apporte une réponse à condition de lui adjoindre des filtres de bande.

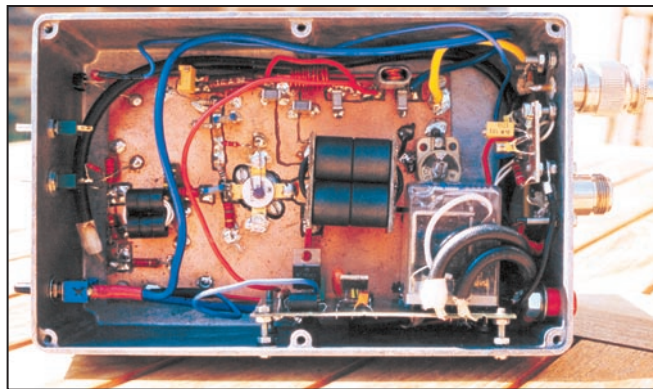

[NB : la température est l'ennemi N°1 dans les amplificateurs de puissance à transistors ; sur le montage il est fortement recommandé de respecter le couple de serrage spécifié par MOTOROLA (4 à 5 in/Lbs appliqué sur une rondelle plate) ainsi que les cotes de planéité pour le contact transistor/radiateur.]

Ce montage est basé sur les notes d'application de Motorola.

UN PEU DE THÉORIE

1) Caractéristiques de base des circuits HF utilisant des transistors MOS-FET

La grande différence entre un transistor à jonction bipolaire et un transistor à effet de champ réside dans le fait qu'un FET (Field Effect Transistor/transistor à effet de champ) a toujours besoin d'une tension positive de polarisation sur sa grille pour permettre à la tension d'entrée (signal d'entrée) d'être proche ou équivalente de la tension de seuil de grille.


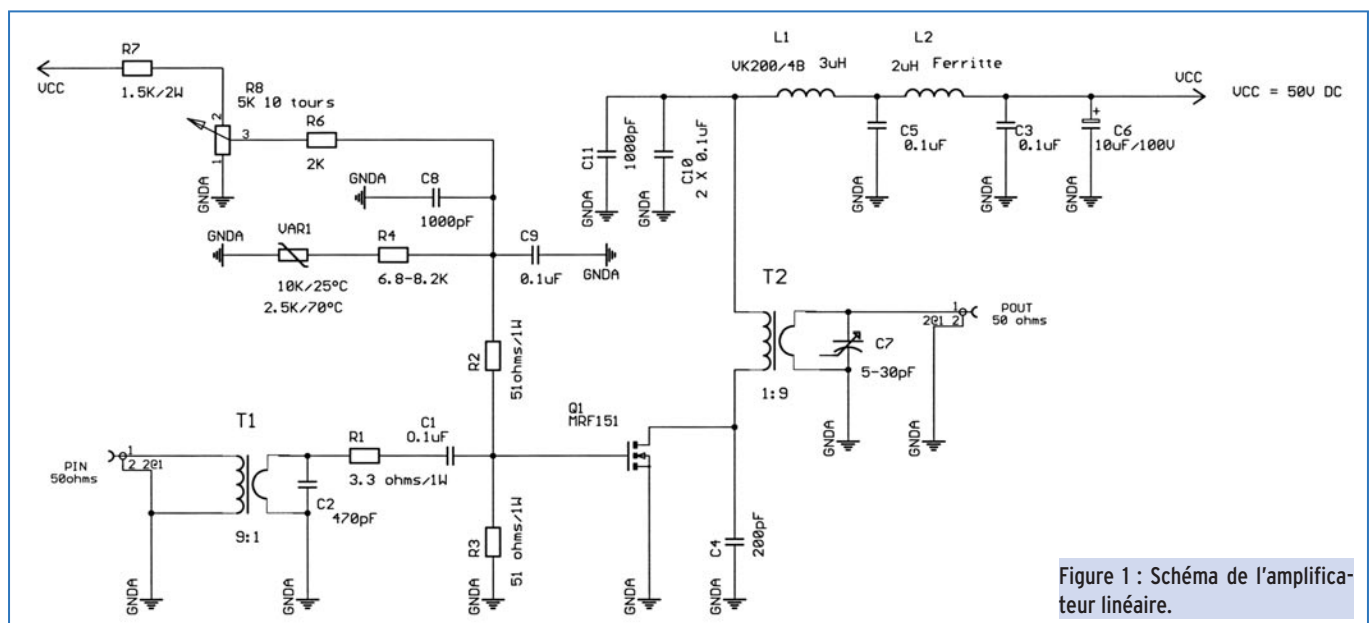


Figure 1 : Schéma de l'amplificateur linéaire.

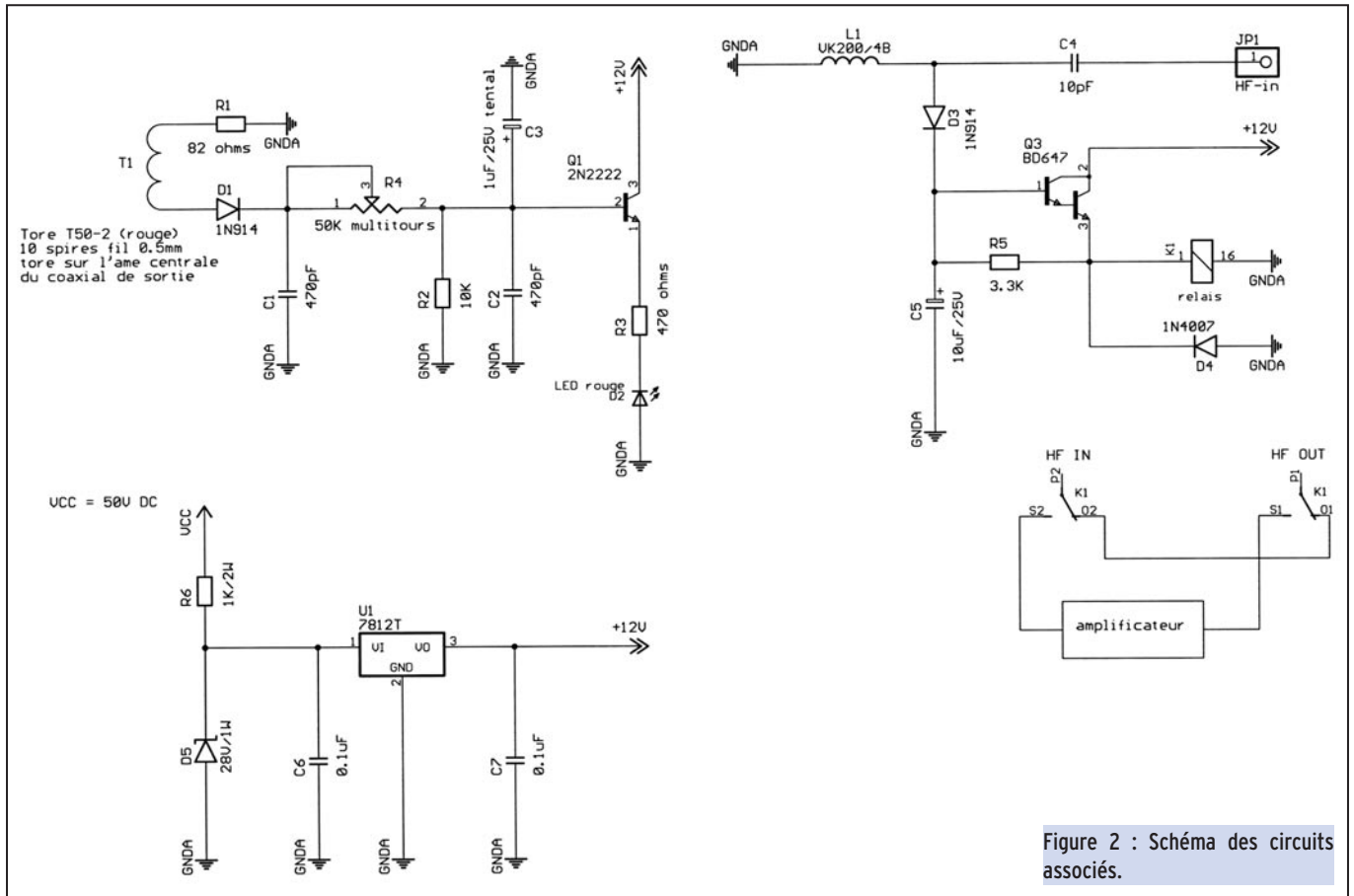

Autrement, seulement les valeurs positives du signal d'entrée feraient conduire le transistor, résultant en un comportement non-linéaire et une perte significative de gain. Cet effet diminue avec la fréquence, la tension d'entrée du signal a tendance à augmenter (être supérieure) due au gain plus faible du transistor.

La source de polarisation peut-être très simple, voire réduite à une simple résistance, car le courant consommé est quasiment nul.

Les transistors MOS-FET sont par contre sensibles au phénomène de "rupture de grille", qui peut être causé par une tension de grille trop élevée ou un phénomène "transitoire" instantané entre la grille et la source. Ceci est comparable à une capacité dont la tension de claquage est atteinte et dépassée. La conséquence est généralement un court-circuit.

Un autre avantage très intéressant des transistors MOS-FET utilisés dans des circuits d'amplificateur de puissance est le fait qu'à l'inverse des transistors à jonctions, il n'y a pas de risques de claquage par emballement thermique.

Un transistor bipolaire voit son gain (hfe) augmenter avec la température alors que le gain (gfs) d'un transistor à effet de champ, lui, diminue essayant de couper la conduction du transistor.

La tension de seuil de grille par contre, diminue d'à peu près 1 mV/°C, ce qui rend le profil de température d'un transistor MOS-FET polarisé par la grille très dépendant de la valeur initiale de la tension de polarisation, du gain (gfs) et de la tension d'alimentation du transistor.

Concernant les adaptations d'impédances, en continu (DC) l'impédance grille-source (gate/source) d'un transistor MOS-FET est virtuellement infinie. A fréquence plus élevée, celle-ci se transforme en une impédance complexe qui est de toute façon plus faible que celle d'un transistor bipolaire.

La capacité de sortie (Coss) à un effet très important sur les performances et le rendement de ce type d'amplificateur.

Les pertes de puissance dues à la capacité de sortie de ce montage sont définies de la manière suivante :

$$P_s = (2 \times \text{COSS}) \times [V_{DD}]^2 \times F$$

Le rendement s'exprime de la manière suivante :

$$[\text{POUT} / \text{POUT} + P_s]$$

Cette formule met en évidence que les pertes sont directe-

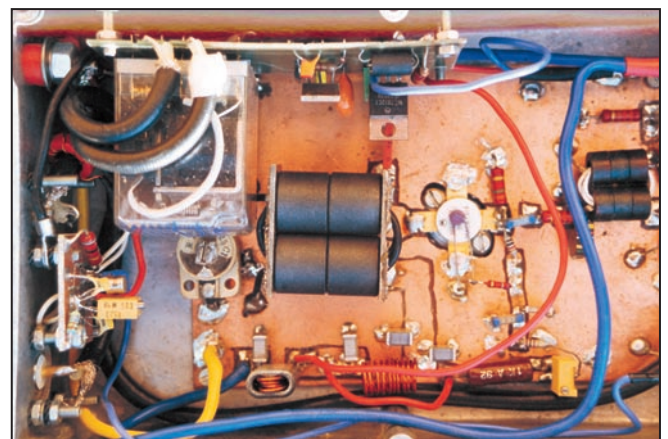


Figure 3 : Cette photo met en évidence les grands éléments de l'amplificateur linéaire.

Nb : cette photo représente la maquette de l'auteur dans sa version prototype.

A noter : Les transformateurs d'entrée et de sortie. Sur ce dernier on notera les deux petits circuits imprimés de part et d'autre des ferrites. Le soin apporté à la réalisation des transformateurs est capital, en effet les caractéristiques de ceux-ci sont déterminantes pour les performances de l'amplificateur.

La CTN de régulation et de contrôle, plaquée sur le boîtier du MRF 151, est reliée au circuit de régulation de la polarisation (cette CTN est collée avec une goutte de colle Epoxy sur le boîtier du transistor).

Les cellules L, C de filtrage des composantes HF et BF de l'alimentation.

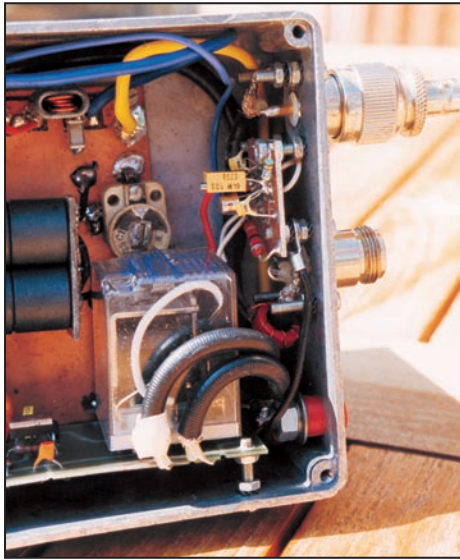


Figure 4 : Cette photo met en évidence les éléments utilisés pour le circuit de détection du TOS.

A noter, sous la prise N de sortie, le petit tore rouge pour la mesure de la tension réfléchie.

ment liées à la capacité de sortie COSS et au carré de la tension d'alimentation.

2) Le montage décrit dans cet article utilise la configuration la plus commune pour des amplificateurs linéaires de puissance à transistor MOS-FET, à savoir un montage en source commune. Ce type de montage démontre une grande stabilité, une bonne linéarité et du gain en puissance.

Une des particularités du montage en source commune et que le signal d'entrée et le signal de sortie sont déphasés. Ce déphasage améliore la stabilité, sauf pour le mode demi Fo et aux fréquences où les retards induits par les capacités de feedback sont proches de 180°.

DESCRIPTION

Le montage retenu est un amplificateur linéaire opérant en classe AB utilisant un transistor de type MRF151 de chez Motorola. La tension d'alimentation du montage est fixée à 50 V DC pour les performances optimales (si vous désirez avoir un transistor quasi indestructible, il suffit de baisser la tension d'alimentation à 40 V DC).

1) Adaptation d'impédance

Un contrôle de l'impédance d'entrée et de sortie des circuits accordés est nécessaire, cette impédance doit être maintenue constante dans la plage de fréquences de fonctionnement de l'amplificateur linéaire.

1-1) adaptation d'entrée

Celle-ci est réalisée grâce à T1/C2 ; comme vu précédemment, l'impédance d'entrée d'un MOS-FET est relativement faible. Pour les besoins de ce montage et au vu de la bande de fréquences à couvrir [de 2 à 50 MHz], un transformateur de rapport 1:9 a été retenu. L'adaptation de l'impédance, et donc du TOS d'entrée, se fera par C2 dont la position physique est très critique et doit être située au plus près de T1. Dans la pratique, l'idéal est de placer C2 soit sous ou au-dessus de T1.

1-2) adaptation de sortie

Celle-ci est réalisée par T2/C7, au vu de l'impédance de sortie relativement haute du MOS-FET, et de la même manière en fonction de la bande de fréquences choisie, un transformateur de rapport 9:1 a été retenu.

Le réglage fin de l'adaptation de sortie, et donc de la puissance, est facilité par le condensateur ajustable C7 de 5-30 pF [un modèle de type ARCO a été utilisé sur le prototype de

l'auteur]. La qualité de ce condensateur est importante vu les tensions pouvant se développer aux bornes de celui-ci et de la puissance transmise.

2) polarisation du transistor

Celle-ci est très simple et limitée au minimum. La tension d'alimentation VCC est réduite et rendue ajustable grâce à R7/R8/R6.

La tension de polarisation présente sur la grille de Q1 peut varier de 0 à +8 V DC [fonction du gain recherché pour le montage et donc le courant de repos désiré]. Dans notre cas, le courant de repos est fixé à 150 mA.

C8/C9 servent au filtrage et à la stabilisation. La valeur de la polarisation est asservie en continu en fonction de la température du boîtier de Q1 grâce à la résistance à coefficient de température négatif VAR1 [résistance à 25 °C/10 kohms à 70 °C/2.5 kohms]. Les deux résistances R2 et R3 de 51 ohms doivent être impérativement de type non inductives (carbone).

3) Alimentation et filtrage

Le drain du MOS-FET est alimenté à travers l'enroulement primaire du transformateur de sortie T2.

La tension d'alimentation VCC est de +50 V DC, deux cellules de filtrages haute fréquence et basse fréquence sont calculées de manière à éviter tout retour de HF vers l'alimentation [le courant consommé est de max 6 ampères].

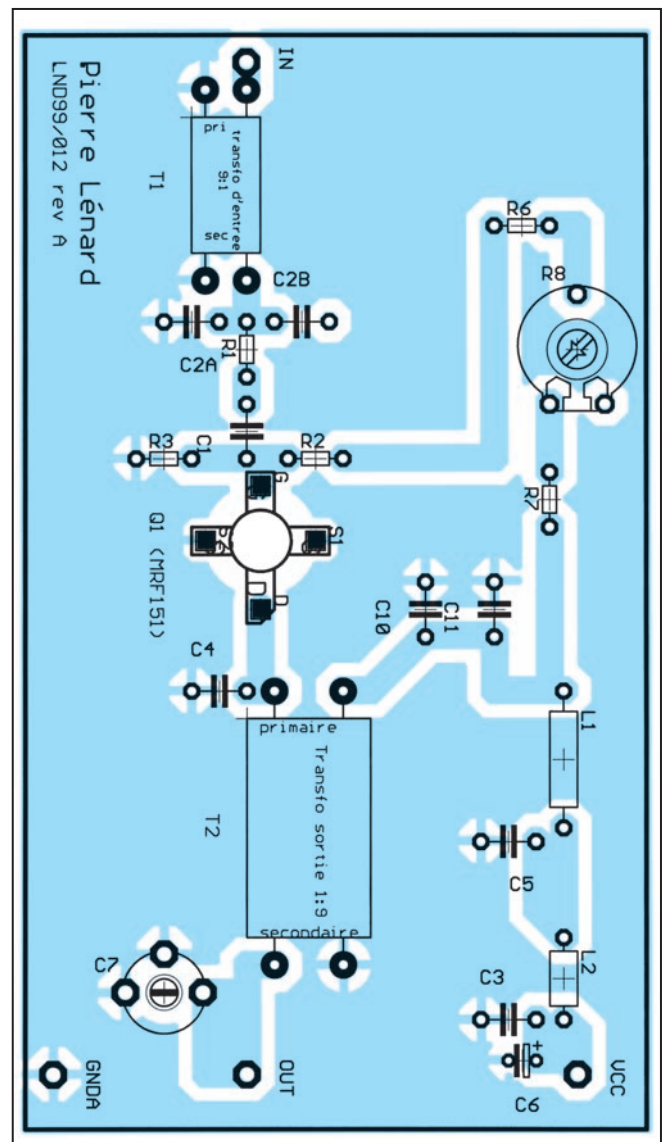


Figure 5 : Implantation de l'amplificateur.

C4/C11/C10/L1 servent à filtrer la composante HF, C3/C5/L2, servent eux à filtrer la composante BF. C6, à un rôle de recevoir tampon et de filtrage.

4) Circuit de protection/détection du TOS (VSWR) et de commutation HF

Le schéma (voir figure 2) est reparti en trois blocs fonctionnels : alimentation, détection/indication du TOS, commutation HF.

4-1) Alimentation

Celle-ci est très simple, et basée sur un régulateur de tension

positive en boîtier TO3 de type 7812T (12 V). Ce type de régulateur acceptant une tension d'entrée max de 35 V, la diode zener D5 de 28 V/1 W avec la résistance R6 1 k/2 W permet d'abaisser la tension VCC d'entrée de 50 V DC à 28 V, ce qui se situe dans la plage de fonctionnement du régulateur et permet de diminuer la puissance dissipée par celui-ci. Les deux capacités C6/C7 servent à découpler et filtrer l'entrée et la sortie du régulateur.

4-2) Détection/indication du TOS (VSWR)

Une tore en poudre de fer de type micrometal T50-2 (couleur rouge), sur lequel on enroule 10 spires de fil émaillé de 0.5 mm de diamètre, sert de transformateur de couplage. Ce tore est traversé par l'âme du câble coaxial de sortie HF avant le connecteur N de sortie (voir photo 4).

La diode D1 de type 1N914 sert à détecter les tensions induites dans la voie inverse, R1 (82 ohms) sert d'équilibrage.

La tension détectée et redressée par D1 est une fonction de la tension réfléchie, donc du TOS. En effet, plus le TOS va augmenter plus la tension réfléchie est élevée et donc plus la tension aux bornes de D1 est élevée. R4 sert à ajuster le seuil à partir duquel Q1 se met à conduire et donc de ce fait détermine le seuil de TOS pour lequel la diode LED D2 doit s'allumer pour signaler à l'opérateur un TOS anormal.

La capacité tantale C3 de 1mF sert de filtrage.

On peut noter que la sortie de Q1 [émetteur] peut servir, moyennant adaptation du montage, à couper la tension de polarisation du MOS-FET.

4-3) Détection/commutation HF

Une fraction du signal HF d'entrée est prélevé par JP1 puis, à travers C4/D3, est détectée. Lorsque qu'un signal HF est détecté, le darlington Q3 sature et conduit, faisant se fermer le relais K1 et l'amplificateur commute en émission. La diode D4 sert de protection pour la bobine du relais K1.

La capacité tantale C5 sert de constante de temps, lors de l'utilisation en SSB, pour éviter des commutations intempestives. Sa valeur peut être ajustée en fonction des besoins.

Le relais K1 dispose de deux jeux de contacts [il est fortement recommandé d'utiliser un relais de commutation HF dont les entrée/sortie sont adaptées à 50 ohms].

Au repos, K1/O1,O2 sont fermés et donc la HF d'entrée se retrouve directement à la sortie [ceci correspond à la voie réception]. Lorsque K1 commute, les contacts K1/S1,S2 se ferment et on insère l'amplificateur dans la voie HF [ceci correspond à la voie émission].

NB : un préamplificateur de réception peut être installé dans la voie réception K1/O1,O2.

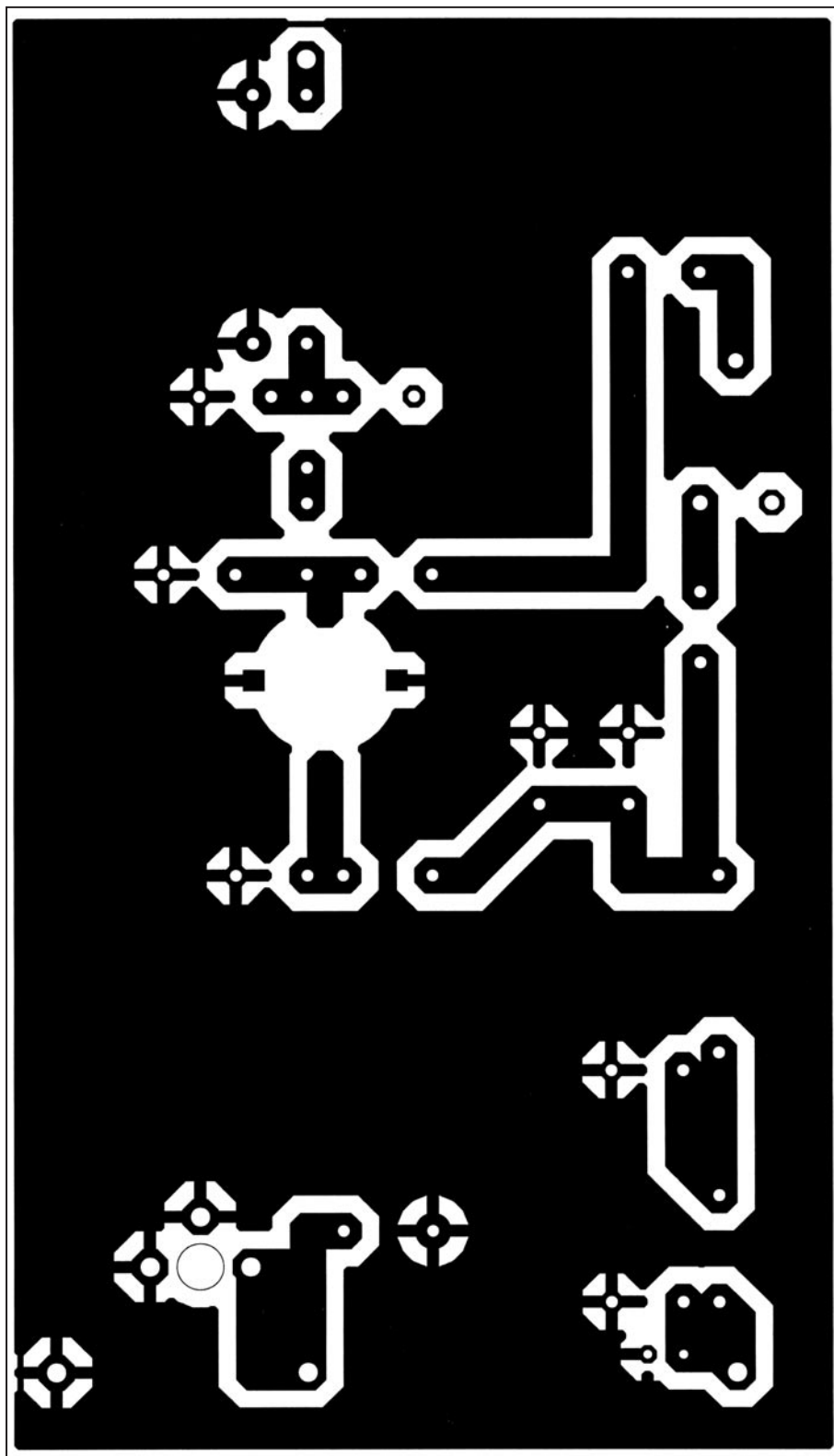


Figure 5 : Circuit imprimé de l'amplificateur.

ALIMENTATION

Le montage décrit dans cet article est alimenté sous 50 volts et consomme à la puissance maximum ~7 A.

Le schéma de l'alimentation (figure 7) est très simple. Un transformateur, fournissant au secondaire une tension de 45 V sous 10 A en charge, suivi d'un redressement par un pont de diodes moulé (20 A), lui-même monté avec un peu de graisse silicone sur le boîtier métallique pour lui servir de radiateur.

Un filtrage élémentaire, par deux capacités de 470 mF/100V, avec éventuellement une résistance bleeder pour décharger plus rapidement les condensateurs.

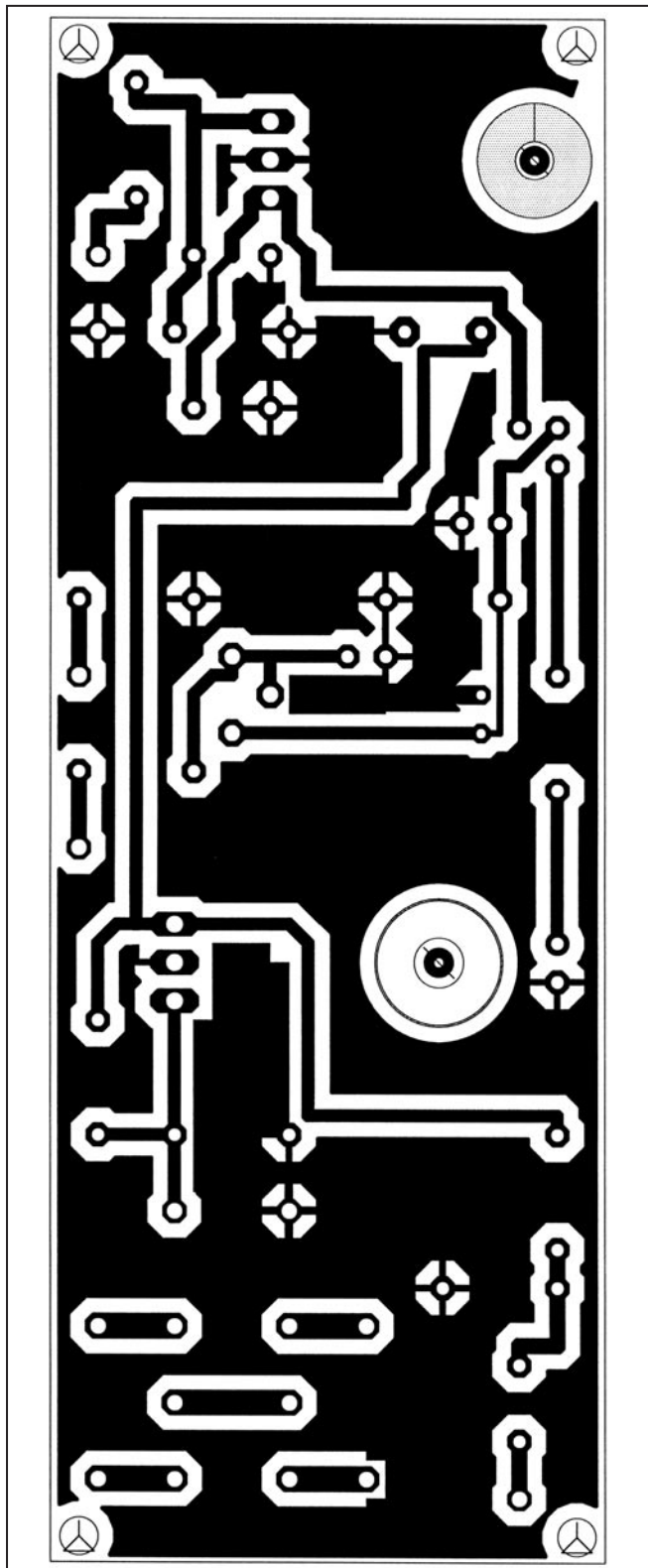


Figure 6 : Circuit imprimé des fonctions annexes.

Au primaire du transformateur, un fusible temporisé de 3 A, et un filtrage EMI dans les deux branches composés par une ferrite (Fair-Rite N° 2673021801) et une capacité de 0,01 mF/1 kV.

Pour un fonctionnement où le transistor est quasiment indestructible, mais au détriment de la puissance, il est conseillé de limiter la tension d'alimentation du transistor entre 30 et 40 volts.

LA RÉALISATION DU PROTOTYPE D'ESSAI DE L'AUTEUR

Comme on peut le constater sur la photo de la figure 3, le prototype de l'auteur est divisé en 3 sections :

- L'amplificateur proprement dit avec la régulation de la polarisation.
- Détection/commutation HF.
- Mesure et signalisation du TOS.

Sur le petit circuit imprimé, perpendiculaire au circuit de l'am-

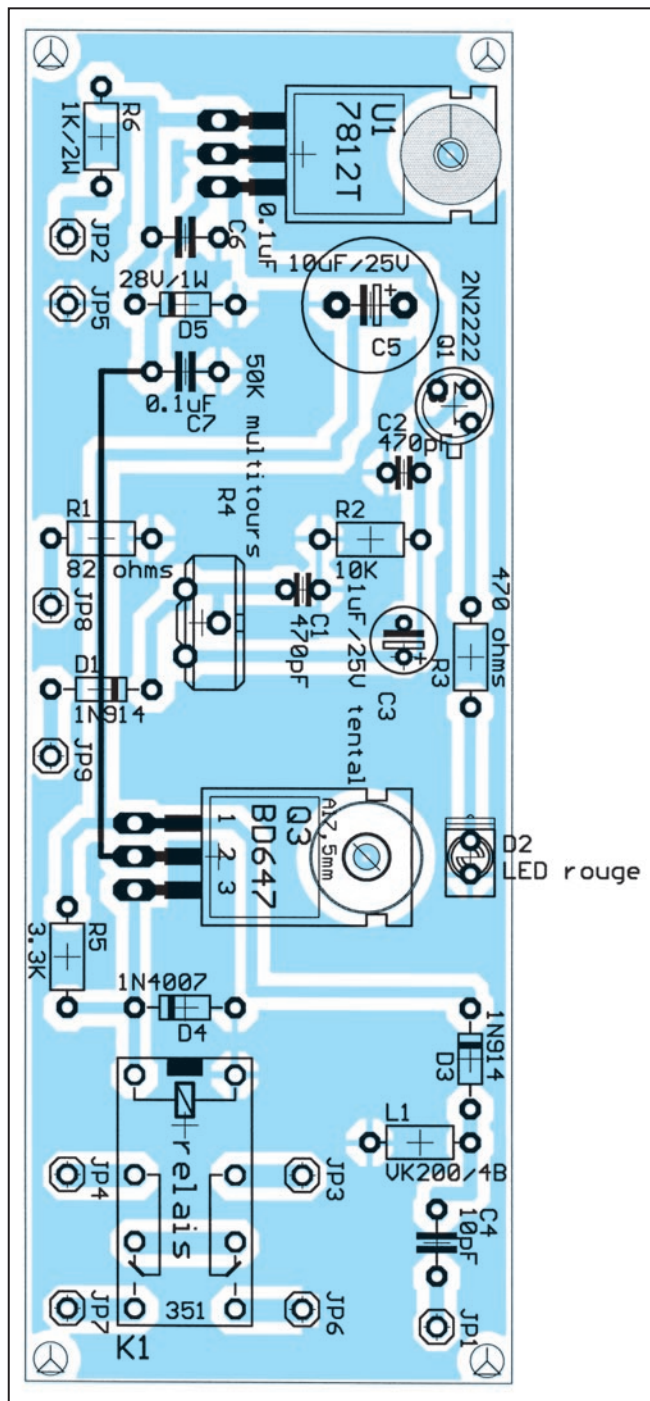


Figure 6 : Implantation des fonctions annexes.

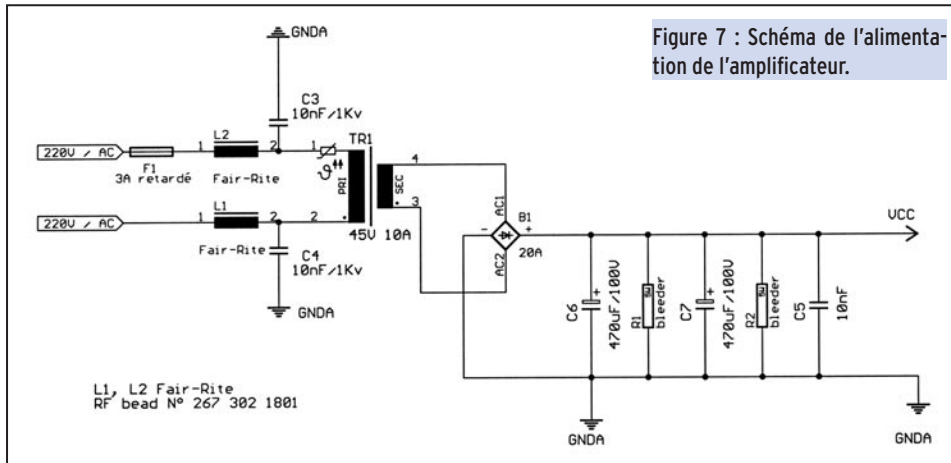


Figure 7 : Schéma de l'alimentation de l'amplificateur.

plificateur, se trouvent regroupées les fonctions de détection/commutation HF (bien reconnaissable par la taille du relais) et d'alimentation des circuits auxiliaires.

Le petit circuit sur la face arrière du boîtier, au plus près des prises N, est dédié à la fonction de mesure et de signalisation du TOS, le tore de mesure est déporté sur l'âme du câble coaxial de sortie (attention, la tresse de masse du câble coaxial doit être supprimée et le tore doit traverser uniquement la partie centrale du coaxial).

Le radiateur utilisé est très largement dimensionné (coefficient $q = 0.29 \text{ } ^\circ\text{C/W}$). Le circuit imprimé de la figure 3 n'est pas le circuit définitif, c'est le cuivre d'expérimentation de l'auteur qui a servi pour les phases d'essai, validation et mise au point. Les cuivres des circuits définitifs, pour l'amplificateur et les circuits annexes se trouvent respectivement en figure 5 et 6.

Pour la réalisation du circuit imprimé, il est primordial d'utiliser du verre Epoxy

Le circuit est en double face, la face inférieure servant de plan de masse et pour le circuit de la régulation de la polarisation.

Il est impératif d'avoir des traversées de masse de bonne qualité et en quantité suffisantes (le circuit de l'auteur en comporte plus de 10, y compris des retours via du scotch cuivré). Il est recommandé de surélever et d'isoler le circuit imprimé du radiateur pour éviter toute interaction cuivre-aluminium. Les composants utilisés seront de préférence de type chips ou de surface.

Les circuits d'entrée et de sortie sont réalisés grâce à des transformateurs large bande. L'avantage d'un tel choix réside dans les points suivants :

- Isolation continue (DC) entre les enroulements primaires et secondaires.
- Fonctions automatique "balanced - unbalanced".
- Taille réduite pour le rendement obtenue et la puissance fournie.

ASTUCES ET TOURS DE MAIN

Comme déjà précédemment expliqué dans cet article, la mise à la masse du CI et du transistor sont particulièrement importantes vu les courants d'alimentation en jeu, ainsi que la puissance HF de sortie. Le circuit imprimé est en verre Epoxy double face, avec la partie inférieure servant de plan de masse et des traversées pour les reprises de masse.

RÉALISATION DES TRANSFORMATEURS :

Les transformateurs utilisent du câble au Téflon pour les enroulements secondaires et de la tresse de masse pour constituer l'enroulement primaire).

Le transformateur d'entrée utilise un balun en ferrite

matériau 61 de chez Fair-Rite (ref : 2861000202). Les dimensions extérieures sont de ~ 5 mm de large par 15 mm de long.

Le transformateur de sortie utilise quant à lui 4 ferrites en matériau 6B2, ml = 30 (17 x 9 x 14). Les dimensions extérieures sont de ~ 30 mm de large par 30 mm de long et 20 mm de haut. Deux petits circuit imprimés sont utilisés pour les deux extrémités du transformateur.

Comme précédemment cité, du fil au Téflon fera l'affaire pour les enroulements du secondaire, avec une tresse de masse utilisée pour l'enroulement primaire.

Les ferrites sont enfilées sur la tresse de masse d'un câble coaxial de 11 mm (type RG 214). Les petits circuit imprimés sont alors plaqués de part et d'autre de l'ensemble. La tresse de masse qui dépasse est ensuite effilochée (détressée) et plaquée sur le cuivre du circuit imprimé pour ensuite y être soudée sur toute la circonférence.

La taille des circuits imprimés est fonction des dimensions des ferrites utilisées pour les transformateurs d'entrée et de sortie.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

A) AMPLIFICATEUR		B) FONCTIONS PROTECTION ET COMMUTATION	
Élément	Valeur	Élément	Valeur
C1	0.1 uF	C1	470 pF
C2	470 pF	C2	470 pF
C3	0.1 uF	C3	1 uF/25 V tantale
C4	200 pF	C4	10 pF
C5	0.1 uF	C5	10 uF/25 V
C6	10 uF/100 V	C6	0.1 uF
C7	5-30 pF	C7	0.1 uF
C8	1000 pF	C7	0.1 uF
C9	0.1 uF	D1	1N914
C10	2 X 0.1 uF	D2	LED rouge
C11	1000 pF	D3	1N914
L1	VK200/4B	D4	1N4007
L2	2 uH	D5	28V/1W
PIN	50 ohms	JP1	HF-in
POUT	50 ohms	K1	relais
Q1	MRF151	L1	VK200/4B
R1	3.3 ohms/1 W	Q1	2N2222
R2	51 ohms/1 W	Q3	BD647
R3	51 ohms/1 W	R1	82 ohms
R4	6.8-8.2 k	R2	10 k
R6	2 k	R3	470 ohms
R7	1.5 k/2 W	R4	50 k multitors
R8	5 k 10 tours	R5	3.3 k
VAR1	10 k/25 °C	R6	1 k/2 W
		U1	7812T
		T1	9 :1 transfo
		T2	4 :1 transfo

NOTE DE L'AUTEUR :

Je reste à la disposition de tous ceux qui désirent réaliser ce montage ou avoir des compléments d'information. L'adresse E-Mail où vous pouvez me joindre est la suivante : plenard@club-internet.fr
A bientôt !

Pierre LENARD


Les nouvelles de l'espace




LE RÉSEAU DSN DE LA NASA

La NASA dispose, pour suivre les diverses sondes spatiales, d'un réseau baptisé DSN (acronyme pour Deep Space Network) constitué par 3 observatoires répartis dans le monde. Pour faire face à une demande croissante, particulièrement à partir de 2003, elle s'apprête à moderniser très sensiblement ses installations et la façon dont elles fonctionnent. C'est ce réseau qui a à son actif les plus longues liaisons radio jamais réalisées par l'homme. En avril dernier, la station de Madrid a, par exemple, contacté la sonde PIONEER 10.

Cette sonde PIONEER est un sonde spatiale lancée en mars 1972 par les Américains et fut le premier engin conçu par l'homme à quitter le système solaire en 1983. Périodiquement, la sonde est contactée par les stations de contrôle de la NASA pour télédécharger différentes données. Le dernier contact remonte à fin avril 2001, alors que la sonde se trouvait à plus de 10 milliards de kilomètres de notre terre. Les amateurs utilisant les satellite genre OSCAR 10 se plaignent parfois du décalage d'une fraction de seconde correspondant au temps que met le signal radio pour quitter la terre et revenir, entre les signaux émis et reçus. Dans le cas de la sonde PIONEER, ce décalage total aller plus retour atteignait les 2 jours ! Ces liaisons à ultra longue distance ne sont possibles qu'avec les équipements très spéciaux dont s'est doté la NASA et que

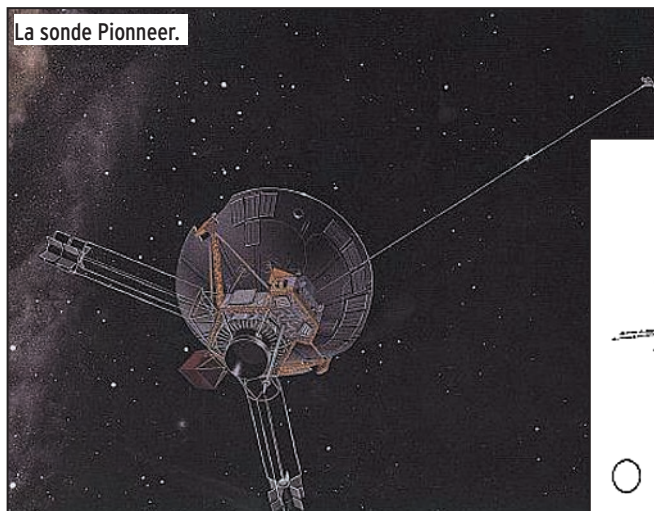

La sonde Pioneer.

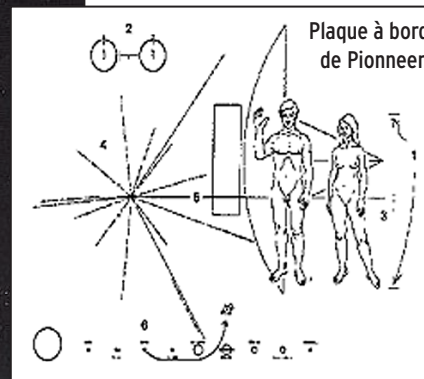

nous allons rapidement présenter.

HISTORIQUE

Lors du démarrage du programme américain de l'espace, dans la fin des années 50, il est rapidement apparu la nécessité de créer un réseau capable d'assurer un contact permanent, 24 h sur 24, avec les satellites lancés. Début 1958, le premier satellite américain lancé par l'armée américaine, EXPLORER 1, était suivi dans sa ronde autour de la terre par des stations de poursuite portables installées au Nigeria, à Singapour et en Californie et gérée par le Jet Propulsion Laboratory (JPL). Peu après, en octobre 1968, la NASA fut créée avec la charge de coordonner les programmes spatiaux des différentes armées des forces américaines qui, jusqu'alors, étaient très indépendants les uns de autres ce qui coûtait cher au contribuable américain. C'est cette même NASA qui confirma le JPL dans sa tâche d'organiser et de maintenir un réseau de communications dédié à toutes les missions en dehors de

notre terre. Le Deep Space Network, en abrégé DSN, fut ainsi créé et doté de moyens propres au niveau réception de signaux faibles (antennes et récepteurs à très faible bruit), calculateurs de poursuite, systèmes de télécommande et de traitement des signaux.

LA GÉOGRAPHIE DU RÉSEAU ACTUEL

Trois centres principaux répartis sur 3 continents font actuellement partie du DSN : le premier se trouve à Goldstone, en Californie, dans le désert Mojave. Le second est localisé en Espagne, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Madrid, très exactement à Robledo de Chavela. Quant au troisième, il se trouve en Australie à 40 km au sud-ouest de Canberra. Chaque complexe recouvre plusieurs systèmes d'émission/réception dotés d'antennes paraboliques de dimensions variables. L'ensemble est coordonné par le Jet Propulsion Laboratory qui se trouve en Californie à Pasadena et où l'ensemble des informations est centralisé. Le personnel travaillant

dans l'ensemble des centres représente environ 1600 personnes.


La position de ces trois centres complexes n'est pas liée au hasard. Ils se trouvent sur des positions décalées d'environ 120° en longitude ce qui permet d'avoir une possibilité de liaison totale de tout satellite, quelle que soit l'heure, tout en ayant une période de recouvrement non négligeable (satellite visible en même temps par 2 stations, ce qui permet accessoirement une localisation très précise de ce dernier s'il n'est pas trop éloigné de la terre).

Un autre point important pour ces complexes est lié au fait qu'ils doivent être aussi protégés que possible de toute source de bruit parasite d'origine artificielle. C'est pourquoi ils se trouvent aussi loin que possible de zones à densité de population élevée, de préférence dans des régions désertiques.

L'ÉQUIPEMENT STANDARD D'UN CENTRE

Nous prendrons l'exemple du centre de Goldstone, situé en Californie, dans le désert des

Le centre de Madrid.

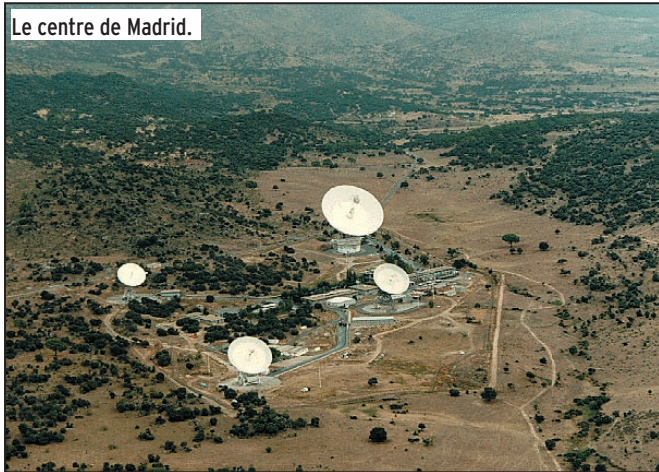

indiens Mojaves. Il dispose de 4 stations dotés d'antennes paraboliques : 2 antennes de 34 mètres de diamètre, une antenne de 26 mètres et une de 70 mètres, cette dernière ayant la possibilité d'émettre avec une puissance pouvant aller jusqu'à 400 kW. Chaque antenne est télécommandée depuis un bâtiment central où se trouvent également les systèmes de décodage des informations reçues et à envoyer. Dans les cas habituels, chaque antenne travaille de façon indépendante des autres. Dans les cas de réception difficile, il arrive qu'il soit nécessaire de coupler les antennes les plus grandes (70 mètres et 34 mètres de diamètre) afin d'améliorer le rapport signal/bruit. L'ensemble est surveillé par une équipe de 6 personnes qui se relaient nuit et jour. Pour le suivi de

missions relativement proches de la terre (entre 200 et 20000 km), des paraboles ayant des diamètres respectifs de 26 mètres et 9 mètres sont également utilisées. Pour de telles missions, les signaux reçus sont considérablement plus forts que ceux en provenance des sondes interplanétaires et, en outre, les durées de passage sont beaucoup plus courtes (entre 10 minutes et quelques heures) et il n'est point besoin d'avoir des gains très élevés. Comme les passages sont plus rapides, le système de motorisation de ces antennes est beaucoup plus rapide et capable de déplacer la parabole avec une vitesse de 3° par seconde.

Bien entendu, le centre est relié aux autres et au Jet Propulsion Lab (JPL) par des liaisons satellites direc-

tes avec des antennes qui sont beaucoup moins imposantes. Le DSN dispose pour ce faire de 3 satellites géostationnaires. Le JPL situé à Pasadena, en Californie, centralise les informations.

FRÉQUENCES ET MODES DE TRANSMISSIONS

Les fréquences habituellement utilisés par les sondes spatiales se situent dans le domaine des ondes centimétriques ou millimétriques. C'est, en effet, pour ces gammes de longueurs d'onde que le bruit d'origine cosmique est le plus faible, d'autant plus faible que la fréquence est élevée. Par contre, il n'est pas toujours facile d'avoir des préamplificateurs à très faible bruit propre pour des fréquences très élevées. Les bandes de fréquences principalement utilisées actuellement sont la bande S (entre 2100 et 2300 MHz) et la bande X (entre 7150 et 8450 MHz). Dans un futur proche, pour les sondes interplanétaires naviguant aux confins du système solaire, la bande K sera utilisée (entre 32000 et 34000 MHz).

Toutes les informations téléométriques ou les images transmises par les sondes sont envoyées en packet radio. Les grandes distances séparant les sondes des stations terrestres font que les signaux ne sont jamais très forts.

Par exemple, les sondes satellisées autour de MARS se trouvent à des distances se chiffrant en centaines de millions de kilomètres et l'émetteur embarqué dispose d'une dizaine de watts seulement. Pour améliorer le débit de la liaison, il est nécessaire d'avoir, au niveau réception, un rapport signal/bruit aussi fort que possible. Si l'on ne veut ou on ne peut pas augmenter la puissance d'émission de la sonde, on peut augmenter le gain de son antenne. Mais, là encore, on est vite limité par des problèmes d'encombrement et de précision de pointage. L'augmentation de la parabole de réception est une autre façon de résoudre le

problème mais au delà de 70 mètres de diamètre, les problèmes mécaniques ne sont pas évidents à résoudre. La dernière possibilité consiste à coder l'information à envoyer avec des systèmes de correction d'erreurs. Curieusement, on montre qu'on a intérêt à ajouter à chaque octet (8 bits) contenant l'information utile, des bits de contrôle permettant, par des opérations mathématiques simples, de reconstituer l'octet vrai, même en cas de brouillage par le bruit amené par la transmission. Toutes les transmissions avec les sondes se font de cette manière : pour une même puissance apparente d'émission, le débit d'informations peut être de la sorte multiplié par un facteur 7 par rapport à la même information non codée.

LE MATÉRIEL DE RÉCEPTION

Il existe une forte dissymétrie entre les possibilités d'émission et de réception des stations de contrôle et des sondes naviguant dans l'espace. Les puissances d'émission des sondes ne dépassent guère quelques dizaines de watts, alors les stations terrestre peuvent envoyer jusqu'à 400 kW. Si les récepteurs des sondes font largement appels aux semi-conducteurs modernes (à l'arséniure de gallium), les récepteurs des stations terrestres utilisent comme préamplificateur des systèmes beaucoup plus sophistiqués comme par exemple le MASER.

Le MASER, acronyme pour Microwave Amplification by Simulated Emission and Radiation est un préamplificateur un peu spécial qui tire son très faible bruit propre du fait qu'il fonctionne à très basse température, vers -270°C, dans l'hélium liquide. Il est constitué par un cristal de rubis synthétique dopé au chrome et qui est placé dans un puissant champ magnétique. D'une façon très schématique, le signal micro-onde envoyé à un bout du cristal ressort amplifié à l'autre bout.



Une parabole du centre de Goldstone.

Solutions pour Applications de Radiocommunication Professionnelles et Export

PORTATIFS VHF/UHF



- VX-10**
VHF/UHF
40 - 102 canaux
5 W
- VX-160**
VHF/UHF
16 canaux
5 W
- VX-180**
VHF/UHF
16 canaux
5 W
- VX-200**
VHF/UHF
6 canaux
5 W
- VX-210**
VHF/UHF
16 canaux
5 W
- VX-246**
UHF PMR 246
16 canaux
0,5 W
- VX-300**
VHF
99 canaux
5 W
- VX-400**
VHF/UHF
16 canaux
5 W
- VX-510**
Bandes basses/
VHF/UHF
32 canaux — 5 W
- VX-800**
VHF/UHF
200 canaux
5 W
- VX-900**
VHF/UHF
512 canaux
5 W

MOBILES & FIXES VHF/UHF



VX-1000
Emetteur/récepteur
bande basse/VHF/UHF mobile
12 - 99 canaux — 25 W

FTL-1011/2011/7011
Emetteur/récepteur bande basse/VHF/UHF mobile
12 - 24 canaux



VX-2000
Emetteur/récepteur VHF/UHF mobile
4 - 40 canaux — 25 W


VX-3000
Emetteur/récepteur bandes basses/VHF/UHF mobile
4 - 48 - 120 canaux — 70/50/40 W

RELAIS VHF/UHF




VXR-7000
Base/relais VHF/UHF
16 canaux — 50 W

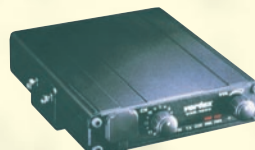VXR-5000
Relais VHF/UHF
1 - 8 canaux — 25 W



VXR-1000
Relais VHF/UHF mobile
16 canaux — 5 W

TRUNK

 

VX-Trunk II
Système Trunk
pour Portatifs et Mobiles

BASES, MOBILES & PORTABLES HF



FT-840
Emetteur/récepteur HF base/mobile
100 W

System 600
Emetteur/récepteur HF base/mobile
100 canaux — 150 W

System QUADRA
Amplificateur HF + 50 MHz
avec coupleur incorporé



HF-90
Emetteur/récepteur HF SSB mobile
225 canaux — 50 W

CRYPTAGE



Systeme CRISTAL
Système de transmission de données
par liaison radio HF

TÉLÉPHONES HERTZIENS



Stations Satellites
Portables, fixes et mobiles:
MINI'M INMARSAT



Interfaces Téléphoniques
Pour HF/BLU et relais VHF

Série PHILY
Réseau téléphonique UHF digital
1 à 30 lignes — 50 km

Série VOYAGER
Réseau téléphonique VHF/UHF
1 à 8 lignes — 50 km

PORTATIFS AVIATION



VXA-100
VHF aviation — 760 canaux — 5 W
Aviator Pro: 6 touches
Aviator Pilot: 16 touches + VOR

VXA-120
VHF aviation
760 canaux — 4 W
Aviator Pro II: 16 touches

Annonce
nouveau produit
VXA-200
VHF aviation

MFT 0040110C

Générale Electronique Services

205 rue de l'Industrie - B.P. 46 - 77542 Savigny-le-Temple - France

Phone: 33 (0)1.64.41.78.88 - Fax: 33 (0)1.60.63.24.85



<http://www.ges.fr> - e-mail: info@ges.fr

Le coin du logiciel

La plupart des logiciels "gratuits" ou "shareware" présentés ci-après sont mis sur le CD-ROM "Millénium", quelques semaines après la sortie de MEGAHERTZ magazine. Ce CD-ROM, édité par Infracom, est vendu dans nos pages librairie.

DV-PRÉFIXES



Nous avons présenté, dans ces colonnes, une version antérieure de ce logiciel œuvre de Daniel, F5DAN. Dans la version 1.34 présentée ici, de nombreuses améliorations ont été apportées. DV-Préfixes est un logiciel Windows (95/98/ME/NT et 2000) très simple à utiliser. Bien que d'une utilisation très implicite, le logiciel dispose d'une aide intégrée. Le but de DV-Préfixes ? Vous donner toutes les informations sur les préfixes des stations DX en les faisant apparaître sur une carte. DV-Préfixes considère votre position géographique, telle que vous l'aurez définie dans le fichier de configuration, comme point de départ. En parcourant la liste des préfixes qui apparaît au centre de l'écran, et en cliquant sur le préfixe choisi, le programme va alors calculer la direction (affichée graphiquement sur une rose des vents) et la distance de la station DX dont vous introduirez le préfixe. DV-Préfixes sait, par simple appui sur un bouton, gérer le short et le long path. Parmi les indications fournies pour un pré-

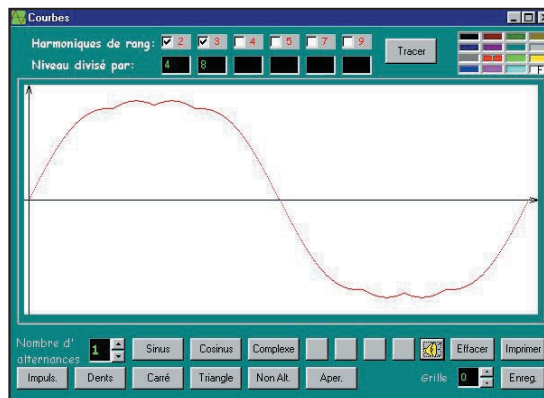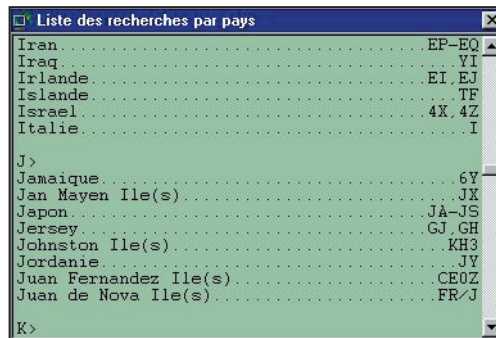


Ondes de F5RUJ.

fixe donné, on trouve le drillage (grille) longitude/latitude et le nom des grandes capitales. Deux listes (pays et préfixes ITU) permettent des recherches directes sur les préfixes. La liste des préfixes peut

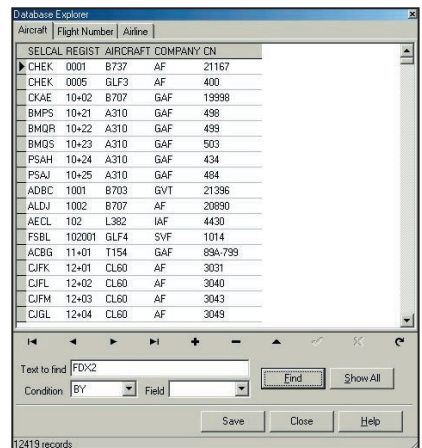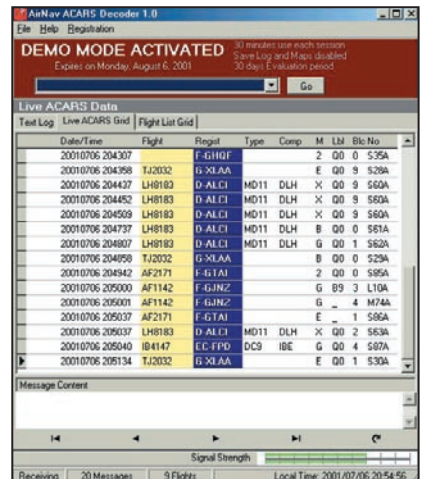être éditée par l'utilisateur, pour correction ou mise à jour. Le logiciel DX-Préfixes est gratuit, n'hésitez pas à encourager l'auteur en lui faisant part de vos remarques. Disponible en téléchar-



Airnav ACARS decoder.

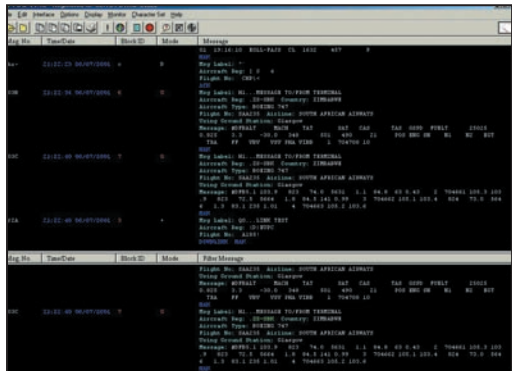

▲ PDW. ▼

PSK-PAL.

AIRNAV ACARS DECODER

L'auteur d'Airnav, le logiciel permettant de suivre les avions entendus en HF (ou à partir de l'Internet), continue son œuvre. Il vient de sortir un décodeur ACARS utilisant la carte son d'un PC. Nous avons testé ce logiciel Windows en version "démo" et il s'avère très fiable contrairement à d'autres programmes utilisant également la

gément à l'adresse Internet : <http://f5dan.free.fr>

ONDES DE F5RUJ

Écrit par F5RUJ, ce petit logiciel est à vocation pédagogique. Il sert à dessiner les principales formes d'ondes et permet d'écouter, à l'aide de la carte son, le signal ayant la forme de l'onde correspondante, afin de comprendre la notion de timbre sonore. Il est possible de travailler sur des courants redressés : mono-alternance, bi-alternance, filtrage avec capacité plus ou moins importante...

L'utilisation est simple : on programme le nombre de périodes, ce qui influe sur la hauteur du son, on clique sur la forme d'onde désirée (des formes complexes, avec harmoniques, sont permises) puis on clique sur le haut-parleur si on veut entendre le son... sinon il est possible de sauvegarder l'image correspondante pour l'insérer dans un document, voire de l'imprimer.

Logiciel gratuit à télécharger sur le site Internet suivant à la page :

<http://www.ref-union.org/ed87/technique.htm>

carte son.

L'installation est simple, un fichier HELP (en anglais) venant aider les utilisateurs... s'il le fallait.

Le réglage du niveau de la carte son s'effectue directement à partir du programme. Un bargraphe, indicateur de signal, présent en bas à droite de l'écran aide au réglage.

L'écran présente trois onglets donnant accès au texte décodé (fichier "log"), aux données traitées en tableau et à la liste des vols. Le fichier log peut être sauvegardé.

Une base de données, incorporée au programme, permet de déterminer, d'après les informations extraites des messages ACARS, le type d'appareil, la compagnie et les aéroports de départ et destination. Cette base de données peut aussi être interrogée manuellement, avec différents critères de recherche. Tous ceux qui posèdent déjà Airnav ne seront pas déroutés par ce logiciel. La version d'évaluation tourne par séances de 30 mn pendant 30 jours.

Il est impossible de sauvegarder les fichiers reçus.

L'enregistrement permet

d'obtenir un code rendant le logiciel pleinement opérationnel.

A télécharger sur le site Internet :

www.airnavsystems.com

PDW

PDW est un logiciel de décodage traitant différents modes un peu "exotiques", souvent délaissés par les autres programmes de décodage. Il est vrai que, seul les curieux iront s'intéresser aux données échangées dans ces modes. Il fonctionne avec la carte son ou à partir d'un circuit interface, se connectant à un port COM du PC, dont le schéma est donné dans le fichier d'aide du logiciel. Après avoir installé PDW (la dernière version testée est la 1.10) sous Windows 95/98, vous aurez accès aux modes suivants :

POCSAG/FLEX
ACARS
MOBITEX

Le logiciel permet de mettre en place des filtres qui autorisent l'extraction, dans les trames reçues, de données bien précises. Nous l'avons testé en mode ACARS : ceci permet, par exemple, de suivre un avion particulier en programmant en filtre son numéro de vol... ou de prendre en compte tous les avions d'un même type (ex. B-747) etc.

Un indicateur de signal, affiché en haut à droite de l'écran tel un petit S-mètre, permet d'ajuster le niveau d'entrée sur la carte son. Le décodage est fiable, notamment pour les ACARS.

La version shareware peut être téléchargée à l'adresse ci-après :

<http://www.pcapaging.ic24.net/pdwpic2.html>

PSK-PAL

C'est Patrice, FK8HA, qui nous a fait découvrir ce logiciel écrit par Erik VK7AAB. Encore un, allez-vous penser ! Oui, les radioamateurs sont très créatifs dans ce mode qui, il est vrai, mérite bien l'intérêt qu'il suscite car il est à la fois efficace et peu gourmand en largeur de bande ! L'économiseur de spectre, c'est lui !

L'auteur a utilisé le noyau développé par AE4JY, en fait la partie la plus délicate du logiciel, et il a procédé à de nombreuses adaptations et enrichissements. Il le destine davantage à ceux qui veulent converser en PSK31 plutôt qu'aux adeptes de contests. PSK-PAL tourne sur PC, sous Windows, avec carte son. Il dispose de son aide intégrée et ne demande que quelques minutes pour la prise en main. Il offre des possibilités de gérer un carnet de trafic, avec recherche des indicatifs, etc.

Après l'avoir installé, on commencera par le paramétrer : indicatif de la station, même chose pour l'identification en morse, décalage UTC, choix du port pour la commutation d'émission, emplacement du fichier "log"... et on procédera au réglage des niveaux de la carte son "réception et émission" et au choix de rattrapage du CAF. On pourra également modifier les couleurs si on les trouve peu seyantes !

PSK-PAL a pour particularité de décoder 3 canaux à la fois... mais on peut ne travailler qu'avec un seul. De ce fait, il affiche une grande fenêtre (canal 0) et deux petites (canaux 1 et 2). Chaque canal, qui peut fonctionner en BPSK, QPSK ou QPSK inversé, a son propre "waterfall" (et son œil magique) permettant de voir les émissions en PSK31 et de se régler d'un simple clic de souris ! Intensité du waterfall et définition (lissage) sont réglables par l'opérateur.

Onze touches de fonction contiennent les messages

couramment utilisés : appel, prénom, QTH, conditions de trafic, etc. Elles devront être programmées suivant vos besoins.



PSK-PAL possède une fonction mailbox : vos correspondants peuvent vous appeler et retirer un message qui leur est destiné (plusieurs messages pour différentes stations).

Comme l'émission n'est possible que depuis le canal 0, l'auteur a prévu une possible permutation des canaux pour le cas où vous aimeriez répondre à une station reçue sur le canal 1 ou 2.

Ce bref descriptif montre combien PSK-PAL est complet ! Gratuit, il est disponible en téléchargement à l'adresse Internet : <http://users.origin.net.au/~crac>

CD-ROM "LICENCERA"

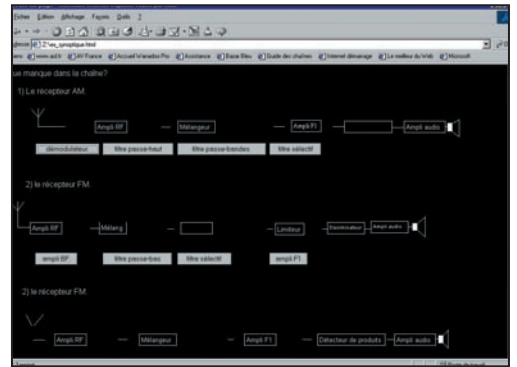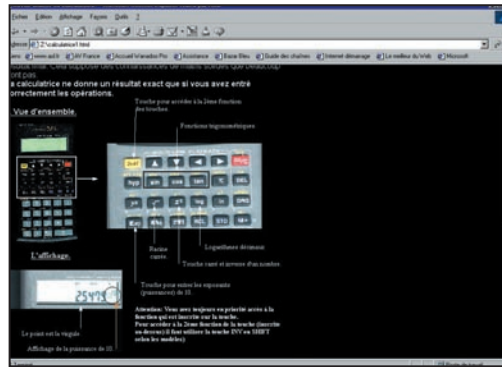LicenceRA est le nom d'un CD-ROM produit par Bernard Lesage et Serge Balaguer. Les deux auteurs, aidés par d'autres radioamateurs, ont réuni leur savoir pour proposer aux candidats à la licence un moyen "attractif" pour apprendre et s'entraîner. Ce CD-ROM vient en complément du site Internet du même nom, auquel il renvoie d'ailleurs pour des mises à



jour et compléments. L'installation et l'utilisation du CD-ROM ne posent aucun problème sur un PC moderne (486 et mieux) tournant sous Windows 95/98/2000/NT.

Le CD-ROM contient des cours et exercices répondant au programme de l'examen. Tous les sujets sont abordés, des mathématiques aux lignes et antennes en passant par l'électricité, la radioélectricité et la réglementation.

Les exercices proposés peuvent être imprimés si l'on prend soin de passer par un traitement de texte comme Word. Par ailleurs, LicenceRA contient la correction de séries d'exercices proposées sur le site Internet (adresse ci-après).

De nombreux conseils et renseignements sont dispensés aux candidats qui trouveront également sur le CD des

informations sur le déroulement de l'examen, les tarifs, les adresses des centres et de quelques associations.

L'utilisation est simple, elle fait appel à un navigateur comme Internet Explorer tous les dossiers étant au format HTML. Chaque grand thème (maths, électricité, radio, etc.) est divisé en sujets (fractions, loi d'ohm, filtres, etc.). Le candidat pourra travailler à son rythme et "zapper" des maths vers la réglementation ou la radioélectricité à son gré. Il nous semble tou-

tefois opportun de respecter l'ordre choisi par les auteurs du CD pour progresser logiquement...

Des pages de démonstration de ce CD peuvent être visualisées sur le site Internet : <http://licencera.multimania.com>

Ce CD-ROM est en vente dans les pages librairie de MEGAHERTZ magazine. Utilisez notre bon de commande. Prix : 164 F (25 €) + 20 F de port, réf. CD059.

Denis BONOMO,
F6GKQ

LOGICIELS PC
POUR
L'ÉLECTRONIQUE



EJ60
230 F
+ port 35 F

Utilisez le bon
de commande
MEGAHERTZ



LA LIBRAIRIE
MEGAHERTZ

Ce livre aborde tous les aspects de l'utilisation du PC pour la conception, la mise au point et la réalisation de montages électroniques : saisie des schémas, création de circuits imprimés, simulation analogique et digitale, développement de code pour composants programmables, instrumentation virtuelle, etc. Le CD-ROM accompagnant l'ouvrage rassemble le meilleur de ce que l'auteur a pu dénicher dans ces domaines : logiciels gratuits, recueils de caractéristiques et équivalences de composants, versions limitées de logiciels souvent très puissants... Soigneusement essayés et commentés sans complaisance, ces logiciels permettent de passer véritablement à la pratique.

POPE H1000 CABLE COAXIAL 50Ω TRES FAIBLES PERTES

Le H 1000 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 1000 offre des possibilités, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 1296 MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication. Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité. Le H 1000 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2200 watts et cela avec un câble d'un diamètre de seulement 10,3 mm.

Puissance de transmission : 100 W

Longueur du câble : 40 m

MHz	RG 213	H 1000	Gain
28	72 W	83 W	+ 15 %
144	46 W	64 W	+ 39 %
432	23 W	46 W	+ 100 %
1296	6 W	24 W	+ 300 %

RG 213 H 1000

Ø total extérieur	10,3 mm	10,3 mm
Ø âme centrale	7 x 0,75 = 2,3 mm	2,62 mm monobrin


Atténuation en dB/100 m

28 MHz	3,6 dB	2,0 dB
144 MHz	8,5 dB	4,8 dB
432 MHz	15,8 dB	8,5 dB
1296 MHz	31,0 dB	15,7 dB

Puissance maximale (FM)

28 MHz	1800 W	2200 W
144 MHz	800 W	950 W
432 MHz	400 W	530 W
1296 MHz	200 W	310 W

Poids	152 g/m	140 g/m
Temp. mini utilisation	-40°C	-50°C
Rayon de courbure	100 mm	75 mm
Coefficient de vélocité	0,66	0,83
Couleur	noir	noir
Capacité	101 pF/m	80 pF/m

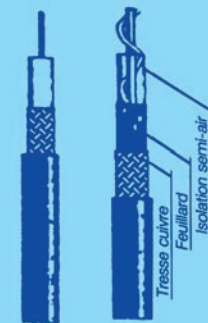

RG 213 H 1000

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 1000 50 ohms" possède ces caractéristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués.

Autres câbles coaxiaux professionnels
GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
RUE DE L'INDUSTRIE
Zone Industrielle - B.P. 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx
Tél. : (1) 64.41.78.88
Fax : (1) 60.63.24.85
ET AUSSI LE RESEAU G.E.S.

CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES

BOUTIQUE VIRTUELLE SUR :
www.sardif.com



ALINCO DJ-195
VHF



ALINCO DJ-S41
UHF - LPD



ALINCO DJ-SR1
UHF - RPS



ALINCO DJ-C5
Bibande



ALINCO DJ-V5
Bibande



ICOM IC-T2H
VHF



ICOM IC-T7
Bibande



ICOM IC-Q7
Bibande



ICOM IC-T8
Tribande



ICOM IC-T81
4 bandes



KENWOOD TH-22
VHF



TH-G71
Bibande



KENWOOD TH-D7 2
Bibande



KENWOOD VC-H1



YAESU FT-50
Bibande



YAESU VX-1R
Bibande



YAESU VX-5R
Tribande

BATTERIES
Accus portables pour
TH-D7, TH-G71 :
NBP39K - 9,6 V 340 F
IC-T2H :
NBP196 - 9,6 V 297 F
FT-10, FT-40, FT50 :
NBP41 - 9,6 V 289 F

REVENDEUR I.T.A
ITA GP3 Verticale 14 21 28 MHz 690 F
ITA OTURA 1 290 F



Cushcraft A35
Buttermut HF6V

Beam 10, 15, 20 m - 3 él.
Verticale 6 bandes HF

LES ANTENNES

COMET GP95 Verticale 144, 430, 1,2 - 2,42 m 930 F
GSRV half-size 4 bandes HF 370 F
GSRV full-size 5 bandes HF 450 F
FRITZEL FD3 Filaire 3 bandes HF 690 F
FRITZEL FD4 Filaire 6 bandes HF 690 F
PIROSTAR X200 Verticale VHF/UHF - 2,50 m 790 F
PIROSTAR X510 Verticale VHF/UHF - 5,20 m 990 F
WATSON W30 Verticale 144-430 - 1,15 m 449 F

ANTENNE WATSON

W77LS 259 F
144-430 MHz. H.42 cm - 2,5 dB
TRIBANDER 490 F
50-144-430 MHz. H. 1,69 m
2,15/4,5/7,2 dB

Eco HB9E - HB9CV
2 él. - 144 MHz 299 F

Eco HB9DB - H9CV
2 él. - 144 MHz

2 él. - 430 MHz 397 F
4 890 F
3 290 F

ROSMETRES AVAIR

AV-20 HF-VHF 650 F
AV-40 VHF-UHF 650 F

AV-200 HF-VHF 690 F

AV-400 VHF-UHF 690 F
AV-600 HF-VHF-UHF 990 F

CD-ROM MILLENIUM RADIO

179 F

BALUN MAGNETIQUE

290 F

2 CDs REMPLIS DE SOFTS RADIO

BOÎTES DE COUPLAGE

PALSTAR AT-300 1350 F

MFJ-969 2 470 F

WATSON SWR50RM VHF - UHF 790 F

MFJ-989 4 449 F

FILTRE PASSE-BAS KENWOOD LF30A

ALIMENTATIONS ALINCO DM 330
30 A à découpage

PROMO

FILTRE SECTEUR FAS 3000

289 F

ANTENNES MOBILES HF

ECO 5 BANDES 790 F

KIT WARC
3 bandes supplémentaires 390 F

ANTENNES MOBILES HF PRO/AM

10 15 17 20 40 80 m 370 F
Base magnétique 3/8 196 F
Base magnétique tripode 590 F

Antenne Pro Am USA, foyers hélicoïdaux HF

Arrivage de très nombreux modèles d'amplis VHF et UHF

NB-50R

Ampli VHF tous modes 65 W + préampli

NDB-50R

Ampli VHF 70 W UHF 60 W + 2 préamplis Qualité Pro.

NB-30R

Ampli VHF tous modes 35 W + préampli

NB-100R

2 290 F

Ampli VHF tous modes 110 W + préampli réglable Qualité Pro.

DIFFUSION



ROMEO

CEDEX - Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67- Fax 01 39 86 47 59

LIVRAISON EN 24 H

G5RV half-size
4 bandes HF **379 F**
G5RV full-size
5 bandes HF **450 F**



KENWOOD THD-700



KENWOOD TM-241 VHF



KENWOOD TM-G707 Biband



MICROS KENWOOD

HAUT-PARLEUR HP MAX PALSTAR

MOBILES



ICOM IC-2800 Biband



ICOM IC-2100 VHF



KENWOOD TM-V7 Biband

790 F



FRÉQUENCEMÈTRE AECO

FC-1001 DE 10 MHz à 3 GHz
Livré avec chargeur

990 F



FC-1002 idem FC-1001 mais DE 1 MHz à 3 GHz
Livré avec chargeur

99 F



FC-2001 Très complet
Livré avec chargeur

299 F



TONK SF 301 MICRO + HP avec vox incorporé

670 F



ICOM IC-207 Biband




YAESU FT-8100 Biband

NEW!




ALINCO DR-135 VHF

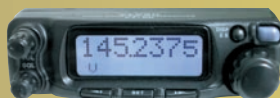

YAESU FT-90



ALINCO DR-605 VHF

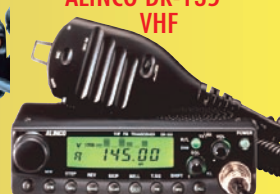

ALINCO DR-150 VHF



ICOM IC-706MKIIG



ALINCO DX-70

LE COIN DES SWL



AR108 Récepteur aviation +144 MHz

790 F



ANTENNE ATX Walkabout

Décrits dans ce MEGAHERTZ

890 F

Antenne portable télescopique pour FT-817
Couverture de 80 m à 6 m

SUPPORT COFFRE TM-10

189 F



SUPPORT COFFRE KF-10

169 F



KENWOOD TS-50

590 F



LE WAB10 Récepteur aviation

790 F

Antenne de réception active AKD

DÉCAS



KENWOOD TS-2000

NEW!



YAESU FT-100D

NEW!



Récepteur satellite HITACHI WordSpace

5 990 F

Récepteur JRC NRD 345



KENWOOD TS-570DG



ALINCO DX-77



YAESU FT-100MP



YAESU FT-817



YAESU FT-847



KENWOOD TS-870

NEW!



ICOM IC-718

NEW!



ICOM IC-910H



YAESU FT-920



YAESU FT-1000MP MK5



ICOM IC-756 PRO



ICOM IC-746

Le journal des points et des traits

LE POINT

SUR L'EXAMEN DE TÉLÉGRAPHIE DANS LE MONDE

Notre attention a été attirée par le site WEB du Wireless Institute of Australia. L'Australie est un pays où il existe 5 niveaux de licence radioamateur et les conditions d'examen, bien qu'apparemment un peu plus strictes qu'en France, semblent évoluer dans le sens des licences CEPT / HAREC.

Remarquons que, pour l'instant, en Australie, les cinq niveaux de licence nécessitent le passage d'un examen constitué de deux questionnaires "à choix multiple", l'un sur la théorie et l'autre sur la réglementation. Il est nécessaire d'avoir plus de 70% de bonnes réponses pour être qualifié. Le questionnaire sur la théorie comporte 50 questions, celui sur la réglementation comporte 30 questions. Trois des cinq licences nécessitent le passage d'un examen de télégraphie en réception ET en émission. Les licences novices ne peuvent être converties en licences complètes qu'après un délai de deux ans et uniquement en passant l'examen requis, l'ancienneté ne procurant aucun reclassement automatique dans les catégories supérieures, contrairement à ce que nous avons connu en France pendant quelques temps.

Les pays de la région III, dont fait partie l'Australie, sont majoritairement pour un assouplissement des conditions d'examen en ce qui concerne la télégraphie. De plus en plus de pays s'orientent vers une vitesse d'examen à 5 wpm (25 lettres transmises dans une minute, chaque lettre étant éventuellement manipulée à la vitesse de 10 à 14 wpm pour une bonne compréhension - l'abaissement de la vitesse globale d'examen résulte dans ce cas d'un doublement du temps de réflexion).

Le Wireless Institute of Australia recense aussi les évolutions en matière d'examen requis pour la télégraphie dans les différents pays du Monde. Nous pouvons résumer ci-après quelques informations :

- NOUVELLE ZÉLANDE

Le New Zealand Amateur Radio Transmitters (NZART) défend le principe de la suppression de l'obligation de subir un examen validant la connaissance du Code Morse pour pouvoir accéder aux bandes inférieures à 30 MHz, obligation qui résulte de l'article S-25 du Règlement des Radiocommunications de l'ITU. Le NZART espère obtenir satisfaction lors de la conférence mondiale de 2003. Le NZART reconnaît par ailleurs la valeur du Code Morse comme moyen de communication utile et efficace, et encourage et protège son utilisation.

- CANADA

Depuis le 19 mai 2001, l'accès aux bandes décimétriques pour les radioamateurs canadiens ne nécessite plus, en matière de télégraphie, que des compétences à 5 wpm.

- THAÏLANDE

La licence intermédiaire thaïlandaise a vu son niveau d'examen télégraphique abaissé à 5 wpm. Toutefois, la Thaïlande n'est pas en faveur d'un abaissement à 5 wpm pour l'accès aux fréquences inférieures à 30 MHz.

- PAYS-BAS

Les PTT hollandaises envisagent un abaissement de la vitesse de l'examen télégraphique à 5 wpm pour les stations souhaitant accéder aux bandes décimétriques.

- SRI LANKA

La Telecom Regulatory Authority of Sri Lanka (TRCSL) prend le même chemin que les Pays-Bas, comme annoncé en avril 2001.

- HONG KONG

La Hong Kong Amateur Radio Transmitters Society (HARTS) est en cours de négociation avec la Hong Kong radio authority (OFTA) sur ce sujet.

- EUROPE

Les pays européens devraient, à terme, s'orienter vers un examen à 5 wpm, dans le respect des recommandations de la CEPT en date du 6 mars 2001 (recommandation T/R 61-02 licences CEPT / HAREC). Cette organisation compte actuellement 44 pays membres. D'autres pays non-CEPT adoptent les licences HAREC comme l'Australie, le Canada, Israël, les Antilles, la Nouvelle Zélande, le Pérou, Porto-Rico, l'Afrique du Sud et les Etats-Unis.

La recommandation CEPT T/R 61-02 définit la vitesse de 5 wpm comme étant la vitesse minimum d'examen. C'est cette vitesse 'plancher' qui semble devenir la référence. Rien n'empêche toutefois un pays membre de conserver une vitesse supérieure.

Notons que la licence CEPT / HAREC requiert aussi la vérification des compétences en transmission avec un manipulateur non-automatique.

- POLOGNE

Le Polski Związek Krótkofalowców (PZK), membre de l'IARU, négocie actuellement avec l'administration des télécommunications polonaise afin d'obtenir l'abaissement de la vitesse de l'examen de télégraphie à 5 wpm.

- ETATS-UNIS

Suite à un vote qui n'était toutefois pas unanime, l'ARRL reconnaît et accepte que la notion de nécessité d'un examen de télégraphie n'apparaisse plus dans l'article S-25 du Règlement des Radiocommunications (RR) de l'ITU et soit modifié lors de la conférence mondiale de 2003.

En conséquence, l'ARRL s'abstiendra de s'opposer à ce projet lors des prochaines conférences.

Dans le même temps, l'ARRL a décidé de soutenir le maintien d'un examen de télégraphie à la vitesse de 5 wpm aux Etats-Unis pour les candidats désireux d'accéder aux fréquences inférieures à 30 MHz. Une remise en cause de la réglementation actuelle par la FCC n'est pas prévue avant 2004.

L'ARRL indique qu'elle croit que chaque pays devrait être autorisé à déterminer lui-même s'il souhaite soumettre les candidats radioamateurs à un examen de télégraphie, et déclare en outre que la modification de l'article S-25 n'implique pas immédiatement et automatiquement un retrait similaire de cette obligation des règlements de la FCC.

L'ARRL a aussi déclaré que la télégraphie est un mode important qui nécessite d'être pris en compte dans les plans de bande et que des actions de promotion de l'usage de la télégraphie seront menées.

COMMENTAIRES

De la lecture des positions des uns et des autres, des modifications déjà apparues dans divers pays ainsi que dans le texte de la licence CEPT / HAREC, nous pouvons logiquement penser que :

- l'obligation pour les pays, imposée par l'actuel incontournable article S-25 du R.R., de soumettre les candidats radioamateurs désireux d'accéder aux fréquences inférieures à 30 MHz à un examen de télégraphie disparaîtra à terme.

- la disparition de cette obligation au niveau R.R. n'impliquera en aucune façon une obligation pour les pays de cesser de soumettre leurs candidats à un examen de télégraphie. Cette interprétation est confortée par la note 2736 de l'article RR-32 qui précise : "Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite manoeuvrer les appareils d'une station d'amateur".

- la vitesse, pour les pays qui continueront à requérir une connaissance de la télégraphie, sera sans nul doute alignée sur la valeur plancher actuelle de 5 wpm.

- on pourrait imaginer que certains pays profitent des nouvelles possibilités offertes par de telles modifications des textes pour par exemple requérir la connaissance de la télégraphie à 5 wpm pour tous les futurs radioamateurs sans qu'il soit encore question de dérogation pour un usage limité aux fréquences supérieures à 30 MHz, ou encore qu'un seul examen de télégraphie soit suffisant pour accéder, en partie ou en totalité, aux seules fréquences autorisées et inférieures à 30 MHz pour des candidats aux compétences techniques limitées.

Le proche avenir nous permettra très certainement d'entrevoir plus précisément quelle sera la forme des examens que devront passer les candidats au radioamateurisme du 21ème siècle.

F6AWN

(Informations d'après : WIA Victoria, wiavic@wiavic.org.au, 40g Victory Blvd., Ashburton, Victoria 3147, Australia)

Merci de bien vouloir envoyer vos informations, questions ou anecdotes sur la CW et le QRP, à l'auteur: F6AWN c/o "Cercle Samuel Morse",

BP 20,
F-14480 CREULLY.

Attention! Changement d'e-mail: samuel.morse@free.fr

ABONNEZ-VOUS A MEGAHERTZ

KENWOOD

LA MESURE



OSCILLOSCOPES

Plus de 34 modèles portables, analogiques ou digitaux couvrant de 5 à 150 MHz, simples ou doubles traces.



ALIMENTATIONS

Quarante modèles digitaux ou analogiques couvrant tous les besoins en alimentation jusqu'à 250 V et 120 A.



AUDIO, VIDÉO, HF

Générateurs BF, analyseurs, millivoltmètres, distortiomètres, etc.. Toute une gamme de générateurs de laboratoire couvrant de 10 MHz à 2 GHz.



DIVERS

Fréquence-mètres, générateurs de fonction ainsi qu'une gamme complète d'accessoires pour tous les appareils de mesure viendront compléter votre laboratoire.



GENELE 205, RUE DE L'INDUSTRIE
Zone Industrielle - B.P. 46
ELECTRONIQUE 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
SERVICES Tél. : 01.64.41.78.88
Télécopie : 01.60.63.24.85

ET 5 MAGASINS GES À VOTRE SERVICE

Radioinfo

Ceux qui disposent de l'internet peuvent retrouver ces "flashes" en direct sur le site <http://www.jjdcom.com>

Sauf indication contraire, les heures sont en TUC et les fréquences en kHz.

MONACO

Alain Weill, le président de RMC Info, se porte candidat à l'attribution de fréquences en ondes moyennes dans le nord de la France où la station est peu présente en FM. Sa demande porte en particulier sur les villes de Lille, Dijon, Brest, Rouen et Strasbourg.

En clair : RMC aimerait bien reprendre les fréquences et sans doute les émetteurs abandonnés par Radio France il y a quelques années.

Rémy Friess

A propos des ondes moyennes, il y a une rumeur qui court concernant l'utilisation possible de l'émetteur de Lille-Camphin (donc OM) ex France Inter, par Radio Notre-Dame. J'ai eu l'info, elle m'a été confirmée par une autre source, sans lien avec la première, et c'est une rumeur qui remonterait à plusieurs mois.

Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur ce point ?

Car du côté des médias qui se consacrent aux médias on ne semble pas au courant et même moi, qui suit l'actualité des médias radio de très près, je n'en avais jamais entendu parler.

D'autant que Notre-Dame avait déjà fait des tests en août 1998 sur le 702 kHz de RMC et que l'émetteur de Camphin a aussi été utilisé il y a 2 ans par une radio néerlandaise pour faire des tests (avec l'aval du CSA).

Thierry Vignaud



FRANCE

Pour la première fois depuis nombre d'années, TDF bascule désormais à demi puissance l'émetteur d'Allouis avant minuit. Jusqu'à présent, le 162 kHz était émis à 1000 kW au lieu de 2000 de minuit à 5H30. Depuis ce jour, le basculement a lieu en été à 21H00 jusqu'à 6 H et en hiver cela se fera de 18H00 à 6H. A noter que le changement de puissance se traduit par une coupure de l'émetteur d'une à 2 secondes. L'origine de cette modification serait due à la demande de Radio France pour des raisons d'économie de fonctionnement (consommation électrique).

Thierry Vignaud
 tvignaud@worldnet.fr
<http://home.worldnet.fr/~tvignaud>

TCHÉQUIE

A l'occasion de ses 65 ans Radio-Prague édite une carte

QSL de collection. Pour la recevoir, il suffit d'écouter une émission entre le 31 août et le 09 septembre 2001, par exemple sur 5930 kHz entre 16:30 et 17:00 TU ou 18:30 et 19:00 TU. Ensuite, il faut envoyer le rapport d'écoute par La Poste ou e-mail.

Radio-Prague, Vinohradska 12, 12099 Prague 2, République Tchèque ou e-mail: cr@radio.cz

(Info UEF)

ANGLETERRE/ PAYS-BAS

Ces derniers temps je vous ai annoncé successivement la fin des émissions en OC de la Suisse et de la BBC vers l'Australie et l'Amérique du Nord... Cette fois ça y est ! La guerre est déclarée... La guerre ? Mais quelle guerre ? Eh, bien tout simplement celle qui oppose ceux qui croient aux ondes courtes et ceux qui n'y croient plus... Et c'est Radio Nederland Werelomroep qui

lance la première attaque du camp des pro-OC en annonçant sans vergogne que le premier juillet elle va émettre vers l'Amérique du Nord sur toutes les fréquences laissées vacantes ce jour par la BBC. But officiel : montrer le caractère indispensable des émissions en langue anglaise européennes vers le continent nord-américain. But moins avoué : récupérer les auditeurs lâchement abandonnés en raison de la stupidité technocratique de quelques administrateurs de la BBC. Bien joué ! On attend la réplique de Londres... et on comptera les points... on va se marrer...

Juste une interrogation : RNW a-t-elle les reins assez solides techniquement et financièrement pour assumer sa décision... mais bon, on a vu des guerres gagnées par les petits contre les grands, non ?

Rémy Friess

YOUGOSLAVIE

Les émissions de Radio Yougoslavie depuis la station Bijeljina en Bosnie Herzégovine ont repris. Les autorités bosniaques avaient fermé l'accès aux émetteurs à leurs homologues de Belgrade il y a environ dix mois.

Les horaires et fréquences :
 18h00-18h30 9620 KHz
 20h30-21h00 6100 KHz

(Info UEF)

UTILITAIRES

Ne croyez pas que c'est un message codé ! En fait ce sont les bandes test utilisées

en RTTY par les forces françaises.

'Voyez le brick géant que j'examine près du grand wharf'

'Portez ce whisky au vieux juge blond qui fume'

Jean-Jacques DAUQUAIRE, F4MBZ

HAMBOURG/PINNEBERG, ALLEMAGNE

INDIC.	FREQ.	HORAIRE	EMISSION	PUISSANCE
DDH3	3855 kHz	0600-2300	F1C	10 KW
DDK3	7880 kHz	CONTINUOUS	F1C	20 KW
DDK6	13882.5 kHz	CONTINUOUS	F1C	20 KW

ATHENES, GRECE

INDIC.	FREQ.	HORAIRE	EMISSION	PUISSANCE
SVJ4	4481 kHz		F3C	0.4 KW
SVJ4	8105 kHz		F3C	0.4KW

TIME CONTENTS OF TRANSMISSION RPM/IOC VALID MAP TIME AREA

0845 SURFACE ANALYSIS 120/576 0600 A
 0857 SURFACE PROG (H+24) 120/576 0600 A
 0909 SURFACE PROG (H+48) 120/576 0600 A
 0921 WAVE HEIGHT PROG (H+30) 120/576 1200 B
 0933 WAVE HEIGHT PROG (H+36) 120/576 1200 B
 0945 WAVE HEIGHT PROG (H+42) 120/576 1200 B
 0957 WAVE HEIGHT PROG (H+48) 120/576 1200 B
 1009 WAVE HEIGHT PROG (H+30) 120/576 1200 C
 1021 WAVE HEIGHT PROG (H+36) 120/576 1200 C
 1033 WAVE HEIGHT PROG (H+42) 120/576 1200 C
 1044 WAVE HEIGHT PROG (H+48) 120/576 1200 C
 MAP AREA: A - SOUTH EUROPE , MEDITERRANEAN SEA, BLACK SEA, B - MEDITERRANEAN, C - AEGEAN
 TIME AREA
 -----/1520 BALTIC SEA ICE CONDITIONS, N. part (seasonal) or ice chart for special area 120/576 0900
 -----/1540 BALTIC SEA ICE CONDITIONS, N. part (seasonal) or ice chart for special area 120/576 0900
 0430/1600 SURFACE ANALYSIS 120/576 00/12
 0512/----- 30HR SURFACE PROG 120/576 1800
 0525/----- SURFACE ANALYSIS WITH ARROWS SHOWING MOVEMENT OF PRESSURE SYSTEMS, TROPICAL STORMS, SIGNIFICANT WEATHER AND ICE 120/576 0000
 0546/----- TROPICAL STORM INFORMATION (SEASON ONLY) 120/576 0300
 0559/----- 12HR/24HR 500MB HT, TEMP/SURFACE PRESSURE PROGS 120/576 12/00
 -----/1800 SURFACE ANALYSIS WITH ARROWS SHOWING MOVEMENT OF PRESSURE SYSTEMS, TROPICAL STORMS, SIGNIFICANT WEATHER AND ICE 120/576 1200

0612/----- 12HR/24HR 850MB TEMP/700MB RH PROGS (EMV) 120/576 12/00
 0625/----- 36HR/48HR 500MB HT, TEMP/SURFACE PRES-SURE PROGS 120/576 12/00
 -----/1821 TROPICAL STORM INFORMATION (SEASON ONLY) 120/576 1500
 -----/1834 24HR SURFACE ANALYSIS 120/576 1200
 0638/----- 36HR/48HR 24HR 850MB TEMP/700MB RH PROGS 120/576 12/00
 -----/1847 REBROADCAST 0730Z 120/576 0000
 0651/----- 60HR/72HR 500MB /TEMP 120/576 12/00
 -----/1900 REBROADCAST 0804Z 120/576 0000
 0704/----- 60HR/72HR 850MB TEMP/700MB RH PROGS 120/576 12/00
 -----1915 SEA ICE OBSERVATIONS 120/576 0000
 0717/----- REBROADCAST 0512Z 120/576 1800
 0730/----- 48HR SURFACE PROG 120/576 0000
 0743/----- REBROADCAST 0525Z 120/576 0000
 0804/----- 72HR SURFACE PROG 120/576 0000
 0817/----- 96HR SURFACE PROG 120/576 0000
 0930/2100 NORTH-WEST ATLANTIC ICE CONDITIONS 120/576 00/12
 -----/2115 BALTIC SEA ICE CONDITIONS,W. part (seasonal) or ice chart for special area 120/576 1500
 -----/2137 48HR WAVE PROG 120/576 1200
 0945/----- NORTH SEA SEA SURFACE TEMP ANALYSIS(2) 120/576 0000
 1007/----- BALTIC SEA ICE CONDITIONS,W. part (seasonal) or ice chart for special area 120/576 0000
 1029/----- 48HR WAVE PROG 120/576 0000
 1050/2200 SURFACE ANALYSIS 120/576 06/18
 1111/----- BROADCAST SCHEDULE 120/576
 1132/----- TEST CHART 120/576

APPRENEZ LA TELEGRAPHIE AVEC MEGAHERTZ



LE LIVRE
Réf. : EA20
110 F + port 35 F



LE COURS SUR CD (2 CD AUDIO)
Réf. : CD033
170 F + port 35 F



LE MANIP
Réf. : MFJ5
294 F + port 50 F

LES PRIX

Réf. : BNDL11 : le livre + le cours + le manip 460 F + port 70 F
 Réf. : BNDL12 : le livre + le cours 230 F + port 45 F
 Réf. : BNDL13 : le livre + le manip 340 F + port 60 F
 Réf. : BNDL14 : le cours + le manip 370 F + port 60 F

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

Les belles occasions de GES Nord

FT-100 9 000,00 F	FRG-100 3 500,00 F	TS-450SAT .. 6 500,00 F	SX-400..... 500,00 F
FT-840 5 500,00 F	TS-570DG ... 7 500,00 F	TM-241E 1 800,00 F	IC-729 5 900,00 F
FT-5200 3 000,00 F	TS-680S 5 500,00 F	TM-741E 2 500,00 F	etc, etc...
FC-700 800,00 F	TS-450S 4 800,00 F	IC-706 6 500,00 F	
		IC-737AT..... 6 900,00 F	
		IC-765 9 900,00 F	
		IC-735 4 500,00 F	
		IC-475H..... 6 500,00 F	



GES NORD

9, rue de l'Alouette
62690 ESTRÉE-CAUCHY
C.C.P. Lille 7644.75W

Tél. : 03 21 48 09 30
Fax : 03 21 22 05 82

Email : Gesnord@wanadoo.fr
Josiane FSMVT et Paul F2YT
toujours à votre écoute


**...ET DE NOMBREUX
AUTRES PRODUITS,
NOUS CONTACTER !**

Tous nos appareils sont en parfait état
 Nous expédions partout en France et à l'étranger


SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

Une gamme complète de rotors pour orienter en site et/ou azimut vos antennes, de la simple beam SHF jusqu'aux plus grosses beams multi-bandes décamétriques.

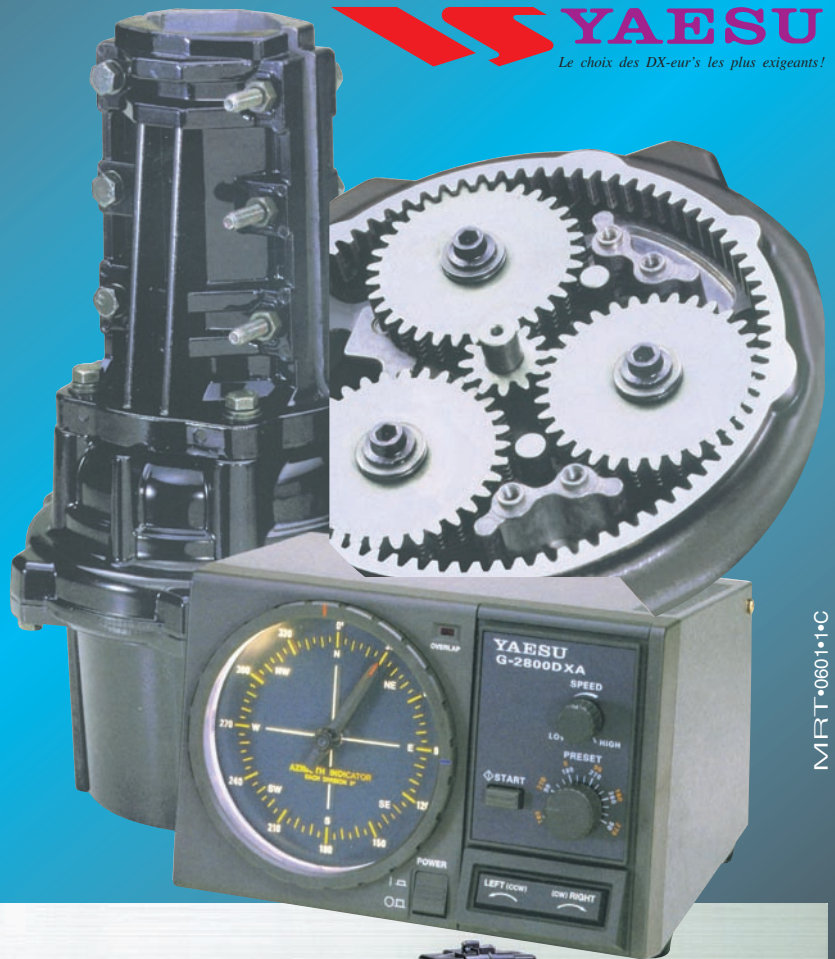YAESU
Le choix des DX-eur's les plus exigeants!



MRT-0601-1-C

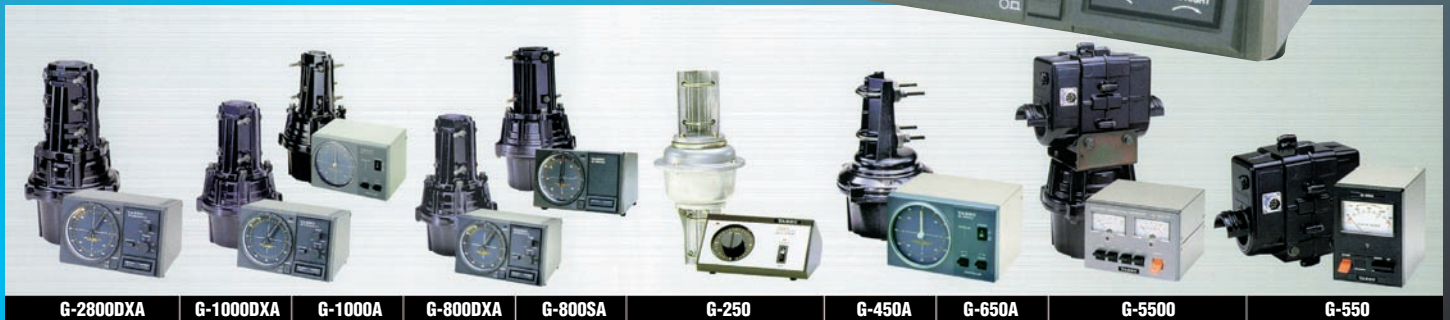

	G-2800DXA	G-1000DXA	G-1000A	G-800DXA	G-800SA	G-250	G-450A	G-650A	G-5500	G-550
Applications	Grandes antennes HF	Antennes HF moyennes et grandes		Antennes HF moyennes et réseaux d'antennes V/UHF		Petites antennes V/UHF	Antennes HF/VHF petites et moyennes		Antennes satellites	Antennes satellites
Charge au vent (m²)	3	2,2	2,2	2	2	0,2	1	2	1,0	1,0
Facteur K*	950	230	230	180	180	20	100	180	60	60
Couple de frein (kg/cm)	25000	6000	6000	4000	4000	600	3000	5000	Az 4000 EI 4000	4000
Couple de rotation (kg/cm)	2500-800	1100-600	800	1100-600	800	200	600	600	Az 600 EI 1400	1400
Charge verticale (kg)	300	200	200	200	200	50	100	100	30	30
Charge vert. intermittente (kg)	1200	800	800	800	800	100	300	300	100	100
Précision rotation (°)	0,2	1	1	1	1	2	0,5	0,5	Az 1 EI 1	1
Diamètre de mât (mm)	48-63	38-63	38-63	38-63	38-63	25-38	32-63	32-63	Az 38-62 EI 38-62	38-62
Durée rotation 360° (s)	50-120	40-100	55	40-100	55	52 (50 Hz)	63 (50 Hz)	63 (50 Hz)	Az 70 (50 Hz)	-
Durée élévation 180° (s)	-	-	-	-	-	-	-	-	EI 80 (50 Hz)	80 (50 Hz)
Diamètre du boom (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	EI 32-43	EI 32-43
Diamètre x hauteur (mm)	200-345	186-300	186-300	186-300	186-300	142-315	170-263	186-263	186-254-350	254-190
Poids (kg)	6,5	3,5	3,5	3,5	3,4	1,8	3,2	3,5	7,8	3,5
Câble commande (conducteurs)	6	6	5	6	5	6	5	5	2 x 6	6

Connexion rapide permettant d'isoler le boîtier de commande en cas d'orages pour les suffixes DXA/A. — Vitesse de rotation variable pour les suffixes DXA.

* Ajouter le facteur K de chaque antenne dans le cas de montage en « arbre de Noël ».



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88 - Télécopie : 01.60.63.24.85 - Minitel : 3617 code GES
<http://www.ges.fr> — e-mail : info@ges.fr

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST : 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél. : 04.78.93.99.55
G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

Expé vacances sur Lampedusa

AF-019

Vous imaginez bien quelle fût ma réaction, face à cette proposition : des vacances, au soleil, sur une belle

île et de surcroît référencée au IOTA ! Quoi de mieux pour un passionné de DX comme moi ? Pouvoir allier, vacances, radio, en parfait accord avec mon XYL. Très vite les renseignements utiles sont pris et les dates fixées.

Les préparatifs du voyage ont été bouclés rapidement, à grand renfort d'E-mail, d'Internet et de téléphone. Au passage, pour ceux qui ont encore quelques réticences face à Internet, voici un cas où le Web s'avère vraiment utile et rapide.

TOURISME...

Bref, le jour «J» arrive, nous avons prévu de passer 4 jours pour visiter Palerme, avant de nous rendre à Lampedusa craignant que 17 jours sur cette petite île soient un peu longs. Je vous recommande la visite de cette ville qui, avec ses monuments et ses scooters, vaut vraiment le détour.

Le 23 mai, nous prenons l'avion à destination de Lampedusa. Après 45 minutes de vol (et 1 heure de retard) nous atterrissons sur l'île. Au premier pas sur ce minuscule bout de terre aride, vous êtes envahis par la chaleur, surpris par le peu de végétation, mais surtout vous êtes émerveillés par la vue sur les maisons vraiment typi-

L'idée de partir sur l'île Lampedusa est venue grâce à mon XYL, à la fin de l'année dernière, lorsqu'elle m'a présenté un article issu de l'un de ses nombreux magazines, où il était question des îles Pélagies et notamment de Lampedusa. Les photos étaient belles et mon XYL me soumettait l'idée d'aller passer 2 semaines de congés là-bas...



ques de la seule ville de l'île, nommée Lampedusa. Vous venez de vous rendre compte, qu'en 45 minutes vous êtes passé de l'Europe au Nord de l'Afrique. En effet, ici, tout vous rappelle l'Afrique du nord, des habitations avec leurs toits en forme de dôme peu élevés au rythme de vie.

Peu de Français doivent se rendre à Lampedusa, parce qu'à chaque fois que quelqu'un nous demandait d'où

nous venions, c'était toujours la même réponse : ah ! de France, c'est si rare que des Français viennent ici ! En tout cas l'accueil de la population était vraiment chaleureux à notre égard.

Sur Lampedusa, ne cherchez pas à visiter des monuments, des magasins, ou l'ambiance d'une grande ville avec ses nombreuses visites, vous seriez vite déçus. Ici c'est calme, simple, et la visite de la ville se fait rapi-

dement car, à part quelques commerces, il n'y a pas grand chose. Le tour de l'île s'effectue en 2 heures en scooter. J'oubliais, ici la location d'un scooter est monnaie courante et même préférable à celle d'une voiture.

Nous avons loué un bungalow, dans l'un des 2 campings de l'île, et ce choix s'avérera vraiment le bon tant pour le confort que pour la radio.

Bref, autant être clair, si vous n'aimez pas la plage, le calme et les glaces italiennes, n'allez


pas sur Lampedusa, vous risqueriez d'être déçu et de vous ennuyer rapidement !

... ET RADIO !

Voilà, après un tour d'horizon touristique, parlons un peu de radio. Cette année, j'avais négocié avec mon XYL de pouvoir emporter un transceiver et de trafiquer une heure par jour. J'ai pu trafiquer beaucoup plus et je la remercie de m'avoir laissé faire, plus que prévu, donnant ainsi une chance au plus grand nombre de me contacter !

J'avais pris avec moi mon fidèle TS 50 (après plusieurs aventures avec ce petit transceiver, le seul point négatif que je lui trouve est l'absence d'un keyer électronique intégré), une alimentation à découpage, et 4 dipôles pour le 10 à 40 mètres (au passage le 40 est resté dans la valise pour des raisons de place principalement).

Les antennes étaient instal-

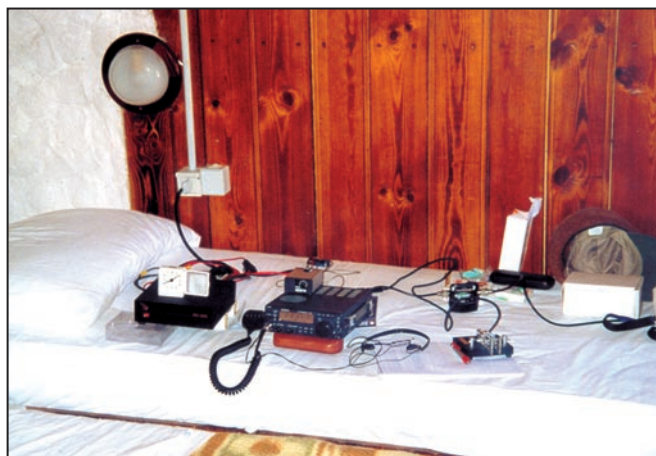



lées suivant mes envies de trafiquer sur telle ou telle bande, en fonction de la propagation. La hauteur était quant à elle constante, environ 3 mètres par rapport au sol, en V et à plat. Pas la meilleure configuration me direz-vous !

Le but de cette activité n'était pas de trafiquer 24H/24 et bien sûr, Lampedusa IOTA AF-019, n'était plus un "New One" pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai pu à ma grande satisfaction, réaliser un peu plus de 700 QSO et saluer bon nombre de copains, ce qui était le principal pour moi. Les pile-ups étaient chaque fois présents, plus ou moins importants, mais pour ceux qui, comme moi, aiment ce

style de trafic, c'est toujours un plaisir d'être de l'autre côté. Je n'ai pas eu à subir une seule fois les stupidités de certains, ou l'indiscipline des autres ; c'est devenu si rare que cela mérite d'être signalé ! Seul petit regret, le manque de stations sur 10 mètres en cette période de haute activité solaire.

En attendant de vous retrouver cet été pour d'autres activités depuis des Iles comptant au DIFM, j'espère que ce petit récit vous donnera, vous aussi, l'envie d'aller à Lampedusa, et je suis bien sûr tout prêt à vous fournir des informations utiles.

Nicolas QUENNET, F5TGR
F5TGR@MAGIC.FR

BIENVENUE
DANS LE MONDE
DES RADIOAMATEURS...



- Vous venez de passer votre examen et vous avez réussi ?

- Vous connaissez un ami qui est dans ce cas ?

Envoyez-nous ou faxez-nous une photocopie du document délivré par le Centre d'Examen et le bulletin ci-dessous, nous vous offrons :

3 MOIS D'ABONNEMENT GRATUIT*
à MEGAHERTZ Magazine

(* ou nous prolongeons votre abonnement de 3 mois si vous êtes déjà abonné.)



Ne perdez pas cette occasion !

Complétez
le bulletin ci-dessous
et retournez-le
avec le justificatif à :

MEGAHERTZ - Abo 3 mois - B. P. 88 - 35890 LAILLE
Tél. : 02 99 42 52 73 - Fax : 02 99 42 52 88

VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI.

NOM : _____ PRENOM : _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____ VILLE : _____

ADRESSE E-MAIL : _____

TÉLÉPHONE (Facultatif) : _____

LA LIBRAIRIE MEGAHERTZ



Vous chassez les îles du monde entier ? Ce livre en anglais vous sera indispensable ! Dans sa partie répertoire, il liste toutes les références IOTA classées par continents avec, pour chacune d'elles, un bref descriptif et sa position géographique exacte. La partie réservée aux expéditions est illustrée de photos en couleur, constituant une invitation au voyage.

160 F

Réf. : EX17

+ port 35 F

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

CE MOIS-CI dans

- Un scrambler audio/vidéo à saut de fréquence
- Un générateur d'horloge programmable
- Un récepteur de télécommande 4 canaux à auto-apprentissage

etc...

ELECTRONIQUE
ET LOISIRS magazine
http://www.electronique-magazine.com

n°28
SEPTEMBRE 2001

L'ELECTRONIQUE POUR TOUS

COURS NOUVEAU
AMELV

Top-Secret : Scrambler audio/vidéo sur 2,4 GHz

Automatisation : RX 4 canaux à auto-apprentissage

Domotique : Thermostat simple et performant à affichage digital

LA IONOTHÉRAPIE OU COMMENT TRAITER ÉLECTRONIQUEMENT LES AFFECTIONS DE LA PEAU

France 29 F - DOM 35 F
EU 5,5 € - Canada 4,95 \$C

Chaque mois : votre cours d'électronique

DISPONIBLE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX OU PAR ABONNEMENT

OUI, Je m'abonne à **ELECTRONIQUE** A PARTIR DU N°
E028/M

Ci-joint mon règlement de _____ F correspondant à l'abonnement de mon choix.

Adresser mon abonnement à : Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Je joins mon règlement à l'ordre de JMJ

- chèque bancaire chèque postal
 mandat

Je désire payer avec une carte bancaire
Mastercard – Eurocard – Visa

Date d'expiration : _____

Date, le _____

Signature obligatoire ▷

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par téléphone.

TARIFS CEE/EUROPE

12 numéros **306FF**
(1 an) 46,65€

Adresse e-mail : _____


TARIFS FRANCE

6 numéros (6 mois)
au lieu de 174 FF en kiosque,
soit **38 FF d'économie** **136FF**
20,73€

12 numéros (1 an)
au lieu de 348 FF en kiosque,
soit **92 FF d'économie** **256FF**
39,03€

24 numéros (2 ans)
au lieu de 696 FF en kiosque,
soit **200 FF d'économie** **496FF**
75,61€
Pour un abonnement de 2 ans,
cochez la case du cadeau désiré.

DOM-TOM/ETRANGER :
NOUS CONSULTER

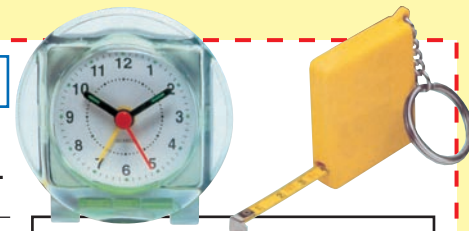

1 CADEAU
au choix parmi les 5
POUR UN ABONNEMENT
DE 2 ANS

Gratuit :

- Un réveil à quartz
- Un outil 10 en 1
- Un porte-clés mètre

Avec 24 FF uniquement en timbres :

- Un multimètre
- Un fer à souder



Photos non contractuelles

Bulletin à retourner à : JMJ – Abo. ELECTRONIQUE
B.P. 29 – F35890 LAILLÉ – Tél. 02.99.42.52.73 – FAX 02.99.42.52.88

délaï de livraison : 4 semaines
dans la limite des stocks disponibles

245 MA, opérateur Adamou

ne répond plus...

NDLR : nous publions rarement des récits touchant à la CB. Ici, l'opérateur, auteur de ce voyage, est radioamateur... mais également cibiste. Son récit étant dans le plus pur esprit "Si tous les gars du monde", que beaucoup cherchent à retrouver de nos jours, nous avons décidé de le publier dans nos colonnes. Après tout, la radio reste la radio et peu importe les fréquences utilisées quand l'esprit qui anime les opérateurs est le bon !

Roissy, le 18 juin 2000, me voilà dans la file d'embarquement, un peu inquiet pour mon excédant de poids de bagages avec tout l'équipement radio : un

IC 706, une boîte d'accord manuelle, une alimentation, un socle magnétique, 50 mètres de fil et 30 mètres de twin-lead ainsi que du coaxial pour confectionner des antennes filaires, tous les câbles, raccords, fer à souder et petit matériel de maintenance ; et puis j'ai ce tube de PVC bouché aux extrémités qui me sert à transporter mes cinq antennes verticales pour émettre sur les bandes amateurs (celle du 10 m se réglant aussi pour le 11 m). Tout ce matériel électronique et ce tube intriguent les préposés à la sécurité. Mais après explications,

ne s'agissant pas de mécanisme de mise à feu à retardement de bombe, c'est OK. Je connais d'autres pays africains mais le Niger m'est inconnu. Bon présage : je suis bien accueilli à l'arrivée et tandis que mes bagages sont portés dans la maison où j'habiterai, c'est en joyeuse compagnie et avec bon vin et champagne que je suis accueilli à Niamey. Dès le len-



Adamou en famille.



Guy BADEL "BG" coiffé d'un turban.

demain matin, me voilà en train de scruter ma concession pour étudier comment je peux mettre une antenne filaire discrète. Avec le "boy gardien", nous voilà dans les manguiers à tirer 50 mètres de ce qui sera mon antenne long fil. Cet aérien a la particularité de rayonner à peu près dans l'axe du fil. Il faudrait donc que ma station soit au sud et que l'aérien

s'étire tout droit vers le Nord, c'est-à-dire vers la France. En fait il se tortille comme un ver de terre qui voudrait échapper à la bêche du jardinier. Le rendement en direction de la France ne va pas être fameux ! Mais il est 8 heures et je file au travail. Il n'est pas encore midi que je reviens vite à la concession. Prudent je mets 5 watts, je fais l'accord, j'écoute, je

reçois bien. Je monte la puissance, j'affine les réglages et je lance appel : "245 CDR 22, Niamey, le Niger à l'écoute" et on me répond sur le champ.

A cet instant, c'est un grand moment de bonheur : huit heures d'avion, le changement de climat, d'environnement, le dépaysement, bref d'un seul coup on est ailleurs ; même si on aime voyager, on a la sensation d'avoir rompu les amarres avec ce qui était notre vie hier encore. Cette petite voix qui sort du haut-parleur : c'est Gérard CDR 08, c'est Jacques le président du club Côtes-du-Rhône et tout d'un coup on est de nouveau rattaché à notre vie d'avant. On n'est plus le petit grain de sable isolé dans un ailleurs encore inconnu. La vie de là-bas et celle d'ici se rejoignent. Ici n'est plus un néant

mais la continuation, certes bourrée d'inconnu, mais maintenant reliée au quotidien d'hier. Amis qui êtes en France et avez l'habitude de faire du DX, vous ne mesurerez probablement pas à quel point vos QSO ont de l'importance pour ceux qui sont expatriés.

Jacques et Gérard assurent une véritable veille radio. Contacts avec tous les amis

CDR, Daniel qui est en route vers la Normandie, Serge qui descend vers Toulouse pour lesquels je fais le relais avec l'association à Condrieu (69) et tous les autres que j'entendrai au fil des jours. Ces contacts, ce sont aussi des retrouvailles : Mario du Lot, qui assurait il y a cinq ans le relais avec celui qui m'avait précédé à Bouar en république Centrafricaine où je résidais pour deux ans ; c'est aussi Jean-Marie des Vosges avec qui j'avais aidé Noël, dit "Pépite" du Rwanda : il était calfeutré chez lui pendant que les gens s'entre-tuaient dehors, il voulait qu'on avertisse sa famille en France pour l'accueillir à l'arrivée de son évacuation avec Caline sa compagne rwandaise et Charlotte leur petite fille prématurée qui ne pesait guère que deux kilos. Pendant plusieurs semaines, en fonction de mes disponibilités et du petit décalage horaire d'une heure, ce sont d'innombrables contacts qui seront établis. Je suis la seule station qui émet au Niger, je suis assailli. Beaucoup de contacts : mais une grande absence : Pascale, ma moitié, CDR 11. Pourtant je lui ai fait installer mon second TX, le Yaesu 747, avec toute une notice car malgré son indicatif, elle a plutôt peur de tourner les boutons. Et puis un jour c'est Jacques qui demande le silence et m'annonce que ma petite femme est derrière. Ah, enfin, quel bonheur ! Mais aussi quelle frustration de ne pouvoir tenir que des propos banals quand on sait qu'il y a des milliers d'oreilles à l'écoute. Ces contacts sont parfois moins joyeux quand on apprend la maladie d'un ami ou la disparition de Danielle : 213 GG, de Berberati en Centrafrique, pour laquelle le groupe CDR avait confectionné des antennes bazooka, et qu'on n'entendait plus depuis un certain temps, démunie du TX.

Puis est venu l'instant central de ma mission : partir dans le désert de l'Azawak, du Ténéré et de l'Aïr à la rencontre

des Touaregs. Un tel déplacement se prépare, les Nigériens mettent à ma disposition un gros 4x4 Toyota, pas très jeune. Il a besoin de réparations : la veille de mon départ il est encore sur cales avec la direction cassée. Oumarou, mon conducteur-mécanicien s'active, couché sous le véhicule. Je râle, sachant bien que je n'y changerai rien, mais pour donner un peu d'élan. Adamou, l'opérateur installe la radio qui ne marche pas très bien elle non plus : "Il faut l'emmener régler à l'académie". Toute la journée je passe régulièrement au garage. "Ça sera prêt". Je fais installer le câble d'alimentation pour mon poste personnel, monte l'antenne magnétique et j'essaie. J'établis aussitôt une liaison : cette station au moins, fonctionnera !

Le lendemain, à 6 heures du matin, je suis devant ma concession avec mes bagages, ma station, mes provisions de vivres et d'eau et j'attends. Rien. On ne démarrera que bien plus tard dans la matinée, j'avais oublié qu'en Afrique le temps est élastique. Et tous trois on prend la route du Nord, il faut se méfier des nids de poule et des animaux sur la chaussée : chèvres, dromadaires, ânes, etc. Je limite volontairement la vitesse à 100 km/h. Le Toyota, à peu près réparé, peut rouler vite : six cylindres essence, ça pousse, mais ça boit. 25 litres aux 100 km ! Avec un réservoir de 90 litres on dépasse à peine 300 km d'autonomie. Et la radio dans tout ça ? eh bien je me suis installé à l'arrière, avec mon TX posé

sur un carton d'eau entre les deux sièges avant. Je suis comme dans un salon et je trafique. En permanence sur le 11 m, je fais des vacances amateur sur le 15 et le 20 m. Michel de Boulay (57), Raymond (07) me suivent aussi. Je fais d'excellents QSO avec Freddy du Cameroun sur les bandes amateurs, mais je ne le reçois pas (trop proche) sur le 11 m. Jacques et Gérard du club CDR assurent une véritable veille du 27.430.

Mon déplacement est aussi surveillé qu'un voyage présidentiel ! Adamou, opérateur radio de profession découvre la radio de loisir. Lui qui ne communique qu'à l'intérieur de son pays sur des bandes basses découvre le trafic intercontinental et s'émerveille de m'entendre parler, tout en roulant, avec autant de pays autour du monde. Lorsque je suis arrêté, en visite chez des autorités ou des campements Touaregs, je lui règle mon TX sur le 11 m et je lui laisse le micro. Il est émerveillé. Maladroit au départ, il acquiert l'expérience. Il devient vite "accro" et dès que je quitte la voiture il me demande si tout est bien réglé et s'il peut trafiquer. Son TX de service ne l'intéresse plus du tout, c'est banal. Par contre la station amateur c'est magique ! Outre les innombrables QSO, ce périple est aussi marqué par une panne en plein désert. Il est 14 heures, dans la voiture il fait à peu près 50°C.

Le moteur cliquette depuis un certain temps mais on continue de rouler, plus que 60 km pour atteindre une portion goudronnée. Puis Oumarou est formel : "Le

moteur est gâté !" et c'est l'arrêt. Je descends, le sable est brûlant à travers mes chaussures, quelle est la température ? De toute façon, bien plus que dans la voiture ! Je fais le tour du véhicule, le regard fixe devant moi, balaye le paysage au fur et à mesure de ma circonvolution : rien. Il n'y a rien aussi loin que porte la vue : quelques buissons d'épineux çà et là. Notre piste n'est que faiblement marquée par deux traces de pneus. Je demande "qu'est-ce que vous faites dans ces cas là ?" On me répond "Rien, il faut attendre que passe un autre 4x4". J'apprends qu'il nous faudra nous en sortir par nos propres moyens car il est impossible, compte tenu de la résistance au roulement dans le sable, à un 4x4 d'en remorquer un autre ; il faut un camion pour pouvoir tirer une voiture, et bien sûr il n'y en a pas. Mes accompagnateurs me disent qu'il y a un marché le lendemain dans un village qu'on a traversé, donc dans la journée on devrait voir passer deux ou trois Toyota des commerçants. Oumarou n'a pas attendu : il a déjà démonté le couvre culbuteurs et m'annonce qu'il n'y a aucune soupape de cassée, comme il pensait. C'est donc plus grave, il faut démonter le bas moteur. Tout ça dans le sable au milieu de rien du tout. Le temps passe et on entend un bruit de moteur qui domine bientôt le sifflement du vent. Arrive un pick-up du PAM (programme Alimentaire Mondial) de l'ONU qui vient d'inspecter (il fait ça une fois par an) un dépôt de nourriture stockée en cas



Convoi dans le désert.



C'est la panne !

de famine. Je monte à son bord et arrivé à la ville j'envoie un mécanicien pour aider Oumarou et Adamou restés près du véhicule. Ils ont démonté le bas moteur, se sont aperçus que c'était la jupe d'un piston qui était cassée, ont démonté le palier du pied de bielle et ôté bielle et piston. Ils sont rentrés sur cinq cylindres au petit jour. Bravo !

Chez un mécanicien qui travaille au bord de la route, dans le sable et la poussière soulevée par le vent, le moteur va être démonté puis réparé avec des pièces détachées de contrefaçon fabriquées au Nigeria voisin. Réparation qui tiendra ce qu'elle tiendra, mais deux jours plus tard on reprend la route. Chapeau ! Pendant ce temps j'avais transféré ma station sur une berline qu'avait mis à ma disposition une autorité locale et aussi bien 245 CDR 22 que 245 MA continuaient d'établir QSO sur QSO, avec pour moi un point d'orgue le 13 juillet quand, au cours d'une liaison avec Pascale près de Saint Etienne, j'entends une petite voix enfantine : Evie ! Que je suis un grand-père heureux de pouvoir lui souhaiter dans des conditions aussi extrêmes son anniversaire ! Elle a cinq ans et c'est déjà la seconde fois que je l'ai, de loin, à la radio. La première fois, en 1998, elle n'avait que trois ans et j'étais à Layoune au Sahara Occidental. Les

amis Marocains écoutaient avec tendresse les paroles hésitantes qui sortaient de petit haut parleur : une batterie, un TX, un bout de fil et les ondes véhiculent par dessus désert et océan le message le plus important qui soit, celui de l'amour !

Adamou, lui, voyait avec désespoir se terminer notre périple. Pour lui c'était la fin du rêve de l'amitié des ondes. Il redoublait d'activité et à tout instants prenait le micro : "Monsieur Gérard, vous êtes là ?" et c'était reparti. Gérard, celui de Condrieu ou celui de Dijon, bons enfants laissaient aussitôt la fréquence et Adamou parlait avec tous ces nouveaux amis inconnus pour lui. Il décrivait son pays, sa famille, son travail.

De retour à Niamey j'ai relancé un projet que j'avais amorcé avant de partir dans le désert : créer un radioclub national nigérien avec le chef de la Division des Radiocommunication de la Direction de la Réglementation Générale du Ministère des Postes et Télécommunications.

Je l'avais poussé très fort : nous avons trouvé l'intitulé du club ARANI (Association des Radio Amateurs du Niger), un local, il restait à trouver un poste. Un jour M. ABBEY me fait porter un message, me demandant de "prendre urgemment contact avec lui". J'arrive au milieu de la prière : tous

les fonctionnaires sont dans la cour, prosternés dans la direction de La Mecque. Je suis impatient car je pense qu'il a du nouveau pour le radio-club. De fait, il me dit qu'il a trouvé une station. Nous nous rendons au CNIPT (Centre National d'Instruction des Postes et Télécommunications) qui forme entre autre les cameramen de la télévision Nigérienne, où le directeur sort d'un placard de vieilleries, recouverte de poussière, une station complète: alimentation, TX, boîte d'accord automatique et double type folded dipôle large bande. On installe rapidement le tout, l'antenne est vaguement tendue à deux mètres au dessus du sol et comme c'est l'heure de la vacation avec mes amis radioamateurs je me mets sur le 20 mètres. Contact établi d'emblée. On va sur le 15 mètres, c'est encore mieux. Mais je suis pressé, j'ai un rendez-vous de travail, je m'assure toutefois que le TX est bien débridé et qu'il émet sur le 11 m ; pas de problème, ROS de 1/1 ! Tous les jours qui ont suivi j'ai essayé de finaliser l'installation de cette station. Impossible. Il semblerait que le CNIPT la considère comme son trésor de guerre. Je n'arriverai pas, dans le temps qui m'est maintenant compté de mon séjour au Niger, de débloquent la situation.

Avant de partir je fais un petit pot pour remercier tous

ceux qui m'ont permis de mener à bien ma mission. Je tente désespérément de faire avancer ce projet, en vain. Pendant ce temps j'ai installé Adamou devant ma station et fébrilement il fait ses derniers contacts. Il "pompe" sur le micro comme le condamné tire sur sa cigarette. Son rêve, qui a dépassé ce qu'il n'aurait même pas osé rêver avant qu'il ne vive cette expérience, son incroyable rêve, est en train de s'évaporer, il lui file entre les doigts. Il fait nuit noire et il me dit un dernier au revoir, il

me confie comment ses amis de travail l'ont surnommé en langue locale : "Le petit du blanc". Surnom dont il est très fier puisqu'il avait ainsi pu "faire entendre sa voix là où il n'avait jamais mis ses pieds". Bien au-delà de notre approche ludique de la radio, pour lui ces QSO matérialisaient son existence au yeux du monde immense et inconnu qu'il avait seulement entrevu sur une carte au mur de l'école. Il se sentait, en ces instants, citoyen du monde, investi d'une haute mission de représentation de son pays dont il venait d'apprendre que pour nous il s'appelait 245. Comme un simple chiffre peut tout d'un coup devenir symbole !

Depuis, 245 MA est condamné au silence. Après avoir été le roi des ondes du Niger, il est redevenu africain de base avec pour premier souci de ramener à sa famille de quoi manger. Et ce sera dur de manger dans l'année qui vient. En juillet la pluie était bien venue. Vite, le mil avait été planté et on voyait autour des villages des champs de terre rouge émaillée de petites touffes vertes. Les pluies s'en sont allés prématurément. Les seuls à s'être enrichis sont les marabouts dont les prières n'ont pas fait revenir l'eau du ciel. Les touffes ont jauni puis se sont fanées sur place. Dans un de ses derniers courriers, Adamou me confie son inquiétude : il va y

avoir la disette et peut être même la famine au Niger. Lui, petit fonctionnaire, avec ses 600 FF par mois, ne devrait pas pouvoir assumer la charge de l'alimentation familiale. Il me dit qu'il a obtenu un congé et qu'il part à la campagne pour essayer de faire des achats de prévision avant que les prix ne s'envolent. Il est réaliste, mais je sens qu'il voudrait bien pouvoir encore s'évader par le rêve avec ses amis, disparus, des ondes. Ils hantent son esprit et je crois qu'il se demande s'il a autant d'importance à leurs yeux qu'eux en ont pour lui. Est-ce qu'il existe toujours pour ce monde des ondes qui lui est maintenant inaccessible ? Adamou m'écrit régulièrement, il est débordé par les cartes QSL qu'il reçoit "je vous assure que je continue toujours à recevoir des courriers, seulement j'ai un problème financier pour payer les cartes postales, côté timbres, ça va avec ceux que vous m'avez payés avant de

partir". Dans une lettre suivante : "L'installation (de la station du CNIPT) est restée vaine, jusqu'à présent rien du tout. Sans vous, je pense que cette installation ne se fera jamais. J'attends votre arrivée un prochain voyage pour voir réaliser ça. Je vous assure que je continue à recevoir des courriers malgré qu'ils n'entendent plus ma voix. Ils demandent tous des cartes postales de mon pays et vous connaissez bien ma situation (financière). J'ai reçu un deuxième courrier de l'autre Monsieur Gérard : La Moutarde qui me dit qu'il vous a écrit pour trouver une solution". Dans une troisième lettre : "Ce que vous avez fait dans la vie, jusqu'à présent personne l'a fait. Mon nom est parti là où je ne pensais jamais. Dans trois mois c'est la famine, je vais voir la famille dans la campagne. Quand est-ce que vous allez venir à Niamey pour quelques jours ?" Les deux Gérard n'ont pas oublié Adamou : celui du pays de

la moutarde s'est proposé de participer financièrement à l'acquisition d'un TX, celui de Condrieu, a mobilisé le club CDR pour cette participation et s'est mis à la recherche du matériel. Il l'a trouvé, un Président Lincoln, pour un prix intéressant de 800 F, il est en train de monter sa puissance. Jacques, président des CDR confectionne une antenne bazooka pour le 11 mètres. Quant à moi, je cherche la filière sûre qui permettra de faire parvenir le colis, sans détournement, jusqu'au destinataire final. Il restera à Adamou à se procurer une batterie et un char-

geur sur place. Sans moyens financiers propres. Pour l'instant 245 MA, opérateur Adamou, ne répond toujours pas, mais des amis s'activent pour lui rendre la parole afin qu'il puisse encore exister sur l'air et recevoir de nombreux courriers de ses amis des ondes. Si tous les gars du monde...!

Guy BADEL, F8ALU
245 CDR 22
(aussi TL8BG, 5U7BG, CN2BG)

Pour tous contacts :
Club CDR - BP 39
69420 CONDRIEU

LA BOUTIQUE MEGAHERTZ

OSER 2000 !
Obtenir Simplement l'Examen Radioamateur

Sous ce titre se cache un logiciel de préparation à la licence radioamateur. Quand vous lancez OSER, un écran d'accueil vous propose plusieurs options de travail : les maths, l'électricité et l'électronique, la télégraphie, la législation. À chaque thème sont associés des exercices.

200 F
+ port 20 F

Réf.: CD055



Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

infracom

Belin, F-44160 SAINT ROCH, Tél. : 02 40 45 67 67, Fax : 02 40 45 67 68
Email : infracom@infracom-fr.com - Web : <http://www.infracom.fr>

PACKET-RADIO

Modem YAM, kit complet, avec manuel français et CD de logiciels packet-radio offert	375 Frs
Modem BayCom 1 200 bauds CMS, monté, manuel français, sans logiciel	399 Frs
Interface Fax, RTTY, SSTV, CW, montée, manuel français, sans logiciel	275 Frs
Option Millennium Radio : + 85 Frs si commandé avec l'interface ci dessus	
PA 430 MHz, 40 W, monté, utilisation en packet ou phonie	1 075 Frs

MILLENNIUM RADIO : 2 CDs, 1,31 Go de données en packet, SSTV, FAX, PSK51, MT63, Hell, RTTY, Contest, Carnet de trafic, Antennes, DSP, Modifications, Satellite, QRP, Linux, Mac, etc. **185 Frs port offert.**

MODULES VIDÉO

Retrouvez tous ces modules en détail sur notre site internet, <http://www.infracom.fr>

COMTX24 : émetteur 2,4 GHz, 20 mW, 4 canaux. 299 Frs

COMRX24 : Récepteur 2,4 GHz, 4 canaux. 300 Frs
Caractéristiques communes : platines montées et testées, alimentation 13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 MHz, modifiables en 5,0 ou 5,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF sur SMA femelle, fréquences fixes (2413, 2432, 2451, 2470 MHz).



ATVPR24 : platine de contrôle en fréquence pour modules COMxx24, sortie S-mètre, analyseur de spectre simplifié intégré, sélection de fréquence par roues codeuses (2,2 à 2,7 GHz/1,2 à 1,3 GHz).
Kit complet : 295 Frs

MINITX24AUDIO : émetteur 2,4 GHz, 4 canaux avec micro. 499 Frs

MINITX24 : émetteur 2,4 GHz, 4 canaux sans audio, miniature (seulement 30x25x8 mm, 8 g. 399 Frs

Récepteur 2,4 GHz, pour modules MINITX, 4 canaux, antenne fournie, en boîtier. Réf. CCTV1500. 495 Frs


Émetteur 1,2 GHz, 50 mW. 399 Frs

Récepteur 1,2 GHz, 4 canaux. 399 Frs

Caractéristiques communes : platines montées et testées, alimentation 13,8 V, sorties audio (6,0 et 6,5 MHz, modifiables en 5,0 ou 5,5 MHz) et vidéo sur RCA, sortie HF sur SMA femelle, fréquences fixes (1225, 1250, 1285, 1286,5, 1247, 1282,5, 1279,5 MHz).



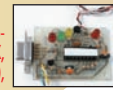
GPS ET APRS
APRS-MICRO : l'APRS sans TNC, module autonome géré par PIC sortie 1 200 bauds AFSK, livré en kit, dimensions réduites (52x40 mm), configuration intégrée via PC (Win 98). APRS-Micro est livré avec sa documentation française et un CD contenant 80 Mo de logiciels APRS récents.
Prix : 315 Frs PROMOTION VALABLE SUR LE STOCK DISPO !



Amplificateur : 10 mW / 1 W, monté, 9 Vcc, connecteurs SMA. **NOUVEAU**

Émetteur : 2,4 GHz, 1 W, 4 canaux (2413, 2432, 2451, 2470 MHz), connecteurs SMA. **NOUVEAU**

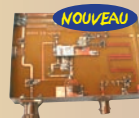Convertisseur de réception : 2,4 GHz / 1,2 GHz, pour ATV, connectique N et BNC, gain 50 dB, Réf. : KONV1323. Prix : 915 Frs. **NOUVEAU**



FRÉQUENCEMÈTRE 10 MHz - 3 GHz

Gamme de fréquences : de 10 MHz à 3 GHz **FC-1001 785 Frs**
Entrée : 50 Ω sur BNC, antenne télescopique fournie
Alimentation : sur batterie, chargeur fourni, durée environ 6 h
Sensibilité : < 0,8 mV at 100 MHz, < 6 mV at 300 MHz
< 7 mV at 1,0 GHz, < 100 mV at 2,4 GHz
Affichage : 8 chiffres
Divers : boîtier en aluminium anodisé, manuel anglais.



Moniteur TFT

5"6 couleur (117 x 87 mm), PAL/NTSC, réglages couleurs/teinte, en boîtier, avec support de fixation articulé, câble allume-cigare, cordons vidéo, manuel anglais. 2 175 Frs



BM4/TRX : Caméra couleur

2,4 GHz (10 mW) et récepteur 2,4 GHz, livrés avec antennes, supports de fixation orientables, câbles. **NOUVEAU**

ANTENNES

ANTENNE BIG WHEEL : 430 - 440 MHz, Réf. : 18007. 495 Frs. **NOUVEAU**

Antenne omni, en polarisation horizontale, idéale pour le trafic BLU en portable ou mobile, gain 3 dB, maximum 500 W, connecteur N. Réf. : 18008 495 Frs.


Dipôle croisé pour réception satellite Météo (137 - 144 MHz), 4 dB, également utilisable sur les bandes VHF : 335 Frs.

PA13R, panneau 2,4 GHz, 10 dB, 130x130 mm, N femelle : 555 Frs.

Patch 2,4 GHz, 5 dB, 80x100 mm, SMA femelle : 205 Frs.

Hélice 2,4 GHz, long. 98 cm, poids 700 g, 14 dB, N femelle : 705 Frs.

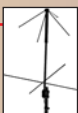Omnidirectionnelle 2,4 GHz, 11 dB, H. 1,78 m, gain 15,4 dB, N femelle : 1 745 Frs H.T.



Catalogue complet sur CD-ROM contre 25 Frs en timbres ou via internet sur <http://www.infracom.fr>
Vente par correspondance exclusivement, du lundi au vendredi. Frais de port en sus.

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

SSTV & FAX

ENVOYEZ SUR DISQUETTE (FORMAT PC OU MAC)

À LA RÉDACTION DE MEGAHERTZ magazine (AVEC VOS NOM, PRÉNOM ET INDICATIF SUR L'ÉTIQUETTE DE LA DISQUETTE), VOS PLUS BELLES IMAGES REÇUES EN SSTV OU EN FAX ET ELLES SERONT PUBLIÉES DANS CES PAGES.



1. ALBERT DAMBON, TBL604



2. OLIVIER BELLEMERE, F13659



3. SWL THIERRY CHASLE DU 49




4. FABRICE GUYADER, FRA1AG



5. XAVIER LELIEVRE, FA1BGB



6. CHRISTIAN LE GOFF, F5DXN

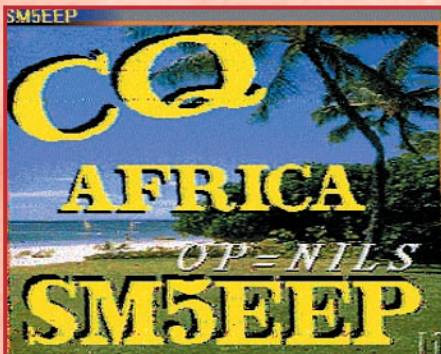

7. SWL CLÉMENT GUEDON



8. BRUNO VINCENT, F10752



9. YVES JANIS, F16415



10. CHRISTOPHE BOURRIER, F11676



11. SWL MICHEL LOMINE, F15855



12. SWL CHRISTIAN BRION, F17282



13. JEAN-LUC ROGERE, F4RJL



14. F1IRJ



15. ANDRÉ DERRIEN, F1GOD

Prenez ce qu'il y a de mieux sur l'air!

NOUVEAU

IC-910H

TRANSCEIVER VHF UHF SHF* POUR LES OPERATIONS SATELLITES



GARANTIE ICOM PLUS*
BENEFICIEZ D'UNE GARANTIE
DE 3 ANS

- ✓ Puissance : 100 W VHF / 75 W UHF / 10 W SHF* (transistors bipolaires employés en parallèle dans la PA Unit)
- ✓ S-mètre qui apparaît horizontalement sur l'écran
- ✓ Option DSP avec l'UT-106
- ✓ *Option SHF (1,2 GHz) avec l'UX-910 (instal. facile)
- ✓ Clavier 10 touches
- ✓ 198 canaux mémoires
- ✓ WFM en réception
- ✓ Opération satellite
- ✓ Shift FI et fonction VOX

- ✓ Trafic en duplex
- ✓ 50 CTCSS encodés d'origine
- ✓ Particulièrement bien adapté au Packet 9600 bauds
- ✓ Ecran LCD 3.5 pouces
- ✓ Manip' électronique intégré
- ✓ Pilotable par PC via CI-V
- ✓ Blocage du clavier
- ✓ Nombreuses fonctions scanning
- ✓ Atténuateur RF ajustable sur chaque bande

- ✓ 0,11µV de sensibilité (à 10 dB SIN sur SSB en mode CW).
- ✓ 4,5 Kg seulement
- ✓ Option Synthèse vocale avec UT-102
- ✓ Option filtre FL-132 et FL-133 (CW)

*Pour bénéficier de la garantie de 3 ans sur toute la gamme radioamateur ICOM, renseignez-vous chez votre distributeur ou lisez les instructions sur la carte de garantie ICOM PLUS.
Portatif : 190 F T.T.C. (EX : IC-T2H) / Mobile : 390 F T.T.C. (EX : IC-2800H) / Autre radio : 690 F T.T.C. (EX : série IC-706, IC-910H)

ICOM FRANCE

1, Rue Brindejonc des Moulinais - BP-5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Web icom : <http://www.icom-france.com> - E-mail : icom@icom-france.com

ICOM SUD EST

Port Inland locaux N°112 et 113 - 701 Avenue G. de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01



Carnet de Trafic

Vos infos avant le 3 du mois à : SRC - MEGHERTZ magazine, BP 88, 35890 LAILLÉ. Tél. 02.99.42.52.73+ - FAX 02.99.42.52.88

Diplômes

IR5 pour le mois de septembre : 100

DIPLÔME DE LA VILLE D'ARRAS (62)

Il s'adresse à tout radioamateur et/ou SWL justifiant de 3 contacts différents avec des stations de la ville d'Arras ou situées dans un rayon de 15 km autour de celle-ci. Valable en HF, VHF, UHF, tous modes.

Le manager du diplôme est Marcel Mollet, F5HEA, 24 rue pierre Corneille, 62000 Arras, France.

Les frais à votre charge sont de 30,00 FF ou 4,75 Euros.

DXCC

- L'expédition allemande au Yemen, 7O1YGF, avait obtenu des autorités yéménites, une autorisation orale d'opérer. Malheureusement, Dominik, DL5BGE, l'un des membres de l'expédition de retour au Yemen, n'a pu obtenir auprès

des mêmes autorités, aucun document écrit concernant cette expédition pour des raisons "internes"... L'équipe est profondément désolée de cette situation. Bref, ces documents sont nécessaires pour être reconnus par l'ARRL, mais conservez vos QSL ! on ne sait jamais...

- Liste "Topbands" juillet 2001 de Mauro Pregliasco, I1JQJ, 425 DX News Editor, e-mail (i1jqj@ari.it) ou (i1jqj@425dxn.org), il suffit de lui faire connaître vos résultats confirmés au DXCC. Cette liste est remise à jour chaque mois sur le site web (<http://www.425dxn.org>). Les scores DXCC de chacun d'entre vous, OM et SWL, y sont bienvenus. Ces résultats, une fois interprétés, peuvent aussi vous servir de données statistiques pour vos projets d'équipement.


Note de la Rédaction:

La mention (CBA) indique les adresses données dans le " Call Book 2001"®, édition sur cédérom.

CALENDRIER

Date(s)	Temps TU	Nom (et bande éventuellement)	Mode(s)
Septembre 2001			
01-02	00.00-24.00	All Asian DX Contest, 160-10m***	SSB
01-02	15.00-15.00	Field Day IARU Région 1, 160-10m*	SSB
02	00.00-24.00	LZ DX Contest, 80-10m**	CW
02	00.00-24.00	HP DX Contest, 40, 20 et 15m*	SSB
08-09	00.00-24.00	WAE DX Contest, 80-10m**	SSB
15-16	12.00-12.00	Scandinavian Activity, 80-10m**	CW
22-23	00.00-24.00	CQ/RJ WW DX RTTY Contest, 80-10m**	Digitaux
22-23	12.00-12.00	Scandinavian Activity Contest, 80-10m**	SSB

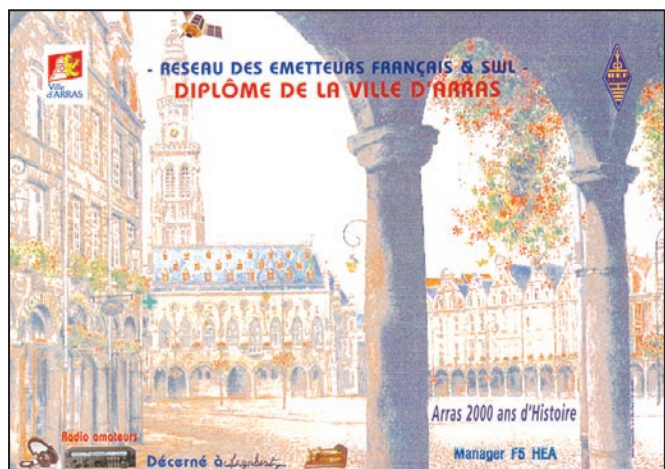* Voir le règlement ci-dessous.
 ** Voir le règlement paru dans notre N°210 de septembre 2000 p. 67 et 68.
 *** Voir nos N°219 de juin 2001 p. 66 et N°221 d'août 2001 p. 59.



N°	Indicatif	10	12	15	17	20	30	40	80	160	Total
1	WING	331	328	333	328	333	323	333	329	292	2930
44	HB9AMO	301	290	324	305	331	291	311	281	230	2664
71	F6AOJ	298	281	328	313	331	280	318	265	150	2564
79	ON4VT	312	303	325	318	333	310	289	260	099	2549
82	F2YT	299	273	302	301	327	263	304	282	172	2523

89	ON4ANT	282	279	306	298	318	272	304	255	182	2496
101	HB9CIP	292	267	313	283	326	249	299	255	175	2459
109	ON4ON	284	295	312	309	322	303	255	193	135	2408
131	F5VU	311	273	323	292	327	151	323	291	053	2344
167	ON4AGX	218	280	255	307	299	287	262	206	120	2234
197	LX1DA	268	285	284	309	293	223	241	150	089	2142
202	ON5SY	261	246	296	278	320	229	228	161	101	2120
215	F5PYI	286	174	278	227	321	204	267	220	100	2077
221	F5NBU	286	248	314	282	324	169	242	169	023	2057
228	F5NLY	274	253	274	295	305	266	251	071	045	2034
258	F5TNI	255	196	287	245	316	197	217	103	063	1879
311	ON7BJ	198	198	255	254	277	061	208	146	038	1635
315	F6IRA	190	161	251	208	269	169	182	124	070	1624
333	F5RRS	266	168	280	211	306	142	129	061	015	1578
342	F5BZB	240	239	271	249	306	000	171	056	001	1533
366	ON4AWH	251	146	257	172	240	140	154	070	029	1459
373	ON4AOI	184	127	210	168	258	052	195	143	108	1445
399	F5TCN	190	122	259	220	294	075	150	052	007	1369
420	HB9HFN	125	112	189	161	216	168	207	092	018	1288
429	HB9CXZ	168	056	177	072	234	008	202	183	130	1230
440	F5OIH	156	102	168	147	179	150	134	105	048	1189
490	ON6NL	196	019	230	027	227	020	135	117	049	1020
500	F6CXJ	133	063	188	077	217	076	118	050	030	0952
512	F5BLN	139	046	176	082	213	017	132	065	006	0876
608	F5PBL	031	000	061	006	122	000	054	007	000	0281

sur 620 indicatifs classés.

- SWL :

1	DE1WDX	323	302	329	320	329	309	330	313	251	2806
5	HE9DSQ	273	238	305	239	317	159	212	158	059	1960
7	ONL7681	253	230	285	270	314	021	210	179	089	1851
13	F-10095	229	071	228	063	236	000	150	146	000	1123
18	F-11556	035	021	033	025	083	004	054	018	001	0274

sur 21 SWL classés.

IOTA

- La majorité des îles de la côte dalmate appartiennent maintenant à la Croatie (9A). Certaines de ces îles, mais pas toutes*, se trouvent sur la dernière liste IOTA. La liste des îles valables pour le diplôme "Islands Of Croatia Award" (IOCA) est disponible sur le site web (<http://www.hamradio.hr>).

* Les îles valables pour le diplôme IOTA sont aussi mentionnées sur ce site.

- Statistiques :

Voici les entités OC comptant plus d'une référence IOTA : 3D2 = 7 références, 9M6/8 = 3, A35 = 5, DU = 21, FK = 6, FO = 16, FW = 2, H4 = 12, KH5 = 2, KH6/7 = 2, KH8 = 4, P2 = 16, T32 = 2, V63 = 10, V73 = 3, VK = 46, VP6 = 3, YB = 42, YJ = 4, ZK1 = 8 et ZL = 9. Ajoutez à cela une vingtaine d'entités OC ne comptant qu'une seule référence IOTA !...

- Nouvelles références IOTA délivrées en mai/juin 2001 :

Référence	Préfixe	Nom de l'île
AF-090	5R	Madagascar's Coastal Islands East (Madagascar)
AS-158	BY2	Liaoning Province East group (China)
AS-159/Pr	TA	Black Sea Coast West group (Turkey)
EU-188	RIP	Pechorskoye Sea Coast West group (Russian Federation)
OC-247/Pr	YB8	Sabalana and Tengah Islands (Indonesia)

- Références IOTA provisoires délivrées jusqu'au 1er juillet 2001 :

Référence	Préfixe	Nom de l'île
AS-156/Pr	RØB	Ushakova Island (Russian Federation)
AS-157/Pr	3W	South China Sea Coast Centre group (Vietnam)
AS-159/Pr	TA	Black Sea Coast West group (Turkey)
NA-220/Pr	OX	Greenland's Coastal Islands Sout West (Greenland)
OC-244/Pr	DU1-4	Luzon's Coastal Islands (Philippines)
OC-247/Pr	YB8	Sabalana and Tengah Islands (Indonesia)



- Opérations dont les documents ont été acceptés* :

AF-090	5R8GT	Sainte-Marie Island (avril 2001)
AF-090	5R8GY	Sainte-Marie Island (mai/juin 2001)
AS-013	8Q7WH	North Ari Atoll, Maldivé Islands (juin 2001)
AS-056	JA6GIJ/6	Me island, Danjo Islands (juin 2001)
AS-056	JA6JPS/6	Me Island, Danjo Islands (juin 2001)
AS-056	JA6LCJ/6	Me Island, Danjo Islands (juin 2001)
AS-154	YMØKG	Giresun Island (avril 2001)
AS-158	BA4DW/2	Dachangshan Island, Changshan Islands (mai 2001)
EU-188	UE1RCV/1	Sengeyskiy Island (mars 2001)
NA-045	XF3/AB5EB	Mujeres Island (juin 2001)
NA-045	XF3/KB5SKN	Mujeres Island (juin 2001)
OC-034	YC9WZJ	New Guinea / Irian Jaya Island (résident)
SA-017	HK3JH/5	La Palma Island (avril 2001)

* Cette liste comprend des opérations dont la soumission des documents n'était pas nécessaire. Dans tous les cas, les cartes QSL sont acceptées par les contrôleurs IOTA. Le nom de l'île doit y être clairement mentionné.

- Opérations non validées, attente de documentation au 1er juillet 2001 :

Référence	Préfixe	Nom de l'île (époque)
AS-050	RUØB/p	Isachenko Island, Sergeya Kirova Islands (avril 2001)
AS-057	RUØB	Uyedineniya Island (avril 2001)
AS-068	RSØB/p	Kravkova Island, Mona Islands (avril 2001)
AS-140	S21BR	Dhakin Shahbazpur (Bhola) Island (décembre 2000)
AS-156/Pr	RIØB	Ushakova Island (avril 2001)
AS-159/Pr	YMØKI	Kefken Island (juin 2001)
EU-186	TA1ED/Ø	Gokceada Island (décembre 2000)
NA-035	HR6SI	Santanilla Islands (mars 2001)
NA-220/Pr	OX3LG	Simiutaq Island (avril 2001)
OC-091	DU1KGJ/p	Polillo Island (février 2001)
OC-093	4H2B	Batan Island (février 2001)
OC-126	411P	Lubang Island (février 2001)
OC-244/Pr	411P	Marinduque Island (février 2001)
OC-247/Pr	YB8HZ/p	Sabalana Island (juin 2001)
SA-088	PSAØ88	Tacami Island (juin 2001)

WLH & DPLF

Expéditions validées en juin 2001 :

Réf. WLH	Epoque	Indicatif
Nom du phare		QSL Info
LH-0622	24 juin 2001	F50GG/p & F5LRC/p
Le Pilier		F50GG & F5LRC
LH-0349	26 mai 2001	F5JOT/p
Moines Island		F5JOT

- "L'Amateur Radio Lighthouse Society" affiliée à l'ARRL, gère le diplôme "ARLHS Award" qui concerne les phares et balises (situés sur les côtes maritimes ou intérieures). Son activité a

connu un grand succès cette année, grâce à la coopération des "Coast-Guards", l'administration responsables des phares et balises US qui a permis à de nombreux opérateurs d'accéder à ces sites

normalement interdits. Infos sur les pages du site web (<http://arlhs.com>). Demande d'info auprès de (Jim Weidner K2JXW, président et fondateur de l'ARLHS, E-mail (<mailto:k2jxw@arrl.net>)). Parmi les phares référencés USA-...., certains seulement correspondent aux critères WLH. Pour info, le week-end des phares US, dénommé "National Lighthouse Weekend" a

eu lieu les 4 et 5 août derniers.
- Diplôme des Phares du Littoral Français. Classement communiqué par Phil. F50GG.
Position - Indicatif - Nombre de phares contactés.
DPLF SSB : 1-F8CIQ-33, 2-F8JOB-33, 3-F5LMK-27, 4-F5JSK-25, 5-F6HDH-24, 6-F10095-24, 7-F5RVI-24, 9-ON5FP-24.
DPLF Mixte : 1-F6HKS-25.

stations DX . Les préfixes d'indicatifs spéciaux 3E-3F, HO, H3 et H8-H9, comptent pour HP.

- Date et horaire : Le dimanche 2 septembre 2001 de 00.00 à 24.00 TU.

- Bandes et mode : 80, 40 et 20 mètres en SSB.

- Appel : "CQ HP Contest" ou "Concurso Anniversario de Panama".

- Une seule catégorie pour les OM : mono-opérateur toutes bandes quelle que soit la puissance.

- Echanges : RS suivi d'un N° de série commençant à 001.

- Points par bande : 2 (deux) points par station officielle (HP1RCP, HP3RCP) membre du Club (celles dont l'indicatif est suivi de "/RCP"), 1 (un) point par toute autre station.

- Multiplicateur : un par nouvelle entité DXCC, toutes bandes confondues.

- Score final = (points cumulés sur toutes les bandes) x (multiplicateur).

- Récompenses : Certificat de participation pour avoir contacté au moins 5 (cinq) stations panaméennes et un trophée au vainqueur de chaque continent. Un classement spécial est prévu pour les SWL pour les stations écoutées.

- Les logs standards devront être postés, le 1er décembre 2001 au plus tard à : Radio Club de Panama, Anniversary Contest Management, PO Box 10745, Panama-City 4, République de Panama.

LES CONCOURS DE L'ARRL ET DE L'IARU

Les règlements "in extenso" en anglais et remis à jour, des concours de l'ARRL et de l'IARU peuvent être obtenus sur simple demande par e-mail à (contest@arrl.org).

GACW

A l'occasion de son 25ème anniversaire, le "Grupo Argentino de CW" introduira en 2002, un nouveau concours international de télégraphie. Les infos et son règlement se trouvent sur les pages du site web (www.geocities.com/gacwar).

Concours HF

La place est ici limitée pour vous donner le règlement de chaque concours d'une année à l'autre, nous nous contentons de vous les donner tous les deux ans, sauf en cas de modification.

FIELD DAY, IARU REGION 1

Concours international organisé par l'IARU, Région 1 sous le couvert de votre association nationale.

- Dates et horaire : pendant le 1er week-end complet de septembre soit du samedi 1er septembre à 15.00 TU au dimanche 02 septembre à 15.00 TU.

- Bandes et modes : 160-10m (non WARC) SSB.

- Catégories : 1 - Classe restreinte* mono opérateur multi bande, 2 - Classe restreinte* multi opérateur multi bande, 3 - Mono opérateur QRP (Po < 10 w), 4 - Multi opérateur "low power" Po < 100 W, 5 - Multi opérateur "High Power" (Po > 100 W). *Les classes restreintes devront se servir d'un seul transceiver et d'une seule antenne de 15 mètres de haut max. avec une puissance Po = 100 W max. (!).

- Echanges : RS + N° de QSO commençant à 001.

- Points par bande : 2 points par station européenne fixe, 3 par station DX, 4 par station européenne portable et

6 par station portable DX. (Note : Les entités européennes sont telles qu'elles sont définies par l'IARU Région 1 et la liste DXCC et WAE, colonne "continents").

- Multiplicateur par bande : 1 par entité DXCC et WAE.

- Particularités du concours : le temps minimal exigé sur une même bande est de 15 mn. La station devra en outre se trouver à au moins 100 mètres de n'importe quelle construction.

- Les logs standards avec mention "Field Day IARU Region 1, SSB" devront être envoyés 30 jours au plus tard après la fin du concours, au responsable des concours de votre association nationale (soit le REF pour les F et TK).

- N.d.l.r. : le concours "IARU Field Day, Region 1" en mode CW se tient chaque année pendant le premier week-end complet du mois de juin. Le règlement est le même mais en donnant RST et le N° de série pour les échanges.

HP DX CONTEST

Concours international organisé par le Radio Club de Panama (RCP) à l'occasion de la fête nationale de la République de Panama. Concours ouvert à tous : OM et SWL.

Les stations DX contactent les stations HP et les autres

Les YL



INFOS ET SUGGESTIONS À NADINE AVANT LE 3 DU MOIS. BON TRAFIC 33/88

(Nadine BRESSIER, Mas "Le Moulin à Vent", 84160 CUCURON)

Chères YL, nous attendons votre photo, si possible à la station et votre carte QSL pour illustrer cette rubrique. Ne soyez pas timides... Vous toutes et tous qui lisez cette rubrique, si vous avez des photos ou cartes QSL d'YL, n'hésitez pas à nous les confier pour publication, en mentionnant bien l'adresse de retour afin que nous puissions vous les restituer.

YL ENTENDUES EN SSB :

20.07	F 8 CIQ	Catherine	7.080	06.29
01.07	3A 2 MD	Laura	7.060	06.45
27.07	3A 2 MD	"	50.200	09.50
19.07	BV 2 RS	Wendy	18.154	19.25
13.07	BY 4 BZB	Sue	21.260	16.12
14.07	DA 0 HQ	?	7.050	17.48
14.07	EA 1 FB	Beatriz	7.045	17.35
	EA 2 CNW	Maria-Jose	21.240	16.15
12.07	EA 2 CNW	"	7.080	17.33
01.07	EU 6 NN	Nina	21.230	13.10
19.07	GM 4 YMM	Christine	14.242	17.20
14.07	HA 3 GN	Scilla14.267	12.02	
05.07	HA 3 FTV	?	21.286	17.52
18.07	I 3 LPC	Lidia	7.054	07.17
26.06	JJ 2 HVD	Lily	21.237	13.06
04.07	OH 0 YLS	Reije	14.182	06.05
05.07	OH 0 YLS	Maya	14.195	05.00
				QSL via HI1MK
05.07	OH 0 YLS	"	21.285	17.32
14.07	OM 1 HQ	?	7.056	17.14
14.07	RX 6 CO	?	14.267	12.02
11.07	SP 5 XAB	Candy	14.218	20.55
05.07	WA 0 WOF	Janet	14.195	05.00

YL ENTENDUES EN CW :

29.07	F 5 RPB	Evelyne	7.026	07.30
08.07	F/DL2FCA	Rosel	7.034	08.15
27.07	IT 9 DEC	Angela	50.200	09.40
13.07	AB 0 GA	Mary	14.027	05.13

OUBLI

J'ai appris ce mois-ci que dans le numéro 213 de Mégahertz magazine paru en décembre 2000 j'avais fait un oubli lors de la parution des résultats du concours YL-CW-PARTY / 2000. Mais comme il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas...

Le classement des OM français est donc celui qui suit :

Place	Points	Indicatif	Prénom
1	38	DK2VN	Manfred
.....			
11	26	F5LBD	Michel
12	25	F5SHE	J-Jacques

19	18	F5VDP	Herbert
.....			
24	8	OZ1IVA	Lars

Toutes mes excuses Michel et...
 Pour le classement 2001, je vous charge de me le faire parvenir, si vous êtes d'accord bien sûr, moi je gagnerai du temps (qui me manque !), le classement sera correct et "mes" erreurs seront limitées, merci d'avance !

QSL REÇUES VIA BUREAU :
 HA3GN Scilla (03.00), IT 9 LAC Vita (01.00), RN3AX (03.00), US4LCW Anna (02.00).

MF-RUNDE • VEREINIGUNG NOCH FUNKENDER MARINEFUNKER

SEGEL-SCHULSCHIFF GORCH FOCK

MFCA	33
AFM	850
DIG	5573
TEN-TEN	69606
DSW	233MT
DSW-PDL	348
HH	1519

DOK: Z 11
 LOC: JO 30 JP
 ZONE: 14

Member 777 MF-Runde

DF 7 PM

Marie-Luise Meiss · Salamanderweg 5 · 53881 Euskirchen · Germany

VENTE & DÉPANNAGE MATÉRIELS RADIOAMATEUR

SAV RADIO 33 F5OLS

F6GFL YAGI 3 él. couplage capacitif 14-21-28 MHz - 9 dBd 4,50 m x 6,20 m - 18 kg

3 800 F (+250 F port)

TONNA 50 VHF UHF

CUREX QUAD ANTENNAS

I.T.A. YAGI monobande et verticales

KENWOOD - ICOM - YAESU - ALINCO

TS2000 - IC756PRO - FT817 - MARK V

AMPLI ACOM 1000 W HF + 6 MÈTRES

RADIO 33 - BP 241 - 33698 MÉRIGNAC CEDEX
 8, avenue Dorgelès

05.56.97.35.34 05.56.55.03.66

Magasin Ouvert : du mardi au vendredi de 10h à 13h et 14h30 à 18h30 le samedi de 10h à 13h

WEB : http://radio33.ifrance.com

JJD COMMUNICATION
 (Jean-Jacques Dauquaire, F4MBZ)

LE spécialiste de l'écoute !

9, rue de la Hache, B5 - 14000 CAEN
 Tél.: 02 31 95 77 50 - Fax: 02 31 93 92 87
www.jjdcom.com

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

HITACHI KH-WS1
 Récepteur bande FM + réception satellite 890 F + port 65 F

GRUNDIG 800 MILLENNIUM
 Récepteur AM - FM ondes courtes 1 050 F + port 45 F

GRUNDIG PORSCHÉ P2000
 Récepteur AM - FM ondes courtes 1 050 F + port 45 F

LE PLEIN D'IDÉES, CHEZ JJD !

Vous recherchez un matériel **ICOM, MFJ, ou autres** et vous avez des difficultés à l'obtenir ?
JJD Communication peut vous le livrer rapidement et toujours au meilleur prix !

Paiement : | Catalogue (+140 pages) : 35 F

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

MERCI À :

Nathalie F5CDE, Laura 3A2MD, José F5NTT, J-Jacques F5SHE, J-Michel F4BLM (ex F17028), SWL Steve de Corse.

Merci de me faire parvenir vos infos avant le 3 de chaque mois, soit :

- par courrier
- par fax : 04.90.77.28.12
- par e-mail : f5nvr@aol.com

Le Trafic DX

EUROPE

CORSE

Paul F2YT est **TK8T** depuis la Corse (EU-014), du 18 août au 2 septembre. Il est actif en SSB sur les fréquences IOTA 7099 et 14266 kHz ± QRM. Il comptait activer un certain nombre de châteaux pour le DFCF en 2A et 2B ainsi que l'île Liamone (DIF1 2A 001R) et les Sanguinaires (EU-104). QSL à F2YT directe (CBA) ou via le bureau du REF.

ITALIE

Dario IT9SSI sera **ID9/IT9SSI** depuis Filicudi Island (Eolie [or Lipari] Islands, EU-017), du 7 au 9 septembre. Voir ID9/IT9SSI dans "QSL Infos", ci-dessous.

JERSEY (ÎLE)

Chris GØWFH sera **GH4BCJ/p** depuis Jersey (EU-013), du 17 au 31 octobre. Il sera particulièrement actif la nuit sur 160m SSB suivant les dates et horaires suivants : le 18/10 (23.00-03.00 TU), la 21/10 (19.00-24.00 TU), le 22/10 (23.00-05.00 TU), le 27/10 (23.00-06.00), le 28/10 (22.00-04.00 TU) et le 29/10 (22.00-02.00 TU).

AFRIQUE

MAURICE

Jose ON4LAC sera **3B8/ON4LAC** en SSB, Pactor et RTTY du 16 octobre au 6 décembre.

UGANDA

Christian F6GQK se trouve maintenant en Ouganda (5X) mais il ne sera pas actif avec ce préfixe avant quelques mois, patientez ! Par ailleurs, l'adresse de son site

(DX-FILE) a changé. Il faut maintenant aller sur (<http://dxfile.free.fr/dxfile.htm>) car l'autre site ne sera plus mis à jour.

TROMELIN (ÎLE)

Jacques FR5ZU sera de nouveau **FR5ZU/T** depuis Tromelin (AF-031), du 6 septembre au 6 octobre. Il emportera un FT-850 et une verticale. Ses fréquences habituelles sont : 3773, 3795, 14256, 14274, 18145, 21205, 24945 et 28470.

TUNISIE

Les stations tunisiennes utilisent l'indicatif spécial **3V8MED** jusqu'au 15 septembre à l'occasion des Jeux Méditerranéens 2001 qui se déroulent en Tunisie.

AMERIQUES

ANTILLES NEERLANDAISES

Tom AEOB, Marty NWØL et Geoff WØCG seront **PJ2/...** sur 160-10m en modes CW, SSB et RTTY et autres modes digitaux, la semaine avant le concours WAE du 8 et 9 septembre. Ils seront **PJ2T** pendant le concours.

BAHAMAS

AI K3TKJ est **K3TKJ/C6** sur 20, 15 et 10m SSB depuis Andros Island (NA-001) du 13 août au 27 septembre. QSL "home call" (CBA).

COSTA RICA

Bill AKØA sera **AKØA/TI** du 26 septembre au 9 octobre et participera au concours CQ WW RTTY. QSL "home call" (CBA).

GUATEMALA

Un groupe d'opérateurs/coopérants espagnols en

mission de courte durée au Guatemala, a demandé l'indicatif **TGØR** pour être actif sur 160-6m bandes WARC comprises, en CW, SSB et RTTY, du 17 au 26 septembre.

Le Guatemala a beaucoup souffert des ouragans de l'année dernière et des récents séismes qui ont frappé cette région. QSL via EA4URE.

GUYANE FRANCAISE

FIHAR, F5HRY, F5MZN, F5OIH, F6HLC, FY5FU et FY5FY opéreront la station club **FY5KE** pendant le concours CQWW SSB, fin octobre, en catégorie "multi-single". QSL selon les instructions de l'opérateur ou via le : Radio Club de Kourou, FY5KE, Le Ranch, BP 450, 97310 Kourou, Guyane Française.

PEROU

L'activité **4T/...** depuis San Lorenzo Island (SA-052) prévue fin juin/début juillet dernier, a été reportée à la fin août/début septembre, suite à des problèmes de logistique et de bureaucratie. Voir notre MEGHERTZ magazine N° 220 de juillet 2001 p. 55 et 57. QSL via OA4DJW (CBA).

ASIE

CHYPRE (UK SOVEREIGN BASES AREAS ON CYPRUS)

DXCC ZC4, IOTA Cyprus Island 5B & ZC, AS-004. Steve ZC4BS, Dez ZC4DW et la station club ZC4ESB restent opérationnelles sur

160-6m + WARC tous modes avec des antennes conséquentes. Steve ZC4BS est aussi actif en SSTV. Tous les trois sont actifs durant les grands concours internationaux.

Infos sur les pages du site web (<http://www.fortunecity.com/marina/customhouse/206/>).

INDE

- La durée d'utilisation des bandes de fréquences suivantes, allouées provisoirement aux radioamateurs VU jusqu'au 31 juillet 2001, a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2002 : 3790-3800, 10100-10150 et 50350-50550 kHz.

- Charly K4VUD (ex HSØZCW, 9N7UD, V26V et A52UD) se trouve en mission à Port Blair, (India, Andaman Islands, VU, AS-001). Il a reçu de la part des autorités de New Delhi, une licence avec l'indicatif VU3CHE valable selon lui, pour VU3 New Delhi seulement. Il reste donc en QRX et a demandé une modification pour VU4CHE ou autre indicatif en VU4 pour être actif avant son retour en HSØ.

ISRAËL

Marc WC1X est **4Z8BB** depuis Israël où il séjourne jusqu'à juin 2002. Il est actif sur 20 et 15 mètres SSB et 20 mètres RTTY sur 14082 kHz ± QRM entre 03.30 et 04.30 TU 7 jours / 7. A propos des préfixes 4Z8, voir Israël, même rubrique, dans notre MEGHERTZ magazine N°221 d'août 2001. QSL via WC1X (CBA).



JAPON

- Masa JA6GXX sera de nouveau JA6GXX/6 depuis Danjo Archipelago (AS-056), du 5 au 16 octobre. Voir JA6GXX/6 dans "QSL Infos", ci-après.

PALESTINE

Gunter E4/OE1GZA reste actif sur les bandes hautes. Il a été signalé sur 21287 kHz SSB, début juillet. QSL via Gunter Zwickl, PO Box1133, Ramalah, Palestine.

SYRIE

Dusan S52N se trouve pour le compte des Nations-Unies sur la Plateau du Golan pour une durée d'un an. Il a fait une demande pour une licence YK. Info à suivre.

OCEANIE

FIDJI

Gunter DL2AWG est 3D2AW depuis Vitu Levu Island (Fiji, Viti Levu & Vanua Levu group, 3D2, OC-016), du 31 août au 8 septembre. Voir ZK1AWG dans "QSL Infos", ci-dessous.

INDONESIE

Kadel YC9BU sera actif avec l'indicatif YC9BU/6 depuis Java's Coastal Islands (OC-237) en octobre.

TIMOR ORIENTAL

Thor 4W6MM a été contacté depuis l'Europe sur 20 mètres CW. Il a aussi été signalé sur 7025, 21003 et 28490 kHz.

sous.

3A/IZ1DSH - par Gerry IZ1DSH sur 40-10m SSB depuis Monaco, du 4 au 10 août. QSL "home call" via bureau.

3D2RW - par Ron ZL1AMO depuis les Îles Fidji pour quelques jours à partir du 12 juillet. Il devait opérer depuis Nadi Island (OC-016) autour du 16 juillet puis se rendre au Lau Group (OC-095) pour deux semaines. QSL via ZL1AMO (CBA).

3V8BB - par Yannick F6FYD qui comptait opérer la station club de Tunis en juillet, après son séjour en Algérie. QSL via F6FYD (CBA) pour cette opération seulement.

4A3ZOI & 6H3KK - étaient des indicatifs spéciaux (4A3 et 6H3 = XE3) demandés respectivement par Masa XE1ZOI en CW et Ramon XE1KK en SSB, sur les bandes HF, 6m et satellites FM depuis Cozumel Island (Mexico, Quintana Roo State Centre, XE3, NA-090), locator EL60, du 27 au 29 juillet dont le concours IOTA. QSL via XE1KK (CBA).

5B4/HAØHW/p - par Laci HAØHW, surtout en CW depuis Chypre, du 7 au 21 août. QSL "home call" directe ou via bureau HA.

5B4/IZ8CCW & 5B4/IT9SSI - par IZ8CCW et IT9SSI sur 40-10m CW et SSB depuis Chypre (AS-004) du 23 au 30 août. Ils pensaient pouvoir participer au concours IOTA depuis une île côtière (Cyprus Coastal Islands, AS-120). QSL via IZ8CCW (CBA).

5K3CA - était un indicatif spécial (5K3 = HK3) actif sur 80-10m CW, SSB, RTTY et PSK31, jusqu'à la fin août pour la "Copa America 2001" (la Coupe de football (soccer) du continent américain, qui se déroulait cette année en Colombie. QSL via Beto HK3DDD, directe (CBA) ou via bureau.

6H3KK - voir "4A3ZOI & 6H3KK", ci-dessus.

6NØYO/4 - par le Taegu DX Club, 6NØYO, sur toutes les bandes CW, SSB, RTTY et PSK31 depuis Wi Island (Korea [South], Cholla Bukto Province group, nlle réf. IOTA AS-148), du 17 au 19 août. Infos sur les pages du site

web (<http://myhome2.karl.or.kr/6nOyo/>). QSL via 6NØYO, Taegu DX Club, PO Box 4, Taegu, 700-600 Corée [du Sud] ou via le bureau KARL.

8S4C/5 - par Kjell SM4DDS depuis Stora Alo Island (Sweden, Sondermanland/Ostergotland County SM5, EU-177), du 9 au 14 juillet. (8S = SM). QSL "home call" (CBA).

9A... & 9A/... - voir "Opérations depuis la Croatie" en fin de rubrique.

9A1ØHRM & 9AØLH - par Kresimir 9A7K et un groupe d'opérateurs croates sur HF + WARC, 6m et UHF depuis le phare des Brijun Islands (Istra group 9A, Veli & Mali Brijun, IOTA EU-110, WLH-1651), du 26 au 4 août. Ils étaient 9AØLH pendant le concours IOTA. QSL via 9A7K : Kresimir Juratovic, P.O.Box 88, HR-4800 Kopriwnica, Croatie.

9A1C/p - par Miljenko 9A2GK, Branko 9A3LD, Zeljko 9A6JWF, Zlatko 9A2BD, Vlado 9A4LT, Branko 9A7DAQ et Laci 9A3PG sur 40 et 20m SSB (fréquences IOTA) depuis plusieurs îles croates (Croatia 9A, Dalmatia North group, EU-170), en juillet. QSL à 9A4BL via bureau.

9A5RJ/p - par Jozo 9A5RJ sur 20, 17, 15, 12 et 10m depuis Pag Island (Croatia, Dalmatia North group, EU-170), jusqu'au 8 août. QSL "home call" via bureau.

9A6AA/p - par Emir 9A6AA sur 40-10m SSB depuis Galijola Island (Croatia, Kvarner group, EU-136) le 9 août et Unije Island (même groupe, EU-136) le 10 août. QSL directe seulement à 9A6AA : Emir Mahmutovic, Slovenska 15, 10000 Zagreb, Croatie.

9A7T/p - par Zlatko 9A2EU, Dino 9A2NO, Mario 9A5MR et Josip 9A7JLJ sur 80-10m depuis Zut Island (EU-170) pendant le concours IOTA. Ils étaient "home call"/p hors concours. QSL : 9A7T/p via 9A2EU (CBA), les autres "home call" directe ou via bureau.

9A/DK8SP - par Paul DK8SP surtout sur 20m SSB depuis Rab Island (Croatia, Kvarner group, EU-136), jusqu'au

Les Bonnes Adresses

7Z1ZZ - Abdullah Al-Najim, PO Box 16595, Riyadh 11474, Arabie Saoudite.

9M2TO - Nouvelle adresse : Tex Izumo, 2C-10-03, Ferringhi Mutiara Apt., JLN. Sungai Emas 11100, Batu Ferringhi, Penang Island, Malaisie.

CQ2I - via EA4UR : URE Jarama, PO Box 123, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Espagne.

HZ1MD - Mohamad Al-Daigani, PO Box 864, Riyadh 11342, Arabie Saoudite.

OX3SA - Sven Lutzen, PO Box 504, DK-3920 Qaqortoq, Greenland, via Danemark.

OY9UR - depuis les Îles Féroé (Faroe Isl.) : via United Radio, PO Box33, B - 3271 Ziechem, Belgique.

• CLUBS ET ASSOCIATIONS

Amateur Radio of Venezuela, YV ARV - QSL Bureau : PO Box 3636, Caracas 1010-A, Venezuela.

Royal Oman Amateur Radio Society, ROARS Headquarters (A47RS) - PO Box 981, Muscat 113, Oman.

United-Nations Amateur Radio Club (4U1UN) - PO Box 3873, New-York City, NY 10017, USA.

Les Managers

3W7TKOK2HWB
4Z8BB WC1X
8A/ON5JE ON5JE
BQ9P KU9C
D6/WB4MBU WB4MBU
EP3SP W3HC
FP/K4JZ K4JZ
FR/F6KDF/T F6KDF

IA5/I2ZGA I2ZGA
JW4LN LA4LN
LX9SW PA1KW
LYØHQ LY1DR
OHØ/W3UR W3UR
SV8/HB9OAB HB9OAB
T3ØED 3D2SJ
T88BB JE8BKW

QSL Infos

3E1AA & 3E1DX - sont des indicatifs spéciaux utilisés

par HP1XVH pendant les concours. Voir HP1XVH, ci-des-

10 août. QSL "home call" (CBA).

9A/HA6PS/p, 9A/HA6ZV/p & 9A/HA6NL/p - par Zsolt HA6PS, Tibor HA6ZV et Laci HA6NL sur HF, 2m et 70cm depuis Pasma Island (Croatia, Dalmatia North group, EU-170, Locator JN73), du 21 au 30 juillet dont le concours IOTA. QSL "home calls" directe ou via bureau HA.

9A/ON5FP/p & 9A/ON4CJK /p - par Marc ON5FP et Jose ON4CJK depuis diverses îles de Croatie, du 16 au 31 juillet selon le planning suivant : Rab Island (EU-136) le 20 juillet, Brac Island (EU-016) le 21 juillet, Pasma Island (EU-170) le 22 juillet, Pag Island (EU-170) le 27 juillet, Vir Island et Pag Island (EU-170) le 27 juillet et Porer Island (EU-110) le 31 juillet. Ils avaient l'intention d'opérer depuis le plus grand nombre possible de phares de cette région et devaient être 9A/ON4CJK depuis le phare "Veli Rat" (LH ?????) pendant le concours IOTA. Tous deux sont QSL via ON4CJK soit via bureau UBA soit directe à Geert Decru, St. Laurentiusstraat 18, B - 8710 Wielsbeke, Belgique.

9AØHQ - était la station officielle croate pendant le concours "IARU HF Championship" (14-15 juillet). QSL via 9A5K directe (et au choix) : Kresimir Kovarik, Zagorska 14, HR - 49210 Zabok, Croatie ou bien via Kresimir Kovarik, M. Sufflaya 15, HR - 43000, Croatie.

9A3DU/p, 9A3VM/p, 9A5KV /p & 9A5V/p - depuis le phare croate de "Otocic Lirica" (LH O381). QSL via 9A5KV : PO Box 286, 20000 Dubrovnik, Croatie.

9H30 & 9H3TZ - par Holger DL710, Birgit DL71Q et Olaf DJ7TO sur 160-10m CW depuis Gozo Island (Malta, EU-023), jusqu'au 15 juillet. QSL : 9H30 via DL710 (CBA) et 9H3TZ via DL71Q (CBA).

9QØAR - était un indicatif provisoire obtenu par des opérateurs nationaux plus Patrick F6BLQ et Nicole 5NØYL, tous membres de l'ARAC (Association des Radio Amateurs du Congo) à l'occasion du concours de l'IARU.

9V9HQ - était la station officielle de la "Singapore Amateur Radio Transmitting Society, SARTS" de Singapour opérée par Victor 9V1BH et James 9V1YC pendant le concours "IARU HF Championship" (14-15 juillet). QSL via AA5BT (CBA).

A52UL - par Tony IK7WUL sur toutes les bandes SSB depuis la station club A51AA (Thimphu, Bhoutan), du 15 au 28 août. QSL "home call" (CBA).

AA1AC/1 - par Mark AA1AC, depuis Aquidneck Island (Rhode Island, NA-031) pour le concours IOTA. QSL "home call" (CBA).

AC7DX - Ron est le QSL manager de XE2Z, XE2GV, 6DØZ et 6D8Z. QSL via AC7DX (CBA).

BI4F - par le "Beijing DX Club" sur 40-6m, fréquences IOTA, en CW, SSB, RTTY et SSTV avec 4 stations depuis Furong Island. Cette île située par 37° 20' E et 119° 48' N, n'est pas précisée dans la liste IOTA mais rattachée au Shandong Province North West group (BY4, AS-???), du 10 au 13 août. L'île est déserte mais administrée par l'Armée Chinoise, d'où l'incertitude de ces dates... QSL via Jin BA4TA, directe (CBA) ou via le bureau QSL chinois.

C4MG - était un indicatif spécial demandé par Loris 5B4FN, George 5B4KH, Marios 5B4WN, Paris 5B4XF et George 5B4AGC pour participer au concours IOTA depuis Agios Georgios Island (Cyprus Coastal Islands, AS-120). QSL via 5B4KH (CBA).

C56YT - par Peter G2YT sur 10-40m SSB depuis la Gambie, du 28 juillet au 9 août. QSL "home call" (CBA).

CN2DX - par André HB9HLM sur 6 et 2m depuis le Maroc, du 11 juillet au 1er août. QSL "home call" (CBA).

N.d.l.r. : Il a été contacté depuis la France sur 6m lors d'ouverture(s) en sporadique, début juillet.

COØSC - par un groupe d'opérateurs cubains sur 80-10m CW et SSB pendant le concours IOTA. QSL via IN3ZNR (CBA).

CP4BT - le nouveau QSL manager de Claus est Jose EA5KB qui détient ses logs datés à partir du 1er janvier 1998. QSL à EA5KB : Jose Ardid Arlandis, PO Box 5013, 46080 Valencia, Espagne.

CT7A - par Celestino CT1ASU, Rui CT1ERY, Toze CT1GFK, Gonçalo CT1GPQ, Martin CT2GFJ et Celestino CT2GZL depuis Barreta ou Culatra Island (Portugal, Algarve Province, EU-145), pour le concours IOTA. QSL à CT1GFK directe (CBA) ou via bureau.

ED2IZA - par Tony EA2AIJ sur 80-10m CW et SSB depuis Iزارo Island (Spain, Bilbao/San Sebastian Province group EA2, EU-134), du 27 au 29 juillet dont le concours IOTA. QSL à EA2URV via bureau.

EJ3HB - par un groupe d'opérateurs EI depuis Clear Island (Ireland, Irish Coastal Islands, EU-121) pour le concours IOTA. QSL via WA2YMX (CBA).

ES/SMØELV - par Kent SMØELV depuis Naissaar Island (Estonia, Tallinn & Harjumaa / Virumaa County group, EU-149) pour le concours IOTA. QSL "home call" (CBA).

F5TYYP - par Yves F5TYYP sur 80-10m SSB depuis Noirmoutier Island (France, Pays de Loire Region group, EU-064), pendant le concours IOTA. QSL via bureau.

F6HKS/p & F6HDH/p - par Francis F6HKS et Jean-Claude F6HDH sur 40-20m CW et SSB depuis le Phare de Cordouan situé dans l'embouchure de la Gironde (WLH-0271, DIFM AT-032, IOTA Aquitaine Region group EU-159), pour le week-end WLH (18 et 19 août). QSL "home calls" (CBA).

F6HQP/p & F5NGB/p - par Marc F6HQP et Pierre F5NGB depuis diverses îles bretonnes DIFM et IOTA, du 29 juillet au 12 août. QSL "home calls" (CBA).

FK8GM - sur HF SSB pendant le concours "IARU HF Championship" du 14 au 15 juillet. QSL via WB2RAJ (CBA).

FS/N3OC - par Fred N3OC surtout sur les bandes WARC et 6m depuis St Martin (NA-105), jusqu'au 2 août

dont le concours IOTA. QSL "home call" (CBA).

FS/W6IZT - par Greg W6IZT sur 40-6m depuis St Martin (NA-105), du 5 au 12 août. QSL "home call" (CBA).

GB5RO - par le "Orkney Amateur Radio Club" depuis le phare "Hoy High Lighthouse" situé sur Graemasey Island (EU-009), les 18 et 19 août dont le concours WLH. QSL via GM4DZX (CBA).

GB5SI/p - par Jim MMØBQI sur 80-6m CW, SSB, RTTY et PSK31 depuis Tanera Mor Island (Scotland, Summer Isles, EU-092), du 27 juillet au 3 août. QSL "home call" (CBA).

GNØADX/p - par Bill GM3ZRT, Gordon MMØBIM, Barry GM3YEH, Alan GM3OZB et Steve GM4OSS depuis Rathlin Island (UK, Northern Ireland, Northern Irish coastal Islands GI/MI, EU-122), du 27 au 30 juillet. QSL via GM3ZRT (CBA).

H4Ø... & H44 - par Roberto EA4DX sur 80-10m + 12 et 17m SSB depuis Temotu, Lata, Santa Cruz Island (H4Ø, OC-100) et Honiara Island (H44, OC-047) avant et après, du 15 à la fin août. Les indicatifs devaient être délivrés à son arrivée. Les infos et les logs seront disponibles à son retour en septembre sur les pages du site web (<http://www.qsl.net/ea4dx/>). QSL via EA4DX, Doce de Octubre #4, 28009 Madrid, Espagne.

HG8SDS - était un indicatif spécial hongrois actif sur 80-10m CW et SSB, du 15 au 20 août. QSL via le bureau HA.

HP1XVH - depuis Contadora Island (Panama, Darien Province, NA-072) pour une longue durée. QSL via NØJT (CBA).

HSØAC - opérée par HS1CKC, HSØGBI, HS6NDK et E21EIC, était la station-club officielle de la "Radio Amateur Society of Thailand" (RAST HQ) pendant le concours "IARU HF Championship" du 14 au 15 juillet. QSL via G3NOM (CBA).

IH9/IZ2EER & IH9/IK2XRJ - par Dario IZ2EER et Roberto Pantelleria Island située au

large de la Tunisie (DXCC Italie, WAC Europe, IOTA Italy-Africa AF-018), du 15 au 21 août. QSL via IK2XRJ (CBA).

IA5/... & IA5G - par Luigi I5ZUF, Alessandro IK5PWB, Francesco IK5UIP, Beppe IK5WWA et d'autres opérateurs sur HF, 6 et 2m CW et SSB depuis Gorgona Island (EU-028) du 26 au 31 juillet, ils étaient IA5G pendant le concours IOTA. QSL "home calls", IA5G via I5ZUF (CBA).

ID9/IT9SSI - par Dario IT9SSI depuis Lipari Island du 28 au 29 juillet et Scoglio Pollara du 1 au 13 août. Ces deux îles sont référencées IOTA EU-017. QSL "home call" via bureau.

IQ5P ou IA5P - par un groupe d'opérateurs I5 depuis Pianosa Island (EU-028) pour le concours IOTA. QSL à I5LHK via bureau.

ISØAGY, ISØBMU, ISØCAK, ISØCPU, ISØGQX, ISØJOO & IWØUSV - depuis Isola dei Ratti (Sardinia's Coastal Islands I*Ø, EU-165), du 3 au 5 août. QSL "home calls", directes ou via bureau.

J38PA, J3/PA... & J8/PA... - dans les Caraïbes par Bouke PAØZH, Ronald PA3EWP, Rob PA5ET et Dennis PA7FM depuis Coriacou Island, Grenada J3, The Grenadines (NA-147) du 2 au 15 août, Bequia Island, ST. Vincent and The Grenadines J8, The Grenadines (NA-025) du 16 au 27 août. A ne pas confondre ! Ils étaient J38PA sur les bandes basses pendant les concours et sur 160m hors concours du mois d'août et J3/ et J8/ "home calls" hors concours sur 80-10m CW, SSB, RTTY et PSK 31. Infos et logs sur les pages du site web (<http://www.qsl.net/1ldxt>). Les indicatifs J38... sont réservés aux opérateurs étrangers. Tous sont QSL via PA5ET : Rob Snieder, Van Leeuwenstraat 137, 2273 VS Voorburg, Pays-Bas.

J43P & J48K - par des opérateurs qui étaient J43P depuis Proti, Sapientza et Schiza Islands (toutes en SV3, EU-158) du 25 au 27 juillet. Ils étaient J48K depuis Kithira Island (SV8, EU-113) pour le concours

IOTA. QSL via Simon IZ7ATN (CBA).

J75KG - par George K5KG sur les bandes basses et WARC en CW depuis Dominica (J7, NA-101), du 7 au 17 juillet dont le concours IARU. QSL via KU9C (CBA).

J8... - voir J3PA..., ci-dessus.

JA6GXX/6 - par Masa JA6GXX depuis Danjo Archipelago (AS-056), du 13 au 24 juillet, du 14 au 24 août et du 5 au 16 octobre. QSL "home call" (CBA).

JL2LRO/8 - par JL2LRO sur 15m SSB depuis Okushiri Island (Japan, Hokkaido's Coastal Islands, AS-147), du 9 au 20 août. QSL "home call" via bureau.

JM6CIP/6 & JN3FPV/6 - par JM6CIP et JN3FPV sur 20-10m SSB depuis Koshiki Islands (Japan, Koshikijima Islands, AS-037) pour le concours IOTA. QSL "home calls" via bureau.

JQ1SUO/4 & JH4WXV/4 - par Eiji JQ1SUO en compagnie de JH4WXV sur 160-10m CW et SSB depuis Oki Island, JA4, AS-041), du 11 au 14 août. Voir "Asie, Japon" dans notre MEGHERTZ magazine N° 221 d'août 2001, p. 62. QSL "home calls" via bureau.

KF9YL/4 - par Fred KF9YL depuis Cedar Key (Florida, NA-076) pour le concours IOTA : QSL directe à KF9YL, PO Box 291891, Davie, FL 33329-1891, USA ou via bureau.

KHØ/... - par JJ1CRV et JH1ORA qui étaient respectivement KI8CT/KHØ et KD1OS/KHØ sur 160-6m et WARC en CW et SSB, depuis les Iles Mariannes (US Oceania, Northern Mariana Islands KHØ, OC-086), du 13 au 16 juillet. JJ1CRV participait au concours "IARU HF Championship". QSL "home calls" via le bureau JARL ou directe pour tous deux à JJ1CRV (CBA).

KHØ/... - par KI8CT/KHØ (QSL via JH1ORA) et KD1OS/KHØ (QSL via JJ1CRV) sur 40-10 et 6m CW et SSB depuis Saipan Island (Oceania, Northern Mariana Isl. KHØ, OC-086), du 13 au 16 juillet. Les bandes basses et WARC étaient envisagées. QSL "home calls" en JA.

RA519/W103/AIRCOM+

3 Références mais un seul produit



100 m = 1300 F TTC
Port : 120 F/100 m
Type aéré avec maintien en ligne
Demi tresse + feuillard non fragile
Connecteur "N" seul utilisable en Sherlock à 38 F TTC
Bobine de 250 m sur demande.

Utilisable sur rotor avec une boucle souple de 0.35 m minimum

Caractéristiques : le produit


Diamètre total extérieur	10,3 mm
Rayon de courbure min.	55 mm
Poids	140 g/m
Coefficient de vélocité	0,80
Capacité	84 pf/m
Atténuation en Db/100 mètres :	
144 MHz	4,8 dB
438 MHz	7,5 dB
1,3 GHz	12,8 dB
1,8 GHz	17,5 dB
3 GHz	25 dB
Puissance d'utilisation :	
28 MHz	2 500 W
144 MHz	980 W
1,3 GHz	335 W
2,3 GHz	220 W

SARL ABORCAS Lieu-dit l'Amans 31460 CARAMAN
Tel : 05 61 83 80 03 - Fax : 05 61 83 36 44
aborcas@aborcas.com www.aborcas.com

BIRD 43, 4431...



NOUVEAU !

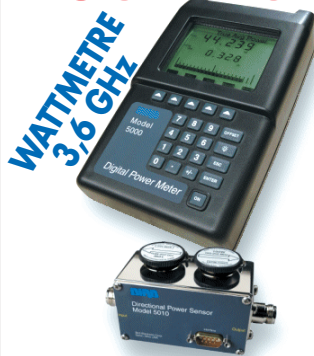

KL7AK/KL... - par Richard KL7AK et 3 autres opérateurs sur les fréquences IOTA 20m SSB et 15-10m CW et SSB + satellites depuis Trinity Islands (Alaska, NA-053), du 9 au 14 août. QSL via Fred N6AWD (CBA).

L3ØJ - est un indicatif spécial utilisé à l'occasion de concours et manifestations jusqu'au 31 décembre 2001. QSL via le Radio Club Chajari, Casilla de Correo 2, E 3228 Chajari, Rép. Argentine.

L8ØAA/D - par LU1BCE, LU3DW, LU7AWP et LU7DW sur 80-10m en CW et surtout SSB depuis Martin Garcia Island (Argentina, Buenos Aires Province, SA-055) à la fin juillet dont le concours IOTA. Note : "/D" signifie le "Delta du [fleuve] Parana" aux îles innombrables et situé en amont du Rio de la Plata. Hors concours, ils se trouvaient sur les bandes 160-10m + WARC avec leurs propres indicatifs .../D. QSL : L8ØAA/D via LU1BCE (CBA), les autres via "home calls".
L8ØAA/D - sur HF/VHF CW

et SSB depuis le phare de la même île (Martin Garcia Island, SA-055, WLH-???) et de même nom (voir L8ØAA/D, ci-dessus mais à ne pas confondre !), les 11 et 12 août. QSL via LU4AA (CBA).

LA/DL5ME & LA/DG3WO - par Mario DL5ME sur HF et DG3MO sur 6m depuis Rundoy Island (Norway, More Og Romsdal County South group, EU-079) du 14 au 16 juillet et depuis Vigra Island (Norway, More Og Romsdal County Centre group, EU-056) du 19 au 21 juillet. QSL "home calls" (CBA).

LV5D - par Bob LU7DS et Omar LU6DL depuis Oyarvide Islands (Argentina, Buenos Aires (Delta de Parana) Province, SA-055) pour le concours IOTA. QSL via LU7DS (CBA).

LXØHQ - la "Luxembourg Headquarter Station" participait avec 6 stations toutes bandes CW et SSB, au concours "IARU HF Championship" (14-15 juillet). QSL

via bureau LX ou directe à LX1KQ (CBA).

LYØHQ - était la "Lithuanian Headquarters Station" pendant le concours "IARU HF Championship" (14-15 juillet). QSL via LY1DR : Saulius Zalnerauskas, PO Box 922, Kaunas 3005, Lituanie.

MM/W5ZE/p - par W5ZE sur 20 - 10m + WARC 17 et 12m SSB depuis les îles Shetland (EU-012), du 15 au 20 août. QSL "home call" (CBA).

N2OML/W5 - par Bob N2OML depuis Mustang Island (USA, Texas State West group, W5, NA-092) du 26 au 30 juillet et 3 au 5 août. QSL "home call" (CBA).

NHØS - par JF2SKV sur HF et 6m CW et SSB depuis Saipan Island (OC-086). QSL via JF2SKV (CBA).

NH4/NH6YK - par Ted NH6YK sur HF et 6m SSB depuis Midway Islands (OC-030), du 2 au 4 août. QSL "home call" (CBA).

OHØ/... - par OK2PBM, OK2DA, OK1NR et OK2WY sur UF et 6m CW, SSB et modes digitaux depuis Aland Islands (EU-002), du 12 au 18 juillet. QSL "home calls" directes ou via bureau.

OS4OSA - était un indicatif spécial actif depuis Anvers (Antwerpen), en mai dernier. QSL via ON7SS : Marc Domen, Ferdinand Coosemansstraat 32, B - 2600 Berchen (Antwerpen), Belgique. OY/DF2SS par Fred DF2SS sur toutes les bandes HF et 6m CW, SSB et RTTY, depuis les Îles Féroé (DXCC, IOTA Denmark, Faroe Islands OY, EU-018), du 20 juillet au 8 août. QSL "home call" (CBA).

OZ/DJ7RJ - par Willy DJ7RJ depuis Bornholm Island (EU-030) jusqu'au 10 août . QSL "home call" (CBA).

PI4HQ & PA/... - par PA7BT, ON5UM, ON6NL, ON6ZX et ON4AKL depuis Tiengemeten Island (EU-146) pour le concours IOTA. Ils étaient PA/ "home call" hors concours. QSL : PI4HQ via PA7BT (CBA), PA/... via "home calls" directes ou via bureau.

PX2I - par Andreson PY2TNT, Adriano PY2AXH, Alex PY2RAZ, David PY2DCE, Marco PY2MTE et Oswald PY2MWS depuis Sao Sebas-

tiao Island (SA-028) à la fin de juillet dont le concours IOTA. QSL via PY2TNT (CBA).

PYØT, ZXØT ou .../ PYØT - étaient les indicatifs possibles demandés par PY1LVF et PY1VOY se rendant à Trinidad Island (Brazil, Trinidad and Martin Vaz Islands, SA-010) pour y effectuer une opération de courte durée sur 40-10m + WARC CW et SSB, du 7 au 10 août. Infos en portugais sur les pages du site web (<http://br.geocities.com/py1lvf/destaques/destaques/htm>). QSL via PY1LVF : Jose Luiz Vieira Fernandes, PO Box 1809, 20722-970 Rio de Janeiro, R.J, Brésil.

RK1A/p, RZ1CXF/p, RZ1CXO/p +... - par Dennis RZ1AK, Vlad UA1CIQ, Tim UA3DPB et d'autres opérateurs les ayant peut-être rejoints, depuis Vysotskiy Island et d'autres îles de la Mer Baltique, du 5 au 12 août. La plupart de ces îles comptent pour (Russian Federation - Europe, Gulf of Finland, EU-133). Tous sont QSL via RZ1AK soit directe à Dennis Eremin, PO Box 202, St Petersburg, 196070 Russie soit via bureau.

S21YT - par Junji JA2KXD actif depuis le Bangladesh, toutes bandes et tous modes jusqu'au 8 août. QSL via JA7KXD : Mr. Junji Ogawa, 2-3-51, Kimachidori, Aoba-Ku, Sendai 980-0801, Japon.

S21YV - par John KX7YT sur 20 et 15m SSB et PSK31 depuis Dhaka, Bangladesh, jusqu'au 5 août. QSL "home call" (CBA).

SI9AM - était un indicatif spécial suédois (SI9 = SM9) actif sur 80-10m CW et SSB, du 19 au 22 juillet. Il était alloué à diverses stations

suédoises inscrites au préalable suivant des créneaux de 2 heures. Infos sur les pages du site web (<http://qsl.net/si9am>). QSL à SM3CVM directe (CBA) ou via le bureau SM.

SMØELV/p - par Kent SMØELV depuis Naissaar Island (EU-149) pour le concours IOTA. QSL "home call" (CBA).

SV?/IZ5BRV - par Paul-Lois IZ5BRV depuis divers districts SV (Grèce), jusqu'au 21 juillet. QSL "home-call" (CBA).

T48Z - par Fabrizio IN3ZNR et d'autres opérateurs cubains tels que CO8HF et CO8TW depuis des îles côtières de Cuba (Cuba District 8, CO8 NA-???) , pour le concours IARU. QSL via IN3ZNR (CBA).

TAØ/IT9YRE, TAØ/IT9WDY & YMØKG - depuis Giresum Island (Nlle réf IOTA : Black Sea West group TA., AS-154), QSL à IT9YRE via bureau ou directe à : Ferdinando Rubino, PO Box 30, 96012 Avola - SR, Italie.

TAØ/SP6TPM/m - par Rafal SP6TPM, depuis Gokceada Island TA (Europe, Turkey group, Nlle réf IOTA EU-186), du 26 au 28 juin. Infos sur les pages du site web (<http://www.qsl.net/sp6tpm/eu186.htm>). Voir aussi YMØKI, ci-dessous. QSL via SP6TPM (CBA).

TE8AT - depuis Chira Island (Costa Rica, Puntarenas Province West, TI8, NA-116), du 3 au 5 août : QSL à TI3MCY via bureau.

TI2/DJ4WW - par Helmut DJ4WW actif depuis le Costa Rica, du 13 au 26 mars dernier : Infos et logs disponibles sur les pages du site web

(http://www.qsl.net/va3rj/search_ti2-dj4vw.htm). QSL via Dave VA3RJ (CBA).

TK/F5MCC & TK5XN - par Claude F5MCC sur 40-10m SSB (CW sur demande) depuis la Corse du Sud (Dépt. 2A), du 20 juillet au 10 août. Il devait être TK/F5MMC depuis divers sites corse (IOTA NA-014, DIFM TK-001) dont certaines "tours génoises" bien connues et valables pour le diplôme DFCF et des phares et balises valables pour les diplômés WLH et DPLF. Il devait être TK5XN en SSB seulement pendant une journée, depuis Toro Island (Corsica's Coastal Islands, EU-164, DIFM TK-031) si possible pendant le concours IOTA. QSL à F5MCC directe (CBA) ou à F3GJ via le bureau du REF.

TM1H - par Fabrice F5NBQ, Pierre F5RRW, Eric F5LOW et Christian F1SDQ sur 160-10m CW et SSB depuis Houat Island (France, Bretagne Morbihan Region group F, EU-048), du 31 mai au 4 juin. QSL via Alain F6ANA directe (CBA) ou via bureau. **TMITDF** - était l'indicatif demandé par le Radio-Club F6KMB actif sur HF et VHF à l'occasion du Tour de France cycliste dont le départ était Dunkerque, du 1er au 14 juillet. QSL spéciale via le Radio-Club Jean Bart, F6KMB, BP 6348, 59385 Dunkerque, France.

UAØQMU/Ø - par Eugene UAØQMU depuis Vil'kitskogo Island (Russian Federation - Asia, Yamalo-Nenetskiy Okrug, Kara Sea Coast East R9K, AS-083). QSL via UA4RC : Victor Gorokhov, PO Box252, Almetievsk, Tatars-tan 423452, Russie.

UA1PBP/9 - par Andy UA1PBP depuis Mal'j Marsal'skiye Koshki Islands (Russian Federation - Asia, Kara Sea Coast West R9K, AS-089), jusqu'au 19 juillet. QSL via RK1PWA (CBA).

UE1CIG - par le Club RZ1AWD depuis Gogland (ou Sur Sari) Island (Russian Federation - Europe, Sankt Petersburg/Leningradskaya Oblast, Gulf of Finland grup R1A-C, EU-133), du 23 juillet au 5 août. QSL à RZ1AWD via bureau.



V47UY & V47FNH - par Larry KJ4UY sur 160-6m CW, SSB, RTTY et PSK31 depuis Nevis Island (St. Kitts and Nevis V4, NA-104), du 20 au 30 juillet. Le 25 juillet, il devait être rejoint par WB4FNH qui avait demandé l'indicatif V47FNH pour participer au concours IOTA. Tous deux devaient retourner aux USA, le 1er août. QSL : V47UY via KJ4UY (CBA) et V47FNH via WB4FNH (CBA).

V63EC & V63EK - la Micronésie (Federal States of Micronesia) par Hiro JK1FNN qui devait être V63EC depuis Pohnpei Isl. (OC-010) du 12 au 14 août puis V63EK depuis Kosrae Isl. (OC-059) du 17 au 19 août. QSL "home call" via le bureau JARL.

VE7/... - par Hillan N6HR /VE7 et Elsie N7YX/VE7 depuis Gabriola Island (Canada, British Columbia Province (Gulf Islands) group VE7, NA-075) pendant le concours IOTA. QSL via N6HR (CBA).

W3/VA3PL/3 (ou W4/VA3PL/4) - par Andy VA3PL sur les fréquences IOTA depuis Assateague Island (W3, Maryland State East group, NA-139, du 26 au 30 juillet. Sinon il serait actif aux mêmes dates depuis Chincoteague Island (W4, Virginia State group, NA-083) située toute proche. QSL directe "home call" (CBA).

V2/W4WX - depuis Antigua (NA-100), voir VP2MHX & V2/W4WX, ci-dessous.

V31... ou V3/W7AV - par Rick W7AV qui attendait un indicatif délivré sur place pour opérer sur 80-10m CW et SSB depuis Amberghis Caye, (Belize, Corozal/Belize District group V3, NA-073), du 22 au 29 juin. QSL via W7AV (CBA).

VC2A - était un indicatif spécial utilisé à tour de rôle par des stations québécoises individuelles ou associatives, du 15 juin au 15 juillet. Voir CF2... & CG2..., ci-dessus. Infos sur les pages du site web (<http://www.marc.qc.ca/raqi0105.html>).

VE2MAM/2 - par Gilles VE2MAM sur 40-10m + WARC depuis Grande Basque Island (Canada, Quebec Province

West group VE2, NA-125), du 16 au 21 juin. QSL "home call" (CBA).

VE3EXY/2 - voir notre MEGHERTZ magazine N° 220 de juillet 2001 même rubrique. L'opération de Nened VE3EXY en zone 2 a eu lieu avec 24h de retard soit jusqu'au 29 mai à 12.00 TU. QSL "home call" (CBA).

VE8PW/VYØ - depuis Southampton Island (NA-007) et King William Island (NA-131), Territoire Nunavut : Infos et logs sur les pages du site web (http://www.qrz.com/va3rj/search_ve8pw.html). QSL via VK8PW (CBA).

VK8PW/8 - depuis South Goulburn Islands (OC-229) : QSL via VK8PW, voir VE8PW, ci-dessus.

VP2MHX & V2/W4WX - par Bill W4WX sur HF + WARC SSB et surtout RTTY depuis Montserrat (VP2M, NA-103) du 19 au 22 juin et Antigua (Antigua & Barbuda V2, NA-100) du 23 au 26 juin. QSL "home call" (CBA).

VP9/GØKOM - par Adrian GØKOM sur HF et 6m depuis les Bermudes (Bermudas VP9, NA-005), du 14 au 22 juillet. QSL "home call" via bureau.

VYØ/W2RA - par Jim W2RA sur 30, 20, 17 et 15m CW depuis Iqaluit Island (Canada, Baffin Islands, Nunavut Territory VYØ, NA-047), du 11 au 17 juin. QSL via W2RA (CBA).

W1F/4, KO4PY/4 & N4YDU - par KO4PY et N4YDU sur 40, 20, 15 et 10m depuis Bodie Island Lighthouse (North Carolina State East, NA-067). Ils étaient W1F/4 pendant le concours IOTA. QSL "home calls", W1F/4 via KO4PY (CBA).

W1RQ/1 - par Brad W1RQ sur 40-10m SSB depuis Martha's Vineyard (USA, Massachusetts State South group W1, NA-046), du 23 juin au 14 juillet. QSL "home call" (CBA).

W4SAA/4 & N4NRP/4 - par Joe W4SAA et Dick N4NRP sur HF et CW 100W depuis Virginia Key (USA, Call Area 4, Florida State South East group, NA-141). Note : cette île se trouve dans l'état de Floride FL W4 et n'a rien à voir avec l'état de Virginie VA W4 ! QSL via W4SAA : Joe Hombach, 13691 NE 25 Ave., North Miami Beach, FL 33181-3502, USA (nouvelle adresse).

WB8YJF/4 - par Jon WB8YJF sur 80, 30, 20 et 10m CW, SSB et RTTY, depuis Ocracoke Island (USA, North Carolina State East W4, NA-067), du 22 au 29 juillet dont le concours IOTA. QSL "home call" directe à Jon Severt, 5586 Babbitt Rd., New Albany, OH 43054, Ohio, USA ou via bureau.

WF1N/1 & W1DIG/1 - par Tony WF1N et Lou W1DIG sur 20, 15 et 10m SSB depuis Thatcher Island (NA-148) pendant le concours IOTA. QSL "home calls" directes ou via bureau.

XE3/AB5EB & XE3/KB5SKN - par Michael AB5EB et son frère KB5SKN sur 40-10m CW et SSB depuis Isla Mujeres située au large de Cancun (Mexico, Quintana Roo State North XE3, NA-045), du 18 au 23 juin. Tous deux sont QSL via AB5EB (CBA).

XF3CI - par des opérateurs XE3 sur 80-10m CW, SSB et RTTY, les 21 et 22 juin, depuis Contoy Island (Mexico, Quintana Roo state XE3,

NA-045), une île de la région de l'Etat du Quintana Roo (Mexique) proche de la frontière du Belize et devenue un parc naturel. QSL à XE3OYJ, directe à PO Box 1883, Cancun, Quintana Roo. 77501, Mexique, ou via bureau.

XL2..., XM2..., XN2... & WO2... - étaient les préfixes que pouvaient utiliser les stations VE2 pour célébrer le 25ème anniversaire des J.O. de Montréal (1976). Les suffixes restaient inchangés.

YB8/... - par Halar YB8HZ et Eddy YC8HU avec l'aide de Murad YD8EAQ, et Abdullah YD8GKZ depuis Sabalana Island (Sabalana and Tengah Islands YB8, OC-???) pendant une dizaine de jours à partir du 8 ou 9 juin. QSL à YB8HZ via bureau.

YMØKI - était l'indicatif finalement accordé à l'opération organisée par le club TA2KI et SP6TPM depuis Kefken Island (Turkey, Black Sea Coast West TA, réf. IOTA demandée AS-???) sur 20, 15 et 10m CW SSB et RTTY, du 23 au 25 juin. Infos sur les pages du site web (<http://www.ta2ki.org/>). QSL via SP6TPM (CBA).

YRØHQ - était la station officielle roumaine participant au concours "IARU HF Championship" du 14 au 15 juillet. QSL via YO3FRI (CBA).

YV5JBI/6 - par John YV5JBI et d'autres opérateurs YV sur 80-6m CW, SSB PSK et RTTY depuis Piritu Island (Venezuela, Anzoategui State / Sucre State West, YV6,7, nouvelle réf. IOTA SA-??? demandée), du 25 au 29 juillet. QSL via YV5JBI (CBA).

YW1F - par le "Grupo DX Caracas" et "l'Association of Radioamateurs of Venezuela" sur HF et 6m depuis Cayo Sombrero (Sombrero Island, Falcon State group YV1, nouvelle réf. IOTA SA-??? demandée), du 20 au 24 juillet. QSL via W4SO ou via YV ARV Bureau (voir "Les bonnes Adresses", ci-dessus).

ZK1AHB - par Mark KM6HB sur 40-6m CW, SSB, RTTY et PSK31 depuis Rarotonga (OC-013) les 7 et 8 août, Mangaia Island (OC-159) du



9 au 11 août et Autituki Atoll (OC-083) du 11 au 16 août. QSL à KM6HB directe (CBA) ou via bureau W6.

ZK1AWG - par Guenter DL2AWG depuis Rarotonga (New Zealand Overseas Territories, Southern Cook Islands, ZK1, OC-013), du 21 au 29 août. Il devait ensuite se rendre aux Îles Fidji. QSL "home call" (CBA).

ZS5BBO - Edwin est le QSL manager des opérations ZS5BBO, ZS5JAN, ZS5T, ZS3MM, 7Q87BO, GM3WOJ, GM7V, GM8V et GZ7V. Il est en train de changer de QRA mais son adresse QSL (PO Box) reste... inchangée. Soyez patients !

ZV3A - par Alencar PY3CEJ et Michel PY3ZM sur 160-10m CW et SSB depuis Ilha de Forudo (non IOTA, DIB-62), du 1er au 30 juin. QSL via Alencar Fossa, PO Box 6022, Porto Alegre - RS, 91031-970, Brésil.

Tours en Europe :

OZ/, SM7/ & DL/... - par Paolo I2AE surtout actif sur 20 et 6m, du 2 juillet au 1er août, depuis les îles suivantes dans l'ordre chronologique : Romo Isl. (Denmark, Jylland West group OZ, EU-125), Mors & Fur Isl. (Denmark, Jylland North group OZ, EU-171), Fyn Isl. (Denmark, Jylland East and Fynn group OZ, EU-172), Sjaelland Isl. (Denmark, Sjaelland Archipelago OZ, EU-029), Hasslo ou Sturko Isl. (Sweden, Blekinge County group SM7, EU-138), Oland Isl. (Sweden, Kalmar County group SM7, EU-037), Mon Isl. & Falster Isl. (Denmark, Sjaelland Archipelago OZ, EU-029), et Fehmarn Isl. (Germany, Schleswig-Holstein State East group DL, EU-

128). QSL "home call" (CBA). **RIIP...** - par Yuri UA1RJ et d'autres opérateurs depuis diverse îles de la Mer de Barents (R1P) de la mi-juillet à la mi-août suivant les conditions météo :

RIIPBZ - depuis Bol'shoy Zelenets Isl. (EU-086),

RIIPCH & RIIPCO - depuis Chaichij Isl.*

RIIPDO - depuis Dolgiy Isl. (EU-086)

RIIPGO - depuis depuis Golets Isl. (EU-086)

RI12PKO - depuis Kasin Isl.*

RIIPMZ - depuis Malyy Zelenets Isl. (EU-086)

RIIPOD - depuis Dolgiy Isl. (EU-102)

RIIPOL - depuis Lovetskiy Isl. (EU-102)

RIIPOP - depuis Persyakov Isl. (non IOTA)

RIIPRO - depuis Rvanye Isl.*

RIIPSO - depuis Sengeyskiy Isl. (nouvelle réf. EU-188)

RIIPZO - depuis Zelenyy Isl. (EU-102)

* *Le statut IOTA de ces îles demande à être confirmé. En cas de qualification, ces îles pourraient compter pour la référence IOTA EU-102.*

Opérations depuis la Croatie (9A) :

La côte dalmate est de nouveau accessible au tourisme international. De nombreux radioamateurs s'y rendent en vacances et profitent de leur licence CEPT pour "opérer comme bon leur semble". Cependant, certains d'entre eux ont suivi "à la lettre" les recommandations de la CEPT et ont averti les autorités et/ou responsables locaux de leur activité en Croatie. Emir 9A6AA, le QSL manager du "Diplôme des Iles Croates, Isl. Of Croatia Award (IOCA)" nous a fait part des opéra-

tions officiellement annoncées en juillet dernier.

LES PIRATES :

- Mirko DL6ET nous informe que son indicatif est emprunté par un pirate qui annonce

"3A/DL6ET". Or Mirko n'a jamais opéré depuis la Principauté de Monaco (3A).

- Hugues F5NBA qui n'est pas équipé en VHF, signale que son indicatif est piraté sur ces bandes.

Bande 6 mètres

Le cycle solaire commence à décroître et la bande "magique" a été décevante ces derniers mois. On notera en juin/juillet, des ouvertures sporadiques couvrant parfois l'Europe entière mais sans plus. Certaines d'entre elles

étaient suffisantes pour que la MUF atteigne le 2m pendant de courts instants en fin d'après-midi. Les passionnés du 2m restent en veille sur 6m pour cela. Attendons fin septembre et le mois d'octobre, on ne sait jamais...

Bande LF

Première liaison unilatérale transpacifique :

Profitant de l'hiver austral dans l'hémisphère sud, des essais "transpacifiques" ont été effectués sur 184,4 kHz et 136 kHz, entre ZL6QH (Nouvelle Zélande) et VE7SL (British Columbia, Canada Côte Ouest). La bande 160-190 kHz est en effet allouée aux radioamateurs ZL. Les radioamateurs VE ne peuvent émettre que sur la bande des 136 kHz.

Le contact bilatéral n'a pas pu être établi, mais ZL6QH a été entendu et copié sur 184,4 kHz par VE7SL, c'est donc un événement car ZL6QH utilisait une puissance de 100W en CW lente sur une antenne "Long-Wire" sur deux fréquences voisines en shift : l'une pour les points et l'autre pour les traits. VE7SL le recevait sur les deux bandes en shift et très étroites correspondantes.

De plus, les points et les traits étaient transmis par séquences suivant une échelle de temps définie à l'avance, par GPS puis traitées en temps réel par des moyens informatiques, ce qui demandait des moyens élaborés, nous n'en savons pas plus pour l'instant.

La distance couverte est de 11709 km.

L'événement a eu lieu le 30 juin 2001 au lever du soleil en VE7.

Notre hiver boréal (décembre-mars 2001) pourrait nous réserver des surprises pour une "première" bilatérale transatlantique sur 136 kHz entre l'Europe et l'Amérique du Nord. La distance est moindre soit 7000 km environ.

- Suite à ces résultats, l'ARRL aurait demandé une nouvelle allocation de fréquences VLF sur 160-190 kHz pour un usage radioamateur en IARU Région 2.

Merci à

425 DX News, ARI, ARRL, CDXC, DARC, DJ9ZB, F-17511/WLH, F2YT, F5HEA, F5NQL, F5OOG, F6FNU, JARL,

LABRE, LNDX/F6AJA, LU6EF, OPDX, REF, REP, Réseau FY5AN, RSGB, The Daily DX, UBA, UEF, URC, URE & USKA.

Indicatifs	Réf. IOTA	Nom de l'île	Réf. IOCA	Epoque, 2001
9A4A	EU-170	Pag	CI-082	jusqu'à septembre
9A6AA	EU-136	Losinj	CI-058	jusqu'à septembre
9A/DL1BKK	EU-110	Pulari	CI-205	15 juillet au 7 août
9A/ON4PIA	EU-136	Cres-Losinj area	CI-???	Concours IOTA+ de juillet
9A/OE5EMS	EU-136	Krk	CI-046	Concours IOTA de juillet
9A9R	EU-136	Krk	CI-082	Concours IOTA de juillet
9A5JR/p	EU-170	[Tri] Sestrice	CI-103	Concours WLH d'août
9A2V/p	EU-170	[Tri] Sestrice	CI-103	Concours WLH d'août

L'ALBUM QSL

SUR CETTE PAGE, VOS QSL LES PLUS RARES, LES PLUS BELLES... OU LES PLUS ORIGINALES.



Les carnets d'Oncle Oscar®

C'est peut-être une bonne idée d'utiliser "Les Carnets d'Oncle Oscar" pour communiquer au plus grand nombre des informations utiles et des explications simples...

Francis FERON,
F6AWN

QUESTION N° 222.1

COMMENT UTILISER CORRECTEMENT LES MÉLANGEURS ÉQUILIBRÉS À DIODES EN ANNEAU ?

Les mélangeurs équilibrés à diodes restent encore actuellement un des meilleurs choix pour contribuer à réaliser un récepteur aux performances élevées. C'est essentiellement le premier étage mélangeur d'un récepteur qui conditionne le comportement de l'appareil, en particulier lorsque les signaux reçus sont nombreux et quelquefois puissants.

Les caractéristiques des modèles les plus courants de mélangeurs équilibrés à diodes en anneau ont été fournies en réponse à la question n° 203-4 (février 2000). Ajoutons ici que les trois paramètres principaux des mélangeurs équilibrés sont :

- la perte d'insertion, qui correspond au rapport entre le niveau du signal IF en sortie et le niveau du signal HF en entrée ;
- la plage dynamique, qui correspond à l'écart entre la valeur minimum et la valeur maximum du niveau des signaux acceptables sur l'entrée HF ;
- l'isolation, qui correspond à l'atténuation du signal mesuré sur les ports non concernés, comme par exemple le niveau résiduel de l'oscillateur local mesuré sur les ports HF et IF. Cette isolation est fonction du bon équilibrage du mélangeur et se dégrade au fur et à mesure que les fréquences utilisées augmentent, la qualité des transformateurs et les capacités des diodes devenant progressivement plus difficile à maîtriser.

Pour espérer atteindre les meilleurs résultats possibles, un certain nombre de précautions doivent être prises dans la

définition des circuits qui utiliseront ces composants afin de ne pas dégrader notablement les performances théoriques du mélangeur choisi.

Un mélangeur a toujours le défaut de produire, à des degrés variables selon sa qualité et son implantation, des signaux indésirables lorsque tout ou partie des signaux qui lui sont fournis atteint des niveaux mal supportés. Un « bon » mélangeur est un mélangeur qui ne craint ni les signaux de niveau très faible, ni les signaux de niveau très élevé, mais surtout qui supporte la présence simultanée des uns et des autres, ce qui implique que sa plage dynamique doit être la plus élevée possible.

Un mélangeur équilibré requiert la présence d'impédances relativement constantes sur un large spectre au niveau de ses ports d'entrée-sortie, c'est-à-dire du point d'entrée du signal HF à convertir, du point d'entrée du signal de l'oscillateur local et du point de sortie du signal résultant.

Puisqu'il s'agit de mélanger des signaux, et particulièrement ceux qui sont dignes d'intérêt, le mieux consiste en fait à s'efforcer de n'utiliser que des signaux propres et désirables. S'il est possible d'accorder le plus grand soin à la qualité du signal de l'oscillateur local - ce qui a été pendant fort longtemps négligé - il est beaucoup plus difficile et illusoire de vouloir sélectionner le seul signal à recevoir parmi ses voisins indésirables, mais il reste néanmoins souhaitable d'atténuer le plus possible les éventuels signaux hors-bande très puissants. Ceci est aisément obtenu par un peu de sélectivité au niveau de l'entrée HF et va à l'encontre de la tendance quasi générale de ces dernières années qui consiste à utiliser un simple filtre très large bande en tête du récepteur, choix facile toutefois dans le cas de récepteurs eux-mêmes large-bande.


De ce qui précède, il faut retenir quelques principes essentiels :

1 - Le signal à convertir sera amplifié le moins possible, voire pas du tout, avant le mélange. Dans le cas d'un récepteur HF, la préamplification du signal est sans intérêt en-dessous de 20 MHz si l'antenne utilisée est digne de ce nom. Seule l'utili-

sation d'une antenne très courte par rapport à la longueur d'onde et utilisant des circuits d'adaptation consommateurs d'énergie peut nécessiter la compensation de l'atténuation par un gain équivalent, sans plus.

2 - L'impédance vue par chacun des ports du mélangeur sera la plus constante possible sur une large gamme de fréquences, ce qui implique la réalisation de circuits d'adaptation efficaces. Une combinaison de résistances et de circuits accordés série et parallèle permet de maintenir une impédance constante ou presque.

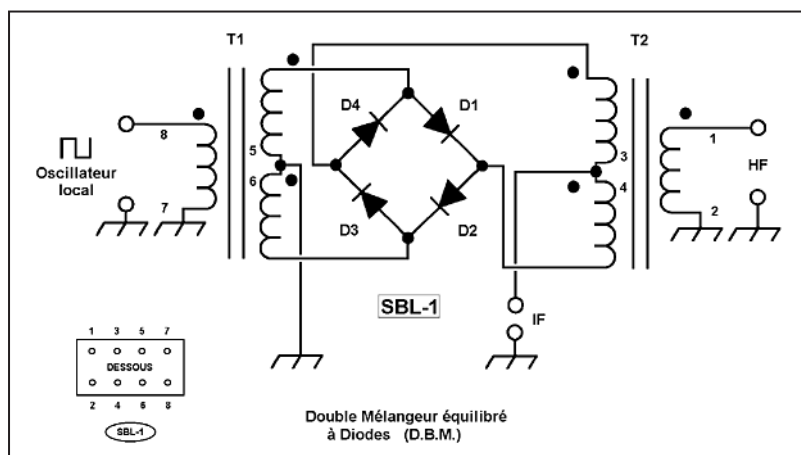Dans le cas du circuit passif présenté ici (voir schéma) et qui pourra être complété par un filtre passe-bande, les valeurs des éléments réactifs sont calculés à partir du Q souhaité (généralement inférieur à 10) et de la fréquence d'utilisa-



tion ($XL1 = XC1 = 50 \times Q$ et $XL2 = XC2 = 50 / Q$).

Le fonctionnement est le suivant : à la résonance, L1C1 est équivalent à un court-circuit et L2C2 à une résistance très élevée et le signal se propage pratiquement sans perte; en dehors de la résonance, L1C1 présente une résistance élevée et L2C2 une résistance faible et le signal incident est consommé par une charge d'environ 50 ohms, à peu près constante sur un large spectre.

3 - La qualité du signal produit par l'oscillateur local sera la meilleure possible, c'est-à-dire qu'il s'agira d'un signal le plus pur possible, ayant un niveau d'harmoniques et de bruit de phase les plus faibles possible. Les circuits à base de PLL et/ou de DDS sont très délicats à réaliser pour atteindre le niveau de qualité souhaitable.

4 - La tension présente sur le port d'entrée OL sera suffisante pour répondre aux besoins du mélangeur et aux spécifications du fabricant, car ce signal est sensé soit être arrêté par les diodes du mélangeur, soit rendre celles-ci conductrices. Les valeurs habituelles sont de +7 dBm pour les mélangeurs standards et de +17 dBm, voire +23 dBm, pour les mélangeurs à haut niveau. On notera toutefois qu'une diminution de 3 dB du niveau du signal injecté n'augmente l'atténuation du mélangeur que de 0,3 à 0,5 dB.

5 - La forme du signal injecté sur le port OL sera la plus symétrique possible et d'un rapport cyclique de 50%. La durée des alternances positives et négatives doit être identique. Ceci n'est en aucun cas incompatible avec l'utilisation d'un oscillateur délivrant un signal carré plutôt que sinusoïdal, à la condition expresse que la symétrie du signal soit bien respectée.

6 - Dans le cas d'un récepteur décamétrique, le seuil du bruit en-dessous de 30 MHz étant dans le meilleur des cas aux environs de -130 dBm, l'optimisation du facteur de bruit n'est pas une nécessité et on ne craindra donc pas d'apporter une petite atténuation aux signaux incidents en utilisant les circuits d'adaptation d'impédance nécessaires. Même dans ce cas et comme indiqué précédemment, un étage préamplificateur est très rarement utile.

Déficiences du mélangeur équilibré à diodes.

Un mélangeur équilibré à diodes au fonctionnement suspect est généralement défectueux à cause de ses diodes, et leur qualité est difficilement vérifiable avec un ohmmètre. Lorsqu'un mélangeur à diodes est en bon état, l'isolement entre le port "oscillateur" et le port "entrée HF" est au minimum de 40 à 50 dB pour les fréquences basses. Si l'isolement est plus faible, il est vraisemblable qu'au moins une diode est défectueuse, en court-circuit ou avec un courant de fuite important. On mesurera aussi une perte d'insertion un peu

supérieure à la valeur normale de celle d'un mélangeur en bon état.

Conclusion et commentaires sur les récepteurs amateur.

Il est étonnant, mais aussi rassurant, de remarquer qu'après plus d'une vingtaine d'années d'améliorations au niveau de la «digitalisation» des récepteurs et de stagnation voire négligence au niveau du cœur même de l'appareil comprenant les mélangeurs et les filtres passifs, certains constructeurs repensent à nouveaux leurs matériels de haut de gamme, avec la vision d'un marché purement radioamateur, avec ses exigences propres, pour des bandes radioamateur étroites et encombrées de signaux de plus en plus puissants.

Les derniers choix techniques effectués tant par de petits constructeurs, par exemple Elecraft avec le K2, que par de grands constructeurs, par exemple Yaesu avec le FT 1000 MP Mark V, respectent des principes pourtant connus depuis longtemps et néanmoins oubliés, pour différentes raisons, par nos grands constructeurs.


Il est amusant de constater que pour un radioamateur souhaitant faire du radioamateurisme et seulement cela, deux appareils comme ceux cités ici et ô combien différents, arrivent à des performances voisines en réception - hors accessoires - sur les bandes amateur, mais ne peuvent en aucune façon être comparés en matière de complexité et de prix !


Il est surprenant de vérifier, schéma à l'appui, que David, face à Goliath, n'a en fait utilisé de manière correcte que de bien vieilles solutions, simples, éprouvées et économiques, décrites et commentées depuis les années 70 par des auteurs reconnus comme par exemple Ulrich Rohde (DJ2LR/KA2WEU) pour n'en citer qu'un seul.

Il est rassurant de penser qu'il est encore possible de construire relativement facilement des appareils simples pouvant procurer des performances haut de gamme à condition de ne pas vouloir tout faire et surtout pas rassembler dans une seule boîte tout ce que la technique du moment peut permettre en matière d'accessoires pas forcément indispensables.

Un transceiver HF pour les seules bandes amateur, sans même parler d'un transceiver exclusivement monobande et monomode, reste à ce jour bien plus simple et plus performant qu'un appareil destiné à un large marché aux exigences moins cadrées. Réaliser un récepteur à couverture générale de 0,1 MHz à 1 GHz de haut de gamme reste un challenge. Même un récepteur limité au spectre HF (inférieur à 30 MHz), mais à couverture générale, n'offre pas forcément tout ce qu'un radioamateur digne de ce nom est en droit d'exiger, eu égard aux techniques disponibles et à l'encombrement et à la pollution de certaines bandes décamétriques.

On remarquera que le laboratoire de l'ARRL, qui effectue depuis plus de trente ans des tests simples et standardisés sur le matériel amateur, vient d'ajouter un critère supplémentaire pour qualifier la tenue des récepteurs HF à l'occasion de son banc d'essai du TS 2000 de Kenwood, publié dans QST de juillet 2001 : celui de la plage dynamique et du point d'interception du troisième ordre pour des signaux espacés de 5 kHz seulement, en supplément des tests habituels standardisés à 20 kHz, alors que bon nombre de caractéristiques «constructeur» plus flatteuses sont issues de signaux de test espacés de 50 kHz, voire 100 kHz. La conséquence est immédiate : les économies réalisées en matière de mélangeurs, d'oscillateurs, de circuits accordés et de filtres à quartz sont clairement mises en évidence par les valeurs relevées. A titre indicatif, le tableau ci-joint extrait de l'article de QST mentionné précédemment, permettra de constater à quel point les performances souhaitées par des radioamateurs au sens

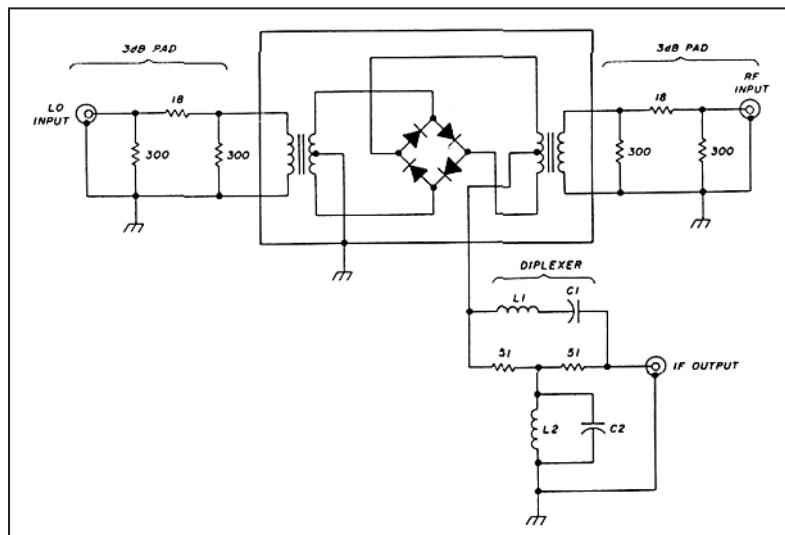

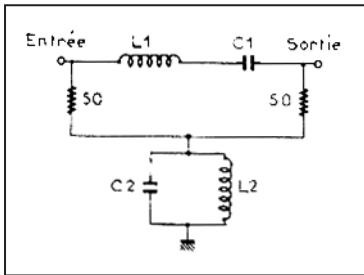

strict sont plus compléées par des appareils ciblés que par des "best-sellers".

Il est enfin peut-être dommage, pour le seul radioamateurisme, que le marché de ces dernières années ait entraîné nos grands constructeurs vers une

production de masse, au prix de revient le plus bas possible et destinée à une clientèle plus intéressée par les multiples possibilités offertes que par l'excellence de celles-ci, même

COMMENT JOINDRE ONCLE OSCAR ?

Vos questions sur tous les sujets d'intérêt général liés au radioamateurisme (préparation à la licence, réglementation, informations techniques sur le matériel utilisé, le trafic, les QSL, les diplômes, les adresses, etc...) sont les bienvenues. Les compléments succincts aux réponses déjà publiées aussi. Les questions retenues et leurs réponses seront publiées dans cette rubrique.

Attention: les questions doivent être d'un intérêt évident pour les lecteurs, dans leur diversité, des novices aux OM avertis. Il ne peut être question ici d'un "service d'assistance technique individuel et personnalisé par correspondance". L'auteur vous remercie de votre compréhension et de votre aide.

Ecrivez au secrétaire d'Oncle Oscar: F6AWN
c/o "Cercle Samuel Morse" - BP 20 - F-14480 CREULLY.
Attention! Changement d'e-mail: samuel.morse@free.fr

s'il est vrai que l'excellence n'est que très rarement financièrement rentable pour un constructeur de produits grand public. En fait, la véritable question est de savoir si le radioamateurisme doit ou non être un marché grand public.


5 KHZ DYNAMIC RANGE (DB)		
Transceiver	Blocking	IMD3
YAESU FT-847	82	73
ICOM IC-706 Mk2G	86	74
KENWOOD TS-570D	87	72
ICOM IC-746	88	78
KENWOOD TS-2000	99	67
ICOM IC-775 DSP	104	77
ICOM IC-756 Pro	104	80
YAESU FT-1000MP Mk-V	106	78
TEN-TEC OMNI 6+	119	86
Elecrafit K2	126	88

(par ordre croissant de performances)

LA LIBRAIRIE MEGAHERTZ

Construire soi-même un transceiver moderne n'est plus hors de portée. Dans cet ouvrage, l'auteur décrit tous les circuits composant un émetteur-récepteur moderne, synthétisé et piloté par micro-contrôleur. Les circuits imprimés, simple face, sont également reproduits ici. Vous apprendrez à interfacer des signaux digitaux avec des circuits analogiques, à filtrer des bruits, à programmer en assembleur un 80C31, à comprendre les techniques de synthèse digitale utilisées dans les équipements radio modernes.

Utilisez le bon de commande MEGAHERTZ

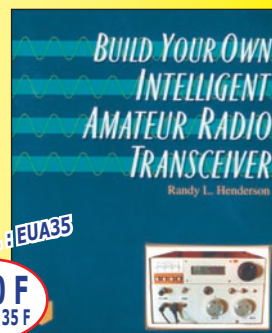

SRC pub. 02 99 42 52 73 09/2001

PROTEK 3200

- ANALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE CHAMPS
- RÉCEPTEUR LARGE BANDE de 100 kHz à 2 GHz
- FM bande étroite, FM bande large, AM et BLU
- Précision de fréquence assurée par PLL
- Sensibilité environ 0-6 dB μ V EMF
- Impédance 50
- Toutes les fonctions sélectionnables par menu
- HP intégré
- Interfaçable RS232 pour connexion PC ...



HUNG CHANG
PRODUCTS CO., LTD.

Documentation sur demande

PROTEK 506

MULTIMÈTRE DIGITAL



- 3-3/4 digit, 4000 points
- Mode RMS
- Double affichage pour fréquence, CC et T°
- Interface RS232
- Décibelmètre
- Capacimètre
- Inductancemètre
- Thermomètre (C°/F°)
- Continuité et diodes
- Test des circuits logiques
- Protection contre les surtensions ...



OSCILLOSCOPE 3502C

OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 20 MHz

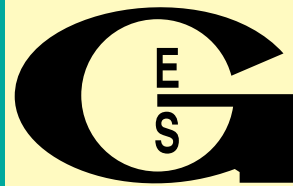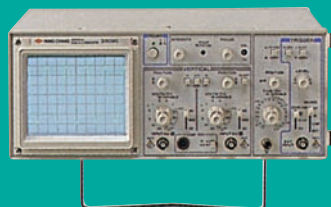- 2 canaux, double trace
- Loupe x 5
- Fonctions X et Y
- Testeur de composants ...



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, RUE DE L'INDUSTRIE
Zone Industrielle - B.P. 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88
Télécopie : 01.60.63.24.85
Minitel : 3617 code GES

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS

212, AVENUE DAUMESNIL - 75012 PARIS
TEL : 01.43.41.23.15
FAX : 01.43.45.40.04

G.E.S. OUEST : 1, rue du Coin, 49300
Cholet, tél. : 02.41.75.91.37

G.E.S. LYON : 22, rue Tronchet, 69006 LYON,
tél. : 04.78.93.99.55

G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue Jean
Monet B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex,
tél. : 04.93.49.35.00

G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette,
62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30
& 03.21.22.05.82

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

Catalogue général
contre 20 F + 10 F de port

SRC pub. 02 99 42 52 73 09/2001



Jusqu'à maintenant nous nous sommes contentés d'utiliser les circuits intégrés logiques pour réaliser des montages bien précis, en les considérant comme des boîtes noires capables d'effectuer des opérations logiques. Il est temps de regarder de plus près comment ils fonctionnent. Pour cela, j'ai choisi un circuit intégré très bon marché et facile à se procurer : le 7400. Mais avant, un peu de théorie.

LES SIGNAUX LOGIQUES

Dans le numéro d'avril, nous avons vu ce qu'étaient des signaux logiques, c'est-à-dire des signaux ne pouvant prendre que deux valeurs, 0 et 1 par exemple. Tu te souviens aussi que l'amplitude d'un signal analogique peut prendre n'importe quelle valeur : 300 kV ou 0,35 μ V ou encore 4,5 volts. Revenons à nos signaux logiques et prenons un exemple, l'éclairage d'une pièce ou une bête lampe de poche. Si la lampe L est allumée, on dira que L est égal à 1. Pour que L soit égal à 1 il faut que l'interrupteur s soit égal à 1. Tiens, c'est marrant, l'interrupteur à bascule de mon vieux PC a deux positions "1" et "0", devine quand est-ce qu'il est sous tension ?

LES CALCULS LOGIQUES

J'allais intituler mon paragraphe "Algèbre de Boole". J'ai eu chaud, j'ai failli faire fuir les 15792 lecteurs qui me res-

taient. Restons simples, disons qu'il existe une façon de faire des calculs savants sur le fonctionnement des appareils compliqués avec des équations très sympathiques. L'ennui c'est que je n'y ai pas encore compris grand chose. Tout ce que je sais, c'est que si j'écris l'équation :

$$L = s$$

ça veut dire que si la variable s qui représente l'état de l'interrupteur est égale à 1 (interrupteur fermé) la variable L qui représente l'état de la lampe sera également égale à 1 (lampe allumée). Ben, c'est logique, non ? Si on traduit l'équation par un schéma électrique on obtient la figure 1, on ne peut guère faire plus simple. La figure 2 représente les deux états que peuvent prendre la lampe et l'interrupteur.

UN TOUT PETIT PEU PLUS COMPLIQUÉ

Tu vas me dire, c'est très bien ton équation pour un circuit aussi simple, mais si il y a deux interrupteurs s et t en série comme sur la figure 3 ? Facile, au lieu d'un seul opérande comme sur le schéma de la figure 1 nous avons deux opérandes s et t et pour traduire le fait qu'il faut à la fois que s et t soient égaux à 1, nous allons utiliser l'opérateur ET qui est représenté par un point "." comme dans la formule suivante :

$$L = s \cdot t$$

On va avoir alors quatre cas :

- 1) s = 0 et t = 0 donc L = 0, le courant ne peut pas passer.
- 2) s = 0 et t = 1 donc L = 0, le

Un peu de logique avec le 7400

En essayant de ne pas lui faire trop de mal, nous allons faire de l'expérimentation sur le circuit intégré logique le plus célèbre de l'histoire.

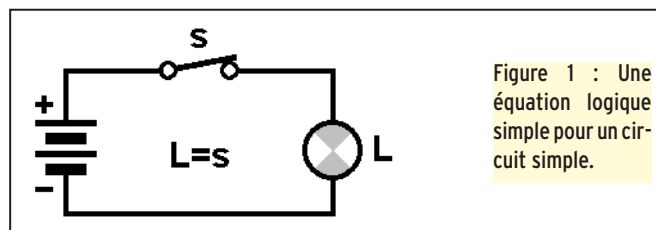


Figure 1 : Une équation logique simple pour un circuit simple.

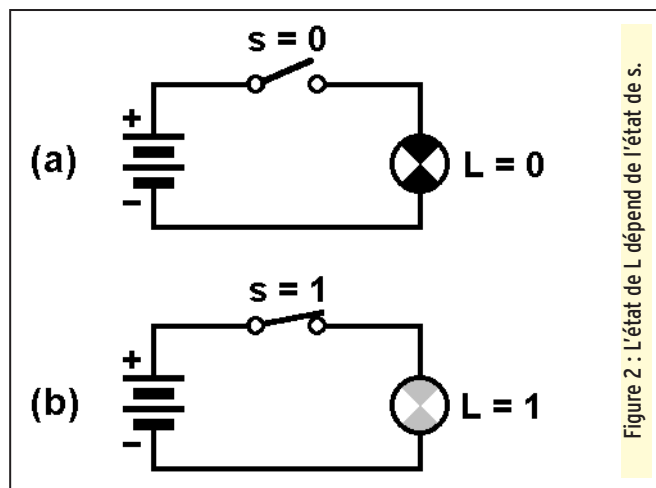


Figure 2 : L'état de L dépend de l'état de s.

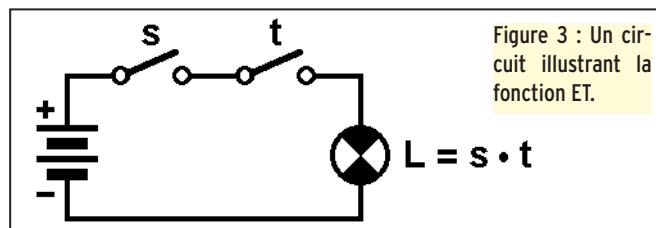


Figure 3 : Un circuit illustrant la fonction ET.

courant ne passe toujours pas, à cause de s qui est ouvert
3) s = 1 et t = 0 donc L = 0, le courant ne passe toujours pas, à cause de t qui est ouvert
4) s = 1 et t = 1 donc L = 1, le courant passe, L=1.





Je te résume ça dans le petit tableau de la figure 4 qui a une forme que nous retrouverons à d'autres occasions. On appelle ce genre de tableau une "table de vérités" parce qu'elle donne tous les cas ou le résultat L est vrai, c'est-à-dire égal à 1.

Le circuit logique qui permet de réaliser cette fonction logique est une porte "ET"

s	t	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Figure 4 : Table de vérités d'une fonction ET.

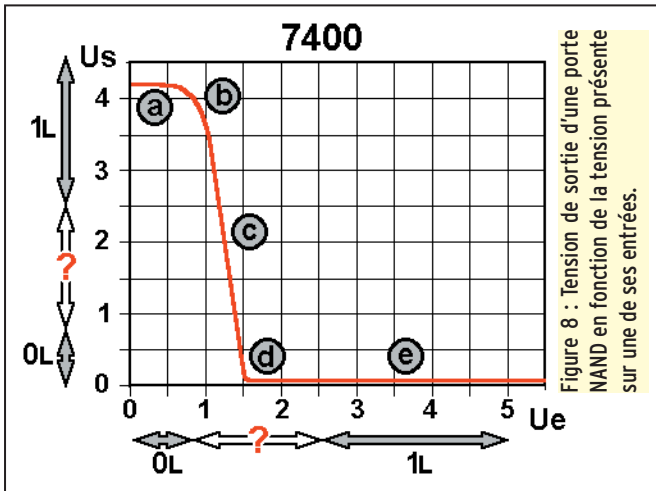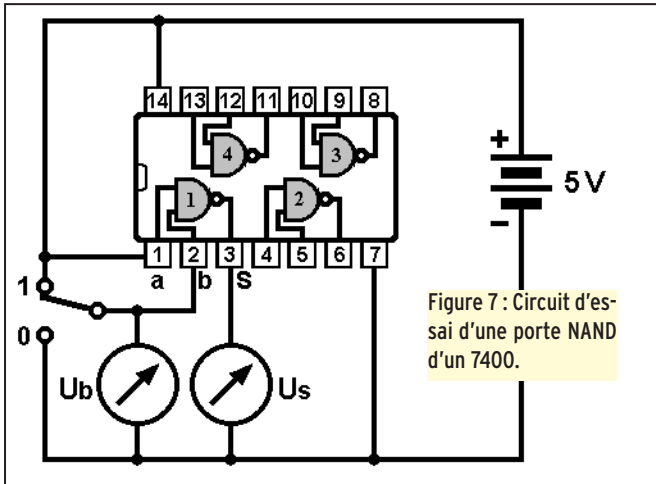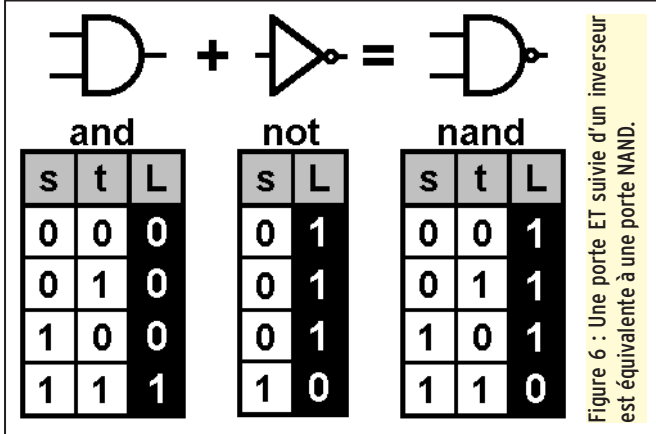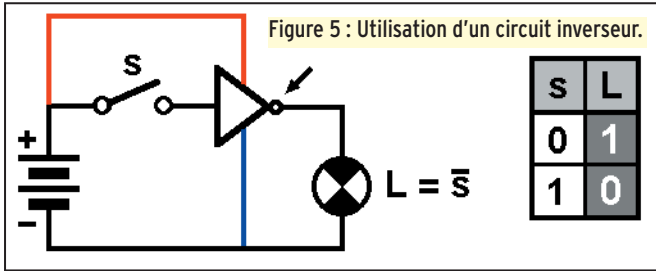("AND" en anglais). Elle comporte deux entrées et une sortie. Bien qu'elle puisse être câblée avec des composants ordinaires (diodes, résistances...), on la trouve toute faite sous forme de circuit intégré.



L'INVERSEUR

En logique, il existe une autre fonction logique très simple, c'est l'inverseur. Comme son nom l'indique, il transforme les 0 en 1 et les 1 en 0. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps on en reparlera lors d'une autre discussion. En attendant je t'ai

regroupé sur la figure 5 un schéma qui utilise un inverseur (là, c'est une boîte noire) et la table de vérité d'un inverseur. Tu remarqueras sur le symbole de l'inverseur un petit rond à sa sortie (indiqué par la flèche) qui montre que le signal en sortie est inversé par rapport à l'en-

trée. En gros, on peut dire que la lampe s'allumera quand l'interrupteur sera ouvert ! Mais, me diras-tu, comment la lampe peut-elle s'allumer si le circuit est ouvert ? Ah, je l'attendais celle-là, et c'est pourquoi j'ai ajouté sur le schéma les deux fils d'alimentation de l'inverseur (traits rouge et bleu) pour montrer qu'en fait la lampe est alimentée par l'inverseur lorsque l'entrée de celui-ci est à 0. Note aussi la petite barre au-dessus du s dans l'équation logique, elle indique que L = 1 lorsque s = 0.

LE 7400

Tout le baratin qui précède n'a pour rôle que de te présenter le 7400. Suppose que tu prennes une porte ET (fonction "AND") suivie d'un inverseur (fonction "NOT"). La fonction logique réalisée est alors appelée "NAND", c'est ce que tu trouves en 4 exemplaires dans un boîtier à 14 pattes de 7400. Sur la figure 6 sont représentés à la fois le symbole et la table de vérité d'une porte ET, d'un inverseur et d'une porte de 7400. On trouve facilement ce circuit intégré chez les distributeurs de composants pour quelques francs. Il est utilisé à toutes sortes de sauces : comme porte, inverseur, amplificateur (très rustique), oscillateur... Son brochage est représenté sur la figure 7.

MESURES ET ESSAIS

Partant de la figure 7 tu peux brancher un voltmètre sur la patte 3 et relier successivement les pattes 1 et 2 au "0" logique (le moins de l'alimentation) ou au "1" logique (le +5 volts). Note que ça marche aussi avec une pile de 4,5 volts neuve, bien entendu tu ne mesureras pas la même tension en sortie qu'avec 5 volts.

Pour ma part la tension d'alimentation est de 5,47 volts, elle est un peu élevée car il ne faudrait pas dépasser 5,5 volts. Pour un essai comme celui-ci, ça ne pose pas de problème. Personnellement j'ai mesuré 0,08 volts en sortie lorsqu'elle est à "0L" et 4,24 volts lorsqu'elle est à "1L" (1L signifie 1 logique, pour ne pas confondre avec 1 volt). J'ai mesuré aussi la consommation du circuit intégré et j'ai trouvé 12,14 mA quand la

sortie de la porte 1 est à "1L" et 14,34 mA lorsqu'elle est à "0L" ; ça doit varier encore plus quand les quatre portes sont utilisées.

TENSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA TENSION D'ENTRÉE

C'est un essai intéressant car il permet de se rendre compte de la variation brutale de la tension de sortie lorsque la tension d'entrée varie autour d'une certaine valeur. Mais examinons la courbe de la figure 8.

Zone (a) : Tant que U_e (tension d'entrée) est inférieure à 0,5 volt, la sortie est à 1.

Zone (b) : Pour U_e comprise entre 0,5 et 1 volt la courbe amorce un coude assez large.

Zone (c) : Pour U_e variant de 0,5 volts la tension de sortie U_s varie de 3 volts, la porte se comporte comme un amplificateur à grand gain pratiquement linéaire.

Zone (d) : Un coude très marqué.

Zone (e) : Quelle que soit la valeur de U_e comprise entre 1,5 et 5 volts, U_s ne varie plus et reste proche de 0 volts.

Remarque : si l'on considère la porte comme un amplificateur, on peut dire que l'amplification est linéaire pour U_e comprise entre 1 et 1,5 volts. Dans les zones (b) et (d), la variation de la tension de sortie n'est pas proportionnelle à la tension d'entrée, il y aura distorsion du signal. Nous reparlerons de cela un jour.

DANS LES ENTRAILLES DU 7400

Je me demandais ce qu'il y avait dans un 7400. Après en avoir massacré un vieux à coup de burin j'ai pu sortir une petite puce carrée de 1,5 mm de côté. J'ai emprunté la loupe binoculaire de mon père et je me suis amusé à relever le schéma d'une porte.

Quoi ? J'exagère ? Ben oui, un peu, le schéma je l'ai trouvé dans un vieux data-book, mais j'ai quand même redessiné le circuit d'après nature, tu verras, je le mettrai dans le prochain article.

LE MOIS PROCHAIN

Application pratique du 7400 : des générateurs de signaux rectangulaires.

Pierre GUILLAUME


Question 1 :

Vous installez un brin vertical de 5 m. Celui-ci constituera un 1/4 d'onde pour quelle bande de fréquences ?

- A : 20 m C : 40 m
B : 30 m D : 15 m

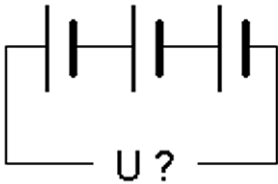Question 2 :


Tension totale sachant que la tension à vide fournie par chaque batterie = 12 V ?



- A : 12 V C : 4 V
B : 36 V D : 24 V

Question 3 :

Bande passante à - 3 dB de ce circuit ?

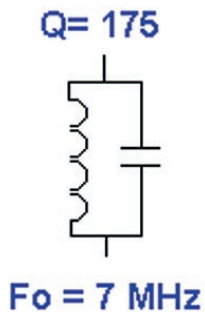

- A : 40 kHz C : 30 kHz
B : 60 MHz D : 100 kHz

Question 4 :

Limites de la bande des 30 mètres ?

- A : 10000 - 10110 kHz C : 10100 - 10168 kHz
B : 10000 - 10250 kHz D : 10100 - 10150 kHz

Solution 1 :

Le brin mesure 5 m et correspond à un quart de la longueur d'onde soit :
 $5 \times 4 = 20 \text{ m}$

RÉPONSE A

Solution 2 :

Les batteries sont montées en série.
Les tensions s'ajoutent.
 $U_{\text{tot}} = 12 + 12 + 12$ (ou 12×3) = 36 V

RÉPONSE B

Solution 3 :

La relation qui unit bande passante d'un circuit, fréquence de résonance et facteur de qualité à - 3 dB est la suivante :
 $F_o = B \cdot Q$

Avec :

B : bande passante en Hertz

Q : facteur de qualité (grandeur sans unité)

F_o = fréquence de résonance du circuit en Hz

Dans l'exemple, nous transformons cette relation pour tirer B et il vient :

$$B = F_o / Q$$

$$B = 7 \cdot 10^6 / 175 = 40000 \text{ Hz soit } 40 \text{ kHz}$$

RÉPONSE A

Solution 4 :

RÉPONSE D


Question 5 :

Quelle est la résistance d'un fil de section 2 mm², de longueur égale à 100 m ?
Résistivité = 1,7 10⁻⁸ Ω.m

- A : 0,85 Ω C : 1,7 Ω
B : 3,4 Ω D : 0,55 Ω

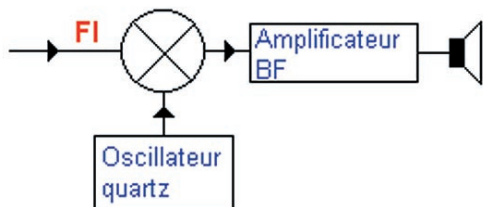Question 6 :

Ce dispositif est utilisé pour la détection de ?



- A : FM C : AM
B : SSB/CW D :

Question 7 :

Réactance de la self à la fréquence de 14 MHz ?
L = 10 µH



- A : 220 Ω C : 872 Ω
B : 440 Ω D : 1760 Ω

Question 8 :

Le mode de propagation qui permet à une station française de contacter une station américaine sur 14 MHz est ?

- A : Troposphérique C :
B : Ionosphérique D :

Solution 5 :

La formule donnant la résistance d'un matériau en fonction de sa résistivité, de sa section et de sa longueur est la suivante :

$$R = \frac{\rho \cdot l}{S}$$

Avec :

R en Ω, l en mètre, S en m² et ρ en Ω.m

Appliquons cela à notre exemple, il vient :

$$R = (1,7 \cdot 10^{-8} \times 100) / 2 \cdot 10^{-6}$$

$$R = 0,85 \Omega$$

*Nota : Attention aux conversions de mm² vers m².
1 mm² représente 0,000001 m² soit 1.10⁻⁶ m².*

RÉPONSE A

Solution 6 :

On reconnaît ici un dispositif détecteur de produit conçu pour démoduler la SSB/CW.

RÉPONSE B

Solution 7 :

La valeur de la réactance est donnée par :

$$Xl = L\omega \text{ avec } \omega = 2\pi f$$

L en Henry, f en Hertz, Xl en Ω

Il vient :

$$Xl = 10 \cdot 10^{-6} \times 2 \times 3,14 \times 14 \cdot 10^6$$

$$Xl = 872 \Omega$$

RÉPONSE C

Solution 8 :

La propagation troposphérique est utilisée en V/UHF.

La réponse est ionosphérique.

RÉPONSE B

Fiches réalisées par la rédaction © MEGHERTZ magazine



GES LYON
22, rue Tronchet
69006 LYON
METRO FOCH

Tél. 04 78 93 99 55
Fax 04 78 93 99 52

Sébastien



GPS avec cartographie

Compatible autoroute express
Compatible APRS

Retrouvez
toutes leurs
caractéristiques sur
www.ges-lyon.fr



TOUS LES AVANTAGES, TOUTES LES PROMOS DU RESEAU GES !

...REGLEMENT EN 4 FOIS SANS FRAIS...

CONSULTEZ NOS OCCASIONS
SUR INTERNET

SFC pub 02 99 42 52 73 09/2001

X EMISSION/RECEPTION

Echange TRX mobile Alinco DR150 (E/R VHF + RX UHF) contre portable VHF/UHF récent ou mobile 26/30 MHz (RCI 2950 ou Lincoln, tous modes, neuf). J.-C. Van Kerckhove, 1 av. des Bleuets, 59350 Saint André/Lille (DR150 débridé).

Vends récepteur Sony SW77 sous garantie, 8 mois, avec facture, emballage d'origine et accessoires : 4000 F + port. Envoi en contre-remboursement. Contacter René au 01.64.45.61.08.

Vends FT4700RH VHF/UHF : 2500 F. FT470 VHF/UHF + FBA10 + micro MH12 : 1000 F. FT411 VHF + FBA10 + micro MH18 : 800 F. RX scanner Kenwood 500 kHz/906 MHz : 1600 F. FT77 déca 100 W + coupleur FC300 Yaesu + doc. : 3000 F. Ant. verticale GPA50, 5 bandes : 500 F. Ant. GPA404, 4 bandes : 400 F, port en plus. Tél. 06.18.51.11.49.

Vends causes chômage scanner Icom sans trou de 100 kHz à 1,8, parfait état, jamais mobile : 3000 F + port. Tél. 04.79.22.13.17 ou 06.21.69.12.06.

Vends portable Alinco DJ190 E/R VHF 130-174 MHz, très bon état : 1000 F + FT23R Yaesu E/R VHF 140-164 MHz : 900 F + mobile Alinco DR150 E/R VHF + RX UHF, très bon état : 2000 F. Tél. 06.62.65.34.73 ou f5iro@voilà.fr.

Vends transceiver déca HW101 avec alim. et HP 23, peu servi, état impeccable avec notice et emballage d'origine : 1000 F. Tél. 02.41.54.34.76.

F6FNB, dépt. 07 vend boîte de couplage AT250 Kenwood, ampli Microwave 144 MHz, entrée 1-3 W, sortie 30 W, FM, SSB, pioche Himond HK707. Faire offre au 04.75.58.52.35.

Vends Kenwood TS140S, tbe, alimentation 20/22A, Euro CB, casque sans fil Sony, antenne verticale Solarcom 99, 26/30 MHz, le tout : 4500 F. Tél. 05.59.43.75.59, dépt. 64.

Vends déca Icom IC745, tbe, alim. intégrée PS35, 25 A, ensemble révisé, emballage + notice d'origine : 4000 F + 2 micros de table MC80 Kenwood, câblé Icom auto-alimenté : 400 F tbe + Alinco EMS14 neuf, câblé Icom : 550 F. Téléph. 01.34.64.29.93 ou 06.83.29.66.14.

Vends micro FM sans fil WDM-120 cardiode noir unidirectionnel. Emetteur sans fil ou par câble de 2,50 m équipé d'un jack 6,35, réception sur tout radio Fm, neuf, prix port compris : 300 F. Tél. au 02.33.52.20.99.

Vends FT990 Yaesu + HP SP6 + filtre CW tbe : 8500 F. Décodeur Pocom AFR2000, RTTY : 1000 F. VHF (80 MHz) PRM80 Philips : 500 F. Icom 706MKIIG neuf : 8500 F. Tos/watt aiguilles croisées, 10, 100, 1 kW : 400 F. Téléph. 06.09.61.44.03 ou 02.47.41.82.67.

Vends récepteur Kenwood R2000, 0,1/30 et 118/174 MHz, AM, BLU, FM, CW : 2800 F, port inclus, envoi contre remboursement. Tél. 05.46.85.42.39.

Vend amplificateur linéaire Vectronics HF 600 QSK, 160 à 10 M en 8 bandes, très bon état : 6000 F cause étudiant. Vends boîte d'accord Vectronics HFT 1500, 1 kW. Tél. 06.87.04.93.66 ou 04.75.94.40.49.

Vends récepteur Sony ICF SW77 sous garantie : 4000 F + 120 F de port. Contacter René au 01.64.45.61.08.

ANNONCEZ-VOUS !

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE 2 TIMBRES À 3 FRANCS

LIGNES	TEXTE : 30 CARACTÈRES PAR LIGNE. VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RUBRIQUE CHOISIE : RECEPTION/EMISSION INFORMATIQUE CB ANTENNES RECHERCHE DIVERS

Particuliers : 2 timbres à 3 francs - Professionnels : La ligne : 50 F TTC - PA avec photo : + 250 F - PA encadrée : + 50 F

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à l'ordre de SRC.

Envoyez la grille, accompagnée de vos 2 timbres à 3 francs ou de votre règlement à :

SRC • Service PA • BP 88 • 35890 LAILLÉ

Vends FT890SAT coupleur automatique + filtre PX03 + filtre YF101 + micro de table MD101 + micro à main (couverture générale) + révision par GES, facture mai 2001, cause mutation professionnelle : 8200 F à saisir. Midi, soir, dimanche, lundi, tél. : 02.48.52.81.60, mardi au samedi de 9 à 12 et de 14 à 19 h : 02.48.75.07.75.

Vends Kenwood TS50 + coupleur auto AY50 + HP SP50, l'ensemble neuf, achat 12/2000, vendu : 6500 F. Alimentation Diamond 25 A : 750 F. Tos/wattmètre Daiwa CN101L 1,8 à 150 MHz : 350 F. HP Kenwood SP 430 : 200 F. Tél. 06.08.55.51.14 après 20h.

Vends Kenwood TS850SAT : 7500 F. DSP100 : 2500 F. Yaesu 290R2 : 2000 F. MC90 : 800 F. MC60 : 500 F. Tuner +3B : 300 F + port. Tél. 05.59.53.59.20.

Vends transverter TT2026K HCOM, entrée 20 M 5 W, sortie 6 M 8 W, kit acheté monté, état neuf, peu servi : 1500 F. Tél. 06.99.16.25.58.

Vends Alinco DR605, V/UHF, état neuf : 2600 F. Icom 756, état neuf avec micro Adonis AM508 : 11 000 F. Vends Icom I81, portable, 4 bandes : 2500 F. Téléph. 06.63.60.36.31 ou 04.90.20.76.63.

Vends Icom IC706 HF-VHF + micro d'origine + boîte d'accord Vectorics VCM3000A : 6500 F. Alim. 9-12 A : 200 F. Yagi 4 él. 26-32 MHz : 750 F. Antenne mobile 20 mètres LA Pro/AM neuve : 350 F, le tout à 8000 F + port 200 F. Tél. 06.15.08.10.83, e-mail : f17468@yahoo.fr.

Vends Kenwood TS850SAT : 7500 F. Kenwood TM742 tribande mobile FM, équipé 144/432 (possibilité de rajouter un module pour 28, 50 ou 1200 MHz), face avant détachable, micro DTMF MC45DM et option CTCSS TSU5. Documentation et emballage d'origine : 3700 F. TNC décodeur multimodes AEA PK900, 2 ports simultanés (packet, morse, RTTY, etc.) avec option 9600 bds, état neuf, documentation, emballage d'origine et logiciel de commande : 2700 F. 2 cavités DCI 144 et 432 MHz, jamais servi, dans emb. d'origine : 2500 F. Ampli FM 144 MHz, entre 1-5 W (2,5-10 W), sortie 30 : 350 F. Appareil de mesure Optoelectronics Xplorer, récepteur intégré de 30 MHz à 2 GHz, fréquencemètre, nombreuses fonctions dont la recherche d'émetteurs espions dans un rayon d'environ 1 km, avec sortie BF et possibilité de connexion sur PC, prix GES 12 100 F, vendu : 7500 F neuf. Envoi par poste possible, port en sus, matériel d'OM non fumeur. Tél. 06.73.93.13.37.

Vends RX Icom IC-PCR 1000 avec DSP, très peu servi, état neuf, 10 kHz à 1300 MHz, tous modes : 4800 F. Convertisseur VLF Datong 0 à 500 kHz, sortie 28 MHz : 350 F. Tél. 03.44.23.11.34 après 18h.

Échange coupleur HF MFJ941 contre micro Yaesu MD100A8X ou alimentation Alinco DM340 MVZ (voir équivalent), état neuf. QSL to : J.C. Vande Kerckhove, 1 avenue des Bleuets, 59350 Saint-André/Lille.

Achète TX Icom IC718 avec DSP, rigoureusement neuf, sans rayures, avec documentation, emballage d'origine, facture : 6000 F. Tél. 04.93.91.52.79.

Vends TH-D7E Kenwood, bibande version 2 en état neuf avec sa boîte et notice : 2300 F. Tél. 01.45.97.21.73, e-mail : f5jrn@wanadoo.fr.

Vends rotor Yaesu G450XL, tbe : 1500 F + port. Dipmètre Kenwood DM81 : 500 F + port Bouchon Bird 43, 100-250 MHz, 50 W, 2-30 MHz, 50 W, 25-60 MHz, 5 W, 25-60 MHz, 10 W : 300 F pièce + port. Fer à souder Weller WTPS20 antistatique 50°-450°, état neuf : 600 F + port. Alimentation Yaesu FP707 comme neuve avec HP : 1000 F + port. Tél. 02.32.55.00.34.

Vends récepteur Icom ICR75, 30 kHz à 60 MHz, tous modes, état neuf dans son emb. d'origine : 5000 F. RX Panasonic RF65B, 150 kHz à 30 MHz, tous modes + FM, état neuf : 1200 F. Récepteur Sony Pro 80, 150 kHz/223 MHz, tous modes, état neuf : 2300 F. Récepteur Yaesu VR500, 100 kHz/1300 MHz, tous modes, état neuf : 3200 F. Tél./fax : 03.88.06.04.71 ou 06.81.70.14.81.

Vends Yaesu FT290RII complet : porte-pile, bandouillière, antenne souple + amplificateur FL2025 (25 W) + rosmètre Daiwa CN410 M 3,5 150 MHz, 50 ohms, 15/150 W, antenne 5 éléments marque Vimer, très bon état général + notice français et anglais + schéma : 4000 F à débattre. Tél. 06.72.10.98.35.

Vends démodulateur sat remodulant en bande UHF 21 à 9, matériel pro pour collectif " Philips " : 650 F. Carte transposeur PAL en SECAM : 180 F. Composants hyper : diodes Schottky HSMS2827, quad : 20 F, 8202 à 15 F. Pin HSMP3814 à 10 F. 4890 à 12 F. BA479 à 4 F. Détection HSMS 2850 et 2860 à 10 F. G. Bouville, Visemarest, 62170 La Caloterie.

Vends dipmètre Kenwood DM81, tbe : 500 F + port. Deux bouchons Bird 43, 100-250 MHz, 50 W, 2-30 MHz, 50 W : 300 F pièce + port. Fer à souder Weller WSD50, affichage numérique antistatique : 800 F. Boîte de commande CD44 neuve : 400 F. Metrix multimètre numérique MX44 neuf : 450 F avec sacoche, rotor Yaesu G450XL : 1500 F. Tél. 02.32.55.00.34.

Vends téléscripteur Sagem SPE5, 50 et 76 bauds, décodeur F8CV, état de fonctionnement, le tout : 600 F. Tél. 02.51.49.37.11.

Vends transceiver Kenwood TS820S, filtre CW 500 Hz, HP 520, contrôleur de données MFJ 1278, grid-dip Kenwood neuf, alim. Sommerkamp 12 V, 12 A FP 12. Faire offre à F6HBS, tél. 04.50.22.19.61, dépt. 74. E-mail : hubert.souton@wanadoo.fr.

Vends ou échange contre matériel OM fourgon Master 6 portes diesel, AN8 TXILPD VC 10 neuf : 600 F. TH22E avec micro écouteur déporté, étui et antenne télescopique : 1000 F. OM non fumeur. F4BSL, tél. 04.75.21.41.62 le soir (26).

BATIMA ELECTRONIC
LE DÉPANNAGE
KENWOOD
ICOM
YAESU

120, rue du Maréchal Foch
 F 67380 LINGOLSHEIM
 (STRASBOURG)
Tél. : 03 88 78 00 12
FAX : 03 88 76 17 97 BATIMA@SPRAY.FR

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

La Créole de Notre-Dame
 Cuisine traditionnelle

17 rue Frédéric Sauton
 75005 PARIS
01 40 51 73 80
 lacreole@latinmail.com

Un plantain offert aux lecteurs de Megahertz

PARKINGS :
 • LAGRANGE
 • BVD SAINT GERMAIN
 METRO MAUBERT-MUTUALITÉ
 TAXI : EN TÊTE DE STATION

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

ICP 63, rue de Coulommes - BP 12
 77860 QUINCY-VOISINS
01.60.04.04.24

Catalogue contre 30 F en timbres
TOUS LES COMPOSANTS POUR VOS RÉALISATIONS

Atténuateur ACP202 de 170 MHz à 2 GHz 500 F

Générateur HF L310 1300 F

Oscilloscope 5212 2x85 MHz 2800 F

www.icp-fr.com + DE 15000 RÉFÉRENCES EN LIGNE

Voltmètre VHF A2075 FERISOL 900 MHz 700 F

Analyseur de spectre 300 kHz à 1 GHz 5000 F

Récepteur E410 de 70 kHz à 30 MHz 3500 F

Semi, tubes, CV, transformateurs, résistances, connecteurs, selfs, supports, isolateurs, relais, surplus, condensateurs, mesure, manipulateurs, notices.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PROMOTIONS SUR INTERNET
 VPC et sur place du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Le samedi matin sur RDV - Hors horaires : 06 11 57 12 73
 Fax : 01 60 04 45 33 - Email : info@icp-fr.com - www.icp-fr.com

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

Vends pour Icom 706 câble de séparation face avant OPC 587, 5 m de long, neuf, jamais servi : 350 F. Récepteur de table 1000 mémoires de 25 à 1300 MHz, scan, 300 canaux seconde : 2000 F. Station météo Davis Monitor 2, tbe : 2000 F. Echange micro Icom SM20 contre MD100 A8X. Tél. 03.87.62.30.22.

Vends ensemble FM88/108 MHz (pilote + ampli 1 kW + 2 dipôles + coupleur + câble), le lot : 20 000 F. Magnétoscope VHF 480 H (20 jours) spécial surveillance/alarme : 1400 F. Onduleur 230 V/1,3 kVA : 2000 F. Tuner HV/UHF Sony (VTX100M) : 600 F. Lecteur CD Rom ext. (6 CD) Pioneer : 600 F. Micro cravate sans fil + récepteur : 1800 F. Tél. 05.65.67.39.48.

Vends Mark 5 Yaesu sous garantie, puissance 300 W, couverture générale émission/réception, cause déménagement. Faire offre sérieuse au 04.66.83.19.63, opérateur Williams, F4UFV.

Vends RX JRC NRD345, état neuf, très peu servi pour raison de santé et étant toujours absent pour soins, donc aucun intérêt : 4000 F + 100 F de port. Alimentation gratuite non fournie avec l'appareil, emballage d'origine + documentation. Robert Sénéchal, 36 rue de Fay, 60600 Clermont/Oise.

Vends cavité amplificateur TV HF/SHF (400-1300 MHz) Thomson 700 W avec tube TH308 + doc. : 1600 F complet. Multimètre de laboratoire (HP et divers), de 100 F à 400 F selon modèle. Fréquence-mètre EIP545A 18 GHz : 5000 F. Générateur Adret 10 Hz-60 MHz : 2000 F. Générateur + fréquence-mètre 10 Hz-60 GHz : 2500 F. Tél. 01.46.30.43.37.

Vends Kenwood TH79 élargi + SMC 33, neuf, jamais servi. RX Panasonic FT600, 2 K7, égaliseur. RX Sony FM6100L + divers petits RX GO, FM + PO, FM. Antenne active ARA 1500 neuve, 3 antennes mobiles 3,4 + 6,6 + 13,9 MHz, séparateur radio/CB sous blister, ampli CB 25 W, alim. à découpage 3 A, appareil photo Canon Epoca 35/135 neuf, dans son étui en cuir. Collection "Système D" + Mécanique Populaire. Camping-car haut de gamme intégral Hymermobil 660DS, 6 places jour/nuit, 97 000 km, 1ère main, nombreuses options, état exceptionnel, prix à voir sur place. Tél. 04.66.35.27.71 le soir.

Vends TRX HT750 Tokyo HiPwr QRP 3 W SSB/CW, état neuf : 3000 F, prix justifié format portable tribande 7, 21, 50 MHz, SSB, CW, k5 W format autradio, tbe : 1500 F. Echange manipulateurs = RX 1925, 6 lampes int. + cadre acajou, tbe : 2500 F. Jumelles 9 x 63 neuves : 350 F. FT6AOU, tél. 01.69.25.84.17.

Cause maladie, vends Kenwood 450SAT, filtre CW, état neuf + alimentation neuve EP 925 25 A : 5500 F. Antenne CA-2X4 Super II bibande 144-430, SWR wattmètre SX200 : 250 F. Manipulateur Himound 4K 702 neuf : 350 F. Tout ce matériel en état neuf + diverses revues à voir sur place. Tél. 05.59.98.06.86.

Vends cause chômage scanner large bande Icom 100 kHz à 1,8 GHz sans trou, parfait état : 3000 F, mobile ou fixe. Tél. 04.79.22.13.17 ou 06.21.69.12.06.

Vends RX HF Kenwood R5000 + filtre SSB 1,8 kHz, tbe : 4900 F. Yaesu FT90R VHF/UHF neuf : 2900 F. Kenwood VHF/UHF TMD700E, neuf, jamais servi : 4500 F. Portable VHF/UHF Yaesu FT50R + connecteur SMA/BNC + antenne + micro/HP Yaesu MH34B4B, état neuf : 2150 F. Micro de table Yaesu MD100A8X neuf : 850 F. Recherche coffret HP Drake MS7. P. Lesser, tél. 01.46.48.05.83 le soir, dépt. 92.

Trois pylônes à vendre :
1) Autoportant CTA neuf, jamais monté, conservé dans hangar, avec sa chaise et sa boulonnerie, hauteur 15 m plus flèche acier de 6 m. Prix : 8000 FF.
2) Tour type DOK avec "ascenseur" (ADOKIT Type 2), hauteur 17m, très bon état. Prix : 12000 FF.
3) Téléscopique basculant, PB 18 (18 m) avec 2 treuils, flèche acier et une chaise neuve. Prix : 15000 FF.
Pour tous ces pylônes, livraison ou enlèvement à la charge de l'acquéreur.
S'adresser à la rédaction au 02.99.42.52.73 (demander Denis F6GKQ).

Vends RX Kenwood R5000 avec convertisseur VH-20, filtres 1,8 kHz et 500 Hz, tous modes de 30 kHz à 30 MHz et 108 à 174 MHz : 6000 F (+ 100 F port. Bruno, 01.46.77.96.19, dépt. 94.

X ANTENNES

Vends pylône autoportant 12 m (2 x 6 m), jamais installé, galvanisé avec chaise : 5000 F. Livraison ou échange possibles. Tél. 06.20.14.51.49.

Vends pylône autoportant 12 m lourd, 103 m² surface au vent avec boulons + chaise, jamais installé : 7000 F. Tél. au 0032.71.31.64.06 ou 03.27.59.08.72, livraison possible.

Vends pylône autoportant acier galva 15 m avec cage rotor, boulons et chasie (1,3 m² surface au vent), neuf, jamais installé : 8000 F, livraison en sus possible. Tél. 03.27.59.08.72.

Vends dipôle rotatif 80 m Create CD78, beam 2 él. 40 m force 12 EF240S, verticale déca 5 bandes Comet CHA5, moteur Hygain Tailtewister T2X, moteur Kenpro KR400, pylône autoportant 12 m, cariot mobile + treuil, vis inox, donne pylône EDF 15 m chariot + treuil. F6HBS, tél. 04.50.22.19.61, dépt. 74, e-mail : hubert.souton@wanadoo.fr.

X CB

Vends réducteur de puissance EPR25 : 150 F, Pdt. Lincoln AM, FM, BLU, CW : 1200 F. Scanner Realistic 400 cx + AOR 8000 portable : 2000 F. R2000 Kenwood AM/FM/BLU, CW + connecteur 108/178 MHz : 3000 F + frais de port. Tél. 05.59.47.25.68 HR ou 06.19.55.48.84.

X INFORMATIQUE

Vends PC486 DX2, 66 MHz avec 32 MO de RAM, 2 disques durs de 544 MO chacun + lecteur CD Rom + modem externe Olitec Speedcom 2000 + carte son Guillemot Sound 64 Dynamic 30 + moniteur Philips 14 pouces, acheté en nov. 00, le tout sur place (92) : 2100 F. Tél. 01.42.04.09.91.

Vends lecteur CD Rom SCSI DRU-24X : 500 F avec port et câble SCSI. Tél. 04.76.07.86.59 ou 06.72.99.14.57.

X DIVERS

Vends numéros de MHz magazine du 111 au 126, complets, en excellent état : 200 F. Tél. le soir au 04.74.90.81.01.

Vends armoire rack tout acier ventilée, fermée 3 côtés : 500 F. Millivoltmètre Racal 9301 F, 1,5 GHz : 350 F. Fréquence-périodémètre 50 MHz, 11 digits : 200 F. Géné 10 Hz/2 MHz avec voltmètre : 200 F. Géné BF CRC GB860 sinus carré triangle phase variable 0/270° : 400 F. Transfo 2 x 16 V, 350 VA : 150 F + port. Tél. 02.48.64.68.48.

Vends magnéto K7 pro/Tascam 112 : 2500 F. Téléphone portable Nokia/Ericsson avec chargeur : 500 F. Ampli/booster UHF (400/470 MHz) IN = 100 mW, OUT 15 W : 450 F. CB Grant 120 cx, AM/SSB : 800 F. CB Midland Alan18, 40 cx : 200 F. E/R Talco ERD4E (40 MHz) avec schémas : 400 F. Commut. audio/vidéo (6 entrées, 1 sortie) : 500 F. Tél. 05.65.67.39.48.

Vends CB magazine 30 numéros, CW radio 50 numéros, Haut-Parleur 96,97,98, Génération Electronique. Tél. 02.38.73.71.23 (répondeur) ou 06.09.59.87.17, e-mail : catherine.larcher@wanadoo.fr.

Vends câble coax 75 ohms, diamètre 20 mm, longueur 25 mètres, câble faible perte pour 100 MT = à 150 MHz = 1,94 dB, à 300 MHz = 2,80 dB, à 450 MHz = 3,50 dB, à 1000 MHz = 5,45 dB, prix pour 25 m avec 2 plug = 1000 F, port en sus. Tél. 0032.71.31.64.06 le soir.

Vends onduleur 230V/1,3 kVA 2000 F. Emetteur/réc. Talco 40 MHz (ERD4E) : 400 F. Amplificateur FM (IN = 15 W), 1 kW 15 000 F. Caméra CCD JVC + 200 m (11/66) vidéo + RVB : 2600 F. Minitel 1 : 400 F. Antennes panneau FM/5KWG = 7 dB, lot 8 px : 15 000 F. Codeur stéréo AEG : 6000 F. 2 dipôles FM/LB + coupleur 2 V + câble, le lot : 4500 F. Tél. 05.65.67.39.48.

Vends alim. de puissance 0/150 V, 0/15 A, 0/48 V 0/10 A, 0,32 V 0/30 A, 0/38 V 0/40 A, coffrets laiton 200 x 180 x 60 mm, fréquence/périodémètre 50 MHz : 200 F. Oscillo 2 x 175 MHz révisé, garanti : 2300 F. Oscillo mémoire 2 x 10 MHz pour analyseur de spectre : 1000 F. Géné BF 2 MHz : 250 F. Géné fonction 10 MHz : 700 F. Tél. 02.48.64.68.48.

Vends ou échange oscilloscope Schlumberger type 5228, 250 MHz avec ligne à retard contre récepteur haut de gamme sur base : 8500 F. Tél. 06.12.92.83.27.

Vends anal. de spectre HP141T avec tiroir 0 à 18 GHz HP8555A + tiroir 0 à 110 MHz HP8553B + tiroir 0 à 300 kHz HP8554B + présélecteur automatique HP8444B 0 à 1200 MHz + générateur de tracking HP8445B + câblage + notice. Ensemble prix à déb. Oscillo Philips type PM3206, 0 à 15 MHz dble trace : 300 F. Générateur hyper LG102, 800 à 2400 MHz : 1000 F. Générateur AM-FM LF301 2 à 960 MHz : 1200 F. Anal. de spectre 5 A Ferisol 0,8 à 11 GHz + notice : 800 F. Wattmètre BF Ferisol type N300 : 200 F. Générateur hyper LG202 1700 à 4400 MHz Ferisol : 1000 F. Oscillo Hameg HM307 monotrace 10 MHz : 150 F. Générateur de pulse Philips type PM5770 0,1 à 100 MHz : 300 F. Wattmètre hyper NAI01C Ferisol avec sonde : 800 F. TRX lcom IC735, 100 W HF, SSB, CW, FM, AM avec alim. PS55 : 3500 F. Décodeur fax/CW/RTTY, etc. Tono 7070 avec clavier + doc. français : 3500 F. Pistolet peinture élect. marque Wagner type W180 neuf : 1000 F. Rotor KR600RC ét. neuf potentiomètre de recopie coupé : 1500 F. Ampli Zetagi B300P, 0 à 300 W, AM, SSB + préampli réception neuf : 350 F. Interface Easy-Fax de DF6JB neuf : 250 F. Interface Hamcom LX1237 de Nlle Electronique : 250 F. Décodeur JV-Fax LX1148 de Nlle Electronique : 250 F. Interface SSTV View-Port VGA Color SSTV + log. + doc. : 250 F. Caméra coul. Sharp type XC51F, idéal pour TVA : 500 F. M. Leroy, 8, route d'Illiers, 27320 St-Germain/Avre.

Vends matériel état absolument impeccable : Talkie UHF 446 MHz Alain 456 : 600 F. Paire talkie CB 4 W, 3 ch. : 500 F. Talkie CB Midland Alan 42, nbx. Accessoires, antennes télesc., htes perf., antenne magnét. Président Michigan, Tos Président avec factures, emballage : 950 F. L'ensemble excellente affaire ! Tél. 06.87.39.65.88.

Vends rembobineuse films cinéma (ø 40 cm), 2 moteurs + freins électrique + vitesse variable AV/AR, cellule sécurité, fin de bande, télécommande au pied, visionnage/lampe, ensemble monté sur socle bois (table) : 1000 F. Recherche schémas/notice récepteur Thomson TR394A. Faire offre au 05.65.67.39.48.

Vends pylône autoportant démonté h = 18 m en éléments de 3 m (type SH2000 Leclerc), visserie inox + flèche 3 m. Tél. 03.44.83.33.04, dépt. 60, région Compiègne.

Vends scanner marque AOR8000 avec chargeur, mode d'emploi : 3000 F. Vends joystick TopGun Trustmaster pour PC : 300 F. Tél. 01.48.48.27.20.

Vends E/R Talco ER40E (40 MHz) : 300 F. Micro cravate sans fil + récepteur + alim., le tout : 1800 F. Magnéto VHS longue durée (480 h/20 jours), sacrifié : 1400 F. Onduleur 1,3 kVA, 230 V : 2000 F. Ampli FM 1 kW (IN = 15 W) : 15 000 F. Caméra CDD JVC + zoom électro (11-66), RVB : vidéo : 2600 F. Matériel FM 88/108 MHz (ampli/pilote/antennes, etc.). Tél. 05.65.67.39.48.

Vends doc. radio militaire, manuels techniques, notices, schémas, originaux, photocopies, me dire ce que vous recherchez. Réponse contre enveloppe affranchie, self-adressée. Le Stéphanois, 3 rue de l'Eglise, 30170 Saint Hippolyte du Fort, tél. 04.66.77.25.70.

Vends divers relais et E/R mobiles VHF (type Bosch, KF) / E/R UHF Storno 5000. Tél. 03.44.83.33.04, région Compiègne, dépt. 60.

X RECHERCHE

Recherche documentation technique analyseur Tektro 492P à louer contre CB de caution + frais. Vends composants hyper GasFet, etc., liste contre enveloppe SA. Guy Bouville, chemin de Visemaret, 62170 La Caloterie, tél. 03.21.06.08.78 le soir, fax : 03.21.94.01.74.

Cherche magnéto UHER Report 4200 ou 4400, tb état. Cherche notices TSF Evalia 5500 ou 5600. Cherche logiciels de simul. ATC. A. Denize, 2 rue A. Chorliet, 91610 Ballancourt, tél. 01.64.93.21.56.

Recherche Kenwood VFO120 SP120, AT 130. Faire offre à f5pkv@arri.net ou aut 01.69.07.85.65.

Cherche convertisseur 144-50, magnéto Uher Report très bon état, douilles volantes à baïonnette. A. Denize, 2 rue A. Chorliet, 91610 Ballancourt, tél. 01.64.93.21.56.

Recherche tuner CATV 50-500 MHz, utilisé analyseur de spectre F Thobois. Tél. 05.62.64.58.70.

Recherche CV 3 cages 3X96 wireless muni de son flector ou CV 3 cages 3 x 75 aussi muni de son flector (axe de 6 mm). Ouvrage sur les circuits couples radio. Fernand Lamarche, 70/214 rue d'Anzin, 59100 Roubaix.

Recherche caractéristiques diode IS2076, CI SNI6913P, remise en état RCVR pro, frais tél. remboursés. Henri, tél. : 05.61.42.81.21, merci.

Recherche schéma transverter HRV1 et HRV2 HCOM, photocopies, tous frais payés + émetteur CB AM, FM, BLU, même en panne, platine Cybernet. Faire offre à F4AZJ, tél. 02.35.50.27.26.

Recherche pupitre pour rotor KR600C Kenpro. Faire offre au 01.69.96.43.22 ou f5boy@club-internet.fr.

Recherche tubes 6336, 7241, 7242, ECC8025, 12AZ7, 6CG7, générateur bruit HP 345-346 Ailtech 7615, 7618E, 7D626. Recherche notices maintenance Eaton 2075B Tektronix 2432A et AA501. Vends pour collection magnétoscopes U-Matic Sony VO1830 : 300 F. Tél. : 03.22.91.88.97 HR, fax : 03.22.91.03.55.

Recherche mode d'emploi et documents SVR Alinco FJ-F1 ou DJ-F1F. Sébastien, tél. 06.60.82.55.17.

Amateur radiotélégraphie recherche pour Satellit 2000 bloc SSB Grundig réception BLU et émetteurs non molulés. Téléphoner au 05.57.58.98.58 entre 18h30 et 20 heures, demander Jacky.

QUARTZ PIEZOÉLECTRIQUES
 « Un pro au service des amateurs »
 • Qualité pro
 • Fournitures rapides
 • Prix raisonnables
DELOOR Y. - DELCOM
 BP 12 • B1640 Rhode St-Genèse BELGIQUE
 Tél. : 00.32.2.354.09.12
 PS: nous vendons des quartz aux professionnels du radiotéléphone en France depuis 1980. Nombreuses références sur demande.
 E-mail : delcom@deloor.be
 Internet : http://www.deloor.be

R.C.E.G.
 ELECTRONIQUE
 SPECIALISTE TRANSMISSION RADIO
Solde son stock à prix coûtant !
NOUS CONSULTER
 ZI de l'Hippodrome - 32000 AUCH
 Tél. : 05 62 63 34 68
 Fax : 05 62 63 53 58
 r.ceg@fee.fr - www.passionelec.com


SUD AVENIR RADIO
 à VOTRE SERVICE DEPUIS 1955...
Vous propose
SURPLUS RADIO
 Appareils complets ou maintenance
 BC1000 - BC659 FR - ANGRC 9 - BC683 - BC684 - PRC10 - ART13 - TRPP8 - ER74 - etc...
TUBES, ANTENNES, APPAREILS DE MESURE, etc...
 Vente par correspondance (enveloppe timbrée) ou au magasin le vendredi et le samedi matin.
 22, BOULEVARD DE L'INDÉPENDANCE
 13012 MARSEILLE - TÉL.: 04 91 66 05 89

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

SRC pub 02 99 42 52 73 09/2001

Les nouveautés

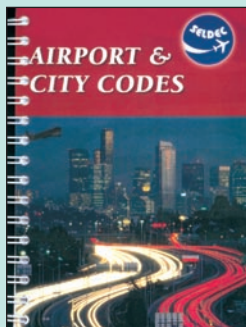

Airport & City codes
Réf. EUA39 140 F (21,34€)

Trois répertoires pour les passionnés d'écoute "aviation"

Ils sont tous les trois reliés par une spirale métallique, facilitant leur consultation, et dotés d'une couverture plastifiée garantissant leur longévité. Indispensables, ils vous permettront d'identifier plus facilement la destination des vols, le type d'appareil, la compagnie, etc. en fonction de ce que vous entendrez à la radio.



Airport & City codes

Cette compilation liste les codes des principaux aéroports/villes du monde. On y trouve trois listes :

- tri alphabétique sur le code "3 lettres" avec villes/aéroports et pays,
- tri alphabétique des villes/aéroports avec le code "3 lettres" et pays,
- tri alphabétique sur le code "4 lettres" avec villes et pays.

Worldwide Airline Routes 2001

Une compilation qui liste :

- environ 11 500 vols accomplis par 200 compagnies internationales (numéro de vol, codes des aéroports de départ, destination, escales, type d'appareil),
- 2203 compagnies sur leur code "3 lettres" avec pays d'origine,
- les préfixes internationaux entrant dans les indicatifs.

Directory of Aircraft Selcals 2001

Une compilation qui regroupe en tri alphabétique : par Selcal, par transporteur, par immatriculations d'appareils, par "codes 3 lettres" transporteurs, par préfixes internationaux.




Directory of Aircraft selcals 2001
Réf. EUA40 150 F (22,87€)


Cet ouvrage est la réédition de l'ouvrage paru sous le même titre en 1941. Le premier chapitre traite et explique de manière simple, comment vérifier un châssis, vérifications visuelles, mécaniques et les mesures statiques. Le deuxième chapitre aborde les réglages et alignements proprement dits, tant du point de vue théorique, (mais sans de grandes formules mathématiques) que du point de vue pratique (la manière exacte de faire les réglages). Le troisième chapitre aborde les problèmes de mise au point et analyse étage par étage, les problèmes que l'on peut rencontrer et les solutions simples et concrètes pour parvenir rapidement à une bonne mise au point.



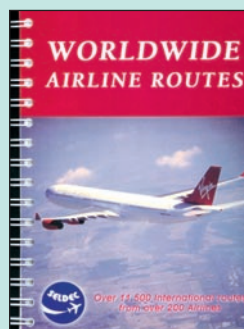Manuel pratique de mise au point et d'alignement des postes de T.S.F.
Réf. EK19 180 F (27,44€)



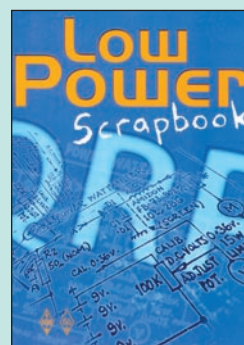Worldwide Airline routes
Réf. EUA41 150 F (22,87€)




Low Power Scrapbook
Réf. EUA37 165 F (25,15€)

Spécial Aviation




Airwaves 2001
Réf. EU58-01
Prix ... 140 F (21,34€)

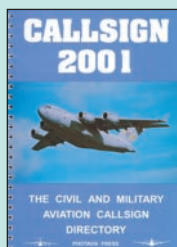

Callsign 2001
Réf. EU59-01
Prix ... 140 F (21,34€)



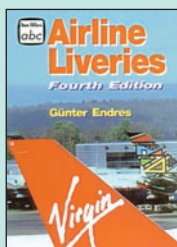Civil Airliner Recognition
Réf. EUA28
Prix 149 F (22,71€)



Airline Liveries
Réf. EUA29
Prix 149 F (22,71€)




Military Aircraft Markings 2000
Réf. EUA30
Prix 110 F (16,77€)



North Atlantic Flight Communications
Réf. EUA19
Prix ... 230 F (35,06€)



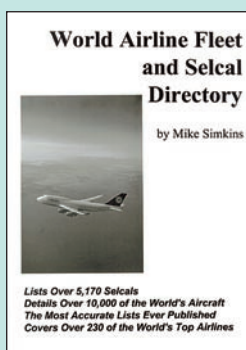"Calling Shanwick?"
Réf. EUA20
Prix 130 F (19,82€)



World Airline Fleet and Selcal Directory
Réf. EUA21 230 F (35,06€)

Cet ouvrage est une liste détaillée des principaux appareils détenus par les flottes des compagnies aériennes du monde entier. Plus de 100 000 avions sont ainsi répertoriés, représentant quelques 230 compagnies. Les listes incluent les selcals de ces appareils permettant à l'écouteur assidu une identification immédiate.

Plusieurs types de listes sont présentés dans le livre :

- Alphabétique par compagnies et appareils (ex. tous les A330 d'Aer Lingus avec les numéros de série, date de livraison, indicatif, selcal...).
- La seconde liste est une "cross reference" avec les selcals, codes compagnies, immatriculations et types d'appareils.
- La troisième et dernière liste reprend l'ensemble des fréquences HF, par régions.

Le livre commence par la présentation de quelques matériels convenant pour cette activité (récepteurs et antennes). Dans cet ouvrage, l'auteur s'attache aussi à décrire les moyens mis en œuvre lors de l'établissement des communications aéronautiques (moyens techniques au sol et à bord des appareils pour la communication et la radionavigation). Une partie importante du livre est consacrée à la phraséologie. En effet, l'écoute des fréquences aéro est une activité passionnante dès lors que l'on comprend le contenu des dialogues, le sens des messages. Les procédures radio autour du terrain (circuit de piste) et avec les centres de contrôle en vol sont expliquées en français comme en anglais. Abondamment illustré, l'ouvrage se termine sur une liste de fréquences et les indicatifs utilisés par les principales compagnies.



À l'écoute du trafic aérien
Réf. EA11-3 110 F (16,77€)

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE MEGAHERTZ

TARIF EXPÉDITIONS : 1 LIVRE 35F (5,34€), DE 2 À 5 LIVRES 45F (6,86€), DE 6 À 10 LIVRES 70F (10,67€), 1 CDROM 20F (3,05€), 2 CDROM 35F (5,34€), DE 3 À 5 LIVRES 45F (6,86€). PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

Spécial électronique




Microcontrôleurs PIC le cours
Réf. EA25 90 F (13,72€)

Réservés, il y a encore quelques années, aux seuls industriels, les microcontrôleurs sont aujourd'hui à la portée des amateurs et permettent des réalisations aux possibilités étonnantes. Vous pouvez concevoir l'utilisation des microcontrôleurs de deux façons différentes. Vous pouvez considérer que ce sont des circuits "comme les autres", intégrés à certaines réalisations, et tout ignorer de leur fonctionnement. Mais vous pouvez aussi profiter de ce cours pour exploiter leurs possibilités de programmation soit pour modifier le comportement d'appareils existants, soit simplement pour comprendre les circuits les utilisant. Pour ce faire, il faut évidemment savoir les programmer. C'est le but de ce cours.



Le concepteur en électronique d'applications industrielles dispose avec ce livre d'une véritable "boîte à idées" qui s'avérera également un excellent compagnon pour tout amateur recherchant des applications de haut niveau à base de PIC.

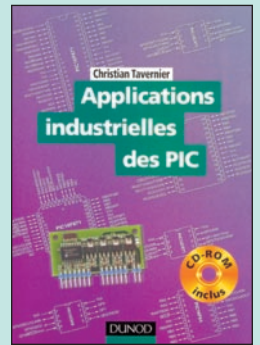
Au sommaire : Les différentes familles de microcontrôleurs PIC, les outils de développement, la programmation des microcontrôleurs PIC, interfaces intelligentes pour capteurs, remplacez la logique câblée par les PIC, Timers, minuteries et horloges, commandes et interfaces de puissance, automatismes et applications diverses.



Applications industrielles des PIC
Réf. EJA160 248 F (37,81€)



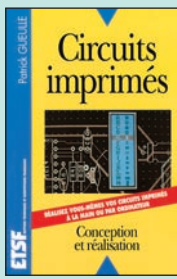S'initier à la programmation des PIC
Réf. EJA159
Prix 198 F (30,18€)



Circuits imprimés
Réf. EJ02
Prix 138 F (21,04€)



Guide de choix des composants
Réf. EJA115
Prix 165 F (25,15€)



Tracés des circuits imprimés
Réf. EJ36
Prix ... 158 F (24,09€)



L'électronique à la portée de tous
Réf. EJ42
Prix ... 158 F (24,09€)



Les DSP famille ADSP218x
Réf. EJA116
Prix ... 218 F (33,23€)



Les DSP famille TMS320C54x
Réf. EJA113
Prix ... 228 F (34,76€)



Connaître les composants électroniques
Réf. E103
Prix 98 F (14,94€)



PC et cartes à puce
Réf. EJ47
Prix 225 F (34,30€)




Logiciels PC pour l'électronique
Réf. EJ60
Prix ... 230 F (35,06€)




Cartes à puce
Réf. EJ87
Prix 225 F (34,30€)



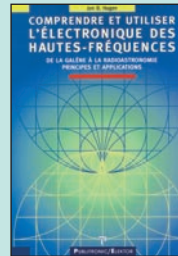L'électronique par l'expérience
Réf. E109
Prix 88 F (13,42€)



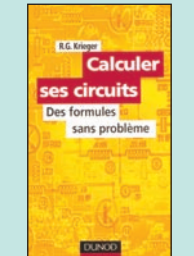Comprendre et utiliser l'électronique des hautes-fréquences
Réf. E070
Prix ... 249 F (37,96€)




Calculer ses circuits des formules sans problème
Réf. EJA118
Prix 99 F (15,09€)



Montages à composants programmables sur PC
Réf. EJA117 158 F (24,06€)

Dans cette nouvelle édition, "Montages à composants programmables" s'est enrichi de montages à Pal, à EPROM et d'un chapitre entier consacré aux microcontrôleurs PIC qui comptent parmi les petits microcontrôleurs les plus populaires du marché. L'auteur a intégré tout au long de l'ouvrage des composants récents et supprimé ceux qui sont aujourd'hui devenus obsolètes. De la synthèse de sons à l'horlogerie, en passant par la sécurité et la conversion d'énergie, le choix des montages à construire s'est donc élargi et actualisé. L'amateur intéressé trouvera dans cet ouvrage toute la matière nécessaire à la construction de chaque montage : programmes des composants programmables utilisés, schémas, nomenclatures et plans de câblage sur circuits imprimés.


Oui ! comme l'affirme le titre, rien n'est plus simple que l'électronique et ses applications pratiques : un signal est enregistré par un capteur, puis transformé de façon voulue pour agir sur un organe de commande. Les ressources de la technique permettent d'imaginer de nombreuses variétés d'étages capteur, de transformation et de commande. Ce sont ces multiples possibilités qui font l'objet de cet ouvrage. Pour mieux faire comprendre tous les phénomènes mis en jeu, l'auteur a repris la méthode claire, plaisante et précise de E. Aisberg, dont les dialogues de Curiosus et Ignotus sont maintenant légendaires. Ce livre est plus qu'un excellent ouvrage d'initiation : il permettra à beaucoup de spécialistes de la radio et de la télévision de compléter agréablement leurs connaissances dans le domaine de l'électronique industrielle.

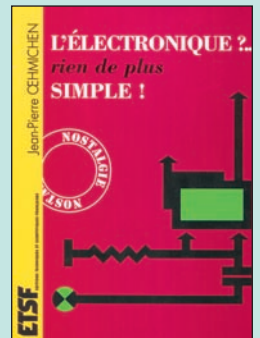

L'électronique ? rien de plus simple !
Réf. EJA039 148 F (22,56€)

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE MEGAHERTZ
TARIF EXPÉDITIONS : 1 LIVRE 35F (5,34€), DE 2 À 5 LIVRES 45F (6,86€), DE 6 À 10 LIVRES 70F (10,67€), 1 CDROM 20F (3,05€), 2 CDROM 35F (5,34€), DE 3 À 5 LIVRES 45F (6,86€). PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

Les antennes

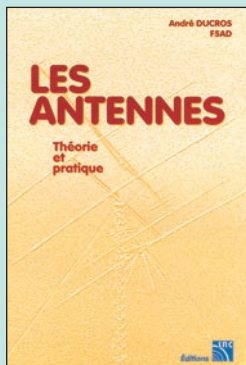


Les antennes
Théorie et pratique
Réf. EA21 250 F (38,11€)

Passionné par les antennes, l'auteur a écrit de nombreux articles sur ce sujet. Il signe là une nouvelle édition, revue et complétée, d'un ouvrage de référence alliant la théorie à la pratique. Éléments essentiels d'une station radio, les antennes offrent un champ d'expérimentation illimité, accessible à tous. De l'antenne filaire simple aux aériens à grand gain, du dipôle à la parabole, de la HF aux SHF, l'auteur propose de multiples solutions. L'étude théorique est suivie d'une description détaillée, accompagnée de nombreux trucs et astuces. Véritable bible sur les antennes d'émission-réception, cet ouvrage est tout autant destiné aux techniciens qu'aux amateurs.



Cet ouvrage est composé d'une compilation d'articles parus depuis plusieurs années dans QST, articles concernant les antennes verticales. On y trouvera d'abord d'excellents conseils, théoriques et pratiques, pour concevoir ce type d'antennes, et quelques principes sur la modélisation par ordinateur (avec les pièges à éviter). Les chapitres suivants sont dédiés aux antennes HF, VHF et UHF, aux systèmes de mise en phase, à la façon de calculer et disposer les radians, etc. Des descriptions pratiques suivent les analyses théoriques effectuées par les concepteurs. L'ouvrage se termine sur une liste de fabricants et fournisseurs potentiels. Ce livre vous donnera certainement des idées, que vous recherchiez une solution pour une verticale au sol ou sur le toit.

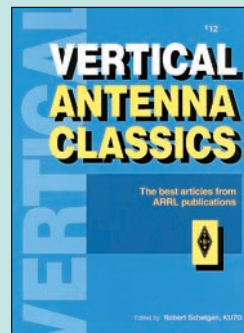

Vertical antenna classics
Réf. EUA10 165 F (25,15€)




Les antennes
Réf. EJ01
Prix ... 255 F (38,87€)




Les antennes T.1
Radiodiffusion -
Télé terrestre & RA
Réf. E113
Prix 210 F (32,01€)



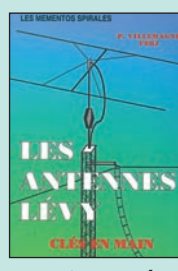
Les antennes T.2
L'électronique de
l'antenne - Paraboles
Réf. E114
Prix ... 290 F (44,21€)



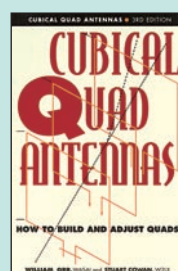
Les antennes Lévy
clés en main
Réf. EB05
Prix ... 185 F (28,20€)



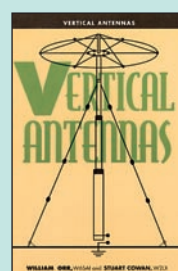
Cubical Quad
antennas
Réf. EUA31
Prix 130 F (19,82€)



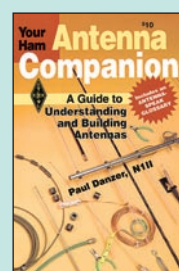Vertical antennas
Réf. EUA32
Prix 130 F (19,82€)



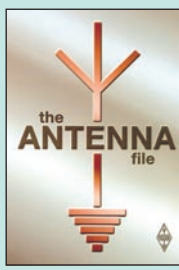
Your ham antenna
companion
Réf. EUA04
Prix 90 F (13,72€)




The antenna file
Réf. EUA38
Prix ... 249 F (37,96€)



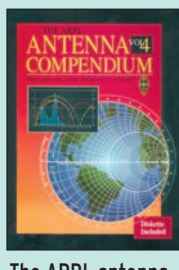The ARRL antenna
compendium
Volume 3
Réf. EUA26-3
Prix 139 F (21,19€)



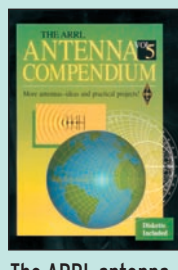
The ARRL antenna
compendium
Volume 4
Réf. EUA26-4
Prix 200 F (30,49€)



The ARRL antenna
compendium
Volume 5
Réf. EUA26-5
Prix 200 F (30,49€)



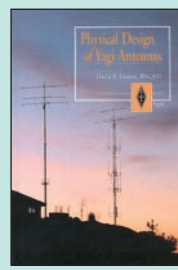
The ARRL antenna
compendium
Volume 6
Réf. EUA26-6
Prix ... 220 F (33,54€)



ARRL Physical
design of Yagi
antennas
Réf. EUA09
Prix ... 175 F (26,68€)



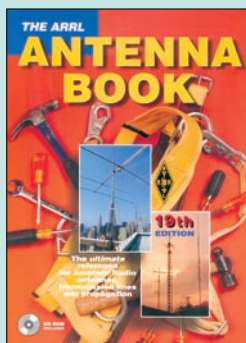
Simple low-cost
wire antennas
for radio amateurs
Réf. EU88
Prix ... 135 F (20,58€)



The ARRL Antenna book
Réf. EU12-19 310 F (47,26€)

La 19^{ème} édition de l'incontestable référence en matière d'antennes, quand on parle de livres étrangers, vient de paraître. Cette immense compilation de sujets obtenue à partir du savoir-faire d'un grand nombre d'auteurs fait le tour des antennes d'une manière exhaustive. Il est peu probable que le sujet qui vous intéresse ne soit pas abordé dans cet ouvrage. Tous les domaines sont traités, de la théorie à la pratique, de la sécurité à la résistance des matériaux, de la mesure à la réalisation des instruments de mesure... Cet ouvrage vous apprendra également à bien choisir votre système d'antennes, à simuler son fonctionnement sur ordinateur, voire effectuer des tests sur une maquette à échelle réduite. Illustré par des tableaux, des courbes, des dessins et des photos, ce "manuel" sans équivalent restera constamment à portée de votre main. Il est accompagné d'un CD-ROM.

Tout le monde ne dispose pas de plusieurs hectares de terrain pour ériger de grandes antennes ! Pour tous ceux qui vivent en lotissement, en ville, il existe des solutions d'antennes HF, VHF, UHF, compactes. L'ouvrage présenté ici en propose quelques-unes. L'auteur décrit de nombreuses réalisations abordables par tout un chacun. Le livre traite des différents aspects de la construction des antennes : principes de fonctionnement, matériaux à utiliser, trucs et astuces pour la réalisation. Lorsque l'antenne est construite, il faut tester ses performances : quelques appareils de mesure sont décrits dans cette optique. Un chapitre est consacré aux lignes d'alimentation et aux baluns. L'ouvrage est illustré par des dessins et photos de bonne qualité qui permettront au lecteur de disposer des meilleurs atouts pour réaliser ces antennes.

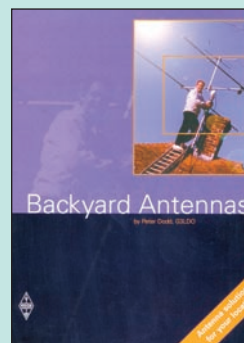

Backyard Antennas
Réf. EUA36 245 F (37,35€)

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE MEGHERTZ
TARIF EXPÉDITIONS : 1 LIVRE 35F (5,34€), DE 2 À 5 LIVRES 45F (6,86€), DE 6 À 10 LIVRES 70F (10,67€),
1 CDROM 20F (3,05€), 2 CDROM 35F (5,34€), DE 3 À 5 LIVRES 45F (6,86€). PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

BON DE COMMANDE MEGAHERTZ

à envoyer à :
SRC/MEGAHERTZ – Service Commandes – B.P. 88 – 35890 LAILLÉ
Tél.: 02 99 42 52 73+ Fax: 02 99 42 52 88

Tout le catalogue librairie sur livres-techniques.com • Les descriptions de plus de 600 ouvrages

CONDITIONS DE VENTE :

RÈGLEMENT : Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, chèque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour l'étranger, par virement ou mandat international (les frais étant à la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par carte bancaire doit être effectué en francs français.

COMMANDES : La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le bon de commande (désignation de l'article et référence). Toute absence de précisions est sous la responsabilité de l'acheteur. La vente est conclue dès acceptation du bon de commande par notre société, sur les articles disponibles uniquement.

PRIX : Les prix indiqués sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur dans le libellé de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change.

LIVRAISON : La livraison intervient après le règlement. Nos commandes sont traitées dans la journée de réception, sauf en cas d'indisponibilité temporaire d'un ou

plusieurs produits en attente de livraison. SRC/MEGAHERTZ ne pourra être tenu pour responsable des retards dus au transporteur ou résultant de mouvements sociaux.

TRANSPORT : La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiqués sur le bon de commande sont valables dans toute la France métropolitaine. Pour les expéditions vers la CEE, les DOM/TOM ou l'étranger, nous consulter. Nous nous réservons la possibilité d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des taux de change. Pour bénéficier des recours possibles, nous invitons notre aimable clientèle à opter pour l'envoi en recommandé. A réception des colis, toute détérioration doit être signalée directement au transporteur.

RÉCLAMATION : Toute réclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la réception des marchandises et nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

DÉSIGNATION	RÉF.	QTÉ	PRIX UNIT.	S/TOTAL
JE SUIS ABONNÉ, POUR BÉNÉFICIER DE LA REMISE DE <div style="font-size: 2em; color: green; text-align: center;">5%</div> JE JOINS OBLIGATOIREMENT MON ÉTIQUETTE ADRESSE	SOUS-TOTAL			
	<input type="checkbox"/>	REMISE-ABONNÉ		x 0,95
	SOUS-TOTAL ABONNÉ			
	+ PORT*			

* Tarifs expédition CEE / DOM-TOM / Étranger NOUS CONSULTER

Je joins mon règlement à l'ordre de SRC

chèque bancaire chèque postal mandat

Afin de faciliter le traitement des commandes, nous remercions notre aimable clientèle de ne pas agraffer les chèques, et de ne rien inscrire au dos.

**JE PEUX COMMANDER PAR TÉLÉPHONE AU
 02 99 42 52 73
 AVEC UN RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE**

JE PAYE PAR CARTE BANCAIRE

Date d'expiration

Signature
▷

Date de commande

* Tarifs expédition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €)
 2 à 5 livres : 45 F (6,86 €)
 6 à 10 livres : 70 F (10,67 €)
 autres produits : se référer à la liste

RECOMMANDÉ FRANCE (facultatif) : 25 F (3,81€)

RECOMMANDÉ ÉTRANGER (facultatif) : 35 F (5,34€)

JE COMMANDE ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER :

JE REMPLIS LE BULLETIN SITUÉ AU VERSO

TOTAL :

VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI.

NOM : _____ PRÉNOM : _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____ VILLE : _____

ADRESSE E-MAIL : _____

TÉLÉPHONE (Facultatif) : _____

Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous
Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous
Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous
Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous

Les privilèges de l'abonné

- **5% de remise sur tout le catalogue d'ouvrages techniques** à l'exception des offres spéciales (réf. : BNDL) et du port.
- **L'assurance de ne manquer aucun numéro.**
- **L'avantage d'avoir MEGAHERTZ magazine directement dans votre boîte aux lettres près d'une semaine avant sa sortie en kiosques.**
- **Recevoir un CADEAU* !**

* pour un abonnement de deux ans uniquement.
(délai de livraison : 4 semaines)



MEGAHERTZ

Directeur de Publication

James PIERRAT, F6DNZ

DIRECTION - ADMINISTRATION

SRC - La Croix Aux Beurriers - B.P. 88 - 35890 LAILLÉ

Tél. : 02.99.42.52.73 + - Fax : 02.99.42.52.88

REDACTION

Rédacteur en Chef : Denis BONOMO, F6GKQ

Secrétaire de rédaction : Karin PIERRAT

Tél. : 02.99.42.52.73 + - Fax : 02.99.42.52.88

PUBLICITE

SRC : Tél. : 02.99.42.52.73 + - Fax : 02.99.42.52.88

SECRETARIAT-ABONNEMENTS-VENTES

Francette NOUVION : SRC - B.P. 88 - 35890 LAILLÉ

Tél. : 02.99.42.52.73 + - Fax : 02.99.42.52.88

MAQUETTE - DESSINS

COMPOSITION - PHOTOGRAVURE

Béatrice JEGU - Marina LE CALVEZ

IMPRESSION

SAJIC VIEIRA - Angoulême

WEB : <http://www.megahertz-magazine.com>

email : redaction@megahertz-magazine.com

MEGAHERTZ est une publication de



Sarl au capital social de 7 800 €

Actionnaires : James PIERRAT, Denis BONOMO, Guy VEZARD

RCS RENNES : B 402 617 443 - APE 221E

Commission paritaire 64963 - ISSN 0755-4419

Dépôt légal à parution

Distribution NMPP

Reproduction interdite sans accord de l'Editeur. Les opinions exprimées ainsi que les articles n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas obligatoirement l'opinion de la rédaction. Les photos ne sont rendues que sur stipulation expresse. L'Editeur décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces de publicités insérées dans le magazine et des transactions qui en découlent. L'Editeur se réserve le droit de refuser les annonces et publicités sans avoir à justifier ce refus.

Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés ne sont communiqués qu'aux services internes du groupe, ainsi qu'aux organismes liés contractuellement pour le routage. Les informations peuvent faire l'objet d'un droit d'accès et de rectification dans le cadre légal.

OUI, Je m'abonne à **MEGAHERTZ** A PARTIR DU N°

M222

Ci-joint mon règlement de _____ F correspondant à l'abonnement de mon choix.

Adresser mon abonnement à : Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Je joins mon règlement à l'ordre de SRC

chèque bancaire

chèque postal

mandat

Je désire payer avec une carte bancaire
Mastercard - Eurocard - Visa

Date d'expiration : _____

Date, le _____

Signature obligatoire ▷

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par téléphone.

Adresse e-mail : _____

TARIFS FRANCE

6 numéros (6 mois)

au lieu de 174 FF en kiosque,
soit 38 FF d'économie

136 FF

20,73€

12 numéros (1 an)

au lieu de 348 FF en kiosque,
soit 92 FF d'économie

256 FF

39,03€

24 numéros (2 ans)

au lieu de 696 FF en kiosque,
soit 200 FF d'économie

496 FF

75,61€

Pour un abonnement de 2 ans,
cochez la case du cadeau désiré.

DOM-TOM/ETRANGER :
NOUS CONSULTER

TARIFS CEE/EUROPE

12 numéros
(1 an)

306 FF

46,65€

1 CADEAU
au choix parmi les 5

**POUR UN ABONNEMENT
DE 2 ANS**

Gratuit :

- Un réveil à quartz
- Un outil 10 en 1
- Un porte-clés mètre

Avec 24 FF uniquement en timbres :

- Un multimètre
- Un fer à souder

délai de livraison :
4 semaines
dans la limite des stocks disponibles

**POUR TOUT CHANGEMENT
D'ADRESSE, N'OUBLIEZ PAS
DE NOUS INDIQUER VOTRE
NUMÉRO D'ABONNÉ
(INSCRIT SUR L'EMBALLAGE)**

Photos non contractuelles



CD-ROM !

sur

Magazine

MEGAHERTZ



Votre collection de magazines prend trop de place ? Pourquoi ne pas la remplacer par des CD-ROM ? Après l'année 1999 (toujours disponible) voici le CD-ROM de l'année 2000 qui contient, en format PDF (Acrobat Reader présent sur le CD), les numéros 202 à 213 de MEGAHERTZ magazine (pages de publicité comprises) pour PC ou MAC.

Des articles vous intéressent : vous pourrez les consulter à l'écran, les imprimer en tout ou partie, faire des captures d'écran avec votre logiciel de traitement d'images, etc.

Avantages :

- gain de place incontestable ;
- possibilité d'imprimer seulement les pages que l'on souhaite ;
- possibilité d'imprimer les typons de circuits ;
- possibilité de faire des recherches sur des mots via Acrobat Reader...

De plus, le CD-ROM contient la liste des articles parus dans MEGAHERTZ magazine depuis le numéro 70. Au format .RTF, ce fichier peut être chargé dans votre éditeur de texte ce qui vous permettra de faire des recherches sur les titres des articles, les noms d'auteur, les numéros, etc.



Le CD-ROM
contenant
l'année 2000
coûte 256 FF

Prix spécial
pour
nos abonnés
 (joindre votre étiquette ou indiquer votre numéro d'abonné)
réduction de 50%
soit 128 FF
le CD-ROM

Aujourd'hui, il ne suffit plus de savoir capter des signaux inférieurs au microvolt! Dans un environnement HF de plus en plus encombré et hostile, leur compréhension ne pourra être totale qu'avec le tout nouveau

MARK-V FT-1000MP

L'aboutissement du savoir-faire d'un Constructeur à l'écoute des Utilisateurs!

Une conception articulée autour de 5 axes

I. IDBT: Système digital de poursuite et verrouillage de bande passante


La fonction IDBT simplifie grandement l'utilisation en ajustant la bande passante du DSP (Processor of Signal Digital) avec celle des étages intermédiaires, à 8,2 MHz et 455 kHz. Le système IDBT prend en considération les réglages de shift et bande FI et crée automatiquement une bande passante du DSP correspondant à celle de la bande FI analogue.

II. VRF: Etage d'entrée à filtre HF variable

Tout en protégeant les circuits de réception du MARK-V contre les puissants signaux hors-bande, le VRF agit comme un présélecteur à haut facteur Q, situé entre l'antenne et le réseau principal de filtres passe-bande, procurant une sélectivité supplémentaire sur toutes les bandes amateurs, lors des contests, DX-péditions ou à proximité des stations de radiodiffusion.

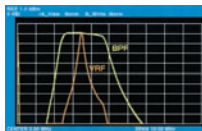III. Puissance d'émission de 200 watts

Utilisant deux MOSFET de puissance BLF147 Philips, en configuration push-pull, alimentés sous 30 volts, le MARK-V délivre 200 watts avec une pureté liée à la conception classique de l'étage de puissance.



Réponse typique bande-passante VRF (3,5 MHz)

IV. Emission SSB en Classe A

En exclusivité sur le MARK-V FT-1000MP, une simple pression d'un bouton permet d'émettre en SSB en Classe A avec une puissance de 75 watts. Le fonctionnement en Classe-A délivre des signaux d'une netteté incroyable, avec des produits du 3ème ordre inférieurs à 50 dB ou plus et, au-delà du 5ème ordre, inférieurs à 80 dB!

V. Commande rotative type jog-shuttle multifonctions

Le très populaire anneau concentrique sur le bouton d'accord principal possède une nouvelle fonction sur le MARK-V: il incorpore désormais les commutateurs permettant d'activer les fonctions VRF (vers la gauche) et IDBT (vers la droite), ceci sans avoir à déplacer la main pour activer ces circuits indispensables durant les contests et sur les pile-up.



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88 - Télécopie : 01.60.63.24.85 - Minitel : 3617 code GES
<http://www.ges.fr> — e-mail : info@ges.fr

G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST : 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél. : 04.78.93.99.55
G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.



VX-150

VX-110

VHF

Emetteur/récepteur FM, 0,5/2/5 W @ 7,2 Vdc. 209 mémoires avec identification alphanumérique. Fonction "Smart-Search". Shift répéteur automatique (ARS) et appel 1750 Hz. Encodeur/décodeur CTCSS et DCS (squelch codé digital). 9 mémoires DTMF. Système ARTS : test de faisabilité de liaison (portée). Affichage tension batteries, économiseur de batteries. Coupure automatique d'émission (TOT). Fonction arrêt automatique (APO). Programmable avec option interface + logiciel. Alimentation 6 à 16 Vdc. Dimensions: 58 x 108,5 x 26,5 mm. Poids: 325 g avec FNB-64 et antenne.
VX-110: Clavier simplifié 8 touches.
VX-150: Clavier DTMF 16 touches avec entrée directe des fréquences. 2 touches programmables.



127 x 35 x 126 mm

FT-1500M

Emetteur/récepteur FM, 5/10/25/50 W. Haute performance en réception. 149 mémoires avec identification alphanumérique. Fonction "Smart-Search". Squelch S-mètre. Encodeur/décodeur CTCSS. Coupure automatique d'émission (TOT). Fonction arrêt automatique (APO). Packet 1200/9600 bds. Shift répéteur automatique (ARS). 8 mémoires DTMF. Affichage tension. Programmable avec option interface + logiciel. Alimentation 13,8 Vdc. Poids: 1 kg.

YAESU
Le choix des DX-eur's les plus exigeants!